

# BÖLÜM

## 1

# Analog ve Sayısal Kavramları (Analog and Digital)

### Amaçlar

- Analog ve Sayısal Kavramlarını açıklamak
- Analog işaret, analog devre / sistem ve analog gösterge terimlerini tanımlamak
- Sayısal işaret, sayısal devre / sistem ve sayısal gösterge terimlerini tanımlamak
- Analog ve sayısal tekniklerin özelliklerini açıklamak
- Analog ve sayısal teknikler arasındaki farkları göstermek
- Analog bilgilerin sayısal bilgilere veya sayısal bilgilerin analog bilgilere dönüşüm işlemini açıklamak

### Başlıklar

- Analog Büyüklük, Analog İşaret, Analog Gösterge ve Analog Sistem
- Sayısal Büyüklük, Sayısal İşaret, Sayısal Sistem ve Sayısal Gösterge
- Sayısal ve Analog Tekniklerin Karşılaştırılması



## Giriş

Bilim, teknoloji, ticaret ve benzeri bir çok alan büyüklikler ile ilgilenmektedir. Bu alanların ilgilendiği büyüklikler; ölçülebilme, görüntülenebilme, kaydedilebilme, aritmetik olarak hesaplanabilme, vb. özelliklere sahiptir. Büyüklükler ile işlem yapıldığı zaman onların sahip oldukları değerleri etkin ve güvenli olarak ifade etmek büyük bir önem taşır. Büyüklüklerin sayısal değerlerini ifade etmede, analog ve sayısal olarak isimlendirilen iki yöntem kullanılır.

Ifade edilen büyükliklerin, taşınabilir fiziksel büyükliklere, örneğin bir gerilim veya akım şekline dönüştürülmeleri gerekebilir. Fiziksel bir olayın/büyüklüğün elektriksel olarak gösterilmesi, ‘**İşaret**’ olarak adlandırılır. Gerek fiziksel büyüklikleri dönüştürme işleminde, gerekse de bilginin işlenmesi / iletildiğinde temel olarak analog ve sayısal (dijital) işaretlerden faydalananır.


Analog ve sayısal işaretler özelliklerine uygun devrelerde / sistemlerde işlemlere tabi tutulduktan sonra, çıkış birimi olarak isimlendirilen göstergeler yardımıyla insanlar için anlamlı hale getirilir. Yukarıda anlatılanlar ışığı altında karşımıza analog ve sayısal kavramları ve her bir kavram ile birlikte büyüklik, işaret, sistem ve gösterge terimleri ortaya çıkmaktadır.

### 1. Analog Büyüklük, Analog İşaret, Analog Gösterge ve Analog Sistem

Kesintisiz olarak sürekli değerler alan ve sahip oldukları değerler belirli sınırlar içerisinde devamlı olarak değişen büyüklik, ‘**analog büyülük**’ olarak isimlendirilir. Diğer bir deyişle; sonsuz sayıda ara değer alabilen büyüklik, ‘**analog büyülük**’ olarak tanımlanır.

Analog büyülük bir karayolunun durumuna benzetilebilir; yolda anı kesintiler yoktur, sürekliliğe sahiptir. Doğadaki fiziksel olayların tamamına yakını (ısının değişmesi, canlıların yaşam evreleri, rüzgarın esmesi, vb.) analog büyülüklərdir.

Fiziksel bir büyülük (analog özelliğe sahip) bilgi şekline dönüştürülürken, bilgiyi temsil eden işaret doğrudan doğruya fiziksel büyülüğün benzeri ise oluşan işaret ‘**analog işaret**’ olarak adlandırılır (Şekil 1.1.a). Çok sayıda aradeğer alabilen ve sürekli (continuous) işaretler olarak da isimlendirilen analog işaretler bilhassa ölçü ve ayar tekniğinde kullanılır.

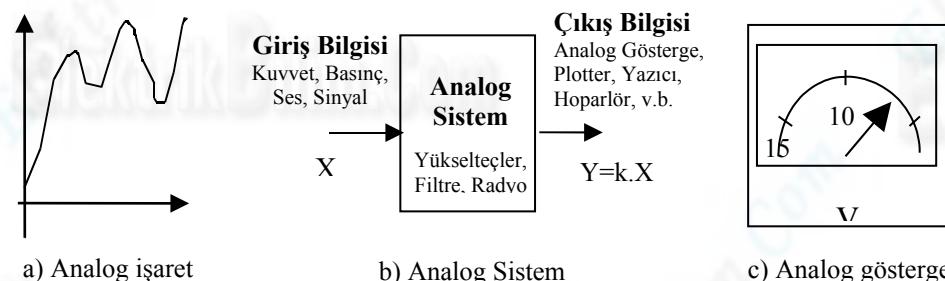

**Şekil 1.1.** Analog işaret, analog sistem ve analog gösterge.

Giriş ve çıkış işaretleri şekil olarak benzeyen elektronik devreye / sisteme, ‘**analog** (lineer-doğrusal) **devre**’ veya ‘**analog sistem**’ denir (Şekil 1.1.b). Analog sisteme en iyi örnek mikrofonlardır. Mikrofonlarda, konuşma ile oluşan ses basıncıyla orantılı olarak bir çıkış gerilimi üretilir. Üretilen çıkış geriliminin değeri, girişteki ses basıncına bağlıdır. Yaygın olarak kullanılan analog sistemlere örnek olarak, telefon sistemleri, manyetik kasetler ve termostatlar verilebilir.

Analog işaretleri giriş bilgisi olarak kullanan analog sistemin çıkışından elde edilen bilgiler, analog göstergelerde anlamlı hale getirilir. Büyüklükleri, iki sınır değer arasında çok sayıda ara değerler şeklinde ifade eden göstergelere, ‘**analog gösterge**’ denir. Analog bilgilerin gösterilmesi genelde gösterge içerisinde skala ve ibre ile yapılır. Otomobildeki hız göstergesi, odadaki termostat analog göstergelerdir. Bu göstergelerde, otomobildeki hız göstergesinin 0 ile 180 km-saat, analog ölçü aletindeki skalanın 0 ile 1000V arasında olması gibi iki sınır değeri bulunur (Şekil 1.1.c).


## 2. Sayısal Büyüklük, Sayısal İşaret, Sayısal Sistem ve Sayısal Gösterge

Yalnızca iki değer alabilen (var-yok, açık-kapalı, vb.) büyülüklük, ‘**sayısal büyülüklük**’ olarak isimlendirilir. İki değerlikli büyülüklük, işaret şekline dönüştürülürken yalnızca iki değere sahip işaret şeklinde gösterilir. Sayısal büyülüğü göstermek için kullanılan ve ‘0’, ‘1’ gibi iki değer alabilen işaret, ‘**sayısal işaret**’ olarak adlandırılır (Şekil 1.2.a).

Diğer bir deyişle, sözel olarak ‘doğru’ veya ‘yanlış’ olarak ifade edilebilen fikirler; matematiksel olarak ‘0’ veya ‘1’ değerleri ile, fiziksel olarak ta; 0V veya  $\neq 0V$  (2V) tan büyük bir gerilim ile genelde +5V gerilim ile açıklanırlar.

Sayısal işaretin aldığı değerler zıplayarak (adım adım) değişir. Sayısal işarette 0'dan 1'e ani değişim pozitif yönde ise ‘**pozitif mantık**’, ani değişim negatif yönde ise ‘**negatif mantık**’ olarak tanımlanır (Şekil 1.3). Bazı kaynaklarda, Lojik ‘0’ doğrulu / olumlu durumu/ aktif çalışmayı temsil etmek için; Lojik ‘1’ değeri ise yanlışlı / olumsuz durumu / aktif olmama


durumunu temsil etmek için kullanılmakta ve bu mantık ‘**negatif mantık**’ olarak isimlendirilmektedir.

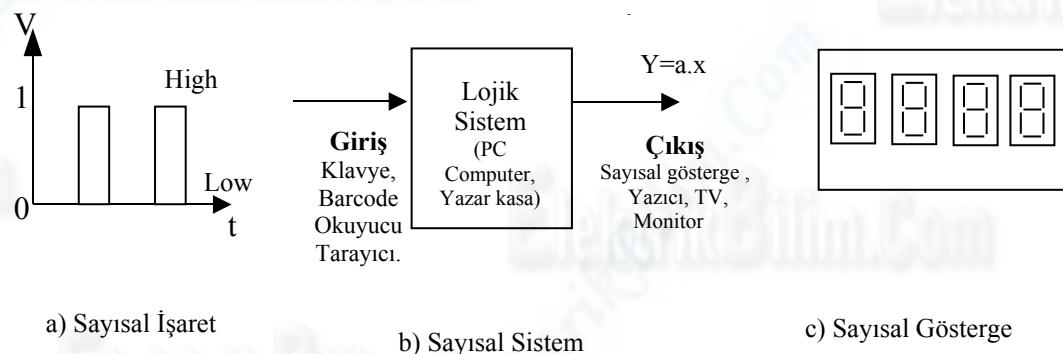

**Şekil 1.2.** Sayısal işaret, sayısal gösterge ve sayısal sistem.

Sayısal işaretlerin aldıkları değerleri göstermek için 0-1, L-H (Low-High) sembollerini kullanılır. Sayısal teknikte kullanılan bu sembollerin çeşitli fiziksel anamları olabilir. Sembollerin ifade ettiği anamlardan birkaçı Tablo 1.1'de sıralanmaktadır.

Fiziksel büyülüklükleri veya bilgileri sayısal işaretlerle (yalnızca 0 ve 1 değerleriyle) ifade ederek işleyen devreler / sistemlere, ‘**sayısal sistemler**’ veya ‘**sayısal devreler**’ (dijital devreler) denir (Şekil 1.2.b). Sayısal sistemleri oluşturan devreler genelde elektronik devreler olmakla birlikte, mekanik, manyetik veya pnömatik olabilir.

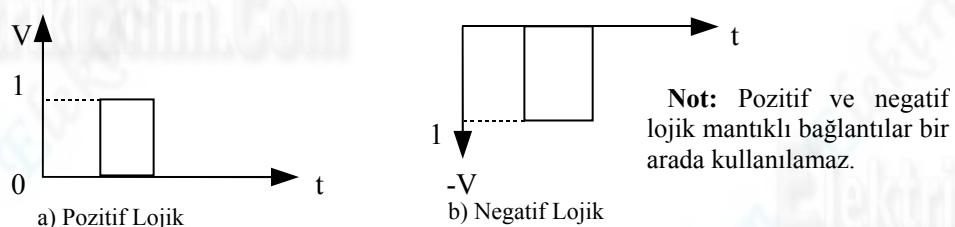

**Şekil 1.3.** Pozitif ve negatif lojik işaretler.

Sayısal sistemlerin çıkışından elde edilen bilgileri anlaşılabilir biçimde dönüştürmek için sayısal göstergelerden faydalananır. Sayısal gösterge olarak, 7 parçalı gösterge, sıvı-kristal göstergeler (LCD), v.b. olarak isimlendirilen elemanlardan faydalanyılır (Şekil 1.2.c). Bu elemanların özellikleri ilgili bölümlerde incelenecaktır. Sayısal sistemlere örnek olarak;

genel amaçlı sayısal bilgisayarlar, sayısal telefon santralleri, sayısal voltmetreler, frekans sayıcılar, trafik ışık kontrol sistemleri, hesap makineleri, sayısal saatler ve elektronik daktilolar gösterilebilir.

<b>'0' , 'L'</b>	<b>'1' , 'H'</b>
Gerilim yok	Gerilim Var
Yanlış	Doğru
Kontak açık (röle)	Kontak kapalı (röle)
Hayır	Evet
İşaret yok	İşaret var
OFF	ON
Sıfır gerilim	Negatif veya pozitif gerilim
Transistör yalıtkan	Transistör iletken
1. Frekans	2.Frekans
Devre çalışmıyor	Devre çalışıyor

**Tablo 1.1.** '0' ve '1' değerlerinin ifade edebileceği fizikal anlamlar.

Sayısal sistemlerde kullanılan ikili değerleri ifade etmede kullanılan en basit eleman, elektrik devrelerinde kullanılan anahtardır. Anahtarın durumlarının '1' ve '0' değerleri ile ifade edildiği sayısal sistemlerde kullanılan bilgilerin iletilmesinde, her bir anahtarın durumunu gösteren bilginin / değerin iletilmesi için bir hat kullanılabileceği gibi, dizi halinde bulunan anahtarların durumlarını gösteren bilgiler / değerler tek bir hattan sıra ile de gönderilebilir. Çok sayıda anahtarı temsil eden bilgilerin aynı anda hatlardan gönderilmesi işlemi '**paralel bilgi iletimi**' olarak, bilgilerin tek bir hat üzerinden zaman paylaşımı ile gönderilmesi işlemi, '**seri bilgi iletimi**' olarak isimlendirilir.

Sayısal sistemler yaptıkları işlemlere göre üç genel grup altında incelenebilir:

1- Bileşik (Combinational) Sayısal Sistemler : Devrenin çıkışı, girişlerin o anki durumu ile doğrudan ilgili olan lojik devrelerdir. Temel lojik kapılarla yapılan tasarımlar ve toplayıcı / çıkarıcı devreleri bileşik devrelere örnek olarak gösterilebilir.

2- Ardışıl (Sequential) Sayısal Sistemler : Sistemin, daha önceden sahip olduğu konum ve hali hazırda giriş değişkenlerinin durumlarına bağlı olarak çıkış üreten sistemlerdir. Ardışıl devrelere örnek olarak; sayıcılar, kaydediciler, v.b. devreler verilebilir.

3- Bellek (Storage) Sistemleri : Bilgilerin veya Ardışıl lojiğin belirli bir durumunun saklanması amacıyla kullanılan lojik devrelerdir.

### 3. Sayısal-Analog Tekniklerin Genel Özellikleri ve Sayısal-Analog Tekniklerin Karşılaştırılması

Yalnızca dijital işaretler ile çalışan sistemler ‘dijital sistem’, yalnızca analog işaretlerle çalışan sistemler ‘analog sistem’ olarak isimlendirilirken, hem dijital hem de analog işaretler ile çalışan sistemler ‘karma sistem’ (hibrit) olarak isimlendirilirler.

Elektronikte daha önce analog teknik kullanılarak yapılan uygulamalar günümüzde sayısal teknikler kullanılarak yapılmaktadır. Analog ve sayısal tekniklerin genel özellikleri ile analog teknikten sayısal teknik kullanmaya doğru olan bu talebin nedenleri şöyle özetlenebilir:

i- Sayısal sistemlerin tasarıımı daha kolaydır: Anahtarlama montajı kullanıldığından, akım ve gerilimin kesin değerleri önemli değildir. Önemli olan ‘1’ ve ‘0’ değerleridir.

ii- Sayısal sistemlerde bilgi saklaması kolaydır: Sayısal sistemlerde kullanılan yöntemlerle bilgilerin bir yere konması, konulduğu yerden alınması ve gerektiği kadar elde tutulması mümkündür.

iii- Doğruluk (accuracy) ve birbirine bağlanabilecek devrelerin sayısı daha yüksektir: Analog devreler üç-dört basamaklı olabilirken, sayısal devrelerde daha çok sayıda devrenin birbirile irtibatı mümkündür. Çünkü gerilim ve akım değerleri doğrudan elektronik elemanlara bağımlıdır.

iv- Sayısal devrelerde işlemler programlanabilir: Sayısal sistemleri tasarlama, sistemdeki işlemler saklanabilen komutlar (program) tarafından kontrol edildiğinden kolaydır. Analog sistemler de programlanabilir ancak programlanabilecek işlemlerin esnekliği ve kompleksliği oldukça sınırlıdır.

v- Sayısal devreler gürültüden daha az etkilenir: Sinyallerin gürültüden etkilenmesi analog sistemlerdeki kadar kritik değildir. Çünkü sayısal sinyallerin değerleri 1 ve 0 olarak kabul edilen gerilim sınırlarını zorlamadığı sürece önemli değildir.

vi- Sayısal sistemlerde bir entegre içeresine daha fazla sayıda sayısal devre elemanı yerleştirilebilir: Sayısal sistemler tümleşik devre olarak üretime elverişlidirler. Her ne kadar analog elemanlarda entegre devre içeresine yerleştirilse de, belirli elemanların entegre içeresine yerleştirilmesi (yüksek değerli kondansatörler, bobinler, transformatörler vb.) ekonomik değildir. Bu da sayısal elemanların entegre içeresine yerleştirilmesini avantajlı duruma getirmektedir.

vii- Sayısal sistemlerde daha az değer ile işlem yapılır : Sayısal sistemler bir merdivenin basamakları gibi sonlu sayıda ayrik değerler üzerinde gerçekleştirilir. İşlem yapabilmek için merdiven basamakları düzeyinde işlem yapılması gereklidir. Analog sistemlerde ise karayolları gibi kesintisiz bir süreklilik vardır.

viii- Sayısal sistemlerde kodlama işlemi ile hataların bulunması kolaydır: Kodlama işlemi veya yapılan diğer işlemlerden sonra oluşan hataların bulunup-düzeltilmesi işlemleri; sayısal sistemlerde analog sistemlere göre çok daha kolay gerçekleştirilir.

Bütün bu avantajların yanında sayısal sistemlerin dezavantajı, günlük hayatımızda kullandığımız yükseklik, basınç, ses, ağırlık, vb. büyüklüklerin büyük bir kısmının analog olmasıdır. Bunun yanında analog devreler gerçek zamanda, herhangi bir kodlamaya gerek olmadan kullanılabilirler.

Analog ve sayısal sistemleri açıklayıp, iki sistemi karşılaştırdıktan sonra, aklimiza ‘sayısal sistemlerde iki seviyeli sistemin kullanılma sebebi ve tüm bilgileri / verileri iki seviyeli olarak ifade etmemizin amacı nedir?’ diye bir soru gelebilir.

Bu sorunun en iyi cevabı; sayısal sistemlerin tarihini inceleyerek verilebilir. 1950’lerde geliştirilen ilk sayısal sistemler, onlu sayı sistemini ifade etmek için 10 farklı seviye yani 10 farklı gerilim kullanıyordu ( $0=0V$ ,  $1=1V$ ,  $2=2V$ ,  $3=3V$ , ...,  $9=9V$  gibi). Bu mantıkla oluşturulan sayısal devreler 10 farklı gerilim seviyesini ayrı etmek ve ayrı ettiği değerlere göre işlem yapmak zorunda idi. Bu durum, çok karmaşık devrelerin oluşmasına ve seviyelerin karışma olasılığının yüksek olmasına neden oluyordu. Bu problem, on seviyeli sistem yerine iki seviyeli sistemin kullanılması ile çözüldü ve bu çözüm hala geçerliliğini koruyor.

Analog ve Sayısal Kavramlarını inceledikten sonra, farklı yapılara sahip analog ve sayısal bilgilerin birbirine dönüşümü mümkün mü, eğer mümkünse bunu sağlamak için kullanılacak devrelerin çalışma prensibi nasıl olmalıdır? şeklinde bir sorunun cevabını inceleyelim.



**Şekil 1.4.** ADC ve DAC devreleri blok şemaları.

Analog bilgilerin sayısal sistemlerde (örneğin bilgisayar) saklanması veya işlenmesi işlemlerinin yanında, sayısal bilgilerin analog devrelerde (örneğin hoparlörde) kullanılması ihtiyacı ile karşılaşılabilir.

Çevremizdeki fiziksel büyüklüklerin elektriksel sinyallere dönüştürülmesi ile elde edilen bilgilerin, sayısal bilgilere dönüştürülmesini sağlayan devreler ‘**Analog-Sayısal Çeviriciler**’ (Analog to Digital Converters-ADC) olarak isimlendirilir (Şekil 1.4.a). Sayısal sistemlerden okunan veya işlenen bilgilerin analog devre/sistemlerde değerlendirilebilmesi veya kullanılabilmesi için gerekli dönüşümü yapan devreler ‘**Sayısal-Analog Çeviriciler**’ (Digital to Analog Converters-DAC) olarak adlandırılır (Şekil 1.4.b).

### Tekrarlama ve Çalışma Soruları

1. Büyüklüklerin genel özellikleri nelerdir?
2. Analog büyülüklük, analog işaret, analog sistem ve analog gösterge terimlerini açıklayınız.
3. Analog sisteme etrafınızdaki veya günlük hayatı kullanığınız 3 örnek veriniz.
4. Sayısal büyülüklük, sayısal işaret, sayısal sistem ve sayısal gösterge terimlerini açıklayınız.
5. Sayısal sisteme üç örnek veriniz.
6. Pozitif ve negatif lojik mantıkları arasındaki farklar nelerdir?
7. ‘0’ ve ‘1’ değerleri fiziksel olarak hangi anlamları ifade edebilir?
8. Etrafımızdaki büyülüklерden bazılarını analog veya sayısal olarak isimlendiriniz.
9. Sayısal sistemler hangi alt gruplara ayrılabilir?
10. Sayısal sistemlerin analog sistemlere olan üstünlüklerini sıralayınız.
11. Sayısal sistem hangi olumsuzluklara sahiptir?
12. ‘Bileşik Lojik’ devrelerini tanımlayınız.
13. ‘Ardışılık Lojik’ teriminden ne anlıyorsunuz ?
14. Bellek sistemleri ne amaç için kullanılır ?
15. Entegre içerisinde oluşturulması zor olan elektronik devre elemanları nelerdir ?
16. Sayısal sistemlerde iki seviyeli sistemin kullanılma sebebi nedir?
17. Sayısal sistemlerde 10 farklı seviyenin kullanılması durumunda ne gibi sakıncalar oluşur.
18. Sayısal sistemlerde iki seviye arasında farklı seviyeler kullanılabilir mi?
19. Analog bilgileri sayısal bilgilere dönüştüren devrelere ne adı verilir?
20. Dijital – Analog Çevirici devreyi tanımlayınız.



# BÖLÜM

## 2

# Sayı Sistemleri

## (Number Systems)

### Amaçlar

- Sayı sistemlerini ve sayı sistemlerinin tarihsel gelişimini açıklamak
- Sayısal sistemlerde kullanılan ikili, sekizli ve onaltılı sayı sistemlerini detaylandırmak
- Sayı sistemlerinin birbirleri ile ilişkilerini göstermek ve birbirleriyle karşılıklarının bulunması yöntemlerini açıklamak
- İkili sayı sistemini detaylandırmak ve ikili sayı sisteminde aritmetik işlemleri açıklamak
- İkili sayı sisteminde tümleyen aritmetiği kavramını öğrenmek
- İkili sayı sisteminde örnek çarpması devrelerinin tasarımını açıklamak
- Aritmetik Mantık Birimini tanıtmak

### Başlıklar

- Sayı Sistemlerinin İncelenmesi
  - Onluk (Decimal), İkili (Binary-Dual), Sekizli (Octal) ve Onaltılık (Hexadecimal) Sayı Sistemleri
- Sayı Sistemlerinin Birbirlerine Dönüşürmeleri
- Sayı Sistemlerinde Hesaplama
  - İkili Sayı Sisteminde Toplama ve Çıkarma
  - Tümleyen Aritmetiği
  - İkili Sayı Sisteminde Çarpma
  - İkili Sayı Sisteminde Bölme







## Giriş

Sayma ve sayı kavramının yeryüzünde ilk olarak nerede ve ne zaman doğduğu bilinmemekle beraber, bazı buluntular Sümer'lerin saymayı bildiklerini ve bugün kullandığımız onluk sayı düzeninin MS 400 dolaylarında, Hindistan'da geliştirildiğini göstermektedir. Onluk sayı düzeni daha sonra İslam bilginleri tarafından geliştirilmiş, MS 800 yıllarda onlu sayı sistemine 'Sıfır (0)' sayısı eklenmiş ve sayı düzenindeki rakam biçimleri değiştirilerek yeni bir şekil kullanılmaya başlanmıştır. Onluk sayı sisteminde kullanılan rakamlar, Endülüs üzerinden 1200'lü yıllarda Avrupa insanına aktarılmış ve sonuçta bugün bizim ve çoğu Avrupa ülkesinin kullandığı rakam biçimleri ortaya çıkmıştır.

Onluk sayı düzeninin bulunması ve yaygın kullanılmasında büyük olasılıkla insanın iki elinde toplam on parmağın bulunmasının etkisi olmakla beraber, insanlar tarih boyunca onluk sayı düzeninin dışında başka sayma düzenlerinde kullanmışlardır. Örneğin, zaman ölçümede kullandığımız gün, saat, dakika ve saniye gibi birimler birbirinin 12 ve 5 katı biçimindedir.

Onluk sayı düzeni insan kafası için yatkın olmasına rağmen, günümüz bilgisayar teknolojisi için uygun değildir. Bu nedenle günümüz bilgisayar teknolojisinde değişik sayı düzenleri kullanılmaktadır. Bunlar; ikili (binary-dual), sekizli (octal), onaltılı (hexadecimal) sayı sistemleridir. Bu bölümde, bilgisayar teknolojisinde kullanılan sayı sistemlerini genel özellikleri ile inceledikten sonra, incelenen sayı sistemleri arasındaki ilişkileri açıklayacağız.

### 1. Sayı Sistemlerinin İncelenmesi

Sayı sistemlerini incelerken göz önünde bulundurmamız gereken ilk kavram; sayı sistemlerinde kullanılan rakam, işaret, karakter veya harfleri ve bunların temsil ettikleri anlamları açıklamaktır.

Sayı sistemlerinde kullanılan rakamın / harfin / karakterin, sayı içerisinde bulunduğu yere (basamağa) bağlı olarak temsil ettiği anlamı değişir. Anlam değişikliğini belirleyen unsur, bulunan basamağın sayı sistemine bağlı olarak taşıdığı kök / taban değeridir. Bu durumda sayı sistemine bağlı olarak değişen ikinci kavram; sayı sistemlerinde kullanılan taban değeridir.

Bir sayı sistemini ‘S’, sayı sisteminde kullanılan rakam/karakterleri ‘d’ ve kökü de ‘R’ ile gösterir ve ‘S’ ile gösterilen sayı sistemini formülle ifade edersek;

$$S = d_n R^n + d_{n-1} R^{n-1} + \dots + d_2 R^2 + d_1 R^1 + d_0 R^0$$

eşitliği elde edilir. Formülde  $d_n - d_0$ ; sayı değerlerini,  $R^n - R^0$  ise; köke bağlı olarak oluşan basamak değerlerini temsil eder.

Kesirli kısmı bulunan sayıları ifade etmek için;

$$S = d_n R^n + d_{n-1} R^{n-1} + \dots + d_2 R^2 + d_1 R^1 + d_0 R^0, d_1 R^{-1} + d_2^{-2} + d_3 R^{-3} + \dots$$

eşitliği kullanılır.

Genel olarak ifade edilen eşitlikleri bu bölümde inceleyeceğimiz sayı sistemlerine uyarlayarak sırası ile onlu, ikili, sekizli ve onaltılı sayı sistemlerini inceleyelim.

### 1.1. Onlu (Decimal) Sayı Sistemi

Günlük hayatımızda en çok kullandığımız onluk sayı sisteminde on değişik rakam vardır ve bunlar sırasıyla; 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9'dur.

Bu durumda  $d_n - d_0$  sayı değerleri; 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sayıları ile ifade edilir ve R; taban değeri olan 10 ile gösterilir. Bu durumda daha önce ifade edilen denklem (D:Desimal Sayı);

$$D = d_n 10^n + d_{n-1} 10^{n-1} + \dots + d_2 10^2 + d_1 10^1 + d_0 10^0$$

şeklini alır. Kesirli kısmı bulunan onlu sayıları ifade etmek için;

$$D = d_n 10^n + d_{n-1} 10^{n-1} + \dots + d_2 10^2 + d_1 10^1 + d_0 10^0, d_1 10^{-1} + d_2 10^{-2} + d_3 10^{-3} + \dots$$

eşitliği kullanılır.

Denkleme göre en sağdaki basamak en düşük ve en soldaki en yüksek anlamlı basamak olarak; 1985 sayısı,

$$1985 = 1 \cdot 10^3 + 9 \cdot 10^2 + 8 \cdot 10^1 + 5 \cdot 10^0$$

şeklinde yazılabilir.

## 1.2. İkili (Binary-Dual) Sayı Sistemi

‘0’ ve ‘1’ rakamları ile temsil edilen, taban değeri ‘2’ olan ve iki olasılıklı durumları ifade etmek amacıyla kullanılan sayı sistemi ‘**İkili**’ veya ‘**Binary**’ sayı sistemi olarak adlandırılır.

İkili sayı sisteminde her bir basamak ‘**BİT**’ olarak (**Binary Digit**) adlandırılır. En sağdaki basamağa en ‘**En Düşük Değerli Bit**’ (Least Significant Bit - LSB), en soldaki basamağa ‘**En Yüksek Değerli Bit**’ (Most Significant Bit - MSB) denir. Buna göre ikili sayı sistemindeki basamak değerleri (B: Binary-ikili sayı sistemi);

$$B = d_n 2^n + d_{n-1} 2^{n-1} + \dots + d_2 2^2 + d_1 2^1 + d_0 2^0$$

eşitliği ile ifade edilebilir.

Örnek olarak ‘101101101’ ikili sayısının basamak değerlerini yazarsak;

$$B = 1 \cdot 2^8 + 0 \cdot 2^7 + 1 \cdot 2^6 + 1 \cdot 2^5 + 0 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0$$

eşitliği bulunur.

Aynı şekilde kesirli kısım bulunan ikili sayıların basamak değerleri:

$$B = d_n 2^n + d_{n-1} 2^{n-1} + \dots + d_2 2^2 + d_1 2^1 + d_0 2^0 , \quad d_1 2^{-1} + d_2 2^{-2} + \dots + d_n 2^{-n}$$

Tam sayı kısmı

Kesirli sayı kısmı

şeklinde olur.

En Yüksek Değerli Bit (MSB)                      En Düşük Değerli Bit (LSB)

110010

İkili sayı sistemi bilgisayarlar için uygun ve bu sistemde sayıların ifade edilmesi kolay olmasına rağmen, sayıların ifade edilmesi daha çok sayıda basamak ile mümkün olmaktadır. Onlu olarak ifade edilen bir sayıyı, ikili sistemde ifade etmek için ortalama üç katı daha fazla basamağa ihtiyaç vardır. Bu da ikili sayı sisteminde yapılacak işlemlerin zaman alması, zorlaşması ve hata ihtimalinin yükselmesi sonucunu doğurur. Bu sakıncaları ortadan kaldırmak için, ikili sayı sisteminin tam katları olan ve işlemlerin daha az zamanda yapılmasına imkan tanıyan (ikili sayı sistemine dönüştürülmeleri veya ters işlemi çok kolay olan) sekizli ve onaltılı sayı sistemleri kullanılır. Bununla beraber, ikili sayı sistemi bilgisayarlarda aşağıdaki amaçlar için kullanılmaktadır:

- i. Gerçek sayısal değeri ifade etmek için,
- ii. Veri ile ilgili bellekteki adresi belirtmek için,
- iii. Komut kodu olarak,
- iv. Alfabetik ve sayısal olmayan karakterleri temsil etmek için bir kod olarak,
- v. Bilgisayarda dahili ve harici olarak bulunan devrelerin durumlarını belirlemesi için bir sayı grubu olarak.

### **1.3. Sekizli (Octal) Sayı Sistemi**

İkili sayı sistemindeki sayıların daha kolay gösterilmesini sağlayan sayı sistemlerinden birisi, sekizli (octal) sayı sistemidir.

Sekizli sayı sisteminde taban ‘8’ ve kullanılan sayılar; 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7’dir. Genelde yetmişli yıllarda mini bilgisayarlarda çokça kullanılan sekizli sayı sistemindeki basamak değerleri;

$$O = d_n 8^n + d_{n-1} 8^{n-1} + \dots + d_3 8^3 + d_2 8^2 + d_1 8^1 + d_0 8^0, \quad d_1 8^{-1} + d_2 8^{-2} + \dots$$

formülü ile ifade edilir.

### **1.4. Onaltılık (Hexadecimal) Sayı Sistemi**

İkili sayı sisteminin daha kolay gösterilmesini sağlayan ve günümüz bilgisayarlarında yaygın olarak kullanılan sayı sistemi onaltılık (hexadecimal) sayı sistemidir. Onaltılı sayı sisteminde 0 ile 9 arasındaki rakamlar ile A, B, C, D, E, F harfleri kullanılır.

Bu sayı sistemindeki sayıların genel denklemi;

$$H = d_n 16^n + d_{n-1} 16^{n-1} + \dots + d_1 16^1 + d_0 16^0, \quad d_1 16^{-1} + d_2 16^{-2} + d_3 16^{-3} + \dots$$

şeklinde oluşur.

Tablo 2.1’de 0-20 arasındaki onlu sayıların ikili, sekizli, onaltılık sayı sistemlerindeki karşılıkları gösterilmektedir.

Buraya kadar sayı sistemlerini açıkladık. Şimdi bu sayı sistemlerinin birbirlerine dönüşümlerini açıklayalım.

<b>Onlu</b>	<b>İkili</b>	<b>Sekizli</b>	<b>Onaltılı</b>
0	00000	0	0
1	00001	1	1
2	00010	2	2
3	00011	3	3
4	00100	4	4
5	00101	5	5
6	00110	6	6
7	00111	7	7
8	01000	10	8
9	01001	11	9
10	01010	12	A
11	01011	13	B
12	01100	14	C
13	01101	15	D
14	01110	16	E
15	01111	17	F
16	10000	20	10
17	10001	21	11
18	10010	22	12
19	10011	23	13
20	10100	24	14

**Tablo 2.1.** 0-20 arası sayıların ikili, sekizli ve onaltılı sistemlerdeki karşılıkları.

## 2. Sayı Sistemlerinin Birbirlerine Dönüşürtülmeleri

Sayı sistemlerinin birlikte kullanılması, sayı sistemlerinden herhangi birisi ile ifade edilen bir büyülüğün diğer sayı sistemlerine dönüşüm ihtiyacını ortaya çıkarır. Sayı sistemlerini tek-tek ele alarak diğer sayı sistemlerine dönüşüm prensiplerini ve yöntemlerini açıklayalım.

## 2.1. Onlu Sayıların İkili, Sekizli ve Onaltılı Sayılara Dönüşümü

Onlu bir sayı başka bir sayıya dönüştürüleceğse; onlu sayı, yeni oluşacak olan sayı sisteminin taban değerine sürekli bölünür. Bölüm sonucunda elde kalanların tersten sıralanmasıyla yeni sayı sistemindeki sayı bulunur.

### Onlu Sayıların İkili Sayılara Dönüşümü:

Onlu bir sayı ikili bir sayıya dönüştürüleceğse, onlu sayı sürekli  $2^y$  ye bölünür.

**Örnek 1:**  $(39)_{10}$  sayısını ikili sayı sistemine çevirelim.

<u>Bölünen</u>	<u>Bölüm</u>	<u>Kalan</u>	
39/2	19	+ 1	LSB
.....	19/2	9 +	1
9/2	4	+ 1	yazım yönü
4/2	2	+ 0	
2/2	1	+ 0	MSB
			100111

→ ←

MSB: En yüksek değerlikli bit.  
(Most Significant Bit)

LSB: En düşük değerlikli bit.  
(Least Significant Bit)

Sonuç olarak;

$$(39)_{10} = (100111)_2$$

eşitliği bulunur.

**Örnek 2:**  $(1271)_{10}$  sayısını ikili sayıya dönüştürelim.

<u>İşlem</u>	<u>Bölüm</u>	<u>Kalan</u>	
$1271 / 2 =$	635	1	
$635 / 2 =$	317	1	
$317 / 2 =$	158	1	
$158 / 2 =$	79	0	
$79 / 2 =$	= 39	1	
$39 / 2 =$	19	1	
$19 / 2 =$	9	1	
$9 / 2 =$	4	1	
$4 / 2 =$	2	0	
$2 / 2 =$	1	0	

→ ↑

1

Sonuç olarak;

$$(1271.10 = (10011110111)_2$$

eşitliği bulunur.

Kesirli onlu sayılar ikili sayılar dönüştürülürken kesir kısmı 2 ile çarpılır. Çarpım sonucunda elde edilen sayının tam kısmı kaydedilerek, kesirli kısım 2 ile yeniden çarpılır. Bu işleme kesirli kısım '0' değerine (veya 0'a çok yakın bir değere) ulaşınca kadar devam edilir.

**Örnek 3:**  $(0.65)_{10}$  sayısını ikili sayı sistemine çevirelim.

Tam Kısım		
$0.65 * 2 = 1.30$	1	$a^{-1}$
$0.30 * 2 = 0.60$	0	$a^{-2}$
$0.60 * 2 = 1.20$	1	$a^{-3}$
0.20		↓ Sıralama yönü

Sonuç;

$$(0.65)_{10} \cong (0.101)_2$$

olarak bulunur. Bu örnekte görüldüğü gibi kesirli kısım 0 değerine varmayabilir. Bu gibi durumlarda işlem sonlandırılarak yuvarlatma yapılabilir.

**Örnek 4:**  $(41.6875)_{10}$  sayısını ikili sayıya çevirelim.

Tam sayı ve kesirli kısımı bulunan bir sayıyı ikili sayıya çevirmek için, tam sayı ve kesir kısımları ayrı-ayrı dönüştürülür ve bulunan sayılar birleştirilir.

Önce tam sayı kısmını çevirelim:

<u>İşlem</u>	<u>Bölüm</u>	<u>Kalan</u>
$41 / 2$	20	1
$20 / 2$	10	0
$10 / 2$	5	1
$5 / 2$	2	0
$2 / 2$	1	0
1		1

↑

$(41)_{10} = (100101)_2$

Daha sonra kesirli kısmın çevrimini yapalım;

$$\begin{array}{r}
 \text{Tamsayı} \\
 \begin{array}{rccccc}
 0.6875 * 2 = 1.3750 & & 1 & & & \\
 0.3750 * 2 = 0.7500 & & 0 & & & \\
 0.7500 * 2 = 1.5000 & & 1 & & & \\
 0.5000 * 2 = 1.0000 & & 1 & & & \\
 & & & & & \downarrow \\
 & & & & & (0.6875)_{10} = (1011)_2
 \end{array}
 \end{array}$$

Sonuçta, iki sayıyı birleştirirsek;

$$(41.6875)_{10} = (100101.1011)_2$$

eşitliği bulunur.

#### Onlu Sayıların Sekizli Sayılara Dönüşürtlmesi :

Onlu sayı sistemindeki bir sayıyı, sekizli sisteme dönüştürmek için yukarıda açıklanan yöntemler kullanılır.

**Örnek 5:**  $(153)_{10}$  sayısını sekizli sisteme çevirelim.

Verilen sayının devamlı 8 ile bölümnesi ve kalanın yazılması şeklinde işlem yapılır:

<u>İşlem</u>	<u>Bölüm</u>	<u>Kalan</u>
$153 / 8$	19	1
$19 / 8$	2	3
2		2

İşlemler sonucunda,

$$(153)_{10} = (231)_8$$

eşitliği bulunur.

**Örnek 6:**  $(0.513)_{10}$  sayısını sekizli sayı sistemine çevirelim.

Verilen sayı devamlı 8 ile çarpılarak oluşan tam sayılar yazılır.

$$\begin{array}{r}
 \text{Oluşan tam sayı} \\
 \begin{array}{rccccc}
 0.513 * 8 = 4.104 & & 4 & & & \\
 0.104 * 8 = 0.832 & & 0 & & & \\
 0.832 * 8 = 6.656 & & 6 & & & \\
 0.656 * 8 = 5.248 & & 5 & & & \\
 0.248 * 8 = 1.984 & & 1 & & & \\
 & & & & & \downarrow \\
 & & & & & \text{yazım yönü}
 \end{array}
 \end{array}$$

Sonuç olarak;

$$(0.513)_{10} \cong (0.40651)_8$$

eşitliği bulunur.

Tam sayı ve kesirli kısmı bulunan onlu sayıları 8'li sayılarla dönüştürme işleminde; tam sayı ve kesir kısımları ayrı ayrı dönüştürülür ve bulunan sonuçlar birlikte yazılır.

Örnek 5 ve Örnek 6'daki işlemlerden,  $(153.513)_{10}$  sayısının  $(231.40651)_8$  sayısına eşit olduğu söylenebilir.

#### **Onlu Sistemdeki Sayıların Onaltılık Sayılara Dönüştürülmesi :**

Onlu sistemdeki bir sayıyı onaltılık sisteme dönüştürmek için, onluk sistemin ikili ve sekizli sisteme çevrilmesindeki yöntem uygulanır. Ancak onaltılık sisteme taban ‘16’ olduğundan, 16'ya bölme ve kalanı yazma şeklinde işlem yapılır.

**Örnek 7:**  $(214)_{10}$  sayısını onaltılık sayı sistemine çevirelim.

Verilen sayının devamlı 16'ya bölünmesi ve kalanının yazılması şeklinde işlem yapılır:

<u>İşlem</u>	<u>Bölüm</u>	<u>Kalan</u>	
$214 / 16$	13	6	$\longrightarrow$ 6
$13 / 16$	0	13	$\longrightarrow$ D ↑

Sonuç olarak;

$$(214)_{10} = (D6)_{16}$$

eşitliği yazılabılır.

**Örnek 8:**  $(423)_{10} = (?)_{16}$  dönüşümünü gerçekleştirelim.

<u>Kalan</u>		
$423 / 16$	7	
$26 / 16$	10	↑ ↗ A
1	→ 1	

Bölme işlemi sonucunda elde edilen ‘10’ sayısının onaltılık sisteme karşılığı olan ‘A’ değerinin yazılması ile;

$$(423)_{10} = (1A7)_{16}$$


eşitliği elde edilir.

Kesirli ondalık sayıların onaltılık sayı sistemine dönüştürülmesi; kesirli sayının 16 ile çarpımından oluşan tam sayı kısmının alınıp, yeni sayının kesirli kısmının çarpılmaya devam etmesi şeklinde yapılır.

**Örnek 9:**  $(0.975)_{10}$  sayısını onaltılık sisteme çevirelim.

Verilen sayı devamlı 16 ile çarpılıp, oluşan tam sayılar yazılır:

	Kalan
$0.975 \times 16 = 15.600$	15
$0.600 \times 16 = 9.600$	9
$0.600 \times 16 = 9.600$	9

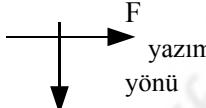

Sonuç olarak;

$$(0.975)_{10} = (0.F99)_{16}$$

eşitliği bulunur.

**Örnek 10:**  $(214.375)_{10} = (?)_{16}$  dönüşümünü yapalım.

Tam sayı ve kesirli kısımların dönüşümü ayrı ayrı yapılacağından, tam sayı kısmını Örnek 7'den alabiliriz:

$$(214)_{10} = (D6)_{16}$$

Kesirli kısmı ise;

$$\begin{aligned}(0.375)_{10} &= (?)_{16} \\ 0.375 \times 16 &= 6.0\end{aligned}$$

olarak elde edilir.

Bu durumda kesirli kısım için;

$$(0.375)_{10} = (0.6)_{16}$$

eşitliği yazılabilir.

Sonuç olarak;

$$\begin{aligned}(214.375)_{10} &= (D6.6)_{16} \\ \text{eşitliği bulunur.}\end{aligned}$$

## 2.2. İkili Sayı Sistemindeki Sayıların Onlu, Sekizli ve Onaltılı Sayı Sistemlerine Dönüşürtlmesi

İkili sistemdeki bir sayı, her basamağının ağırlık katsayısı ile çarpılıp, bulunan değerlerin toplanması ile ilgili sayı sisteme dönüştürülür.

### İkili Sayıların Onlu Sayılara Dönüşürtlmesi:

İkili sistemdeki bir sayı, her basamağının ağırlık katsayısı ile çarpılıp, bulunan değerlerin toplanması ile Onlu sayı sistemine dönüştürülür

**Örnek 11:**  $(11001)_2$  sayısının onluk sayı sistemindeki karşılığını bulalım.

Her bir basamakta bulunan sayı basamak değeri ile çarpılır ve bulunan sayılar toplanırsa;

$$1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1 \longrightarrow 1x2^4 + 1x2^3 + 0x2^2 + 0x2^1 + 1x2^0 = 16 + 8 + 0 + 0 + 1$$

olur. Bu durumda;

$$(11001)_2 = (25)_{10} = 25$$

eşitliği yazılabilir.

Kesirli ikili sayının onluk sayı sisteme dönüştürülmesi; kesirli kısmın soldan sağa doğru ikinin negatif kuvvetleri şeklinde yazılıp, bu sayıların basamaklarda bulunan sayılarla çarpılması ve bulunan çarpımların toplanması şeklinde gerçekleştirilir.

**Örnek 12:**  $(100.01)_2$  sayısını onluk sayı sistemine dönüştürelim.

Tamsayı ve kesirli kısmın basamak değerleri ile basamaklarda bulunan sayılar çarpılırsa;

$$\begin{aligned} 100.01 &= 1.2^2 + 0.2^1 + 0.2^2, 0.2^{-1} + 1.2^{-2} \\ &= 1.4 + 0.2 + 0.1, 0.1/2 + 1.1/4 \\ &= 4 + 0 + 0, 0 + 1/4 \\ &= (4.25)_{10} \end{aligned}$$

sayısı bulunur. Bu durumda;

$$(100.01)_2 = (4.25)_{10}$$

eşitliği elde edilir.

**Örnek 13:**  $(1011.101)_2 = (?)_{10}$  dönüşümünü yapalım.

Sayının tam ve kesirli kısmında bulunan rakamlar ile basamak değerleri çarpılır.

$$\begin{aligned}(1011.101)_2 &= 1 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0, 1 \cdot 2^{-1} + 0 \cdot 2^{-2} + 1 \cdot 2^{-3} \\ &= 8 + 0 + 2 + 1, 0.5 + 0 + 0.125 \\ &= (11.625)_{10}\end{aligned}$$

Dönüştürme işlemi sonucunda;

$$(1011.101)_2 = (11.625)_{10}$$

eşitliği bulunur.

İkili sayı sistemindeki sayıların sekizli ve onaltılı sayılarla dönüştürülmeleri bilgisayarlarda önemli bir yere sahiptir.  $2^3 = 8$  ve  $2^4 = 16$  olduğundan, her bir sekizlik sayı üç bit ikili sayıya karşılık gelirken, herbir onaltılık sayı 4 bit ikili sayıya karşılık gelir.

#### İkili Sayıların Sekizli Sayılara Dönüştürülmesi :

İkili sistemdeki bir sayıyı sekizli sistemde ifade etmek için, ikili sistemdeki sayılar sağdan sola doğru üçerli kümeler halinde ayrılır ve en sondaki kümedeki bitlerin sayısı üçten az ise sola doğru '0' eklenerek üçe tamamlanır.

**Örnek 14:**  $(11001111011101)_2$  sayısını sekizli sayı sistemine dönüştürelim.

Üçerli kümelere ayırma ve eksik bitleri tamamlama sonucunda,

011      001      111      011      101

kümeleri elde edilir. Her kümedeki sayının onluk karşılığı yazılırsa;

$$(011\ 001\ 111\ 011\ 101)_2 = (3\ 1\ 7\ 3\ 5)_8$$

şeklinde sekizli sistemdeki sayı bulunur. Bu durumda,

$$(11001111011101)_2 = (31735)_8$$

eşitliği yazılabilir.

**Örnek 15 :**  $(10110001101011)_2 = (?)_8$  dönüşümünü yapalım.

Verilen sayı üçerli gruplara ayrılır ve her bir grubun temsil ettiği sekizli sayı yazılırsa;

$$\begin{array}{cccccc} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ & 2 & 6 & 1 & 5 & 3 \end{array} \quad 001 \ 101 \ 011 = (26153)_8$$

şeklinde sekizli sistemdeki sayı bulunur. Bu durumda,

$$(10110001101011)_2 = (26153)_8$$

eşitliği elde edilir.

Kesirli ikili sayıların sekizli sayılarla dönüşümü aynı yöntemle gerçekleştirilir. Yalnızca, kesirli kısmındaki gruplandırma soldan sağa doğru yapılır.

**Örnek 16:**  $(1101101101.111100000110)_2 = (?)_8$  dönüşümünü yapalım.

Sayı,  $(001 \ 101 \ 101 \ 101.111 \ 100 \ 000 \ 110)_2$  şeklinde gruplandırılıp, her grubun karşılığı olan ikili sayı yazılırsa;

$$\begin{array}{ccccccccc} 1 & 5 & 5 & 5 & . & 7 & 4 & 0 & 6 \end{array} = (1555.7406)_8$$

sonucu elde edilir. Sonuçta;

$$(1101101101.111100000110)_2 = (1555.7406)_8$$

eşitliği bulunur.

### İkili Sayıların Onaltılık Sayılara Dönüşürülmesi:

İkili sayı sisteminden onaltılık sayı sistemine dönüştürme işlemi, ikili sistemdeki sayının dörderli gruplara ayrılop, her bir gruptaki sayıların karşılıklarının yazılması şeklinde gerçekleştirilir. Gruplama işlemeye sağdan başlanır ve en sondaki grup '0' eklenerek dört bite tamamlanır. Gruplardaki sayıların karşılıkları olan sayılar yazılıncaya, onaltılık sistemdeki sayı elde edilir.

**Örnek 17:**  $(10111101110000111101)_2$  sayısını onaltılık sayı sistemine dönüştürelim.

Verilen sayı dört bitlik gruplar halinde yazılırsa; 1011 1101 1100 0011 1101 şeklinde alır. Bu gruplardaki sayıların onaltılık sistemdeki karşılıkları yazılırsa;

$$\begin{array}{ccccccc} 1011 & 1101 & 1100 & 0011 & 1101 \\ B & D & C & 3 & D \end{array}$$

sayıları elde edilir.

Sonuç olarak;

$$(10111101110000111101)_2 = (\text{BDC3D})_{16}$$

eşitliği bulunur.

**Örnek 18:**  $(10110001101011.11110010)_2$  sayısını onaltılık sayı sistemine çevirelim.

Çevirme işlemi için önce sayının tam sayı ve kesirli kısımları 4'erli gruptara ayrılır. Herbir grubun onaltılık sistemde karşılığı olan sayı yazılır.

$$\begin{array}{ccccccccc} 0010 & 1100 & 0110 & 1011 & . & 1111 & 0010 \\ 2 & C & 6 & B & & F & 2 \end{array}$$

Grupların karşılıkları olan sayılar sırası ile yazılıncı; onaltılık sistemdeki sayı;

$$(10110001101011.11110010)_2 = (2C6B.F2)_{16}$$

olarak elde edilir.

**Örnek 19:**  $(1100000110.1101100)_2 = (?)_{16}$  dönüşümünü yapalım.

Gruplandırma yapılip, herbir gruptaki sayıların karşılığı yazılsrsa;

$$\begin{array}{ccccccccc} 0011 & 0000 & 0110 & . & 1101 & 100 & = & (306.D8)_{16} \\ 3 & 0 & 6 & & D & 8 & & \end{array}$$

sonucu elde edilir.

### 2.3. Sekizli Sistemdeki Sayıların İkili, Onlu Ve Onaltılık Sistemlere Dönüşürülmesi

Sekizli sistemdeki sayıları diğer sayı sistemlerine dönüştürmek için dönüştürülecek sayı sisteminin özelliğine uygun yöntem kullanılır.

#### Sekizli Sayıların İkili Sayılara Dönüşürülmesi:

Sekizli sistemdeki bir sayıyı ikili sayı sistemine dönüştürmek için, her bir basamaktaki sayının karşılığı olan ikili sayı 3 bitlik gruplar şeklinde yazılır. Gruplar halinde yazılan ikili sayıların karşılığı olan sayıların bir araya getirilmesi ile ikili sistemdeki sayı ortaya çıkar.

**Örnek 20:**  $(673.124)_8$  sayısını ikili sayı sistemine çevirelim.

Önce her bir sayının karşılığı olan ikili sayı 3 bit olarak yazılır;

$$6=110, 7=111, 3=011, 1=001, 2=010, 4=100.$$

Yazılan sayılar bir araya getirilirse;

$$(673.124)_8 = (110111011.001010100)_2$$

eşitliği bulunur.

**Sekizli Sayıların Onlu Sayılara Dönüşürtlmesi :**

Sekizli sayılar, her bir basamaktaki rakamın basamak ağırlığıyla çarpılması ve daha sonra çarpımların toplanması yoluyla onluk sayı sistemine dönüştürülür.

**Örnek 21:**  $(372)_8$  sayısını onluk sayı sistemine çevirelim.

Herbir basamaktaki sayı basamak değerleriyle çarpılıp, bulunan sayılar toplanırsa;

$$\begin{aligned}(372)_8 &= 3 \times 8^2 + 7 \times 8^1 + 2 \times 8^0 \\&= 3 \times 64 + 7 \times 8 + 2 \times 1 \\&= 250\end{aligned}$$

sayısı bulunur. Bu durumda;

$$(372)_8 = (250)_{10}$$

eşitliği elde edilir.

**Örnek 22:**  $(24.6)_8 = (?)_{10}$  dönüşümünü gerçekleştirelim.

Basamaklardaki sayılar basamak değerleriyle çarpılır:

$$(24.6)_8 = 2 \times 8^1 + 4 \times 8^0 \cdot 6 \times 8^{-1}.$$

Carpımından bulunan değerler toplanırsa;

$$= 16 + 4.75 = 20.75$$

sayısı bulunur. Sonuçta;

$$(24.6)_8 = (20.75)_{10}$$

eşitliği oluşur.

Sekizli sistemdeki bir sayıyı onaltılık sayı sistemine dönüştürmenin en pratik yolu, sekizlik sayıyı önce ikilik sayı sistemine dönüştürmek ve daha sonra ikili sayıyı onaltılık sayıya çevirmektir.

**Örnek 23:**  $(5431)_8$  sayısını onaltılık sayıya dönüştürelim.

Sekizlik sayı önce ikili sayıya çevrilir.

$$(5431)_8 = (101100011001)_2$$

Daha sonra bulunan sayı dörderli gruppala ayrılop, her bir grubun karşılığı olan onaltılık sistemdeki ifade yazılırsa;

$$1011 = B, \quad 0001 = 1, \quad 1001 = 9$$

eşitlikleri bulunur. Bulunan sayılar bir araya getirilirse;

$$(B19)_{16}$$

sayısı elde edilir. Bu durumda;

$$(5431)_8 = (D19)_{16}$$

eşitliği yazılabilir.

#### 2.4. Onaltılık Sistemdeki Sayıların, İkili, Sekizli ve Onlu Sayı Sistemlerine Dönüşürtlmesi

Onantılı sayı sistemlerinde ifade edilen bir büyülüğu diğer sayı sistemlerine dönüştürmek için uygun yöntemler kullanılır.

##### Onaltılı Sayıların İkili Sayılara Dönüşürlmesi:

Onaltılı sistemdeki bir sayıyı ikili sayı sistemine dönüştürmek için; her basamaktaki sayının karşılığı olan ikili sayı 4 bit şeklinde yazılır. 4 bitlik gruplar bir araya getirilerek ikili sayı bulunur.

**Örnek 24:**  $(5D1D69)_{16}$  sayısını ikili sisteme çevirelim.

Herbir basamaktaki onaltılık sayının karşılığı olan ikili sayı yazılırsa;

$$5=0101, D=1101, 1=0001, D=1101, 6=0110, 9=1001$$

değerleri elde edilir.

Yazılan ikili sayıların bir araya getirilmesi ile, sonuç olarak;

$$(5D1D69)_{16} = (010111010001110101101001)_2$$

eşitliği bulunur.

**Örnek 25:**  $(E70F.CA)_{16}$  sayısını ikilik sayıya çevirelim. Her bir basamaktaki sayının karşılığı olan ikili sayı 4 bit olarak yazılırsa;

$$\begin{array}{ccccccc} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{array} . \begin{array}{ccccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \begin{array}{c} 0 \\ 1 \end{array}$$

sayıları bulunur. Bu durumda;

$$(E70F.CA)_{16} = (1110011100001111.11001010)_2$$

eşitliği elde edilir.

#### Onaltılı Sayıların Onlu Sayılara Dönüşürülmesi:

Onaltılı sayıyı onlu sisteme çevirmek için, her basamaktaki değer ile basamak ağırlığı çarpılır. Bulunan değerlerin toplanması ile onaltılı sistemden onlu sistemine dönüşüm yapılmış olur.

**Örnek 26:**  $(E70FCA)_{16}$  sayısını onlu sisteme dönüştürelim.

Herbir basamaktaki sayıyı basamak değerleriyle çarpıp, bulunan sayıların toplanması ile;

$$\begin{aligned} E70FCA &= Ex16^5 + 7x16^4 + 0x16^3 + Fx16^2 + Cx16^1 + Ax16^0 \\ &= 1844719 + 458752 + 0 + 3840 + 192 + 10 \\ &= (2307513)_{10} \end{aligned}$$

sayısı bulunur. Sonuçta;

$$(E70FCA)_{16} = (2307513)_{10}$$

eşitliği yazılabilir.

**Örnek 27:**  $(5D1.D9)_{16} = (?)_{10}$  dönüşümünü yapalım.

Basamak değerlerinin basamaklardaki sayılarla çarpılıp, bulunan sayıların toplanması ile;

$$\begin{aligned} 5D1.D9 &= 5 \times 16^2 + 13 \times 16^1 + 1 \times 16^0 \cdot 13 \times 1/16 + 9 \times 1/256 \\ &= 1280 + 208 + 16 \cdot 13/16 + 9/256 \\ &= (1504.8476)_{10} \end{aligned}$$

sayısı bulunur. Bu durumda,

$$(5D1.D9)_{16} = (1504.8476)_{10}$$

eşitliği yazılabilir.

### **Onaltılı Sayıların Sekizli Sayılara Dönüşürtlmesi :**

Onaltılık sayıyı sekizli sisteme çevirmek için en pratik yöntem; onaltılık sayının ikili sisteme ve daha sonra ikili sistemdeki sayının sekizli sisteme çevrilmesidir.

**Örnek 28 :**  $(E0CA)_{16}$  sayısını sekizli sisteme çevirelim.

Once onaltılı sayı ikili sisteme çevrilir. Onaltılı sistemdeki sayının ikili sisteme çevrilmesi için, her bir basamaktaki sayının ikili karşılığı dört bitlik olarak yazılsrsa;

$$E = 1110, \quad 0 = 0000, \quad C = 1100, \quad A = 1010$$

sayıları bulunur. Bulunan sayılar birleştirilirse;

$$(E0CA)_{16} = (1110000011001010)_2$$

sayısı elde edilir. Elde edilen ikili sayı, her grubun karşılığı olan sekizli sayının üçerli gruplar halinde yapılması şeklinde sekizli sayıya dönüştürülsürse;

$$(E0CA)_{16} = (1110000011001010)_2 = (160312)_8$$

eşitliği bulunur.

**Not:** Bütün sayı sistemlerinde negatif sayıların dönüşümleri aynı şekilde, yalnızca sonuca (-) işaretini eklemek suretiyle yapılır.

### **3. Sayı Sistemlerinde Hesaplama**

Tüm sayı sistemlerinde sayılarda işaret kullanılabılır. Yani pozitif ve negatif sayılarla hesaplama yapılabilir. Bu gerçek göz önünde bulundurularak, onluk sayılarında hesaplama yaparken aşağıdaki ilişkiler kullanılabilir. Bu ilişkiler bütün sayı sistemleri için geçerlidir.

- |                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>a)</b> $+a + (+b) = a + b$ | <b>b)</b> $+a + (-b) = a - b$ |
| <b>c)</b> $+a - (+b) = a - b$ | <b>d)</b> $+a - (-b) = a + b$ |

İkili, sekizli ve onaltılı sistemlerdeki hesaplamalarda da dört temel işlem (toplama, çıkarma, çarpma, bölme) kullanılır. Ancak, dijital bilgisayarlarda kullanılan temel sayı sistemi ikili sayı sistemi olduğundan, ikili sayı sistemindeki dört işlemi detaylı olarak inceleyelim.

### 3.1. İkili Sayı Sisteminde Toplama

İkili sayı sisteminde yapılan toplama işlemi, onlu sayı sisteminde olduğu gibi aynı basamaktaki sayıların toplanması şeklinde yapılır. İkili sayı sistemindeki toplama kuralları aşağıdaki şekilde sıralanabilir.

$$0 + 0 = 0, \quad 1 + 0 = 1, \quad 0 + 1 = 1, \quad 1 + 1 = 10 \text{ veya } 1 + 1 = 0 \text{ Elde } 1 (C=1).$$

'1 + 1' toplama işleminde sonuç olarak '0' ve bir soldaki basamağa aktarılmak üzere 'elde 1' ortaya çıkar. Bu onluk sayılarla yapılan toplama işlemindeki 9+1 rakamlarının toplamından '0' ortaya çıkması ve eldeki 1'in bir soldaki basamağa aktarılmasına benzer.

**Örnek 29:** İkili sayı sistemine göre aşağıdaki toplama işlemlerini gerçekleştirelim.

$$\begin{array}{r} 10 \\ + 01 \\ \hline 11 \end{array} \qquad \begin{array}{r} 101 \\ + 010 \\ \hline 111 \end{array} \qquad \begin{array}{r} 101 \\ + 011 \\ \hline 1000 \end{array}$$

**Not:** Çok sayıda sayıların alt alta toplanmasında, iki adet 1'in 'elde 1' oluşturduğu bilinerek, toplanacak birlerin sayısı tespit edilir. Her bir çift '1' değeri için, 'elde 1' değeri bir soldaki basamağa aktarılır.

**Örnek 30 :** Aşağıda verilen toplama işlemlerini yapalım.

$$\begin{array}{r}
 1110 \\
 + 0110 \\
 \hline
 10100
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 1101 \\
 1111 \\
 + 1011 \\
 \hline
 100111
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 111011 \\
 011011 \\
 110101 \\
 + 010010 \\
 \hline
 10011101
 \end{array}$$

### 3.2. İkili Sayı Sisteminde Çıkarma

İkili sayılarda çıkarma işleminde özetlenen kurallar uygulanır:

$$0 - 0 = 0, \quad 1 - 0 = 1, \quad 1 - 1 = 0, \quad 0 - 1 = 1 \text{ (borç 1)}, \quad 10 - 1 = 1$$

Bu kuralların uygulandığı yöntem, ‘**doğrudan çıkarma yöntemi**’ olarak adlandırılır. Ana sayının çıkarılan sayıdan büyük olması durumunda, yani sonucun ‘0’ veya 0’dan büyük olması durumunda doğrudan çıkarma yöntemi kullanılabilir.

**Örnek 31:** Aşağıdaki çıkarma işlemlerini doğrudan çıkarma yöntemi ile yapalım.

$$\begin{array}{r}
 10110 \\
 - 1101 \\
 \hline
 1001
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 101110 \\
 - 10011 \\
 \hline
 11011
 \end{array}$$

Çıkarma işlemi sonucunun 0’dan küçük olması durumunda doğrudan çıkarma yöntemi kullanılamaz. Bu nedenle, sonucun 0’dan küçük çıktıği işlemleri gerçekleştirmek ve bilgisayarlarda mantıksal uyumlama işlemini kolaylaştırmak amacıyla, ‘**tümleyen aritmetiğine göre çıkarma**’ olarak adlandırılan çıkarma yöntemi kullanılır. Tümleyen aritmetiği ile çıkarma yönteminde tüm çıkarma işlemleri yapılabilmekte ve bu nedenle bilgisayarlarda bu yöntem kullanılmaktadır.

### 3.3. Tümleyen Aritmetiği

Tümleyen aritmetiği, sayısal bilgisayarlarda çıkarma işlemini gerçekleştirmek amacıyla kullanılan matematiksel bir yöntemdir.

Tümleyen aritmetiğini anlamanın en pratik yolu, taşılarda kullanılan kilometre sayacını göz önünde bulundurmaktır. Onlu sayı sisteminde çalışan kilometre sayaçları genelde beş basamaklıdır. 00000 başlangıç değerinden ileri doğru gidildiğinde 00001, 00002 gibi artarken, geriye doğru gidildiğinde sayacın değerleri 99999, 99998 gibi azalır. Bu sayaç

örneğinde, bir adım ileri gidildiğinde 00001 ve bir adım geriye gidildiğinde 99999 değerine ulaşıldığından bu sayılar birbirinin tümleyeni denmektedir. Buna göre 00002 sayısının tümleyeni 99998 değeridir.

Araçların kilometre sayaçları üzerinde açıklanan tümleyen aritmetiğinin ikilik sayıarda uygulamasıyla iki türlü tümleyen aritmetiği ortaya çıkar:

‘1’ tümleyeni ve ‘2’ tümleyeni.

‘1’ tümleyeni;  $(2^n - N - 1)$  ve ‘2’ tümleyeni;  $(2^n - N)$  formülleri ile ifade edilir.

Formüldeki ‘n’ değeri verilen ‘N’ sayısındaki basamak sayısıdır. Formüllerin incelenmesinden; ‘2’ tümleyeninin, ‘1’ tümleyenine 1 eklenmesi ile olduğu görülmür. ‘1’ ve ‘2’ tümleyeni mantıkları, onluk sistemde ‘9’ ve ‘10’ tümleyenler şeklinde temsil edilir. Tümleyen aritmetiği çeşitleri daha genel bir ifade ile, ‘r’ tabanlı bir sayı sisteminde ‘r tümleyeni’ ve ‘r-1 tümleyeni’ olarak ifade edilebilir.

Bu açıklamalar ışığında tümleyen aritmetiğini iki kısımda inceleyebiliriz: ‘r tümleyeni’ ve ‘r-1 tümleyeni’.

### 3.3.1. ‘r’ Tümleyen Aritmetiği

r tabanlı bir sayı sisteminde, n basamaklı pozitif bir tamsayı N ile temsil edilirse, N sayısının r tümleyeni  $r^n - N$  ( $N \neq 0$ ) olarak tanımlanabilir. Aşağıdaki örnekler, ‘r tümleyeni’ terimini anlamaya yardım edecektir.

**Örnek 32 :**  $(52520)_{10}$  sayısının r tümleyenini (onlu sayı olduğundan 10 tümleyenini) bulalım.

Verilen sayıda basamak sayısı: n=5 ve taban: r=10 olduğundan; sayının r tümleyeni:

$$r^n - N = 10^5 - 52520 = 47480$$

olarak bulunur.

**Örnek 33:**  $(0.3267)_{10}$  sayısının 10 tümleyenini (r tümleyenini) bulalım.

Verilen sayıda tam sayı kısmı bulunmadığından basamak sayısı;

$$10^n = 10^0 = 1 \text{ olarak alınır ve sonuç olarak;}$$

$$r^0 - N = 1 - 0.3267 = (0.6733)_{10}$$

sayısı bulunur.

**Örnek 34 :**  $(25.639)_{10}$  sayısının 10 tümleyenini bulalım.

Tam sayı kısmı 2 basamaklı olduğundan sayının ‘r’ tümleyeni;

$$r=10, n=2 \text{ ve } N=25.639 \text{ değerleri ile;}$$

$$r^n - N = 10^2 - 25.639 = 74.361$$

olarak bulunur.

**Örnek 35 :**  $(101100)_2$  sayısının 2 tümleyenini bulalım.

Sayı ikili sistemde olduğundan,  $r=2$  ve sayı 6 basamaklı olduğundan  $n=6$  değerleri bulunur. Bu değerler formülde yerine konulursa, verilen ikili sayının ‘r’ tümleyeni olarak;

$$(2^6) - (101100)_2 = (1000000 - 101100)_2 = 010100$$

değeri bulunur.

**Örnek 36 :**  $(0.0110)_2$  sayısının 2 tümleyenini bulalım.

Verilen ikili sistemdeki sayının tam sayı kısmı bulunmadığından; sayının 2 tümleyeni;

$$2^0 - N = 1 - 0.0110 = (0.1010)_2$$

olarak bulunur.

Yukarıdaki açıklamalardan ve örneklerden, ikili sayı sistemindeki bir sayının 2 tümleyenini bulmanın en kolay yolunun; sayıya sağdan bakarak ilk 1'e kadar olan sayıları olduğu gibi bırakmak (1 dahil), diğer bitlerdeki değerlerin tersini almak (1 ise 0, 0 ise 1 yazmak) olduğu söylenebilir.

r tümleyeni, bütün sayı sistemleri için yukarıda verilen eşitlikten çıkartılabilir. Burada açıklanan 10 ve 2 tümleyenleri, en çok karşılaştığımız sayı sistemleri olduklarından detaylandırılmıştır.

### 3.3.2. ‘r’ tümleyen aritmetiği ile çıkarma

Onluk sayı sisteminde alışkin olduğumuz ve komşuya git borç al olarak isimlendireceğimiz doğrudan çıkarma yöntemi bilgisayarlar için çok kullanışlı değildir. Elektronik elemanlar ile çıkarma söz konusu olduğunda daha kullanışlı (etkin) olan yöntem, sayıların tümleyenini alarak toplama işlemi yapmaktadır. Bu yöntemde, ‘r’ tabanındaki iki pozitif sayının ‘M-N’ işlemi aşağıdaki gibi özetlenebilir:

1. İki sayıyı çıkarma yerine M sayısının kendisi ile N sayısının ‘r’ tümleyeni toplanır.
2. Toplama sonucunda elde edilen değer incelenir:
  - a) Eğer en soldaki basamakların toplanması sonucunda elde değeri oluşursa bu değer atılır. Bulunan sonucun ‘(+)' pozitif olduğu kabul edilir.
  - b) Eğer elde değeri oluşmazsa, toplama sonucunda elde edilen değerin ‘r’ tümleyeni alınır ve bulunan değerin önüne ‘(-)' eksi işaret konulur.

**Örnek 37:** 10 tümleyenini kullanarak,  $(72532 - 3250) = ?$  işlemini yapalım.

$$\begin{array}{r} M=72532 \\ N=03250 \quad \longrightarrow 10 \text{ tümleyeni } N=96750 \\ \hline \text{elde } 1 \boxed{6} 9282 \\ \text{işaret biti} \end{array}$$

İşaret biti 1'dir ve bu durumda sonuç; (+69282) olarak bulunur.

**Örnek 38:**  $(03250)_{10} - (72532)_{10} = ?$  işlemini ‘r’ tümleyen aritmetiği yöntemi ile yapalım.

$$\begin{array}{r} N = 03250 \\ M = 72532 \quad \rightarrow 10 \text{ tümleyeni} = 27468 \\ \hline \text{elde yok} \longrightarrow \boxed{0} \boxed{3} 0718 \end{array}$$

Bu durumda 30718 sayısının ‘r’ tümleyeni alınır.

Sonuç olarak;

$$(-69282)$$

değeri bulunur

**Örnek 39:** ‘M – N’ işlemini aşağıdaki verilen sayılarla ‘r’ tümleyenini kullanarak yapalım.

$$M = 1010100$$

$$1010100$$

$$\begin{array}{r} N = 1000100 \Rightarrow 2 \text{ tümleyeni } \Rightarrow \\ + 0111100 \\ \hline \text{elde biti } \rightarrow 1 \underline{0} 0010000 \end{array}$$

Sonuç olarak;

$$(0010000)_2$$

değeri bulunur.

**Örnek 40 :** M = 1000100

N = 1010100 olduğuna göre ‘M – N’ işlemini ‘2’ tümleyenine göre yapalım.

$$1000100$$

$$\begin{array}{r} N = 1010100 \text{ ise } 2 \text{ tümleyeni } = 0101100 \text{ bulunur.} \\ + 0101100 \\ \hline \text{elde yok } \rightarrow 0 \underline{1} 110000 \end{array}$$

Bulunan sonucun ‘r’ tümleyenini alınır. Sonuç ;

$$(-0010000)_2$$

olarak bulunur.

**Örnek 41:**  $(15)_{10} - (20)_{10}$  işlemini ikili sayı sisteminde ‘2 tümleyeni’ yöntemi ile yapalım.

$$(15)_{10} = (01111)_2 = N \qquad \qquad \qquad 01111$$

$$\begin{array}{r} (20)_{10} = (10100)_2 = M \rightarrow 2 \text{ tümleyeni} \\ + 01100 \\ \hline \text{elde yok } \rightarrow 0 \underline{1} 1011 \end{array}$$

İşaret biti ‘0’ olduğundan, bulunan sayının ‘2 tümleyeni’ alınır. Sonuç;

$$-(00101)_2$$

olarak bulunur. Bu sayı  $(-5)_{10}$  sayısının karşılığıdır.

**Örnek 42:**  $(219)_{10} - (233)_{10}$  işlemini ‘2 tümleyeni’ yöntemiyle yapalım.

$$\begin{array}{rcl} (219)_{10} = (11011011)_2 & \longrightarrow & 11011011 \\ (233)_{10} = (11101001)_2 & 2 \text{ tümleyeni} & \rightarrow + 00010111 \\ & \text{elde yok} & \rightarrow \boxed{0} \overline{11110010} \end{array}$$

Bulunan sayının 2 tümleyeni alınırsa sonuç ;

$$(-1110)_2$$

olarak bulunur.

Örneklerden şöyle bir sonuç çıkarılabilir: r tümleyeni ile çıkarma işleminde işaret biti olarak adlandırılan bite bakılır. İşaret biti ‘1’ ise sonucun (+), işaret biti ‘0’ ise sonucun (-) olduğu bulunur. İşlem buna göre sonuçlandırılır.

### 3.3.3. ‘r-1’ Tümleyen Aritmetiği

r tabanına göre verilen ve yalnızca tam sayı kısmı bulunan pozitif bir n sayısının ‘r-1’ tümleyeni;

‘ $2^n-N-1$ ’ formülüyle,

‘n’ basamaklı tam sayı ve ‘m’ basamaklı kesirli kısmı bulunan bir sayının ‘r-1’ tümleyeni;  
 $\text{‘}r^n-r^m-N\text{’}$   
formülü ile bulunabilir.

**Örnek 43:**  $(52520)_{10}$  sayısının ‘r-1’ tümleyenini (‘9’ tümleyenini) bulalım.

Sayının yalnızca tam sayı kısmı bulunduğuundan, ‘ $2^n-N-1$ ’ formülü uygulanabilir. Taban = 10 ve basamak sayısı n = 5 olduğuna göre ilgili formülden sonuç;

$$R^n-N-1 = 10^5-52520-1=47479$$

olarak bulunur.

**Örnek 44:**  $(0.3267)_{10}$  sayısının 9 tümleyenini bulalım.

Sayıının tam sayı ve kesirli kısmı bulunduğuundan ilgili formül uygulanırsa;

$$\begin{aligned} r^n - r^{-m} - N &= 10^0 - 10^{-4} - 0.3267 = 1 - 0.0001 - 0.3267 \\ &= 0.9999 - 0.3267 = 0.6732 \end{aligned}$$

değeri bulunur.

**Örnek 45:**  $(101100)_2$  sayısının ‘r-1’ tümleyenini (1 tümleyeni) bulalım.

Verilen sayı ikili sistemde olduğundan  $r=2$  ve sayıda 6 basamak bulunduğuundan  $n=6$ ’dır. Bu durumda,

$$\begin{aligned} 2^n - N - 1 &= 2^6 - 101100 - 1 = 1000000 - 101100 - 1 \\ &= (010011)_2 \end{aligned}$$

değeri bulunur.

**Örnek 46:**  $(0.0110)_2$  sayısının 1 tümleyenini bulalım.

İkili sistemdeki sayıda tamsayı kısmı bulunmadığından  $n=0$  ve kesirli kısım 4 basamaklı olduğundan  $m=4$ ’dir. İlgili formülün uygulanması ile sonuç;

$$\begin{aligned} (2^n - 2^{-m} - 0.0110) &= (1 - 0.0001 - 0.0110) \\ &= (0.1111 - 0.0110)_2 \\ &= (0.1001)_2 \end{aligned}$$

olarak bulunur.

Örneklerden görüleceği gibi onluk sistemdeki bir sayının ‘r-1’ tümleyeni (9 tümleyeni); her basamağın 9’dan çıkarılması ile elde edilir. İkili sistemdeki bir sayının ‘r-1’ tümleyenini (1 tümleyenini) bulmak daha basittir. Verilen sayıdaki 1’ler 0, 0’lar 1 yapılınca ortaya ‘r-1’ tümleyeni çıkar.

İkili sayı sisteminde 1 tümleyeni kolayca bulunduğuundan, 2 tümleyeninin istenildiği durumlarda; 1 tümleyenine, işleme göre ‘1’ veya ‘ $r^{-m}$ ’ değerinin eklenmesiyle ‘2’ tümleyeninin üretilmesi işlemi tercih edilebilir.

**Örnek 47:** ‘1’ tümleyeni  $(01001011)_2$  olan sayıının 2 tümleyenini bulalım.

Verilen sayıya ‘1’ eklenmesi ile sayının 2 tümleyeni;

$$\begin{array}{r} 01001011 \\ + \quad \quad \quad 1 \\ \hline 01001100 \end{array}$$

olarak bulunur.

**Örnek 48:** 1'tümleyeni  $(0.1011)_2$  olan sayının 2 tümleyenini bulalım.

Verilen sayının ‘2’ tümleyeni bulmak için önce eklenmesi gereken sayı bulunur. Eklenmesi gereken sayı;

$r^{-m} = 2^{-4} = 0.0001$  olduğundan ‘2’ tümleyeni;

$$\begin{array}{r} 0.1011 \\ + 0.0001 \\ \hline 0.1100 \end{array}$$

olarak bulunur.

### 3.3.4. ‘r – 1’ Tümleyen Yöntemi ile Çıkarma

‘r – 1’ tümleyeni ile çıkarma işlemi tamamen ‘r’ tümleyeni ile çıkarma işleminin aynısıdır. Yalnızca sonucun pozitif olduğu durumlarda, düzeltme biti denilen 1 sayısının eklenmesi işlemi yapılır. ‘r’ tabanında iki pozitif sayının M-N işlemi ( $r-1$  tümleyeni yöntemi ile) aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

1- M sayısının kendisi ile N sayısının ‘r-1’ tümleyeni toplanır.

2- Toplama sonucunda bulunan değerin taşıma ( işaret ) biti kontrol edilir:

a- Eğer taşıma biti oluşursa ( işaret biti 1 ), bulunan değere 1 değeri eklenir.

b- Eğer taşıma biti oluşmazsa ( işaret biti 0 ), toplama sonucunda elde edilen sayının ‘r-1’ tümleyeni alınır ve önüne (-) işaret konur.

**Örnek 49:** M=72532,

$N=03250$  ise ‘M-N’ işlemini ‘r-1’ tümleyenine göre yapalım.

İşlemi yapabilmek için önce çıkarılan sayının ‘r-1’ tümleyeninin bulunması gereklidir. Bulunan bu değer ile ‘M’ sayısı toplanır.

$$\begin{array}{r} 72532 \\ N' \text{nin } 9 \text{ tümleyeni} \Rightarrow 96749 \quad + \quad 96749 \\ (\text{taşma / işaret biti}) \rightarrow \boxed{1} \end{array} \begin{array}{r} 69281 \\ 69281 \\ \hline 69282 \end{array}$$

İşaret biti ‘1’ olduğundan sonuca ‘1’ eklenir. Bu durumda,

$$\begin{array}{r} 69281 \\ + \quad 1 \\ \hline 69282 \end{array}$$

değeri bulunur.

### Örnek 50: $M = 03250$

$N = 72532$  ise ‘M-N’ işlemini 9 tümleyenine göre yapalım.

Cıkarılan sayının 9 tümleyeni alınıp, toplama işlemi yapılrsa;

$$\begin{array}{r} 03250 \\ N \text{ sayısının } 9 \text{ tümleyeni} \quad \Rightarrow \quad 27467 \quad + \quad 27467 \\ (\text{taşma yok}) \quad \boxed{0} \end{array} \begin{array}{r} 30717 \\ 30717 \end{array}$$

İşaret biti değeri ‘0’ olduğundan, sonucun 9 tümleyenini alıp, önüne (-) işaret koymamız gereklidir. Sonuç ;

$$(-69282)_{10}$$

olarak bulunur.

### Örnek 51: $M=1010100$ ve $N=1000100$ olduğuna göre ‘M-N’ işlemini (r-1) tümleyenine göre yapalım.

$N'$ nin 1 tümleyeni  $\Rightarrow 0111011$  olduğundan;

$$\begin{array}{r} 1010100 \\ + \quad 0111011 \\ \hline \end{array} \begin{array}{r} 1 \\ 0001111 \end{array}$$

Sayı elde edilir. Sonuca ‘1’ eklenmesi gereklidir.

$$0001111$$

$$\begin{array}{r} + \\ \hline 00010000 \\ \hline \end{array}$$

Bu durumda sonuç;

$$(10000)_2$$

olarak bulunur.

**Örnek 52:**  $M = 1000100$ ,

$N = 1010100$  ise  $M-N$  işlemini 1 tümleyenine göre yapalım.

$$\begin{array}{r} 1000100 \\ N' \text{nin 1 tümleyeni} \Rightarrow + \underline{0101011} \\ \text{ işaret biti} = 0 \longrightarrow \underline{0} \quad | \quad 1101111 \end{array}$$

Bu durumda sonuç (-) dir ve cevap;

$$(-0010000)_2$$

olarak bulunur.

**Örnek 53:**  $(15)_{10} - (20)_{10} = ?$  işlemini 1 tümleyenine göre yapalım.

Sayılar onlu sistemde verildiğinden, sayıların ikili sisteme dönüştürülmesi gerekir. Sayılar ikili sisteme dönüştürülür ve çıkarılan sayının '1' tümleyeni alınarak toplama işlemi yapılrsa;

$$\begin{array}{rcl} (15) = 01111 & \Rightarrow & 01111 \\ (20) = 10100 & \Rightarrow & + \underline{01011} \\ & & \underline{0} \quad | \quad 11010 \end{array}$$

sayısı elde edilir. Bulunan sayının 1 tümleyeninin alınması ile sonuç;

$$(-00101)_2$$

olarak bulunur.

### 3.4. İkili Sayı Sisteminde Çarpma

İkili sayı sisteminde çarpma işleminde onluk sistemde kullanılan işlem sırası takip edilir ve '0' ve '1' değerlerinin çarpılması söz konusu olduğundan aşağıdaki kurallar geçerlidir.

$$0 \times 0 = 0, \quad 0 \times 1 = 0, \quad 1 \times 0 = 0, \quad 1 \times 1 = 1.$$

**Örnek 54:**  $(1011)_2 * (101)_2$  ve  $(10111)_2 * (110)_2$  işlemlerini yapalım.

$$\begin{array}{r} 1011 \\ \times 101 \\ \hline 1011 \\ 0000 \\ + 1011 \\ \hline 110111 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 10111 \\ \times 110 \\ \hline 00000 \\ 10111 \\ + 10111 \\ \hline 10001010 \end{array}$$

### 3.5. İkili Sayı Sisteminde Bölme

İkili sayılarda bölme işlemi, onluk sayı sisteminde olduğu gibi bölümenden bölenin çıkarılması işlemine sonuç sıfır kalıncaya kadar devam edilmesiyle gerçekleştirilir.

**Örnek 55:**  $(10110)_2 \div (100)_2 = ?$  işlemini yapalım.

$$\begin{array}{r} 10110 \longdiv{100} \\ - 100 \quad 101,1 \\ \hline 00110 \\ - 100 \\ \hline 0100 \\ - 100 \\ \hline 000 \end{array}$$

Sonuç  $= (101.1)_2$  bulunur.

**Örnek 56:**  $(1111101) \div (101) = ?$  işleminin sonucunu bulalım.

$$\begin{array}{r} 1111101 \longdiv{101} \\ - 101 \quad 11001 \\ \hline 0101 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} - 101 \\ \hline 0000101 \\ - \underline{101} \\ \hline 000 \end{array}$$

Sonuç  $(11001)_2$  olarak bulunur.

### Tekrarlama ve Çalışma Soruları

1. Sayı sistemlerinin tarihsel gelişimini açıklayınız.
2. Bilgisayar teknolojisinde kullanılan sayı sistemlerini sıralayınız.
3. Sayı sistemlerinin taban değerine göre sahip olacakları denklemleri yazınız.
4. Onaltılı sayı sisteminde kullanılan harflerin temsil ettikleri anlamları açıklayınız.
5. Binary sayı sistemini tanımlayınız.
6. ‘BIT’, ‘en düşük anlamlı bit’ en yüksek anlamlı bit’ terimlerini açıklayınız.
7. Sekizli sayı sisteminin özelliklerini özetleyiniz.
8. 0 - 20 arasındaki sayıları, ikili, sekizli ve onaltılı sistemde yazınız.
9.  $(1471)_{10} = (?)_2$  işlemini yapınız.
10.  $(571,571)_{10} = (?)_2$  dönüşümünü yapınız.
11.  $(346,125)_{10} = (?)_8$  işlemini yapınız.
12.  $(145,135)_{10} = (?)_{16}$  işlemini yapınız.
13.  $(1453,1451)_{10} = (?)_{16}$  işlemini yapınız.
14. Bilgisayarlarda ikili sayı sistemi ile birlikte sekizli ve onaltılı sayı sistemlerinin tercih edilme sebepleri nelerdir?
15.  $(101101011)_2 = (?)_8$  ve  $(1101101.101101)_2 = (?)_8$  dönüşümlerini yapınız.

16.  $(101110110110111100)_2 = (?)_{16}$  ve  $(101101.10111101)_2 = (?)_{16}$  işlemlerini yapınız.
17.  $(3526)_8 = (?)_2$  ve  $(25.316) = (?)_2$  çevrimlerini yapınız.
18.  $(2146)_8 = (?)_{16}$  ve  $(142.37)_8 = (?)_{16}$  dönüşümlerini yapınız.
19.  $(10110111)_2 = (?)_{10}$  ve  $(10110.1011)_2 = (?)_{10}$  çevrimlerini yapınız.
20.  $(2164)_8 = (?)_{10}$  ve  $(142.37)_8 = (?)_{10}$  dönüşümlerini yapınız.
21.  $(5E3)_{16} = (?)_2$  ve  $(1F2.4E9)_{16} = (?)_2$  işlemlerini yapınız.
22.  $(3F1)_{16} = (?)_8$  ve  $(2A.B3)_{16} = (?)_8$  çevrimlerini yapınız.
23.  $(2A1)_{16} = (?)_{10}$  ve  $(F2.3B)_{16} = (?)_{10}$  dönüşümlerini yapınız.
24. Aşağıdaki toplama işlemlerini yapınız.

$$\begin{array}{r}
 11011 & 11101 & 11110 \\
 +\underline{1101} & +\underline{1111} & 11011 \\
 (?) & (?) & + \frac{10111}{(?)}
 \end{array}$$

25. Aşağıdaki çıkarma işlemlerini doğrudan çıkarma yöntemi ile yapınız.

$$\begin{array}{r}
 1011 & 11011 & 101110 \\
 -\underline{111} & -\underline{10111} & -\underline{10111} \\
 (?) & (?) & (?)
 \end{array}$$

26.  $(55220)_{10}$  ve  $(2745)_{10}$  sayılarının r tümleyenlerini bulunuz.
27.  $(10111011)_2$  ve  $(10110011)_2$  sayılarının r tümleyenlerini bulunuz.
28. İkili sistemdeki bir sayının r tümleyenini bulmanın pratik yöntemini açıklayınız.
29.  $(55220-2745)_{10}$  işlemini 10 tümleyenine göre yapınız.
30.  $(2745-55220)_{10}$  işlemini 10 tümleyenine göre yapınız.

31.  $(10111011-10110011)_2$  işlemini 2 tümleyenine göre yapınız.
32.  $(10110011-10111011)_2$  işlemini 2 tümleyenine göre yapınız.
33.  $(49262)_{10}$  ve  $(36123)_{10}$  sayılarının ‘r-1’ tümleyenlerini bulunuz.
34.  $(101110011)_2$  ve  $(100111011)_2$  sayılarının ‘r-1’ tümleyenlerini bulunuz.
35.  $(49262-36123)_{10}$  işlemini ‘9’ tümleyeni kullanılarak yapınız.
36.  $(36123-49262)_{10}$  işlemini ‘9’ tümleyeni kullanılarak yapınız.
37.  $(101110011 - 100111011)_2$  işlemini ‘r-1’ tümleyeni kullanılarak yapınız.
38.  $(100111011 - 101110011)_2$  işlemini ‘r-1’ tümleyeni kullanılarak yapınız.
39. Aşağıdaki çarpma işlemlerini yapınız.

$$(1011011) * (101) = (?)_2 , \quad (1011101) * (1100) = (?)_2 , \quad (111100000) * (1000) = (?)_2$$

40. Aşağıdaki bölme işlemlerini yapınız.

$$(1011011) \div (101) = (?)_2$$

$$(1011101) \div (1100) = (?)_2$$

$$(111100000) \div (1000) = (?)_2$$

# BÖLÜM

## 3

# Kodlama ve Kodlar

## (Coding and Codes)

### Amaçlar

- Kodlama ile ilgili temel kavramları açıklamak
- Kodlama çeşitlerini tanıtmak
- Sayısal kodları açıklamak
- Farklı sayısal kodlama yöntemleri olarak Gray Kodu, Artı 3 kodu, 5'de 2 kodu, Eşitlik kodu ve bar kodu yöntemlerini detaylandırmak
- Alfasayısal kodların temellerini açıklamak
- Alfasayısal kodlama yöntemleri olarak ‘ASCII’ ve ‘EBCDIC’ yöntemlerini tanıtmak

### Başlıklar

- Sayısal Kodlar
  - BCD Kodu (Binary Coded Decimal Code) - 8421 Kodu
  - Gray Kodu
  - Artı 3 (Excess 3) Kodu
  - 5'de 2 Kodu:
  - Eşitlik (Parity) Kodu
  - Aiken Kodu
  - Bar (Çubuk) Kodu
- Alfa Sayısal Kodlar
  - ASCII Kodu







## Giriş

Kodlama, iki küme elemanları arasında karşılıklığı kesin olarak belirtilen kurallar bütünüdür diye tanımlanabilir. Diğer bir deyişle, görünebilen, okunabilen yazı, sayı ve işaretlerin değiştirilmesi işlemine ‘**kodlama**’ denir. Başka bir bakış açısı ile, sonlu elemana sahip bir kümeyi her bir elemanına bir kod verilmesi, kodlama olarak tanımlanır.

‘Morse’ alfabesi kodlamaya iyi bir örnektir. Kodlama işlemine diğer bir örnek, bilgisayarın çevresel birimleri ile merkezi işlem ünitesi arasındaki bilgi iletişimidir. Bilgisayarlarda, bir alfabetik-sayısal kaynak olan klavyeden gönderilen bilgi, 7 veya 8 bitlik ikili sayılar şeklinde kodlandıktan sonra ilgili birime gönderilir.

Kodlama işlemi yalnızca onluk sistemdeki sayıları (0, 1, 2,...,9) içerebileceği gibi, alfabetik vealfasayısal bilgilerin kodlanması içerebilir. Farklı bilgileri kodlama ihtiyacı ve değişik alanlarda kodlama gereksinimi çeşitli kodlama yöntemlerini doğurmuştur.

Kodlama işlemi aşağıdaki avantajları sağlar:

1. Aritmetik işlemlerde kolaylık sağlar.
2. Hataların bulunmasını kolaylaştırır.
3. Hataların düzeltilmesi işlemlerini basitleştirir.
4. Bellek işlemlerinde verimliliği artırır.
5. Bilgilerin işlenmesi işleminin insanlarca kolayca anlaşılmasını sağlar.

Yalnızca sayısal karakterlerin kodlanmasıyla ortaya çıkan kodlara ‘**sayısal kodlar**’ (BCD kodları) denilirken, alfabetik ve sayısal karakterlerin kodlanması içeren kodlama yöntemlerine ‘**alfasayısal kodlar**’ denir. Bu durumda kodlar iki grup altında incelenebilir: Sayısal ve Alfa Sayısal kodlar.

### 1. Sayısal Kodlar

Onlu bir sayının ikili sayı sistemindeki karşılığının yazılması ile oluşan kodlama sistemi, ‘**yalın ikili kodlama**’ (pure binary coding) olarak isimlendirilir. Sayısal sistemlerde kullanılan kodlama sistemleri yalnız sayı sisteminde olmayıabilir.

Yalnızca sayısal karakterlerin kullanıldığı sayısal kodlama sistemlerinin çok geniş uygulama alanı olması nedeni ile, çok farklı sayısal kodlama yöntemleri kullanılmaktadır. Sayısal kodlama yöntemlerine örnek olarak;

- i- BCD kodu,
- ii- Gray kodu,
- iii- +3 kodu,
- iv- Aiken kodu,
- v- 5'te 2 kodu,
- vi- Bar kodu,

kodlama yöntemleri verilebilir.

Sayısal kodlama yöntemlerine örnek olarak verilen kodlama çeşitlerine genel özellikleri ile özetleyelim.

### **1.1. BCD Kodu (Binary Coded Decimal Code) - 8421 Kodu**

Onluk sistemdeki bir sayının, her bir basamağının ikilik sayı sistemindeki karşılığının dört bit şeklinde yazılması ile ortaya çıkan kodlama yöntemine, '**İkili Kodlanmış Onlu Sayı Kodu - BCD kodu**' (Binary Coded Decimal Code) ismi verilir. Onluk sayı sistemi 0 ile 9 arasındaki sayıları içerdiginden, her basamaktaki sayının ikili sistemde kodlanması için 4 bite ihtiyaç vardır. Onlu bir sayıyı BCD kodlu olarak yazmak için, onlu sayının herbir basamağı 4 bitlik ikili sayı grupları şeklinde yazılır. Yazılan gruplar bir araya getirilince BCD kodlu sayı elde edilir.

**Örnek 1:**  $(263)_{10}$  sayısını BCD kodu ile kodlayalım.

Herbir basamaktaki sayının ikili karşılığı 4 bit olarak yazılsrsa;

$$\begin{array}{ccc} 2 & 6 & 3 \\ 0010 & 0110 & 0011 \end{array} \text{ sayıları bulunur.}$$

Sayıların birleştirilmesiyle;

$$(263)_{10} = (001001100011)_{BCD}$$

eşitliği elde edilir.

Burada unutulmaması gereken, bulunan sayının  $(263)_{10}$  sayısının ikili sayı sistemindeki karşılığı olmadığıdır.

**Örnek 2:**  $(1001\ 0011\ 0110)_{BCD}$  sayısını onlu sisteme çevirelim.

Sayı dörderli gruptara ayrılarak her bir gruptaki ikili sayıların onlu karşılığı yazılırsa;

$$(1001\ 0011\ 0110)_{BCD}$$

↓	↓	↓
9	3	6

sayıları bulunur. Bulunan sayıların bir arada yazılmasıyla sonuç olarak;

$$(100100110110)_{BCD} = (936)_{10}$$

sayısı elde edilir.

## 1.2. Gray Kodu

Gray kodlama yöntemi, basamak ağırlığı olmayan bir kodlama yöntemidir. Basamak ağırlığının olmaması, her bir basamaktaki sayıların basamak ağırlıklarına göre karşılıklarının olmamasıdır.

Sayısal elektronik ve bilgisayar giriş-çıkış işlemlerinde kullanılan Gray kodlama yöntemi, minimum değişimli kodlar sınıfı içerisinde yer alır. Bunun nedeni bir sayıdan diğerine geçerken yalnızca bir bitin konum değişirmesidir. Örneğin; yalnız ikili (binary) kodlamada  $(3)_{10} = (0011)_2$  değerinden  $(4)_{10} = (0100)_2$  değerine geçerken üç bitin değeri değişirken, gray kodlamada yalnızca bir bitin değeri değişir. Yalnızca, 9'dan 0'a geçişte çok sayıda bit konum değiştirir.


Gray kodlanmış sayıarda basamak değeri olmadığından, bu kodlama yönteminin aritmetik işlemlerin olduğu yerlerde kullanılması mümkün değildir. Ancak sütun esasına göre çalışan cihazlardaki hatayı azalttılarından, giriş / çıkış birimlerinde ve analog - dijital çeviricilerde tercih edilirler.

Onlu sayıların karşılığı olan ikili sayıları Gray kodlanmış olarak ifade etmek için, bir sayıdan diğerine geçişte tek bir bitin değer değiştirmesi esas alınır. Tablo 3.1'de, 0-15 arasındaki onlu sayıların karşılığı olan ikili ve gray kodlanmış sayılar görülmektedir. Gray kodlu sayıların mahsusu; toplama, çıkarma ve diğer aritmetik işlemleri yapabilmek için ikili sayı sistemine dönüştürülme zorunluluğudur. Bu durumda ikili sayıları Gray koda çevirmek veya Gray kodlu bir sayının ikili karşılığını bulmak için aşağıdaki yöntemler kullanılır.
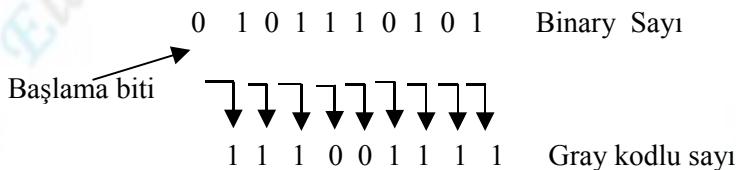
### i- İkili Sayıların Gray Koduna Çevrilmesi:

İkili sistemdeki bir sayıyı Gray kodlu sayı şekline dönüştürmek için, en yüksek basamak değerine sahip bitin solunda '0' olduğu kabul edilip, her bit solundaki bit ile toplanarak yazılır. Bu işleme endüskük basamak değerlikli bite kadar devam edilir. Elde edilen sayı Gray kodlu sayıdır.

**Örnek 3:**  $(101110101)_2$  ikili sistemdeki sayıyı Gray koduna çevirelim.




Sonuç olarak;

$$(101110101)_2 = (111001111) \text{ Gray}$$

eşitliği yazılabilir.

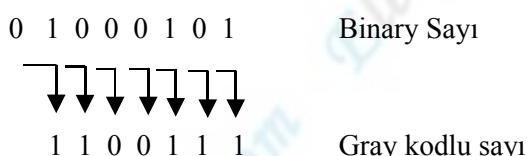**Örnek 4:**  $(1000101)_2$  Binary sayısını Gray koduna çevirelim.



Sonuçta;


$$(1000101)_2 = (1100111)$$

eşitliği bulunur.
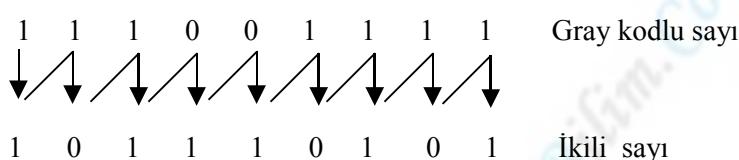
### ii- Gray Kodlu Bir Sayının İkili Sayılara Çevrilmesi:

Gray kodlu bir sayıyı ikili sistemdeki sayı şecline dönüştürmek için, en soldaki bit olduğu gibi aşağıya indirilir ve indirilen sayıyla bir sonraki basamakta bulunan sayı toplanarak yazılır. Bulunan sayı ile bir sonraki basamaktaki sayı toplanır ve bu işleme en düşük değerlikli bite kadar devam edilir.

**Örnek 5:**  $(111001111)_{GRAY}$  sayısını ikili sayı sistemine çevirelim.




Sonuçta;

$$(111001111)_{\text{GRAY}} = (101110101)_2$$

eşitliği bulunur.

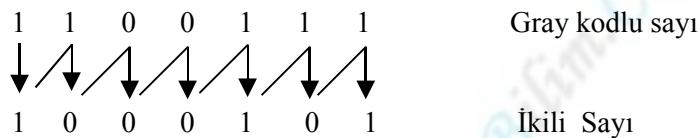**Örnek 6:**  $(1100111)_{\text{GRAY}}$  sayısını ikili sayı sistemine çevirelim.



Sonuç olarak;

$$(1100111)_{\text{GRAY}} = (1000101)_2$$

eşitliği bulunur.

Onlu Değer	İkili Değer 8421	Gray Kodu Basamak değeri yok	BCD Kodlu Değer
0	0000	0000	0000 0000
1	0001	0001	0000 0001
2	0010	0011	0000 0010
3	0011	0010	0000 0011
4	0100	0110	0000 0100
5	0101	0111	0000 0101
6	0110	0101	0000 0110
7	0111	0100	0000 0111
8	1000	1100	0000 1000
9	1001	1101	0000 1001
10	1010	1111	0001 0000
11	1011	1110	0001 0001
12	1100	1010	0001 0010
13	1101	1011	0001 0011
14	1110	1001	0001 0100
15	1111	1000	0001 0101

**Tablo 3.1.** Yalın ikili kodlu ve gray kodlu sayılar.

### 1.3. Artı 3 (Excess 3) Kodu

Artı 3 kodu (+3 Code), BCD kodu ile ilgilidir ve belirli aritmetik işlemlerde işlem kolaylığı nedeniyle BCD kodu yerine kullanılır. Bir onlu sayının Artı 3 kodundaki karşılığı, onlu sayının karşılığı olan ikili sayıya 3 eklenmiş halidir. Bu nedenle bu kodlama yöntemi, ‘3 fazlalık kodu’ olarak da isimlendirilir. Artı 3 kodundaki sayılar, BCD kodunda olduğu gibi dört bitlik ikili sayılar şeklinde ifade edilir.

Hesaplama yapmada ve hataları düzeltmelerde sağladığı kolaylıklara rağmen, tümleyenini almada güçlükler nedeniyle son zamanlarda nadiren kullanılmaktadır.

**Örnek 7:**  $(48)_{10}$  sayısını Artı 3 koduna çevirelim.

$$\begin{array}{r}
 & 4 & 8 \\
 & + 3 & + 3 \\
 \hline
 & 7 & 11 \\
 \downarrow & \downarrow & \\
 0111 & 1011
 \end{array}
 \quad \text{her bir basamağa 3 eklenir,} \\
 \quad \text{bulunan sonuç 4 bitlik ikili sayıya çevrilir.}$$

Bulunan sayılar yan yana yazılarak Artı 3 kodlu sayı elde edilir. Buna göre;

$$(48)_{10} = (01111011)_{+3}$$

eşitliği yazılabilir.

**Örnek 8:** 3 fazlalık kodu ile kodlanmış  $(10100110)_{+3}$  sayısının onlu sistemdeki karşılığını bulalım.

Sayı dörder bitlik grulplara ayrılır ve herbir grubun karşılığı olan onlu sayı bulunur. Bu işlemlerle,

$$(10100110)_{+3} \rightarrow 1010 \ 0110 = (10 \ 6)_{+3}$$

sayıları elde edilir. Bulunan herbir sayıdan 3 çıkarılırsa;

$$\begin{array}{r}
 & 10 & 6 \\
 & - 3 & - 3 \\
 \hline
 & 7 & 3
 \end{array}$$

$(73)_{10}$  sayısı bulunur. Bu durumda,

$$(10100110)_{+3} = (73)_{10}$$

eşitliği yazılabilir.

### 1.4. 5'de 2 Kodu

5'de 2 kodunda, her onlu sayı, içinde mutlaka iki tane '1' bulunan 5 bitlik ikili sayı ile temsil edilir. Bütün sayılarda mutlaka iki tane '1' bulunduğuundan hataların kolayca bulunmasını sağlar. Sayılar ikili sistemde ifade edilirken basamak değerleri '7 4 2 1 0' şeklinde sıralanır.  $(0)_{10}$  sayısını 5'te 2 kodunda ifade etmek için (11000) kombinasyonu kullanılır. 0-9 arasındaki sayıların 5'te 2 kodunda ifade edilmesi ile Tablo 3.2'deki değerler elde edilir.

Desimal Sayı	5'te 2 Kodlu Sayı
	7 4 2 1 0
0	1 1 0 0 0
1	0 0 0 1 1
2	0 0 1 0 1
3	0 0 1 1 0
4	0 1 0 0 1
5	0 1 0 1 0
6	0 1 1 0 0
7	1 0 0 0 1
8	1 0 0 1 0
9	1 0 1 0 0

**Tablo 3.2.** Onlu sayıların 5'te 2 kodundaki karşılıkları.

**Örnek 9 :**  $(6)_{10}$  sayısının 5'de 2 kodundaki karşılığını bulalım.

Basamak değerleri 74210 olduğundan ve mutlaka iki tane '1' bulunması gereğinden;

$$(6)_{10} = (01100)_{5'te\ 2}$$

eşitliği bulunur.

**Örnek 10:**  $(0101010100)_{5'te\ 2}$  5'te 2 kodlanmış sayının onlu sistemdeki karşılığını bulalım.

Her bir basamaktaki sayı 5 bit ile ifade edildiğinden, sayı 5 bitlik grumlara ayrılp herbir grubun karşılığı olan onlu sayı yazılırsa;

$$\begin{array}{cc} (01010 & 10100) \\ \downarrow & \downarrow \\ 5 & 9 \end{array}$$

sayıları bulunur. Bu durumda,

$$(0101010100)_{5'te\ 2} = (59)_{10}$$

eşitliği yazılabilir.

### 1.5. Eşitlik (Parity) Kodu

İkili sayı sisteminde ifade edilen bilginin bir yerden başka bir yere taşınması dijital sistemlerde sıkça karşılaşılan bir olaydır. Bilginin bir yerden başka bölgeye taşınması sırasında, değişik nedenlerden dolayı gürültü oluşması ve oluşan gürültünün iletilen bilgiyi bozması zaman zaman karşılaşılan hadiselerdir. Bilgi iletimi sırasında bu şekilde oluşan hataları tespit etmek ve mümkünse düzeltmek sayısal sistemlerin özelliklerindendir.

Hataları tespit etmede kullanılan en yaygın ve en kolay yöntem eşitlik biti kodlama (parity code) yöntemidir. Bu yöntemde, hataların ortaya çıkarılmasını sağlamak amacıyla BCD kodlu sayının sağındaki veya solundaki basamağa ‘**eşitlik biti**’ (parity bit) eklenir. Eşitlik biti, kodlanan veride 1 yada 0’ların tek mi, çift mi olduğunu belirtir. İki türlü eşitlik biti yöntemi bulunmaktadır: Çift eşitlik (even parity) ve tek eşitlik (odd parity).

**Cift eşitlik yönteminde;** eşitlik bitinin değeri, kodlanacak bilgideki 1’lerin toplam sayısı (eşitlik biti dahil) çift olacak şekilde seçilir. Kodlanacak sayıdaki 1’lerin sayısı tek ise, eşitlik biti olarak ‘1’ eklenir. Kodlanacak bilgideki 1’lerin sayısı çift olması durumunda ise, eşitlik biti olarak ‘0’ eklenir.

**Örnek 11:**  $(1000011)_2$  sayısına çift eşitlik biti yöntemine göre eşitlik biti ekleyelim.

Kodlanacak bilgide  $(1000011)_2$  üç adet ‘1’ bulunduğuundan, bilgideki 1’lerin sayısını çift yapmak için eşitlik biti olarak ‘1’ eklenir ve sonuç olarak;

$$(11000011)$$

sayısı oluşur.

**Örnek 12:**  $(1000001)_2$  sayısını çift eşitlik yöntemine göre kodlayalım.

Verilen sayıda çift sayıda ‘1’ bulunduğuundan, eşitlik biti olarak ‘0’ eklenir ve kodlama işlemi sonucunda;

$$'01000001'$$

bilgisi oluşur.

**Tek eşitlik bit yöntemi;** aynı mantığa göre düzenlenir. Tek fark kodlanan bilgideki 1’lerin sayısı tek olmalıdır.

**Örnek 13:**  $(1000001)_2$  sayısına tek eşitlik biti yöntemini uygulayalım.

‘1000001’ sayısında çift sayıda ‘1’ bulunduğuundan, eşitlik biti ‘1’ olur ve kodlaşmış bilgi;

$$'11000001'$$

değerini alır.

**Örnek 14:**  $(1000011)_2$  sayısına tek eşitlik biti ekleyelim.

Verilen sayıda tek sayıda ‘1’ bulunduğuundan, eklenecek eşitlik biti ‘0’ olur ve sonuçta;  
 $‘01000011’$

sayı dizisi elde edilir.

Eşitlik kodunda unutulmaması gereken nokta, çift veya tek eşitlik biti yönteminde eklenen bitin bilginin bir parçası olduğudur. Normalde 7 bit olarak ifade edilen bilgiler, eşitlik bitinin eklenmesiyle 8 bitlik bilgiler haline dönüşür. Eşitlik kodlama yönteminin avantajı, bilginin iletilmesi sırasında bir bitin değerinin değişmesi ihtimali olan yerlerde hatanın alıcı tarafından kolayca tespit edilebilmesidir.

### 1.6. Aiken Kodu

Aiken kodu; 4 basamaklı ve basamak değerlerinin ‘2421’ şeklinde ifade edildiği bir kodlama şeklidir. Onlu sistemde 5’e kadar olan sayıları kodlamak için sağ taraftaki basamaklar kullanılırken, 5’den büyük değerleri ifade etmek için sol taraftaki bitler tercih edilir.

Bu kodlama şekli simetrik kodlamaya bir örnektir. (0-4) arasındaki sayılar için normal ikili sayılar kullanılırken, (5-9) arasındaki sayılar için başlangıçtaki sayıların simetriği kullanılır (Tablo 5.3).

Sayı	Aiken Kodu
0	0000
1	0001
2	0010
3	0011
4	0100
5	1011
6	1100
7	1101
8	1110
9	1111

**Tablo 3.3** Onlu sayıların Aiken kodundaki karşılıkları

**Örnek 15 :**  $(3)_{10}$  ve  $(7)_{10}$  sayılarını Aiken Koduna göre kodlayalım.

$(3)_{10}$  sayısı ‘2421’ basamak değerleri göz önünde bulundurularak yazılırsa;

$$(3) = (0011)_{\text{Aiken}}$$

değeri elde edilir.

Aynı şekilde,  $(7)_{10}$  sayısı basamak değerleri göz önünde bulundurularak yazılırsa;

$$(7)_{10} = (1101)_{\text{Aiken}}$$

eşitliği bulunur.

### 1.7.Bar (Çubuk) Kodu


Onlu sayıların, farklı şekilde düzenlenmiş çubuklarla ifade edildiği kodlama sistemi '**bar kodu**' olarak isimlendirilir. Bar kodu; bir birim malın üretildiği veya ambalajlandığı işletmeyi, malın cinsini ve özelliklerini tanımlamak amacıyla, önceden belirlenmiş kurallara uygun çeşitli kalınlıklarda bir dizi dikey paralel çizgiler ve bu çizgiler arasında çeşitli genişlikte boşluklardan meydana gelen bir kodlama yöntemidir. Diğer bir deyişle, karakterlerin (rakam veya harf) farklı kalınlıktaki çizgiler ve boşluklar ile temsil edildiği kodlama sistemi '**barkod**' olarak adlandırılır.

İlk olarak 1932'de Harward Üniversitesi'nde Wallace Flint tarafından yürütülen bir projede kullanılan barkod sisteminin modern anlamda ilk uygulaması 1948 yılında yemek sırasında kasadan geçen ürünlerin otomatik olarak okunması işlemi ile yapıldı. İlk uygulamalarda kullanılan mürekkebin dengesiz olması ve sistemin pahalıya mal olması nedeni ile bugün kullanılan sisteme benzeyen, siyah zemin üzerinde 4 beyaz çizgi içeren ve bu çizgilerin bir veya birkaçının olmaması esasına dayanan sistem geliştirildi. Bu sistemin geliştirilmesi ile 1973 yılında UPC (Universal Product Coding) sistemi geliştirildi ve 1974 yılında Ohio'da bir markette kullanılmaya başlandı. İlk barkodlu ürün ise Wrigley's çikletleri idi.

Klavye'ye alternatif olarak kullanılan bar kodu yöntemi; veri giriş / çıkışının kolay olması, kullanıldığı sistemlerde verimliliği artırması, standartizasyon sağlanması, vb. nedenlerle özellikle stoklama işlemlerinde ve marketlerde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Sayısal ve alfasyasal bir dizinin çizgi veya boşluklardan oluşan bir kodlama yöntemi ile ifade edilmesi olarak tanımlayabileceğimiz barkod sistemi okunduğunda yalnızca ilgili karakter dizisi bilgisayara gönderilir. Karakterleri temsil etmek için kullanılan çizgilerin uygun araçlarla okunup çözümlenmesi ve bilgisayara aktarılması için çeşitli barkod yöntemleri ve barkodları okuyacak farklı teknolojiler bulunmaktadır. Barkod ile ilgili teknolojileri / yöntemleri bir standart olarak ortaya koymak amacıyla oniki Avrupa ülkesinin katılımı ile 'Avrupa Mal Numaralandırma Birliği' (European Article Numbering Association - EAN) kurulmuştur. Türkiye'ninde üye olduğu (kod numarası 869 olarak) birlliğin Türkiye'deki temsilcisi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'dir. Avrupa'da bulunan EAN ile Amerika'da bulunan UCC örgütünün birlikte geliştirdiği EAN-UCC sistemi,

evrensel / Uluslararası standartlar geliştiren bir ‘bilgi standardı tanımlama ve uygulama’ sistemidir.

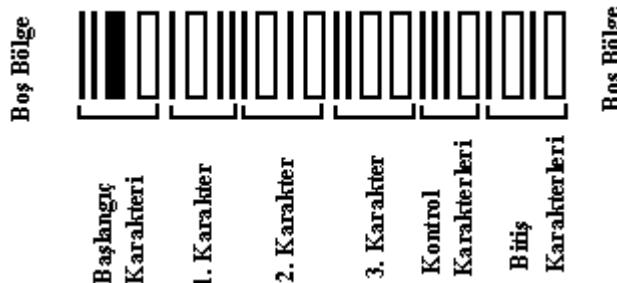

**Şekil 3.1** Barkod'un genel yapısı

Barkodun içereceği verinin barkod'ta nasıl yer alacağını tanımlayan kurallara, ‘barkod standardı’ adı verilir. Şekil 3.1'de örnek bir barkod sisteminin / standardının yapısı görülmektedir. Şekil 3.1'de genel yapısı verilen barkod'da bulunan bölgelerin temsil ettikleri anlamlar aşağıdaki şekilde özetlenebilir.

**Başlangıç / Bitiş Karakterleri:** Barkod'un iki yanını (başını ve sonunu) tanımlayan ve özel bir çubuk / boşluk gibi özel karakterlerdir. Farklı barkod çeşitleri farklı başlangıç ve bitiş karakterleri kullanır.

**Kontrol Karakterleri:** Bir kodda bulunan değerlerden elde edilen ve barkod içerisinde yerleştirilen değerdir. Kontrol karakteri, kodun doğru olarak çözümlenip çözümlenmediğinin kontrolü için kullanılır. Farklı barkod çeşitleri, farklı kontrol karakterleri hesaplama yöntemleri kullanılır. Kontrol karakterinin isteğe bağlı olarak kullanıldığı barkod yöntemlerinin yanında kontrol karakterinin zorunlu olarak kullanıldığı yöntemlerde bulunmaktadır.


**Boş Bölgeler:** Barkod'un başlangıç ve bitişinde bulunması gereklili boş alanlardır.

Karakterleri ifade eden çubuk kombinasyonlarının oluşturulmasında iki farklı yöntem vardır: İki seviyeli kod ve çok seviyeli kod.

**İki seviyeli bar kodlama sisteminde;** geniş çubuk veya aralık (boşluk) binary '1' değerini, dar çubuk veya aralık '0' değerini ifade eder. Dar ve geniş çubukları / boşlukları ifade etmek için kullanılan yaygın standart; 0,19 mm ve 0,38 mm genişliğidir. Bu şekilde gösterimin kullanıldığı çeşitli bar kod yöntemleri bulunmaktadır. İki seviyeli kodlara örnek olarak; 39 bar kodu, 25 bar kodu ve HP41C bar kodu olarak isimlendirilen yöntemler verilebilir.

**39 bar kodu**, 9'da 3 kodu olarak tanımlanır ve 9 tane çubuk veya aralığı içerir. 9 çubuk veya aralıktan 3 tanesi genişir.


**Örnek 16:** Şekil 3.1'de gösterilen kombinasyon 39 bar koduna bir örnektir. Bu örnekte toplam 9 çubuk / aralık bulunmaktadır. Bunlardan 1. ve 8. sıralardaki çubuklar ile 3. sıradaki aralık lojik '1' değerini, diğer çubuk ve aralıklar '0' değerlerini temsil etmektedir.

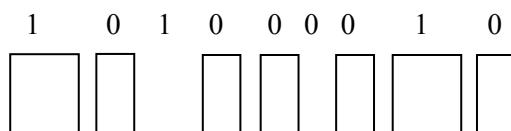

**Şekil 3.2.** 39 Bar koduna örnek gösterim.

**25 Bar kodu** olarak isimlendirilen kod, 5'te 2 kodunun çubuklarla ifade edilen şeklidir. Bu kodda bilgiler yalnızca çubuklarla ifade edilir, aralıklar bir anlam içermez. Her bilgi 5 çubuk ile oluşturulur ve bunlardan yalnızca 2 tanesi genişir. İnce çubuklar '0', kalın çubuklar '1' anlamına gelir.

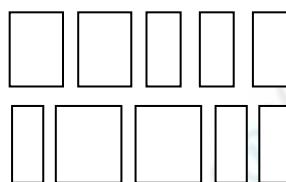**Örnek 17:** Onlu sistemdeki '0' ve '6' değerlerini 25 bar kodu ile gösterelim.



dizisi '0' değerini temsil ederken ,

dizisi onlu '6' değerini temsil eder.

**Şekil 3.3.** Onlu sayı sistemindeki '0' ve '6' değerlerinin 25 bar kodu ile gösterilmesi.

HP41C kodu, yalnızca çubukların anlam içerdiği diğer bir çubuk kodlama yöntemidir. Bu yöntemde de dar çubuklar '0' değerini temsil ederken, geniş çubuklar '1' değerini temsil ederler.

**Çok seviyeli kodlar grubu** olarak isimlendirilen ikinci çubuk kodlama sisteminde genellikle 4 seviyeli sayısal kodlar kullanılır. Bu sistemde çubuk+aralıklar 7 karakter uzunluğundadır ve her bilginin temsilinde mutlaka 2 çubuk, 2 aralık bulunmalıdır. Kod 93 ve Kod 128 olarak isimlendirilen kodlar, 4 seviyeli bar kodlardır. Şekil 3.4'de onlu sayıların 4 seviyeli kodla ifade edilmesine örnekler görülmektedir.

Günümüzde pekçok barkod standarı bulunmasına rağmen birim ambalajları üzerinde EAN-13, toplu ürün stoklamada ise ITF-14 adı verilen standartlar kullanılmaktadır. EAN ve UCC tarafından farklı ihtiyaçlara cevap vermesi amacıyla EAN-13, EAN8, UPC-A, UPC-E,

EAN/UCC 14 (ITF 14), SSCC-18, EAN128 standartları kullanılmaktadır. Ayrıca, ağırlığına göre fiyatı değişen ürünler için (marketlerdeki manav reyonu gibi) ağırlıklı ürün barkodu (28 ile başlar) standardı geliştirilmiştir. Farklı kodlama çeşitleri içerisinde ülkemizde yaygın olarak kullanılan, birbirine paralel çizgiler ve çizgiler arasında bulunan çeşitli genişlikteki boşluklardan oluşan EAN-13 kodlama standardıdır (Şekil 3.5). ‘13 basamaklı kodlama sistemi’ olarak da isimlendirilen bu kodlama sistemini kullanmak için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) izin almak gereklidir.

Sayı	Binary Karşılığı	Örnek Kodlama
0	3 2 1 1	
1	2 2 2 1	
9	3 1   1 2	
başa/bitti	1 1 1	

**Not:** Bar kodlamada verilen örnekler, anlamayı kolaylaştırmak amacıyla asitleştirilmiştir. Bu nedenle gösterilen örnekler gerçek durumu temsil etmeye bilir.

Şekil 3.4. Onlu sayıların çok seviyeli kodları gösterimi.


13 basamaklı kodlama sisteminde ilk iki veya üç basamak ülke kodu olarak kullanılır. Ülke kodu EAN tarafından belirlenir. Ülkemizde 13 basamaklı / haneli kodun ilk 3 basamağı ülke kodunu temsil etmek için kullanılmaktadır ve ülkemizin kodu 869'dur. İngiltere'nin kodu 50, İspanya'nın 45, Yunanistan'ın 520, Almanya'nın 400-440 ve Hollanda'nın 87'dir.

Ülke kodunu takip eden 4-6 basamak üretici veya satıcı firma kodunu ifade eder. Ülkemizde firma kodu 4 basamak olarak kullanılmaktadır.

Firma kodunu takip eden en sondaki 3-5 basamak ise ürün / mamül kodu olarak kullanılır (firmanın özelliğine göre değişir). Ülkemizde ürün kodu olarak 5 basamak kullanılmaktadır. Ürünü tanımlayan değer üretici firma tarafından atanır.


Bu durumda firma ürün kodu olarak 4-12 basamaklar arasındaki değerler kullanılır. 13. basamaktaki sayı kontrol için kullanılır ve 9 haneli firma-ürün kodundan üretilen sayı ile 13. basamaktaki sayı karşılaştırılarak kontrol işlemi gerçekleştirilir. Kitaplarda EAN-13 standartı kullanılması durumunda kod içerisinde ISBN değerinin bulunması gereklidir (kültür bakanlığından alınan) ve bu nedenle kitaplardaki barkod standartı farklılık gösterir.

Uluslararası standard kitap numarası 978'dir. Bu nedenle kitaplardaki barkodlar 978 ile başlar (periyodik yayınlar 977 ve müzik ürünler 979 ile başlar).

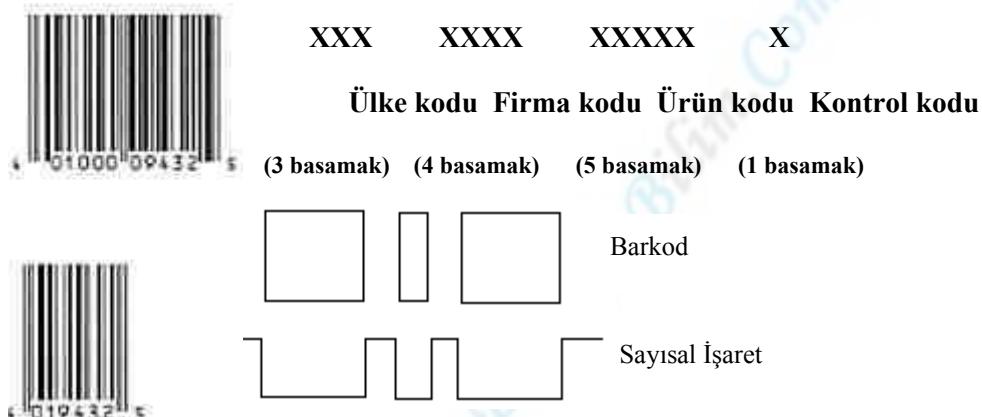

**Şekil 3.5.** EAN13 kodlama tekniğinin kullanımı.

Barkod okuma işleminde, Şekil 3.6'da prensip şeması çizilen işlemler gerçekleştirilir. Barkodlu bilgiler, ışıklı kalem veya sabit ışık üstü cam şeklindeki barkod okuyucu ile okunur. Bir barkod tarandığında, kodda bulunan çizgiler ve boşluklar elektrik sinyallerine dönüştürülürler. Çizgilerin elektriksel olarak 0V'a, boşlukların 5V'a karşılık geldiği barkod sisteminde Şekil 3.5'deki değerler elde edilir. Elde edilen sinyalin bilgisayar tarafından anlaşılabilecek sayısal değerlere dönüştürülmesi gereklidir. Bu dönüşüm işlemi kuralları önceden belirlenen bir kod çözücü ile yapılır. Kodu çözülen bilgiye karşılık gelen fiyat ve ürün bilgisi bilgisayar / kasa belleğinden okunur ve ekrana yansıtılır.

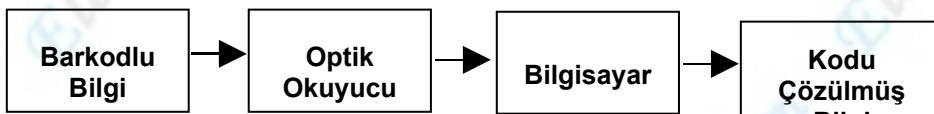

**Şekil 3.6.** Barkod okuma işleminin blok şeması ve Barkod'un elektriksel işarete çevrilmesi

Barkodun sahip olduğu değerler, genellikle barkodun altına yazılır ve barkodun herhangi bir nedenle okunamaması durumunda barkodun değerinin el ile bilgisayara girilebilmesine imkan tanımak için kullanılır.

Sayısal kodlar olarak ifade edilen ve BCD kodlarına örnek olarak gösterilen kodlama

yöntemlerini (bar kodu hariç) bir arada ifade edersek Tablo 3.5 elde edilir.

**BCD KODLAR**

Onlu Değer	BCD Kodu	Gray Kodu	Artı 3 Kodu	5'de 2 Kodu	Tek parity Kodu	Çift parity Kodu	Aiken kodu
Basamak Değeri	<b>8421</b>	Basamak değeri yok	<b>8421</b>	<b>74210</b>	Parity bit <b>8421</b>	Parity bit <b>8421</b>	<b>2421</b>
<b>0</b>	<b>0000</b>	<b>0000</b>	<b>0011</b>	<b>11000</b>	<b>1 0000</b>	<b>0 0000</b>	<b>0000</b>
<b>1</b>	<b>0001</b>	<b>0001</b>	<b>0100</b>	<b>00011</b>	<b>0 0001</b>	<b>1 0001</b>	<b>0001</b>
<b>2</b>	<b>0010</b>	<b>0011</b>	<b>0101</b>	<b>00101</b>	<b>0 0010</b>	<b>1 0010</b>	<b>0010</b>
<b>3</b>	<b>0011</b>	<b>0010</b>	<b>0110</b>	<b>00110</b>	<b>1 0011</b>	<b>0 0011</b>	<b>0011</b>
<b>4</b>	<b>0100</b>	<b>0110</b>	<b>0111</b>	<b>01001</b>	<b>0 0100</b>	<b>1 0100</b>	<b>0100</b>
<b>5</b>	<b>0101</b>	<b>0111</b>	<b>1000</b>	<b>01010</b>	<b>1 0101</b>	<b>0 0101</b>	<b>1011</b>
<b>6</b>	<b>0110</b>	<b>0101</b>	<b>1001</b>	<b>01100</b>	<b>1 0110</b>	<b>0 0110</b>	<b>1100</b>
<b>7</b>	<b>0111</b>	<b>0100</b>	<b>1010</b>	<b>10001</b>	<b>0 0111</b>	<b>1 0111</b>	<b>1101</b>
<b>8</b>	<b>1000</b>	<b>1100</b>	<b>1011</b>	<b>10010</b>	<b>0 1000</b>	<b>1 1000</b>	<b>1110</b>
<b>9</b>	<b>1001</b>	<b>1101</b>	<b>1100</b>	<b>10100</b>	<b>1 1001</b>	<b>0 1001</b>	<b>1111</b>

**Tablo 3.4.** Sayısal kodlama sistemlerinde onlu sayıların gösterilmesi.

## 2. Alfa Sayısal Kodlar

Bilgisayarlarda sayılarla birlikte alfabeteki harfler, noktalama işaretleri ve diğer özel karakterler kullanılmaktadır. Tüm bu bilgileri kodlamak için kullanılan yöntemler, ‘Alfasayısal kodlama yöntemleri’ olarak isimlendirilir.

Alfasayısal kodlar; tüm büyük ve küçük harfleri, 7 tane noktalama işaretini, 0'dan 9'a kadar 10 sayıyu ve +, /, #, %, \*, vb. karakterleri içerir. Yaygın olarak kullanılan iki türlü alfasayısal kodlama yöntemi bulunmaktadır: ASCII (Amerikan Standart Code For Information Interchange) ve EBCDIC (Extended BCD Interchange Code) kodları. Bu kodlardan daha yaygın olarak kullanılan ASCII kodudur.

### 2.1. ASCII kodu

**ASCII kodu;** 7 bitlik bir koddur (8. bit bazı karakterlerin kontrolü için kullanılır) ve  $2^7 = 128$  bilgiyi kodlama kapasitesine sahiptir. Bu kapasite rakam ve harflerle birlikte bilgisayarda kullanılan Enter, Linefeed, vb. işlemleri ifade etmek içinde yeterlidir. Tablo 3.5'de kullanılan bazı bilgilerin ASCII kodlama yönteminde ve onaltılı sistemde kodlanmış karşılıkları görülmektedir. İkili sayı formundaki ASCII kodlu bir sayının anlamını bulmak için, ikili sayının karşılığı olan onaltılı sayı bulunur. Onaltılı sayının ifade ettiği karakter tespit edilirse kodlanmış sayı anlamlı hale gelir.

Karakter	7-Bit ASCII	Sekizli	Onaltılı	Karakter	7-Bit ASCII	Sekizli	Onaltılı
A	100 0001	101	41	Y	101 1001	131	59
B	100 0010	102	42	Z	101 1010	132	5A
C	100 0011	103	43	0	011 0000	060	30
D	100 0100	104	44	1	011 0001	061	31
E	100 0101	105	45	2	011 0010	062	32
F	100 0110	106	46	3	011 0011	063	33
G	100 0111	107	47	4	011 0100	064	34
H	100 1000	110	48	5	011 0101	065	35
I	100 1001	111	49	6	011 0110	066	36
J	100 1010	112	4A	7	011 0111	067	37
K	100 1011	113	4B	8	011 1000	070	38
L	100 1100	114	4C	9	011 1001	071	39
M	100 1101	115	4D	boşluk	010 0000	040	20
N	100 1110	116	4E		010 1110	056	2E
O	100 1111	117	4F		(	010 1000	050
P	101 0000	120	50		+	010 1011	053
Q	101 0001	121	51		\$	010 0100	044
R	101 0010	122	52		*	010 1010	052
S	101 0011	123	53		)	010 1001	051
T	101 0100	124	54		-	010 1101	055
U	101 0101	125	55		/	010 1111	057
V	101 0110	126	56		,	010 1100	054
W	101 0111	127	57		=	011 1101	075
X	101 1000	130	58	RETURN	000 1101	015	0D
				LINEFEED	000 1010	012	0A

**Tablo 3.5.** ASCII kodlu karakterlerin gösterilişi

**Örnek 18 :** İkili sayı sistemindeki aşağıdaki mesaj ASCII kodunda kodlanmıştır. Bu mesajın anlamı nedir?

1001000 1000101 100110 1010000

Her 7 bitlik kodun onaltılı sistemdeki karşılığı bulunup yazılırsa,

48 45 4C 50

değerleri elde edilir. Bu değerlerin temsil ettikleri bilgiler tablodan bulunup eklenirse;

48=H, 45=E, 4C=L, 50=P

eşitlikleri bulunur ve sonuç olarak, HELP bilgisine ulaşılır.

**Örnek 19:** ‘BASIC’ programlama dilinde program yazan bir programcı ‘NEXT’ boşluk ‘I’ yazmış olsun. Bu durumda ASCII kodunda bellekte saklanacak bilgi nedir?

Her bir karakterin ASCII kodunda karşılığı bulunur. Onaltılı sistemde ifade edilen değerlerin ikili sistemdeki karşılığı yazılırsa, programının girdiği karakterlerin karşılığı olan ikili sayılar bulunur.

Karakter	Onaltılı	İkili
N	4E	0100 0110
E	45	0100 0101
X	58	0101 1000
T	54	0101 0100
Space	20	0010 0000
I	49	0100 1001

**Örnek 20:** ‘DIGITAL’ kelimesinin elde edilebilmesi için yazılması gereklili ASCII kodlu bilgiyi yazalım.

Her bir karakterin karşılığı olan bilgilerin yazılması ile;

$$\mathbf{D = 100\ 0100}$$

$$\mathbf{I = 100\ 1001}$$

$$\mathbf{G = 100\ 0111}$$

$$\mathbf{I = 100\ 1001}$$

$$\mathbf{T = 100\ 0100}$$

$$\mathbf{A = 100\ 0001}$$

$$\mathbf{L = 100\ 1100}$$

bilgileri elde edilir.

## 2.2. EBCDIC Kodu

IBM tarafından geliştirilen ancak diğer üreticiler tarafından benimsenmediği için yaygın olarak kullanılmayan EBCDIC kodu, 8 bitlik alfasayısal bir kodlama sistemidir. Her bir bilginin farklı şekilde onaltılı ve ikili sistemde temsil edildiği bu kodlama sisteminde, karakterlerin eşitlikleri Tablo 3.6'da toplu olarak görülmektedir. Bu kodlama sisteminde, bilgilerin kodlanmasında kullanılan mantık ASCII kodunun aynısıdır.

Karakter	Onaltılı Tabanda	İkili Tabanda	Karakter	Onaltılı Tabanda	İkili Tabanda
Boşluk	40	0100 0000	H	C8	1100 1000
Ç	4A	0100 1010	I	C9	1100 1001
.	4B	0100 1011	J	D1	1101 0001
<	4C	0100 1100	K	D2	1101 0010
(	4D	0100 1101	L	D3	1101 0011
+	4E	0100 1110	M	D4	1101 0100
Ğ	5A	0101 1010	N	D5	1101 0101
İ	5B	0101 1011	O	D6	1101 0110
*	5C	0101 1100	P	D7	1101 0111
)	5D	0101 1101	Q	D8	1101 1000
;	5E	0101 1110	R	D9	1101 1001
—	60	0110 0000	S	E2	1110 0010
/	61	0110 0001	T	E3	1110 0011
,	6B	0110 1011	U	E4	1110 0100
>	6E	0110 1110	V	E5	1110 0101
?	6F	0110 1111	W	E6	1110 0110
:	7A	0111 1010	X	E7	1110 0111
Ö	7B	0111 1011	Y	E8	1110 1000
\$	7C	0111 1100	Z	E9	1110 1001
'	7D	0111 1101	0	F0	1111 0000
=	7E	0111 1110	1	F1	1111 0001
"	7F	0111 1111	2	F2	1111 0010
A	C1	1100 0001	3	F3	1111 0011
B	C2	1100 0010	4	F4	1111 0100
C	C3	1100 0011	5	F5	1111 0101
D	C4	1100 0100	6	F6	1111 0110
E	C5	1100 0101	7	F7	1111 0111
F	C6	1100 0110	8	F8	1111 1000
G	C7	1100 0111	9	F9	1111 1001

**Tablo 3.6.** EBCDIC kodunda bilgilerin kodlanması.**Tekrarlama ve Çalışma Soruları**

1. Kodlamayı tarif ediniz.
2. Kodlama çeşitleri en genel şekilde kaç gruba ayrılabilir?
3. Kodlama işleminin üstünlüklerini sıralayınız.
4. Sayısal kodları tanımlayınız.
5. Sayısal kodların yaygın olarak kullanılanlarını sıralayınız.
6. BCD kodunu tanımlayınız.
7.  $(346)_{10}$  ve  $(2412)_{10}$  sayılarını BCD kodlu olarak ifade ediniz.
8.  $(100101010110)_{BCD}$  ve  $(011010000011)_{BCD}$  sayılarının onlu sistemdeki karşılıklarını bulunuz.
9. Gray kodu tanımlayarak, Gray kodun kullanıldığı yerleri açıklayınız.
10.  $(1001001100)_2$  ve  $(1110000011)_2$  sayılarını Gray koduna çeviriniz.
11.  $(101110)_{Gray}$  ve  $(10111011)_{Gray}$  Gray kodlu sayıları ikili sisteme çeviriniz.

12.  $(72)_{10} = (?)_{+3}$  ve  $(00110111)_{+3} = (?)_{10}$  dönüşümlerini yapınız.
13. 5'te 2 kodunun üstünlüğü nedir?
14.  $(9)_{10}$  ve  $(12)_{10}$  sayılarının 5'te 2 kodundaki karşılıklarını yazınız.
15.  $(10100\ 00110)_{5 \text{ te } 2}$  ve  $(10010\ 11000)_{5 \text{ te } 2}$  sayılarının onlu sayı sistemindeki karşılıklarını bulunuz.
16. Eşitlik bitini tanımlayarak, eşitlik biti çeşitlerini yazınız.
17. Eşitlik bitinin kullanıldığı yerleri ve faydalarını sıralayınız.
18.  $(1011100)$  ve  $(0111000)$  sayılarına çift eşitlik yöntemine göre eşitlik biti ekleyiniz.
19.  $(1011100)$  ve  $(0111000)$  sayılarına tek eşitlik yöntemine göre eşitlik biti ekleyiniz.
20. Bar kodunu tarif ediniz. Bar kodların oluşturulmasında kullanılan yöntemleri özetleyiniz.
21. 39 ve 128 bar kodlarını karşılaştırınız.
22. Alfasayısal kodları özetleyiniz.
23. ASCII ve EBCDIC kodları arasındaki farkları özetleyiniz.
24. 1010011 1001111 1001110 ikili sistemdeki sayılarla ifade edilen ve ASCII kodlanmış bilgi hangi kelimeyi temsil etmektedir?
25. 'BAŞLA' bilgisinin bilgisayara girilmesi ile oluşan ASCII kodlu sayı dizisini bulunuz.

# **Boolean Kuralları ve Lojik İfadelerin Sadeleştirilmesi**

**BÖLÜM  
4**

## **(Boolean Algebra and Logic Simplification)**

### **Amaçlar**

- Lojik sistemlerin temeli olarak ‘Booleron Matemiğini’ tanıtmak
- ‘Booleron Kurallarını’ açıklamak
- ‘Booleron Kuralarının’ sadeleştirme amacıyla kullanımını göstermek
- ‘Doğruluk Tablolarını’ açıklamak ve farklı değişkenli doğruluk tablolarını göstermek
- ‘Venn Diyagramı’ yöntemini tanıtmak
- ‘Temel Açıılımlar ve Standart İfadeler’ kavramlarını açıklamak
- Çarpımların toplamı (minitermlerin çarpımı) işlemini tanıtmak
- Minterm ve maksterim ifadelerin birbirine dönüştürülmesi işlemlerini öğretmek
- Lojik işlemleri tanıtmak

### **Başlıklar**

- Önemli Boolean Kuralları
- Boolean Kurallarını Kullanarak İşlemlerin Sadeleştirilmesi
- Doğruluk Tablosu
- VENN Diyagramı
- Temel Açıılımlar ve Standart İfadeler
- Mintermlerin Toplamı ve Maxtermelerin Çarpımı İfadelerinin Üretilmesi
- Maxterm ve Minterm İfadelerin Birbirlerine Dönüştürülmesi
- Lojik İşlemler



## Giriş

Sayısal elektroniğin temeli hipoteze dayanmaktadır. ‘Doğru’ veya ‘Yanlış’ olduğu konusunda karar verilebilen fikirler ‘**hipotez**’ olarak tanımlanır. Hipotez aynı anda hem doğru, hem yanlış olamaz, yalnızca ‘doğru’ veya yalnızca ‘yanlış’ olarak değerlendirilebilirler.

Örneğin;

- ‘Su 0°C’nin altında donar’
- ‘Güneş dünya etrafında döner’

fikirlerinden birincisi ‘doğru’, ikincisi ise ‘yanlış’ olarak değerlendirilebilir ve bu nedenle bu fikirler hipotez olarak kabul edilir.

‘Sağlıksız beslenen insanlar hastalanırlar’ fikrinde; insanların hastalanmalarına tek etken sağlıksız beslenme olmadığından (genetik, çevre şartları, vb.) fikrin hipotez olarak değerlendirilmesi mümkün değildir. ‘Doğru’ veya ‘yanlış’ olarak tanımlanamayan fikirler hipotez olarak tanımlanmaz ve fikir olarak ifade edilirler.

Hipotez olarak ifade edilen fikirler basit veya karmaşık olabilir. Daha basit hipotezlere parçalanamayan hipotez ‘**basit hipotez**’, basit hipotezlerden oluşturulmuş hipotez ise ‘**karmaşık hipotez**’ olarak isimlendirilir.

Basit veya karmaşık hipotezlerin matematiksel ifadeler şeklinde ifade edilmesi ile ‘Boolean Matematiğinin’ temeli oluşur. Boolean kuralları veya Boolean matematiği olarak isimlendirilen matematiğin temeli, Aristotle’nin mantığının matematiksel notasyonlara uygulanması sonucu atıldı. Matematikçi George Boole (1815-1864) tarafından 1854 yılında ortaya atılan fikirlerin Peano, Whitehead, Bertrand Russell ve diğer matematikçiler tarafından geliştirilmesi ile, sayısal elektroniğin oluşumunu sağlayan Boolean matematiği geliştirildi.

Boolean matematiğinin gelişim süreci içerisinde, kullanılan notasyon ve sembollerde değişimler oluştu ve Boolean matematiğini oluşturan kurallar (postulates), E.V. Huntington tarafından 1904 yılında basıldı. Oluşturulan kuralların Claude E. Shannon tarafından elektronik elemanlara uygulanması sonucu, Boolean kurallarının anahtarlamalı sistemlerde kullanılabileceği açıklandı (1938).

Elektronik devrelerin bir kısmını oluşturan anahtarlamalı sistemlerin temelini oluşturduğu Lojik devreler, ikili moda göre çalışır ve giriş / çıkışları '0' veya '1' değerlerinden birisini alabilir. Böyle bir devre, cebirsel veya grafiksel yöntemlerden birisi kullanılarak sadeleştirilebilir. Lojik devrelerin sadeleştirilmesinde kullanılan yöntemlerden birisi, temel prensiplere göre doğruluğu kabul edilmiş işlemler, eşitlikler ve kanunlardan oluşan Boolean kurallarıdır. Diğer bir deyişle; '**Boolean kuralları**', dijital devrelerin sahip oldukları girişlerin etkilerini açıklamak ve verilen bir lojik eşitliği gerçekleştirilecek en iyi devreyi belirlemek amacıyla lojik ifadeleri sadeleştirmede kullanılabilir.

Lojik devrelerin işlevini açıklamak amacıyla yazılan eşitliklerde, giriş değişkenleri olarak alfabetin başındaki harfler (A, B, C, D,...) çıkış değişkenleri olarak alfabetin sonundaki harfler (I, X, Y, W, Z,...) kullanılır (Şekil 4.1).



**Şekil 4.1.** Lojik devrelerde giriş / çıkış değişkenlerinin belirlenmesi.

### 1. Önemli Boolean Kuralları

1850'li yıllarda George Boole tarafından geliştirilen Boolean matematiği kuralları, 'VE', 'VEYA' ve 'DEĞİL' temel mantıksal işlemlerinden oluşan sembolik bir sistemdir. George Boole, temel mantıksal işlemleri kullanılarak toplama, çıkarma, çarpma, bölme ve karşılaştırma işlemleri yapabiliyordu. Bu işlemler temelde ikili işlemlerdi ve bu nedenle birbirinin tersi olan iki durumla açıklanabiliyordu:

Doğru – Yanlış,    Evet – Hayır,    Açık – Kapalı,    '1' – '0',    vb.

Başlangıçta pratik olarak görülmeyen sistem, daha sonraları yaygın olarak kullanılmaya başlandı ve 'Boolean Matematiği / Cebiri' veya 'Boolean Kuralları' olarak isimlendirildi. İkili sayı sistemi ile birleştirilen Boolean kuralları, sayısal elektronik devrelerin (buna bağlı olarak Bilgisayarların) temelini oluşturdu.


Her sistemin kendi içerisinde kuralları olması gibi, Boolean matematiğinde de kendi içerisinde kuralları vardır. Sadeleştirme işlemini gerçekleştirmede kullanılan bu kuralları genel hatları ile inceleyelim.

### 1. Temel Özellikler :

Boolean cebrindeki temel özellikler : etkisiz eleman, birim eleman, yutan eleman, ters eleman şeklinde sıralanabilir.

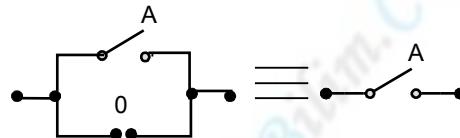
#### 1a : Toplamada Etkisiz Eleman (0) :

$$\begin{aligned} A + 0 &= A \\ 0 + 0 &= 0 \\ 1 + 0 &= 1 \end{aligned}$$



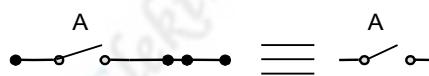
#### 1b : Çarpmadada Etkisiz Eleman (1) :

$$\begin{aligned} A \cdot 1 &= A \\ 0 \cdot 1 &= 0 \\ 1 \cdot 1 &= 1 \end{aligned}$$


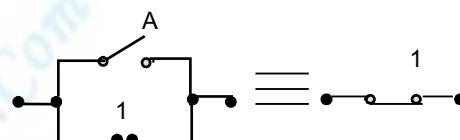
#### 1c : Toplamada Birim Eleman :

$$\begin{aligned} A + 1 &= 1 \\ 0 + 1 &= 1 \\ 1 + 1 &= 1 \end{aligned}$$



#### 1d : Çarpmadada Yutan eleman:

$$\begin{aligned} A \cdot 0 &= 0 \\ 0 \cdot 0 &= 0 \\ 1 \cdot 0 &= 0 \end{aligned}$$



#### 1e : Ters eleman :

Bir değişken '0' ise değili (barı, tersi vb.) '1', değişken '1' ise değili '0' olarak alınır. Bir değişkenin değili, değişken üzerine konan çizgi veya kesme işaretü ile belirtilir.

$$A = 0 \Rightarrow A' = 1,$$

$$A = 1 \Rightarrow A' = 0$$


Bir değişkenin değilinin değili (tersinin tersi) kendisine eşittir :

$$(A'' = A).$$

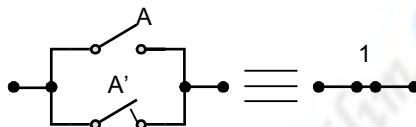
### 1f : Toplama ve Çarpma İşlemleri :

Boolean matematiğinde, ‘VEYA’ işlemi toplama (+) ve ‘VE’ işlemi çarpma(.) işlemlerine karşılık gelir. Boolean matematiğinde geçerli olan toplama ve çarpma işlemleri aşağıdaki şekilde özetlenebilir.


$$\begin{aligned} A + A' &= 1 \\ 0 + 1 &= 1 \\ 1 + 0 &= 1 \end{aligned}$$



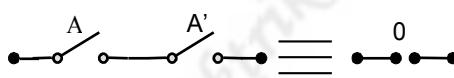
$$\begin{aligned} A \cdot A' &= 0 \\ 0 \cdot 1 &= 0 \\ 1 \cdot 0 &= 0 \end{aligned}$$


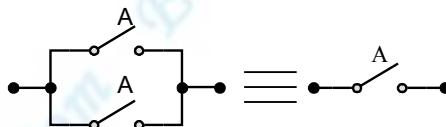
$$\begin{aligned} A + A &= A \\ 0 + 0 &= 0 \\ 1 + 1 &= 1 \end{aligned}$$


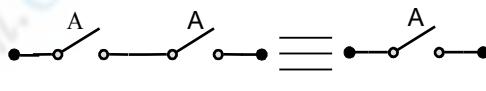
$$\begin{aligned} A \cdot A &= A \\ 0 \cdot 0 &= 0 \\ 1 \cdot 1 &= 1 \end{aligned}$$



### 2- Sabit kuvvetlilik :

Boolean matematiğinde normal aritmetik işlemlerdeki toplama ve çarpma işlemlerinden farklı olarak kullanılan kurallardan birisi; sabit kuvvetlilikdir.

a)  $A + A = A$  ( $A+A+A+\dots+A = A$ ) ,      b)  $A \cdot A = A$  ( $A \cdot A \cdot A \cdot \dots \cdot A = A$ )

### 3- Değişim Kanunu (Comutative Law) :

Toplama ve Çarpma işlemlerinde geçerli olan değişim kanunu aynı şekli ile Boolean matematiğinde de geçerlidir.

a)  $A + B = B + A$       b)  $A \cdot B = B \cdot A$

**4- Birleşme Kanunu (Assosiative Law) :**

Toplama ve Çarpma işlemlerinde geçerli olan değişim kanunu aynı şekli ile Boolean matematiğinde de geçerlidir.

a)  $(A + B) + C = A + (B + C) = A + B + C$

b)  $(A \cdot B) \cdot C = A \cdot (B \cdot C) = A \cdot B \cdot C$

**5- Dağılma Kanunu (Distributive Law) :**

Gerek ‘toplamanın çarpma’ üzerindeki gereksede ‘çarpmanın toplama’ üzerindeki dağılma özellikleri olarak tanımlanan kanunlar, aynı şekli ile boolean matematiğinde kullanılmaktadır.

a)  $A \cdot (B+C) = (A \cdot B) + (A \cdot C)$

b)  $(A+B) \cdot (A+C) = A + (B \cdot C)$

**6- Yutma Kanunu (Absorbtion Law) :**

Yalnızca Boolean cebirinde geçerli olan kurallardan bir diğeri; yutma kanundur.

a)  $A + A \cdot B = A$

b)  $A \cdot (A+B) = A$

**7- Basitleştirme Kanunu (Minimisation Law) :**

Toplama ve Çarpma işlemlerinde boolean matematiğinde geçerli olan bir diğer kural; basitleştirme ve sadeleştirme kuralıdır.

a)  $A + A' \cdot B = A + B$

b)  $A \cdot (A'+B) = A \cdot B$

**8- De Morgan Kanunları :**

‘VEYADEĞİL’ ve ‘VEDEĞİL’ işlemlerinden faydalananak uygunlanan ve lojik işlemlerde kolaylıklar sağlayan kurallar, ‘De Morgan Kanunları / Kuralları’ olarak isimlendirilir

a)  $\overline{A \cdot B} = A' + B'$

b)  $\overline{A + B} = A' \cdot B'$

## **2. Boolean Kurallarını Kullanarak Lojik Eşitliklerin Sadeleştirilmesi**

Karmaşık lojik ifadeler, yukarıda özetlenen boolean matematiğindeki kurallardan faydalananarak sadeleştirilebilirler (basitleştirilebilirler). Sadeleştirilen lojik ifadelerden oluşturulacak elektronik devreler, hem daha basit hem de daha ucuz olarak gerçekleştirilebilirler.

Boolean kurallarının lojik ifadelerin basitleştirilmesinde kullanılmasına örnek olması bakımından yukarıdaki bazı eşitlikleri ispatlayalım ve fonksiyon basitleştirme işlemleri yapalım.

İşlemlerde değişkenlerin değilini ifade etmek için ‘ ’ işaretini kullanılırken, birleşik ifadelerin değilini için ‘—’ simbolü kullanılacaktır.

**Örnek 1:**  $5 b$ 'nin ispatını yapalım.

$$\begin{aligned}
 (A+B) \cdot (A+C) &= \underline{A} \cdot A + A \cdot C + B \cdot A + B \cdot C = \underline{\underline{A}} + \underline{\underline{A}} \cdot C + \underline{\underline{A}} \cdot B + B \cdot C \\
 &\quad A \qquad\qquad\qquad = A \frac{(1+C+B)}{1} + B \cdot C \\
 &\qquad\qquad\qquad = A + B \cdot C = A + B \cdot C
 \end{aligned}$$

**Örnek 2:**  $6a$ 'nın ispatını yapalım.

$$A + A \cdot B = A \underline{(1+B)} = A \cdot 1 = A \quad (1+B = 1)$$

**Örnek 3:**  $6 \mathfrak{b}$ 'nin ispatını yapalım.

$$A.(A+B) = \cancel{A} \cdot A + A \cdot B = A + A \cdot B = A \cdot \underline{(1+B)} = A \cdot 1 = A$$

**Örnek 4:**  $7^a$ 'nın ispatını yapalım

$$\begin{aligned}
 A + A'.B &= A \overline{\overline{A'}.B} = A'.\overline{(A'.B)} = A'.\overline{\underline{(A''+B')}} \\
 &\quad \text{A} \\
 &= A'.(A+B') = \underline{A'.A} + A'.B' = A'.\overline{B'} = A \overline{\overline{B}} = A+B
 \end{aligned}$$

**Örnek 5:**  $7 b$ 'nin ispatını yapalım.

$$A.(A'+B) = \underline{A.A'} + A.B = 0 + A.B = A.B$$

**Örnek 6 :**  $A+B+C = A'.B'.C'$  'nin ispatını yapalım.

$\overline{A + \underline{\underline{B+C}}} = \overline{A+X} = A'.X' = A'.(\overline{B+C}) = A'.(B'.C') = A'.B'.C'$   
 $\downarrow$   
 $(B'+C=X)$  olarak varsayıyalım.

**Örnek 7 :**  $F = A'.B + A + A.B$  ifadesini sadelestirelim.

$$A' \cdot B + A + A \cdot B = A \cdot (1+B) + A' \cdot B = A \neq A' \cdot B = A' \cdot (A \cdot B) = A' \cdot (A'' + B'')$$

$$= \frac{A' \cdot A'' + A' \cdot B'}{A} = \frac{\cancel{A'} \cdot \cancel{A''} + A' \cdot B'}{0} = A' \cdot B' = A + B = A + B$$

Sadeleştirme işlemi, ‘B’ parantezine alınarak yapılırsa;

$$A'B + A + AB = B, (A + A') + A = B, 1 + A = A + B$$

olarak bulunur. Bu sonuç, aynı sonuca farklı şekillerde ulaşılacağına iyi bir örnektir.

**Örnek 8:**  $A'B'C + A'B'C + A'BC'$  ifadesini sadelestirelim.

$$A'.B'.C + A'.B.C + A.B' = A'.C.(B+B') + A.B' = A'.C + A.B'$$

**Örnek 9:**  $A \cdot B + A' \cdot C + B \cdot C$  ifadesini sadelestirelim

$$A \cdot B + A' \cdot C + B \cdot C = A \cdot B + A' \cdot C + B \cdot C, (A+A') = \underline{A \cdot B} + \underline{A' \cdot C} + \underline{A \cdot B \cdot C} + \underline{A' \cdot B \cdot C}$$

(A.1=A ve A+A'=1 olduğundan sonuç değişmez)

$$= A \cdot B \cdot (1+C) + A' \cdot C \cdot (1+B)$$

$$= A \cdot B + A' \cdot C$$

**Örnek 10:**  $A'B'C' + A'B'C + ABC' + AB'C'$  ifadesini sadelestirelim

$$\begin{aligned} \cancel{A'B'C'} + \cancel{A'B'C} + \cancel{ABC} + \cancel{AB'C'} &= A'B'(\cancel{C+C}) + AC'(\cancel{B+B'}) \\ &\equiv A'B' + AC' \end{aligned}$$

### 3. Doğruluk Tablosu

1

Lojik devrelerde, giriş değişkenlerinin alabilecekleri sayısal değerleri (kombinasyonları) ve sayısal değerlere göre çıkışların durumunu gösteren tablolar, ‘**doğruluk tablosu**’ olarak isimlendirilir. Doğruluk tabloları oluştururken, giriş değişken sayısına göre durum ifadesi ortaya çıkar. ‘n’ tane değişken için  $2^n$  değişik durum oluşur. Örneğin; 2 değişkenli bir ifade için  $2^2 = 4$  değişik durum, 3 değişkenli bir ifade için  $2^3 = 8$  değişik durum elde edilir.

**Örnek 11 :** Giriş değişkenlerinin A ve B olduğu bir sistemde A+B işlemi gerçekleştirildigine göre; A ve B' nin alacağı değerler ile çıkışta oluşan değerleri tablo halinde gösterelim.

A	B	A+B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

**Örnek 12 :** A ve B giriş değişkenlerine sahip lojik devrenin çıkışı  $f=A \cdot B$  eşitliği ile gösterilmektedir. Giriş ve çıkışta olusabilecek değerleri tablo halinde gösterelim.

A	B	A . B
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

**Örnek 13 :** Giriş değişkenleri olarak isimlendirilen A ve B değişkenlerinin alacağı sayısal değerleri ve bu değişkenlerle oluşturulabilecek bütün işlemleri doğruluk tablosu ile gösterelim.

A	B	A'	B'	A+B	A.B	A+A'	A.A'	B+B'	B.B'	A+B'	A'+B
0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	1
0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1
1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0
1	1	0	0	1	1	1	0	1	0	1	1

**Örnek 14 :**  $\overline{A+B} = A' \cdot B'$  De Morgan teoremini doğruluk tablosu ile ispatlayalım.

Eşitliğin iki tarafındaki işlemleri temsil eden sütunların aynı değerlere sahip olması, doğruluk tablosu yardımı ile eşitliğin doğru olduğunu ispatlar.

A	A'	B	B'	A+B	$\overline{A+B}$	$A' \cdot B'$
0	1	0	1	0	1	1
0	1	1	0	1	0	0
1	0	0	1	1	0	0
1	0	1	0	1	0	0



**Örnek 15 :**  $\overline{A \cdot B} = A'+B'$  eşitliğini doğruluk tablosu ile ispatlayalım.

A	A'	B	B'	A . B	$\overline{A . B}$	$A'+B'$
0	1	0	1	0	1	1
0	1	1	0	0	1	1
1	0	0	1	0	1	1
1	0	1	0	1	0	0



**Örnek 16 :**  $F = A + A \cdot B = A$  olduğunu ispatlayalım.

A	B	A . B	$A + A \cdot B$
0	0	0	0
0	1	0	0
1	0	0	1
1	1	1	1



**Örnek 17 :**  $F = A \cdot (B+C) = (A \cdot B) + (A \cdot C)$  eşitliğinin doğru olduğunu doğruluk tablosunda değişken değerlerini kullanarak ispatlayalım.

A	B	C	$B+C$	$A \cdot (B+C)$	$A \cdot B$	$A \cdot C$	$(A \cdot B) + (A \cdot C)$
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	1	1	0	1	1
1	1	0	1	1	1	0	1
1	1	1	1	1	1	1	1



**Örnek 18 :**  $F = A + A \cdot B + A' \cdot C + C' \cdot D = A + C + D$  eşitliğini doğruluk tablosu kullanarak ispatlayalım.

A	$A'$	B	$B'$	C	$C'$	D	$D'$	AB	$A' \cdot C$	$C' \cdot D$	$A+AB+A'C+C'D$	$A+C+D$
0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1	1
0	1	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	1
0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1
0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1
0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1
0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	1
1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	1
1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1	1
1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1
1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1
1	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	1	1
1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1
1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1




En son iki sütundaki değerlerin eşit olması ifadelerin birbirlerine eşit olduğunu gösterir.


#### 4.4. VENN Diyagramı

Venn diyagramı, Boolean değişkenleri arasındaki ilişkileri şekillerle göstermek amacıyla kullanılan yöntemdir. Diğer bir deyişle; kümeler cebrinin grafik olarak gösterimi olan Venn Diyagramları, lojik ifadeleri görsel olarak ifade etmeye yarayan bir araçtır. Bu yöntem, Şekil 4.1'deki gibi dairelerin kullanıldığı ve her dairenin bir değişkeni temsil ettiği gösterim şeklidir. Bir dairenin içerisindeki tüm noktalar değişkenin kendisini gösterirken, dairenin dışındaki tüm noktalar ise ‘değişkenin değil’ olarak ifade edilir. Örneğin  $A=1$  ve buna bağlı olarak  $A'=0$  olarak düşünürsek;  $A'$ 'yı temsil eden dairenin içindeki noktalar 1'i, dışındaki noktalar 0'ı temsil eder. Bu kabullere göre birbirini kesen iki daire ve dairelerin dışındaki noktalar Şekil 4.2'deki gibi ifade edilir.

$A$  ve  $B$  olarak isimlendirilen iki kümenin ortak elemanları kesişim ( $A \cap B$ ) kümesini ve iki kümenin elemanlarının tamamı bileşim ( $A \cup B$ ) kümesini oluşturur.  $A$  kümesinin elemanı olmayan elemanlardan oluşan kümeye  $A'$  olarak isimlendirilen kümeyi oluşturur.

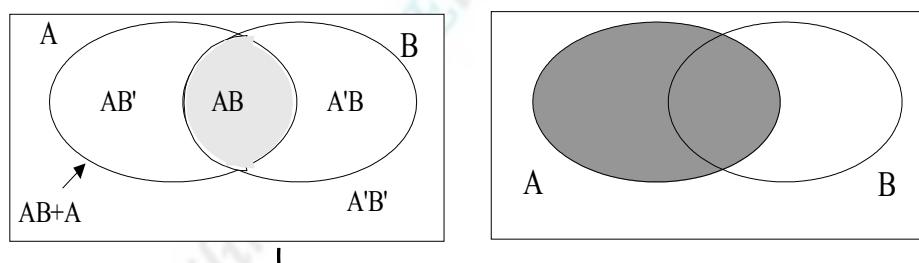

Şekil 4.2. Venn Diyagramında kümelerin oluşturulması ve  $AB + A = A$  eşitliğinin Venn diyagramı ile gösterimi.

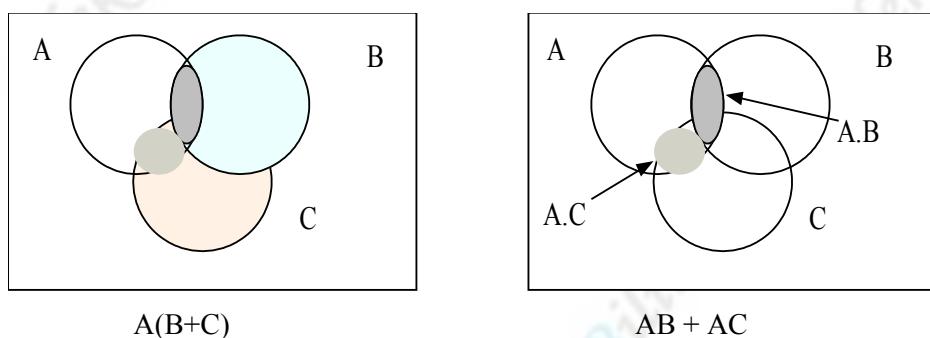

Şekil 4.3. Dağılma kanununun Venn diyagramı ile gösterilmesi.

Venn diyagramları, Boolean cebrindeki sadeleştirmeleri veya teoremlerin geçerliliğini göstermek için kullanılabilir. Şekil 4.2, AB ve A değerlerini temsil eden, sonuçta  $A+AB = A$  eşitliğini ifade eden bölgeleri gösterir. Şeklin incelenmesinden;  $AB+A$  eşitliğini ifade eden bölge ile  $A'$  yi ifade eden bölgenin aynı olduğu görülür.

Şekil 4.3,  $A.(B+C) = (A.B) + (A.C)$  dağılma kanununun Venn diyagramı ile gösterimini göstermektedir. Bu diyagramda, birbirini kesme bölgeleri bulunan ve A, B, C ile ifade edilen üç daire bulunmaktadır. Üç değişkenli Venn diyagramı ile sekiz farklı alanı tanımlamak mümkündür. Bu örnek ile A, B, C olarak ifade edilen bölgelerin kesişme noktaları ile ‘ $AB+AC$ ’ olarak tanımlanan bölgelerin aynı olduğu gösterilebilir.

## 5. Temel Açımlılar ve Standart İfadeler

Daha önceki konularda bahsedildiği üzere, bir binary değişkeni, ya kendi normal formu olan A olarak veya değil A' formu ile ifade edilebilir. Bu formlarla ifade edilebilen değişkenler fonksiyon halini aldığı zaman; ‘**canonical form**’ (kanun-kaide) olarak adlandırılan ‘**minterm**’ (çarpımların toplamı) veya ‘**maxterm**’ (toplamların çarpımı) modellerinden biri ile gösterilirler.

Değişken			Mintermler		Maxtermler	
A	B	C	Terim	İsim	Terim	İsim
0	0	0	$A'B'C'$	$m_0$	$A+B+C$	$M_0$
0	0	1	$A'B'C$	$m_1$	$A+B+C'$	$M_1$
0	1	0	$A'BC'$	$m_2$	$A+B'+C$	$M_2$
0	1	1	$A'BC$	$m_3$	$A+B'+C'$	$M_3$
1	0	0	$AB'C'$	$m_4$	$A'+B+C$	$M_4$
1	0	1	$AB'C$	$m_5$	$A'+B+C'$	$M_5$
1	1	0	$ABC'$	$m_6$	$A'+B'+C$	$M_6$
1	1	1	$ABC$	$m_7$	$A'+B'+C'$	$M_7$

**Tablo 4.1.** Üç değişkenli bir sistemde oluşabilecek minterm ve maxterm terimleri.

Bir boolean ifadede bulunan değişkenlerin sahip olduğu veya oluşturabileceği kombinasyonların ‘VE’ (çarpım) işlemi sonucunda 1 olacak şekilde uyarlanması (değişkenin değeri 1 ise olduğu gibi alınıp, 0 ise değil ile ifade edilerek), ‘**minterm**’ denir. Aynı yolla, değişkenlerin kombinasyonlarının ‘VEYA’ (toplama) işlemi sonucunda 0 değerini almasını sağlayacak şekilde değişkenlerin şekillendirilmesine ‘**maxterm**’ denir.

Tablo 4.1'de üç değişkenli bir sistemde değişkenlerin oluşturabileceği kombinasyonlar ve bu kombinasyonlarda elde edilecek minterm ve maxterm terimleri verilmiştir.

Bir Boolean fonksiyonu Tablo 4.1'deki doğruluk tablosundan belirli kombinasyonların seçilmesi, seçilen kombinasyonların sonuç olacak şekilde formlandırılması ve formlandırılan kombinasyonların toplanması ('VEYA' işlemine tabi tutulması) şeklinde tanımlanabilir.

**Örnek 19 :** Tablo 4.2'deki doğruluk tablosunda  $f_1$  ve  $f_2$  fonksiyonlarını minterm formu ile tanımlayalım.

A	B	C	$f_1$	$f_2$
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

**Tablo 4.2.** Fonksiyonlardaki minterm oluşturacak kombinasyonların seçilmesi.

' $f_1$ ' fonksiyonunda '1' olarak tanımlanan kombinasyonlardaki değişken değerleri; 001, 100 ve 111 olduğundan, bu kombinasyonları temsil eden değişkenler fonksiyon olarak,

$$f_1 = m_1 + m_4 + m_7 = A'B'C + AB'C' + ABC$$

şeklinde ifade edilir.

Aynı şekilde  $f_2$  fonksiyonu;

$$f_2 = m_3 + m_5 + m_6 + m_7 = A'BC + AB'C + ABC' + ABC$$

olarak tanımlanır.

Bu örnek bir Boolean fonksiyonunun mintermlerin toplanması şeklinde tanımlanabileceği özelliğini gösterir. Bu örnekte çıkıştaki '1' değerleri referans olarak alınmıştır.

' $f_1$ ' fonksiyonunda '0' olarak tanımlanan kombinasyonlar referans olarak alınır ve kombinasyonlardaki değişkenlerin toplamı '0' olacak şekilde kombinasyonlar

formlandırılırsa, Boolean cebrinin diğer bir özelliği ortaya çıkar. Bu özellik; Boolean fonksiyonunun maxtermlerin çarpımı (AND işlemine tabi tutulması) şeklinde ifade edilebilirliği özelliğidir.

Bu özelliği gösterecek şekilde  $F_1$  ve  $F_2$  fonksiyonları yazılabilir. Bu durumda  $F_1$  fonksiyonu;

$$\begin{aligned} F_1 &= M_0, M_2, M_3, M_5, M_6 \\ &= (A+B+C) \cdot (A+B'+C) \cdot (A+B'+C') \cdot (A'+B+C') \cdot (A'+B'+C) \end{aligned}$$

şeklinde,  $F_2$  fonksiyonu ise;

$$\begin{aligned} F_2 &= M_0, M_1, M_2, M_4 \\ &= (A+B+C) \cdot (A+B+C') \cdot (A+B'+C) \cdot (A'+B+C) \end{aligned}$$

şeklinde tanımlanır.

## 6. Mintermlerin Toplamı ve Maxtermlerin Çarpımı İfadelerinin Üretilmesi

Sadeleştirilmiş olarak verilen bir fonksiyonu, mintermlerin toplamı veya maxtermlerin çarpımı şeklinde ifade etmek belirli uygulamalar için uygun olabilir. Sadeleştirilmiş olarak verilen bir fonksiyonu mintermlerin toplamı şeklinde ifade etmek için, herbir minterm ifadesi bütün değişkenleri içerecek şekilde genişletilir. Herhangi bir kombinasyonda bulunmayan değişkenleri eklemek için kombinasyon ( $x + x'$ ) terimi ile ‘VE’ işlemine tabi tutulur ( $x$ , kombinasyonda bulunmayan değişkenlerden herbirini ifade eder).

Aşağıdaki örnekler, genişletme işlemini daha net olarak anlamaya yardım edecektir.

**Örnek 20 :**  $f=A+B'C$  ifadesini mintermlerin toplamı şeklinde ifade edelim.

İlk kombinasyonda (minterm ifadesinde) yalnızca A bulunduğuundan B ve C değişkenleri ifadeye eklenmelidir. İlk minterme ‘B’ değişkeninin eklenmesiyle;

$$A = A(B+B') = AB+AB'$$

ifadesi elde edilir. Ancak hala ‘C’ değişkeni kombinasyonda yoktur ve ‘C’ değişkeninin eklenmesiyle;

$$A = AB(C+C') + AB'(C+C') = ABC + ABC' + AB'C + AB'C'$$

eşitliği bulunur.

İkinci kombinasyon  $B'C$  olduğundan, A değişkeninin eklenmesiyle;

$$B'C = B'C(A+A') = B'CA + B'CA'$$

ifadesi elde edilir. İki kombinasyonun birleştirilmesi sonucunda;

$$f = ABC + ABC' + AB'C + AB'C' + AB'C + A'B'C$$

eşitliği oluşur.  $AB'C$  kombinasyonu iki kere kullanıldığından ve  $x + x = x$  olduğundan verilen fonksiyon ;

$$f = A + B'C = A'B'C + AB'C' + AB'C + ABC' + ABC = m_1 + m_4 + m_5 + m_6 + m_7$$

şeklini alır.

Mintermlerin toplamı olarak ifade edilmek istenen bir fonksiyon ' $\Sigma$ ' simbolü ile belirtilir. Bu simbolün kullanıldığı durumlarda fonksiyon;

$$F(A,B,C) = \sum (1,4,5,6,7)$$

şeklinde ifade edilir.

Sadeleştirilmiş olarak verilen bir ifadeyi, tüm değişkenleri içeren maxterm kombinasyonların çarpımı şeklinde ifade etmek için yukarıdaki işlem basamaklarının aynısı kullanılır.

**Örnek 21:**  $F = (A'+B).(A+C).(B+C)$  fonksiyonunu makstermlerin çarpımı şeklinde ifade edelim.

Verilen eşitlikte her bir kombinasyonda bir tane değişken eksik olduğundan ;

$$A'+B = A' + B + CC' = (A'+B+C) . (A'+B+C')$$

$$A+C = A + C + BB' = (A+B+C) . (A+B'+C)$$

$$B+C = B + C + AA' = (A+B+C) . (A'+B+C)$$

eşitlikleri elde edilir.

Bu ifadeler bir araya getirilirse (1 kereden fazla yazılanları 1 kere yazarak);

$$F = (A+B+C) . (A+B'+C) . (A'+B+C) . (A'+B+C')$$

$$= M_0.M_2.M_4.M_5$$

fonksiyonu oluşur.

' $\Pi$ ' simbolünün maxtermlerin çarpımı için kullanıldığını belirterek verilen fonksiyonu;

$$F(A,B,C) = \prod (0,2,4,5)$$

şeklinde ifade edebiliriz.

## 7. Maxterm ve Minterm İfadelerin Birbirlerine Dönüşürtülmesi

‘Minterm’ ve ‘Maxterm’ ifadelerin elde ediliş şekilleri göz önünde tutulursa, minterm ve maxterm ifadelerin birbirlerinin tersi (komplementi-tümleyeni) olduğu bulunabilir. Çünkü mintermleri oluşturmak için fonksiyonlardaki ‘1’ değerleri alınırken, maxtermleri oluşturmak için ‘0’ değerleri alınmaktadır. Örnek olarak;

$$\begin{aligned} f_{(A,B,C)} &= \sum(1,4,5,6,7) \\ &= m_1 + m_4 + m_5 + m_6 + m_7 \end{aligned}$$

fonksiyonu incelenirse; bu fonksiyonun tümleyeni;

$$\begin{aligned} f'_{(A,B,C)} &= \sum(0,2,3) \\ &= m_0 + m_2 + m_3 \end{aligned}$$

olarak oluşur. Bu fonksiyondan  $f'$ ’in kendi karşılığı De Morgan kurallarını kullanarak elde edelirse,

$$\begin{aligned} f' &= m_0 + m_2 + m_3 \Rightarrow f = \overline{m_0 + m_2 + m_3} = m'_0 \cdot m'_2 \cdot m'_3 \\ &= M_0 \cdot M_2 \cdot M_3 \\ &= \prod(0,2,3) \end{aligned}$$

ifadesi bulunur.  $m'_i = M_i$  olduğu doğruluk tablosundan görülebilir. Yine doğruluk tablosundan  $M'_i = m_i$  olduğu çıkarılabilir.

Bu açıklamalardan minterm ve maxterm terimleri arasındaki dönüşüm için gerekli işlemleri; ‘ $\Sigma$  sembolü  $\prod$  sembolü ile değiştirilirken, ifade edilen sayılarda bulunan sayılar bulunmayan sayılarla yer değiştirir’ şeklinde özetlenebilir.

Yapılan özetlemeyi,

$$F(A,B,C) = \prod(0,2,4,5)$$

fonksiyonuna uygularsak, bu maxterm ifadenin mintermlerle ifadesi;

$$f(A,B,C) = \sum(1,3,6,7)$$

şeklinde oluşur.

## 8. Lojik İşlemler

'n' ikili değişkeni ile  $2^n$  üzeri  $2^n$  sayıda fonksiyon yazmak mümkün değildir. Bu durumda 2 değişkenli bir sistemde  $2^4 = 16$  Boolean fonksiyonu yazılabilir. X ve Y değişkenleri ile oluşturulabilecek fonksiyonlar,  $F_0$  'dan  $F_{15}$  'e kadar isimlendirme ile Tablo 4.3'deki gibi sıralanabilir.

Fonksiyonlarının açıklaması verilen iki değişkenli sistemin doğruluk tablosu ve fonksiyonların işlem sonuçları, Tablo 4.4'teki gibi özetlenebilir.

Boolean Fonksiyonu	İşlem Sembolü	İsim	Açıklama
$F_0 = 0$		Null	Binary sabit $\emptyset$
$F_1 = x.y$	$x.y$	VE	$x$ ve $y$
$F_2 = x.y'$	$x/y$	İnhibition	$x$ ve $y$ değil
$F_3 = x$		Transfer	$x$
$F_4 = x'.y$	$y/x$	İnhibition	$y$ ve $x$ değil
$F_5 = y$		Transfer	$y$
$F_6 = x.y' + x'.y$	$x \oplus y$	ÖZEL VEYA	$x$ veya $y$ fakat ikisi
$F_7 = x + y$	$x + y$	VEYA	$x$ veya $y$
$\overline{F_8} = x + y$	$x \downarrow y$	VEYADEĞİL	VEYA'nın değil
$F_9 = x.y + x'.y'$	$x \otimes y$	Eşitlik	$x$ eşit $y$
$F_{10} = y'$	$y'$	Değil	$y$ 'nin değil
$F_{11} = x + y'$	$x \subset y$	Örten	Eğer $y = 1$ ise $x$
$F_{12} = x'$	$x$	Değil	$x$ değil
$F_{13} = x' + y$	$x \supset y$	Örten	Eğer $x = 1$ ise $y$
$\overline{F_{14}} = x.y$	$x \uparrow y$	VEDEĞİL	VE'nin değil
$F_{15} = 1$		Tanımlama	Binary sabit 1

**Tablo 4.3.** İki değişkenli sistemde oluşturulabilecek 16 fonksiyonun açıklamaları.

Tablo 4.4'deki işlemlerin bir kısmı daha önce karşılaşılan fonksiyonlar (+, -, \*, vb.) olmakla birlikte, bir kısmı yalnızca lojikte karşılaşduğumuz fonksiyonlardır (sembollerdir). Doğruluk tablosunda gösterilen 16 fonksiyon 3 grupta incelenebilir.

- i- İki işlem '0' veya '1' olarak bir sabit üretir: ( $F_0, F_{15}$ ).
- ii- Dört işlem transfer ve tümleyen işlemleridir: ( $F_3, F_5, F_{10}, F_{12}$ ).
- iii- Binary değerlerin kullanıldığı 10 işlem ise sekiz farklı hesaplamayı temsil eder : VE, VEYA, VEDEĞİL, VEYADEĞİL, ÖZELVEYA, Eşitlik, İnhibition, Örten (Implication).

<b>x</b>	<b>y</b>	<b><math>F_0</math></b>	<b><math>F_1</math></b>	<b><math>F_2</math></b>	<b><math>F_3</math></b>	<b><math>F_4</math></b>	<b><math>F_5</math></b>	<b><math>F_6</math></b>	<b><math>F_7</math></b>	<b><math>F_8</math></b>	<b><math>F_9</math></b>	<b><math>F_{10}</math></b>	<b><math>F_{11}</math></b>	<b><math>F_{12}</math></b>	<b><math>F_{13}</math></b>	<b><math>F_{14}</math></b>	<b><math>F_{15}</math></b>
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
İşlem		.	/		/		$\oplus$	$+$	$\downarrow$	$\otimes$	$y'$	$\subset$	$x'$	$\supset$	$\uparrow$		

**Tablo 4.4.** İki binary değişkeninin oluşturabileceği 16 fonksiyon için doğruluk tablosu

Yukarıda gösterilen işlemlerden ‘inhibition’ and ‘implication’ işlemleri lojikle uğraşan kişiler tarafından kullanılmakla beraber, bilgisayarlarda nadiren kullanılır. Lojikte yaygın olarak kullanılan işlemler lojik devre elemanlarının anlatılacağı lojik kapılar konusunda detayyla incelenecaktır.

**Örnek 22 :** Aşağıda verilen doğruluk tablosuna göre F fonksiyonunu minterm ve maxterm yöntemlerini kullanarak sadeleştirelim.

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>F</b>
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0

- i- Önce minterm ifadeler yazılır ve yazılan ifadeler sadeleştirilir;

Sadeleştirme sonucunda;

$$\begin{aligned}
 F(A,B,C) &= \sum (0,3,4,5) = A'B'C' + A'BC + AB'C' + AB'C \\
 &= B'C' \cdot (\underline{A+A'}) + A'BC + AB'C = \underline{B'C'} + A'BC + \underline{AB'C} \\
 &\quad \stackrel{1}{=} B' \cdot (C' + AC) + A'BC \quad \Rightarrow \quad C' + AC = C' + A \\
 &= B'C' + B'A + A'BC
 \end{aligned}$$

eşitliği elde edilir.

ii- Fonksiyon maxterm şeklinde yazılsrsa;

$$F(A,B,C) = \prod (1,2,6,7) = (A+B+C')(A+B'+C)(A'+B'+C)(A'+B'+C')$$

$$\begin{aligned}
 &= (\underline{\underline{AA}} + \underline{AB'} + \underline{AC} + \underline{BA} + \underline{\underline{BB'}} + \underline{BC} + \underline{C'A} + \underline{C'B'} + \underline{C'C}) \cdot (\underline{\underline{A'A}} + \underline{A'B'} + \underline{A'C} + \underline{A'B} + \underline{B'B} + \underline{B'C} + \underline{A'C} + \underline{B'C} + \underline{CC'}) \\
 &\quad \stackrel{A}{\downarrow} \quad \stackrel{0}{\downarrow} \quad \swarrow \quad \stackrel{0}{\downarrow} \quad \stackrel{A'}{\downarrow} \quad \stackrel{A'+A'B'}{\downarrow} \quad \stackrel{0}{\downarrow} \quad \stackrel{B'C \pm B'C}{\downarrow} \quad \stackrel{0}{\downarrow} \quad \stackrel{0}{\downarrow} \\
 &\quad A+AB \dashv A \quad A+AC \dashv A(1+C)=A \quad A+CA \quad A'+A'B=A' \\
 &\quad A+BA \dashv A \quad A+BC + C'B' \quad A'+A'C=A' \\
 &\quad A'+A'B'=A' \quad A'+A'C=A' \\
 &\quad A'+A'B=A' \quad A'+A'C=A' \\
 &\quad A'+A'C=A' \quad A'+A'B=A' \\
 &\quad A'+A'C=A' \quad A'+B'=A'
 \end{aligned}$$

Sadeleştirilmelerin yapılması ile ;

$$F = (A + BC + B'C')(A'+B') = AB' + A'BC + B'C'$$

ifadesi elde edilir.

### Tekrarlama ve Çalışma Soruları

1. Boolean cebrindeki temel özellikler nelerdir?
2. De Morgan kurallarını özetleyiniz.
3.  $A'B+A+AB$  ifadesini sadeleştiriniz.
4. Doğruluk tablosunu tanımlayıp, 3 değişkenli doğruluk tablosunu oluşturunuz.
5. De Morgan teoremlerini doğruluk tabloları kullanarak ispatlayınız.
6. Venn şeması yöntemini özetleyiniz.
7.  $A+AB=A$  işlemini Venn şeması yöntemi ile ispatlayınız.
8.  $f = A'B+BC+AC$  sadeleştirilmiş ifadeyi, genişletilmiş minterm ifadesi olarak bulunuz.
9.  $f = A+B'C$  ifadesini, genişletilmiş maxterm ifadesi olarak bulunuz.

10.  $f = \sum(3,5,6,7)$  ifadesinin tümleyenini bulunuz.
11.  $f = \prod(0,4,6,7)$  ifadesinin tümleyenini bulunuz.
12. İki binary değişkeninin oluşturabileceği fonksiyonları doğruluk tablosu şeklinde gösteriniz.
13.  $F_{(A,B,C)} = \sum(0,3,5,7)$  minterm ifadesini doğruluk tablosunda gösteriniz ve ifadenin fonksiyonunu yazınız.
14.  $F_{(A,B,C)} = \sum(1,2,6,7)$  minterm ifadesinin fonksiyonunu yazınız.
15.  $F_{(A,B,C)} = \prod(1,4,5)$  maxterm ifadesinin doğruluk tablosunu oluşturun ve maxterm ifadesini değişkenlerle yazınız.
16.  $F_{(A,B,C)} = \prod(2,5,6,7)$  maxterm ifadesinin fonksiyonunu yazınız.
17.  $F_{(A,B,C)} = \sum(2,4,6,7)$  ifadesinin fonksiyonunu yazarak sadeleştiriniz.
18.  $F_{(A,B,C)} = \sum(3,5,7)$  ifadesinin fonksiyonunu yazarak sadeleştiriniz.
19.  $F_{(A,B,C)} = \prod(1,4,5,6)$  ifadesinin fonksiyonunu yazarak sadeleştiriniz.
20.  $F_{(A,B,C)} = \prod(0,5,6)$  ifadesinin fonksiyonunu yazarak sadeleştiriniz.
21.  $F_{(x,y)} = (\overline{x^1+y^1}) \cdot (\overline{x+y})$  lojik eşitliğini sadeleştiriniz.
22.  $F_{(x,y)} = x.y + x^1.y + y^1$  lojik eşitliğini sadeleştiriniz.
23.  $F_{(A,B,C,D)} = B.C + B.D + A.C + A.D$  lojik eşitliğini sadeleştiriniz.
24.  $F_{(x,y)} = x.y + \bar{x}.y + \bar{x}.\bar{y} + x.\bar{y}$  lojik eşitliğini sadeleştiriniz.
25.  $F_{(A,B)} = A.B + A.\overline{B}$  lojik eşitliğini sadeleştiriniz.

# BÖLÜM

5

## Lojik Kapılar ve Lojik Devreler (Logic Gates And Logic Circuits)

### Amaçlar

- Lojik kapıları ve lojik devreleri tanıtmak
- Temel işlemler olarak ‘VE’, ‘VEYA’ ve ‘DEĞİL’ işlemlerini tanıtip, temel işlemleri gerçekleştirmek amacıyla kullanılan ‘VE’, ‘VEYA’ ve ‘DEĞİL’ kapılarının sembollerini ve işlevlerini açıklamak.
- ‘VE’ kapısı ile ‘DEĞİL’ kapısının birleşmesinden oluşan ‘VEDEĞİL’ kapısıyla, ‘VEYADEĞİL’ kapısının işlevlerini tanıtmak
- ‘ÖZELVEYA’ kapısı ve ‘ÖZELVEYADEĞİL’ kapılarının temel lojik kapılar ile oluşturulmasını göstermek ve bu kapıların işlevlerini açıklamak
- Lojik eşitliklerin kapı devreleri ile oluşturulmasını öğretmek
- Lojik devrelerin tasarım aşamalarını açıklamak ve örnek lojik devreler tasarlamak
- Temel lojik kapıların ‘VEDEĞİL’ veya ‘VEYADEĞİL’ kapıları ile oluşturulması prensiplerini açıklamak
- Lojik devrelerin ‘VEDEĞİL’ veya ‘VEYADEĞİL’ kapıları ile oluşturulmasını öğretmek.

### Başlıklar

- ‘VEYA’ İşlemi ve ‘VEYA’ Kapısı
- ‘VE’ İşlemi ve ‘VE’ Kapısı
- ‘DEĞİL’ İşlemi ve ‘DEĞİL’ Kapısı
- ‘VEDEĞİL’ Kapısı
- VEYADEĞİL (NOR) Kapısı
- ‘ÖZELVEYA’ Kapısı
- ‘ÖZELVEYADEĞİL’ Kapısı
- İki Yönlü Anahtar (Transmission Gate)
- Lojik İfadelerin Lojik Elemanlarla Gerçekleştirilmesi ve Lojik Devrelerin Tasarımı
- Lojik İfadelerin Lojik Elemanlar İle Gerçekleştirilmesi
- Lojik Devrelerin Tasarlanması ve Lojik Elemanlar Kullanılarak Gerçekleştirilmesi
- Lojik Kapı Entegreleri
- Temel Lojik Elemanların ‘VEDEĞİL’ / ‘VEYADEĞİL’ Kapıları İle Oluşturulması








## Giriş









Lojik devrelerin en basit ve temel elemanı lojik kapılardır (logic gates). Lojik değişkenlerin değerlerini (gerilimleri) giriş olarak kullanan, girişten aldığı değerler üzerinde işlemler yaparak lojik eşitliğin değerine uygun değerler (gerilim) üreten elektronik devre, ‘**lojik kapı**’ olarak isimlendirilir. Temel olarak beş farklı yapıda bulunan kapılar, basit bir sayısal elektronik devreden bilgisayara kadar cihazların temel yapı taşıdır. Flip-Flop, kaydedici, sayıcı, vb. lojik devreleri oluşturmaktak kullanılan kapılar, direnç, diyon, transistör, FET, MOSFET, vb elektronik devre elemanları kullanılarak yapıılır.

Bölüm 4’te fonksiyon şeklinde ifade edilen işlemlerden uygulama imkanı bulunanlar, lojik kapılar ile gerçekleştirilirler. Lojik kapıların sembolleri, gerçekleştirildikleri işlemler, doğruluk tabloları ve elektriksel eşdeğerleri Şekil 5.1’de toplu olarak görülmektedir. Bu kapılardan yaygın olarak kullanılanlar: VE (AND), VEYA (OR), DEĞİL (NOT), VEDEĞİL (NAND), VEYADEĞİL (NOR) kapılarıdır ve bu kapılar ‘**temel lojik kapılar**’ olarak isimlendirilir.

Lojik kapıların kullanılması ile oluşturulan devreler, ‘**lojik devreler**’ olarak adlandırılır. Lojik kapılarla oluşturulan devreler, ‘**donanım**’ olarak da tanımlanmaktadır. Donanım terimi ile genelde elektronik, mağnetik ve mekanik devrelerin / birimlerin bir arada kullanılması durumu ifade edilmektedir.

### İşlemin Adı      Sembolü      Yaptığı İşlem      Doğruluk Tablosu      Elektriksel Eşdeğeri
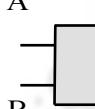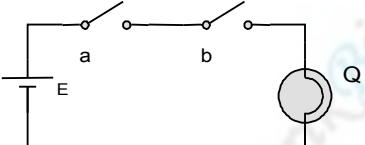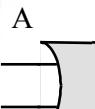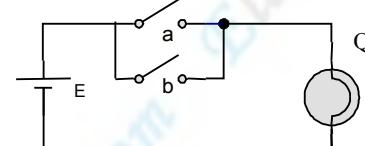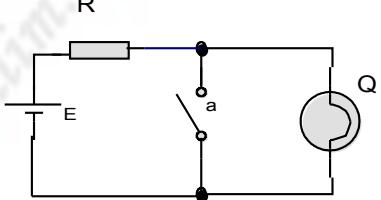
<b>VE (AND) KAPISI</b>	 $Q = A \cdot B$	<table border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>A</th> <th>B</th> <th>Q</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	A	B	Q	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	
A	B	Q																
0	0	0																
0	1	0																
1	0	0																
1	1	1																
<b>VEYA (OR) KAPISI</b>	 $Q = A + B$	<table border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>A</th> <th>B</th> <th>Q</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	A	B	Q	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	
A	B	Q																
0	0	0																
0	1	1																
1	0	1																
1	1	1																
<b>DEĞİL (NOT) KAPISI</b>	 $Q = A'$	<table border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>A</th> <th>Q</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	A	Q	0	1	1	0										
A	Q																	
0	1																	
1	0																	

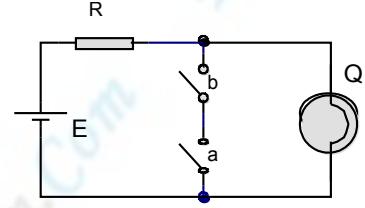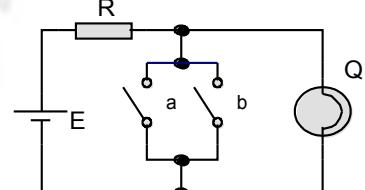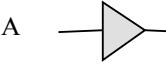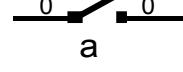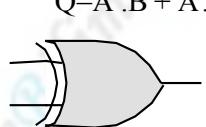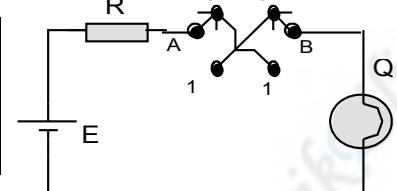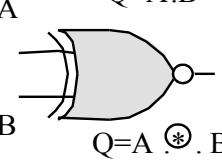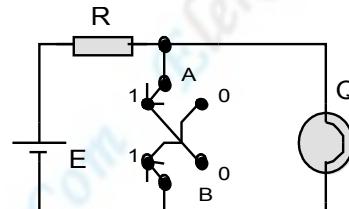
<u>İşlemenin Adı</u>	<u>Sembolü</u>	<u>Yaptığı İşlem</u>	<u>Doğruluk Tablosu</u>	<u>Elektriksel Eşdeğeri</u>															
<b>VEDEĞİL (NAND) KAPISI</b>		$Q = A \cdot B$	<table border="1" data-bbox="793 272 1007 462"> <tr><th>A</th><th>B</th><th>Q</th></tr> <tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr> </table>	A	B	Q	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	
A	B	Q																	
0	0	1																	
0	1	1																	
1	0	1																	
1	1	0																	
<b>VEYADEĞİL (NOR) KAPISI</b>		$Q = A + B$	<table border="1" data-bbox="793 508 1007 698"> <tr><th>A</th><th>B</th><th>Q</th></tr> <tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr> </table>	A	B	Q	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	
A	B	Q																	
0	0	1																	
0	1	0																	
1	0	0																	
1	1	0																	
<b>SÜRÜCÜ (BUFFER) KAPISI</b>		$Q = A$	<table border="1" data-bbox="849 744 1007 843"> <tr><th>A</th><th>Q</th></tr> <tr><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td></tr> </table>	A	Q	0	0	1	1										
A	Q																		
0	0																		
1	1																		
<b>ÖZELVEYA (EXOR) KAPISI</b>		$Q = A' \cdot B + A \cdot B'$ $Q = A \oplus B$	<table border="1" data-bbox="793 925 1007 1098"> <tr><th>A</th><th>B</th><th>Q</th></tr> <tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr> </table>	A	B	Q	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0	
A	B	Q																	
0	0	0																	
0	1	1																	
1	0	1																	
1	1	0																	
<b>ÖZELVEYA DEĞİL (EXNOR) KAPISI</b>		$Q = A \cdot B + A' \cdot B'$ $Q = A \oplus\circledast B$	<table border="1" data-bbox="793 1197 1007 1370"> <tr><th>A</th><th>B</th><th>Q</th></tr> <tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr> </table>	A	B	Q	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1	
A	B	Q																	
0	0	1																	
0	1	0																	
1	0	0																	
1	1	1																	

**Şekil 5.1.** Lojikte kullanılan kapı devreleri, yaptıkları işlemler ve elektriksel eşdeğerleri.

Şimdi, Şekil 5.1'de özetlenen ve toplu olarak verilen lojik kapıların çalışma prensiplerini inceleyelim.

### 1. ‘VEYA’ İşlemi ve ‘VEYA’ Kapısı


VEYA (OR) işlemine tabi tutulan A ve B değişkenleri, Şekil 5.2.b’de görülen doğruluk tablosu Q çıkışındaki işlemleri gerçekleştirmiştir. ‘VEYA’ işleminin normal toplama işleminden farkı; iki değişkenli sistemde her iki girişin ‘1’ olması durumunda çıkışın  $Q=1+1=1$  olmasıdır (Şekil 5.2.c). ‘**Q** eşit **A veya B**’ olarak ifade edilen çıkış ifadesinin 1 olması için, girişlerden herhangi birinin lojik ‘1’ olması yeterlidir.

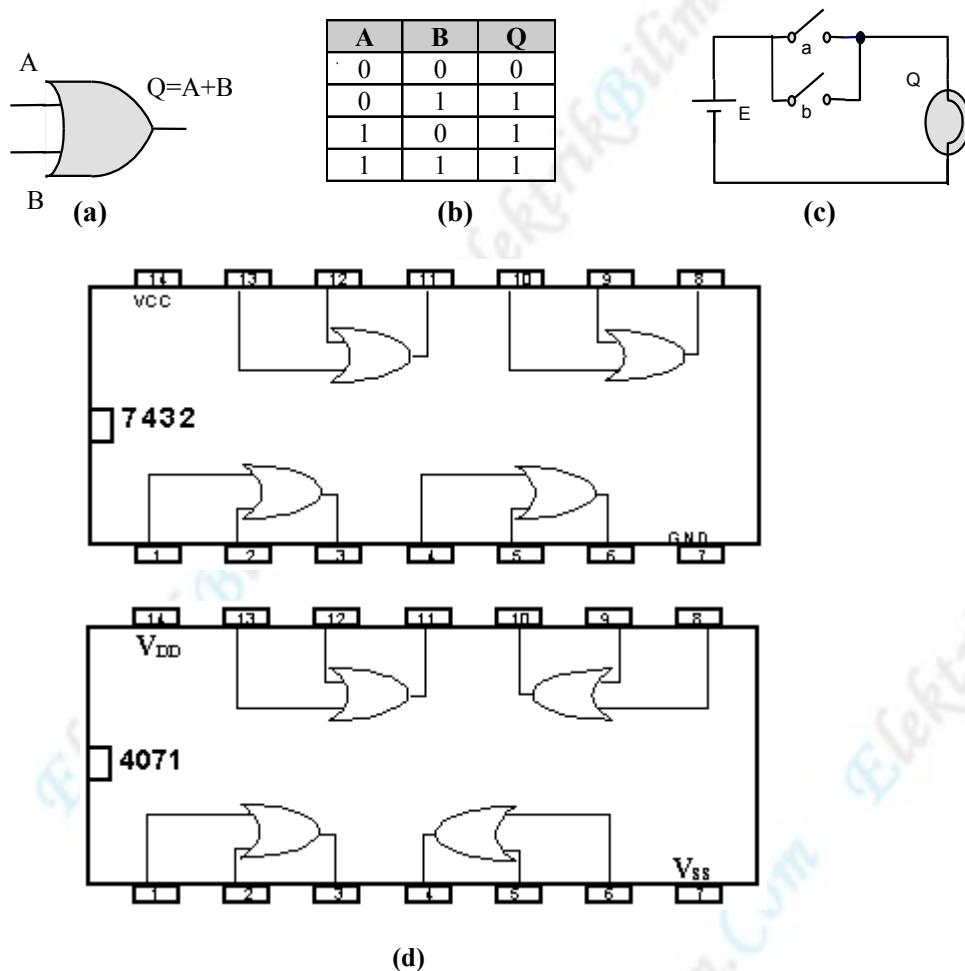

Şekil 5.2. ‘VEYA’ kapısı simbolü, doğruluk tablosu, elektriksel eşdeğeri ve ‘VEYA’ kapısının entegre içerisindeki durumu.

Şekil 5.2.d' de entegreler içerisindeki yerleşim durumu görülen 'VEYA' kapısı, birden çok girişi bulunan ve girişlerden birinin aktif hale gelmesiyle çıkışın aktif olmasının istendiği endüstriyel kontrol uygulamalarında kullanılabilir.

**Örnek 1 :** Bir kimyasal işlem ünitesinde ısının belirli bir seviyenin üzerine çıkması veya basıncın bir limitin altına düşmesi durumlarında bir alarm sisteminin çalışması istenmektedir. Şekil 5.3'te böyle bir devrenin blok şeması görülmektedir. Böyle bir devrenin çalışmasını genel hatları ile açıklayalım.

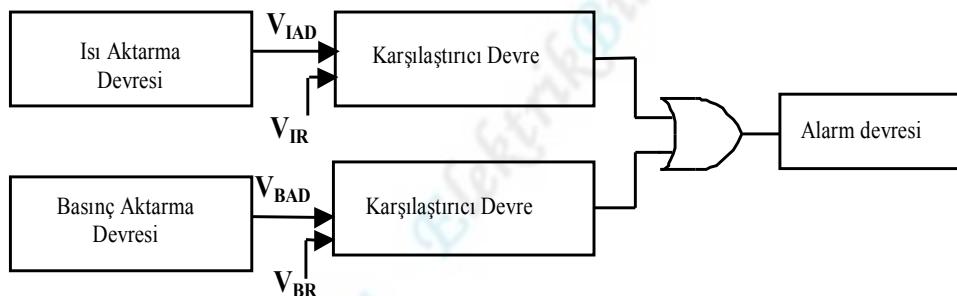

**Şekil 5.3.** 'VEYA' kapısının bir alarm devresinde kullanılması.


Şekil 5.3'de görülen ısı aktarıcı devre, ısı ile orantılı bir gerilim üretir ( $V_{IAD}$ ). Üretilen gerilim ile referans olarak kullanılan  $V_{IR}$  değeri karşılaştırıcı devrede karşılaştırılır. Normalde lojik '0' seviyesinde olan karşılaştırıcı devre çıkışı,  $V_{IAD}$  gerilim değerinin  $V_{IR}$  (ısı referans) değerinden büyük olması durumunda lojik '1' değerini alır. Benzer bir işlem basınç aktarma devresi içinde uygulanırsa, basıncın belirlenen limitin altına düşmesi durumunda karşılaştırıcı devre çıkışı 0'dan 1'e değişir.

İsı veya basınç işlemlerinde kullanılan karşılaştırıcılardan birisinin çıkışının '1' olması durumunda alarm devresinin çalışmasını istiyorsak, karşılaştırıcı devrelerin çıkışlarını 'VEYA' kapısına uygulayarak istediğimiz sonucu elde edebiliriz. Alarm koşullarından birisinin gerçekleşmesi durumunda 'VEYA' kapısının çıkışı '1' olacağından, alarm devresi aktif hale gelir. Alarm koşullarının daha fazla olması durumunda, daha fazla girişli 'VEYA' kapısı kullanılmasıyla problem çözülebilir.

Girişlerin alacağı durumlara göre çıkışlarda oluşacak değerler grafiksel olarak gösterilebilir. Girişlerdeki değişimlerin belirli zaman dilimlerinde incelendiği grafiksel gösterimler, işlemlerin anlaşılmasına yardım eder.

**Örnek 2:** Şekil 5.4'te verilen A ve B dalga şekilleri iki girişli 'VEYA' kapısına uygulandığında, Q çıkışında olacak dalga şeklini çizelim.

'VEYA' kapısında girişlerden birisi '1' oluncaya kadar çıkış '0' olarak kalır ( $t_1$ ). Girişlerden birisi '1' olan 'VEYA' kapısı çıkışı '1' olur. Girişlerden birinin '1' olması, çıkışın '1' olması için yeterli olduğundan, girişlerden yalnızca birinin '1' olarak kalması çıkışın '1' olarak devam etmesi için yeterli olur. Bu durumda  $t_1$  anında '1' durumuna geçen çıkış dalga şekli  $t_4$  anına kadar '1' olarak devam eder.  $t_4-t_5$  arasında her iki girişin '0' olması nedeniyle çıkış '0' değerini alır.  $t_5$  anından sonra girişlerden birinin '1' olması nedeniyle çıkış '1' olur ve '1' olarak devam eder.

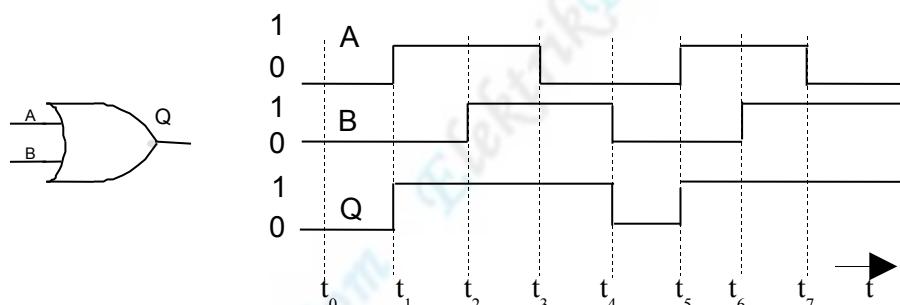


**Şekil 5.4.** İki girişli 'VEYA' kapısı örnek uygulaması.


**Örnek 3 :** İki girişli VEYA kapıları kullanarak üç girişli VEYA kapısı oluşturmak için gerekli bağlantıyı çizerek, Şekil 5.5'te verilen A, B ve C dalga şekilleri üç girişli 'VEYA' kapısına uygulanması durumunda 'VEYA' kapısı çıkışında olacak dalga şeklini göstereлим.

İki girişli VEYA kapıları kullanarak üç girişli VEYA kapısı oluşturulabilir (Şekil 5.5). Üç girişli VEYA kapısının entegre içerisindeki durumu Şekil 5.6' da görülmektedir.


Üç girişli VEYA kapısındaki A, B, C girişleri zamana göre Şekil 5.7'deki gibi değişirken, girişlerden herhangi birinin '1' olması çıkışın '1' olmasını sağlar. Bu diyagramda dikkat edilmesi gereken nokta,  $t_5$  anında A girişinin 1' den 0'a geçerken, B girişinin 0'dan 1'e değişmemesidir. A ve B girişleri durumlarını yaklaşık aynı anda değiştirdiklerinden ve değişim belirli bir zaman ardından,  $t_3$  anında girişlerin durumları belirli değildir. Girişlerin kesin belli olmaması, çıkışta bir belirsizliğin oluşmasına ve titreşim meydana gelmesine sebep olur. Hem titreşimin meydana gelmesi, hem de meydana gelen titreşimin genlik ve genişliği girişte olan değişimin hızına bağlıdır.

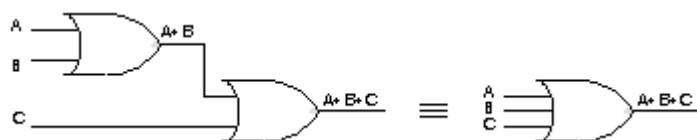

**Şekil 5.5.** İki girişli VEYA kapıları ile üç girişli VEYA kapısı oluşturulması.

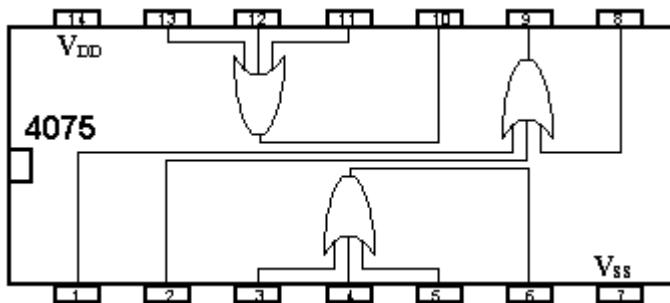


**Şekil 5.6.** Üç girişli ‘VEYA’ kapısının entegre içerisindeki durumu.

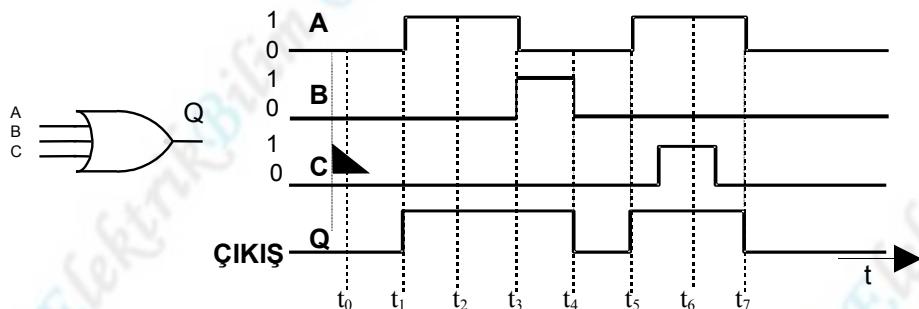

**Şekil 5.7.** Üç girişli ‘VEYA’ kapısı örnek uygulaması.

**Örnek 4.** VEYA kapısının çalışmasını (7432 Entegresi), girişlerden birisini kontrol girişi olarak kullanmak suretiyle sinyal üretici ve osilaskop yardımıyla inceleyelim.

Kontrol girişi olarak kullanılan girişteki değere göre, ‘VEYA’ kapısının ikinci girişlerinden uygulanan sinyal çıkışta elde edilir. Çıkışta oluşan sinyal osilaskop yardımı ile takip edilebilir (Şekil 5.8).

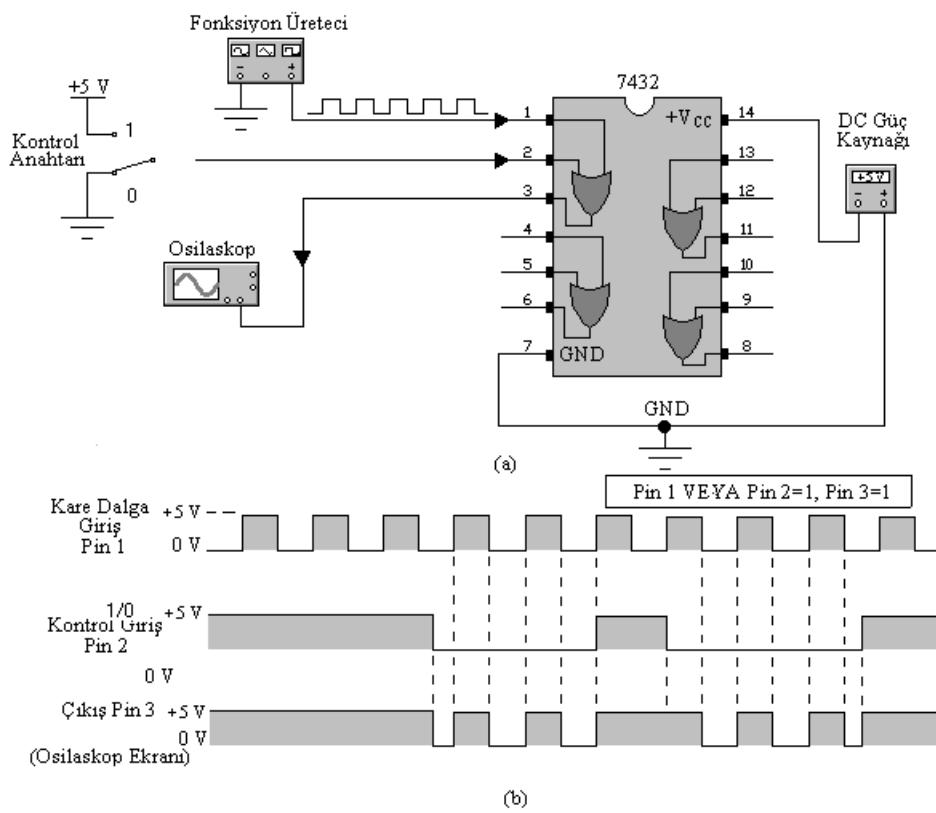


**Şekil 5.8.** Sinyal üretici ve osilaskop ile ‘VEYA’ kapısı uygulaması.
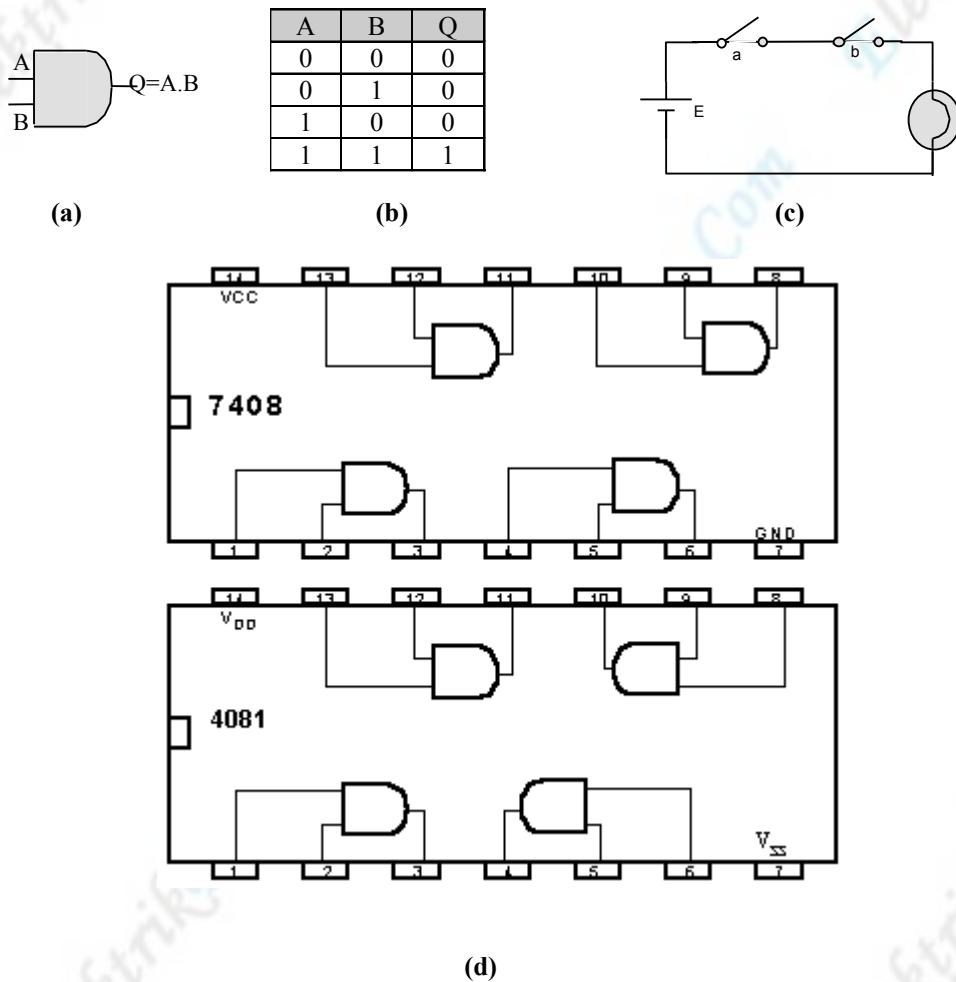
## 2. 'VE' İşlemi ve 'VE' Kapısı

Şekil 5.9.a' daki sembolle gösterilen 'VE' kapısı, Şekil 5.9.b' de görülen doğruluk tablosundaki işlemleri gerçekleştirir. 'VE' kapısının gerçekleştirdiği çarpma işlemi, '.' veya '\*' işaretleri ile gösterilir ve kapının yaptığı işlem  $Q=A*B$  şeklinde tanımlanır. Çarpma işlemini gerçekleştiren VE kapısının entegreler içerisindeki durumu Şekil 5.9.b' de görülmektedir.


Normal çarpma işleminin gerçekleştirildiği ‘VE’ işleminde, giriş değişkenlerinin herhangi birisinin ‘0’ değerini alması ile çıkış ‘0’ değerini alırken, girişlerin hepsinin ‘1’ olması durumunda çıkış ‘1’ değerini alır. Bu durum iki girişten fazla girişe sahip ‘VE’ kapıları için de geçerlidir. Üç girişe sahip ‘VE’ kapısının çıkışı;  $Q = A \cdot B \cdot C$  şeklinde, dört girişe sahip ‘VE’ kapılarının çıkışı;  $Q = A \cdot B \cdot C \cdot D$  şeklinde gösterilir.



**Şekil 5.9.** ‘VE’ kapısı simbolü, doğruluk tablosu, elektriksel eşdeğeri ve entegre içerisindeki durumu. İki girişli ‘VE’ kapısına uygulanan A ve B değişkenlerinin durumlarına göre oluşacak çıkış dalga şeklini çizmek, ‘VE’ kapısının işlevini anlamaya yardım edecektir.

**Örnek 5 :** Şekil 5.10’da verilen giriş dalga şekillerine göre iki girişli ‘VE’ kapısı çıkış dalga şeklini çizelim.


Cıkış, yalnızca iki girişin ‘1’ olması durumunda ‘1’ olur. Bu durumda çıkış her iki girişe bağlı olacağından; B girişinin ‘1’ olduğu anlarda çıkış A’ya bağlı olarak şekillenirken, B’nin ‘0’ olduğu anlarda çıkış ‘0’ değerini alır.

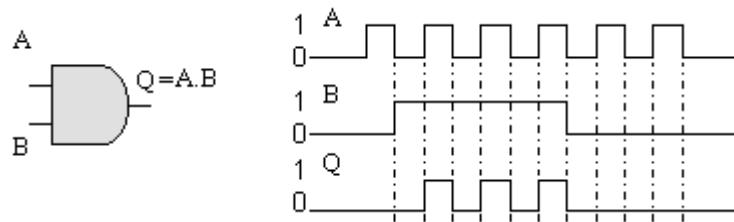

**Şekil 5.10.** 'VE' kapısının işlevinin örnek dalga şekilleri ile gösterilmesi.


**Örnek 6 :** Şekil 5.11'deki A ve B sinyallerinin iki girişli VE kapısına uygulanması durumunda çıkışta oluşacak dalga şeklini çizelim.

Kapıya uygulanan girişlerin aldığı değerler zamana göre degişirken, her iki girişin '1' olması durumunda çıkış '1' olur. Şekil 5.11'de bu durum  $t_2-t_3$  ve  $t_6-t_7$  zaman dilimlerinde gerçekleştiğinden, çıkış yalnızca bu anlarda '1' değerini alır.

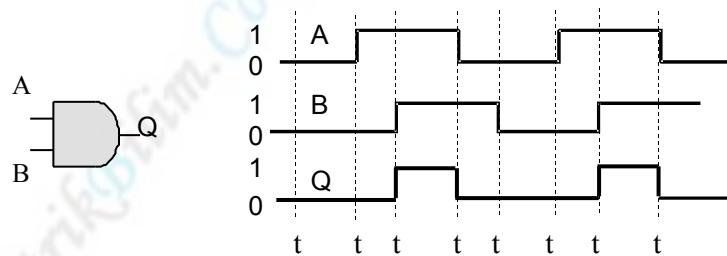

**Şekil 5.11.** İki girişli 'VE' kapısı uygulaması.


**Örnek 7 :** Sinyal üreticiden üretilen kare dalga sinyal ve kontrol sinyalinin VE kapısına uygulanması durumunda çıkış sinyal şéklini osilaskop ile izleyebilmek için gerekli devreyi oluşturalım (Şekil 5.12).

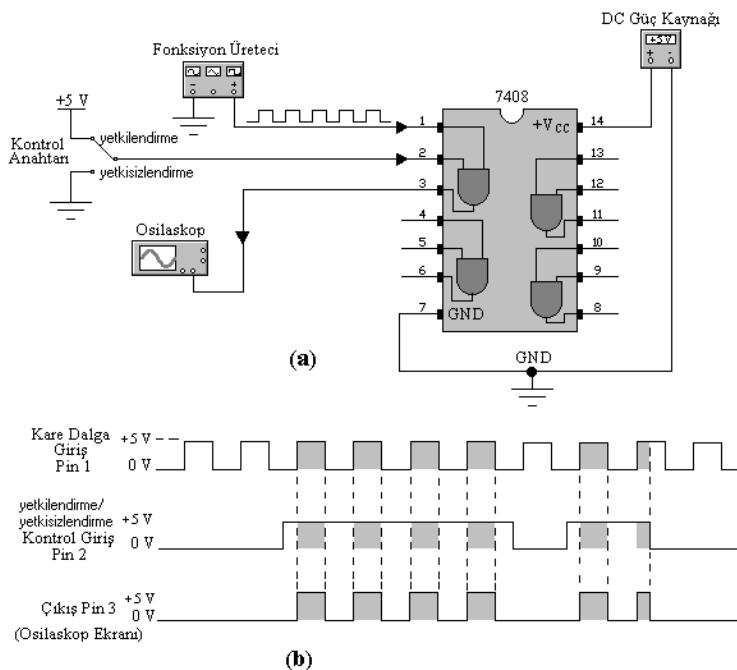


Şekil 5.12. Kare dalga sinyalin VE kapısı ve osilaskop ile izlenmesi.

**Örnek 8:** İki girişli ‘VE’ kapıları kullanarak üç ve dört girişli ‘VE’ kapıları oluşturulalım.

İki girişli VE kapıları ile üç girişli ve dört girişli VE kapıları oluşturma şekilleri Şekil 5.13'de, üç girişli VE kapılarının entegre içerisindeki durumu ise Şekil 5.14'de görülmektedir.

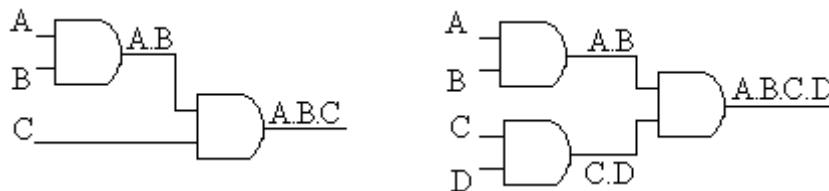


Şekil 5.13. İki girişli ‘VE’ kapısı kullanarak üç ve dört girişli ‘VE’ kapısının oluşturulması.

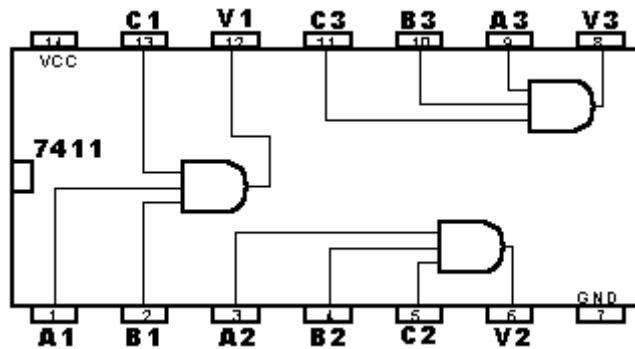

**Şekil 5.14.** 7411 entegresinin ayak bağlantısı.

**Örnek 9 :** Kapısı ve bir adet penceresi bulunan bir odada, kapı ve pencerenin aynı anda kapalı olması durumunda alarmın çalmasını sağlayan devreyi ‘VE’ kapısı kullanarak gerçekleştirelim.


Kapı ve pencereye bağlı anahtarların oluşturduğu devrelerin giriş olarak kullanılması ve çıkışa sirenin bağlanması ile Şekil 5.15’deki devre oluşur. Oluşan devrede çıkış, yalnızca iki girişin ‘1’ olması durumunda ‘1’ olur. Bu durumda çıkış her iki girişe bağlı olacağından; her iki anahtarın (kapı ve pencerenin) kapalı olması durumunda çıkış ‘1’ olur ve alarm çalışır.

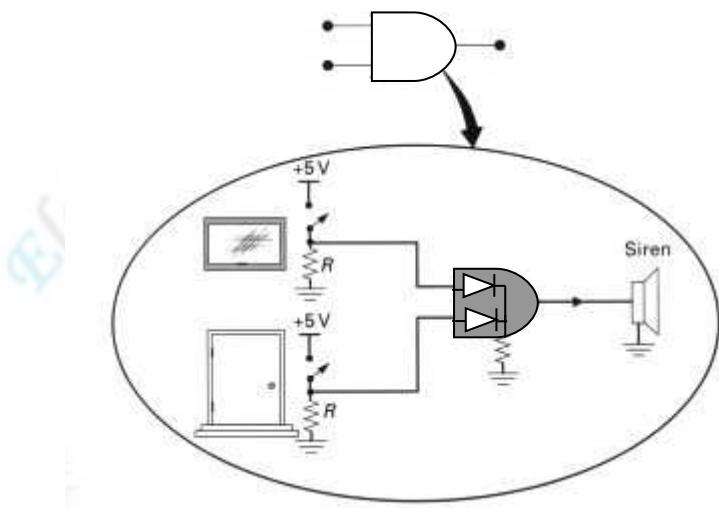

**Şekil 5.15.** Hırsız alarm sisteminin ‘VE’ kapısı ile oluşturulması.

### 3. ‘DEĞİL’ İşlemi ve ‘DEĞİL’ Kapısı


‘DEĞİL’ işlemi; ‘VE’, ‘VEYA’ işlemlerinden farklı olarak tek giriş ve tek değişken ile gerçekleştirilebilir. Örneğin; A değişkeni ile işlem yapılacaksa, ‘NOT’ işlemi sonucu  $Q=A'$  olarak tanımlanır ve A üzerindeki çizgi, değil (barı) olarak isimlendirilir. Şekildeki doğruluk tablosundan görüleceği üzere değişken yalnızca iki değerden birini alabilir:  $A=0$  veya  $A=1$ . ‘DEĞİL’ işlemi, ‘tersi’ veya ‘tümleyeni’ olarak da tanımlanır. Şekil 5.16.a’ daki sembolle gösterilen ‘DEĞİL’ kapısı her zaman tek girişe sahiptir ve çıkış devamlı girişin tersidir (Şekil 5.12.b).

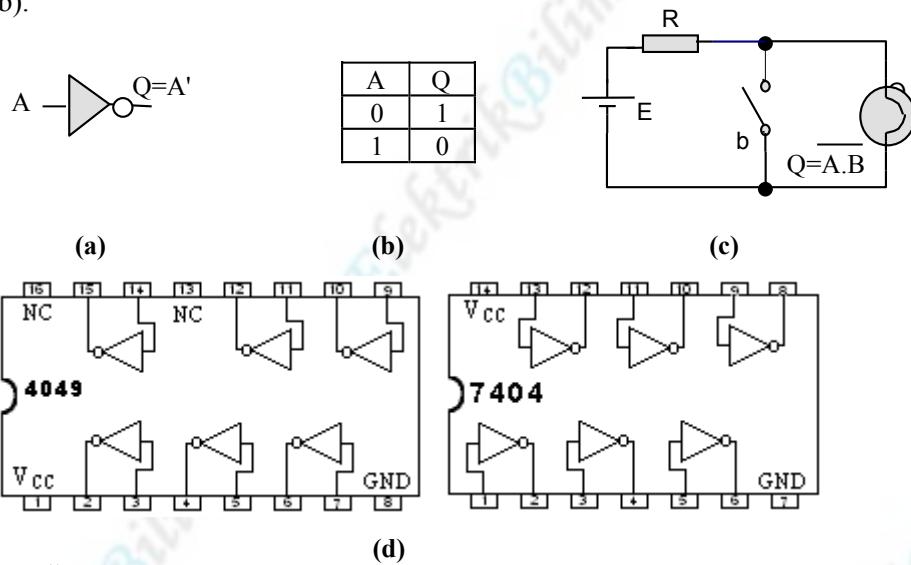

Şekil 5.16. ‘DEĞİL’ kapısı simgesi, doğruluk tablosu, elektriksel eşdeğeri ve değil kapılarının entegre içerisindeki durumu.

**Örnek 10 :** ‘DEĞİL’ kapısı kullanarak, birbirinin tersi iki sinyal üreten lojik devre oluşturalım.

‘DEĞİL’ kapısı kullanılarak oluşturulan devrede, girişe uygulanan kare dalga sinyal ile aynı ve 180 derece ters fazında iki sinyal çıkış olarak oluşur (Şekil 5.17).

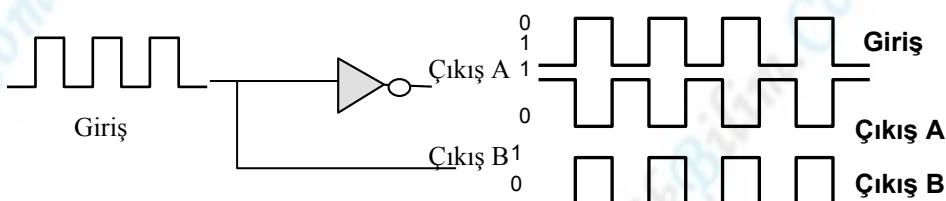


**Şekil 17.** İki fazlı çıkış sahip devrenin ‘DEĞİL’ kapısı ile gerçekleştirilmesi.
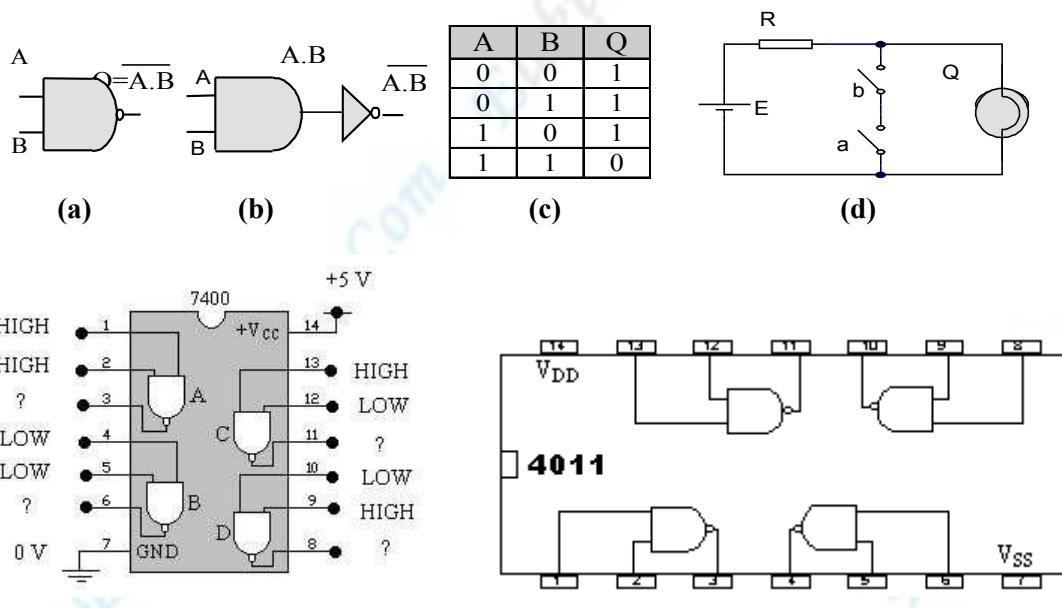
#### 4. ‘VEDEĞİL’ Kapısı

Lojik’de yaygın olarak kullanılan diğer bir kapı, ‘VE’ ile ‘DEĞİL’ kapılarının (işlemlerinin) bireleşmesinden oluşan ‘VEDEĞİL’ (NAND) kapısıdır (Şekil 5.18.a). ‘VEDEĞİL’ kapısında, girişlerden birisinin ‘0’ olması durumunda çıkış lojik ‘1’ olur. Giriş değişkenlerinin tümünün ‘1’ olması durumunda çıkış ‘0’ değerini alır.


‘VEDEĞİL’ işleminin çıkış fonksiyonu,  $Q = \overline{A} \cdot \overline{B}$  şeklinde yazılır ve ‘**Q eşittir A ve B’nin değili**’ diye okunur. ‘VEDEĞİL’ işlemi ‘VE’ ile ‘DEĞİL’ kapılarının seri bağlanması şeklinde düşünülebilir (Şekil 5.14.b). Bu mantık ile doğruluk tablosu ‘VE’ kapısının tamamen tersi olarak yazılabilir (Şekil 5.18.c). ‘VEDEĞİL’ kapısının farklı entegreler içerisindeki durumu Şekil 5.18’ de görülmektedir.



**(e)** 4 adet VEDEĞİL kapısı içeren 7400 ve 4011 entegrelerinin iç yapıları.

**Şekil 5.18.** ‘VEDEĞİL’ kapısı simbolü, ‘Ve+Değil’ eşdeğeri, doğruluk tablosu, elektriksel eşdeğeri ve entegreler içerisindeki durumu.


**Örnek 11 :** Şekil 5.19'da verilen A ve B dalga şekillerinin iki girişli 'VEDEĞİL' kapısına uygulanması durumunda olacak çıkış dalga şeklini çizelim.

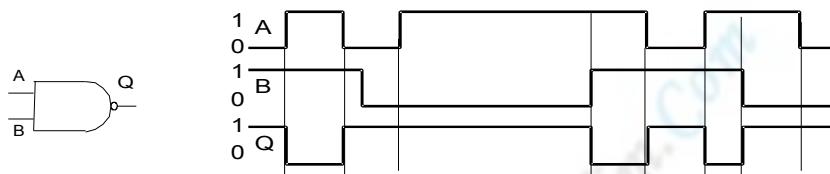

**Şekil 5.19.** İki girişli ‘VEDEĞİL’ kapısı uygulaması.

Çıkış dalga şekli birkaç yolla çizilebilir: İlk yöntem olarak; önce VE kapısının çıkışı çizilip daha sonra bunun tersi alınabilir. İkinci bir yöntem olarak; ‘VEDEĞİL’ kapısında, yalnızca her iki girişin ‘1’ olması durumunda çıkış ‘0’ olacağından, bu durumlar tespit edilip çıkış ‘0’ olarak çizilir. Bu durum haricindeki durumlarda çıkış ‘1’ olacağından, çıkış şekli ‘1’ olarak tamamlanır.

#### **5. 'VEYADEĞİL' (NOR) Kapısı**

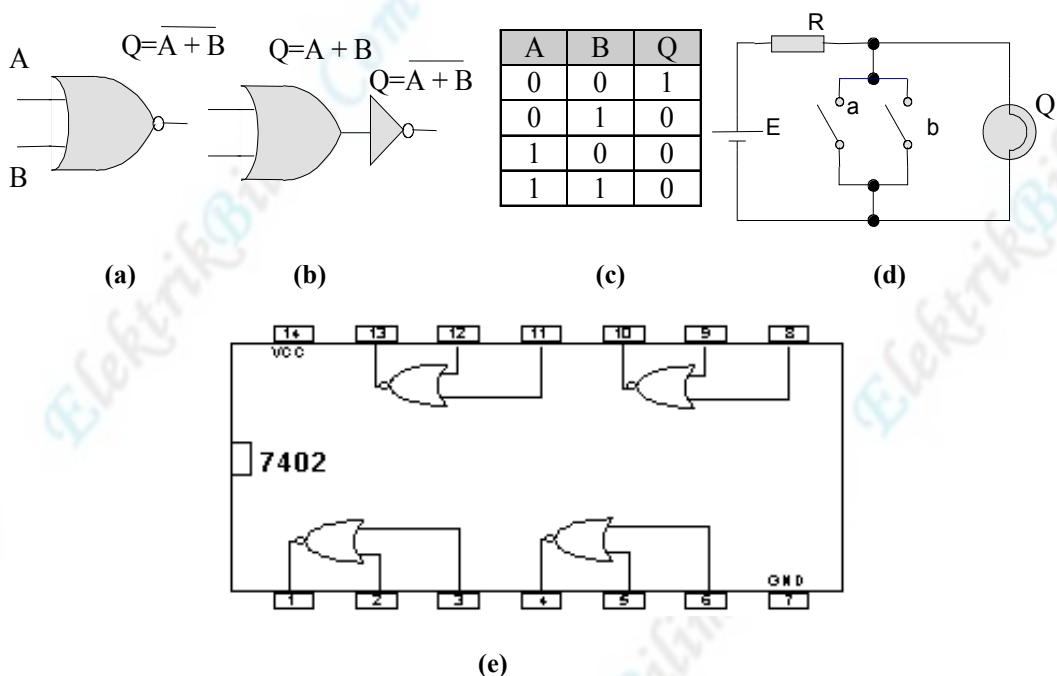


**Şekil 5.20.** ‘VEYADEĞİL’ kapısı simbolü, ‘VEYA+DEĞİL’ eşdeğeri, doğruluk tablosu, elektriksel esdeğeri ve entegre içerisindeki durumu.

“VEYA” ve ‘DEĞİL’ kapılarının birleşiminden oluşan ‘VEYADEĞİL’ kapısı, ‘VEYA’ kapısının gerçekleştığı işlemin tersini yapar. Sembolu ve doğruluk tablosu Şekil 5.20’ de görülen ‘VEYADEĞİL’ kapısında, yalnızca girişlerin tümünün ‘0’ olması durumunda çıkış ‘1’ olur. ‘VEYADEĞİL’ kapısının işlevi  $Q = A + B$  şeklinde ifade edilir ve ‘**Q eşittir A veya B'nin değil**’ diye okunur.

**Örnek 12 :** Şekil 5.21’de verilen A ve B dalga şekillerinin ‘VEYADEĞİL’ kapısına uygulanması durumunda çıkışta oluşacak dalga şekeilini çizelim.

‘VEYADEĞİL’ kapısının çıkışı, ‘VEDEĞİL’ kapısında olduğu gibi iki yöntemle çizilebilir. Önce ‘VEYA’ kapısının çıkışı çizilip daha sonra tersi alınabilir. İkinci yöntemde, ‘VEYADEĞİL’ kapısında yalnızca tüm girişlerin ‘0’ olması durumunda çıkışın ‘1’ olacağı düşünülerek, önce çıkışın ‘1’ olacağı durumlar çizilir. Daha sonra girişlerin durumlarına bakılmaksızın, kalan kısımlar ‘0’ olarak tamamlanır (Şekil 5.21).

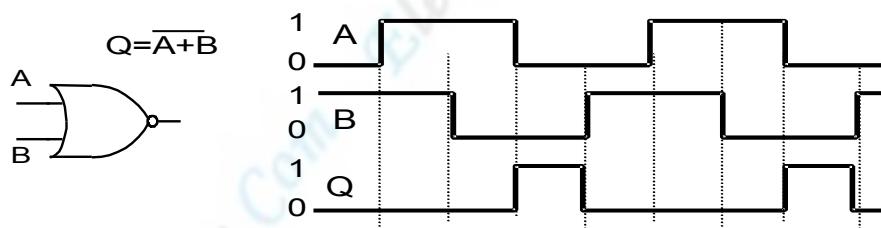


**Şekil 5.21.** İki girişli ‘VEYADEĞİL’ kapısı uygulaması.

## 6. ‘ÖZEL VEYA’ Kapısı (EXOR GATE)


Şekil 5.22.a’ da sembolü gözüken ‘ÖZEL VEYA’ kapısında, iki giriş ve bir adet çıkış bulunur. Bu kapıda, doğruluk tablosunda görüleceği üzere giriş değişkenlerinin birbirinin aynısı olduğu durumlarda çıkış ‘0’, giriş değişkenlerinin durumlarının farklı olduğu durumlarda ise çıkış ‘1’ olur (Şekil 5.22.b).

‘ÖZEL VEYA’ kapısının çıkışı  $Q = A \oplus B$  veya  $Q = AB' + A'B$  şeklinde yazılabilir. ‘ÖZEL VEYA’ kapısı, yaptığı işlem referans alınarak ‘**farklılık kapısı**’ olarak da tanımlanır. ‘ÖZEL VEYA’ kapısına sahip entegrelerin şemaları Şekil 5.22’ de görülmektedir.

Üç veya dört girişli ‘ÖZEL VEYA’ kapıları, iki girişli ‘ÖZEL VEYA’ kapıları kullanılarak oluşturulabilir (Şekil 5.23). Üç veya dört girişli ‘ÖZEL VEYA’ kapısında, girişlerdeki ‘1’ değerlerinin sayısı tek ise çıkış ‘1’ olurken, girişlerdeki ‘1’ değerlerinin sayısı çift ise çıkış ‘0’ olur.

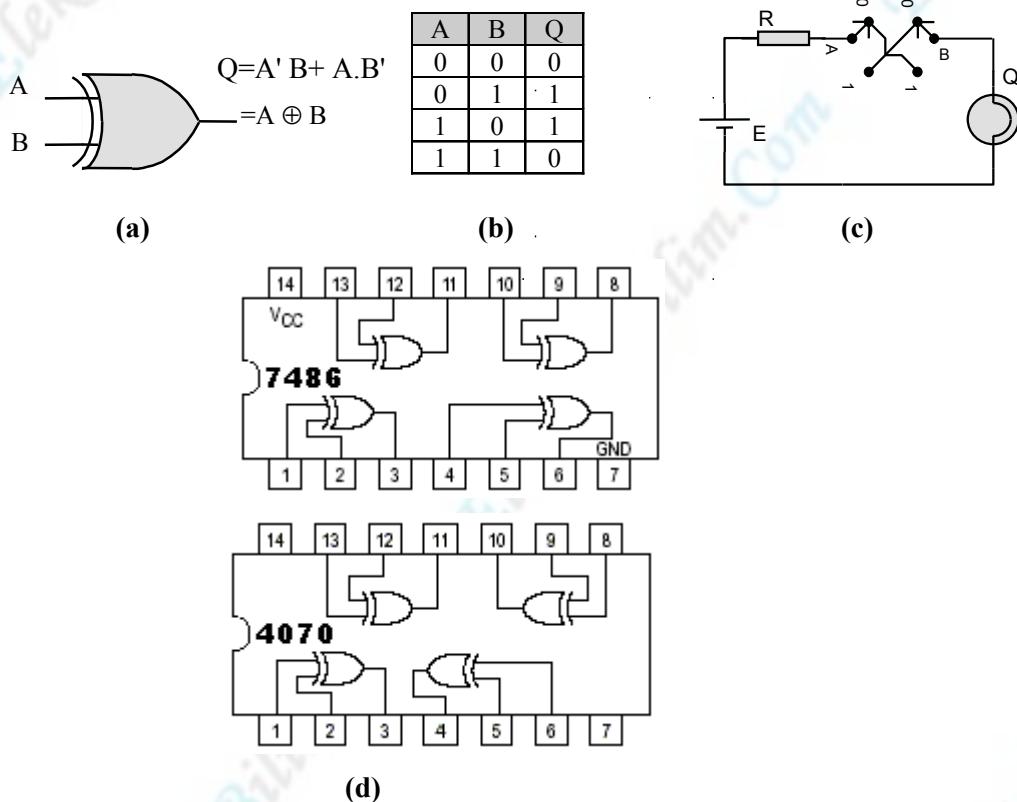


**Şekil 5.22.** ‘ÖZELVEYA’ kapısı sembolü, doğruluk tablosu, elektriksel eşdeğeri ve entegre içerisindeki durumu.

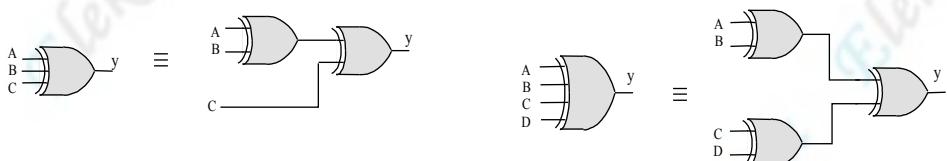

**Şekil 5.23.** İki girişli ‘ÖZELVEYA’ kapıları kullanılarak, üç ve dört girişli ‘ÖZELVEYA’ kapılarının oluşturulması.

**Örnek 13 :** ‘ÖZEL VEYA’ kapısını ‘VE’, ‘VEYA’, ve ‘DEĞİL’ kapıları kullanarak oluşturalım.


‘ÖZEL VEYA’ kapısı ile  $f=A \cdot B' + A' \cdot B$  işlemi gerçekleştirildiğinden, gerekli eşitliği sağlayacak devrenin çizilmesi ile Şekil 5.24’ deki lojik bağlantı oluşur.

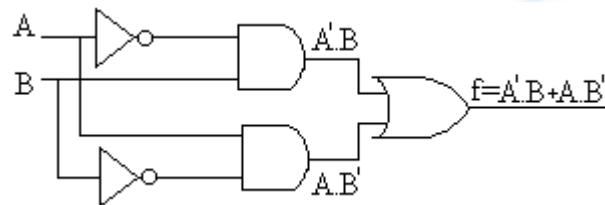

Şekil 5.24 : ‘ÖZEL VEYA’ kapısının ‘VE-VEYA-DEĞİL’ kapıları ile oluşturulması.

### 7. ‘ÖZELVEYADEĞİL’ Kapısı (EXNOR GATE)

Yalnızca iki giriş ve bir çıkış sahip olan ‘ÖZELVEYADEĞİL’ kapısında; giriş değişkenlerinin aynı değeri alması durumunda çıkış lojik ‘1’, giriş değişkenlerinin farklı değerleri alması durumunda ise çıkış lojik ‘0’ değerini alır (Şekil 5.25.a). Bu işlem referans alınarak ‘ÖZELVEYADEĞİL’ kapısı, ‘eşitlik kapısı’ olarak adlandırılır.


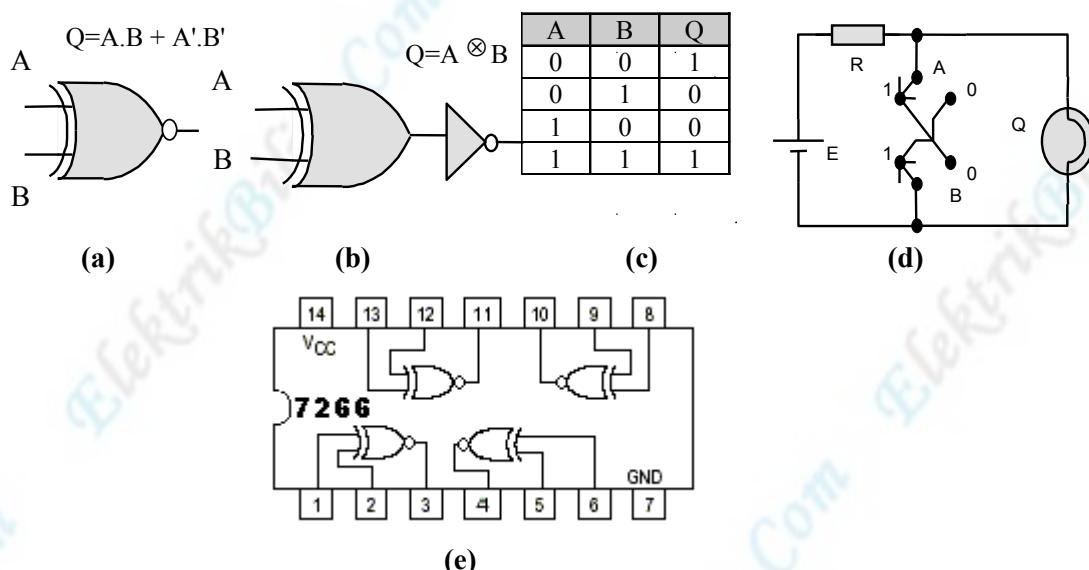


Şekil 5.25. ‘ÖZELVEYA DEĞİL’ kapısı simbolü, ‘EXOR+NOT’ eşdeğeri, doğruluk tablosu, elektriksel eşdeğeri ve entegre bağlantısı.

‘ÖZELVEYADEĞİL’ kapısının çıkış fonksiyonu;

$$Q = A \otimes B \quad \text{veya} \quad Q = AB + A'B'$$

şeklinde yazılabılır (Şekil 5.25.b). Şekil 5.25.e' de ‘ÖZEL VEYA’ kapısının entegre devre içerisindeki durumu görülmektedir.

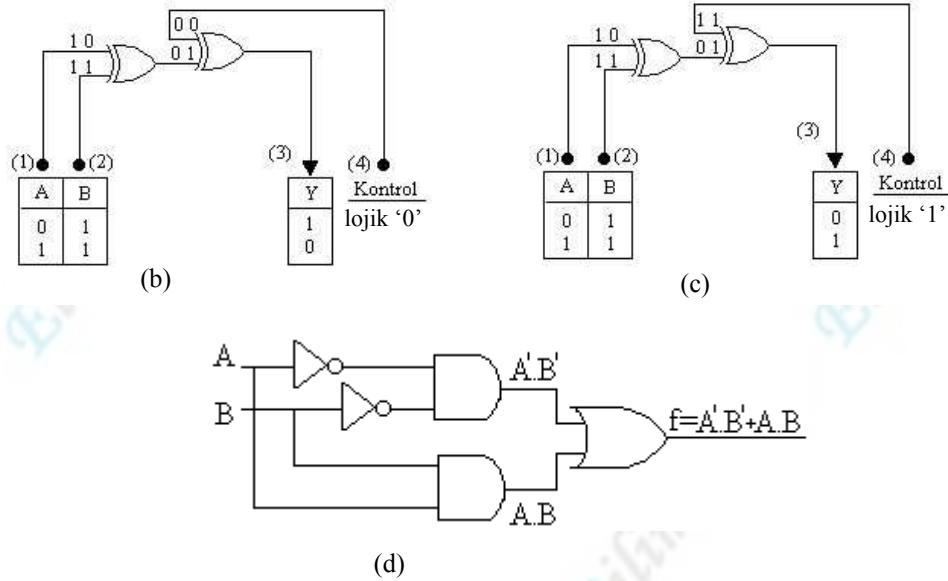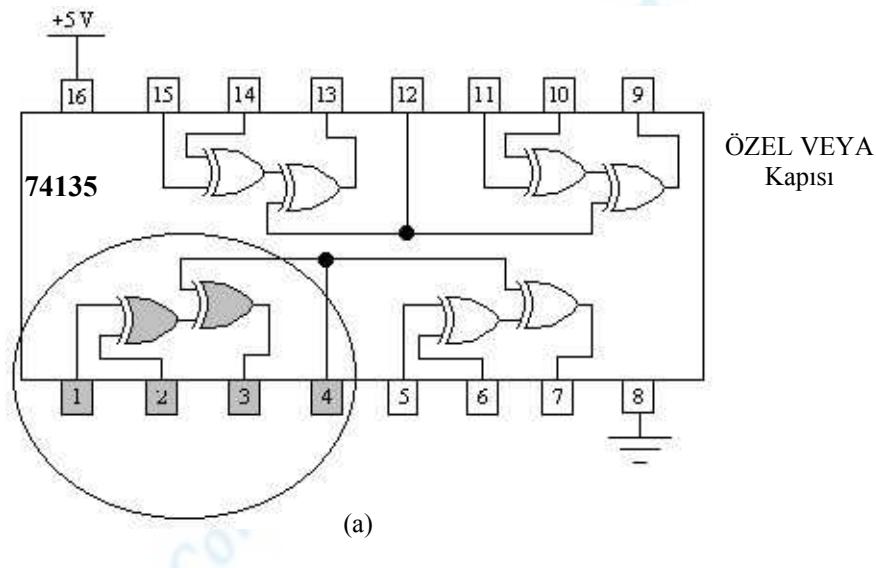

**Şekil 5.26.** 74135 entegresinin iç yapısı ve ‘ÖZELVEYA / ÖZELVEYADEĞİL’ kapısı olarak kullanımı.

74135 entegresi, üç girişli ‘ÖZELVEYA’ kapısı olarak veya kontrol girişi ile ‘ÖZELVEYA / ÖZELVEYADEĞİL’ kapısı olarak şekillendirilebilecek yapıya sahip bir entegredir (Şekil 5.26.a).

74135 entegresinde bulunan 1, 2 ve 4 nolu pinler ‘ÖZELVEYA’ kapısı girişleri olarak kullanılrsa; entegre üç girişli kapı olarak çalışır. Aynı şekilde, 4, 5 ve 6 nolu pinlerin giriş olarak kullanılması ile diğer üç girişli ‘ÖZELVEYA’ kapısı elde edilir. Bununla beraber, 74135 entegresinin genel kullanım şekli; 4 ve 12 nolu pinlerin kontrol girişleri olarak kullanılması ve bu kontrol girişleri ile entegrenin işlevinin ‘ÖZELVEYA’ kapısı veya ‘ÖZELVEYADEĞİL’ kapısı olarak şekillendirilmesidir.

4 nolu girişin kontrol girişi olarak kullanılması ve lojik ‘0’ değerinin uygulanması durumunda; 1 ve 2 nolu girişlerin farklı olması ile çıkış ‘1’ değerini alır. Bu durumda entegre, ‘ÖZELVEYA’ kapısı olarak işlev görür (Şekil 5.26.b). 4 nolu giriş kontrol girişi olarak kullanılır ve lojik ‘1’ uygulanırsa; girişlerin aynı olması durumunda çıkış ‘1’ olur ve entegre ‘ÖZELVEYADEĞİL’ kapısı olarak çalışır (Şekil 5.26.c).

**Örnek 14 :** ‘ÖZEL VEYA DEĞİL’ kapısını, ‘VE-VEYA-DEĞİL’ kapıları kullanarak oluşturalım.

‘ÖZEL VEYA DEĞİL’ kapısı ile  $f=A \cdot B + A' \cdot B'$  işlemi gerçekleştirildiğinden, ilgili eşitliği sağlayacak devrenin oluşturulması ile Şekil 5.26.d’deki lojik devre oluşur.

## 8. İki Yönlü Anahtar (Transmission Gate)


İki yönlü anahtar; lojik fonksiyonları gerçekleştirmede kullanılmadasa, lojik tasarımlarda kontrol işlemlerinde kullanılan ve bu nedenle incelenmesi gereklili olan lojik elemandır.

Kontrol girişleri adı verilen girişlerin konumlarına göre giriş işaretini çıkışa aktaran veya aktarmayan iki yönlü anahtarda; iki kontrol girişi, bir sinyal giriş ve bir sinyal çıkışı olmak üzere dört bağlantı ucu bulunmaktadır (Şekil 5.27.a).

İki yönlü anahtarda, kontrol girişleri olarak adlandırılan C ve  $C'$  girişlerinin uygun durumda olması ile; bilgi X ile Y arasında herhangi bir yönde iletilir. C ve  $C'$  kontrol girişleri uygun durumda değilse, sinyal iletimi olmaz (Şekil 5.27.d). Bilgi (sinyal) iletiminin olduğu durum kapalı bir anahtar ile gösterilirken, bilgi iletiminin olmadığı durum açık anahtar ile gösterilir (Şekil c). İki yönlü anahtarın çalışması, Şekil 5.27.f.’deki gibi lojik bağlantı ile açıklanabilir. Kontrol girişleri ‘DEĞİL’ kapısı ile birbirine bağlıdır ve birbirinin tersi değer olarak çalışırlar.

İki yönlü anahtarın çalışmasını Şekil 5.22.e’de verilen elektriksel eşdegeri üzerinde inceleysek; kontrol girişlerinden A=0 ve B=1 ise D diyotu ters polarma olacağinden röle enerjilenmez ve anahtar 1→2 konumunda kalarak giriş sinyali çıkışa aktarılır. A=1 ve B=0 olması durumunda D diyotu doğru yönde enerjileneceğinden röle çeker, anahtar 1→3 konumunu alır ve giriş sinyali çıkışa aktarılmaz. Bu durumda iki yönlü anahtarın

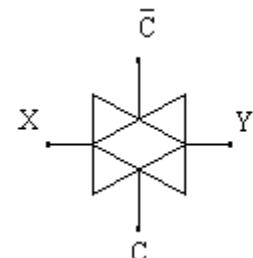
çalışmasını;  $A=0$  iken giriş sinyali çıkışa aktarılırken,  $A=1$  olması durumunda giriş sinyali çıkışa aktarılmaz şeklinde özetleyebiliriz.




(a) Klasik sembolü

A	B	Giriş	Cıktı
0	0	1	1
0	1	0	0
1	0	1	Çıktı
1	1	0	Yok


(c) Doğruluk tablosu

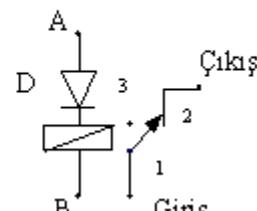


(e) Elektriksel eşdeğeri

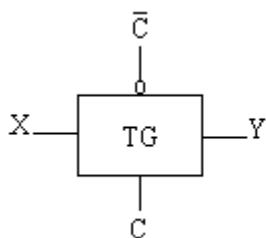

(b) IEEE sembolü

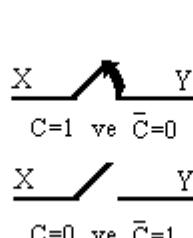

(d) Anahtar eşdeğeri

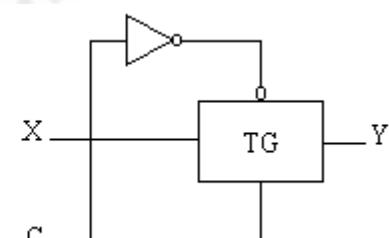

(f) Lojik eşdeğeri








Şekil 5.27. İki yönlü anahtarın sembolü, doğruluk tablosu ve elektriksel eşdeğeri.

Buraya kadar açıklanan tüm lojik kapıların, Avrupa standartlarına göre oluşturulan sembollerini yanında Amerika IEEE tarafından geliştirilen semboller de kullanılmaktadır. İşlevleri tamamen aynı olan kapıların tek farklı kapıların farklı sembollerle ifade edilmeleridir (Şekil 5.28).

## 9. Lojik İfadelerin Lojik Elemanlarla Gerçekleştirilmesi ve Lojik Devrelerin Tasarımı

Daha önceki bölümlerde bahsedildiği üzere ‘0’ ve ‘1’ işaretleri ile çalışan devrelere ‘**lojik devreler**’ veya ‘**dijital sistemler**’ denir. Bilgisayarlar, en iyi bilinen dijital sistemlerdir. Dijital sistemlere örnek olarak; dijital telefon santralleri, dijital voltmetreler, frekans sayıcıları, trafik sinyalleri, hesap makineleri, video oyunları, otomobil kontrol sistemleri, sinyal üreticileri ve dijital osiloskoplar gösterilebilir.


Lojik ifadeleri elemanlar ile gerçekleştirmek, dijital sistemleri oluşturmak ve ikili işaretleri işlemek için temel lojik devre elemanları (lojik kapılar) kullanılır. Temel lojik devre elemanları arasındaki etkileşimlere ‘**lojik bağlantılar**’ denir. Lojik bağlantıların gerçekleştirilebilmeleri için, oluşturulmak istenen bağlantının lojik fonksiyonlar şeklinde ifade edilmesi gereklidir. Lojik eşitlik (fonksiyon) olarak isimlendirilen bu ifade, yapılması gereklili işlemleri açıklar.

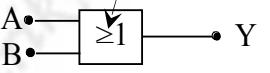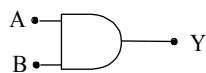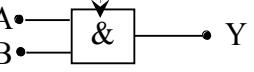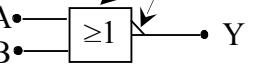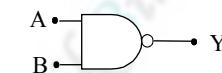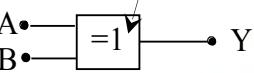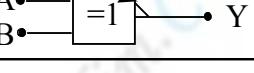Klasik Lojik Kapı Sembollerleri	IEEE/ANSI Lojik Kapı Sembollerleri
<b>DEĞİL KAPISI</b> 	“1” işaretin kapının sadece bir girişinin olduğunu gösterir. Üçgen, lojik olarak terslemeyi göstermek için kullanılır. 
<b>VEYA KAPISI</b> 	“ $\geq 1$ ” ( $1$ ’e eşit veya daha büyük) işaretin, girişlerden biri veya daha fazla lojik $1$ olduğu zaman çıkışın ‘ $1$ ’ olacağını göstermek için kullanılır. 
<b>VE KAPISI</b> 	“ $\&$ ” (VE) işaretin, çıkışın ‘ $1$ ’ olması için A VE B nin (bütün girişlerin) ‘ $1$ ’ olması gerektiğini göstermek için kullanılır. 
<b>VEYADEĞİL KAPISI</b> 	Çıkışına tersleyici yerleştirilmiş VEYA işaretin (VEYADEĞİL) 
<b>VEDEĞİL KAPISI</b> 	Çıkışına tersleyici yerleştirilmiş VE işaretin (VEDEĞİL) 
<b>ÖZELVEYA KAPISI</b> 	“ $=1$ ” işaretin, girişlerden yalnızca birinin lojik $1$ olması durumunda çıkışın $1$ ’e eşit olacağını göstermek için kullanılır. 
<b>ÖZELVEYA DEĞİL KAPISI</b> 	Çıkışına tersleyici yerleştirilmiş ÖZELVEYADEĞİL Kapısı sembolü. Girişlerden ikisinin aynı olduğu durumda çıkışın Lojik ‘ $1$ ’ olacağını gösterir. 

**Şekil 5.28.** Lojik kapıların Avrupa standartları ve IEEE standartları.

### 9.1. Lojik İfadelerin Lojik Elemanlar İle Gerçekleştirilmesi


Lojik ifadelerde, lojik devrelerde ve doğruluk tablolarında giriş karakterleri veya giriş değişkenleri A,B,C.. ile gösterilirken, çıkış işaretleri veya değişkenleri Q,X,W... ile temsil edilir (Şekil 5.29). Uygulanan giriş değişkenlerine göre oluşması istenen çıkışı sağlayan lojik devre, lojik geçerli prensipler ve lojik kapılar kullanılarak gerçekleştirilir. Gerçekleştirilmesi istenen işlem, ‘F’ veya ‘Q’ harfi ile temsil edilen eşitlik şeklinde yazılır.

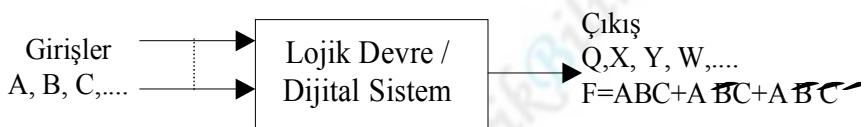

**Şekil 5.29.** Lojik devre blok şeması.

**Örnek 15 :**  $F=AB+B'C$  lojik ifadesini gerçekleştirecek devreyi lojik kapılar ile oluşturalım.

Verilen eşitlikteki işlemlerin gerçekleştirilemesine, çarpma işlemi ile başlanır. Ancak çarpılan değişkenlerden ‘DEĞİL’ olan varsa, önce ‘DEĞİL’ kapısı kullanılarak bu işlem gerçekleştirilir. Çarpma işlemi ‘VE’ kapısı ile gerçekleştirilebileceğinden, çarpılacak ifadeler ‘VE’ kapısına uygulanır (Şekil 5.30).

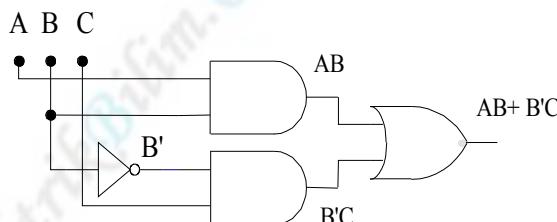


**Şekil 5.30.**  $AB+B'C$  ifadesinin lojik kapılarla oluşturulması.

Verilen lojik ifadedeki çarpma işlemlerinin gerçekleştirilemesi ile lojik kapı çıkışlarında elde edilen ifadeler, toplama işlemine tabi tutulur. Toplama işlemi ‘VEYA’ kapısı ile gerçekleştirildiği için, ifadeler ‘VEYA’ kapısına uygulanır. Oluşan lojik devrenin çıkışında verilen lojik ifade elde edilir.

**Örnek 16 :**  $F = ABC+A'B'C'$  fonksiyonunu temel lojik kapılar ile gerçekleştirelim.


Mintermler şeklinde verilen böyle bir fonksiyonu gerçekleştirmek için, önce ‘DEĞİL’ ifadesinin oluşmasına yardım edecek ‘NOT’ işlemleri ile ‘VE’ kapılarıyla temsil edilen çarpma işlemleri yapılır. Bu işlemler daha sonra toplama işlemini gerçekleştirecek VEYA kapısı ile birleştirilir (Şekil 5.31).

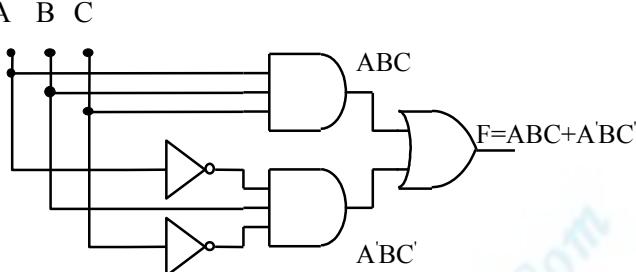

**Şekil 5.31.**  $F=ABC+A'BC'$  lojik ifadesinin temel kapı devreleri ile gerçekleştirilmesi.

**Örnek 17 :**  $F = A'B + A + C + AB'C$  lojik ifadesini kapı devreleri ile gerçekleştirelim.

Verilen ifadede dört adet minterm ifadesinin toplanması gerektiğinden, toplama işlemleri dört girişli ‘VEYA’ kapısı kullanılması veya daha az sayıda girişli ‘VEYA’ kapılarının birlikte kullanılması ile gerçekleştirilebilir.

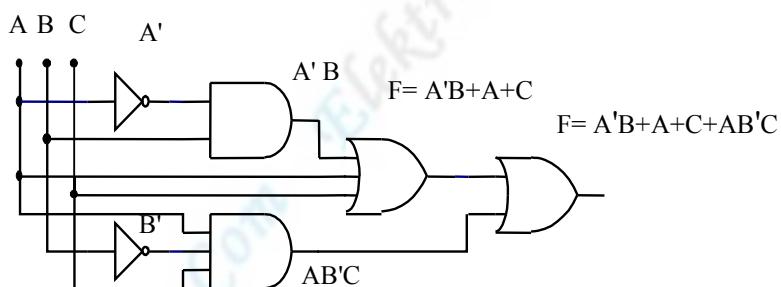


**Şekil 5.32.**  $F=A'B + A + C + AB'C$  ifadesinin kapı devreleriyle gerçekleştirilmesi.

‘DEĞİL’ kapıları ile tersi alınan değişkenler, ‘VE’ kapıları ile çarpma işlemine tabi tutulur. Elimizde 2 ve 3 girişli ‘VEYA’ kapıları bulunduğu varsayırsak; verilen eşitliği gerçekleştirecek Şekil 5.32’deki lojik devre oluşur.

**Örnek 18 :**  $F=AC+BC'+A'BC$  lojik ifadesini temel lojik kapılar ile gerçekleştirelim.

Lojik ifadedeki ‘DEĞİL’ işlemlerinden sonra çarpma (VE) ve son olarak toplama (VEYA) işlemlerinin gerçekleştirilmesi ile Şekil 5.33’ deki lojik şema oluşur.

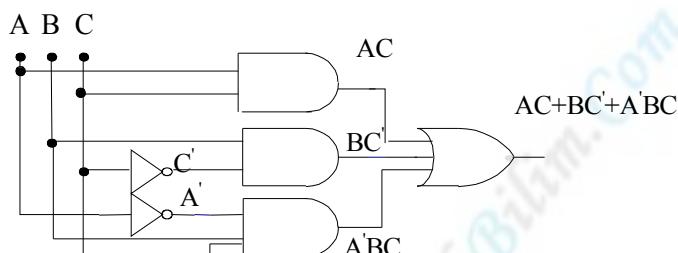


**Şekil 5.33.**  $AC+BC'+A'BC$  ifadesinin gerçekleştirilmesi.

**Örnek 19:**  $F = (A' + B' + C) \cdot (B + C') \cdot (A' + C)$  fonksiyonunu gerçekleştirecek lojik devreyi çizelim.


Bu şekildeki bir fonksiyonda önce parantez içerisindeki ifadeler ‘DEĞİL’ işleminden başlanarak gerçekleştirilir. Daha sonra ‘VEYA’ kapıları ile birleştirilen ifadeler ‘VE’ kapısına uygulanarak lojik tasarım bitirilir (Şekil 5.34).

Buraya kadar ki örneklerde fonksiyonlar sadeleştirme işlemine tabi tutmadan orijinal şekli ile gerçekleştirildi. Normalde verilen fonksiyonun sadeleştirildikten sonra lojik kapılarla gerçekleştirilmesi gereklidir.

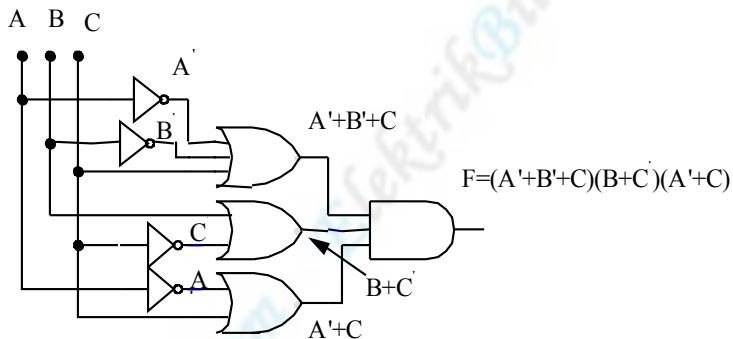

Şekil 5.34.  $(A' + B' + C) \cdot (B + C') \cdot (A' + C)$  lojik ifadesinin lojik kapılarla oluşturulması.

**Örnek 20 :**  $F = AB'C + A'BC + BC' + ABC$  ifadesini normal şekli ve Boolean kurallarını kullanarak sadeleştirildikten sonra lojik kapılarla gerçekleştirelim.

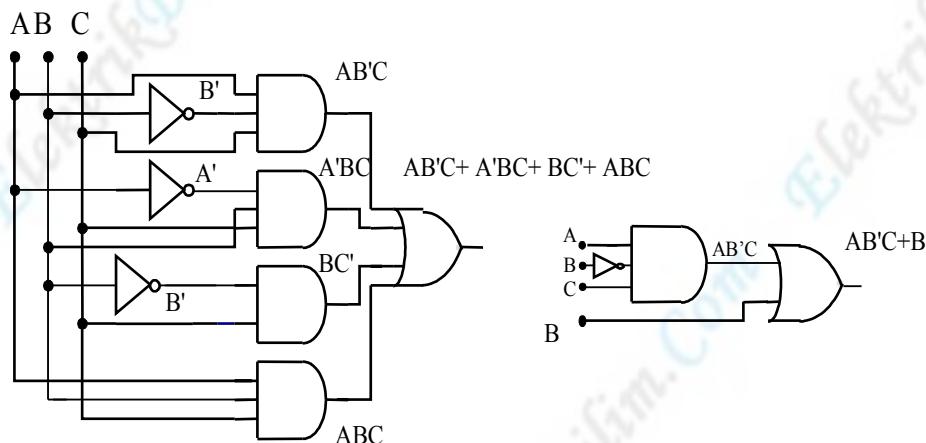

Şekil 5.35. Bir lojik eşitliğin sadeleştirilmeden önce ve sadeleştirildikten sonra lojik kapılarla oluşturulması.

$$\begin{aligned}
 F &= AB'C + A'BC + BC' + ABC = AB'C + BC(A' + A) + BC' \\
 &= AB'C + BC + BC' = AB'C + B(C + C) \quad 1 \\
 &= AB'C + B \quad 1
 \end{aligned}$$

Kapı devreleri ile gerçekleştirilmiş lojik bir devrenin lojik fonksiyonunun çıkarılması ve elde edilen fonksiyonun basitleştirilmesi istenebilir. Bu durumda yapılacak işlem; lojik devreden fonksiyonu yazmak, bulunan fonksiyonu sadeleştirmek ve sadeleştirme sonucunda bulunacak yeni ifadeyi gerçekleştirmek şeklinde olur (Şekil 5.35).

**Örnek 21 :** Şekil 5.31.a'da verilen lojik şemanın çıkış eşitliğini yazarak, bulunan eşitliği sadeleştirip, sadeleştirilen ifadenin lojik diyagramını çizelim.


Herbir kapının çıkışındaki elde edilen eşitliği yazar ve elde edilen eşitliği sadeleştirirsek;

$$X = A'B \quad Y = A'B' \quad Z = AB \quad F = A'B + A'B' + AB$$

$$F = A'(\underbrace{B+B'}_{1}) + AB = A' + AB$$

$$F = A' + AB = \overline{\overline{A'}} + \overline{\overline{AB}} = \overline{\overline{A''}} \cdot (\overline{AB})' = \overline{\overline{A}} \cdot (\overline{A} + \overline{B}) = \overline{\overline{A} \cdot \overline{A'}} + \overline{\overline{A} \cdot \overline{B}} = \overline{\overline{A} \cdot \overline{B}} = \overline{A \cdot B} = A' + B'' = A + B$$

sonucuna ulaşırız (Şekil 5.36).

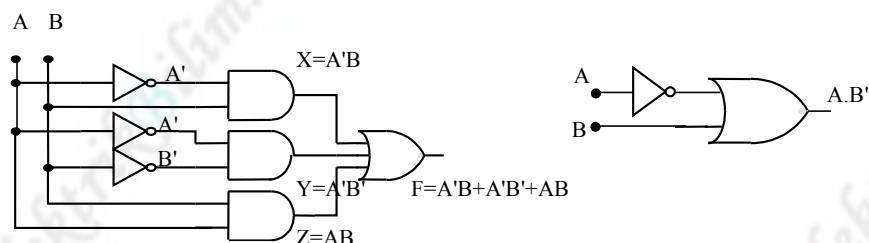

Şekil 5.36. Lojik şemadan lojik eşitliğin yazılıması ve sadeleştirme işlemi.

## 9.2. Lojik Devrelerin Tasarlanması ve Lojik Elemanlar Kullanılarak Gerçekleştirilmesi

Lojik devrelerin tasarımında, yapılacak işleme karar verildikten sonra, yapılacak işlemin lojik prensipler ve eşitlikler kullanılarak lojik fonksiyon şékline dönüştürülmesi ve daha sonra kapılar ile gerçekleştirilmesi sırası takip edilir.

Lojik devre tasarımında yapılacak işlemleri sıralarsak, aşağıdaki işlem sırası oluşur;

1. Yapılacak istenen işlem ayrıntıları ile açıklanır.
2. Lojik işlemin detayları belirlenir ve doğruluk tablosu haline dönüştürülür.

3. Doğruluk tablosu, lojik eşitlik (fonksiyon) şeklinde yazılır.
4. Eşitlik, mümkünse sadeleştirme işlemine tabi tutulur.
5. Sadeleştirilen lojik ifadeyi gerçekleştirecek lojik devre oluşturulur.

**Örnek 22 :** İki girişli dijital bir sistemde girişlerin farklı olduğu durumlarda çıkışın ‘1’ olmasını sağlayacak lojik devreyi tasarlayalım ve tasarlanan devreyi temel lojik elemanları ile gerçekleştirelim. Tasarımda yukarıda bahsedilen işlem sırasını takip edelim.


1. İki değişkenli doğruluk tablosu oluşturulur (Şekil 5.37.a).
2. Yapılmak istenen işin tanımından; girişlerin farklı olduğu durumlar tespit edilir.
3. Çıkışın ‘1’ olduğu kombinasyonlar yazılarak, bu kombinasyonlara ait eşitlik yazılır ve bu eşitlikler birleştirilir. Bu işlem sonucunda  $F=A'B+AB'$  eşitliği bulunur.
4. Yazılan eşitlikte sadeleştirme yapılamadığından eşitlik doğrudan lojik kapılarla gerçekleştirilir (Şekil 5.37.b).

A	B	Q
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

$$\begin{aligned} F_1 &= A'B \\ F_2 &= AB' \end{aligned}$$

$$F = F_1 + F_2 = A'B + AB'$$

(a)

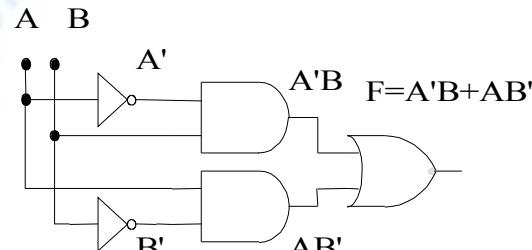

(b)

**Şekil 5.37.** Girişlerin farklı olduğu durumda çıkış veren devrenin tasarıımı.

**Örnek 23 :** Üç girişli bir sistemde, girişlerin birden fazlasının lojik ‘1’ olduğu durumlarda çıkışın ‘1’ olmasını sağlayacak lojik devreyi, lojik tasarımda kullanılan işlem sırasına göre gerçekleştirelim.

1. Yapılması istenen iş tanımlanır. Bu işlemi gerçekleştirecek doğruluk tablosu oluşturulur.

A	B	C	Q
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

2. Girişlerden birden fazlasının ‘1’ olduğu durumların tespit edilir.
3. Çıkışın ‘1’ olduğu durumları temsil eden kombinasyonlar yazılır ve yazılın kombinasyonlar birleştirilerek lojik fonksiyon elde edilir.
4. Yazılan lojik eşitlik sadeleştirilir. Sadeleştirme birkaç yolla yapılabilir.

Bulunan eşitlikte ABC grubu içerisinde bulunan değişkenlerden en az ikisinin ortak olduğu kombinasyonlarda, ortak olan değişkenler paranteze alınarak eşitlik;


$$\begin{aligned} F &= BC(A+A') + AC(B+B') + AB(C+C') \\ &\quad \overline{\quad\quad\quad} \quad \overline{\quad\quad\quad} \quad \overline{\quad\quad\quad} \\ &= BC + AC + AB \end{aligned}$$

şeklinde ifade edilebilir.

Elde edilen ifade bu şekilde gerçekleştirilebileceği gibi, ortak C parantezine alınarak;

$$F = C(A+B) + AB$$

şeklinde de gerçekleştirilebilir (Şekil 5.38).

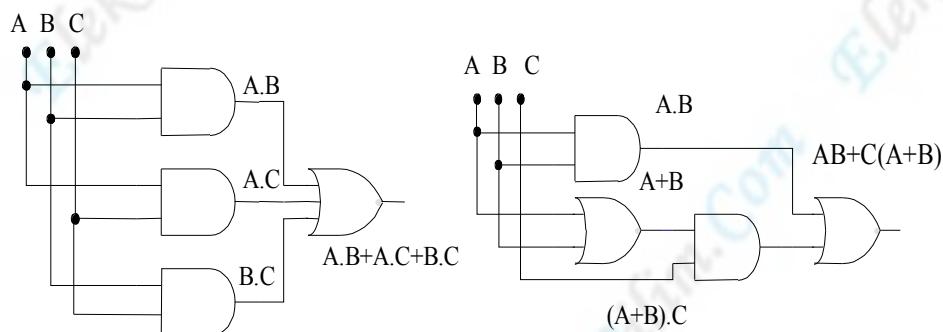

Şekil 5.38. Lojik bir devrenin tasarımlanması ve farklı şekillerde oluşturulması.

**Örnek 24 :** K (Kırmızı), Y (Yeşil), S (Sarı) bir trafik işaretindeki lambalar olsun. Bu trafik işaretinde hatalı bileşenleri sezen bir lojik devre tasarlayalım.

Oluşturulacak sistemde aynı anda yalnızca bir lambanın yanması öngörmektedir. Lamba yanmaması durumu veya aynı anda birden fazla lambanın yanması durumu hata olarak algılanmaktadır.

Hatalı bileşenleri gösteren durumlar tespit edilerek, bu durumları temsil eden bileşenler doğruluk tablosu yardımıyla yazılır. Yazılan fonksiyon kapı devreleri ile gerçekleştirilir (Şekil 5.39).

Doğruluk tablosundan elde edilen kombinasyonların fonksiyon halinde yazılması ile;


$$F = K'.S'.Y' + K'.S.Y + K.S'.Y + K.S.Y' + K.S.Y$$

eşitliği oluşur. Oluşan eşitliğin sadeleştirilmesi ile;

$$F = K'.S'.Y' + K'.S.Y + K.S'.Y + K.S.Y' + K.S.Y = K'.S'.Y' + K'.S.Y + K.S'.Y + K.S$$

$$\overbrace{KS(Y+Y')}^1$$

sonucu bulunur.

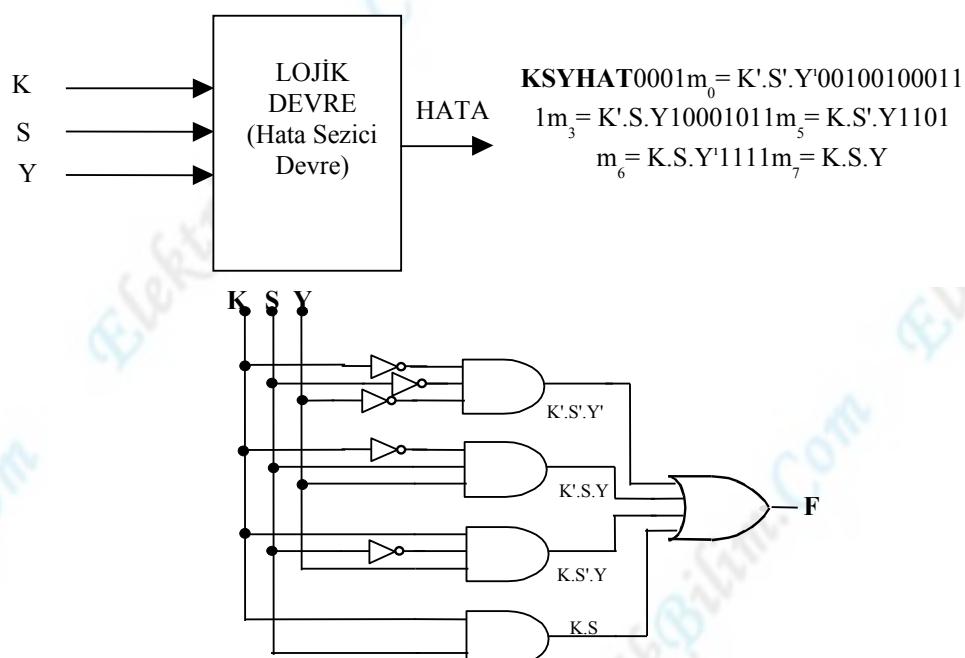


**Şekil 5.39.** Trafik ışık sisteminde hatalı bileşenleri sezen devrenin tasarımları ve gerçekleştirilmesi.

## 10. Lojik Kapı Entegreleri ve Temel Lojik Elemanların ‘VEDEĞİL’ / ‘VEYADEĞİL’ Kapıları İle Oluşturulması


Yapılan örneklerden görüleceği üzere, dijital sistemler ‘VEYA’, ‘VE’ ve ‘DEĞİL’ temel kapılarının farklı kombinasyonlarından oluşur. Lojik elemanların her biri, entegre devre içerisinde diğer elemanlarla bağlantı oluşturacak şekilde imal edilirler. Şekil 5.40’da ‘VEYA’, ‘VE’ ve ‘DEĞİL’ kapılarının entegre devre içerisindeki durumlarına örnekler görelmektedir.

Şekil 5.40’daki entegrelerdeki elemanlar, lojik fonksiyonları gerçekleştirmede kullanılabilir.

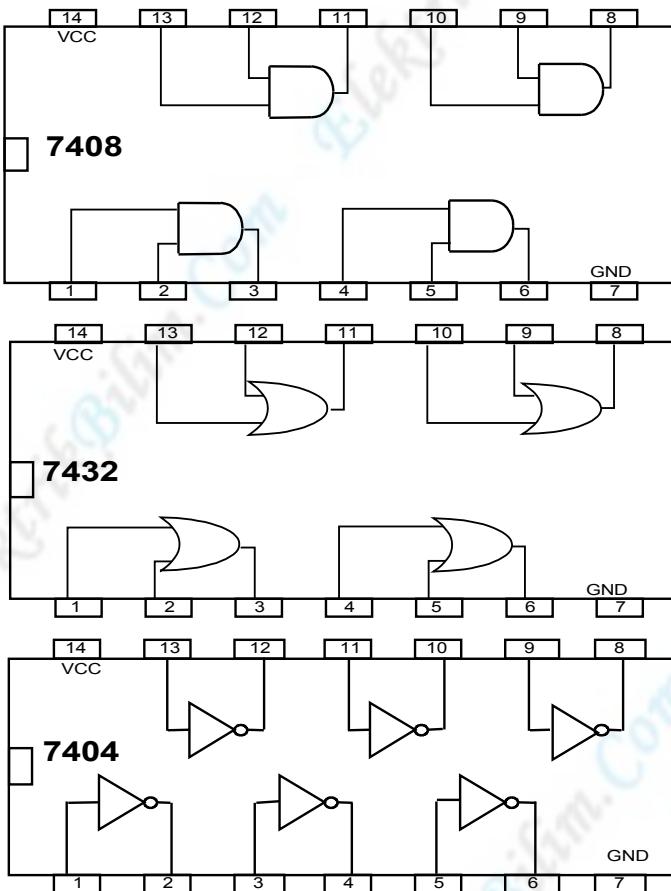


Şekil 5.40. VE, VEYA ve DEĞİL kapılarının entegre içerisindeki durumları.

**Örnek 25 :**  $Q = AB + CD$  fonksiyonunu Şekil 5.40'da entegre içerisinde yerleşimleri verilen elemanlarla oluşturalım.

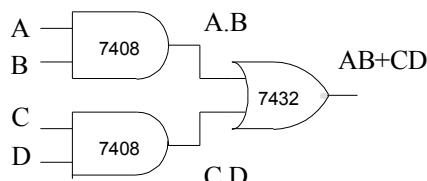

Şekil 5.41.  $Q = AB + CD$  eşitliğinin temel lojik elemanlarla oluşturulması.

**Örnek 26 :**  $Q = A'B + AB' + BC'$  fonksiyonunu Şekil 5.40 ve 5.43'de verilen entegre devrelerdeki elemanlarla gerçekleştirelim.

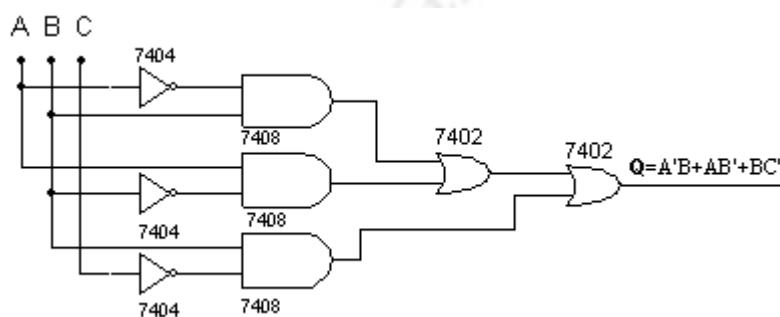


Şekil 5.42.  $Q = A'B + AB' + BC'$  fonksiyonunun temel lojik elemanlarla oluşturulması.

Bu örneklerden görüleceği üzere, bir lojik devreyi gerçekleştirebilmek için çok sayıda entegre devre gerekmektedir. Bu durum karmaşık devrelerde çok fazla entegre kullanımı sonucu doğurur ve büyük bir alan gereksinimi ortaya çıkar. Bu nedenden dolayı, her temel lojik eleman için bir entegre devre kullanmak ekonomik değildir. Bu düşünceden hareket edilerek, çok genel kullanımı olan iki temel lojik kapı elemanı geliştirilmiştir: 'VEYADEĞİL' (NOR) kapısı ile 'VEDEĞİL' (NAND) kapıları.

'VEDEĞİL' ve 'VEYADEĞİL' kapılarından dört tanesi bir arada üretilmiştir. Bu kapılar, 'VE Çeyrek / NOR Quarter' ve 'VEYA Çeyrek / NAND Quarter' olarak isimlendirilir. Şekil 5.43'de 'VEYADEĞİL' ve 'VEDEĞİL' kapılarının entegre devreler içerisindeki durumları görülmektedir.

Temel lojik elemanlar olan 'VE', 'VEYA', 'DEĞİL', 'VEDEĞİL', 'VEYADEĞİL' kapıları, gerçekleştirilecek devrenin durumuna ve eldeki imkanlara göre 'VEYADEĞİL' veya 'VEDEĞİL' kapılarıyla oluşturulur. Şekil 5.44'de, temel lojik elemanların 'VEYADEĞİL' veya 'VEDEĞİL' kapılarıyla oluşturulması açıklanmaktadır.

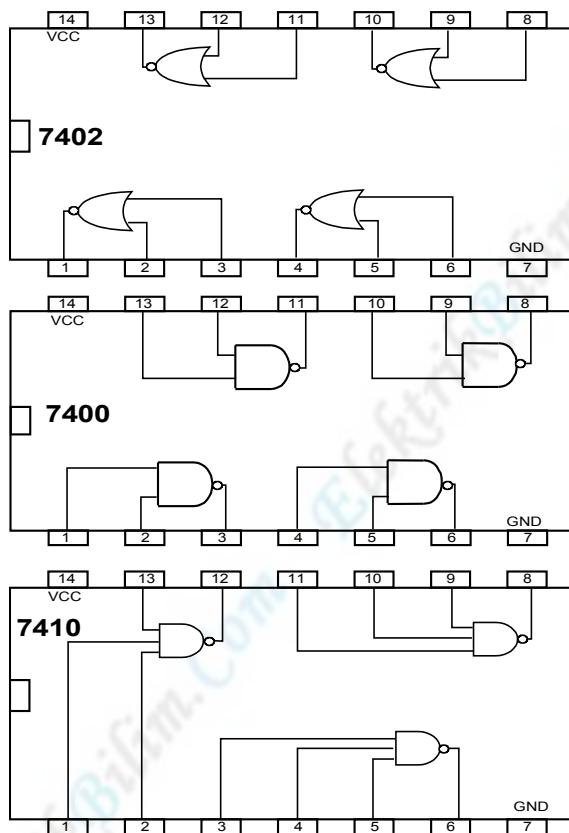

**Şekil 5.43.** ‘VEYADEĞİL’ ve ‘VEDEĞİL’ kapılarının lojik entegreler içerisindeki durumları.

Temel lojik kapıların ‘VEYADEĞİL’ ve ‘VEDEĞİL’ kapılarıyla nasıl oluşturulduğu anlamak için, temel lojik kapılardan bazılarının oluşumunu ve kapıları oluşturmadaki kabulleri inceleyelim.

i- ‘VEYADEĞİL’ veya ‘VEDEĞİL’ kapılarının girişleri birleştirilip tek bir giriş olarak kullanılırsa, bu kapılar ‘DEĞİL’ kapısına dönüşür. Çünkü; :

$(\overline{A} \cdot A) = A'$  veya  $(\overline{A} + A) = A'$  olduğundan yapılan işlem ‘DEĞİL’ kapısının özelliklerini taşır.

ii- İki ‘VEDEĞİL’ kapısıyla ‘VE’ kapısı elde edilirken, kapılardan birisi ‘DEĞİL’ kapısı olarak kullanılır. ‘DEĞİL’ kapısı;  $(A \cdot B)'$  eşitliğinden  $(A \cdot B)''$  eşitliğine olan değişimi gerçekleştirir.  $(A \cdot B)'' = A \cdot B$  olduğundan, ‘VE’ kapısı 2 adet ‘VEYADEĞİL’ kullanılarak elde edilebilir.

iii- 'VEYADEĞİL' kapıları kullanılarak 'VE' kapısı elde etmek işlemi, De Morgan teoremleri kullanılarak açıklanabilir. 'VEYADEĞİL' kapısı  $(A+B)'$  işlemini gerçekleştirdiğinden,  $(A+B)'$  'den  $(A \cdot B)$  işlemi elde etmek için;  $(A'+B)'$  =  $(A \cdot B)$  eşitliğinden faydalanjılır. DEĞİL işlemini elde edebilmek için, 'VEYADEĞİL' kapısının iki girişi birleştirilerek tek giriş olarak kullanılır. İki 'DEĞİL' kapısından geçirilen değişkenler 'VEYADEĞİL' kapısına uygulandığında çıkışta;

$$(A'+B)' = (A \cdot B)' = A \cdot B$$


ifadesi elde edilir.

KAPI ADI	SEMBOLÜ	NAND EŞDEĞERİ	NOR EŞDEĞERİ
<b>DEĞİL KAPISI</b>			
<b>VE KAPISI</b>			
<b>VEYA KAPISI</b>			
<b>VEDEĞİL KAPISI</b>			
<b>VEYADEĞİL KAPISI</b>			


**Şekil 5.44.** 'VEYADEĞİL' ve 'VEDEĞİL' kapı devreleri ile temel lojik kapıların oluşturulması.

Temel lojik kapıların 'VEYADEĞİL' veya 'VEDEĞİL' kapılarıyla oluşturulması gibi, lojik fonksiyonlar da 'VEYADEĞİL' ve 'VEDEĞİL' kapıları ile gerçekleştirilebilir.

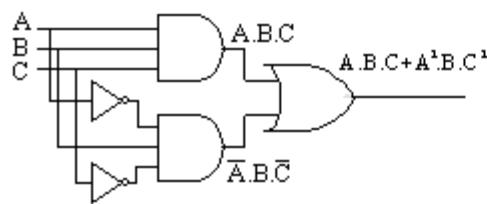
Fonksiyonların 'VEYADEĞİL' ve 'VEDEĞİL' kapıları ile gerçekleştirilmesi işleminde; 'çizim yöntemi' ve 'matematiksel yöntem' olarak isimlendirilebilecek iki farklı yöntem kullanılır.



a)

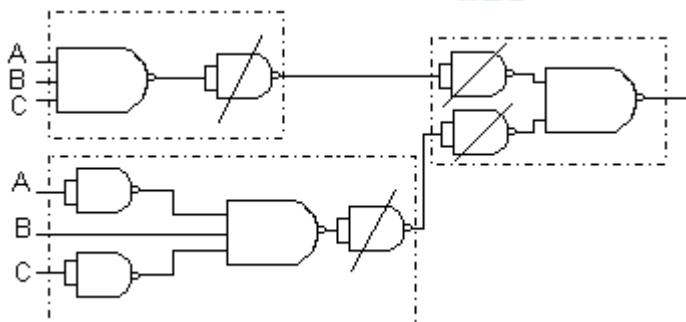

b)

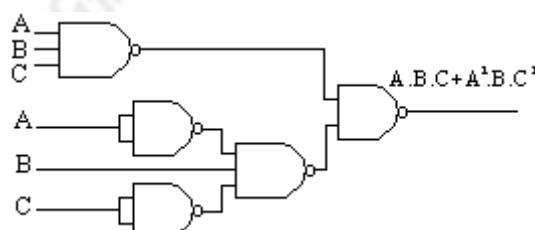

c)

**Şekil 5.45** ‘VEDEĞİL’ kapıları kullanılarak, çizim yöntemi ile sadeleştirme kullanılarak lojik eşitliklerin gerçekleştirilemesi.

#### Çizim yöntemi :

Lojik eşitlikte bulunan tüm elemanların ‘VEYADEĞİL’ veya ‘VEDEĞİL’ ile gerçekleştirilemesini sağlayacak şekilde lojik devre çizilir. Çizilen lojik devrede, iki ‘DEĞİL’ işleminin ard-arda yapılması benzeri işlemler silinerek, devre sadeleştirilir. Oluşan devre, sadece ‘VEDEĞİL’ ve ‘VEYADEĞİL’ kapıları ile gerçekleştirilmiş olur. Açıklanan bu yöntem, ‘çizim yöntemi ile sadeleştirme’ olarak isimlendirilir.

**Örnek 27 :**  $F=(A \cdot B \cdot C) + (A' \cdot B \cdot C')$  lojik ifadesini ‘VEDEĞİL’ kapıları ile gerçekleştirelim.

Lojik eşitliği temel lojik kapılar ile gerçekleştiririp (Şekil 5.45.a), her bir kapının işlevini gerçekleştirecek ‘VEDEĞİL’ kapıları ile oluşturulan devreyi ilgili kapı yerine koyarsak Şekil 5.45’ deki lojik şema oluşur. Oluşan şemada, ard-arda bağlı ‘DEĞİL’ kapılarını kaldırarak devreyi sadeleştirirsek lojik eşitliği ‘VEDEĞİL’ kapıları ile oluşturmuş oluruz (Şekil 5.45.c).

**Örnek 28 :**  $F=(A+B)(A'+B)(A'+B')$  lojik eşitliğini ‘VEYADEĞİL’ kapıları kullanarak çizim yöntemi ile sadeleştirerek gerçekleştirelim.

Temel Lojik kapılar ile oluşturulan devredeki her bir kapının yerine, eşdegeri olan ‘VEYADEĞİL’ kapıları ile oluşturulan devreyi yerleştirip, fazla olan kapıları üzerlerini çizerek kaldırırsak, eşitliği ‘VEYADEĞİL’ kapıları ile gerçekleyecek lojik devreyi elde ederiz (Şekil 5.46).

#### **Matematiksel yöntem :**


Lojik eşitliklerin, ‘VEDEĞİL’ kapıları ile gerçekleştirilecekse çarpım, ‘VEYADEĞİL’ kapıları ile gerçekleştirilecekse toplama işlemleri ile ifade edilecek şekilde dönüştürüldüğü yöntem, ‘**matematiksel yöntem ile sadeleştirme**’ olarak isimlendirilir.

Çarpımların toplamı şeklinde ifadelerin, çarpımlar şeklinde dönüştürülmesi için iki kere değil almır. Demorgan kuralı uygulanarak, toplama işlemi çarpımlar haline getirilir.


**Örnek 29 :**  $F=A \cdot B \cdot C + A' \cdot B \cdot C' + A' \cdot B' \cdot C'$  ifadesini ‘VEDEĞİL’ kapıları ile gerçekleştirmek için gerekli sadeştirmeyi yapalım.

$$\begin{aligned} F &= A \cdot \underline{\underline{B \cdot C}} + A' \cdot \underline{\underline{B \cdot C'}} + A' \cdot \underline{\underline{B' \cdot C'}} = \underline{\underline{A \cdot B \cdot C}} + \underline{\underline{A' \cdot B \cdot C'}} + \underline{\underline{A' \cdot B' \cdot C'}} \\ &= (\underline{\underline{A \cdot B \cdot C}}) \cdot (\underline{\underline{A' \cdot B \cdot C'}}) \cdot (\underline{\underline{A' \cdot B' \cdot C'}}) \end{aligned}$$

Eşitlikteki tüm ifadelerin çarpımlar şeklinde ifade edilmesinden sonra devre ‘VEDEĞİL’ kapıları ile gerçekleştirilir.

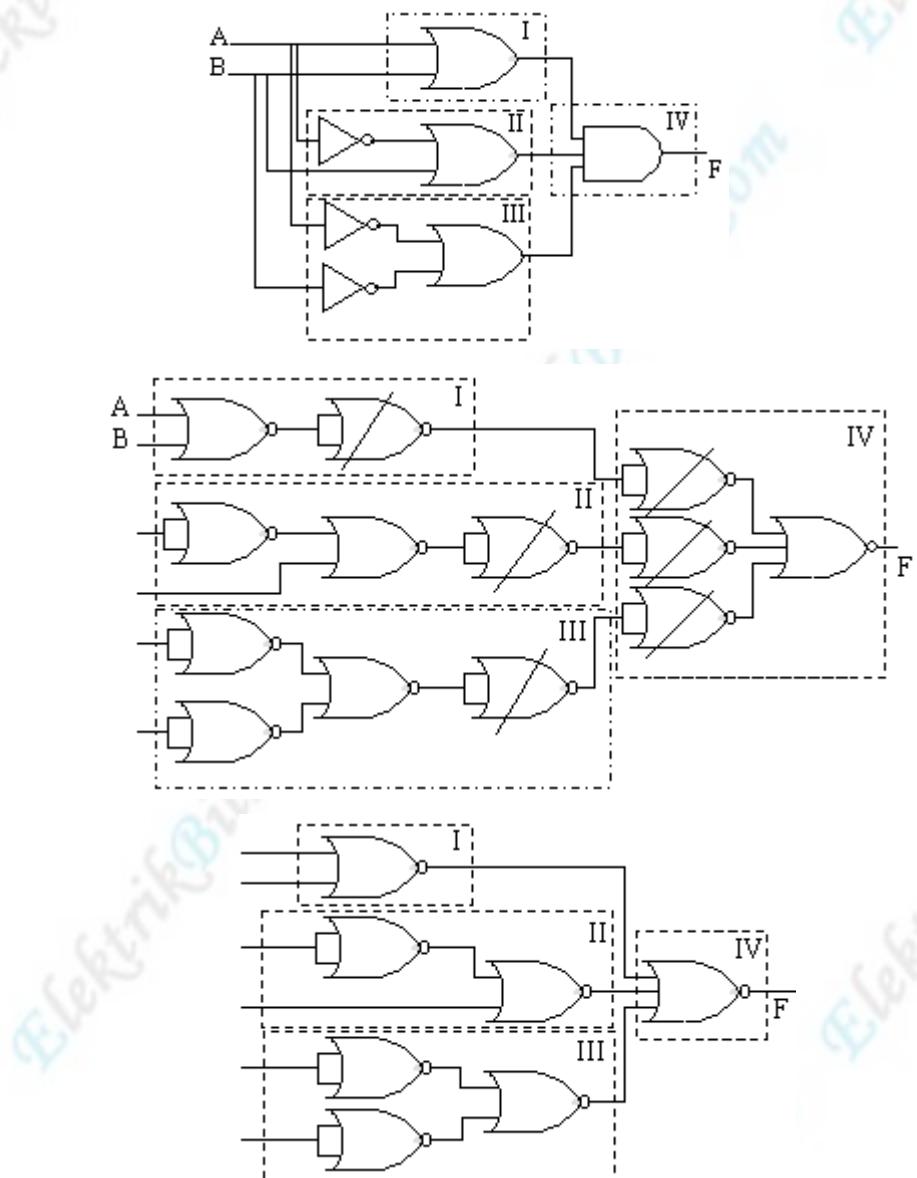

**Şekil 5.46.** Lojik eşitliklerin çizim yöntemi ile sadeleştirme kullanılarak ‘VEYADEĞİL’ kapıları ile gerçekleştirilmesi.

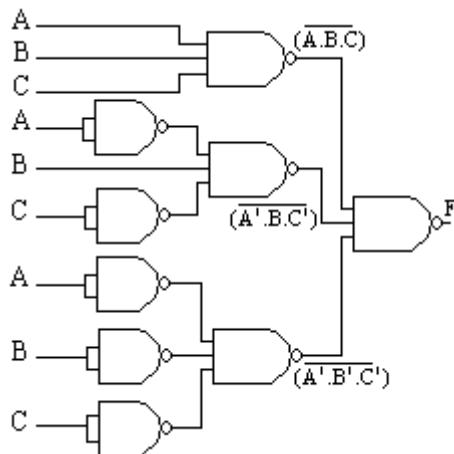


**Şekil 5.47.** Lojik eşitliklerin ‘VEDEĞİL’ kapıları ile gerçekleştirilmesi.

**Örnek 30 :**  $F = (A+B).(A+B')(A'+B')$  ifadesini ‘VEYADEĞİL’ kapıları ile gerçekleştirecek formata getirelim.

$$\begin{aligned} F &= (A+B).(A+B')(A'+B') = \overline{\overline{(A+B)} \cdot \overline{(A+B')} \cdot \overline{(A'+B')}} \\ &= (A+B) + (A+B') + (A'+B') \end{aligned}$$


elde edilen eşitlikteki tüm işlemler ‘VEYADEĞİL’ kapıları ile gerçekleştirilecek formattadır (Şekil 5.48).

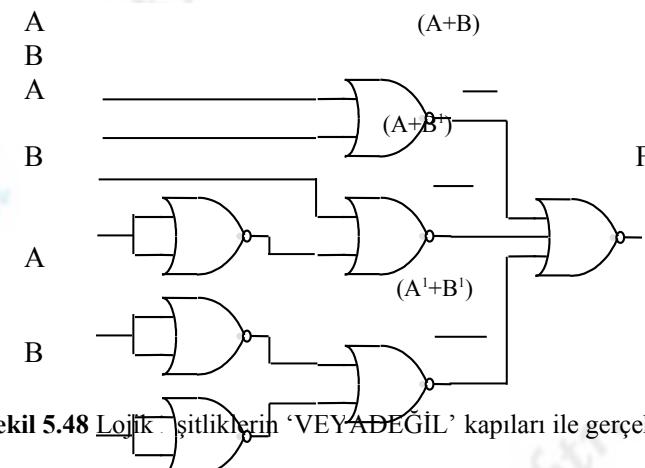

**Şekil 5.48** Lojik eşitliklerin ‘VEYADEĞİL’ kapıları ile gerçekleştirilmesi.

**Örnek 31 :**  $Q = (AB)' + A'B + AC'$  fonksiyonunu ‘VEDEĞİL’ kapılarıyla gerçekleştirelim.

$$\begin{aligned} Q &= \overline{(AB)'} + A'B + AC' \\ &= \overline{(AB)''} \cdot (A'B)' \cdot (AC')' \\ &= \overline{(AB)} \cdot (A'B)' \cdot (AC')' \end{aligned}$$

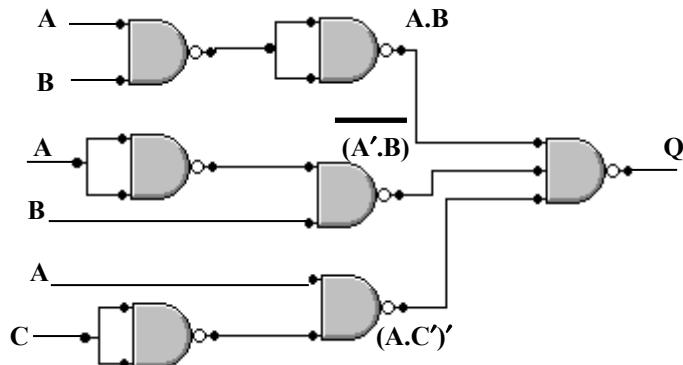


**Şekil 5.49.** Eşitliklerin ‘VEDEĞİL’ kapılarıyla oluşturulması.

A	B	C	Q
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

$$Q = \prod (0,3,5,6) = (A+B+C) \cdot (A+B'+C) \cdot (A'+B+C) \cdot (A'+B'+C)$$

$$Q' = \overline{(A+B+C) \cdot (A+B'+C) \cdot (A'+B+C) \cdot (A'+B'+C)}$$

$$Q' = (A+B+C)' + (A+B'+C)' + (A'+B+C)' + (A'+B'+C)'$$

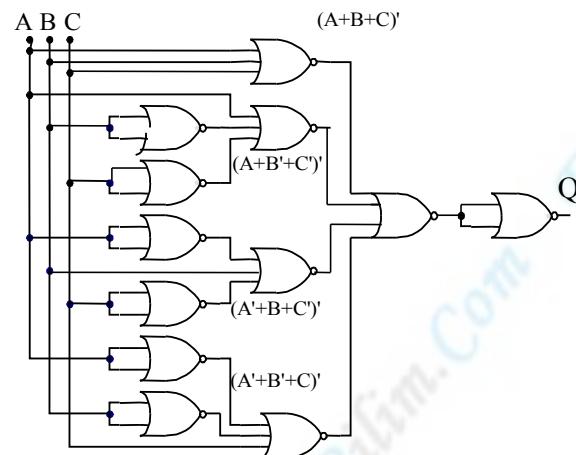

**Şekil 5.50.** Fonksiyonların ‘VEYADEĞİL’ kapılarıyla oluşturulması.


**Örnek 32 :** Üç bitlik oktal bir kod için çift parity çıkışı veren bir devreyi tasarlayarak VEYADEĞİL kapılarıyla gerçekleştirelim.

Tasarlanan devre VEYADEĞİL'lerle gerçekleştirileceği için, doğruluk tablosunda Maxtermeleri yazmak daha pratiktir.

Doğruluk tablosu çıkış sütunundaki değerlerin fonksiyon haline getirilmesi için; maxtermeler yazılır ve maxtermeler 'VEYADEĞİL' kapıları ile gerçekleştirilir (Şekil 5.50).

**Örnek 33 :** Üç anahtar kullanılan bir sistemde anahtarlardan herhangi ikisinin (yalnızca iki) aynı anda kapatılması durumunda bir lambanın yanmasını sağlayacak devreyi 'VEDEĞİL' kapıları ile gerçekleştirelim.


İstenilen işlemin doğruluk tablosu oluşturulur ve çıkış sütununda '1' olması istenilen kombinasyonlar belirlenir (Şekil 5.51). Çıkış sütununda '1' olacağı belirlenen kombinasyonlara ait fonksiyonlar yazılır. Yazılan fonksiyon 'VEDEĞİL' kapıları ile gerçekleştirilerek tasarım bitirilir.

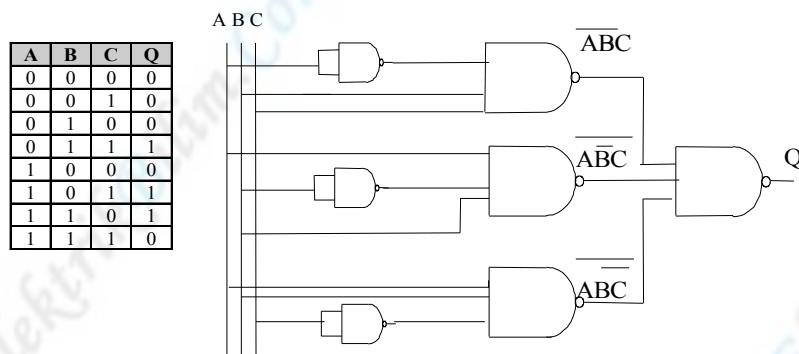


**Şekil 5.51.** Tasarlanan devrenin 'VEDEĞİL' kapılarıyla oluşturulması.

### Tekrarlama ve Çalışma Soruları

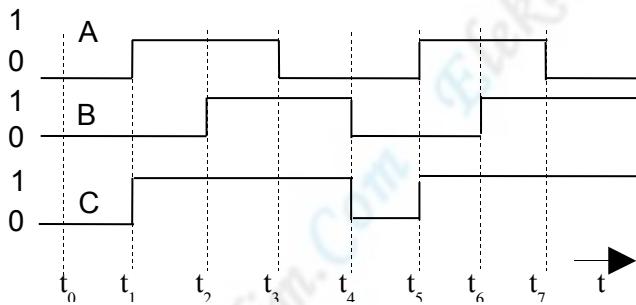
1. Temel lojik kapıların isimlerini ve sembollerini sıralayınız.
2. Temel lojik kapıların doğruluk tablolarını oluşturunuz.
3. 3 girişli ‘VEYA’ kapısının simbolünü ve elektriksel eş değerini çiziniz.
4. ‘VEYA’ kapısının sanayide kullanımını bir örnekle açıklayınız.
5. Şekildeki sinyallerin üç girişli ‘VEYA’ kapısına uygulanması durumunda çıkışta oluşacak dalga şeklini çiziniz.



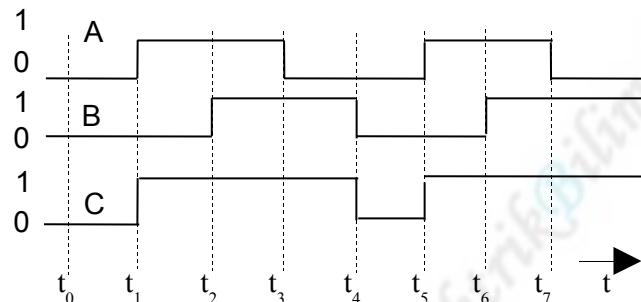6. ‘VE’ kapısı simbolünü, doğruluk tablosunu ve elektriksel eş değerini çiziniz.
7. Şekildeki sinyallerin üç girişli ‘VE’ kapısına uygulanması durumunda çıkışta oluşacak dalga şeklini çiziniz.
8. ‘DEĞİL’ işleminin simbolünü, doğruluk tablosunu ve elektriksel eşdeğerini çiziniz.
9. ‘VEDEĞİL’ kapısının simbolünü, doğruluk tablosunu ve elektriksel eşdeğerini gösteriniz.
10. Şekildeki sinyallerin 3 girişli ‘VEDEĞİL’ kapısına uygulanması durumunda oluşacak dalga şeklini çiziniz.



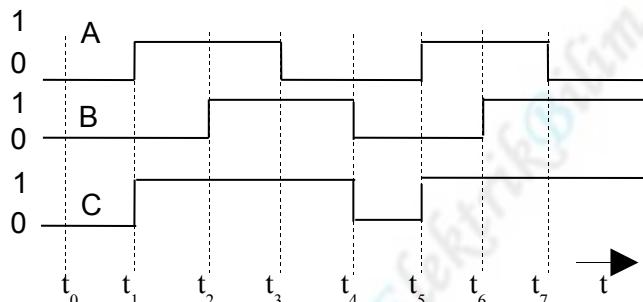11. 'VEYADEĞİL' kapısı sembolünü, doğruluk tablosunu ve elektriksel eşdeğerini çiziniz.
12. Şekildeki sinyallerin üç girişli 'VEYADEĞİL' kapısına uygulanması durumunda oluşacak dalga şeklini çizelim.
- 13.



14. 'EXOR' kapısı sembolünü doğruluk tablosunu ve elektriksel eşdeğerini çiziniz.
15. 'EXNOR' kapısı sembolünü doğruluk tablosunu ve elektriksel eşdeğerini çiziniz.
16. İki yönlü anahtarın sembolünü elektriksel eş değerini ve doğruluk tablosunu çiziniz.
17. Lojik devreyi tarif ediniz.
18. Lojik bağlantıları tanımlayınız.
19.  $F = ABC' + A'BC + ABC$  fonksiyonunu kapı devreleri ile gerçekleştiriniz
20.  $F = ABCD' + A'BC'D + A'B'CD + A'BCD + AB'C'D'$  fonksiyonunu kapı devreleri ile gerçekleştiriniz.
21.  $F = A'B'C'D' + A'BC'D + A'B'CD + A'BC'D$  fonksiyonunu kapı devreleri ile gerçekleştiriniz.
22.  $F = (A+B'+C').(A'+B+C).(A'+B+C)$  ifadesini lojik kapılar ile gerçekleştiriniz.
23. Lojik devre tasarımda takip edilmesi gerekli işlem basamaklarını sıralayınız.
24. Girişlerin aynı olması durumunda, çıkışında '1' üretecek lojik devreyi tasarlayarak, kapı devreleri ile gerçekleştiriniz.

25. Üç girişli bir sistemde, girişlerin en az ikisinin ‘0’ olması durumunda çıkışında ‘1’ üretecek devreyi tasarlayınız.
26. ‘NOR – Quarter’ ve ‘NAND – Quarter’ terimlerini açıklayınız.
27. ‘NAND’ kapıları kullanarak; ‘DEĞİL’, ‘VEYA’, ‘VE’, ‘VEDEĞİL’ kapılarını gerçekleştiriniz.
28. ‘NOR’ kapıları kullanarak; ‘DEĞİL’, ‘VEYA’, ‘VE’, ‘VEDEĞİL’ kapılarını gerçekleştiriniz.
29.  $Q = A'B + A'B' + AB$  ifadesini ‘NAND’ kapıları ile gerçekleştiriniz.
30.  $Q = AB'C + ABC' + ABC$  ifadesini ‘NAND’ kapıları ile gerçekleştiriniz.
31.  $Q = ABCD' + A'BC'D + AB'C'D$  ifadesini ‘NOR’ kapıları ile gerçekleştiriniz.
32. Üç bitlik oktal bir kod için, tek parity çıkışı veren lojik devreyi tasarlayarak ‘VEDEĞİL’ kapıları ile gerçekleştiriniz.
33. Üç anahtar kullanılan bir sistemde, anahtarlardan herhangi ikisinin (yalnızca 2) kapalı olması (‘0’ olması) durumunda, çıkışında ‘1’ olmasını sağlayacak devreyi ‘VEYADEĞİL’ kapı devreleri kullanarak gerçekleştiriniz.
34.  $Q_{(ABCD)} = \Sigma (4,8,12,14,15)$  ifadesini ‘VEDEĞİL’ kapıları ile gerçekleştiriniz.
35.  $Q_{(ABCD)} = \Pi (3,6,9,12,15)$  ifadesini ‘VEYADEĞİL’ kapıları ile gerçekleştiriniz.
36. Trafik sinyalizasyon sisteminde hatalı bileşenleri sezen lojik devreyi ‘VEYADEĞİL’ kapıları ile gerçekleştiriniz.



# BÖLÜM

## 6

# Karnaugh (Karno) Haritaları

## (Karnaugh Maps)

### Amaçlar

- Lojik eşitliklerin sadeleştirilmesinde kullanılan ‘Karnaugh Haritası’ yönteminin tanıtılması
- İki-üç-dört değişkenli ‘Karnaugh Haritalarının’ hücrelerin anlamlarının açıklanması
- Doğruluk tablolarından elde edilen ‘minterim’ veya ‘makterim’ terimlerinin ‘Karnaugh Haritalarına’ taşınması
- Fark etmeyen durumların ‘Karnaugh Haritalarında’ ifade şeklinin gösterilmesi
- Lojik devrelerin tasarımda ‘Karnaugh Haritalarının’ kullanımının öğretilmesi

### Başlıklar


- İki, Üç ve Dört Değişkenli Karnaugh Haritaları
- Karnaugh Haritalardaki Hücrelerin Gruplandırılması ve Gruplardan Eşitliklerin Yazılması
- Karnaugh Haritası Kullanarak Boolean Eşitliklerinin Sadeleştirilmesi
- Beş ve Altı Değişkenli Karnaugh Haritaları
- Farketmeyen Durumlu (Don’t Care’li) Lojik Eşitlikler
- Karnaugh Haritası Yardımı ile Lojik Devrelerin Tasarımı



## Giriş

Devre tasarımda lojik eşitlikleri oluşturmak veya oluşturulan lojik eşitlikleri grafiksel olarak sadeleştirmek için yaygın olarak kullanılan yöntemler; ‘**Karnaugh Haritası**’ (Karnaugh Maps) ve ‘**Quine-McCluskey**’ yöntemleridir. Bu bölümde Karnaugh haritası yöntemini açıklayacağız.

‘**Karnaugh haritası**’ (Karno çizelgesi), sadeleştirilecek eşitliğin bütün değerlerini sıralamak için kullanılan, eşitliğin alabileceği en basit (sade) şekli içeren, hücrelerin oluşturduğu bir yöntemdir. Giriş değişkenlerinin sayısı artıkça ifadelerin sadeleştirilmesinin zorlaştığı bu yöntem, giriş değişkenleri sayısının 6’ya kadar olduğu durumlarda iyi bir sonuç verir. Genelde kullanılan; 2, 3 ve 4 giriş değişkenli Karnaugh haritalarıdır (çizelgeleridir).

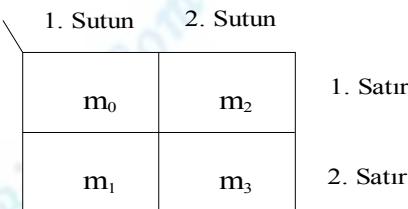


**Şekil 6.1.** Karnaugh haritasında hücrelerin oluşturulması.

Hücrelerin kullanıldığı bu yöntemde, her hücre bir değer ifade eder. Bir çizelgedeki hücre sayısı  $2^n$  ifadesiyle bulunur ( $n$ =değişken sayısı). Bu durumda iki değişkenli bir sistemde hücre sayısı  $2^2=4$ , üç değişkenli bir sistemde hücre sayısı  $2^3=8$  olur.

Karnaugh haritası oluşturulurken ortaya çıkan düşey doğrultuda bulunan hücrelere ‘**kolon veya sütun**’, yatay doğrultuda bulunanlara ‘**satır**’ ismi verilir (Şekil 6.1).

### 1. İki, Üç ve Dört Değişkenli Karnaugh Haritaları


Karnaugh haritasındaki hücre sayısının  $2^n$  ( $n$  = değişken sayısı) formülüyle belirlenmesi nedeni ile, iki değişkenli Karnaugh haritası  $2^2=4$  hücre içerir. Hücrelerin her birisi, doğruluk tablosunda bulunan kombinasyonlardan (örneğin mintermlerden) birisine karşılık gelir. Hücrelerin ifade ettikleri minterm değerleri belirli bir sistematikle göre belirlenir (Şekil 6.2).

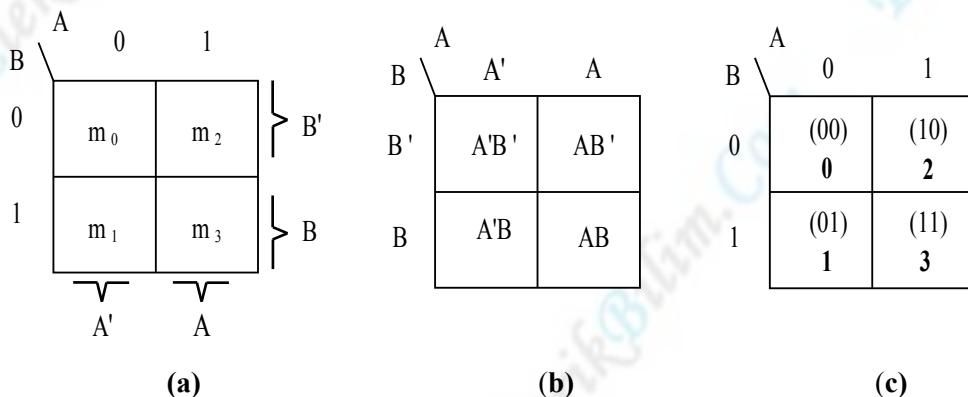

Şekil 6.2. İki değişkenli Karnaugh haritasında hücrelerin anlamları.

Karnaugh haritasının sol üs kölesi Şekil 6.2'deki gibi eğik bir şekilde çizilerek, bağımsız değişkenlerin isimleri olan A,B,C,...vb. harfler yazılır. Değişkenlerin alabileceği değerler (0 veya 1) sırasıyla yazılsa, Şekil 6.2.a'daki durum oluşur. Değişken olarak A ve B kullanılırsa; kolonlarda A=0 veya A=1, satırlarda B=0 veya B=1 değerleri temsil edilir. Bu kabullere göre hücrelere temsili kombinasyonlar yazılırsa, Şekil 6.2.b'deki ifadeler elde edilir.

İki değişkenli doğruluk tablosundaki hücrelerde oluşan kombinasyonların karşılıkları olan onlu ve ikili değerlerin hücrelerin içerişine yerleştirilmesi ile, Şekil 6.2.c'deki hücre değerleri oluşur.

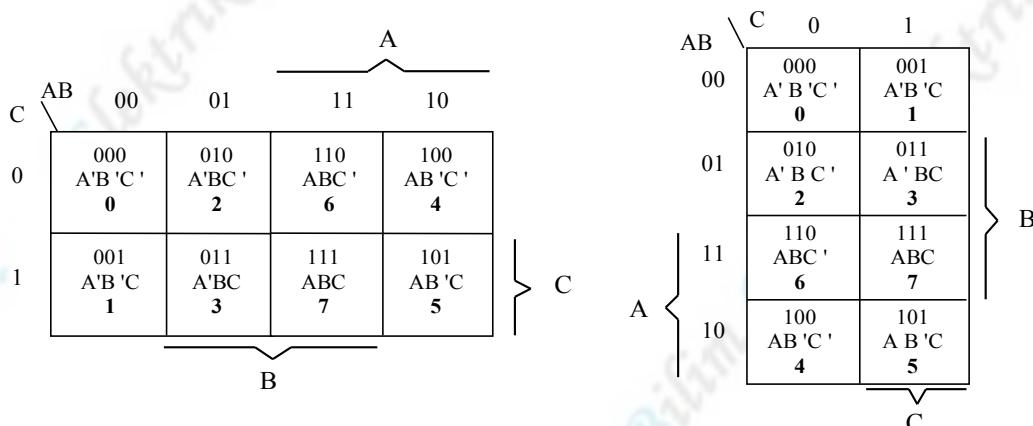


Şekil 6.3. Üç değerli Karnaugh haritasında hücrelerin oluşturulması.

Aynı prensiplere uyularak oluşturulacak üç değişkene sahip Karnaugh haritasında  $2^3=8$  hücre bulunur ve iki farklı yerleştirme durumu ortaya çıkar. Şekil 6.3'de gösterilen her iki yerleştirme şekilde doğrudur ve daha sonraki aşamalarda her iki tablodan elde edilecek sonuç aynı olur.

Dört değişkenli Karnaugh haritasında  $2^4=16$  hücre bulunur. Değişkenlerin ikisi yatay, ikisi dikey eksende belirtilir. Dört değişkenli Karnaugh haritasında oluşan hücreler, hücrelerin temsil ettiğleri ikili kombinasyonlar ve her hücrenin onlu karşılığı Şekil 6.4'de görülmektedir.

A	B	C	D	Q
0	0	0	0	
0	0	0	1	
0	0	1	0	
0	0	1	1	
0	1	0	0	
0	1	0	1	
0	1	1	0	
0	1	1	1	
1	0	0	0	
1	0	0	1	
1	0	1	0	
1	0	1	1	
1	1	0	0	
1	1	0	1	
1	1	1	0	
1	1	1	1	

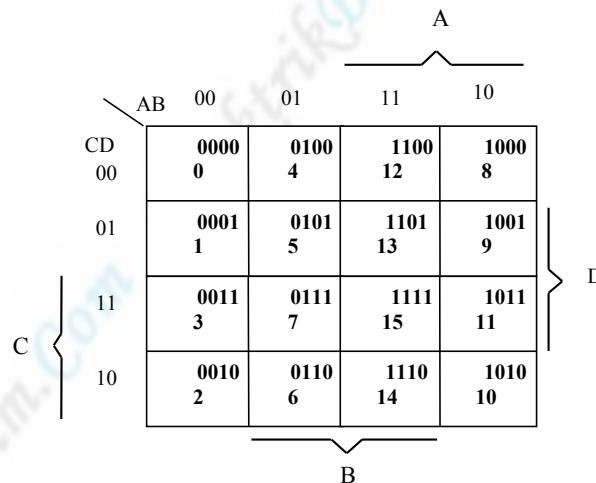


Şekil 6.4. Dört değişkenli doğruluk tablosu ve Karnaugh haritasına yerleştirilmesi.


Karnaugh haritasındaki hücrelerin ifade ettiğleri anlamları belirledikten sonra yapılması gereklili işlem, doğruluk tablosundaki bilgilerin Karnaugh haritasına aktarılmasıdır. Bilgilerin aktarılması işleminde, doğruluk tablosunda çıkışın ‘1’ olduğu durumlar Karnaugh haritasındaki hücrelere taşınır. Taşınma işlemi, doğruluk tablosunda çıkışın ‘1’ olduğu kombinasyonları temsil eden hücrelere ‘1’ değerinin yazılması şeklinde yapılır (Şekil 6.5).

Sonuçları ‘0’ olan ifadeler bir sonraki işlem aşaması olan gruplandırmada göz önünde bulundurulmadığı için, çizelgeye yazmaya gerek yoktur.

Üç değişkenli işlemlerde de doğruluk tablolardaki ‘1’ değerleri Karnaugh haritalarında temsil edildikleri hücrelere taşınırlar (Şekil 6.6). Karnaugh haritasının dışında grup işaretleri ile belirtilen ve değişkenler ile gösterilen satır ve sütunlar; ilgili değişkenin ‘1’ olarak temsil edildiği satırları veya sütunları göstermektedir.

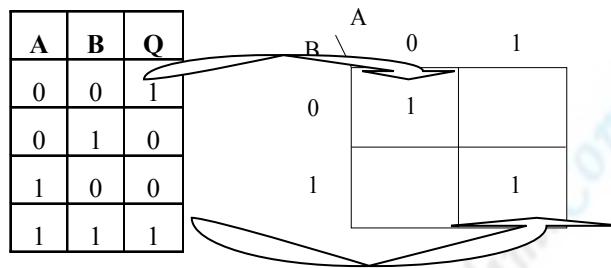

Şekil 6.5. Doğruluk tablosundaki değerlerin Karnaugh haritasındaki hücrelere taşınması.

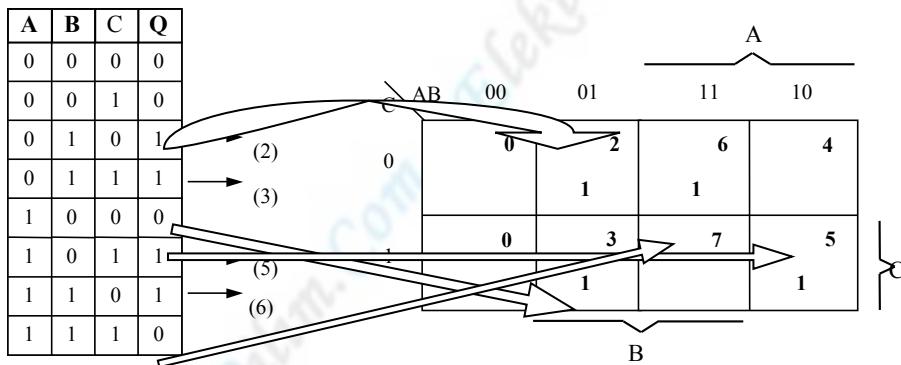


Şekil 6.6. Üç değişkenli doğruluk tablosundaki değerlerin Karnaugh haritasına taşınması.

## 2. Karnaugh Haritalarındaki Hücrelerin Gruplandırılması ve Gruplardan Eşitliklerin Yazılması

Doğruluk tablosundaki değerlerin Karnaugh haritalarındaki hücrelere taşınmasından sonra gruplandırma yapılır. Yan yana veya alt alta bulunan hücrelerdeki ‘1’ sayılarının halka içerisinde alınması işlemine, ‘**gruplandırma**’ denir. Gruplandırmada ve lojik ifadelerin oluşturulmasında takip edilecek sıra ve dikkat edilecek kurallar aşağıdaki gibi özetlenebilir:

- i-Yan yana veya alt alta bulunan bir, iki veya ikinin kuvveti sayıdaki hücreler gruplandırılabilir. ( $2^0=1$ ,  $2^1=2$ ,  $2^2=4$ ,  $2^3=8$ ,  $2^4=16$ ,.....).
- ii- Her bir gruba farklı bir isim verilir.
- iii- Herhangi bir gruba girmiş olan ‘1’, başka bir gruba girebilir. Bu işlem sonucun daha kısaltmasına yardımcı olur (Şekil 6.7).

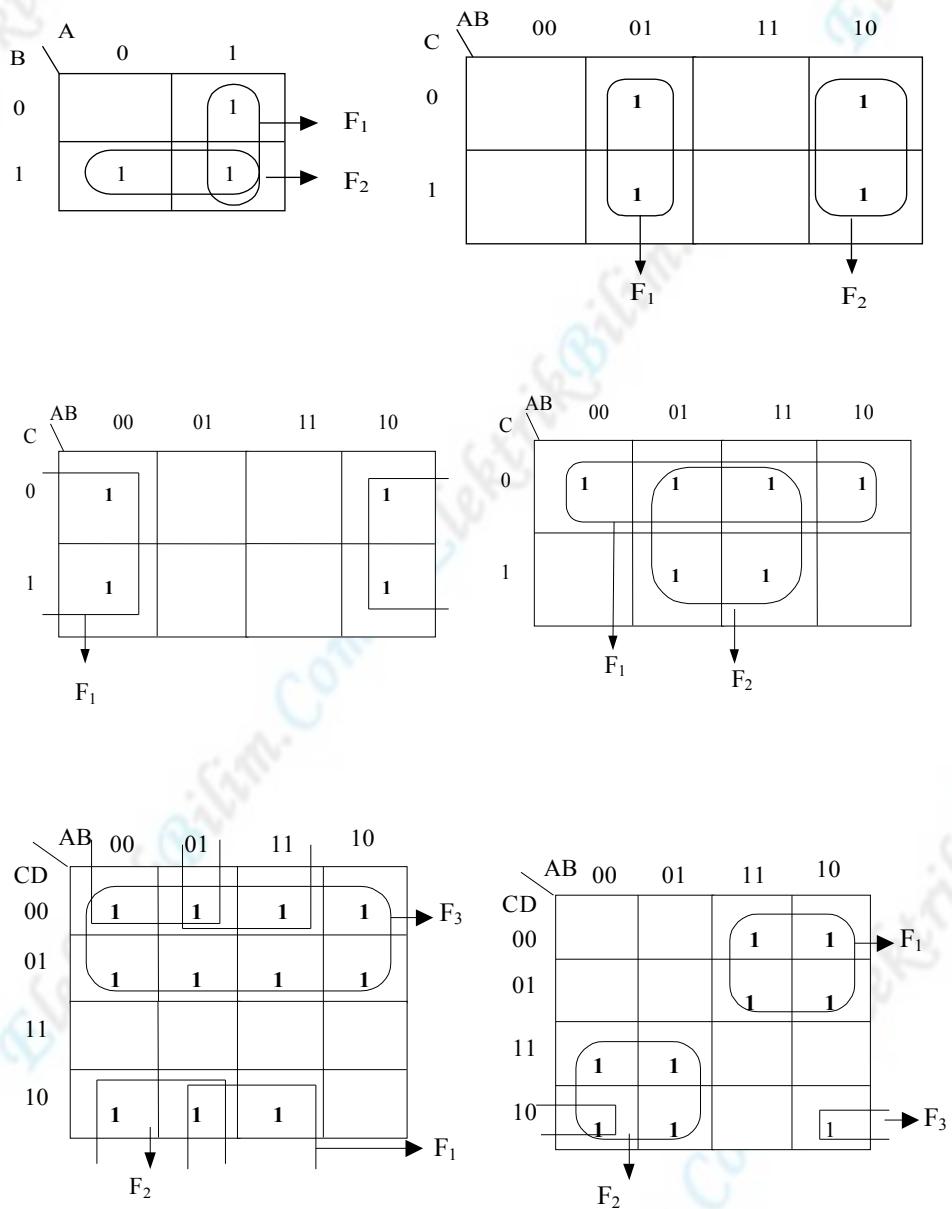

Şekil 6.7. Karnaugh haritasında gruplandırma örnekleri.

iv-Karnaugh çizelgesini sağa sola veya yukarı aşağı bükecek olursak, çizelge silindirik bir şeke dönüştürülür. Bu durumda çizelgenin alt ve üst hücrelerinde bulunan veya başta ve sondaki hücrelerde olan 1 değerleri bitişik sayılabilceğinden gruplandırma yapılabilir.


v- İki değişkenli Karnaugh'da aynı grup içerisinde dört adet, üç değişkenli Karnaugh'da sekiz adet '1' olması durumunda fonksiyon sonucu '1' olur.

vi- Oluşturulan grupların ifade ettikleri kombinasyonlar, grubun bulunduğu kolon(lar) ve satır(lar)da hücreler boyunca değişim göstermeyen değişkenler alınarak oluşturulur. Değişim gösteren değişkenler ise göz ardı edilir (Şekil 6.8) .

**Örnek 1:** Şekil 6.8'de verilen iki değişkenli Karnaugh'da bulunan değerleri gruplandırarak, gruplara ait eşitlikleri yazalım.

Yukarıda özetlenen işlemler sırası ile gerçekleştirilecek F<sub>1</sub> ve F<sub>2</sub> olarak isimlendirilen iki grup oluşturulur. Grupların oluşturulup, oluşturulan grupların isimlendirilmesinden sonra yapılacak işlem, her bir grubun temsil etiği eşitliği yazmaktr.

F<sub>1</sub>'in ifade ettiği kombinasyon yazılmırken A'nın aldığı değerlere bakılır. Grubun bulunduğu kolonlarda A; hem 0, hemde 1 değerini aldığından 'A' değişkeni yazılmaz. Grubun bulunduğu satırda B'nin aldığı değer değişmediğinden ve satır '1' değerini temsil ettiğinden; F<sub>1</sub>=B olarak elde edilir.


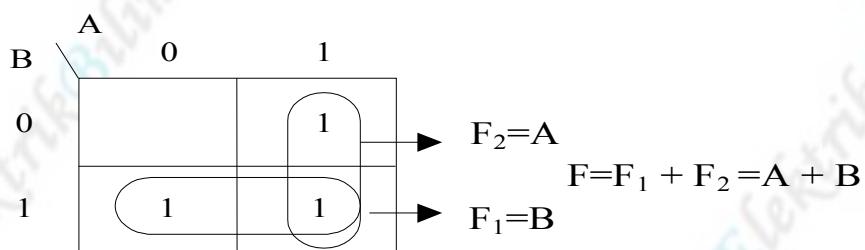


**Şekil 6.8.** Karnaugh haritasında gruplandırmalardan fonksiyonların yazılması.

Aynı şekilde F<sub>2</sub>'nin bulunduğu kolonda 'A' yalnızca 1 değerini aldığından F<sub>2</sub> = A olarak yazılır. Grup her iki satırda bulunduğuundan ve 'B' değişkeni hem '0', hemde '1' değerlerini aldığından B değişkeni yazılmaz. Ayri ayrı yazılan bu grup değerleri toplanırsa, sadeleştirilmiş eşitlik elde edilir.

**Örnek 2:** Şekil 6.9'da görülen 3 değişkenli Karnaugh haritalarında oluşturulan gruplara ait eşitlikleri bulalım ve sonuç eşitliğini yazalım.

Şekil 6.9.a'daki Karnaugh'da  $F_1$ 'in ifade ettiği fonksiyon yazılrken; grubun bulunduğu sütunlarda A değeri değişim göstermediğinden ve değişim göstermeyen değer '0' olduğundan fonksiyon  $A'$  olarak oluşur. Grubun bulunduğu ve B'nin temsil edildiği sütunlarda B değeri '0' ve '1' değerlerine sahip olduğundan B değişkeni yazılmaz. Grup her iki satırı kapladığından ve C değişkenlerinin değerleri değişim gösterdiğinden C değişkeni de eşitlikte belirtilmez. Bu durumda,  $F_1=A'$  eşitliği oluşur.





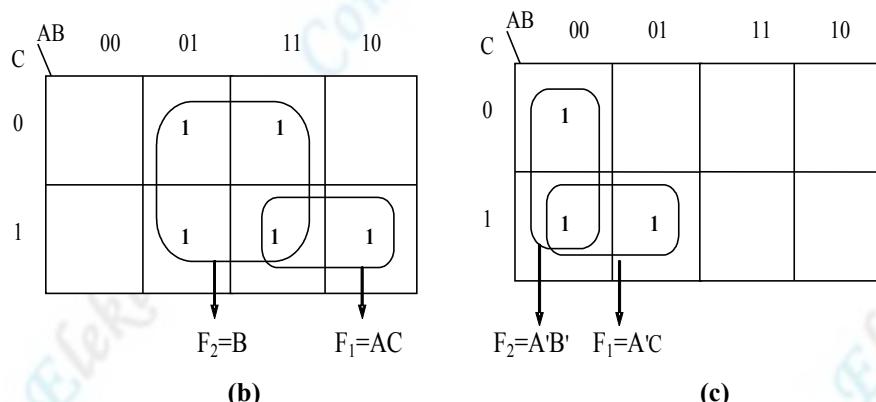
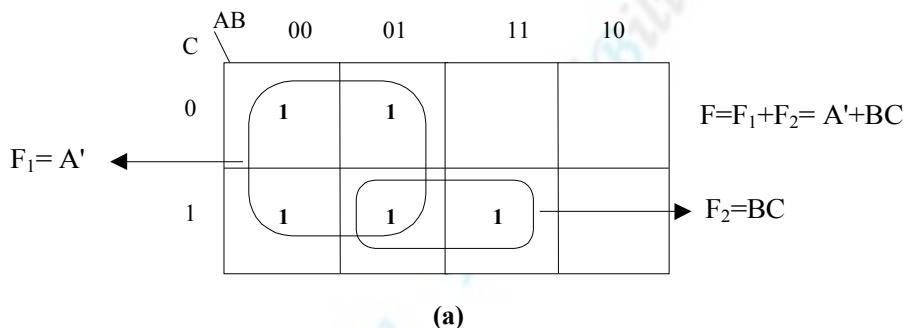


**Şekil 6.9.** Üç değişkenli Karnaugh haritasında gruplandırma yapılması ve eşitlik yazılması.

$F_2$  grubunun bulunduğu sütunlarda B, satırlarda C değişim göstermeyen değişken olduğundan, bu değişkenler çarpım şeklinde yazılarak eşitlik oluşturulur.  $F_2$ 'nin eşitliği;  $F_2 = BC$  olarak bulunur. Bulunan eşitlikler toplanırsa, Karnaugh şemasının temsil ettiği eşitlik oluşur. Diğer Karnaugh'larda da aynı prensiplere uyularak gruplar oluşturulur.

**Örnek 3:** Şekil 6.7'de gösterilen Karnaugh'lardaki grumlara ait eşitlikleri yazalım.

Herbir Karnaugh'da yapılan grumlara ait eşitlikler yazılırsa, Şekil 6.10'daki eşitlikler elde edilir.

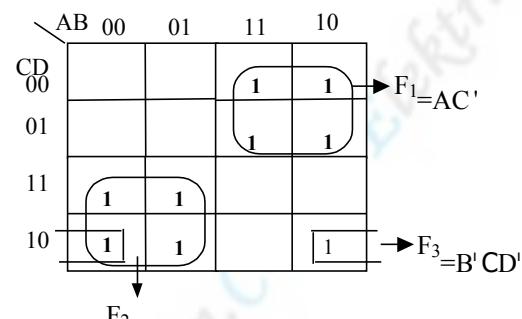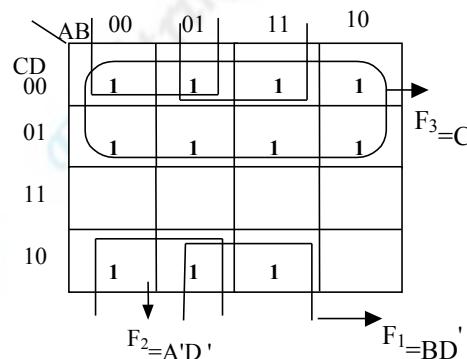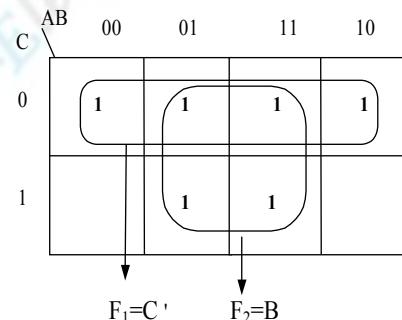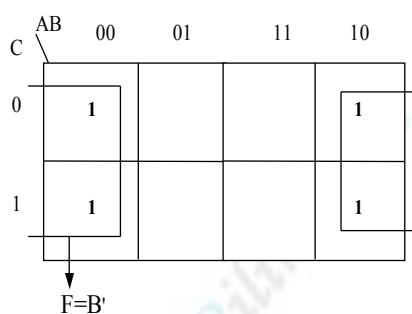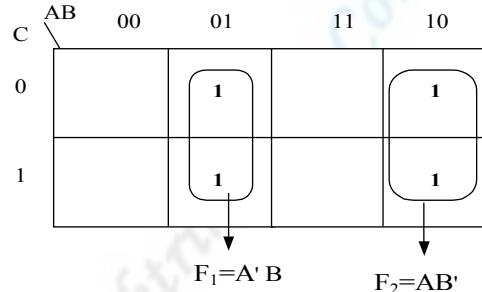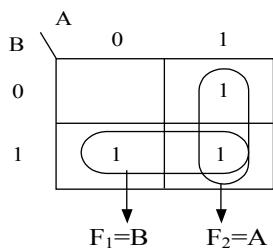

**Şekil 6.10.** Karnaugh haritasında yapılan grumlardan eşitliklerin yazılması.


### 3. Karnaugh Haritası Kullanarak Boolean Eşitliklerin Sadeleştirilmesi

Karnaugh haritasının yaygın kullanım yerlerinden birisi, Boolean eşitliklerinin sadeleştirilmesidir. Sadeleştirme işlemi için Boolean eşitliğindeki değişken sayısına uygun Karnaugh haritası çizildikten sonra, eşitlikteki her bir mintermin temsil ettiği hücreye '1' yazılır. Örneğin;  $A'BC$  kombinasyonunun karşılığının 011,  $AB'C'$  nin karşılığının 100 olduğu gibi.

Eşitlikteki kombinasyonların temsil ettiği değerlerin karşılığı olan hücrelere '1' yazılması suretiyle taşınma işlemi bitirilir. Taşınma işlemi bitirildikten sonra gruplandırırmalar yapılır. Gruplara ait eşitlikler yazılıp, bu eşitliklerin tek bir eşitlikte mintermlerin toplamı şeklinde yazılması ile sadeleştirme işlemi bitirilir.

**Örnek 4:**  $F=A'BC+A'B'C+ABC'+A'BC'$  lojik eşitliğini sadeleştirelim.

Her bir mintermin temsil ettiği Karnaugh haritasındaki hücreye '1' yazılması ile Şekil 6.11'deki Karnaugh elde edilir. Karnaugh haritasındaki 1'ler gruplandırılırsa;  $F_1$  ve  $F_2$  olarak ifade edilen iki grup ortaya çıkar.

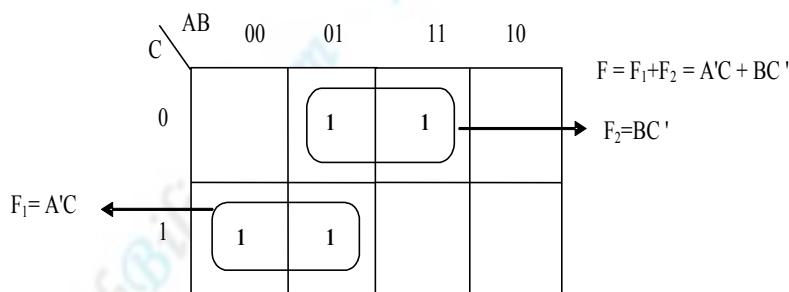


**Şekil 6.11.** Lojik eşitliklerin Karnaugh haritası yardımıyla sadeleştirilmesi.

Grupların ifade ettileri kombinasyonlar yazılırsa;  $F_1=A'C$  ve  $F_2=BC'$  eşitlikleri bulunur ve sadeleştirilmiş ifade  $F=A'C+BC'$  şeklinde elde edilir. Bu eşitliğin en sadeleştirilmiş halini ifade eder.

**Örnek 5:**  $F=ABC'+A'BC+A'BC'+ABC$  eşitliğini Karnaugh haritası yöntemiyle sadeleştirelim. Sonucun doğru olduğunu Boolean aritmetiği kurallarıyla kontrol edelim.


Eşitlikteki mintermlerin Karnaugh haritasına taşınması ve oluşan 1'lerin gruplandırılması ile Şekil 6.12'deki Karnaugh elde edilir. Gruplandırma sonucunda  $F=B$  eşitliği elde edilir. Diğer taraftan verilen eşitliğin boolean cebiri kuralları ile sadeleştirilmesi sonucunda  $F=B$  elde edilir. Bu durum Karnaugh haritası ve Boolean eşitlikleri ile aynı sonuca ulaşabileceğinin göstergesidir. Bu sonuç, işlemlerin birbirinin sağlamasını yapmak amacıyla kullanılabileceğini gösterir.

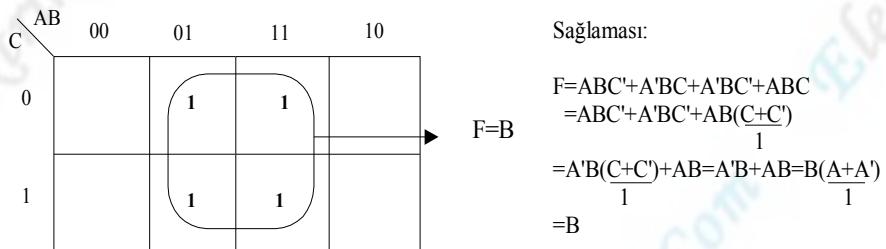

**Şekil 6.12.** Boolean eşitliklerinin Karnaugh haritası yardımıyla sadeleştirilmesi.


**Örnek 6:**  $F = A'B'C' + A'BC' + ABC' + A'BC + ABC + AB'C$  lojik eşitliğini Karnaugh haritası yardımıyla sadeleştirelim.

Fonksiyonda bulunan mintermlerin temsil edildiği hücrelere '1' değerleri yazılır ve oluşan sayılar grupperdirilir. Grupların temsil ettiği yeni minterm değerlerinin yazılması ile sadeleştirilmiş fonksiyon elde edilir.

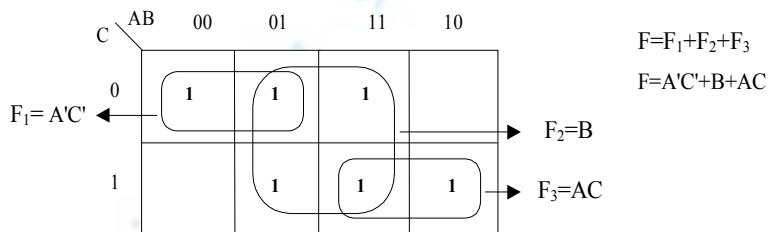

**Şekil 6.13.** Boolean eşitliklerinin Karnaugh haritası yardımıyla sadeleştirilmesi.


**Örnek 7:**  $F = A'B'C' + AB'C' + A'BC + AB'C + ABC$  eşitliğini Karnaugh haritası yardımıyla basitleştirelim.

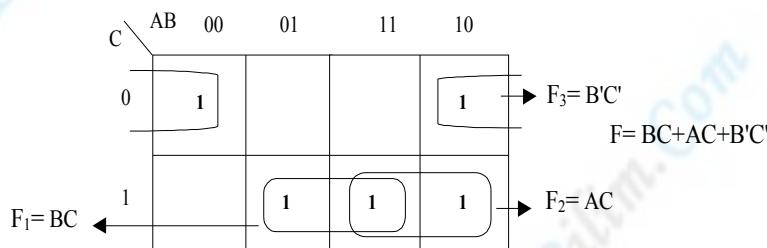

**Şekil 6.14.** Boolean eşitliklerinin Karnaugh haritası yardımıyla sadeleştirilmesi.

**Örnek 8:** Aşağıda verilen Boolean eşitliğini Karnaugh haritası kullanarak sadeleştirelim.


$$F = ABC'D' + AB'C'D' + ABC'D + AB'C'D + A'B'CD + A'BCD + A'B'CD' + A'BCD' + AB'CD'$$

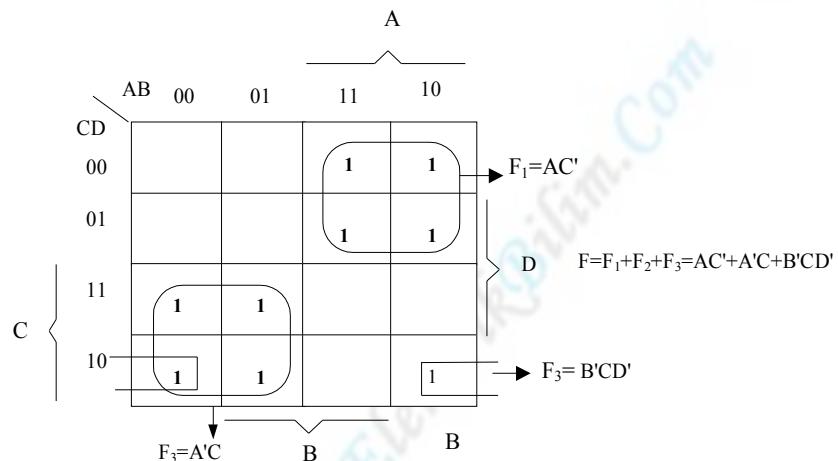

**Şekil 6.15.** Dört değişkenli bir eşitlikteki mintermlerin Karnaugh haritasına taşınması ve fonksiyonun sadeleştirilmesi.

**Örnek 9:**  $F = \sum(0,1,2,4,5,6,8,9,12,13,14)$  şeklinde verilen bir minterm ifadesini sadeleştirerek, lojik eşitlik halinde yazalım.


İfadedeki rakamları temsil eden hücrelere '1' yazılması ile eşitlik Karnaugh haritasına taşınır. Daha sonra gruplandırma yapılması ve grupların temsil ettiği eşitliklerin yazılması ise sadeleştirme işlemi bitirilir.

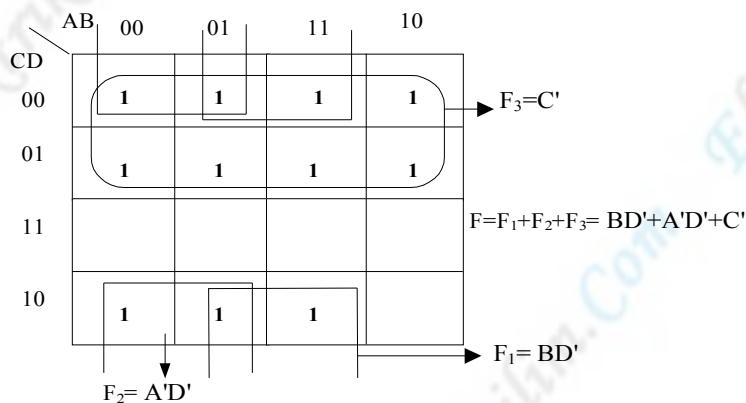

**Şekil 6.16.** Minterm ifadelerin Karnaugh yardımıyla sadeleştirilmesi.

**Örnek 10:**  $F = A'B'CD + ABCD + A'CD' + A'CD + AB'D$  lojik eşitliğini Karnaugh haritası yardımı ile sadeleştirelim.

Verilen lojik eşitlikte 4 değişken bulunması nedeni ile kullanılacak Karnaugh haritasının dört değişkenli olması gereklidir. Eşitlikteki mintermler, temsil edildikleri hücrelere '1' yazılması sureti ile Karnaugh haritasına taşınır. Karnaugh haritasındaki 1'ler gruplandırılıp, grupların karşılıkları olan eşitliklerin yazılması ile sadeleştirme işlemi bitirilir.

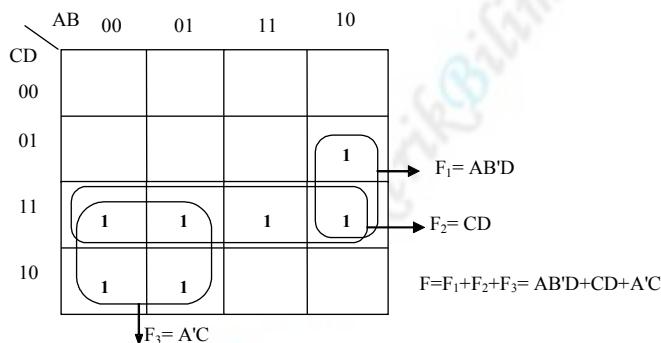


**Şekil 6.17.** Dört değişkenli eşitliklerin Karnaugh yardımıyla sadeleştirilmesi.

Buraya kadar olan örnekler hep mintermlerin toplamı şeklinde eşitliklerin sadeleştirilmesi idi. Makstermlerin çarpımı şeklinde olan eşitlikleri sadeleştirmede, doğruluk tablosu çıkış sütunundaki '0' olan değerler Karnaugh haritasına taşınır. Eğer eşitlik mimterm olarak verilmişse, mintermleri temsil eden hücrelere 1 yazıldıkten sonra kalan hücreler 0'larla doldurulur. Hücrelerdeki 0'lar gruplanarak makstermlerin çarpımı yazılır.

**Örnek 11:**  $F(A,B,C,D) = \Sigma(0, 2, 4, 5, 6, 8, 10)$  minterm ifadesini Karnaugh haritasındaki 0'ları kullanarak sadeleştirilmiş eşitlik olarak yazalım.

Verilen eşitlikteki rakamlar, temsil edildikleri hücrelere '1' yazılması suretiyle Karnaugh'ya taşınır. '1' yazılmayan tüm hücrelere '0' yazılarak, '0'lar gruplandırılır. Gruplardan makstermler yazılır (Şekil 6.18).


Makstermlerin yazılması işleminde değeri değişimyen değişken '1' ise değişkenin değil, değişken değeri '0' ise değişkenin kendisi yazılır.

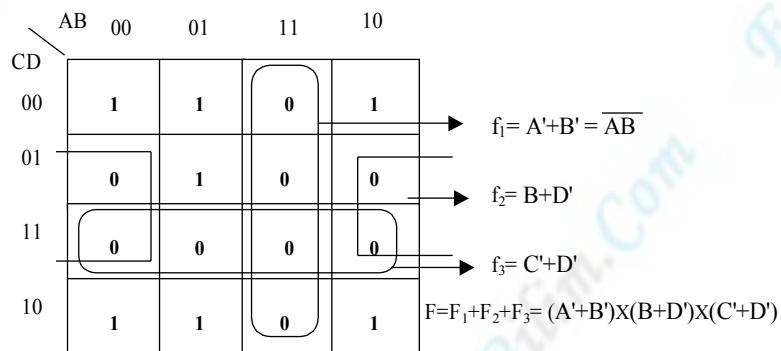


Şekil 6.18. Minterm ifadelerin 0'lar kullanılarak sadeleştirilmesi.

#### 4. Beş ve Altı Değişkenli Karnaugh Haritaları

Dörtten fazla sayıdaki değişkenli Karnaugh haritaları ile çalışmak çok kolay değildir. Çok sayıdaki değişkenle işlem yaparken, hücrelerin sayısı oluşturabilecek mintermlerin sayısına eşit olacağından beş değişkenli sistemde hücre sayısı  $2^5=32$ , 6 değişkenli bir sistemde hücre sayısı  $2^6=64$  olur. Beş değişkenli Karnaugh Şekil 6.19'da ve 6 değişkenli Karnaugh haritası Şekil 6.20'de görülmektedir. Beş değişkenli Karnaugh haritası iki adet dört değişkenli Karnaugh haritasının bileşimi, 6 değişkenli Karnaugh haritası iki adet beş değişkenli haritanın bireleşmiş hali olarak düşünülebilir.

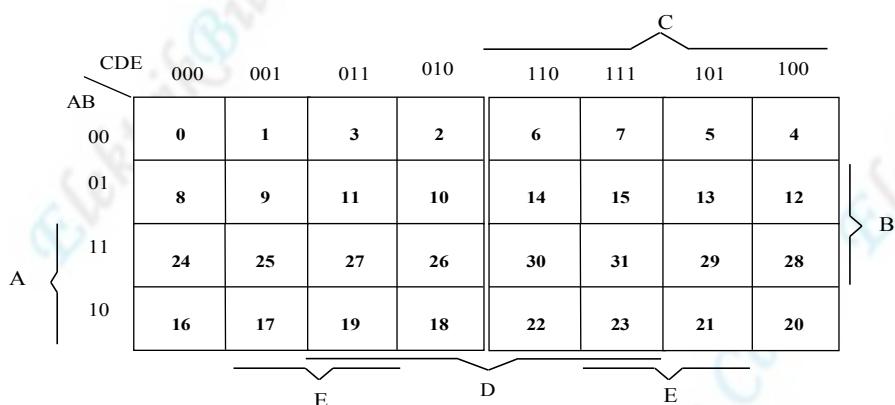


Şekil 6.19. Beş değişkenli Karnaugh haritasında hücrelerin oluşturulması.

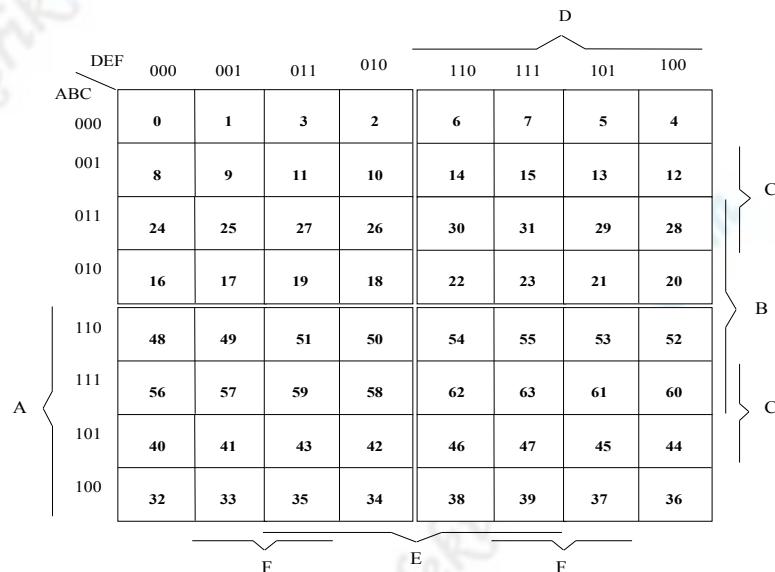

**Şekil 6.20.** Altı değişkenli Karnaugh haritasında hücrelerin oluşturulması.

Beş ve altı değişkenli Karnaugh haritalarında oluşturulan grupları temsil eden eşitlikler yazılrıken, değerleri değişim göstermeyen değişkenler alınır. Gruplandırma oluştururken, beş değişkenli Karnaugh haritasının iki tane dört değişkenli Karnaugh haritasının bileşimi olduğu hatırlanarak, iki parça üst üste düşünülüp gruplandırma yapılabilir (Şekil 6.21).

**Örnek 12:**  $F_{(A,B,C,D,E)} = \Sigma(0,2,4,6,9,11,13,15,17,25,27,29,31)$  minterm ifadesini sadeleştirilmiş eşitlik olarak yazalım.

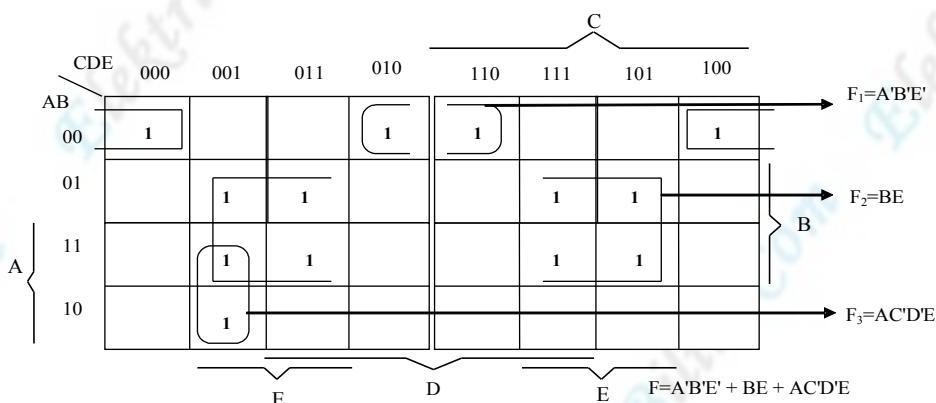


**Şekil 6.21.** Beş değişkenli Karnaugh haritasında eşitliklerin yazılması.

Altı değişkenli Karnaugh haritasında gruplandırmalarda, haritanın iki adet beş değişkenli Karnaugh haritasından oluşturulduğu hatırlanarak, yatay ve dikey katlama işlemi yapılabilir. Bu durumda bir araya gelen hücreler grup oluşturabilir (Şekil 6.22).

**Örnek 13 :** Şekil 6.22'de verilen Karnaugh haritasında bulunan 1'leri gruplayarak ilgili eşitlikleri yazalım.

Eşitlikleri yazmada, grupların bulunduğu sütun ve satırlarda değişim göstermeyen değişkenler minterm şeklinde yazılır. Ek olarak düşünülebilecek tek nokta, Karnaugh haritasının katlanması durumunda üst-üste gelecek hücrelerin grup oluşturabileceğidir.

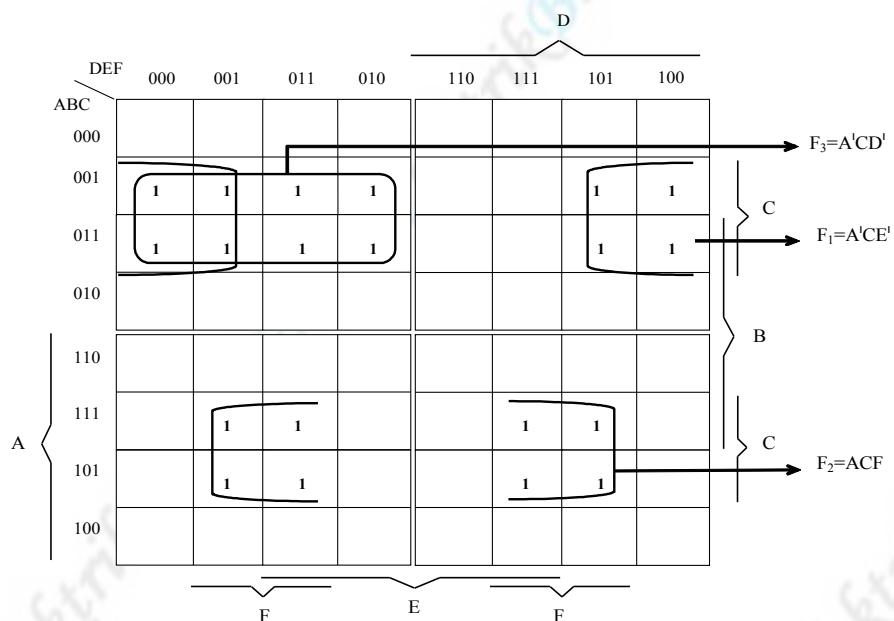

Şekil 6.22. Altı değişkenli Karnaugh haritasında eşitliklerin yazılması.

### 5. Farketmeyen Durumlu (Don't Care'li) Lojik Eşitlikler


Karnaugh haritasında bulunan 1 ve 0'lar lojik fonksiyonun oluşmasında bir anlam ifade eder. Bununla beraber, giriş değişkenlerinin kesin değerler olmadığı durumlar da bulunabilir.

Örneğin; dört bitle ifade edilen onluk sistemde, 9'dan sonraki altı kombinasyon hiçbir zaman oluşmaz. Bu durumda, oluşanmayan (kullanılmayan) kombinasyonların aldığı değerler göz ardı edilebilir. '**Fark etmeyen durumlar**' olarak isimlendirilen bu durumlar, eşitlikleri basitleştirmeye yardım eder.

Fark etmeyen kombinasyonların temsil ettikleri hücrelere '1' veya '0' değerlerini koymak mümkün değildir. Bu nedenle, oluşmayan kombinasyonları temsil eden hücrelere 'X' veya 'd' işaretü (1 ve 0 ifadelerinden ayırmak için) yerleştirilir. Karnaugh haritasında gruplandırma yapılrken, fark etmeyenli hücreler 0 veya 1 olarak kabul edilebilir. Karar, hangi kabulün fonksiyonu daha basit hale getireceğine göre verilir.

**Örnek 14:**  $F = \Sigma(1,3,7,11,15)$  ve farklı durumları  $d = \Sigma(0,2,5)$  olan bir fonksiyonu sadeleştirelim.

Sadeleştirme işlemi için, eşitlikte bulunan sayıların temsil ettiği hücrelere '1', farklı durumlarını temsil eden hücrelere 'x' işaretü konur. Oluşan '1'ler gruplandırma işlemine tabi tutulur. 'x' işaretli hücreler, 1 veya 0 olarak düşünülebilir. Örnekte farklı etmeyen durumlardan birisi '1', diğer '0' olarak kabul edilmiştir.

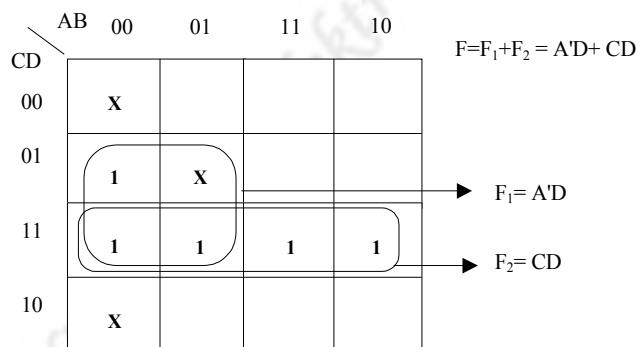

**Şekil 6.23.** Fark etmeyen durumları kullanarak boolean eşitlerin elde edilmesi.

Buraya kadar Karnaugh haritalarının sadeleştirmede kullanılmasını inceledik. Şimdi Karnaugh haritalarının lojik devrelerin tasarımda kullanılmasını inceleyelim.

## 6. Karnaugh Haritası Yardımı ile Lojik Devrelerin Tasarımı

Karnaugh haritası kullanılarak yapılacak lojik devre tasarımda, ilk işlem olarak lojik devre tasarımındaki işlem basamakları uygulanıp doğruluk tablosu oluşturulur. Doğruluk tablosundan elde edilen değerler Karnaugh haritasına taşınarak gruplandırmalar yapılır. Grupların temsil ettiği eşitlikler yazılarak lojik fonksiyon elde edilir. Son aşamada ise eşitliği temsil eden devre çizilir.

**Örnek 15:**  $x_1x_0$  iki bitlik bir sayıyı temsil etmektedir.  $y_1y_0$  değişkenleri ise diğer iki bitlik bir sayıyı göstermektedir.  $x_1, x_0, y_1, y_0$  değerlerini giriş olarak kullanan ve  $x_1x_0$  ile  $y_1y_0$  sayılarının eşit olduğu durumlarda çıkışın 1 olmasını sağlayan lojik devreyi Karnaugh haritası kullanarak tasarlayalım.


i- İlk aşamada, tüm değişkenlerin alabileceği değerleri toplu olarak gösteren doğruluk tablosu (4 değişkenli) oluşturulur.

ii- Doğruluk tablosunda  $x_1, x_0$  ve  $y_1, y_0$  çiftlerinin eşit olduğu durumlar tespit edilir ve bu durumlar çıkış sütununda ilgili değerlerin karşısında '1' konularak belirtilir (Şekil 6.24.a).

iii- Doğruluk tablosu çıkış sütunundaki '1' değerleri Karnaugh haritasındaki ilgili hücrelere taşınır (Şekil 6.24.b).

iv- Karnaugh haritasındaki '1' değerleri gruplandırılarak, gruplardan eşitlikler yazılır.

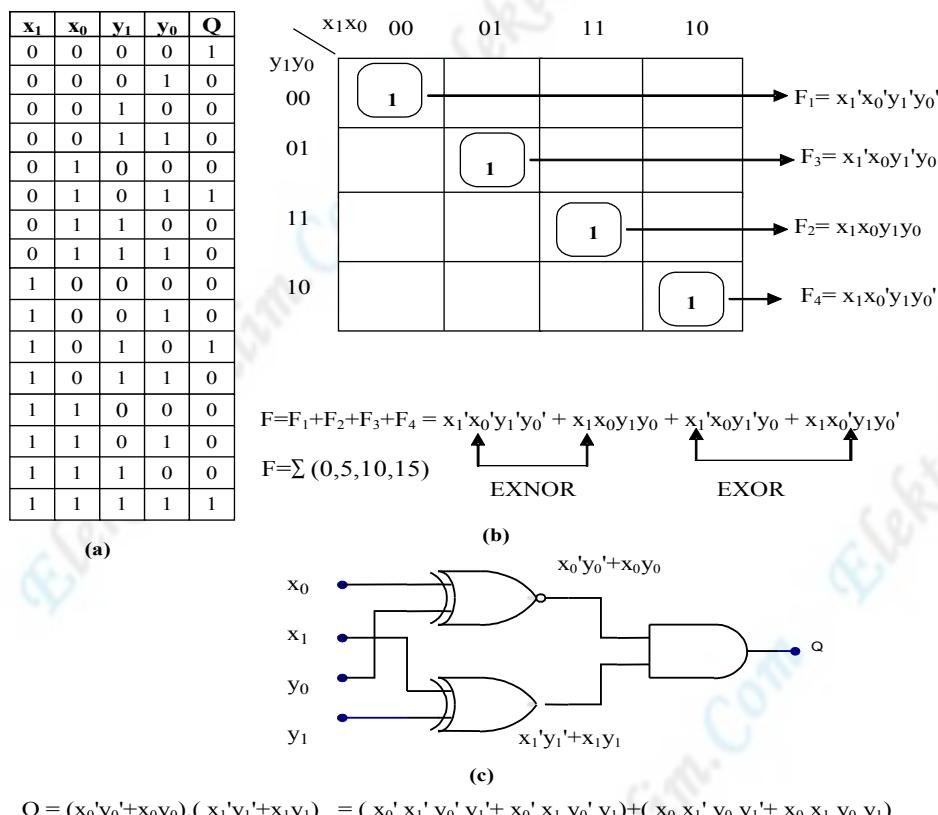v- Eşitlikler uygun kapı devreleri ile lojik devre olarak çizilir (Şekil 6.24.c).




$$Q = (x_0'y_0' + x_0y_0)(x_1'y_1' + x_1y_1) = (x_0' x_1' y_0' y_1' + x_0' x_1 y_0' y_1) + (x_0 x_1' y_0 y_1' + x_0 x_1 y_0 y_1)$$

Şekil 6.24. Karnaugh haritası kullanarak lojik devrelerin tasarılanması.

**Örnek 16:** Şekil 6.25.a'da görülen devre bir fotokopi makinesinin kontrol devresidir. Makinenin içerisinde kağıdın yolu üzerinde 4 tane anahtar bulunmaktadır. Anahtarlar normalde açıktır ve kağıt geçerken anahtarları kapatmaktadır. Herhangi iki anahtarın kapatılması durumunda çıkışta '1' olmasını sağlayan lojik devreyi tasarlayalım.

Yalnızca  $S_1$  ve  $S_4$  anahtarları aynı anda kapatılamaz.

Devre tasarımda, istenilen durumlar doğruluk tablosunun çıkış sütununda belirtilir (Şekil 6.25.b).

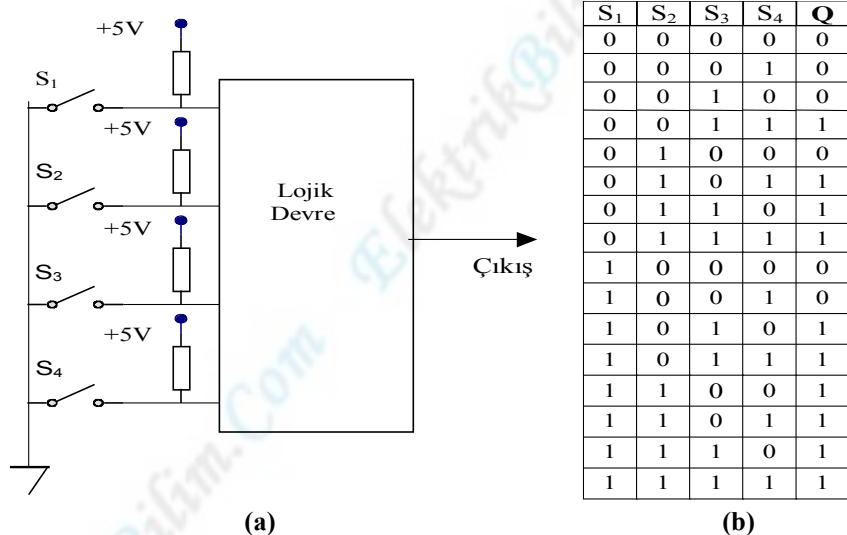

**Şekil 6.25.** Lojik tasarımda doğruluk tablosunun oluşturulması, Doğruluk tablosunun Karnaugh haritasına taşınması ve lojik devrenin oluşturulması..



Doğruluk tablosundaki ‘1’ değerleri Karnaugh haritasına taşınarak, gruplandırmalar yapılır ve grupların karşılığı olan eşitlikler yazılır (Şekil 6.25.c).

Yazılan eşitlikleri gerçekleştirecek lojik devre, uygun kapılar ile oluşturulur (Şekil 6.25.d).

**Örnek 17:** Bir sendikanın yönetim kurulunda dört temsilci bulunmakta ve her temsilci sendikaya kayıtlı 560 üyeden belirli sayıdaki üyesi temsil etmektedir. Kararların alınması için salt çoğunluğun gerekliliği olduğu yönetim kurulunda, temsilcilerin birer düğmeye basması ile sonucun geçerli olup olmadığını hesaplayarak, geçerli ise bir lambanın yanmasını sağlayacak devreyi Karnaugh haritası kullanarak NAND kapılarıyla tasarlayalım.

A	B	C	D	Q
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

(a)

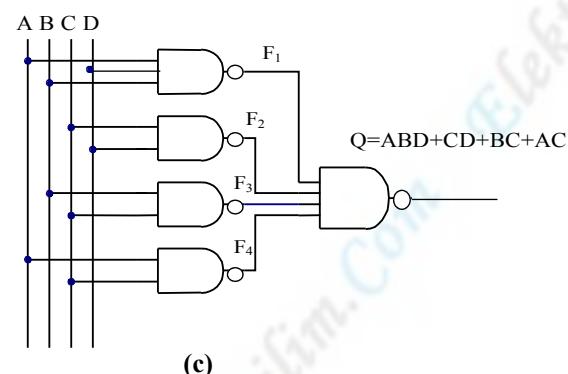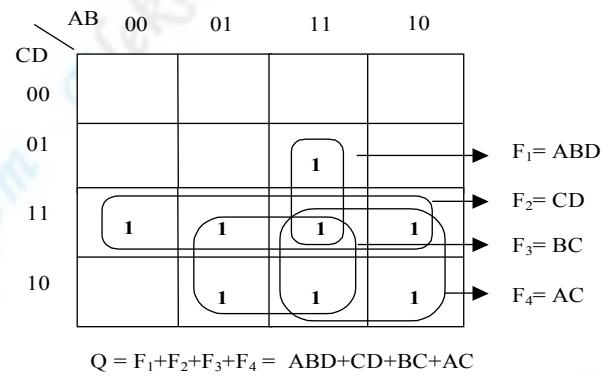

Şekil 6.26. Karnaugh haritası kullanarak lojik devrelerin tasarılanması.

Temsilciler: A temsilcisi: 105,  
 B temsilcisi: 125,  
 C temsilcisi: 202,  
 D temsilcisi: 128 üyesi temsil etmektedir.

İlk işlem olarak, doğruluk tablosu yardımcı ile sonucun ‘1’ olacağı kombinasyonları bulmamız gereklidir. Sonucun ‘1’ olduğu kombinasyon, evetlerin salt çoğunluğun sağladığı durumlardır (Şekil 6.26.a).

Sonucun 1 olduğu kombinasyonlar Karnaugh haritasına taşınır ve taşınan değerler gruplandırılır. Gruplandırmadan elde edilen mintermle birleştirilirse, istenilen işlemi gerçekleştirilecek devrenin lojik eşitliği elde edilir (Şekil 6.26.b).

Lojik eşitliği gerçekleştirilecek devre kapıları ile oluşturularak işlem bitirilir (Şekil 6.26.c).

### Tekrarlama ve Çalışma Soruları

1. Boolean eşitlikleri sadeleştirmek için kullanılan yöntemler nelerdir ?
2. Üç değişkenli Karnaugh haritasını iki farklı şekilde oluşturunuz.
3. İki, üç ve dört değişkenli Karnaugh haritalarında, her bir hücrelerin temsil ettiği kombinasyonu hücrelerin içerisinde yazınız.
4. Çıkış sütununda, 0,2,4,5 değerlerinde “1” değerlerine sahip, üç değişkenli doğruluk tablosundaki değerleri Karnaugh haritasına taşıyınız.
5. Dört değişkenli bir doğruluk tablosunda 1,6,7,9,14,15 değerlerinde sonuç ‘1’dir. Bu değerleri Karnaugh haritasına taşıyınız.
6. Karnaugh haritalarında gruplandırma tarif ediniz.
7. Gruplandırmada uygulacak kuralları sıralayınız.
8. Aşağıda verilen 3 değişkenli karnaugh’larda uygun gruplandırmaları yapınız.

		AB	00	01	11	10
		C	0			
C	AB	00	1	1		
		01	1	1	1	1

		AB	00	01	11	10
		C	0			
C	AB	00	1		1	1
		01	1	1		1

9. Verilen 4 değişkenli Karnaugh'larda uygun gruplandırmaları yapınız.

	AB	00	01	11	10
CD					
00		1	1	1	
01					
11		1	1		
10		1	1	1	

	AB	00	01	11	10
CD					
00					
01			1	1	
11		1	1	1	
10			1	1	1

10. Verilen Karnaugh haritalarında gruplandırma yaparak, grupların temsil ettileri eşitlikleri yazınız.

C	AB	00	01	11	10
0					
1					
0		1	1	1	1
1		1			1

C	AB	00	01	11	10
0					
1					
0		1	1		1
1			1	1	1

11. Verilen Karnaugh haritalarında gruplandırma yaparak, grupların temsil ettileri eşitlikleri yazınız.

CD	AB	00	01	11	10
00					
01					
11		1	1	1	
10		1	1		

CD	AB	00	01	11	10
00					
01					
11		1		1	1
10			1		

12. Lojik ifadelerin Karnaugh haritası yöntemi ile sadeleştirmesinde takip edilecek işlem sırasını özetleyiniz.
13.  $F = AB'C + ABC' + A'BC' + A'B'C'$  Lojik ifadesini Karnaugh haritası kullanarak sadeleştiriniz.
14.  $F = AB'C'D + AB'C'D' + A'B'CD + ABCD$  Lojik ifadesini Karnaugh haritası kullanılarak sadeleştiriniz.
15. Karnaugh haritalarının lojik tasarımında kullanımına kendiniz bir örnek vererek lojik devreyi çiziniz.
16.  $F = AB'C'D + AB'C'D + A'B'CD + A'B'CD' + A'BCD' + ABC'D' + ABCD + AB'C'D + AB'CD$  lojik ifadesini Karnaugh haritası kullanılarak sadeleştiriniz.
17.  $F = A'B'C'D' + A'B'CD + A'B'CD' + A'BC'D' + A'BCD + A'BCD' + ABC'D' + ABCD' + AB'C'D' + AB'CD$  Lojik ifadesini sadeleştiriniz.
18.  $F = A'B'C'D' + A'B'C'D + A'B'CD + A'B'CD' + A'BC'D + A'BCD + ABC'D + ABCD + AB'C'D' + AB'C'D + AB'CD + AB'CD'$  Lojik ifadesini Karnaugh haritası kullanılarak sadeleştiriniz.
19.  $F = A'B'C'D + A'BC'D' + A'BC'D + A'BCD' + ABC'D' + ABC'D + ABCD' + AB'C'D' + AB'C'D + AB'CD + AB'CD'$  Lojik ifadesini sadeleştiriniz.
20.  $F = A'B'C'D + A'B'CD + A'BC'D + A'BCD + AB'CD + ABCD$  Lojik ifadesini Karnaugh haritası kullanılarak sadeleştiriniz.

## BÖLÜM

7

# Sayısal Entegreler (Digital IC's)

### Amaçlar

- Sayısal entegre terminolojisinin, sayısal entegre teknolojisinde kullanılan kavramların açıklanması
- Sayısal entegre parametrelerinin anımlarının açıklanması
- Entegrelerin içerdikleri eleman sayısına veya kullanılan teknolojiye göre sınıflandırmalarının yapılması
- ‘Bipolar’ ve ‘MOS’ entegre teknolojilerinin tanıtılması
- Lojik devrelerde arauyum kavramının açıklanması ve arauyum devrelerinin açıklanması
- Sayısal Elektronik’te kullanılan göstergelerin çalışma prensiplerinin açıklanması ve gösterge çeşitlerinin öğretilmesi
- Sıvı kristal göstergelerinin tanıtılması

### Başlıklar

- Sayısal Entegre Parametreleri ve Sayısal Entegre Terminoloji
- Entegrelerin Yapılarındaki Eleman Sayısına Göre Sınıflandırılması
- Lojik Entegrelerin Yapılarındaki Elemanlara Göre Sınıflandırılması
- Lojik Elemanlarda Ara Uyum
- TTL ve CMOS Elemanlarla Kullanılan Göstergeler



## Giriş

Lojik kapılar başlığı altında açıkladığımız temel lojik elemanlar; direnç, diyon, transistör, küçük değerlikli kondansatör, FET, MOSFET, vb. elektronik devre elemanlarından oluşur. Aynı çeşit veya farklı elektronik elemanların bir paket haline getirilmesi ile oluşan yeni eleman, ‘**entegre**’ (Integrated Circuit -IC) olarak isimlendirilir. Entegreler ;

- i- Yapılarında kullanılan elemanların çeşidine,
- ii- Entegre içerisinde bulunan lojik kapı ve transistör sayısına,
- iii- Kullanılan entegre teknolojisine,

referans alınarak sınıflandırılabilirler.

Sayısal entegreler, yapılarında kullanılan devre elemanları referans alınarak :

- i- Bipolar entegre devreler; DTL, TTL, HTL, ECL, vb.
- ii- MOS-lojik entegre devreler; NMOS, PMOS, CMOS,  
şeklinde iki grupta toplanabilirler.

Her iki grupta bulunan elemanlar, içerdikleri lojik kapı ve transistör sayısına göre;

- i- Küçük ölçekli IC’ler,
- ii- Orta ölçekli IC’ler,
- iii- Geniş ölçekli IC’ler,
- iv- Çok geniş ölçekli IC’ler,
- v-Çok-çok geniş ölçekli IC’ler,
- vi-Giga ölçekli IC’ler,

olarak sınıflandırılırlar.

Bu genel sınıflandırmalarda ortaya çıkan grupların detaylarını incelemeden önce, her bir grubun sahip olduğu özellikleri açıklamamıza yardımcı olacak sayısal entegre parametrelerini (özelliklerini) ve sayısal entegre terminolojisini inceleyelim.

## 1. Sayısal Entegre Parametreleri ve Sayısal Entegre Terminolojisi

Entegre gruplarını birbirleri ile kıyaslamak için entegrelerin sahip oldukları özelliklerden faydalanjılır. Entegrelerin sahip oldukları özellikler, ‘**entegre parametreleri**’ veya ‘**entegre teknik özellikleri**’ olarak adlandırılır. Sayısal entegre parametreleri ve entegrelerde kullanılan terimler aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

- i. Lojik gerilim / akım seviyelerinin tanımlanması,
- ii. Yükleme (çıkış) kapasitesi (Fan Out),
- iii. Gürültü bağışıklığı (Noise Immunity –Noise Margin),
- iv. Yayılım Gecikmesi ve Yayılım Hızı (Propagation Delay ve Propagation Speed),
- v. Güç Harcaması (Power Dissipation),
- vi. Hız-Güç Üretimi (Speed-Power Product),
- vii. Akım kaynağı (Current Sourcing) ve Akım yutumu (Current Sinking).
- viii- Besleme gerilimi ve Çalışma İisisi.

Entegre parametrelerinin hangi koşullar altında geçerli olduğu ‘veri kitaplarında’ verilmektedir. Örneğin entegrelerin sağlıklı çalışabilmesi için garanti edilen sıcaklık endüstri tipi elemanlarda 0 ile +70°C ve askeri tip elemanlarda -55°C ile +125°C arasındadır

### 1.1. Lojik Gerilim Seviyeleri

Lojik gerilim seviyeleri, lojik bir sinyalde ‘0’ ve ‘1’ seviyelerini temsil eden gerilim değerleridir. ‘1’ seviyesinin ‘H-High’ ve ‘0’ seviyesinin ‘L-Low’ ile gösterildiğini kabul edersek, gerilim seviyeleri Şekil 7.1’deki değerlere sahip olur.


Şekil 7.1’de kullanılan kısaltmaların anlamlarını özetleyelim:

**V<sub>H(max)</sub>** = **V input low maximum** - Girişin ‘0’ olması için olabilecek en yüksek gerilim seviyesi.

**V<sub>H(min)</sub>** = **V input high minimum** - Girişin ‘1’ olması için gereken en düşük gerilim seviyesi.

**V<sub>O L(max)</sub>** = **V output low maximum** - Çıkışın lojik ‘0’ olması için olabilecek en yüksek gerilim seviyesi.

**V<sub>O H(min)</sub>** = **V output high minimum** - Çıkışın ‘1’ olması için gerekli en düşük gerilim seviyesi.

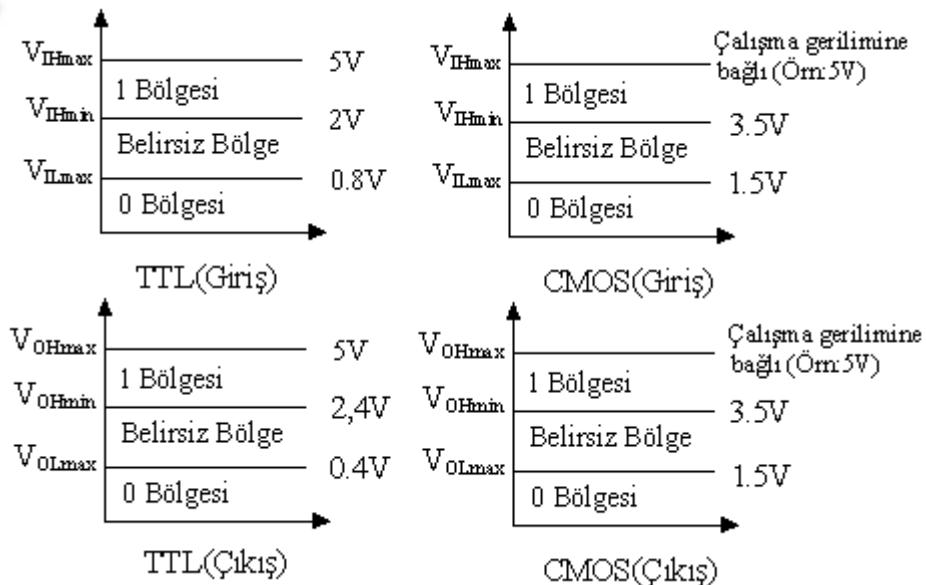

Şekil 7.1. TTL ve CMOS entegrelerinin giriş ve çıkış gerilim seviyeleri.,

PARAMETRE	TANIM	7400	74L00	74LS00
$V_{OH\min}$	'1' durumunda minimum çıkış gerilimi	2.4 V	2.4 V	2.7 V
$V_{OL\max}$	'0' durumunda maksimum çıkış gerilimi	0.4 V	0.3 V	0.5 V
$V_{IH\min}$	Girişin '1' olmasını garanti edecek minimum giriş seviyesi	2.0 V	2.0 V	2.0 V
$V_{IL\max}$	Girişin '0' olmasını garanti edecek maksimum giriş seviyesi	0.8 V	0.7 V	0.8 V

Tablo 7.1. TTL 7400 entegresinin farklı serilerde sahip oldukları gerilim seviyeleri.

Giriş ve çıkış gerilim seviyelerinde bulunan sınır değerleri, akım değerleri için de geçerlidir. Ancak, akım değerinden bahsedilirken genelde bir lojik elemanın çekeceği ortalama akımdan bahsedilir.

## 1.2. Çıkış Kapasitesi (Fan Out)

Bir lojik kapının çıkışına bağlanabilecek maksimum yük sayısına ‘Çıkış kapasitesi - Fan Out’ denir. ‘Fan Out’ değeri entegre çeşidine göre farklılık gösterir. Karmaşık devrelerde, kullanılan entegrenin çıkışına kaç tane kapı devresinin bağlanabileceğinin bilinmesi gerekir. Çıkış ucuna fazla sayıda yük bağlanırsa entegre bozulur.

Ardarda bağlanacak entegrelerin aynı cins olması uygulamada kolaylık sağlar. ‘Fan Out’ değeri, kullanılan entegrelerin giriş ve çıkış akımlarına göre hesaplanır (Şekil 7.2).

Örneğin TTL entegrelerin LS tipinde bu değerler;


Çıkış akımı;	1 durumunda	0.4 mA (yükे doğru)	
	0 durumunda	8 mA (entegreye doğru)	
Giriş akımı ;	1 durumunda	20 µA (entegreye doğru)	
	0 durumunda	0.4 mA (kaynağa doğru)	

şeklindedir.

TTL entegrelerin LS tipinde; bir entegrenin (B entegresi) giriş ucu, başka bir entegrenin (A entegresi) ‘1’ seviyesindeki çıkış ucuna bağlanırsa; her bir giriş ucundan B entegresine doğru 20 µA akım akar (Şekil 7.2). Diğer taraftan, A entegresinin çıkış akımı maksimum 0.4 mA olduğundan;

$$\text{Fan Out} = 0.4\text{mA} / 20 \mu\text{A} = 20 \text{ tane}$$

olarak bulunur.

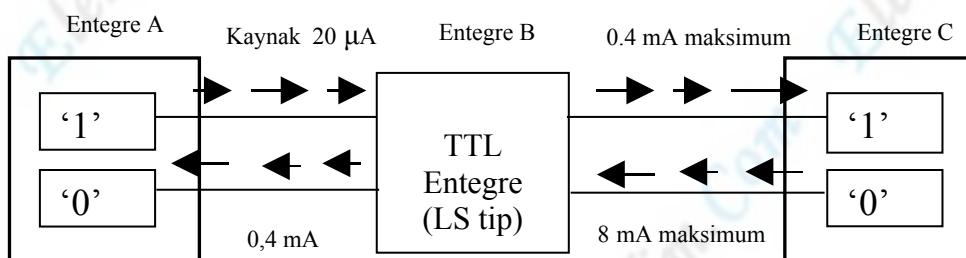

Şekil 7.2. Entegrelerin giriş ve çıkış akım değerlerine göre Fan Out'un hesaplanması.

‘B’ Entegresinin giriş ucu, ‘A’ entegrenin ‘0’ durumundaki çıkış ucuna bağlanırsa; ‘B’ entegresinin giriş ucundan ‘A’ entegresine doğru 0.4 mA’lık akım akar. ‘A’ entegresinin üzerinden akacak akım maksimum 8 mA olduğundan, aynı anda bağlanabilecek eleman sayısı;

$$\text{Fan Out} = 8 \text{ mA} / 0.4 \text{ mA} = 20 \text{ tane}$$

olarak bulunur.


Bulunan iki değerden küçük olan alınır. Ancak, örnekte bulunan iki değer aynı olduğundan herhangi birisi alınabilir ve entegre çıkışına maksimum 20 giriş ucu bağlanabileceği söylenir.

Girişe bağlanacak kapılarda belirli sayıda olması gereklidir. Girişe bağlanacak maksimum eleman sayısı kataloglarda ‘fan in’ olarak belirtilir.

### 1.3. Gürültü Bağışıklığı (Noise Immunity - Noise Margin)

**Gürültü bağışıklığı**, devrenin çalışmasına etki etmeyecek şekilde izin verilebilen gürültü sınırıdır ve ‘mV’ cinsinden ifade edilir. TTL entegrelerin ‘1’ konumuna gelmesi için 2.4V gereklidir derken, bunun 0.4 V’u gürültü payı olarak kommuştur. ‘0’ seviye için de durum aynıdır.


**Emniyet Payı:** Bir sayısal devrenin girişine gelen gürültü işaretlerini, gerçek işaretten ayırmaması için konulan gerilim farkına sayısal devrenin ‘gürültü-emniyet payı’ denir (Şekil 7.3). Diğer bir deyişle, lojik devrelerde giriş ve çıkış işaretlerinde ‘1’ ve ‘0’ seviyeleri arasındaki fark, ‘gürültü-emniyet payı’ olarak isimlendirilir.

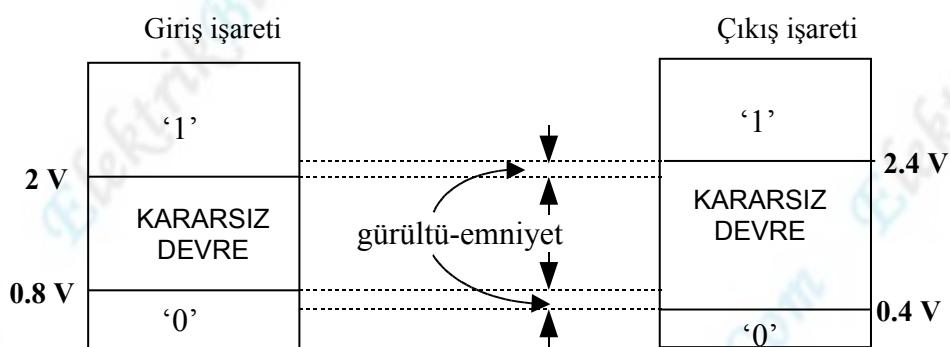

Şekil 7.3. Dijital entegrelerde gürültü-emniyet payının tespiti.

#### 1.4. Yayılım Gecikmesi (Propagation Delay- $t_{pd}$ ) ve Yayılım Hızı (Propagation Speed)

Dijital devrenin veya lojik kapının girişindeki değişme ile buna bağlı olarak çıkışta meydana gelecek değişme arasındaki zaman farkına ‘yayılım gecikmesi’ adı verilir ve nanosaniye (nsn) cinsinden ifade edilir. Yayılım hızı ise yapılan işlemin hızını belirtir ve MHz cinsinden ifade edilir.

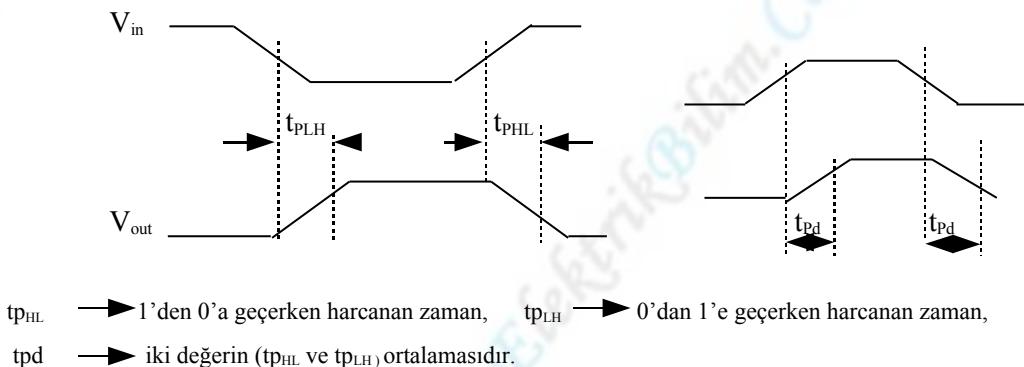

**Şekil 7.4.** Lojik entegrelerde meydana gelen yayılım gecikmeleri.

Genelde, tp<sub>HL</sub> ve tp<sub>LH</sub> değerleri yükleme durumlarına bağlı olarak değişimdir ve aynı değerde olmayıpabilir. Aynı değerde olmaması durumunda, iki değerin aritmetik ortalaması alınır.

#### 1.5. Güç Harcaması (Power Dissipation)

‘Güç Harcaması’; bir lojik kapının harcadığı güç miktarıdır ve ‘mW’ cinsinden ifade edilir. Entegrede harcanan güç genelde tek bir kaynaktan elde edilir. Entegrenin güç kaynağına bağlanacak ucu bipolar entegrelerde ‘V<sub>CC</sub>’, CMOS entegrelerde ‘V<sub>DD</sub>’ olarak isimlendirilir.

Bir lojik kapının bağlı olduğu güç kaynağından çekerceği akım, kapının çıkışının aldığı değere (0 veya 1) göre değişir. Bu değişiklik, entegre devrenin harcadığı gücün değişmesi sonucunu doğurur. Entegre devrenin harcadığı gücün bulmak için, çıkışın ‘0’ ve ‘1’ olduğu anlarda entegrede harcanan gücün ortalaması alınır.

#### 1.6. Hız-Güç Üretimi (Speed - Power Product)

Sayısal entegreler başlangıçtan beri düşük yayılım gecikmesi ve küçük güç harcaması özellikleriyle tanımlanırlar. Lojik entegre aileleri çok farklı hız-güç harcaması oranına sahiptirler. Bu nedenle sayısal entegreleri kıyaslamada kullanılacak özelliklerden birisi, ‘hız-güç üretimi’ olarak isimlendirilen ve kapı yayılım gecikmesi ile kapı güç harcamasının çarpımından elde edilen değerdir.


Örneğin; bir entegrede yayılım gecikmesi 10 nsn ve ortalama güç harcaması 50 mW ise;

Hız-güç üretimi =  $10 \text{ nsn} * 50 \text{ mW} = 50 \text{ piko watt-sn}$  (50 piko joule) olarak bulunur.


Sayısal entegrelerin seçiminde düşük hız-güç üretimi tercih edilir. Bu nedenle, tasarımcılar entegrenin hızını artırarak yayılım gecikmesini düşürmeye veya güç harcamasını düşürerek hız-güç üretimini küçültmeye çalışmaktadır. Ancak, transistör tetiklemeli devrelerin özelliği nedeniyle her ikisini beraber yapmak zordur.
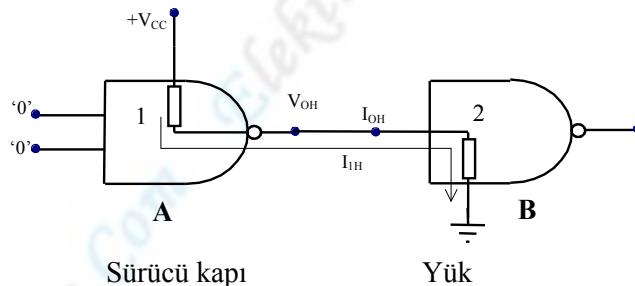
### 1.7. Akım Besleme (Current Sourcing) ve Akım Yutumu (Current Sinking)

Lojik aileleri, akımın bir lojik elemanın çıkışı ile diğer lojik elemanın girişi arasında akış şekline göre tanımlanabilir. **Akım besleme** (current sourcing) işleminde; ‘A’ kapısının çıkışı ‘1’ olduğu zaman, gerçekte bir direnç gibi davranan ‘B’ kapısının girişine  $I_{IH}$  akımı sağlanır (Şekil 7.5.a). Bu nedenle; ‘A’ kapısının çıkışı ‘B’ kapısı girişi için bir akım kaynağı oluşturur.



a) Akım besleme işlemi.

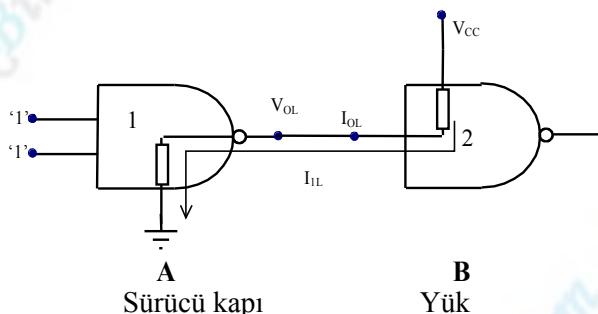

b) Akım yutumu işlemi.

**Şekil 7.5.** Akım besleme ve akım yutumu devrelerinin durumu.

‘Akım yutumu’ (Current sinking) işleminde; ‘B’ kapısının giriş devresi  $V_{CC}$  kaynağına bir direnç bağlanmış etkisi gösterir (Şekil 7.5.b). ‘A’ kapısının çıkışı ‘0’ durumuna geldiği zaman, akım ‘B’ kapısından ‘A’ kapısının çıkış direncine doğru akar. Diğer bir deyişle, ‘B’

kapısının girişini süren devrenin ‘0’ olması, girişten gelen akımı şase yapacak pozisyonda olur. Akımın şase yapılması nedeniyle bu özellik, ‘**akım yutumu**’ olarak adlandırılır.

Akım besleme ve akım yutumu özelliği, farklı lojik ailelerini incelerken önemli bir özellik olarak karşımıza çıkar.

### **1.8. Besleme Gerilimi ve Çalışma İsisı**

Besleme gerilimi; entegrenin çalışması için güç kaynagından entegreye uygulanması gereken gerilim değerini ifade eder.

Çalışma ısisı ; entegrenin normal çalışmasını gerçekleyebilmesi ve bozulmadan ölçülebilmesi için imalatçı firma tarafından belirlenen sıcaklık bandıdır.

### **7.2. Entegrelerin Yapılarındaki Eleman Sayısına Göre Sınıflandırılması**

Sayısal entegre teknolojisi günümüzde hızla gelişmekte ve devrelerin özelliklerine göre farklı sayıda eleman içeren entegreler imal edilmektedir. Farklı sayıda kapı devresi içeren ve oluşumlarında farklı sayıda eleman kullanılan dijital entegreler, Tablo 7.2'deki gibi sınıflandırılabilir. Tabloda sıfır ölçekli birleştirme ile, elektronik elemanların bağımsız olarak kullanımı kastedilmektedir.

Teknolojilerin yıllara göre gelişimi ve herbir teknoloji ile üretilen entegrelerin içerdikleri eleman sayıları Tablo 7.2.b'de verilmektedir.

### **7.3. Lojik Entegrelerin Yapılarındaki Elemanlara Göre Sınıflandırılması**


Entegre devrelerin oluşumunda, direnç, diyon, kondansatör, transistör, FET, MOSFET vb. elemanlar kullanılır. Lojik entegreler, devrelerin oluşturulmasında kullanılan devre elemanlarına (direnç, diyon, transistör vb.) göre sınıflandırılabilir. Genel olarak bipolar ve MOS lojik aileleri adı altında yapabileceğimiz sınıflandırmada, alt gruplar aşağıdaki şekilde oluşur:

#### **A-Bipolar Lojik Ailesi**

- i- Direnç Diyot Lojik (Resistor Diode Logic - RDL),
- ii- Direnç Transistör Lojik (Resistor Transistor Logic - RTL),
- iii- Diyot Transistör Lojik (Diode Transistor Logic - DTL),
- iv- Yüksek Eşikli Lojik (High Threshold Logic - HTL),
- v- Transistör Transistör Lojik (Transistor Transistor Logic - TTL),
- vi- Emiter Kuplajlı Lojik (Emitter Coupled Logic - ECL),
- vii- Entegrelendirilmiş Enjeksiyon Lojik (Integrated Injection Logic - IIL - I<sup>2</sup>L).

<b>ENTEGRE YOĞUNLUK DERECESİ</b>	<b>FONKSİYON SAYISI</b>	<b>İÇERDİĞİ ELEMAN SAYISI</b>	<b>KAPI SAYISI</b>
Sıfır Ölçekli Birleştirme (Zero Scale Integration - ZSI)			
Küçük Ölçekli Birleştirme (Small Scale Integration - SSI)	2-20	100	1-12
Orta Ölçekli Birleştirme (Medium Scale Integration-MSI)	20-100	500	13-99
Geniş Ölçekli Birleştirme (Large Scale Integration - LSI)	100-500	100000	100-9999
Çok Geniş Ölçekli Birleştirme (Very Large Scale Integ.-VLSI)	500-100000	250000	10000-99999
Çok Çok Geniş Ölçekli Birleş. (Ultra Large Scale Integ.ULSI)	$100000 \leq$	$10^7 - 10^9$	$10^5 - 10^8$
Giga Ölçekli Birleştirme (Giga Scale Integration - GSI)	-	$10^9 \leq$	$10^8 \leq ?$

(a)

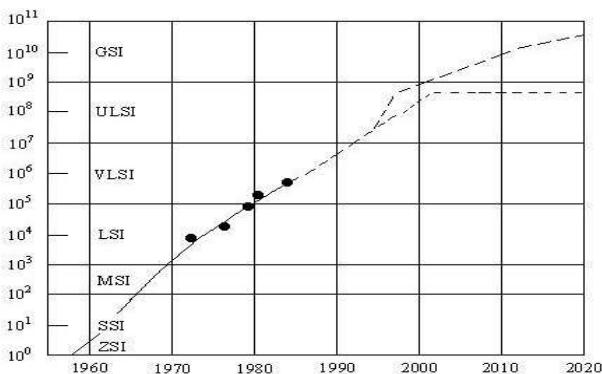

(b)

**Tablo 7.2.** Entegrelerin yapılarındaki eleman sayısına göre sınıflandırılması.

### B-MOS Lojik Ailesi

i- Metal Oksit Lojik (Metal Oxide Semiconductor-MOS),

- N - MOS Lojik,
- P - MOS Lojik,

ii- CMOS Lojik (Complementary MOS-CMOS).

Entegre devrelerin yapım şekillerini ve devrelerin çalışma prensiplerini anlamak için, yukarıdaki sınıflandırmada yer alan tekniklerin genel özelliklerini sırası ile açıklayalım.

### 3.1. Bipolar Transistör Kullananlarak Oluşturulan Lojik Teknolojisi

Yarıiletken ve pasif elektronik devre elemanları kullanılarak farklı şekillerde lojik kapı devreleri oluşturulur. Oluşturulan kapı devreleri, kullanılan elemana göre isimlendirilir.

#### i- Direnç Diyot Lojik (RDL) :

Kapı devrelerini oluşturan temel elemanlar olarak direnç ve diyotların kullanıldığı mantık, ‘**Direnç Diyot Lojik (RDL)**’ olarak isimlendirilir. RDL mantığı sabit bir çıkış gerilimi veremediğinden ve tersleme (değil) işlemi yapamadığından dolayı güncelliğini yitirmiştir.

#### ii- Direnç Transistör Lojik (RTL) :

İlk imal edilen ticari tip olan ve basit bir yapısı bulunan RTL entegreleri, diğer lojik entegre tekniklerinin geliştirilmesiyle önemini yitirmiştir.

RTL tipi entegrelerin çalışma gerilimi 3V-3.6V arasındadır. RTL tipi entegreler 700 ve 900 ile başlayan sayılarla kodlanırlar.

### iii- Diyot Transistör Lojik (DTL) :

DTL teknigi; RTL tipi entegrelere göre hız, güç ve kararlılık bakımından daha iyi durumda olmalarına rağmen, uygulamadan kalkan ve yerini TTL teknolojisine bırakan entegrelerdir.

DTL devrelerin çalışma gerilimleri 5V civarındadır. Gürültü bağışıklığı düşük olan DTL entegreler, 830 ve 930 ile başlayan sayılarla kodlanırlar.

### iv- Yüksek Eşikli Lojik (HTL) :

HTL tipi entegreler, DTL tipi entegrelerde bulunan diyot yerine zener diyon konularak gerçekleştirilir. Böylece endüstride çeşitli elektromekanik cihazların kontrol devrelerinde kullanabilecek gürültü bağışıklığı çok iyi özel entegreler oluşur.

HTL tipi entegreler, çalışma gerilimleri 15V ve yayılım gecikmesi en büyük olan entegre çeşididir.

Gürültü seviyesinin yüksek olduğu bu tip entegreler, 660'lı sayılarla kodlanırlar. Örneğin; Motorola MC660, MC661 VE MC668 gibi.

### v- Emiterden Kuplajlı Lojik (Emiter Coupled Logic - ECL) :

Mantık sınıfları içerisinde en hızlı yapıya sahip olan Emiterden Bağlı Lojik (ECL) devrelerde, kullanılan transistörler doyuma gitmeden çalışırlar. Transistörlerin doyuma gitmeden çalışması, transistörlerin durum değiştirmesi için gerekli akımı düşürür ve anahtarlama hızını artırır. Bu da ECL mantığı ile üretilen elemanların hızının artması sonucunu doğurur.

ECL mantığı ile yapılan devreler, ‘**akım modlu mantık**’ (Current Mode Logic–CML) olarak da isimlendirilirler. ECL mantık kapıları, birbirlerinin tümleyeni olan iki çıkış verirler

Anahtarlama hızı çok yüksek olan ECL'de yayılım gecikmesi 1 nsn, gürültü bağışıklılığı yaklaşık 250 mV'tur. Fan-Out'u 25 civarında olan ECL mantıkta, temel lojik kapılardaki güç tüketimi 40 mW'tır.

Yüksek frekanslı uygulamalarda kullanılan ECL elemanlar; düşük gürültü bağışıklılığı, yüksek güç tüketimi ve negatif gerilim kullanma gibi özellikler nedeniyle kullanılmamaktadır. Ayrıca ECL elemanlarının TTL ve MOS elemanlarla uyumlu çalışması çok zordur.

### vi- Entegreli Enjeksiyon Lojik (Integrated Injection Logic – IIL - I<sup>2</sup>L) :

Entegreli Enjeksiyon lojik kapıları; temel bazı farklılıklar dışında RTL lojik ile benzer çalışma özelliğine sahiptirler. Yapım olarak farklılıklar;

i- RTL kapıda kullanılan beyz ve kollektör dirençleri kaldırılarak bunların yerine uygun tip transistörler bağlanması,

ii- I<sup>2</sup>L'de kullanılan transistörlerin birden fazla kollektöre sahip olması olarak özetlenebilir

I<sup>2</sup>L entegre devre yapımında çok yer kaplayan dirençlerin kullanılmaması, bir entegre içerisinde daha fazla eleman yerleştirilmesi ve maliyetin ucuzlaması sonucunu doğurur.

### vii- Tansistor Transistor Lojik (TTL) :

DTL entegrelerin gelişmiş şekli olan ve giriş olarak çok elemanlı (emiterli) transistörlerin kullanıldığı TTL entegreler, en yaygın kullanılan dijital entegre grubudur. RTL ve DTL sınıflarının devamı olarak piyasaya çıkan TTL'de temel eleman ‘VEDEĞİL’ kapisıdır. Bununla beraber, bütün lojik kapıların TTL mantığı ile oluşturulması mümkündür. TTL entegreler 7 alt gruba ayrılabilir.

- 1- Standart TTL – (Standart TTL – TTL) - 74XX ile gösterilir.
- 2- Düşük Güçlü TTL – (Low power TTL – LTTL) – 74LXX ile gösterilir.
- 3- Yüksek Hızlı TTL – (High speed TTL – HTTL) – 74HXX ile gösterilir.
- 4- Şotki (Çok hızlı) TTL – (Schottky TTL – STTL) – 74SXX ile gösterilir.
- 5- Düşük Güçlü Şotki TTL – (Low power schottky TTL – LSTTL) – 74LSXX ile gösterilir.
- 6- Geliştirilmiş Şotki ve Geliştirilmiş Düşük Güçlü Şotki TTL (Advanced Schottky and Advanced – Low Power Schottky TTL)- 74ASXX ve 74ALSXX ile gösterilir.
- 7- Hızlandırılmış- Geliştirilmiş Şotki TTL (Fast – Advanced Schottky TTL – FASTTL) – 74FXX ile gösterilir.

Bu alt gruplar arasında çeşitli parametre farklılıkları mevcuttur. Ancak tüm alt gruplar genelde 5V ( $\pm 0.25$  V) besleme gerilimi ile çalışırlar.

AA74YYXXXZ şeklinde bir isimlendirmenin kullanıldığı TTL entegrelerde, değişik firmalar tarafından üretilen entegrelerin isimlendirilmesinde / kodlanması baştaki bir veya iki harf üretici firmanın adını gösterir. Örneğin; DM: National Semiconductor, SN: Texas Instrument ve S: Sygnetics, MC: Motorola, HD: Hitachi firmasını temsil etmektedir.

Üretici firmayı gösteren karakterden sonra, entegrenin TTL entegre olduğunu belirten 54 veya 84 sayıları bulunur. 74 serisi endüstri standarı olarak kullanılır ve 4.75V-5.25V

çalışma gerilimi ile 0°C-70°C ısı bandında çalışırken, 54 serisi askeri uygulamalarda kullanılır ve 4.5V-5.5V çalışma gerilimi ile -55°C+125°C ısı bandında çalışırlar. Bazı firmalar, TTL entegreleri 80, 84 ve 90 serisi kullanarakta göstermektedir.

54 veya 74 sayısını takip eden YY harfleri entegrenin hangi alt guruplandırma sınıfına ait olduğunu gösterir. Harfin 'L' olması entegrenin düşük güçlü TTL olduğunu gösterirken, 'LS' olması düşük güçlü sotki TTL olduğunu belirtir.

XXX, parçanın / entegrenin fonksiyonunu gösteren iki veya üç basamaklı sayı ile entegrenin iç yapısını temsil eden bilgilerin kataloglardan bulunması sağlanır.

Örneğin; 7406 entegresi altı adet 'DEĞİL' kapısı ve 74502 entegresi, dört tane iki girişli 'VEYADEĞİL' kapısını içerirken, 7430 bir tane 8 girişli 'VEDEĞİL' kapısını içerir. Kullanıcı bu rakamlar yardımı ile entegre kataloglarında entegrenin özelliklerini bulur.

Sayıların sonundaki 'Z' harfi ile entegrenin kılıf şekli belirtilir. Kılıf şekli ile entegrenin hangi malzemeden yapıldığı, paketleme standarı ve ayak sayısında tanımlanır (Tablo 7.3).

Açıklanan bu bilgiler ile MC 74H125 entegresinin özelliklerini incelersek; Motorola firması tarafından üretildiğini, yüksek hızlı TTL olduğunu, yedi adet 'DEĞİL' kapısı içerdigini ve DIP formatında plastikten yapıldığını buluruz.

TTL entegreler alt grupları arasındaki diğer bir fark, entegrelerin sahip oldukları çıkış şeklidir. Uygulamalarda, TTL entegrelerin hangi alt grupta olduğunun bilinmesinin gerekebileceği durumlar olabileceği gibi, entegrenin hangi tip çıkışa sahip olduğunun bilinmesinin gerekebileceği durumlar da olabilir. Biz burada TTL alt sınıflandırmasının özelliklerini kısaca açıklayalım.

Kılıf Kodu	Kılıf Cinsi	Paketleme Standartı	Ayak Sayısı
N	Plastik	Yan-yana iki sıra (DIP)	14,16,20,24
J	Seramik	Yan-yana iki sıra (DIP)	14,16,24
W	Seramik	Düz ve Karşılıklı	14,16
F	Cam / Metal	Düz ve Dört Taraflı	24

**Tablo 7.3.** TTL Entegrelerin kılıf şekilleri.

#### a- Standart TTL (TTL)

Çok geniş bir kullanım alanı bulunan ve çok sayıda üretici tarafından üretilen standart TTL entegreleri, 54 ve 74 serileri ile tanımlanırlar. 74 serisi ve 54 serisi standart TTL entegreler arasındaki farklar; çalışma gerilimleri ve çalışma sıcaklığı sınırlarıdır. Örneğin; 54 serisi 4,5-5,5V arasında çalışırken, 74 serisi 4,75-5,25V arasında çalışır.

Her bir kapı için 10mW güç tüketimine sahip standart TTL entegrelerde, ortalama yayılım gecikmesi 9 nsn ve maksimum hız 35 MHz'dir. Standart TTL entegreler 10 adet TTL devreyi sürebilir. Standart TTL entegreler; SSI gruplandırması içerisinde kapı devreleri ve flip-flop'larda kullanılırken, MSI teknolojisinde ise kaymamış kaydedici, sayıcı, kod çözücü ve bellek devrelerinde kullanılır.

#### **b- Düşük Güç Tüketimli TTL (LTTL-74L Serisi):**

Standart TTL ile aynı devre yapısına sahip bu tip TTL'lerde yalnızca tüm dirençlerin değerleri artırılmıştır. Direnç değerlerinin artırılması güç tüketimini azaltmış (1 mW) fakat yayılım gecikmesini artırmıştır (33 nsn). 74L serisi entegreler güç tüketiminin önemli olup, hızının önemli olmadığı yerlerde (hız max. 3MHz'e düşmüştür) tercih edilirler. Ancak daha sonra anlatılacak entegre grupları daha iyi performansa sahip olduğundan, diğer gruplar 74L serisine tercih edilirler.

#### **c- Yüksek Hızlı TTL (HTTL-74H Serisi):**

Yüksek hızlı TTL serisi, standart TTL serisindeki direnç değerlerinin düşürülmesi ve çıkış transistörü yerine Darlington bağlantı konulması yoluyla üretilir. Bu değişiklikler daha yüksek anahtarlama hızı sonucunu (ortalama yayılım gecikmesi 6 nsn) doğurur. Ancak artan hız (50MHz) beraberinde daha çok güç tüketimini getirir (ortalama 23 mW). Schottky TTL'lerin kullanılmasıyla 74H serisinin kullanımı azalmıştır.

#### **d- Şotki (Schottky) TTL (STTL-74S Serisi):**

Standart, 74L, 74H serisi TTL entegrelerin hepsi kullanılan transistörlerin doyum durumlarında oluşan anahtarlama yöntemini kullanırlar. Bu durum transistörün doyum-kesim durum değişimi sırasında bir zaman gecikmesine neden olur ve devrenin anahtarlama hızını sınırlar.

74S serisi TTL devre yapısı, transistörün tam anlamıyla yalıtımı gitmesini engelleyerek zaman gecikmesini düşürür. Bu işlem her transistörün beyzi ile kollektörü arasına Şotki engelleme diyodu (Schottky Barier Diode-SBD) bağlanarak sağlanır. SBD diyodu yalnızca 0,25V doğru yönlü polar mallandırma gerilimine sahiptir. Bu nedenle B-C bileşiminin ileri yönde polarması durumunda, diyon beyz akımının bir kısmını üzerinden akıtmır. Bu transistörün kesime gitmesi anındaki gerekli zamanı azaltır.

Anahtarlama zamanını küçültmek için küçük değerlikli dirençler kullanan 74S serisinde ortalama güç tüketimi yaklaşık 20 mW'tır. Bu değer 74H serisi ile aynıdır ve sonuçta aynı güç tüketimine karşılık iki kat hızlı eleman elde edilir.

#### e- Düşük Güçlü Şotki TTL - 74LS Serisi :

LS-TTL serisi entegreler, S-TTL serisi entegrelerin daha düşük güç ve daha düşük hızlı versiyonudur. 74S serisi entegrelerinkinden daha büyük değerli dirençler kullanılması, devrenin güç tüketimini azaltır fakat anahtarlama zamanının uzamasına neden olur.

74LS serisindeki bir ‘VEDEĞİL’ kapısı, ortalama 9,5 ns yayılım gecikmesine karşılık 2 mW güç tüketimine sahiptir. Standart TTL serisi ile yaklaşık aynı anahtarlama hızına sahip 74LS entegrelerdeki güç tüketimi çok daha azdır. Bu nedenle, minimum güç tüketiminin gerekliliği yerlerde tercih edilirler.

#### f- Geliştirilmiş Şotki TTL (74AS) ve Geliştirilmiş Düşük Güçlü Şotki TTL (74ALS) Serileri :

Entegre devre teknolojisinde yakın zamanda olan gelişmeler iki yeni tip TTL serisinin geliştirilmesini sağlamıştır: Geliştirilmiş Şotki (74AS) serisi ve Geliştirilmiş Düşük Güçlü Şotki (74ALS) serisi. 74 ALS serisi entegreler, 74AS serisine göre daha düşük güç tüketiminde daha hızlı bir özelliğe sahiptir. 74ALS serisinin fiyatları düşmeye devam ettiği sürece ve yeni fonksiyonlar gerçekleştiren entegreler geliştirildikçe, 74ALS serisi entegreler 74AS serisinin yerini alacak görülmektedir.

74ALS serisi entegreler, 74LS entegrelere göre hız ve güç tüketimi açısından üstündürler. 74ALS serisi entegreler, TTL entegreler içerisinde en düşük hız-güç üretimine sahip elemanlardır. Yaklaşık en düşük güç tüketim seviyesine (1 mW) eşit güç tüketimine sahip 74ALS serisi, yakın zamanda diğer TTL serileri yerine kullanılmaya başlanacaklardır.

PERFORMANS ORANLARI	74	74L	74H	74S	74LS	74AS	74ALS
Yayılım Gecikmesi (nsn)	9	33	6	3	9.5	1.7	4
Güç Tüketimi (mW)	90	33	138	60	19	13.6	4.8
Hız – Güç Üretimi (pj)	35	3	50	125	45	200	70
Maksimum tetikleme hızı (MHz)	10	20	10	20	20	40	20
Fan – Out							
GERİLİM / AKIM ORANLARI							
V <sub>OH</sub> (min)	2,4	2,4	2,4	2,7	2,7	2,5	2,5
V <sub>OL</sub> (max)	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,4

<b>V<sub>IH</sub> (min)</b>	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
<b>V<sub>IL</sub> (max)</b>	0,8	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
<b>I<sub>OH</sub> (min) - mA</b>	1,6	0,16	2	2	0,4	0,3	0,2
<b>I<sub>OL</sub> (max) - mA</b>	16	3,6	20	20	8	8	10
<b>I<sub>IH</sub> (min) - mA</b>	0,04	0,01	0,05	0,05	0,02	0,02	0,02
<b>I<sub>IL</sub> (max) - mA</b>	0,4	0,2	0,5	1	0,4	0,4	0,4

**Tablo 7.4.** TTL alt serisindeki entegrelerin karşılaştırılması.**g- TTL Serisindeki Entegrelerin Karşılaştırılması :**

Tablo 7.4'de, TTL serilerindeki entegrelerin önemli özelliklerinden bazıları verilmektedir. Tabloda verilen tüm serilerde, performans oranları (tetikleme hızı hariç) bir 'VEDEĞİL' kapısı için verilmiştir.

Tablodaki değerleri kullanarak 74LS tipi entegre için gürültü aralığını bulup standart TTL ile karşılaştıralım.

$$V_{LH} = V_{OH}(\text{min}) - V_{IH}(\text{min}) = 2,7V - 2,0V = 0,7V \quad (\text{Standart TTL'nin değeri } 0,4V).$$

$$V_{HL} = V_{OL}(\text{max}) - V_{IL}(\text{max}) = 0,8V - 0,5V = 0,3V.$$

**h- TTL Entegrelerde Bulunan Parametrelerin İncelenmesi :**

TTL entegrelerin sahip oldukları özellikler, 'Veri El Kitabı - Data Hand Book' adı verilen veri kataloglarında özetlenmiştir. Verilen özellikler aşağıdaki gruplar altında incelenebilir.

- i- Elektriksel verileri.
- ii- Darbe davranışları.
- iii- Ayak bağlantıları ve çalışma (fonksiyon) tablosu.
- iv- Elemanların tavsiye edilen çalışma verileri.

**i- Elektriksel Veriler**

Lojik elemanların '1' ve '0' durumlarında çalışabilmeleri için tespit edilen sınır değerlerini açıklayan veriler, '**Elektriksel veriler**' olarak isimlendirilir. Lojik gerilim ve akım seviyeleri olarak da isimlendirilen bu veriler, TTL entegrelerin çeşidine göre değişiklik gösterebilir de, ortalama olarak ifade edilebilirler.

**V<sub>IH</sub>** : Sayısal entegrenin girişinde '1' durumunu ifade eden gerilim değeridir ( $V_{IH\min}=2,0V$ ).

**V<sub>IL</sub>** : TTL entegrenin ‘0’ olarak algıladığı gerilimin alabileceği en yüksek değerdir ( $V_{ILmax} = 0,8V$ ).

**V<sub>OH</sub>**: Sayısal entegrenin çıkışında ‘1’ değerini temsil eden en küçük gerilim değeridir ( $V_{OH_{min}}=2,4V$ ).

**V<sub>OL</sub>:** Çıkış geriliminin ‘0’ olarak algılanabilmesi için olabilecek maksimum gerilim değeridir ( $V_{OLmax}=0,4V$ ).

**I<sub>H</sub>:** Entegredeki giriş değeri ‘1’ iken girişin çektiği akım değeridir (TTL’de 40 µA/giriş).


**III.** Girişteki gerilim '0' iken girişten akan akım değeridir. Akan akımın yönü kapıdan dışarı doğru ise (-) olarak, kapıdan içeri doğru ise (+) olarak düşünülür. Bu değer kapı basına  $1.6\text{mA}$ 'dır.

**I<sub>OH</sub>**: Çıkışta ‘1’ varken dışarı doğru akan akımdır (TTL’de 0,4 mA/kapıdır).


**I<sub>OL</sub>**: çıkış ‘0’ durumunda iken kapıdan akan akım değeridir. Kapıdan içeri doğrudur ve  $16mA$ ’dır.
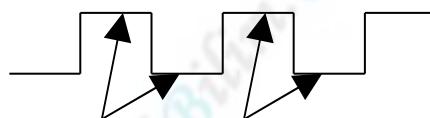
### **ii- Darbe Davranısları**

Sayısal devreler, uygulanan işaretlerin seviye değişikliklerine veya işarette olan ani değişikliklere cevap verirler. Seviye değişikliklerine göre çalışan devrelere, ‘**seviye tetiklemeli devreler**’ denir. İşaretteki ani değişikliklere yanıt vererek çalışan devreler, ‘**geçiş veya kenar tetiklemeli devreler**’ olarak adlandırılır (Şekil 7.6).



#### Tetikleme seviyeleri-noktaları

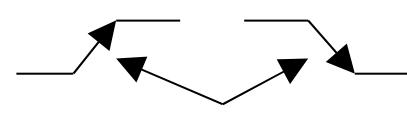


#### Tetikleme seviyeleri-noktaları

**Sekil 7.6.** Lojik entegrelerde sevive ve kenar tetikleme durumları

### **iii- Bağlantı Ayakları ve Çalışma Sayfası**

Dijital entegreler genellikle iki tarafında çizgi şeklinde ayağı olan entegre yapısında ‘**Çift hatlı paket – Dual inline package - DIP**’ imal edilirler. Şekil 7.7’de dijital entegrenin şekli ve ayak bağlantı numaraları görülmektedir. Entegrenin ayak numaraları, entegrenin üzerindeki noktadan veya girintiden baslayarak saat yönünün tersi yönünde sıralanır.

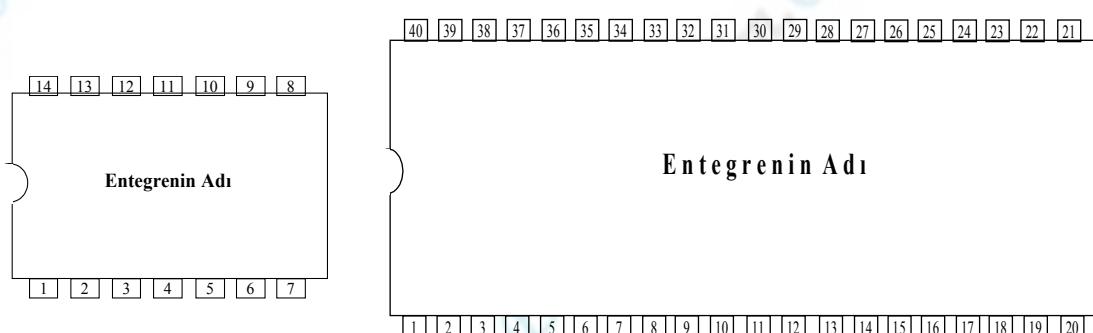

**Şekil 7.7.** Entegre ayak numaralarının verilmesi.

Entegrenin çalışma sayfası / tablosu (data sheet), elemanların standart karakteristiklerini gösterir. Her biri farklı bir entegreye sahip özellikleri gösteren sayfaların bir araya getirilmesi ile entegre veri katalogları (IC Data Book) oluşur. TTL ve CMOS lojik ailelerde bulunan entegreleri içeren genel lojik entegre katalogları yanı sıra, yanlışca TTL entegreleri içeren TTL veri katalogları veya yanlışca CMOS entegreleri içeren CMOS veri katalogları bulunmaktadır.


#### iv- Çalışma Verileri

Entegrelerin sahip oldukları çeşitli özellikler çalışma verileri adı altında verilir.

##### TTL Yük sürme (Loading Drive) ve Yüklenme Kapasitesi (Fan-Out) :

Bir entegrenin çıkışının yüklenme (Fan-out) veya yük sürme (Load drive) kapasitesinin neyi ifade ettiğini anlamak önemlidir. Şekil 7.8.a'da '0' durumundaki birçok standart TTL girişini süren, standart bir TTL çıkışı görülmektedir. Çıkış '0' iken  $T_4$  transistörü iletimdedir ve girişlerdeki  $I_{IL}$  akımlarının toplamına eşit olan  $I_{OL}$  akımı için akım yutucu olarak görev yapar. Transistörün iletim durumunda  $T_4$ 'ün kollektör-emiter direnci çok küçüktür. Bu durumda,  $I_{OL}$  akımı küçük bir  $V_{OL}$  gerilim düşümüne neden olur. Bu gerilim, entegrenin  $V_{OL\max}$  değerine erişmemelidir. Bu kısıtlama,  $I_{OL}$ 'nin maksimum değerini ve sürülebilecek eleman sayısını sınırlar.

Benzer bir durum Şekil 7.8.b'de görülen '1' çıkış durumu içinde geçerlidir.  $T_3$  transistörü emiter takipçisi gibi çalışır ve farklı TTL girişlerindeki  $I_{IH}$  akımlarının toplamı olan  $I_{OH}$  akımını sağlar (current sourcing). Eğer çok fazla sayıda kapı devresi sürülsürse;  $I_{OH}$  akımı,  $R_2$  direnci,  $T_3$ 'ün C-E bileşimi ve  $D_1$  üzerinde düşen gerilimleri artırır. Bu gerilimlerin artması,  $V_{OH}$  geriliminin  $V_{OH\min}^{5V}$  seviyesine yaklaşmasına veya  $V_{OH\min}^{5V}$  seviyesinin  $5V$  altına düşerek belirsiz bölgeye girmesine neden olur.

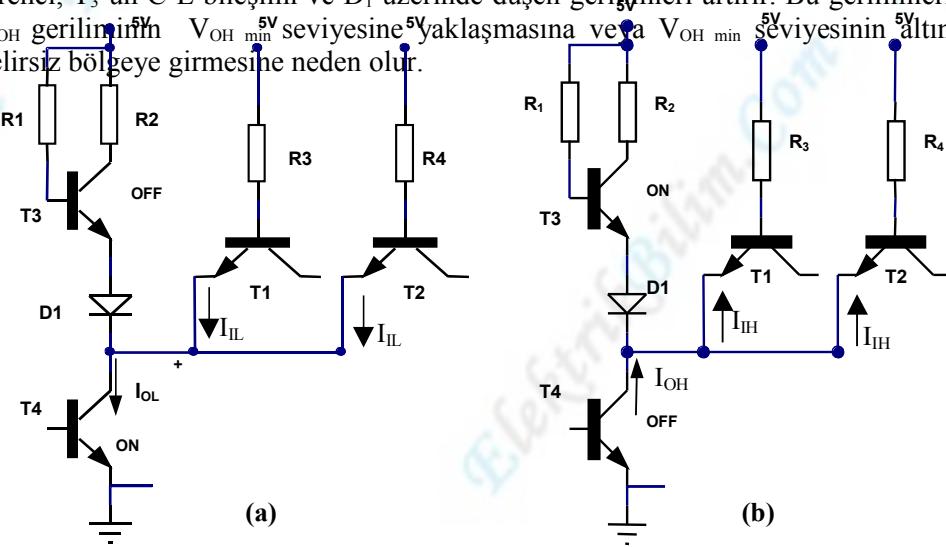

**Şekil 7.8.** TTL entegre çıkışının birçok girişi sürdüğü zaman oluşan akımlar.

Buraya kadar anlatılanların anlamı şudur: Bir TTL'nin çıkışı, '0' durumunda ne kadar akımı yutabileceği gösteren  $I_{OLmax}$  ve '1' durumunda ne kadar akım sağlayabileceğini gösteren  $I_{OHmax}$  sınırlarına sahiptir. Eğer çıkış gerilim seviyeleri katologlarda belirtilen sınırların içerisinde ise, çıkış akım sınırlarına erişilmemelidir.

Herhangi bir entegrenin çıkışının kaç tane farklı girişi sürebileceğini tespit etmek için, çıkışın sağlayabileceği akım değerlerinin ( $I_{OLmax}$  ve  $I_{OHmax}$ ) ve her bir giriş için gerekli akım değerlerinin ( $I_{IL}$  ve  $I_{IH}$ ) bilinmesi gereklidir. Bu değerlerin entegre kataloglarından faydalananarak bulunması ile entegrelerin yük sürme kapasitesi hesaplanabilir.

**Örnek 1:** Bir 7400 'VEDEĞİL' kapısının çıkışı ile kaç tane 7400 'VEDEĞİL' kapısı sürebileceğini hesapyalalım.

**Çözüm :** Önce Şekil 7.9.a'da gösterilen bağlantı şeklinde ve çıkışın '0' olduğu anda oluşan şartlar tespit edilir.

Veri kataloglarından entegre için geçerli  $I_{IL}$  akım değerleri;  $I_{OL(max)}=16mA$  ve  $I_{IL(max)}=1,6mA$  olarak bulunur. Bu değerler, 7400 entegresindeki bir kapının maximum 16mA'ı yutabileceğini ve yine her bir kapının kendilerini süren devreye doğru maximum 1,6mA'lık bir akım sağlayacağını gösterir. Bu durumda, çıkışın '0' olduğu anda entegrenin sürebileceği kapı sayısı;

$$\text{Fan out} = I_{OL(max)} / I_{IL(max)} = 16mA / 1,6mA = 10$$

olarak bulunur.

Bu işlemde  $I_{IL}$  akımının aslında (-) işaretli bir akım olduğu, ancak burada yaptığımız işlem için bunun gözardı edilebileceği unutulmamalıdır.

Entegrenin çıkışının '1' olduğu durum aynı şekilde incelenir. Entegre kataloglarına baktığımız zaman  $I_{OH}$  ve  $I_{IH}$  değerleri (sahip oldukları işaretleri gözardı edilerek);

$$I_{OH(\max)} = 0,4 \text{ mA} = 400 \mu\text{A} \text{ ve } I_{IH(\max)} = 40 \mu\text{A}$$


olarak bulunur.

Bu değerler ile çıkış ‘1’ durumunda iken sürülebilecek kapı sayısı;

$$\text{Fan out}_{(1)} = I_{OH(\max)} / I_{IH(\max)} = 400 \mu\text{A} / 40 \mu\text{A} = 10$$

olarak bulunur .

Örnek yaptığımız hesaplamada çıkışın ‘0’ ve ‘1’ olduğu anda ‘Fan Out’ değeri 10 olarak bulundu. Bu nedenle sonuçta Fan Out = 10 denebilir. İki değerin farklı olduğu durumlarda ise küçük olan değer referans olarak alınır.

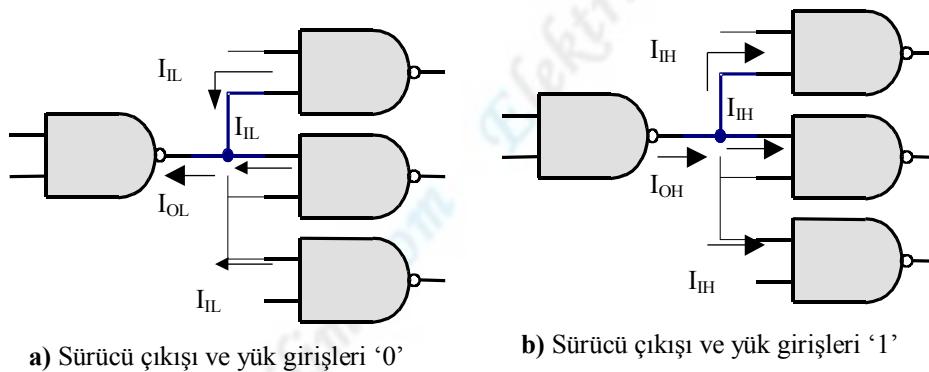

**Şekil 7.9.** Entegrelerin sürebileceği kapı sayısının bulunmasında kullanılacak akımlar.

**Örnek 2:** 74ALS20 ‘VEDEĞİL’ kapısı ile kaç tane 74ALS20 kapısı sürebileceğini hesaplayalım.

**Çözüm :** Entegre kataloglarından aşağıdaki değerler okunur.

$$I_{OH(\max)} = 0,4 \text{ mA} = 400 \mu\text{A}, \quad I_{OL(\max)} = 8 \text{ mA}, \quad I_{IH(\max)} = 20 \mu\text{A}, \quad I_{IL(\max)} = 0,1 \text{ mA}.$$

Çıktı ‘1’ olduğu durumda Fan Out<sub>(1)</sub> = 400 μA / 20 μA = 20,

Çıktı ‘0’ olduğu durumda Fan Out<sub>(0)</sub> = 8 mA / 0,1 mA = 80

olarak bulunur.

Bu durumda, ‘Fan Out’ olarak daha küçük değer olan 20 seçilir.

**Örnek 3:** 7404 entegresinde bulunan ‘DEĞİL’ kapısı için giriş ve çıkış yükleme değerlerini bulalım.

**Çözüm:** Veri kataloglarından ‘Input Loading / Fan Out’ başlığı altında ifade edilen değerler bulunur. Okunan ilk değerler  $40\mu A$  /  $1,6mA$ ’dir ve bunun anlamı aşağıdaki şekilde ifade edilir:

7404’ün giriş; ‘1’ durumunda iken giriş sinyal kaynağından maximum  $40 \mu A$  bir akım çekerken, girişin ‘0’ olması durumunda ise maksimum  $1,6 mA$ ’lik bir akım sağlar. Bu değerler maksimum akım değerlerini göstermektedir ve pratikte girişte  $I_{IH} = 10 \mu A$  ve  $I_{IL}=1,1mA$  değerleri ölçülür.

Veri kitabında görülen ikinci değer  $800\mu A$  /  $16mA$ ’dur ve bunun anlamı; 7404 çıkışı;

‘1’ durumunda iken;  $800 \mu A$  akım sağlayabilirken,

‘0’durumunda;  $16 mA$  akım çekebilir.

Bu değerlere göre ‘Fan-Out’ değerlerini hesaplarsak;

$$\text{Fan-Out}_{(1)}=800\mu A / 40 \mu A = 20$$

$$\text{Fan-Out}_{(0)}=16mA / 1,6 mA = 10$$

olarak bulunur.

Bulunan değerlerden küçük olan seçileceği için  $\text{Fan-Out} = 10$  olarak alınır.

**Örnek 4:** 74LS04 entegresi için yükleme değerlerini bulalım.

**Çözüm:** Entegrenin ‘Input Loading / Fan Out’ başlığı altında;

Giriş için;

‘1’ durumunda:  $20\mu A$  ve

‘0’ durumunda:  $0.4 mA$

giriş yükleme akım değerleri okunmaktadır. .

Çıkış için ise;

‘1’ durumunda:  $400 \mu A$  ve

‘0’ durumunda:  $8 mA$

akım çekme kapasitesine sahip olduğu belirtilmektedir.

Bulunan değerlerden entegrenin yüklenme değerleri;

$$\text{Fan Out}_{(1)}=400\mu A / 20\mu A =20 \text{ adet},$$

$$\text{Fan Out}_{(0)} = 8\text{mA} / = 0,4\text{mA} = 20 \text{ adet}$$


olarak bulunur.

Yapılan hesaplamalardan, 'Fan Out' olarak 20 değeri elde edilir.
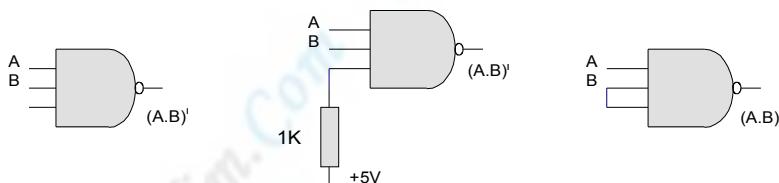
### Kullanılmayan Girişler :

Bir TTL entegrenin sahip olduğu tüm girişlerin, yapılan uygulamada kullanılmasına ihtiyaç olmayabilir. Örneğin;  $(AB)'$  lojik işlemini gerçekleştirmek için kullanılan üç girişli 'VEDEĞİL' kapısının alabileceği üç durum Şekil 7.10'da görülmektedir.

Birinci yöntem olarak, kullanılmayan giriş olduğu gibi açıkta bırakılabilir (Şekil 7.10.a). Bir girişin bağlanmadan açıkta bırakıldığı durum, 'Floating' olarak isimlendirilir. Herhangi bir yere bağlanmadan açık olarak bırakılan üçler TTL entegrelerinde lojik '1' olarak algılanır. Bunun anlamı; TTL entegrelerde '0' veya '1' uygulanmayan ve açıkta bırakılan girişlerin, lojik '1' olarak kabul edilmesi gerektidir. Örneğin; Şekil 7.10.a'daki durumda girişte lojik '1' algılanacağından, 'VEDEĞİL' kapısında  $(A.B.1)' = (A.B)'$  fonksiyonu oluşur ve istenen sonuç elde edilir.



a) Kullanılmayan girişin açıkta bırakılması      b) Kullanılmayan girişin gerilim kaynağına bağlanması      c) Kullanılmayan girişin kullanılmayan diğer bir girişe bağlanması

**Şekil 7.10.** Entegrelerde kullanılmayan girişlerin alabilecekleri durumlar.

Kullanılmayan girişin açıkta bırakılması istenilen sonucu vermesine rağmen, kullanılmayan girişin bir anten gibi davranışarak hatalı çıkışlar oluşturması mümkündür. Bu nedenle, ikinci yöntem olarak adlandırılacak kullanılmayan girişin +V'ye bağlanması yöntemi kullanılır. Kullanılmayan girişin bir direnç üzerinden +5 V'luk kaynağına bağlanması, girişin kesin '1' olması sonucunu verir (Şekil 7.10.b). 'VE' kapıları için de kullanılabilen bu yöntemde, akım sınırlayıcı olarak kullanılan dirence çok sayıda kullanılmayan giriş bağlanabilir. 'VEYA' ve 'VEYADEĞİL' kapıları için, kullanılmayan girişlerin açıkta bırakılması veya +5 V'a bağlanması uygun değildir. Bu tip kapıarda kullanılmayan girişler ya şaseye bağlanarak '0' yapılmalı, ya da kullanılan girişlerden birine bağlanmalıdır.

Kullanılmayan girişler için uygulanan diğer bir yöntem; kullanılmayan girişin kullanılan girişlerden birisine bağlanmasıdır (Şekil 7.10.c). Bu yöntem tüm kapı çeşitlerine uygulanabilir. İki veya daha fazla girişin birbirine bağlanması ve tek bir giriş olarak

kullanılması durumunda, oluşan girişin yükleme faktörü tüm girişlerin yükleme faktörleri toplamına eşit olur. Yalnızca 'VE' ve 'VEDEĞİL' kapılarının '0' durumunda, kaç tane giriş bir araya bağlanırsa bağlansın tek bir giriş yükleme faktörü gibi davranışır.

### 3.2. Metal Oksit Yarıiletken Elemanlarından Oluşturulan Lojik Teknolojisi

İsmini yarıiletkeye kaplanan oksit yalıtkan üzerindeki elektrodun yapısından alır. MOS teknolojisi (Metal-Oxide-Semiconductor - MOS) ile üretilen transistörler, alan etkili transistörlerdir. Bu transistörler FET veya MOSFET olarak adlandırılır.

MOS dijital entegrelerin temel yapı elemanı olan MOSFET'lerin üstünlüğü, üretiminin basit ve ucuz olmasının yanında, küçük yer kaplaması ve güç harcamasının çok düşük olmasıdır. Entegre içerisinde bipolar transistörlerle  $50\text{ mm}^2$  yer kaplayan bir eleman, MOSFET ile  $1\text{ mm}^2$  yer kaplar. Yapımında çok yer kaplayan dirençlerin kullanılmadığı MOSFET entegrelerde, bir entegrenin içerisinde bipolar transistörlerle yapılan entegrelere göre çok daha fazla sayıda devre elemanı yerleştirilebilir. Bu durum LSI ve VLSI tipi entegre sınıflarında MOSFET teknolojisi kullanılması sonucunu doğurur.

MOS entegrelerin dezavantajı düşük işlem hızıdır. Bu özelliğin gözardı edildiği bir çok uygulamada MOS lojik, bipolar lojige üstün bir alternatif oluşturur. MOS lojigi detaylandırmadan önce MOSFET'leri özetlemek konunun anlaşılmasına yardımcı olacaktır.

#### A- P-MOS ve N-MOS Teknolojileri

MOSFET'ler, çalışma şekli olarak azaltan (depletion) ve çoğaltan (enhancement) olmak üzere iki tipte imal edilirler. MOS entegrelerde genelde çoğaltan tip MOSFET'ler ON-OFF anahtar olarak kullanılır.

Diğer taraftan MOSFET'ler uygulanan polarma şekline göre, N-kanal ve P-kanal olmak üzere iki farklı yapıda üretilir. Yapılarında N-kanal ve P-kanal MOSFET kullanan MOS teknolojisi üç grup altında toplanabilir:

- i- Yalnızca P-Kanal çoğaltan MOSFET'lerin kullanıldığı P-MOS lojik.
- ii- Yalnızca N-Kanal çoğaltan MOSFET'ler kullanılan N-MOS lojik.
- iii- P ve N kanal elemanlarının kullanıldığı CMOS lojik.

#### P-MOS ve N-MOS Lojik Elemanlarının Özellikleri :

Bipolar lojik ailelerle karşılaştırıldığı zaman, daha düşük işlem hızı, daha az güç tüketimi, daha iyi gürültü bağışıklığı, daha geniş besleme gerilim sınırları, daha büyük 'Fan Out' gibi üstünlükler sahip MOS lojik ailesinin özellikleri aşağıdaki şekilde özetlenebilir.

**i- İşlem hızı :** N-MOS tipi bir 'VEDEĞİL' kapısındaki yayılım gecikmesi 50 ns'dir. Bunun iki nedeni; çıkışın '1' olduğu durumlarda yüksek çıkış empedansı ( $100\text{ K}\Omega$ ) ve sürülen lojik kapı devresinden dolayı oluşan kapasitif yükleme etkisidir. MOS lojik

elemanları, girişleri yüksek giriş direncine ( $>10^{12} \Omega$ ) ve kabul edilebilir bir giriş kapasitansına (MOS kapasitör) sahiptirler. Büyük değerli  $R_{OUT}$  ve büyük değerli  $C_{yük}$ 'un birleşmesi artan anahtarlama zamanı sonucunu doğurur.

**ii- Gürültü sınırı :** N-MOS gürültü sınırı,  $V_{DD}= 5$  V durumunda 1.5 V civarındadır ve daha yüksek  $V_{DD}$  değerleri için orantılı olarak büyür.

**iii- Fan-Out :** Her bir MOSFET girişindeki çok yüksek giriş direnci nedeniyle, MOS lojikteki elemanların sınırsız 'Fan Out' kapasitesine sahip olduğu düşünülebilir. Bu düşünce DC ve düşük frekanstaki uygulamalar için doğrudur. Bununla beraber, 100 KHz'ten daha büyük frekanslarda oluşan kapı giriş kapasiteleri nedeniyle 50 civarındaki bir Fan Out'ta randımanlı çalışır.

**iv- Güç harcaması :** Kullanılan büyük dirençler nedeniyle MOS lojik devreler düşük güç harcamasına sahiptir. Örneğin bir 'DEĞİL' kapısı için harcanan güç 0.1 mW civarındadır.

**v- İşlem yoğunluğu :** MOS lojik yapısında tek çeşit eleman kullanıldığından üretimi en kolay lojik ailedir. MOS lojikte direnç veya diyon gibi elemanlar kullanılmaz. Düşük güç tüketimi ile bu özellik birleşince, MOS elemanları LSI devreler için (geniş hafızalar, hesap makinesi, mikroişlemciler) ideal duruma gelir.

**vi- Statik hassasiyet ve kullanılmayan girişler :** MOS elemanlar insanların üzerinde bulunan statik elektriğe karşı çok hassastırlar. Çünkü çok yüksek giriş direnci nedeni ile, insanlar üzerinden gelen deşarj çok büyük bir gerilim düşümüne neden olur ve bu gerilim devreyi tahrip edebilir. Bu nedenle MOS entegreler ile çalışılırken;

1. Çıplak el ile entegreye dokunulmamalı,
2. Lehimlemede topraklı havya kullanılmalı,
3. Kullanılmayan entegre ayakları boşluğa bırakılmamalıdır (+ V'ye veya şaseye bağlanmalıdır).

## B- Tamamlayıcı MOS Lojik (CMOS) Teknolojisi

Tamamlayıcı MOS Complementary MOS Logic (CMOS) lojik ailesinde P ve N kanal MOSFET'ler birlikte kullanılır. CMOS ailesi, P-MOS ve N-MOS kanalın sahip olduğu üstünlükleri aynı devrede toplar. CMOS entegreler, P ve N tipi MOS'lara göre çok daha karmaşık bir yapıya ve daha düşük eleman yoğunluğuna sahiptirler.

CMOS entegreler, PMOS ve NMOS teknolojilerine göre daha yüksek hız ve daha düşük güç tüketimi gibi avantajlara sahiptirler. LSI alanı içerisinde pek fazla kullanılmayan CMOS ailesi, MSI alanında TTL'nin rakibi olarak kullanılmaktadır. TTL'ye göre daha basit üretim işlemine ve daha yüksek paketleme yoğunluğuna sahip CMOS ailesi, bu özellikleri nedeni ile bir entegre içerisinde daha fazla sayıda eleman oluşturmasına imkan tanır. Genelde

TTL'lere göre daha yavaş olan CMOS entegrelerin yeni serilerinde yüksek hızlı elemanlar üretilmektedir.

### **CMOS Entegrelerin Özellikleri :**

#### **i- CMOS entegrelerde kullanılan seriler :**

CMOS ailesindeki dijital entegreler çeşitli serilerde üretilmektedir. İlk üretilen CMOS'lar 4000A serisinde iken, geliştirilmiş versiyonu olan CMOS'lar daha yüksek çıkış akımı ile 4000B serisi olarak üretilmektedirler. 74C ve 54C serisi olarak üretilen CMOS serisi entegreler, TTL entegresi ile fonksiyon ve pin olarak tam uyumludur. TTL eşdeğerleri yerine kullanılabilen 74C serisinin performansı, 4000 serisi ile aynıdır. Motorola firması 4000 serisini 14000 serisi olarak üretemektedir. Yani, 4004 ile 14004 fonksiyon ve ayak uyumludur. Syngetics firması, aynı seriyi HCT4001 şeklinde tanımlamaktadır.

74C serisinin geliştirilmiş şekli, daha hızlı olarak imal edilen 74LS serisi TTL'lerin karşılığı olan 74HC serisi (yüksek hızlı CMOS) entegrelerdir. Bu tipin daha geliştirilmiş serisi ise, doğrudan TTL çıkışlar tarafından sürelebilen 74HCT serisidir. Farklı lojik ailelere mensup entegrelerin birlikte kullanılma durumu daha sonraki konularda inceleneciktir.

#### **ii- Besleme Gerilimi ve Gerilim Seviyeleri :**

4000 ve 74C serisi entegreler; 3-15 Volt arasındaki gerilimler ile, 74HC ve 74HCT serileri ise 2-6 Volt arasındaki gerilimler ile çalışırlar. CMOS ve TTL entegreler birlikte kullanıldığı zaman, CMOS'un  $V_{DD}$  ve TTL'in  $V_{CC}$  gerilimlerini aynı kaynaktan sağlamak için her iki tip eleman +5 V ile çalıştırılabilir.

CMOS elemanlarının yalnızca CMOS elemanları sürme durumunda çıkış gerilim seviyesi; '0' konumunda yaklaşık 0 V, '1' konumunda ise  $+V_{DD}$  değerinde olur. CMOS entegreler  $V_{DD} = +5V$  ile çalıştırıldığı zaman,  $V_{IL(MAX)} = 1.5 V$  ve  $V_{IH(MIN)} = 3.5 V$  olarak kabul edilir.

#### **iii- Gürültü Sınırları :**

CMOS entegrelerin DC gürültü bağışıklıkları;  $V_{NH} = V_{NL} = \%30 V_{DD}$  olarak ifade edilir.  $V_{DD} = +5 V$  ise, her iki lojik durumundaki gürültü sınırı 1.5 V olarak bulunur. Bu değer TTL ve ECL'den daha iyidir ve bu durum yüksek gürültü ortamındaki uygulamalarda CMOS'u üstün duruma geçirir.


#### **iv- Güç Harcaması :**

CMOS lojik devreler statik durumda iken (durum değiştirmediği zaman) güç harcaması çok düşüktür.  $V_{DD} = +5 V$  olduğu zaman her bir kapı için 2.5 nW'lık bir güç harcaması,  $V_{DD} = +10 V$  durumunda ise 10 nW'lık bir güç harcaması oluşur.

DC çalışmada düşük seviyede kalan CMOS entegrelerin güç tüketimi, anahtarlama durumu söz konusu olduğu durumlarda yükselir. Örneğin; DC çalışmada 10 mW olan güç tüketimi; 100 KHz'de  $P_D = 0.1$  mW ve 1 MHz'te  $P_D = 1$  mW değerini alır. Bunun nedeni, çıkışa bağlı yük nedeni ile oluşan kapasitenin üzerinden akan şarj akımıdır.

#### v- Fan - Out :

N-MOS ve P-MOS'larda olduğu gibi, CMOS girişleri de çok büyük bir dirence sahiptirler ( $10^{10}\Omega$ ) ve sinyal kaynağından bir akım çekmezler. Ancak her bir CMOS giriş ortalama 5 pF'lık yük etkisi oluşturur (Şekil 7.11). Bu giriş kapasitesi, bir CMOS elemanın sürebileceği giriş sayısını sınırlar. Bir CMOS elemanın çıkışı, bağlı bulunan tüm girişlerdeki kapasitelerin paralel kombinasyonunu şarj / deşarj etmek zorunda olduğundan, sürülen elemanların sayısının artması çıkış anahtarlama zamanını artırır.

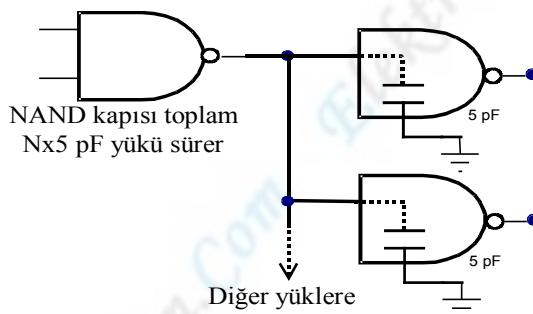

**Şekil 7.11.** CMOS'a bağlı yüklerin kapasite etkisi oluşturmaları.

CMOS elemanlarda eklenen her bir yük ile, sürücü devrenin yayılım gecikmesi ortalama 3 nsn artar. Yüksüz durumda  $t_{PHL}=30$  nsn yayılım gecikmesine sahip bir 'VEDEĞİL' kapısının, 20 yüke sahip olması durumundaki yayılım gecikmesi:

$$\begin{aligned} \text{Toplam yayılım gecikmesi} &= t_{PHL(\text{yüksüz})} + (\text{yük sayısı}) * 3 \\ &= 30 \text{ nsn} + 20 (3 \text{ nsn}) = 90 \text{ nsn} \end{aligned}$$

olur.

Bu durum Fan-Out'un maksimum yayılım gecikmesine bağlı olduğu sonucunu doğurur. Genel olarak 1MHz'in altındaki uygulamalarda 'Fan Out' değeri 50 sayısı ile sınırlanır.

#### vi- Anahtarlama Hızı :

Her ne kadar CMOS büyük kapasitif yükleri sürmek zorunda olsada, düşük çıkış direnci (P-MOSFET'in '1' durumundaki  $R_{ON}$  direnci  $\leq 1$  KΩ dur) yük kapasitansının hızlı şarj olmasını sağlar. Bu durum anahtarlama hızını artırır.

4000 serisi ‘VEDEĞİL’ kapısı;

$$V_{DD} = +5 \text{ V}'\text{ta ortalama } t_{PD} = 50 \text{ nsn},$$

$$V_{DD} = +10 \text{ V}'\text{ta } t_{PD} = 25 \text{ nsn}$$

yayılım gecikmesine sahiptir.  $V_{DD}$ 'nin artmasıyla  $t_{PD}$  değerinin artmasının nedeni; yüksek besleme geriliminde MOSFET'in  $R_{ON}$  değerinin küçülmesidir. Bu durum, yüksek hız gerektiren yerlerde  $V_{DD}$  geriliminin mümkün olduğu kadar yüksek tutulması gerektiğini ortaya çıkarsa da,  $V_{DD}$ 'nin artması ile güç tüketiminin artacağı ortadadır.

74HC veya 74 HCL serisindeki CMOS ‘VEDEĞİL’ kapısı;  $V_{DD} = 5 \text{ V}$  iken, ortalama  $t_{PD} = 8 \text{ nsn}$  yayılım gecikmesine sahiptir ve bu hız 74 LS serisine karşılık gelir.

#### vii- Kullanılmayan Girişler ve Statik Şarj Hassasiyeti:

CMOS girişleri kesinlikle açık bırakılmamalı, sabit kaynağın terminallerinden birisine (şase veya  $+V_{DD}$ ) veya diğer bir girişe bağlanmalıdır. Bağlanmayan bir giriş, gürültü ve statik şarjlara karşı duyarlıdır. Statik şarj nedeniyle yüksek giriş dirençlerinde düşen gerilim, MOSFET'lerin kanal (S) ile kapısı (G) arasındaki yalıtmın bozulmasına neden olabilir. Ayrıca, P ve N kanal MOSFET'lerin her ikisini iletimde tutarak güç tüketiminin artmasına ve aşırı ısınmaya neden olur.

Yeni üretilen CMOS elemanların çoğu, herbir girişe zener koruma diyodu eklenmek suretiyle statik şarjin neden olduğu bozulmalara karşı korunmaktadır. Bu diyotlar tehlikeli gerilim sınırında iletme geçerek girişin yalıtım bölgesinin bozulmasına engel olurlar. Ancak zenerin bazı durumlarda uygun değerde ve zamanda iletme geçmeyeceği düşünülerek, yeni CMOS'lar içinde daha önce açıklanan koruma tedbirleri uygulanmaktadır. Ayrıca, entegre doğrudan devreye lehimlenme yerine soketlerle devreye bağlanmalıdır.


#### viii- CMOS Açık Kanal (Open Drain) ve Üçdurumlu (Tristate) Çıkışlar :

Normal CMOS çıkışları, kesinlikle birlikte bağlanmamalıdır. Şekil 7.12'da iki ‘DEĞİL’ kapısının çıkışının birlikte bağlantısı görülmektedir. Çıkışları birlikte bağlanan kapılardan üstteki ‘DEĞİL’ kapısında P-MOS iletme geçer ve  $R_{ON} = 1 \text{ K}\Omega$  değerini alır. Alttaşı ‘DEĞİL’ kapısında N kanal MOSFET iletme geçer ve  $R_{ON} = 1 \text{ K}\Omega$  değerine sahip olur. Ortaya çıkan  $1 \text{ K}\Omega$  luk dirençler gerilim bölütü olarak çalışacaklarından, Q çıkışının yaklaşık  $V_{DD} / 2$  değerini alır.

Q çıkışında oluşan gerilim, tanımlanmayan bir değere sahip olduğundan ( $V_{IL(max)} = \%30V_{DD}$  ve  $V_{IH(min)} = \%70V_{DD}$ ), diğer elemanları sürmek için kullanılamaz. Ayrıca iletim durumundaki


iki MOSFET'ten akan akım, normal şartlarda akacak akımdan çok daha büyük değerde olacağından entegre bozulabilir. Birlikte bağlanan çıkışların farklı konumlara sahip olması durumunda, çıkışta oluşacak sinyal Şekil 7.12.b'de görülmektedir.

İki kapının çıkışının birlikte bağlanması durumunda ortaya çıkan sakincayı ortadan kaldırmak amacıyla, bazı CMOS elemanlar TTL açık-kollektör çıkış sahip elemanların eşdeğeri olacak şekilde açık-kanal (open-drain) yapısında üretilirler. Bu elemanlarda P-kanal MOSFET kaldırıldığından, çıkış başka bir noktaya bağlanmayan N-kanal MOSFET'ten alınır. Böyle bir bağlantıda '1'seviyeli çıkış sinyali üretmek için, harici Pull-up direnci kullanılır. Açık-kanal yapıdaki elemanlar 'Bağlantılı-VE' bağlanabilirler (Şekil 7.13.a).

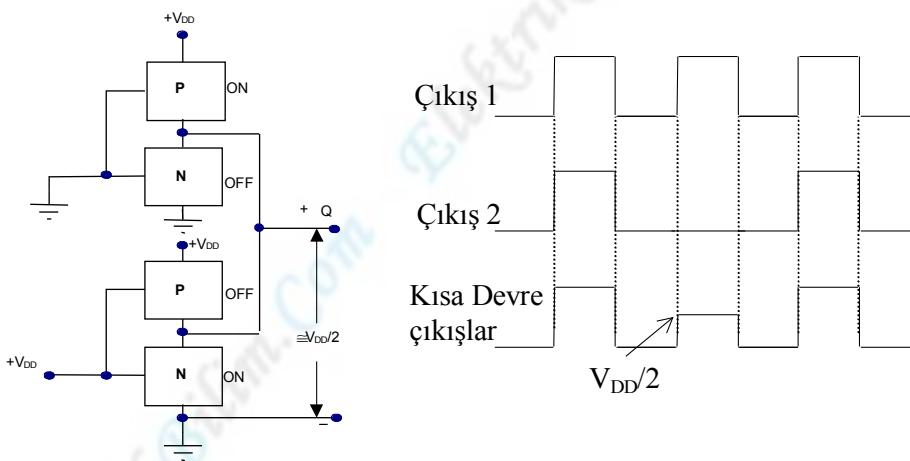

**Şekil 7.12.** Birlikte bağlanan CMOS çıkışlar ve çıkışların farklı değerleri alması durumunda oluşacak dalga şekli.

Bazı CMOS entegrelerin çıkışları ise, TTL üçdurum yapısına benzer bir yapıya sahiptirler. Böyle bir bağlantıda TTL'ler için söylenen herşey CMOS'lar içinde geçerlidir. CMOS üçdurumlu çıkışlara sahip CMOS elemanlarının çıkışları, Şekil 7.13.b'deki gibi bir yol (bus) üzerinde birlikte bağlanabilir.

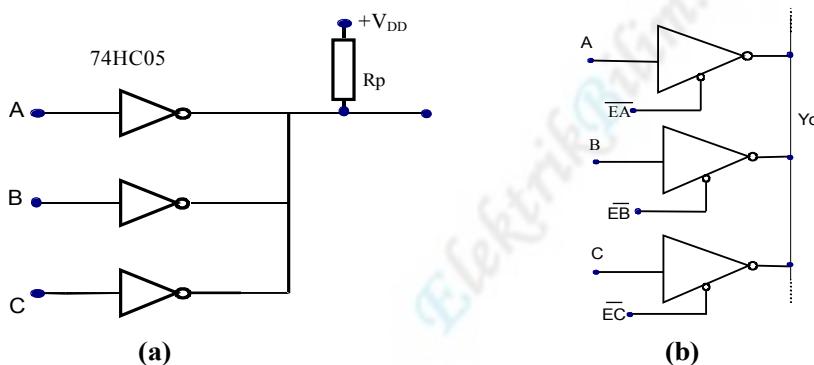

**Şekil 7.13.** CMOS açık kanal ‘bağlantılı-VE’ bağlantı ve CMOS üç durumlu çıkışların yol (bus) bağlantısı.

#### 4. Lojik Elemanlarda Ara Uyum


Devre tasarımlarında, farklı özelliklere sahip elemanların sistemin farklı yerlerinde kullanılması gerekebilir. Böyle durumlarda arabirim elemanlarına ihtiyaç duyulur. ‘**Arabirim (interface) devresi**’; sürücü devrenin çıkışı ile yük olarak bağlanan devrenin girişini uygunlaştırmak amacıyla kullanılan bir devredir. Arabirim devreleri çoğu zaman farklı özelliklere sahip dijital sistemleri bir arada kullanmayı sağlayan devrelerdir.

Aynı seri içerisinde bulunan entegreler, ‘Fan Out’ sınırlaması göz önünde bulundurularak, başka bir özelliğe bakılmaksızın bir arada kullanılırlar. Farklı lojik ailelerden veya aynı lojik ailenin farklı serilerinden bir arada kullanılan entegrelerde ise, birlikte kullanılan elemanların gerilim ve akım değerleriyle birlikte diğer parametrelerin göz önünde bulundurulması gereklidir.

CMOS ve TTL entegreler birlikte kullanıldıklarında, bu entegrelere ait özellikler göz önünde bulundurulmalıdır. Diğer bir deyişle; farklı parametrelere sahip elemanları bir arada kullanırken, sürücü olarak kullanılan elamanın çıkışının, yük olarak kullanılan elemanın akım ve gerilim gereksinimlerini karşılayabilmesi gereklidir. Bu durumda, TTL ve CMOS elemanların birbirlerini sürmesi durumlarını detaylandıralım.


##### 4.1. TTL Devrelerin CMOS Devreleri Sürmesi

Yük olarak kullanılan CMOS entegrelerin giriş akım değerlerinin, sürücü olarak kullanılan TTL ailesinin çıkış akımlarına göre çok düşük olması nedeniyle herhangi bir problem olusmaz. Bununla beraber, TTL çıkış gerilimleri ile CMOS giriş gerilim seviyelerini karşılaştırduğumuzda, TTL serilerindeki  $V_{OH(min)}$  değerinin CMOS ailesinden 4000B ve 74HC serilerinin  $V_{IH(min)}$  seviyelerine göre çok düşük olduğu görülür. Bu problemi çözmek için, TTL çıkış gerilim seviyesinin CMOS için kabul edilebilir bir sınıra yükseltilmesi gereklidir. Bu durumda kullanılan en yaygın çözüm; TTL çıkışını ile +5V kaynak arasına bir pull-up direnci bağlamaktır. Pull-up direncinin bağlanması ile, TTL çıkışı ‘1’ konumunda +5V'a yükselir. Pull-up direnci olarak  $R_p = 1K\Omega \sim 10K\Omega$  değerinde bir direnç kullanılır (Şekil 7.14).

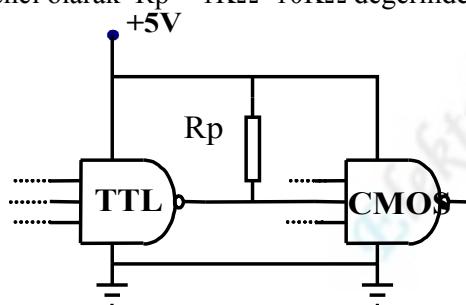

**Şekil 7.14.** TTL'nin CMOS'u sürmesi için harici pull-up direnci bağlantısı.

CMOS元件ların  $V_{DD} = +5V$ 'tan büyük gerilim ile çalıştırılması durumunda, daha büyük arauyum problemi ile karşılaşılır. Örneğin;  $V_{DD} = 10V$  olması durumunda CMOS元件 girişinin  $V_{IH(min)} = 7V$  olması gereklidir. TTL元件lar  $+5V$ 'tan büyük gerilim ile çalışmayaçğından, pull-up direnci kullanılamaz.  $V_{DD}$ 'ye pull-up direnci bağlanamayınca diğer alternatifler ortaya çıkar. Bu alternatiflerden birisi; TTL yukarı çekili (totem-pole) çıkış ile  $+5V$ 'tan büyük gerilimle ile çalışan CMOS arasında 7407 açık-kollektör tampon (Şekil 7.15) veya 40104 gibi seviye çevirici (level-translator) devresi kullanmaktadır. Bu CMOS entegresi, düşük gerilimi (TTL'den aldığı) yüksek gerilim seviyesine dönüştürür.

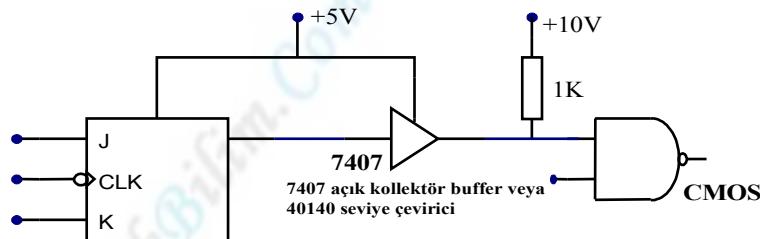


**Şekil 7.15.** TTL yüksek gerilimli CMOS bağlantısı için tampon kullanılması.
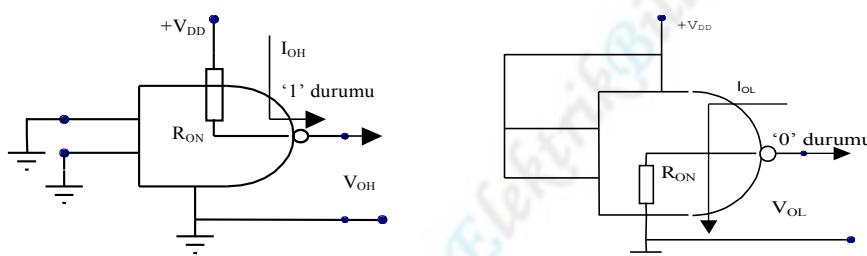
#### 4.2. CMOS Entegrelerin TTL Entegreleri Sürmesi

CMOS entegrelerin TTL元件ları sürme durumunda olacak olayları incelemeden önce, CMOS元件larının çıkışlarının '1' veya '0' olması durumunda sahip oldukları karakteristikleri hatırlayalım.

Cıkışın '1' olması durumunda; bir ucu + kaynağa bağlı  $R_{ON}$  direnci, çıkışı  $+V_{DD}$  kaynağına bağlar (Şekil 7.16.a). Bu durumda çıkışta  $R_{ON}$  direnci üzerinden  $+V_{DD}$  gerilimi görülür.  $R_{ON}$  direncinin değeri  $100\Omega$ - $1000\Omega$  arasında değişir.



(a)

(b)

**Şekil 7.16.** CMOS elemanlarının farklı çıkış değerlerinde alacağı durumlar.


Çıkışın ‘0’ olması halinde, bir ucu şaseye bağlı  $R_{ON}$  direnci, çıkışı şase potansiyeline getirir (Şekil 7.16.b). Bu durumunda devre akım yutucu olarak çalışır.

Hatırlatmalar ışığı altında, CMOS elemanın çıkışın ‘1’ olması durumunda ( $V_{OH}$ ), TTL elemanlarının girişleri için gerekli gerilim seviyesini sağlayacağı görülür. Diğer taraftan CMOS çıkış akımı ( $I_{OH}$ ), TTL elemanlarının giriş akımlarını ( $I_{IH}$ ) sağlar.

Çıkışın ‘0’ olması durumunda, TTL elemanlar  $100\mu A$  ile  $2mA$  arasında bir akım çekerler. 74HC ve 74HCT serileri  $4mA$ ’lik akım yutma kapasitesine sahip olduklarıdan, bu seriler tek TTL yükleri sürebilirler. 4000B serisi ise, 74 veya 74AS serisinden bir elemanı dahi sürmek için yeterli değildir.

CMOS elemanın çıkışına bağlı elemanları süremeyeceği ortaya çıkarsa, arabirim elemanları kullanılır. Örneğin; 4050B ve 74LS125 elemanları bu amaç için kullanılan arabirim elemanlarıdır.

CMOS’ların TTL’leri sürmesi durumunda karşılaşılan diğer bir problem, elemanların farklı gerilimlerle çalışmasıdır. Örneğin;  $+15V$  ile çalışan bir CMOS elemanı,  $+5V$   $V_{CC}$  gerilimi ile çalışan TTL elemanını süremez. Bu durumda iki eleman arasında gerilim dönüşümü yapan bir arabirim elemanına ihtiyaç vardır. 4050B tampon elemanı bu işlemi gerçekleştirebilir (Şekil 7.17). Bu eleman CMOS’tan gelen sinyalin seviyesi ne olursa olsun, çıkışında TTL için uygun olan  $+5V$  seviyesinde bir gerilim üretir.

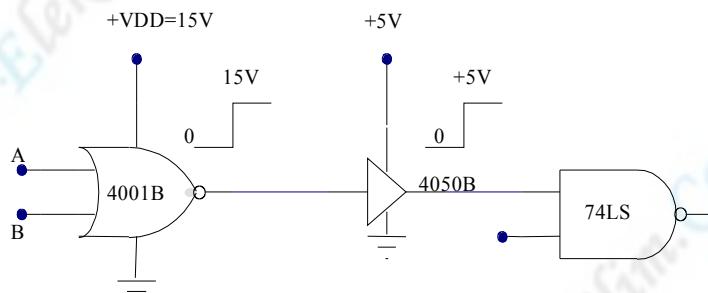


**Şekil 7.17.** 4050B entegresinin gerilim seviye çeviriçi olarak kullanılması.
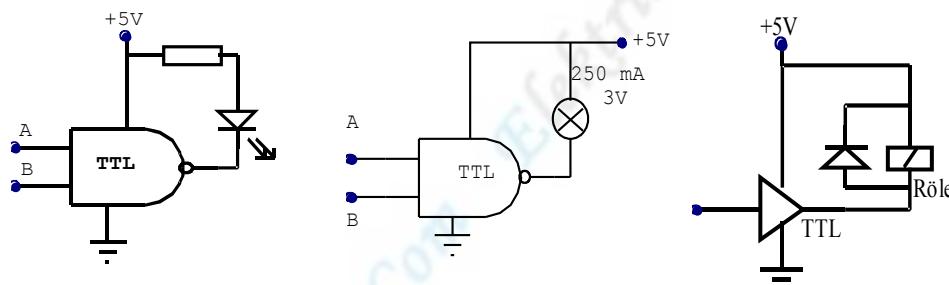
### 4.3. TTL ve CMOS Entegrelere Yük Bağlantıları

TTL veya CMOS elemanlarının çıkışlarına, entegre devre özelliklerine uymak şartıyla çok basit ve değişik yöntemlerle yük bağlantısı yapılabilir. Diğer bir deyişle, yük bağlantı şekli bağlanacak yükün cinsine ve entegrenin çıkış bağlantı şecline göre değişiklik gösterir. Lojik elemanlar üç farklı çıkış şecline sahiptir : Açık kollektör, totem pole ve üç durumlu çıkış.

‘Açık-kollektör’ çıkışa sahip entegrelerin çıkışlarına Pull-up direnci bağlanması gerekiğinden, pull-up direnci olarak çalışabilecek Led, Lamba, Röle gibi elemanlar doğrudan çıkışa bağlanabilir (Şekil 7.18). Entegrenin çıkışının sürülecek yük için yeterli olmaması durumunda, pull-up direnci ve bir güç transistörü ile yük sürülebilir.




(a) LED'in sürülmesi.      (b) Lambanın sürülmesi.

(c) Rölenin sürülmesi.


Şekil 7.18. Açık-Kollektör TTL'lere yük bağlantı şekilleri.

Totem-pole çıkışlı TTL ve CMOS elemanlar, düşük akımlı yükleri doğrudan sürebilirler. Her iki lojik ailede bağlantı şeği aynıdır, yalnızca akım sınırlayıcı direncin değeri değişir. Şekil 7.19'da totem-pole çıkışlı entegrelere yüklerin doğrudan bağlantısı görülmektedir.

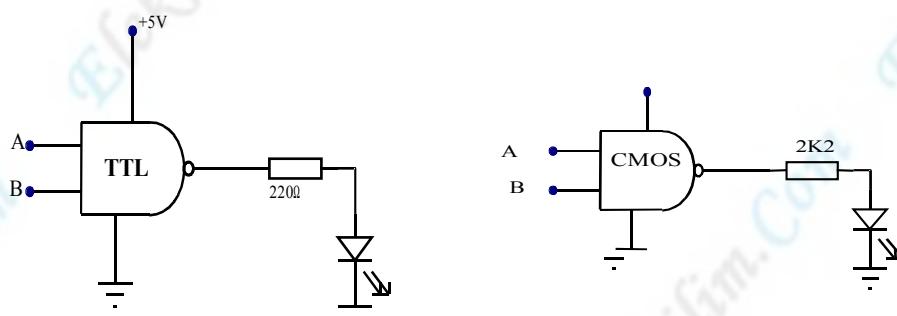

Şekil 7.19. Totem-pole elemanlara yük bağlantı şekilleri.

TTL veya CMOS elemanlarının tristör; triyak, röle, vb., yüksek güçlü sistemleri kontrol eden elemanları sürmesi mümkün değildir. Bu durumda Şekil 7.20'deki bağlantı prensiplerine dikkat edilmelidir.

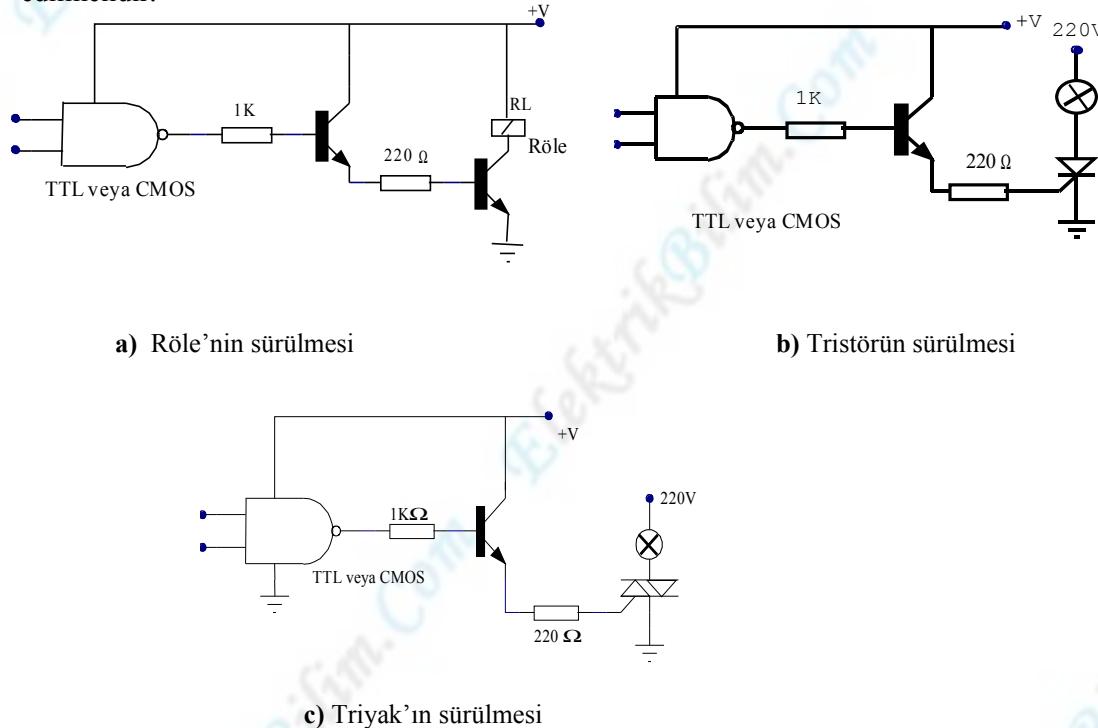

Şekil 7.20. Lojik entegreler ile güç kontrol elemanlarının sürülmeleri.

## 5. TTL ve CMOS Elemanlarla Kullanılan Göstergeler

TTL ve CMOS elemanlar kullanılarak yapılan lojik ve aritmetik işlemlerden elde edilen bilgileri görüntülemek için dijital göstergelerden faydalansılır. Lojik elemanların farklı özelliklerde olması ve farklı yapıdaki yerlerde kullanılması, farklı karakteristiklere sahip gösterge ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Özellikle onlu sayıları görüntülemek amacıyla yedi parçalı gösterge olarak isimlendirilen elemanlardan faydalansılır. Yedi parçalı göstergeler farklı yapım şekillerine sahiptir. Yedi parçalı göstergeleri farklı yapı şekilleri ile birlikte inceleyelim

### 5.1. Yedi Parçalı Göstergeler (7 Segment Displays)

Sayısal göstergelerin bir çoğu, 0-9 arasındaki rakamları ve bazen onaltılık sistemdeki A-F harflerini göstermek için yedi parçalı gösterge elemanlarını kullanırlar. Yedi parçalı göstergeler, parçalardan her birisi içinden akım geçtiği zaman ışık yayacak şekilde özelliğe sahip malzemelerden yapırlar. İçinden akım geçen parçalar ışık yayar ve oluşturulmak istenen şekil ortaya çıkar. Parçalar için gerekli sinyaller, uygun kod çözücü / sürücüler üzerinden elde edilir. Örneğin; BCD'den yedi parçalı sisteme dönüştürme işi, 7446 veya 7447 entegreleriyle gerçekleştirilebilir (Şekil 7.21).

Yedi parçalı göstergeleri oluşturmak için kullanılan malzemeler; LED'ler (Light Emitting Diodes) ve parıldayan flamanlardır (Incondescent filamentler). Aynı çalışma prensibine sahip bu elemanların farkı; şekilleri oluşturmak amacıyla kullanılan parçaların farklı malzemelerden yapılmasıdır.


### 5.1.1. LED Kullanılarak Oluşturulan Yedi Parçalı Göstergeler

İşik yaymak amacıyla LED'lerin kullanıldığı göstergelerde, herbir parça için bir adet LED kullanılır. Parçalardaki LED'ler doğru yönde gerilim uygulanması ile, ilgili LED iletme geçerek ışık yayar.

Yedi parçalı göstergeler, ortak anotlu (Common anode) veya ortak katotlu (Common cathode) olarak imal edilirler. Uygulama yapılan devrenin özelliğine göre bunlardan biri tercih edilir.

Ortak anotlu göstergede tüm anotlar birleştirilerek doğrudan  $+V_{cc}$ 'ye bağlanır. Parçalarda bulunan LED'lerin katotları ise akım sınırlayıcı dirençler üzerinden sürücü entegresinin uygun çıkışları ile irtibatlanır (Şekil 7.21).

Şekil 7.21'deki bağlantılardan görüleceği üzere, ışık vermesi istenilen LED'in bağlı olduğu entegre çıkışı '0' yapılarak LED'in iletme geçmesi ve ışık yayması sağlanır. Bu durumda, entegre çıkışında uygun kombinasyonlar oluşturularak bütün rakamları görüntülemek mümkün olur. Örneğin; '5' rakamını oluşturmak için; a, f, g, c, d LED'lerinin iletimde (ışık vermesi), b ve e LED'lerinin yalitimda (ışık vermemesi) olması gereklidir. Ortak anodlu göstergeleri sürmek için kullanılan 7447 entegresinin fonksiyon tablosu ve ortak anodlu göstergenin özellikleri Şekil 7.22'de görülmektedir.

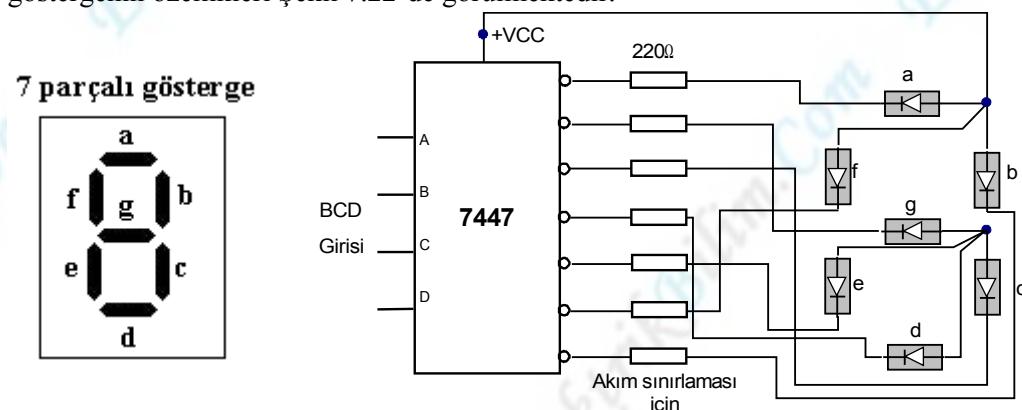

Şekil 7.21. Yedi parçalı göstergeye kod çözücü / sürücü entegresinin bağlanması.


GİRİŞLER	Display Değeri	ÇIKIŞLAR						
		a	b	c	d	e	f	g
A B C D								
0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	1	
0 0 0 1	1	1	0	0	1	0	1	1
0 0 1 0	2	0	0	0	0	1	1	0
0 0 1 1	3	0	0	1	0	0	1	0
0 1 0 0	4	1	0	0	1	1	0	0
0 1 0 1	5	0	1	0	0	1	0	0
0 1 1 0	6	0	1	0	0	1	0	0
0 1 1 1	7	0	0	0	1	0	1	1
1 0 0 0	8	0	0	0	0	1	0	0
1 0 0 1	9	0	0	0	1	0	0	0
					0	1		



GİRİŞLER	Display Değeri	ÇIKIŞLAR						
		a	b	c	d	e	f	g
A B C D								
0 0 0 0	0	1	1	1	1	1	1	0
0 0 0 1	1	0	1	1	0	0	0	0
0 0 1 0	2	1	1	0	0	1	0	1
0 0 1 1	3	a	1	1	b	0	0	1
0 1 0 0	4	f	1	1	0	0	1	1
0 1 0 1	5	dp	1	1	1	0	1	1
0 1 1 0	6	dp	1	1	1	1	0	1
0 1 1 1	7	e	1	1	1	0	0	0
1 0 0 0	8	dp	1	1	1	1	1	1
1 0 0 1	9	Ortak Anot Bağlantısı	1	1	1	0	1	1
		Vedi Parçalı Göstergen						


Şekil 7.22. Ortak anotlu yedi parçalı göstergenin kullanımı.

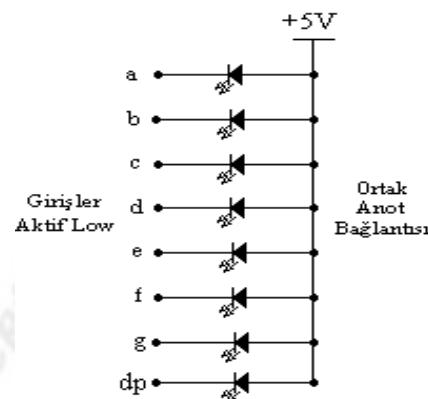Ortak katolu göstergenin ortak anotlu göstergeden tek farkı, katotların birleştirilmiş olmasıdır (Şekil 7.23). Ortak katolu göstergeyi sürmek için; çıkıştı aktif '1' olan kod çözücü / sürücü (decoder / driver) devrelere ihtiyaç vardır. 7448 entegresi bu amaç için tasarlanmıştır.



Yedi Parçalı Göstergenin İç Şeması

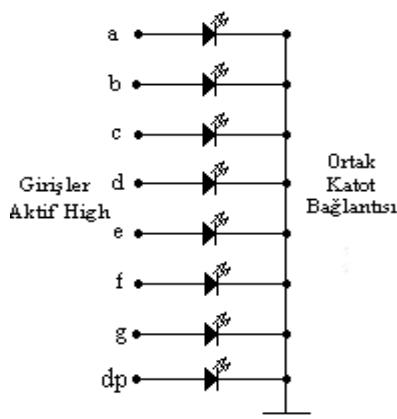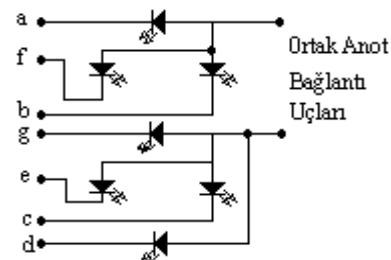

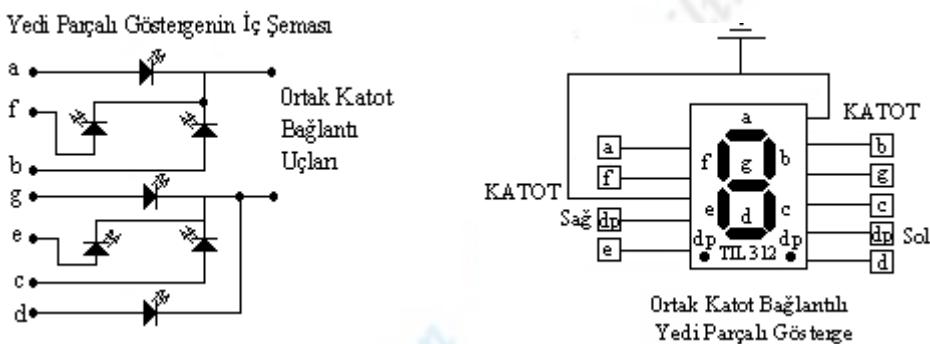

**Şekil 7.23.** Şekil Ortak katotlu yedi parçalı göstergenin kullanımı.

**Örnek 6:** Şekil 7.23'deki devrede kullanılan LED'ler 10 mA ile 40 mA arasında akım çekerler. Her bir LED'in 2.7 volutta 10 mA akım çektiğini kabul ederek, her bir parçadan yaklaşık 10 mA akım akmasını sağlayacak akım sınırlayıcı direncin değerini hesaplayalım.

**Cözüm :** Şekil 7.23'de görülen dirençler,  $+V_{cc}$  (5V) ile segment gerilimi (2,7 V) arasındaki farka eşit bir gerilim düşümüne neden olurlar. Dirençlerde düşen gerilim;

$$5V - 2.7V = 2.3V \text{ olur.}$$

Bu durumda parçalara seri bağlı dirençlerin değeri;

$$R_s = 2.3V / 10mA = 230 \text{ ohm}$$

olarak bulunur. Standart direnç değeri olarak 220 ohm'luk direnç kullanılması iyi bir seçimdir.

### 5.1.2. Parıldayan Flamanlı Yedi Parçalı Göstergeler

Parıldayan flamanlı (Incandescent filament) göstergeler, parça olarak ışık yayan flamanların kullanıldığı göstergelerdir. Bu flamanlardan akım geçirildiği zaman ısınırlar ve beyaz parlak bir ışık yayarlar. Göstergelerde renkli bir görünüm elde etmek için göstergeler boyanırlar.

Bu göstergelerde güç harcaması çok olduğundan, pil ile çalışan hesap makinası ve ölçü aleti gibi cihazlarda kullanışlı degillerdir. Bununla beraber yazar kasalarda ve güç harcamasının çok önemli olmadığı, elektrik ile çalışan sistemlerde kullanılırlar.

## 5.2. Sıvı Kristal Göstergeler (Liquid Crystal Displays - LCD)


Sıvı kristal göstergeler (LCD'ler) genelde yedi parçalı LED'li göstergeler gibi dizayn edilirler (Şekil 7.24.a). LCD'ler düşük gerilim ( $3\text{-}15 \text{ V}_{\text{eff}}$ ) ve düşük frekanslı (25-60 Hz) sinyallerde çalışır ve çok az akım çekerler. AC gerilim, tüm parçalar için ortak olan tabanalan (backblane) ile parçalar arasına uygulanır ve bir parçayı çalıştırmak (turn on) için kullanılır. Parça ile tabanalan bir kondansatör özelliği oluşturur ve bu kondansatör AC akımın frekansı düşük kaldığı sürece çok küçük bir akım çeker. Ancak frekansın 25 Hz'in altına düşmemesi gereklidir.

LCD'ler, parıldayan ve LED göstergelerden çok daha az akım çektilerinden, hesap makinesi ve saat gibi pil ile çalışan cihazlarda yaygın olarak kullanılırlar. Bununla beraber, LCD göstergeler LED göstergeler gibi ışık yayılmazlar ve bu nedenle harici bir ışık kaynağına ihtiyaç duyarlar.

**LCD'nin Sürülmesi :** Bir LCD parçası ile tabanalanı arasına AC gerilim uygulandığı zaman LCD parçası 'ON' olurken, DC gerilim uygulandığı zaman parça 'OFF' olur. AC gerilim yerine, AC gerilim etkisi oluşturan kare dalga bir sinyal, parça ile tabanalan arasına uygulanır.

Şekil 7.24.b'de bir parçaya kare dalga geriliminin uygulanışı görülmektedir. 40 Hz'lik kare dalga, tabanalanı ile 'ÖZELVEYA' kapısı girişine aynı anda uygulanır. 'ÖZELVEYA' kapısının diğer girişi, parçanın 'ON' veya 'OFF' olduğunu kontrol etmek için kullanılan kontrol girişiidir.

Kontrol girişi '0' olduğu zaman, 'ÖZELVEYA'nın çıkışı 40 Hz'lik kare dalganın tamamen aynısı olur. Bu durum, parça ile tabanalanı arasına uygulanan gerilimin aynı olması sonucunu doğurur ve parça 'OFF' olur. Kontrol girişi '1' olduğu zaman, 'ÖZELVEYA' çıkışı 40 Hz'lik kare dalga geriliminin tersi olur ve bu durum, parça ile tabanalanına uygulanan gerilimin birbirinin tersi olması sonucunu doğurur. Sonuç olarak; parça gerilimi +5V olurken, tabanalanı -5V olur. Bu ters gerilim, parçayı 'ON' konumuna getirir. Anahtarlama işlemi yedi parça için uygulanınca, yedi parçalı LCD göstergesi ortaya çıkar.

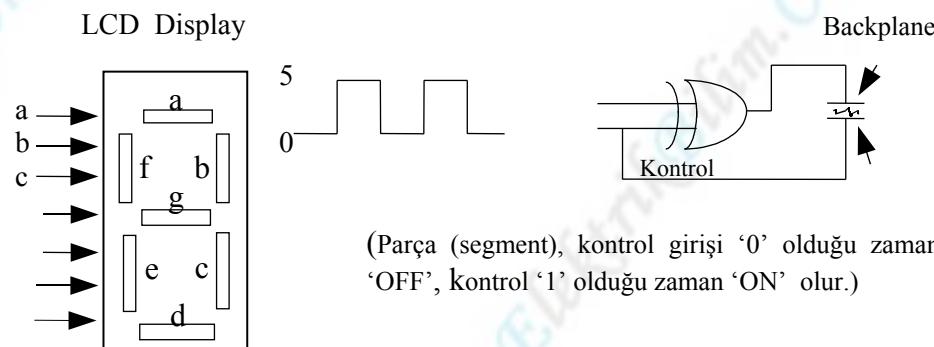

d  
e  
f  
g

(a)

(b)

**Şekil 7.24.** Sıvı kristal gösterge görünüsü ve kontrol devresi.

LCD'ler genelde CMOS elemanlarla birlikte kullanılır. Bunun nedeni; CMOS elemanların daha az enerji kullanmaları ve TTL elemanların, '0' seviyesinde 0.4V değerinde bir gerilim üretmeleridir. Bu gerilim LCD'nin ömrünü kısaltır. CMOS 4511 entegresi, BCD'den yedi parçalı LCD'ye kod çözücü / sürücü elemanıdır.

### Tekrarlama ve Çalışma Soruları

1. Lojik elemanları, hangi elektronik devre elemanlarından oluşur?
2. Sayısal entegreleri kullanılan devre elemanına göre sınıflandırınız.
3. Sayısal entegreleri, yapılarında bulunan lojik kapı ve transistör sayısına göre sınıflandırınız.
4. 'Entegre parametreleri' terimini tanımlayınız.
5. Sayısal entegrelerde kullanılan parametreleri sıralayınız.
6. Lojik gerilim seviyesini şekilde açıklayınız.
7.  $V_{IL}$ ,  $V_{IH}$ ,  $V_{OL}$ ,  $V_{OH}$  terimlerinin açık anlamlarını yazınız.
8. 'Fan Out' terimini açıklayınız.
9. TTL entegrelerin LS tipi için 'Fan Out' değerini hesaplayınız.
10. 'Gürültülü bağışıklığı' ve 'Emniyet payı' terimlerini açıklayınız.
11. 'Yayılım gecikmesi' ve 'yayılım hızı' terimlerini şekiller yardımıyla açıklayınız.
12. Entegrelerde harcanan güç ne olarak tanımlanır ve birimi nedir?
13. 'Hız-Güç üretimi' nedir?
14. 'Akım besleme' ve 'akım yutumu' terimlerini açıklayınız.
15. Entegreleri yapılarındaki eleman sayısına göre sınıflandırınız.
16. Bipolar lojik ailesi içerisinde bulunan alt grupları sıralayınız.

17. MOS lojik ailesi hangi alt grup lojik aileleri içerir?
18. 12V ile çalışan MOS elemanlarda Lojik 1 ve Lojik 0 seviyelerini hesaplayınız.
19. TTL elemanların belirsiz bölge sınır değerlerini yazınız.
20. ‘Yüksek Eşitlik Lojik’ ile imal edilen elemanların çalışma gerilimleri ve serileri nedir?
21. ‘Akım modlu mantık’ nedir?
22. Yüksek empedanslı çıkış durumuna sahip elemanların kullanılma nedenlerini yazınız.
23. ECL entegre devrelerin genel özelliklerini sıralayınız.
24. I<sup>2</sup>L ile RTL teknolojileri arasındaki farkı ‘DEĞİL’ kapısı üzerinde açıklayınız.
25. TTL ailesi içerisindeki alt grupları sıralayınız.
26. TTL entegrelerin isimlendirilmesinde kullanılan ‘AA74YYXXX’ formatındaki harflerin anlamlarını açıklayınız.
27. TTL entegrelerin sahip oldukları çıkış şekillerini şekillerle açıklayınız.
28. ‘Bağlantılı-VE’ bağlantısı nedir?
29. Üç durumlu çıkışa sahip devrede ‘yetkisizlendirme’ durumu ne anlama gelmektedir?
30. ‘Pull-up’ direnci nedir?
31. Standart TTL’lere ait çalışma gerilimi, güç tüketimi, ‘Fan Out’ değerleri nedir?
32. Standart ve Düşük güç tüketimli TTL arasındaki temel fark nedir?
33. Yüksek hızlı TTL serisinde kullanılan düşük direnç değerleri ve Darlington bağlantı ne sonuçlar doğurur?
34. Şotki TTL teknolojisinde kullanılan ve diğer TTL ailelerinden farklı olan mantık nedir?
35. Şotki diyonunun işlevi nedir?
36. Geliştirilmiş düşük güçlü Şotki serisinin genel özelliklerini sıralayınız.
37. TTL entegrelere ait ‘Data Hand Book’larda verilen temel özellikler nelerdir?
38. ‘Seviye Tetiklemeli Devre’ ne demektir?
39. Entegre veri sayfaları ve veri katalogları hangi tür bilgileri içerir?
40. Yük sürme ve yükleme kapasitesini açıklayınız.
41. 7400 ‘VEDEĞİL’ kapısının kaç tane 74ALS20 ‘VEDEĞİL’ kapısını sürebileceğini hesaplayınız.

42. 'Fan in' terimini açıklayınız.
43. Fan Out'u '1' ve '0' durumlarında aynı olan entegrenin genel karakteristiği nedir?
44. 'Input Loading / Fan Out' başlığı altında, giriş için  $400\mu$  /  $20\mu$  ve çıkış için  $100\mu$  /  $100\mu$  değerlerine sahip ise Fan Out değerini bulunuz.
45. TTL entegrelerde, kullanılmayan girişin alabileceği durumları gösteriniz.
46. 'Floating' nedir?
47. 'VE' ve 'VEDEĞİL' kapılarında kullanılmayan girişler için uygun olan bağlantı çeşitleri nelerdir.
48. 'VEYA' ve 'VEYADEĞİL' kapılarında kullanılmayan girişler için uygun bağlantı çeşitlerini açıklayınız.
49. MOS teknoloji ile üretilen dijital entegrelerin temel üstünlüğü nedir?
50. N-MOS ve P-MOS teknoloji ile üretilen elemanları karşılaştırınız.
51. CMOS entegrelerde bulunan parametreleri özetleyiniz.
52. Arabirim elemanı nedir?
53. TTL entegredeki elemanların CMOS elemanları sürmesi durumunda hangi problemler ile karşılaşılır?
54. CMOS elemanların TTL elemanları sürmesi durumunda ortaya çıkacak sorunlar nelerdir?
55. TTL ve CMOS elemanlara yük bağlantı şekillerini özetleyiniz.
56. 7 Parçalı göstergeyi açıklayınız.
57. LED ile yapılan ortak anot ve ortak katotlu bağlantıları açıklayınız.

# Bileşik Mantık Devreleri

## (Combinational Logic)

### Amaçlar

- Bileşik devrelerin tanıtılması ve bileşik devrelerin tasarım esaslarının açıklanması
- Bileşik devrelerin gruplandırılarak, her bir grupta yer alan devrelerin tanıtılması
- Kodlama ile ilgili devrelerin tanıtılara, devrelerin çalışma prensiplerinin açıklanması
- Çoklayıcı (multiplexer) devresinin çalışma prensibini tanıtmak
- Azlayıcı (demultiplexer) devresinin çalışma prensibini tanıtmak
- Karşılaştırıcı ve Aritmetik İşlem Devrelerinin tanıtılması, Aritmetik-Mantık biriminin çalışma prensibinin açıklanması
- Bileşik devrelere ait uygulama örneklerinin çalışma prensiplerinin detaylandırılması

### Başlıklar

- Birleşik Devre Tasarım Esasları
- Kodlama İle İlgili Lojik Devreler
  - Kodlayıcılar
  - Kod Çözüçüler
  - Kod Çeviriciler
- Çoklayıcılar - Veri Seçiciler (Multiplexers - Data Selector)
- Azlayıcılar-Veri Dağıtıcılar (Demultiplexers)
- Karşılaştırıcı ve Aritmetik İşlem Devreleri



## Giriş

Dijital sistemlerde kullanılan mantık devreleri, bileşik (combinational) devreler ve ardışıl sıralı (sequential) devreler şeklinde grupperlendirilabilir.

Temel lojik kapılardan oluşan ve devrelerin çıkışları doğrudan girişlerin o anki durumlarına göre belirlenen devreler, ‘**bileşik mantık devreleri**’ olarak adlandırılır. Bileşik devreler bazen, ‘**birleşik mantık devreleri**’ olarak da isimlendirilir. Bir bileşik devre; giriş değişkenleri, lojik kapılar ve çıkış değişkenlerinden oluşur (Şekil 8.1). Lojik kapı, giriş değişkenlerini alır, bunları işler ve çıkış için bilgi (değişkenler) üretir. Yapılan işlem, ikili giriş verilerin işlenmesi ve uygun çıkış verileri şecline dönüştürülmesidir.



**Şekil 8.1.** Bileşik mantık devresi blok şeması.

Giriş verileri; bir harici kaynaktan gelen ‘n’ sayıda ikili giriş değişkenlerini, çıkış verileri; bir harici devreye doğru yönelmiş ‘m’ sayıda çıkış değişkenlerini içerir (Şekil 8.1). Giriş değişkenlerinin değeri,  $2^n$  sayıda farklı ikili giriş kombinasyonundan birisi olabilir ve herbir giriş kombinasyonu için yalnızca bir çıkış kombinasyonu mevcuttur.

Çok farklı uygulama alanları bulunan bileşik mantık devreleri, dört farklı grup altında incelenebilir:

- i- **Kodlama ile İlgili Lojik Devreler:** Kodlayıcı (Encoder), Kod çözücü (decoder), Kod değiştirici / çeviriçi (Code converter).
- ii- **Çoklayıcı Devreler, Veri seçiciler** (Multiplexer-Data selector).
- iii- **Azlayıcı Devreler, Veri dağıticılar** (Demultiplexer - Data distributor).
- iv- **Kiyaslama ve Aritmetik İşlemler ile İlgili Devreler:** Karşılaştırıcı (comparator), Toplayıcı (adder), Çıkarıcı (substractor), Çarpıcı (multiplier).

Farklı alanlarda farklı amaçlar için kullanılan bileşik devrelerin tasarımda aynı işlem sırası takip edilir. Bu nedenle bileşik devreleri detaylandırmadan önce, bileşik devrelerin tasarımda kullanılan prensipleri inceleyelim.

## 1. Bileşik Devre Tasarım Esasları

Bir bileşik devrenin tasarıımı, problemlerin ifade edilmesiyle başlayıp, lojik devrenin çizilmesi ile biter. Lojik tasarımın içeriği işlem basamakları aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

- i- Problem belirlenir.
- ii- Giriş değişkenlerinin sayısı ve gerekli çıkış değişkenleri tespit edilir.
- iii- Giriş ve çıkış olarak kullanılacak değişkenlere isim verilir.
- iv- Giriş ve çıkış değişkenleri arasındaki ilişkiyi belirleyen doğruluk tablosu oluşturulur.
- v- Her bir çıkış için uygun Boolean fonksiyonu yazılır.
- vi- Elde edilen Boolean fonksiyonları sadeleştirilir.
- vii- Lojik devre çizilir.

İşlem basamakları içerisinde en çok dikkat edilmesi gereken adım, sözlerle çerçevesini çizdiğimiz işlemlerin doğruluk tablosu haline getirilmesidir. Çünkü bu aşamada yapılacak bir hata, daha sonraki tüm adımlarda hatalı işlem yapılması sonucunu doğurur.

Doğruluk tablosundan elde edilen çıkış eşitliklerini sadeleştirmek için, sadeleştirme yöntemlerinden uygun olan birisi kullanılabilir. Sadeleştirilen eşitlıkların aşağıdaki özellikleri taşması istenir:

- i- En az sayıda lojik kapı içermesi.
- ii- Herbir kapının en az sayıda girişe sahip olması.
- iii- Devrenin minimum yayılım zamanına sahip olması.
- iv- Devrenin minimum sayıda bağlantı içermesi.
- v- Herbir kapının, sürme kapasitesi sınırının altında eleman sürmesi.

Buradaki tüm kriterlerin aynı anda sağlanması mümkün olmayabilir. Bu durumda, kriterler arasından tasarlanan devrenin aranan özelliklere göre seçim yapılır.

## 2. Kodlama İle İlgili Lojik Devreler

Daha önceki konularda işlenen kodlama işlemi, dijital bilgisayarlarda yoğun olarak gerçekleştirilen işlemlerden birisidir. Bilgisayarda yapılan işlemleri blok şema olarak göstermek, bilgisayarda yapılan kodlama ile ilgili işlemler hakkında fikir verebilir.

Bilgisayarda gerçekleştirilen işlemleri özetleyen Şekil 8.2'deki şemadan görüleceği üzere; veri, bilgisayarın merkezi işlem birimi ile çevre birimleri arasında kodlanmış olarak (ASCII

kodu) gönderilir. Kodlanmış bilgiler klavye, optik okuyucu gibi karakter kaynaklarından elde edilir. Bu kaynaklardan elde edilen bilgiler ASCII kodundadır. Bilgisayarın merkezi işlem biriminin (MİB) ikili sayılarla çalışması nedeniyle, ASCII kodlanmış karakterler MİB girişinde ikili sayılarla dönüştürülür. Veriler üzerinde yapılan tüm işlemler, MİB'de ikili sayı formunda gerçekleştirilir.




**Şekil 8.2.** Bilgisayarda girişten çıkışa bilgi çevriminin blok şeması.

MİB'de işlenen bilgilerin çevre birimlere ulaşması için, veri üzerinde daha önce yapılmış olan işlemlerin tersi işlemlerin yapılması gereklidir. Bu nedenle, MİB'ne kadar yapılan işlemlerin karşıtları, ters sırasıyla yeniden yapılır. Şimdi Şekil 8.2'de blok şema ile özetlenen işlemlerin kodlama ile ilgili olanlarını sırası ile inceleyelim.

## 2.1. Kodlayıcı Devreler (Encoders)


'n' bit girişi bir sistemde, girişindeki bilgiyi ikili sayı sisteminde kodlanmış olarak çıkışında veren bileşik devreye, '**kodlayıcı devre**' (encoder) denir. Farklı bir bakış açısı ile, insanlar tarafından kolayca anlaşılabilen rakam ve karakterlerin farklı bilgiler şeklinde dönüştürülmesini sağlayan devreler, '**kodlayıcı devreler**' olarak isimlendirilir.

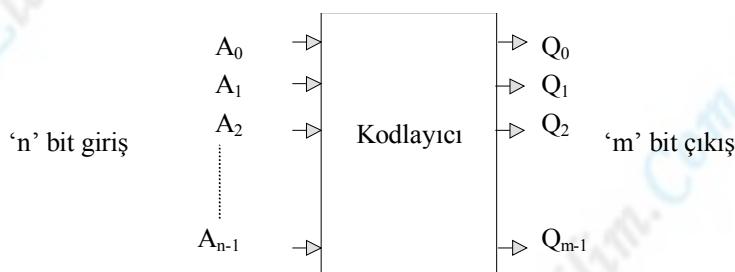

**Şekil 8.3.** Kodlayıcı devresi genel blok şeması.

Kodlayıcı devrelerde, herhangi bir anda girişlerden sadece bir tanesi aktif olabilir ve aktif olan girişe göre ‘m’ bitli çıkış kodu üretilir. Şekil 8.3’de, ‘n’ bit girişi ‘m’ bit çıkışlı bir kodlayıcı devrenin blok şeması görülmektedir.

Dört girişe sahip bir kodlayıcının çıkışı, ikili sisteme Şekil 8.4’deki gibi dönüştürülebilir. Dört giriş, çıkışta iki bitlik ikili sayı ile temsil edilir. Girişlerden herhangi birinin aktif olması ile çıkışlar uygun kombinasyonu alır. Bu devreye, ‘**4 girişten 2 çıkışa kodlayıcı devresi**’ denebilir. Aynı şekilde, 8 giriş ve üç bit çıkış koduna sahip bir kodlayıcı devresi, sekizli sistemden ikili sisteme kodlama işlemi yapar.

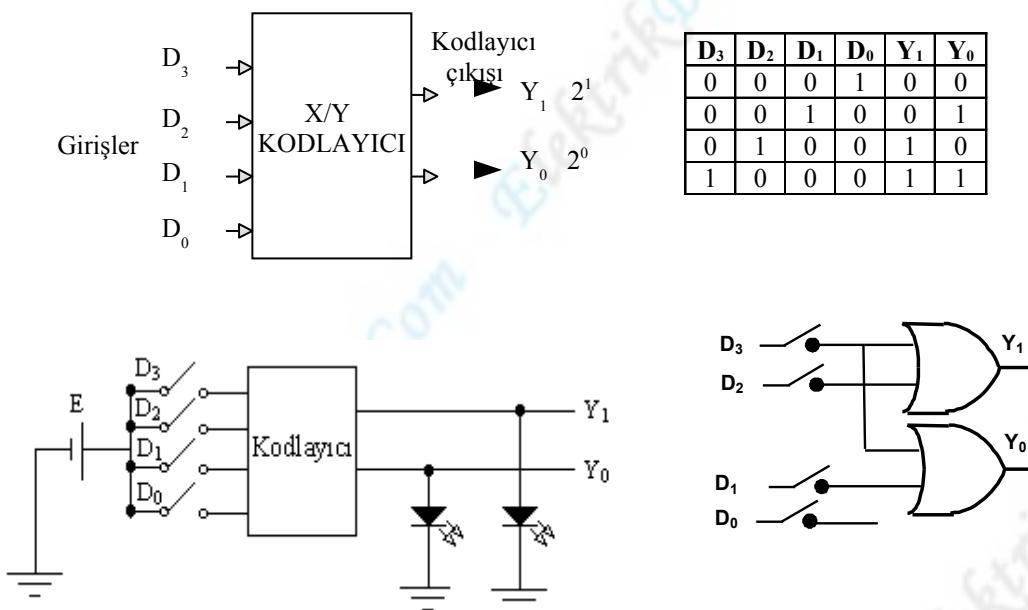


Şekil 8.4. İkili sistemde çıkış veren kodlayıcı symbolü, doğruluk tablosu ve uygulaması.

Şekil 8.5’de sekizli sistemden ikili sisteme kodlayıcı devrenin doğruluk tablosu ve lojik devresi görülmektedir. Şekil 8.5’deki devrede girişlerden herhangi biri aktif (1) olunca, çıkışlar uygun kombinasyonda ‘1’ değerlerine sahip olur. Örneğin;  $A_3$ ’ün aktif olması ile çıkışlar  $Q_2=0, Q_1=1, Q_0=1$  değerlerini alır.

$A_0$  girişi hiçbir yere bağlanmamıştır. Çünkü, ‘ $Q_3, Q_2, Q_1$ ’ çıkışları ‘000’ değerlerine sahiptir.

Aynı anda yalnız bir girişin aktif olduğu durumlarda kodlama işlemi gerçekleştirilir. Birden fazla girişin aynı anda aktif olması durumunda problem oluşur. Bu durumda çıkışta kodlanan bilgi, girişlerden farklı bir değeri ifade eder. Bu problemi ortadan kaldırmak yani iki girişin

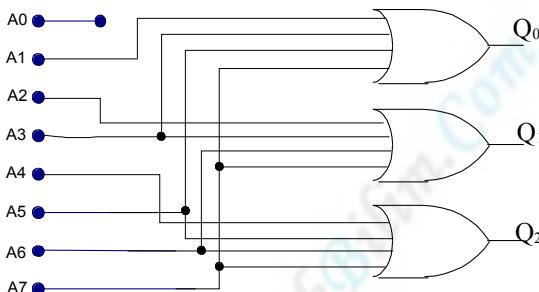aynı anda aktif olmasını önlemek için, öncelikli kodlayıcı olarak isimlendirilen sistem uygulanır.



A <sub>7</sub>	A <sub>6</sub>	A <sub>5</sub>	A <sub>4</sub>	A <sub>3</sub>	A <sub>2</sub>	A <sub>1</sub>	A <sub>0</sub>	Q <sub>2</sub>	Q <sub>1</sub>	Q <sub>0</sub>
0	0	0	0	0	0	0	X	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	X	0	0	1
0	0	0	0	0	1	0	X	0	1	0
0	0	0	0	1	0	0	X	0	1	1
0	0	0	1	0	0	0	X	1	0	0
0	0	1	0	0	0	0	X	1	0	1
0	1	0	0	0	0	0	X	1	1	0
1	0	0	0	0	0	0	X	1	1	1

**Şekil 8.5.** Sekizli sistemden ikili sisteme kodlayıcı devresi ve doğruluk tablosu.


Öncelikli kodlayıcı sistemde, birden fazla girişin aynı anda ‘1’ olması durumunda girişlerden yalnızca biri seçilir (en yüksek değere sahip olan) ve seçilen girişe göre çıkış verilir. 74147, 74LS148, 4532 ve 74HC147 entegreleri, öncelikli kodlayıcı entegrelerdir.

Onluk sistemden ikili sisteme kodlayan bir kodlayıcı devresi (BCD), 74147 entegresi kullanılarak gerçekleştirilebilir. 74147 entegresi 9 adet girişe (aktif ‘0’) sahiptir ve bu girişler 1’den 9’a kadarki sayıları temsil ederler. Çıkışlarda elde edilen kodlanmış değerler, en yüksek değerlikli girişin terslenmiş BCD kodlu eşdeğeridir (Şekil 8.6).


74147 entegresinin doğruluk tablosu incelenirse; ilk satırın çıkışındaki değerin 0000’ın tümleyeni (tersi) yani 1111 olduğu ve bunun BCD 15’e karşılık geldiği görülür. İkinci satırındaki çıkış değerlerinin A<sub>9</sub>’nun karşılığı olarak 1001 değerinin tümleyeni yani 0110 olduğu bulunur. Takip eden satırlarda, aynı şekilde aktif olan girişin karşılığı olan ikili sayının tümleyeninin bulunduğu görülür. 74147 entegresi çıkışı, girişlerden hiçbirinin aktif olmadığı durumda 1111 olur ve bu değer 0’ı temsil eder.

Onlu sistemden BCD’ye kodlayıcı devrelerin en basit şekli, dijot matrisle yapılan ve anahtar kodlayıcı (switch encoder) diye isimlendirilen kodlama devresidir (Şekil 8.7). Bu şekilde yapılan bir kodlama işleminde; anahtarlardan birisi kapatıldığı zaman, devre kapatılan

anahtara bağlı olarak çıkışında uygun ikili sayı üretir. Örneğin; 3 nolu anahtara basıldığı zaman çıkışta '0011' değeri okunurken, 7 nolu anahtara basıldığı anda '0111' çıkışı elde edilir.

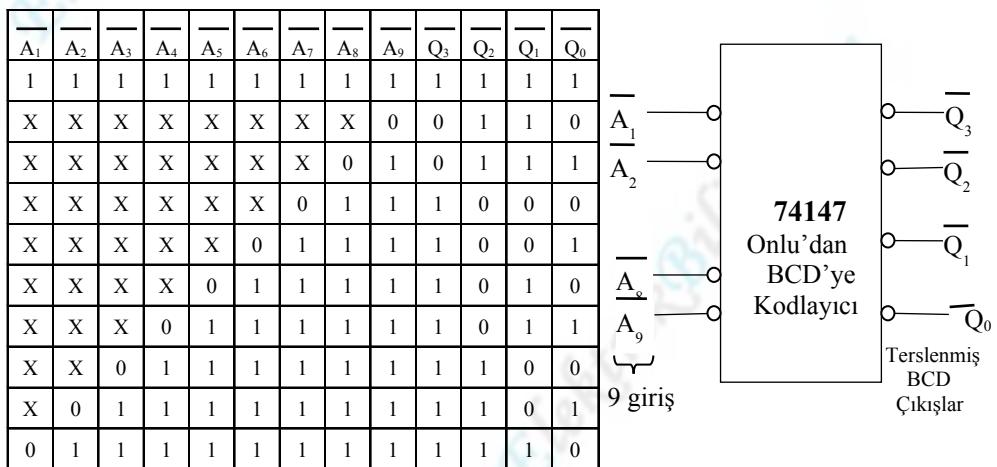

Şekil 8.6. Onlu sistemden BCD'ye kodlayıcı devre doğruluk tablosu ve blok şeması.

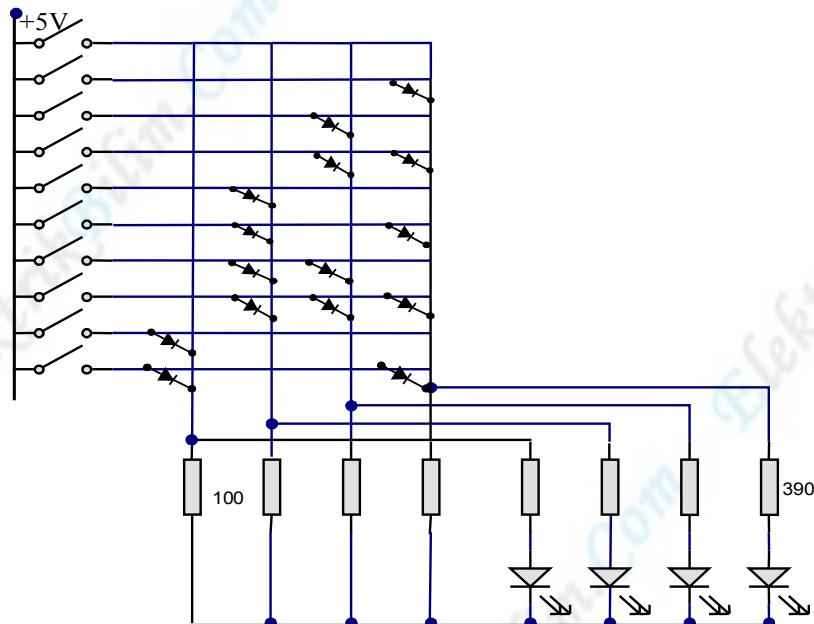


Şekil 8.7. Diyot matris, onlu sisteminden ikili'ye kodlayıcı devresi.

Onlu sistemden BCD'ye dönüştürücü devreyi 'VEYA' kapıları ile oluşturursak, Şekil

8.8'deki devre oluşur. Desimal sayılaraya karşılık gelen anahtarlardan birisine basılması ile 'VEYA' kapılarının çıkışlarında (A,B,C ve D) '0' veya '1' değerleri elde edilir. Elde edilen değerler, kapatılan anahtarların karşılığı olarak üretilen ikili kodlu sayılardır. Örneğin; 5 nolu anahtarın kapatılması ile elde edilen '0101' ikili değeri, onlu tabandaki '5' sayısının BCD kodlu değeridir. Aynı şekilde, '9' sayısının karşılığı olarak çıkışta BCD kodlu '1001' değeri oluşur.


Bu uygulamadakine benzer şekilde, matris anahtarlar ve 74C922 entegresi kullanarak onaltılı sistemdeki sayıların ikili sayılaraya dönüştürülmesi mümkündür.

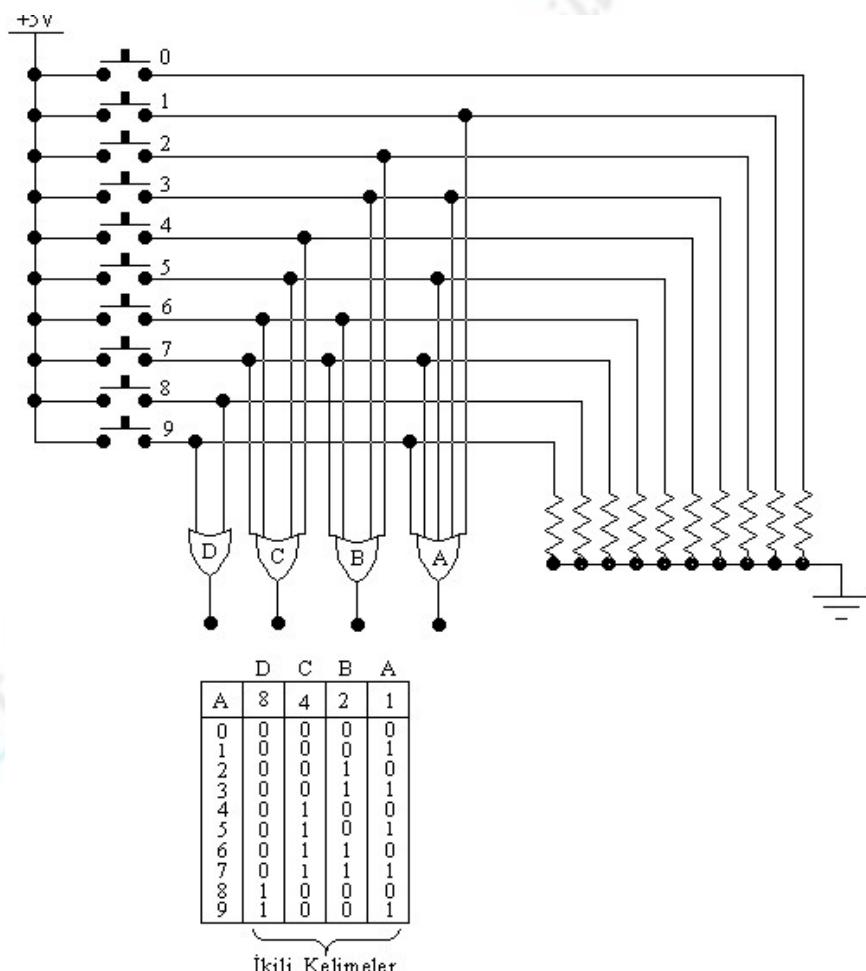

**Şekil 8.8.** 'VEYA' kapıları ile oluşturulan onludan ikili sayı sisteme kodlayıcı devresi.

## 2.2. Kod Çözücüler (Decoders)


Dijital sistemlerde bilgiler ikili sayılar olarak temsil edilir ve yapılan işlemler ikili sayılarla gerçekleştirilir. 'Kod çözücü' (decoder) devresi; kodlayıcı devresinin tersini yaparak, 'n' sayıdaki giriş hattından gelen ikili bilgileri maksimum  $2^n$  sayıda çıkış hattına dönüştüren bileşik bir devredir. Diğer bir deyişle; değişik formlarda ifade edilen bilgilerin insanların kolayca anlayabileceği şeke dönüştürülmesini sağlayan devreler, 'kod çözücü devreler' olarak isimlendirilir. Kodu çözülen 'n' bitli bilginin kullanılmayan girişleri varsa kod çözücü çıkışındaki çıkış sayısı  $2^n$ 'den az olur. Şekil 8.9'da kod çözücü blok şeması görülmektedir.

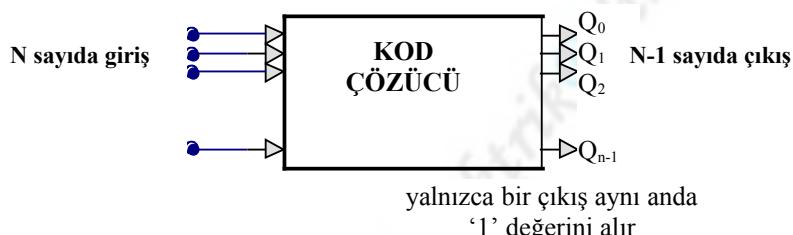

Şekil 8.9. Kod çözücü blok şeması.

Şekil 8.10'da iki giriş ve dört çıkışlı çözücü devresi lojik şeması görülmektedir. Bu devrede iki bitlik girişin kodu çözülperek, dört farklı çıkış üretilir. Her bir giriş kombinasyonunda yalnızca bir çıkış '1' durumundadır. Örneğin; 00 giriş durumunda  $Q_0$  çıkışı '1' durumunda iken, 10 giriş kombinasyonunda  $Q_2$  çıkışı '1' değerini alır.

Girişler		Çııklar			
sw <sub>1</sub>	sw <sub>2</sub>	Q <sub>0</sub>	Q <sub>1</sub>	Q <sub>2</sub>	Q <sub>3</sub>
B	A	0	1	2	3
0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0
1	1	0	0	0	1

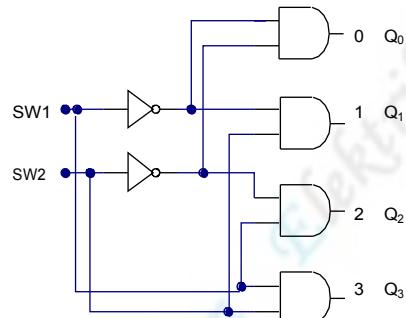


Şekil 8.10. İki giriş dört çıkış kod çözücü doğruluk tablosu ve açık şeması.

İkili sistemden onlu sisteme kod çözücü devresi, girişinden uygulanan ikili bilgilere göre çıkışlarından birisi '0' değerini alır (LED yanar). Çıkışlardaki LED'lerden her birisi onlu sistemdeki sayılardan birisini temsil eder.

Şekil 8.11'deki devrede her iki girişin '0' olması durumunda; girişlerin terslenerek

uygulandığı ‘A’ kapısının çıkışı ‘0’ değerini alır ve katodundaki gerilim anoduna göre (-) olan LED yanar. Diğer kapı devreleri giriş değerlerine göre çıkışlarında uygun olan LED’in yanmasını sağlar. Her bir LED bir onlu sayıyı temsil ettiğinden onlu değer çıkıştan bulunmuş olur.

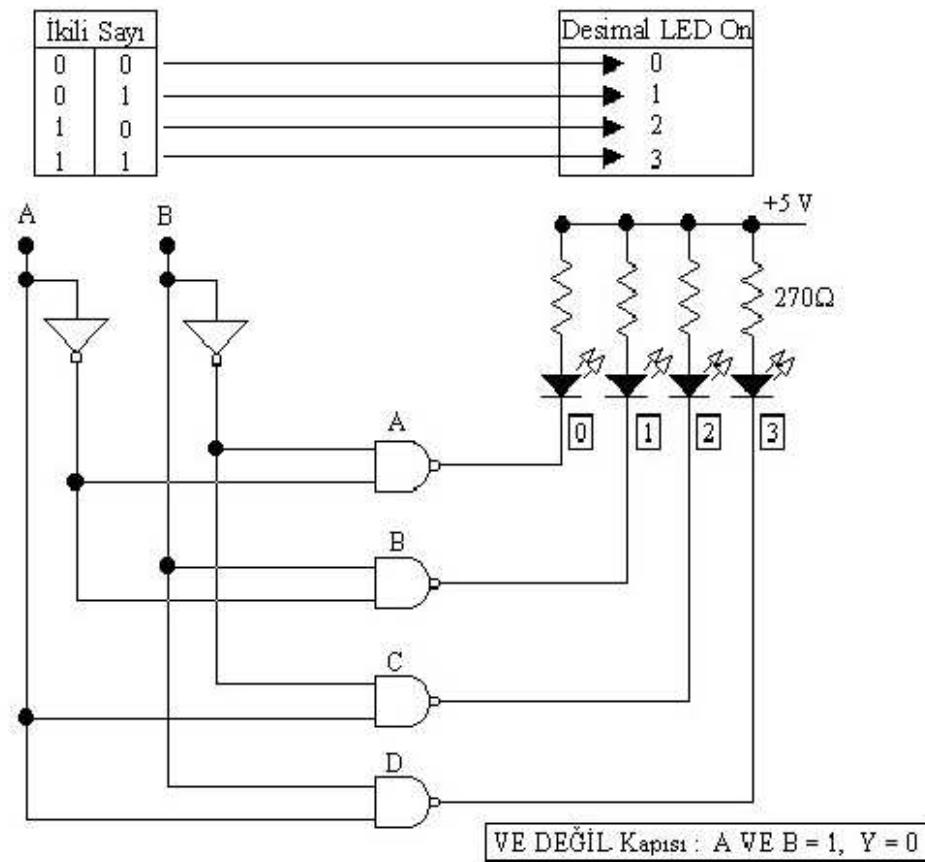


Şekil 8.11. NAND kapıları ile oluşturulan ikili sistemden onlu sisteme kod çözücü devresi.

**Örnek 1:** BCD’den onlu sisteme çevirimde kullanılan ve 0-9 arasındaki sayılarla kod çözme işlemini gerçekleştiren devreyi tasarlayalım.

Bu şekilde çalışan kod çözüçüler entegre devre olarak imal edilmiş olsalar da kod çözücü tasarlama mantığı açısından iyi bir örnek olacaktır. BCD’den onlu sisteme kod çözücü devresinin dört bitlik girişine karşılık, her biri bir ondalık sayıyı temsil eden 10 çıkış bulunur. Bu şekildeki bir devre, ‘**4 giriş / 10 çıkışlı BCD kod çözücü**’ olarak

isimlendirilir.

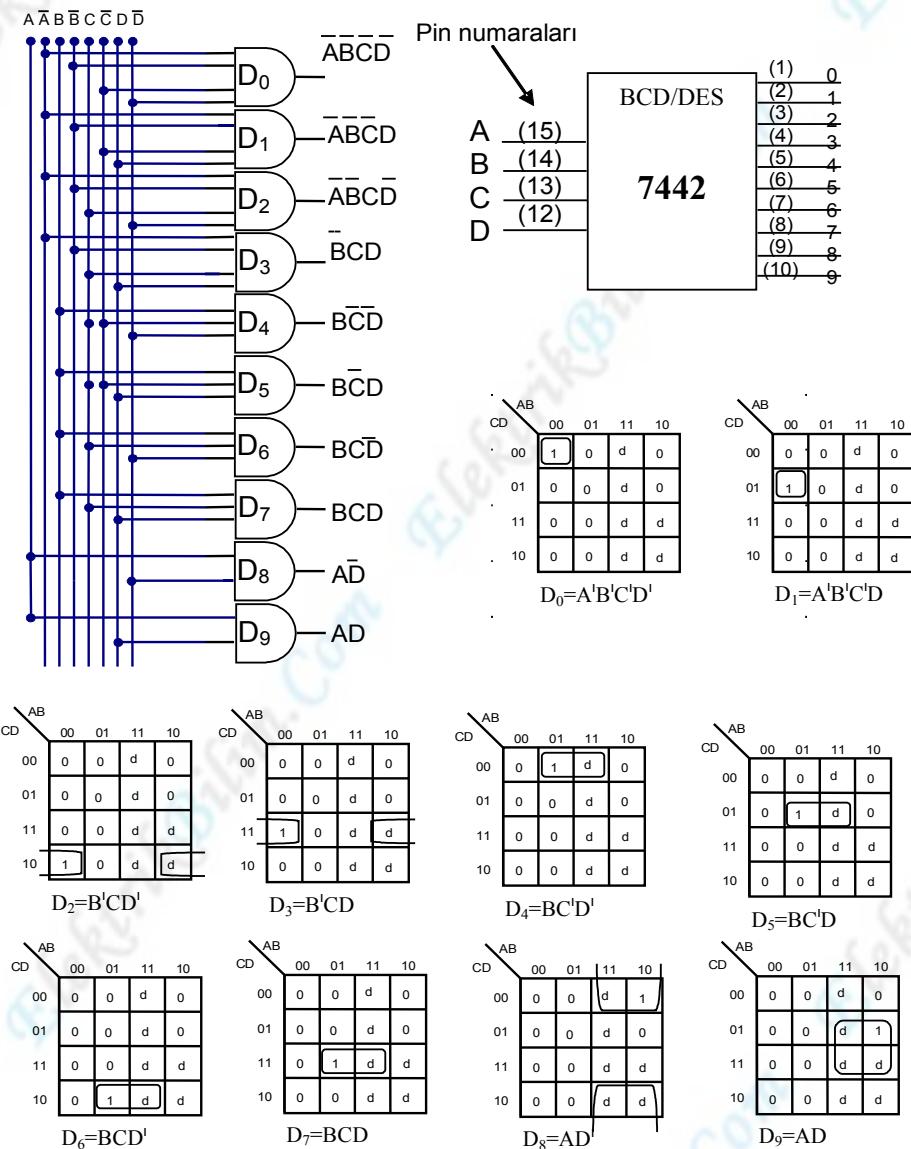

**Şekil 8.12.** 4 Giriş / 10 Çıktılı BCD kod çözücü devresi karnaugh haritası, açık şeması ve entegre devresi.

Tasarım sırasında devrenin 10 çıkışının bulunması nedeniyle, 10 tane Karnaugh haritası çizip

herbirine ait ilgili fonksiyonu yazmak gereklidir. Aynı anda çıkışlardan yalnızca biri '1' olacağından, çıkışları  $Q_0 - Q_9$  şeklinde isimlendirip ilgili hücrelere yerleştirmek, fonksiyonları yazmamıza imkan tanır. Eşitlikleri yazmada, BCD sistemde kullanılmayan sayıları temsil eden kombinasyonlar fark etmeyen olarak ifade edilir (Şekil 8.12).

Fark etmeyenleri de kullanarak (karnaugh haritasında 'd' ile gösterilen), her bir çıkış için ilgili fonksiyonları yazarsak;

$$D_0 = A'B'C'D', D_1 = A'B'C'D, D_2 = A'B'CD', D_3 = B'CD, D_4 = BC'D',$$

$$D_5 = BC'D, D_6 = BCD', D_7 = BCD, D_8 = AB', D_9 = AD$$


eşitlikleri elde edilir. Elde edilen eşitlikleri gerçekleştirecek lojik kapıların çizilmesi ile, Şekil 8.12'daki lojik devre oluşur.

Kod çözüçüler, bilgisayarlarla hafıza devrelerinde depolanan bir bilginin adresini bulmak amacıyla yaygın olarak kullanılırlar. 7442 entegresi BCD'den onlu sisteme kod çözme işlemini yapar (Şekil 8.12). 7445 entegresi ise BCD'den onlu sisteme kod çözümü / sürücü devresidir. Sürücü terimi, entegrenin açık-kollektör olması nedeniyle verilmiştir.

Diğer bir kod çözümü uygulaması, ikili bilgilerin onlu olarak görüntülenmesini sağlayan, ikili'den yedi parçalı göstergeye çevirme yapan kod çözümü devresidir. Bu devre kod çeviriciler başlığı altında incelenecaktır. Ancak bu arada, kod çözüçülerde kullanılan yetkilendirme girişini açıklayalım.

#### Yetkilendirme (Enable) Girişleri:

Kod çözümü entegrelerin büyük bir çoğunluğu, entegrenin çalışmasını kontrol eden bir veya birden çok yetkilendirme girişi içerir. Yetkilendirme girişine uygun sinyal verilmemişti sürece kod çözümü devre çalışmaz.

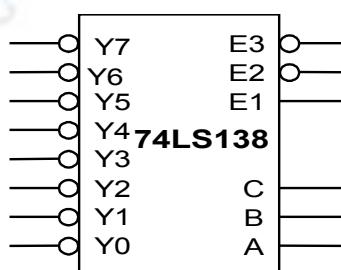

Şekil 8.13. 8'de 1 kod çözümü entegresi ayak bağlantısı.

Yetkilendirme girişine uygun sinyal verildikten sonra, uygulanan girişe karşılık gelen çıkış elde edilir. 74LS138 entegresi, 3 yetkilendirme girişine sahip ikili sistemden 8'li çıkışa kod çözümü elemandır. Şekil 8.13'de blok şeması görülen bu entegrenin  $E_1$ ,  $E_2$  ve  $E_3$  yetkilendirme girişleri, entegrenin içerisinde bir 'VE' kapısı ile birleştirilmiştir. Entegrenin


kod çözme işlevini yapabilmesi için ‘VE’ kapısının çıkışının ‘1’ ve yetkilendirme girişlerinin  $E_1=E_2=0$  ve  $E_3=1$  olması gereklidir. 8 çıkış sahip kod çözücü devreleri bir arada kullanıldığında, yetkilendirme girişlerinin yardımıyla 16 çıkış veya 32 çıkış sahip kod çözücü devreler tasarlanabilir.

### 2.3. Kod Çeviriciler (Code Converters)

**Kod çevirici**, bir kodlama yönteminde ifade edilen bilgiyi, başka bir kodlama yöntemine çeviren lojik bir devredir. Kod çevirici devrelere örnek olarak, BCD'den yedi parçalı göstergeye, ikili'den BCD'ye, ikili'den gray koda, gray kod'dan ikili'ye, BCD'den ASCII ve EBCDIC'ye veya tersine kod çevirmeleri verilebilir.

Hesap makinelerinde veya bilgisayarlarda kullanılan tuş takımı / göstergе sistemi, kod çevirme işlemlerinin birkaçının bir arada yapıldığı bir düzenektir. Tuş takımı / göstergе sisteminde, tuş takımıyla göstergе arasında kodlama ve kod çevirme işlemleri yapılır (Şekil 8.14). Tuş takımındaki tuşlara basılmak suretiyle elde edilen değerler, onlu sistemden BCD'ye dönüştürülür (kodlayıcı). BCD olarak elde edilen bilgiler, BCD'den 7 parçalı göstergeye kod çevirme işleminden geçirilir ve göstergede onlu olarak okunur.

Tuş takımı / göstergе sisteminde bulunan devreler bir arada düşünülperek kod çevirici olarak isimlendirilebilir. Bu durumda, Şekil 8.14'de görülen kod çevirici işleminin genel anlamlı olduğu ve kodlayıcı/kod çözücü işlemlerini içерdiği söylenebilir. Bu özellik, kod çevirici devrelerin çok değişik yerlerde kullanılması sonucunu doğurur. Kod çevirici kullanılan devrenin (yerin) özelliklerine göre tasarlanır.

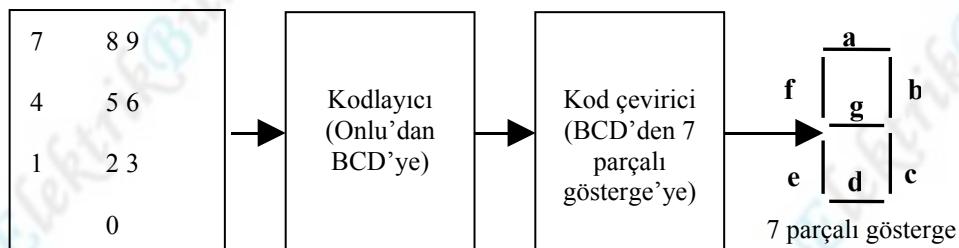

Şekil 8.14. Tuş takımı / göstergе sistemi blok şeması.

**Örnek 2:** Kod çevirici devrelerin tasarım prensibini açıklamak için, BCD'den yedi parçalı göstergе sistemine kod çevirici devrelerin tasarım adımlarını açıklayalım (Şekil 8.14). Yedi parçalı göstergelerin 7.Bölümde açıklanması nedeniyle doğrudan tasarım işlemini anlatalım.

BCD kodlu bilgiyi 7 parçalı göstergeye çeviren kod çevirici devrenin tasarımını aşağıdaki işlem basamakları ile gerçekleştirilecektir.


i- Çevrimi yapılacak kodların doğruluk tablosu çıkarılır. Giriş bilgisi BCD kodlu sayılar olduğundan giriş değerleri olarak BCD kodlu sayılar kullanılır. Çıkış ise yedi parçalı göstergedir. Yedi parçalı gösterge için 7 farklı bilgi gereğiinden, doğruluk tablosunda bütün bilgilerin temsil edilebilmesi için 7 çıkış sütununa ihtiyaç vardır (Şekil 8.15).

ii- Doğruluk tablosundaki her bir çıkışa göre Karnaugh haritası çizilir. Doğruluk tablosunda çıkışları ifade eden her bir sütun bir Karnaugh haritası ile temsil edilir (Şekil 8.15).


iii- Karnaugh haritalarından faydalananarak lojik eşitlikler yazılır.

iv- Elde edilen eşitlikleri temsil eden lojik devreler çizilir. Her bir lojik devrenin çıkışının yedi parçalı göstergedeki uygun parçaaya bağlanması ile kod çeviriçi tasarımları tamamlanır.


Onlu	A	B	C	D	a	b	c	d	e	f	g
0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
2	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1
3	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1
4	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1
5	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
6	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1
7	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
8	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
9	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1

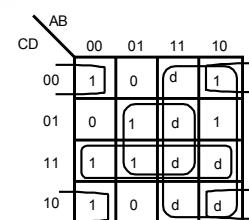


$$a = A + CD + BD + B'D'$$

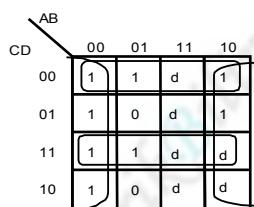


$$b = B'D + CD + C'D'$$

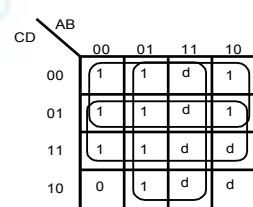


$$c = A'C' + B'C' + A'D + A'B$$

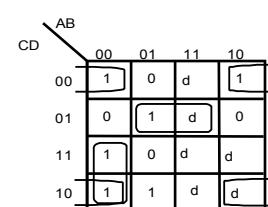


$$d = C'D + BC'D + A'B'C + AB$$

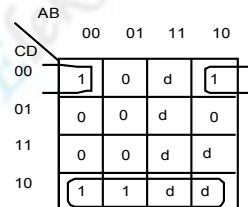

$$e = CD + B'C'D'$$

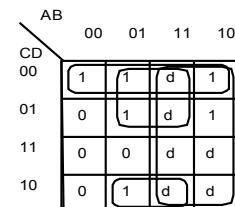

$$f = BCD + A + BC' + C'D'$$

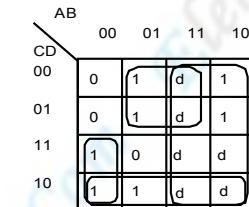

$$g = CD + BC + A'B'C + A$$

Şekil 8.15. BCD'den yedi parçalı göstergeye kod çeviriçi devresi tasarımları.

**Örnek 3:** BCD kodlu bir sayıyı 3 Fazlalık (Excess-three) koduna çevirecek devreyi tasarlayalım.

i- BCD ve 3-Fazlalık kodlu sayıları gösteren doğruluk tablosu oluşturulur (Şekil 8.16). BCD kodlu sayıların dört bit ile ifade edilmesi nedeniyle, dört farklı çıkış bulunması gereklidir.

ii- Doğruluk tablosu çıkış sütunlarındaki değerler Karnaugh haritalarına taşınır.

iii- Karnaugh haritalarına taşınan bilgilerin gruplandırılması ile herbir çıkış için uygun Boolean eşitliği yazılır (Şekil 8.16).

iv- Yazılan eşitliklerin kapı devreleri ile oluşturulması ile, BCD'den Artı 3 koduna çeviren kod çevirici devresinin tasarımları tamamlanır (Şekil 8.17).

Onlu	A	B	C	D	$Q_1$	$Q_2$	$Q_3$	$Q_4$
0	0	0	0	0	0	0	1	1
1	0	0	0	1	0	1	0	0
2	0	0	1	0	0	1	0	1
3	0	0	1	1	0	1	1	0
4	0	1	0	0	0	1	1	1
5	0	1	0	1	1	0	0	0
6	0	1	1	0	1	0	0	1
7	0	1	1	1	1	0	1	0
8	1	0	0	0	1	0	1	1
9	1	0	0	1	1	1	0	0

CD \ AB	00	01	11	10
00	o	o	d	1
01	o	1	d	1
11	o	1	d	d
10	o	1	d	d

$$Q_1 = A + BC + BD$$

CD \ AB	00	01	11	10
00	0	1	d	0
01	1	0	d	1
11	1	0	d	d
10	1	0	d	d

$$Q_2 = BC'D' + B'D + B'C$$


CD \ AB	00	01	11	10
00	1	1	d	1
01	0	0	d	0
11	1	1	d	d
10	0	0	d	d

$$Q_3 = C'D' + CD$$

CD \ AB	00	01	11	10
00	1	1	d	1
01	0	0	d	0
11	0	0	d	d
10	1	1	d	d

$$Q_4 = D'$$

Şekil 8.16. BCD'den Artı 3 koduna kod çevirici devresi tasarımları.

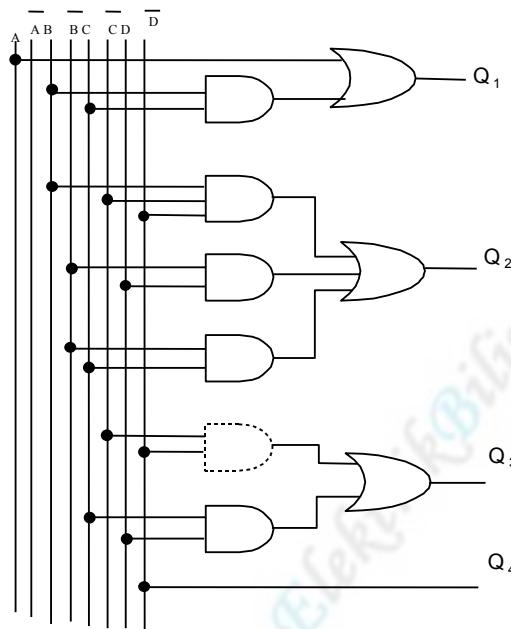

Şekil 8.17. BCD'den Artı 3 koduna çevirici devresi lojik şeması.

#### 8.2.4. Kodlama İle İlgili Devrelere Ait Uygulamalar

Kodlama ile ilgili devreler olarak tanımlanan kodlayıcı, kod çözücü ve kod çevirici devrelerin çok farklı alanlarda çeşitli amaçlara yönelik uygulama devreleri bulunmaktadır. Bu devrelere birkaç örnek verelim.

##### 2.4.1. Yedi Parçalı LED Gösterge Kod Çevirici / Kod Çözücü Devreleri

7447 TTL lojik entegresi, LED'lerden oluşan yedi parçalı göstergeleri çalıştırma için kullanılan kod çözücü / sürücü entegresidir (Şekil 8.18).


Lojik simbolü Şekil 8.18.a'da verilen 7447 entegresi, Şekil 8.18.b'deki ayak bağlantısına sahiptir. Entegrede dört giriş ve yedi çıkış bulunmaktadır. Şekil 8.18.c'deki tabloda farklı giriş kombinasyonlarında çıkışların (segmentlerin) aldığı değerler görülmektedir. Giriş değerlerine göre çıkışlarda oluşan değerlere bağlı olarak, Şekil 8.18.b'deki yedi parçalı göstergede sayılar oluşur.

7447 lojik simbolünde değişik amaç için kullanılan üç adet pin bulunmaktadır: LED test girişi (LT), söndürme (blanking) girişi (BI) ve dalgalandırma (ripple blanking) girişi (RBI). Her üç girişte aktif '0' girişlerdir.

7447 BCD'den yedi parçalı göstergeye kod çevirici devresi aktif '0' çıkışa sahiptir ve ortak anodlu göstergeleri sürmek için kullanılır. 7448 entegresi ise, aktif '1' çıkışa sahiptir ve bu

nedenle ortak katotu götergeleri sürme için kullanılırlar.


LED test girişi olan LT'nin '0' olması ile tüm çıkışlar '0' olur ve bu çıkışlar göstergedeki tüm parçaların yanarak test edilmesini sağlar. BI girişi ile, entegrenin giriş değerlerine bakılmaksızın çıkışlarının sürdüğü tüm göstergeler söndürülür. Bu özellik, çok sayıda göstergenin bir arada kullanılması durumunda, gözükmesi istenmeyen göstergelerin tamamen kullanım dışı bırakılması amacıyla kullanılır. Üçüncü giriş olan RBI, entegreye uyguladığımız gerilimi değiştirmeden göstergenin parlaklığını değiştirmemize olanak sağlar. RBI'ye uygulanan sinyalin 'ON' ve 'OFF' zamanları değiştirilerek göstergelerinin parlaklığının değiştirilmesi sağlanır.

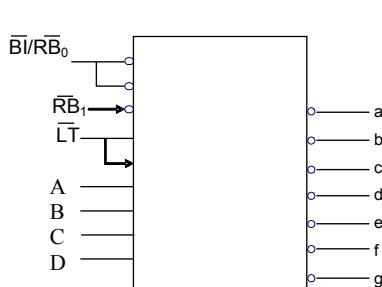

7446A, 7447A, 74LS47

Lojik Sembolü

(a)

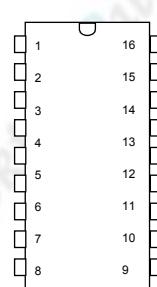

7447 ayak bağlantısı

(b)

ONLUK SAYI veya FONKSİYON	GİRİŞLER				$\overline{BI} / \overline{RBO}$	ÇIKIŞLAR							NOT	
	(LT)	(RBI)	D	C B A		a	b	c	d	e	f	g		
0	1	1	0	0	0	1	ON	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	1
1	1	X	0	0	0	1	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	2
2	1	X	0	0	1	0	ON	ON	OFF	ON	ON	OFF	ON	3
3	1	X	0	0	1	1	ON	ON	ON	OFF	ON	OFF	ON	4
4	1	X	0	1	0	0	1	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON
5	1	X	0	1	0	1	1	ON	OFF	ON	ON	ON	ON	ON
6	1	X	0	1	1	0	1	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	ON
7	1	X	0	1	1	1	1	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
8	1	X	1	0	0	0	1	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
9	1	X	1	0	0	1	1	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	ON
10	1	X	1	0	1	0	1	OFF	OFF	ON	ON	OFF	ON	ON
11	1	X	1	0	1	1	1	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	ON
12	1	X	1	1	0	0	1	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	ON
13	1	X	1	1	0	1	1	ON	OFF	ON	OFF	ON	ON	ON
14	1	X	1	1	1	0	1	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	ON
15	1	X	1	1	1	1	1	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
BI	X	X	X	X	X	0	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	2
RBI	1	0	0	0	0	0	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	3
LT	0	X	X	X	X	1	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	4


(c)

Şekil 8.18. Yedi parçalı gösterge kod çözümü devresi

### 2.4.2. 0-9 Tuş Takımı Kodlayıcı Devresi

Kodlayıcı devreler, hesap makinası tuş takımını ile diğer birimler arasında kullanılabilir (Şekil 8.19). Tuş takımının kodlayıcı devresinin girişleri, 0-9 arasındaki 10 adet tuşa bağlı anahtarların durumlarına göre değişir. Şekil 8.19'daki devrede anahtarların çıkışlarına bağlı olan pull-up dirençleri, 74147 kodlayıcı entegrenin girişlerinin normalde '1' durumunda olmasını sağlar.

Tuş takımındaki herhangi bir tuşa basılması ile, tuşa bağlı olan anahtar kapanır ve ilgili giriş '0' seviyesine gelir. Giriş '0' olan entegre giriş aktif olur. Şekil 8.19'daki tabloda, farklı giriş durumlarında oluşan çıkış değerleri verilmektedir. Örneğin; 2 nolu anahtara basılması durumunda, entegrenin A2 giriş aktif olur ve çıkışta '1101' değerleri elde edilir. Negatif lojik mantığına göre oluşan bu değerlerin değil kapılara uygulanması ile '0010' değerleri bulunur.

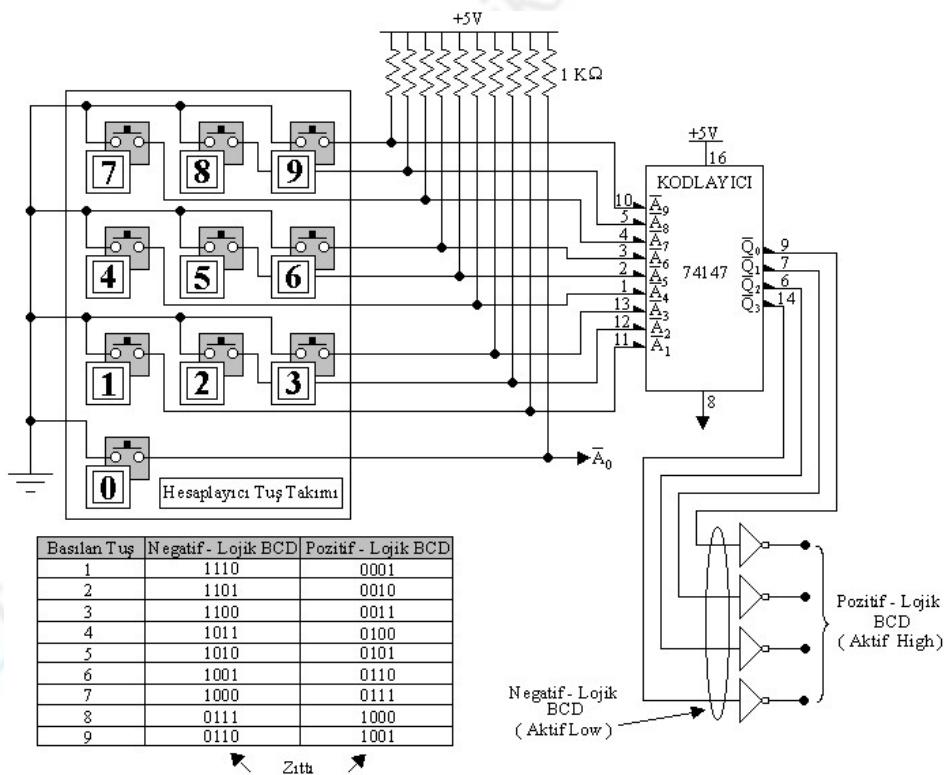


Şekil 8.19. Tuş takım kodlayıcı devresi lojik şeması.

Tuş takımındaki anahtarların hiçbirisine basılmaması durumunda tüm girişler '1' olur ve girişlerden hiçbirisi aktif olmayan entegrenin çıkışlarında '1111' değerleri oluşur. Negatif lojik mantığına göre oluşan bu değerlerin tersinin alınması ile '0000' çıkış değerleri bulunur.

### **2.4.3. Kodlayıcı ve Kod Çevirici Devresi**

Kodlama ile ilgili devrelere örnek olarak verilen devrelerin birleştirilmesi ile aynı devrede kodlayıcı ve kod çevirici devresi birleştirilmiş olur (Şekil 8.20).

Kodlayıcı devresi tuş takımındaki desimal değerler, 74147 entegresi ile BCD'ye dönüştürülür. 7404 entegresinde bulunan 'DEĞİL' kapıları ile tersleri alınan BCD kodlu değer, 7447 entegresine (BCD'den yedi parçalı entegreye kod çevirici) uygulanır. Kod çevirici devresi, BCD girişlerdeki değerlere bağlı olarak yedi parçalı göstergede sayılar oluşturur. Kod çevirici çıkışındaki değerler aktif '0' olduğundan, ortak anotlu yedi parçalı göstergeleri sùrmek için kullanılabilir (Şekil 8.20). Şekildeki devrede bir tuşa basılması durumunda, basılan tusun temsil ettiği desimal değer yedi parçalı göstergede okunur.

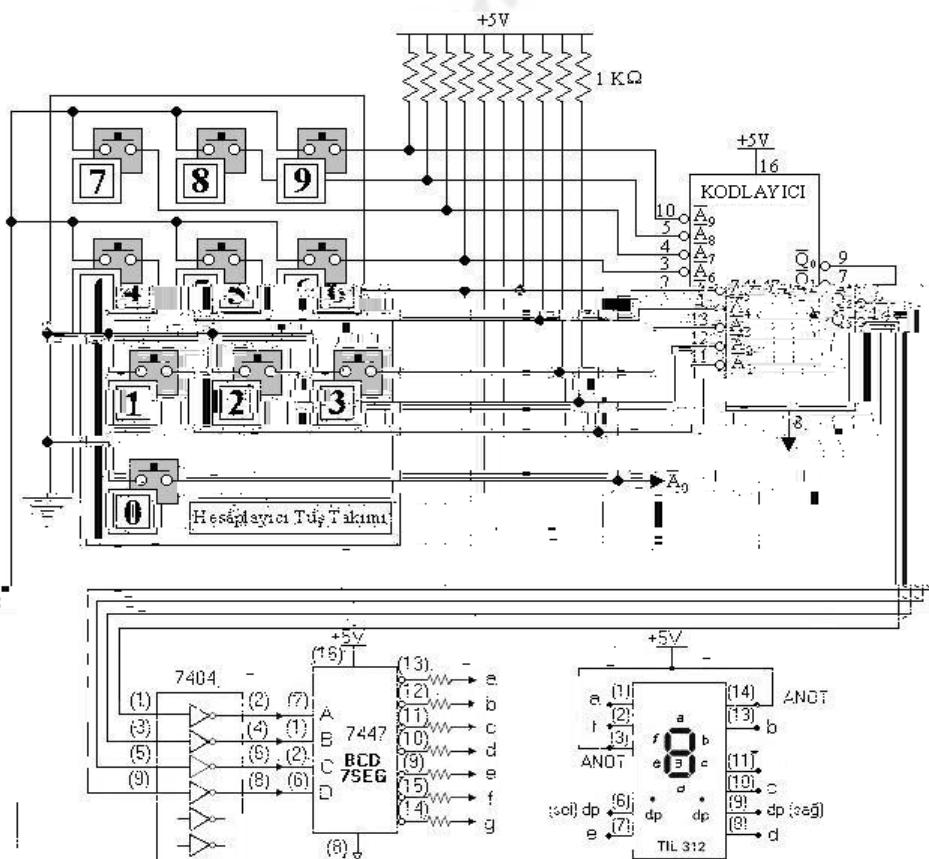



**Şekil 8.20.** Kodlayıcı ve kod çevirici devresi lojik şeması.

### 3. Çoklayıcılar - Veri Seçiciler (Multiplexers - Data Selectors)

Çok sayıdaki giriş bilgisinin zaman paylaşımı olarak sırayla çıkışa aktarılması olayı, ‘multiplexing - veri seçme / çöklama’ olarak tanımlanır.

Bir çok giriş hattından gelen bilgilerden birisini seçerek uygun çıkış hattına yönlendirilmesini sağlayan bileşik devrelere ‘çoklayıcı / veri seçici devreler’ (multiplexer) denir ve ÇOĞ (MUX) simbolü ile gösterilir. Birçok veri transferi, zaman paylaşım tekniği kullanılarak multipleksör devreleri yardımıyla gerçekleştirilir. Çoklayıcılar, orijinal isminden hareketle çoğu kere ‘multiplexer-multipleksör’ olarak adlandırılır. Kitapta üç isim beraber kullanılacaktır.

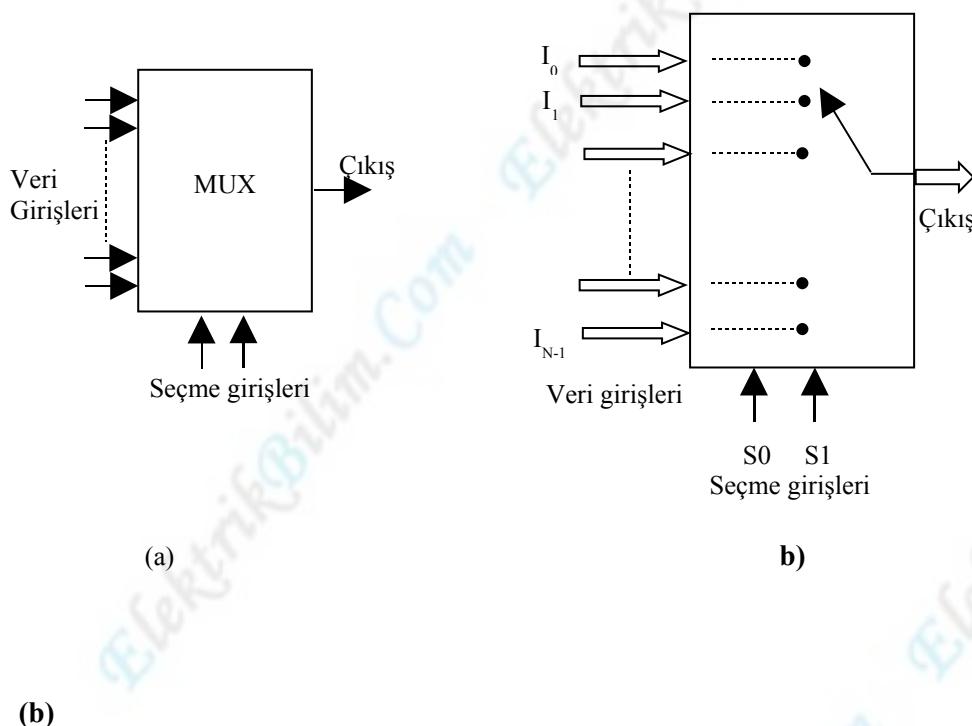

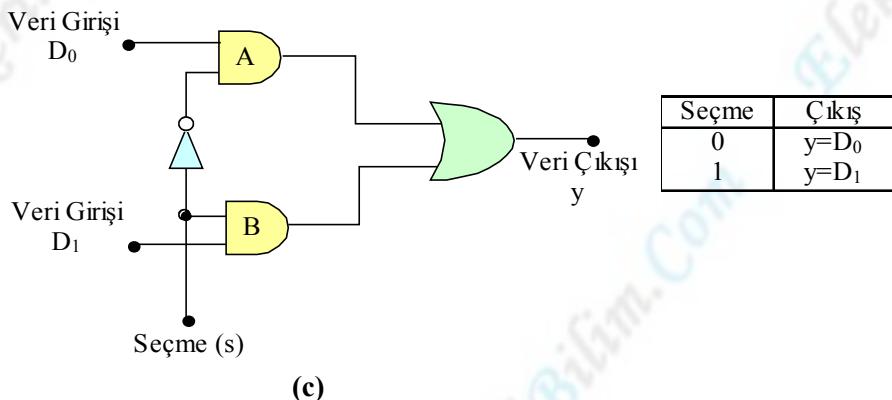

Şekil 8.21. Çoklayıcı sembolü, fonksiyon şeması ve 2x1 MUX lojik şeması.

Şekil 8.21.a'da sembolü ve Şekil 8.21.b'de fonksiyon şeması görünen veri seçici devresinde girişteki bilgilerden uygun olanının seçilmesi işlemi seçme girişleri (select inputs) ile yapılır. Veri seçicilerde,  $2^n$  sayıdaki giriş hattından uygun olanı seçmek için 'n' sayıda seçme hattına ihtiyaç vardır. Dijital olarak kontrol edilebilen çok pozisyonlu anahtar gibi işlem yapan veri seçiciler, seçme hattının girişlerindeki değere göre çıkışa aktarılacak giriş hattına karar verir (Şekil 8.21.b).


Şekil 8.21.c'deki devrede, girişlerden birisi seçme girişi yardımıyla seçilerek çıkışa aktarılır. İki girişten birisini seçerek çıkışa aktaran bu devre 2x1 MUX olarak isimlendirilir.

Veri seçme işlemini açıklamak için, iki farklı kaynaktan gelen bilgiye göre çıkışındaki bir LED'in farklı hızlarda yanıp sönmesini sağlayacak Şekil 8.22'deki lojik devreyi inceleyelim.

Şekil 8.22'deki devrede bulunan iki girişten çıkışa aktarılmak istenilen bir anahtar yardımı ile seçilir ve seçilen 'VE' kapısının ikinci girişine uygulanan bilgi ilgili 'VE' kapısı çıkışında görülür.

'VE' kapılarının çıkışlarının bağlı olduğu 'VEDEĞİL' kapısının girişlerinden birisinin '1' olması ile çıkışı '0' olur ve Anot'u +5V'a bağlı LED yanar. Girişlerden her ikisinin '0' olması durumunda ise 'VEDEĞİL' kapısının çıkışı '1' olur ve katoduna '1' gelen LED yanmaz.


LED'in yanıp / sönme hızı, girişlerden uygulanan sinyalin frekansı ile doğrudan ilişkili olarak değişir. Seçme anahtarı ile yapılan işlem, çok veriden/bilgiden istenileni seçmedir.

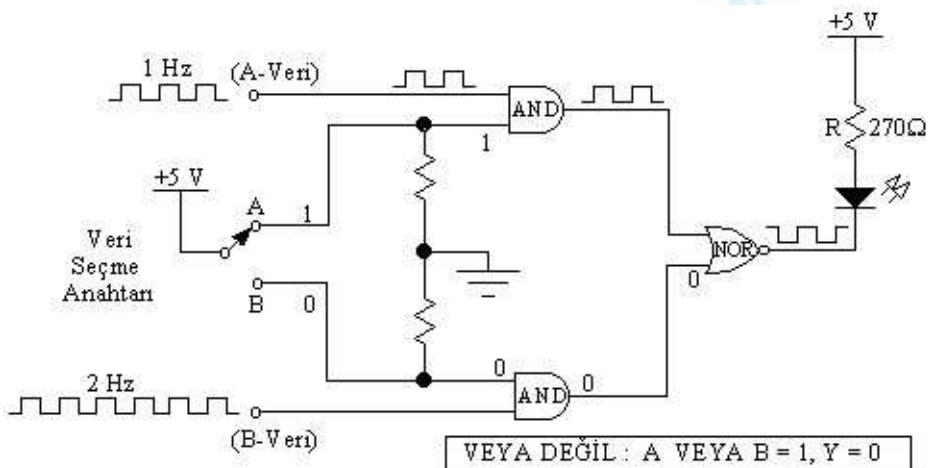

**Şekil 8.22.** Kapı devreleri ile gerçekleştirilen veri seçme işlemi.

Şekil 8.23'de blok şeması ve lojik devresi verilen dört girişli multiplexer devresinde;  $S_0$ ,  $S_1$  girişlerinin kombinasyonuna göre girişlerden birisi çıkışa aktarılır. Diğer bir deyişle, her farklı seçme kombinasyonunda bir giriş çıkışta gözükmür. Örneğin,  $I_0$  girişi  $S_0=0$ ,  $S_1=0$  kombinasyonu sonucu çıkışa aktarılırken,  $I_2$  girişi  $S_0=0$ ,  $S_1=1$  kombinasyonu sonucu çıkışta görülür.  $4 \times 1$  MUX olarak isimlendirilen bu devreye benzer şekilde iki, sekiz ve onaltı girişli multiplexer devreleri TTL ve CMOS entegre olarak piyasada bulunmaktadır.


Birden fazla çoklayıcı içeren entegrelerde, elemanın çalışmasını kontrol eden bir yetkilendirme girişi ( $E$ ) ile çıkışta normal ve terslenmiş çıkışların olmasını sağlayan kontrol girişleri bulunabilir. Şekil 8.24'de görülen  $8 \times 1$  MUX devresinde,  $E=0$  olduğu zaman  $S_2$ ,  $S_1$ ,  $S_0$  seçici girişleri veri girişlerinden birisini ( $I_0-I_7$ ), 'Y' çıkışına göndermek üzere seçer.  $E=1$  olduğunda ise, seçici girişlerin durumlarına bakılmaksızın  $Y=0$  değerini alır.

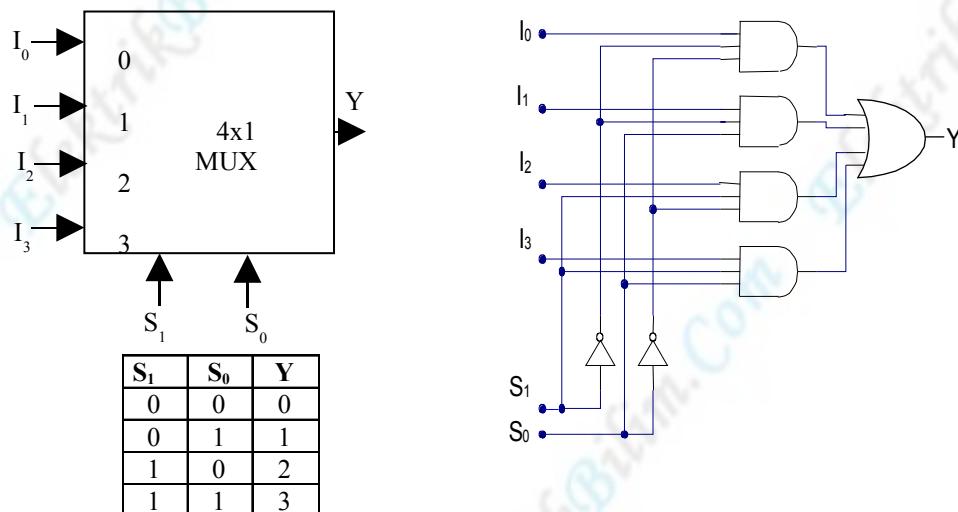

**Şekil 8.23.** 4x1 MUX simbolü, fonksiyon tablosu ve lojik devresi.

Multipleksörleri paralel bağlayarak giriş sayısını artırmak mümkündür. Şekil 8.25'de 8 girişli iki multipleksör ile 16 girişli multipleksör oluşturulması görülmektedir. Bu bağlantıda, iki multipleksörün çıkışları birleştirilerek tek çıkış haline getirilmiştir.  $S_3, S_2, S_1, S_0$  seçici girişleri ile, 16 veri girişinden birisinin çıkışa aktarılması mümkündür.


$S_3$  seçici girişi multipleksörlerden hangisinin aktif olacağına karar verir.  $S_3 = 0$  olduğu zaman, üstteki multipleksör yetkilendirilir.  $S_2, S_1, S_0$  seçici girişleri, üstteki multipleksör girişlerinden hangisinin Q çıkışında görüleceğini belirler.  $S = 1$  durumunda ise, alttaki multipleksör yetkilendirilir ve  $S_2, S_1, S_0$  seçici girişleri ile alttaki multipleksörün veri girişlerinden birisinin Q çıkışında görülmesi sağlanır.

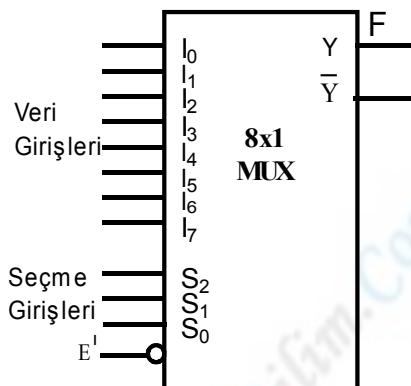

a) 8x1 MUX Lojik simbolü


GİRİŞLER	ÇIKIŞLAR
E' S <sub>2</sub> S <sub>1</sub> S <sub>0</sub>	Y' Y
1 X X X	1 0
0 0 0 0	I <sub>0'</sub> I <sub>0</sub>
0 0 0 1	I <sub>1'</sub> I <sub>1</sub>
0 0 1 0	I <sub>2'</sub> I <sub>2</sub>
0 0 1 1	I <sub>3'</sub> I <sub>3</sub>
0 1 0 0	I <sub>4'</sub> I <sub>4</sub>
0 1 0 1	I <sub>5'</sub> I <sub>5</sub>
0 1 1 0	I <sub>6'</sub> I <sub>6</sub>
0 1 1 1	I <sub>7'</sub> I <sub>7</sub>

b) 8.1 MUX Doğruluk tablosu

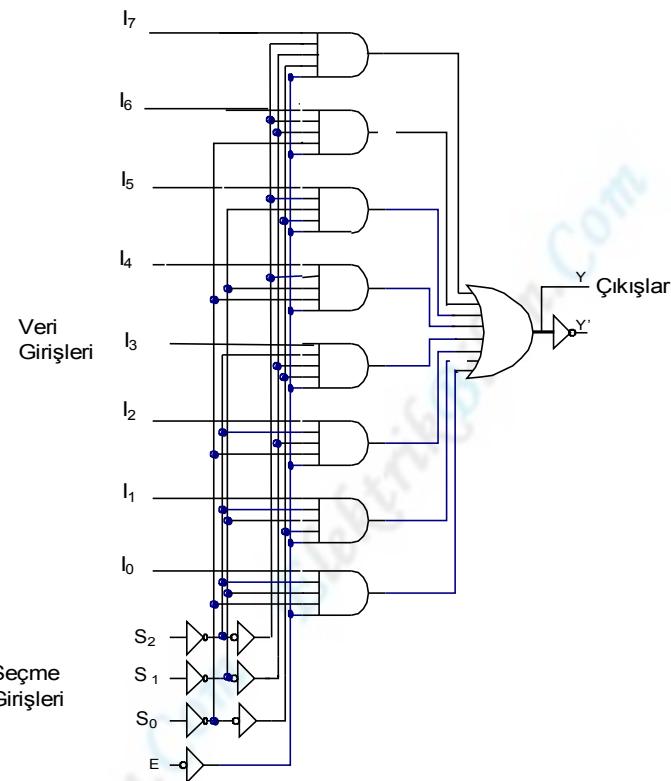

c) 8x1 MUX Lojik Devresi

**Şekil 8.24.** 8x1 MUX lojik simbolü, doğruluk tablosu ve lojik devresi.

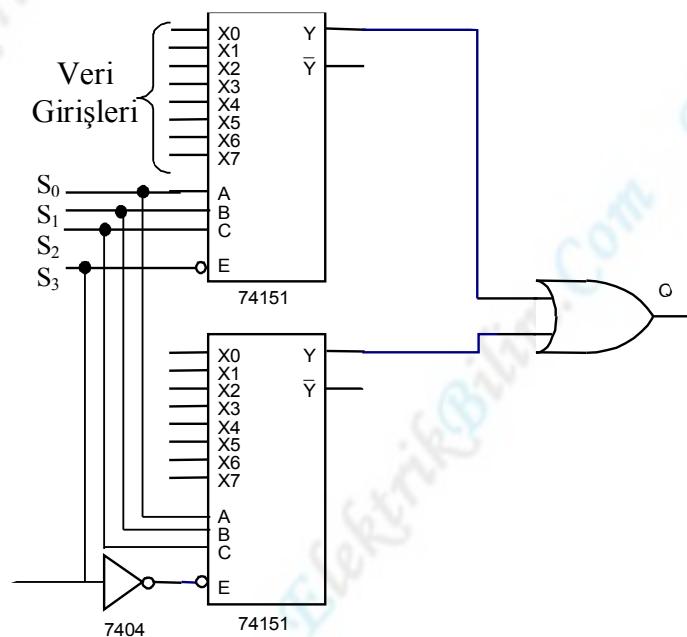


**Şekil 8.25.** İki adet 8x1 girişi çoklayıcı ile 16x1 çoklayıcı yapımı.

Aynı entegrenin içerisinde iki veya daha fazla sayıda çoklayıcı bulunduğuanda, çoklayıcılara ait seçme ve yetkilendirme girişleri çoklayıcının tamamı için ortak kullanılabilir.


74157 entegresinde dört adet iki girişi çoklayıcı bulunur. Bu çoklayıcılar iki adet 4 girişi çoklayıcı olarak kullanılabilirler. Entegrenin 4 girişi çoklayıcı olarak kullanılması durumunda, çoklayıcının tamamındaki iki hattan birisini seçmek için bir adet ‘S’ seçme hattı yeterli olur (Şekil 8.26). E' yetkilendirme girişi çoklayıcıyı  $E=0$  olduğu zaman yetkilendirir. Çoklayıcıların yetkilendirilmesi ve  $S=0$  olması ile A girişlerinden birisi çıkışa bağlanır.  $S=1$  olduğunda ise, B girişlerinden birisi çıkışa ulaşır. Bu durumda devrenin lojik sembolü ve doğruluk tablosu Şekil 8.26'daki gibi çizilebilir.

Daha önceki kısımlarda bahsedildiği üzere, çoklayıcı devrelerinin çalışma şekli kod çözücü devrelere çok benzer. Bu nedenle, kod çözücü devreler çoklayıcı olarak kullanılabilir. Kod çözücü devrenin çıkışı, çoklayıcı giriş hatlarıyla kontrol edilebilir. Gerçekleştirilen fonksiyona dahil edilecek kombinasyonlar ilgili giriş hatları 1'e eşitlenerek seçilirken, fonksiyona dahil edilmeyen kombinasyonlar giriş hatları 0'a eşitlenerek yetkisizlendirilir.

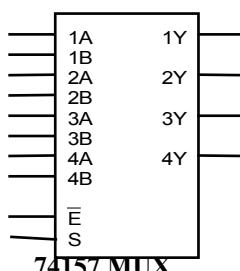

<b>F'</b>	<b>S</b>	<b>Y<sub>1</sub></b>	<b>Y<sub>2</sub></b>	<b>Y<sub>3</sub></b>	<b>Y<sub>4</sub></b>
1	X	0	0	0	0
0	0	A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	A <sub>3</sub>	A <sub>4</sub>
0	1	B <sub>1</sub>	B <sub>2</sub>	B <sub>3</sub>	B <sub>4</sub>

Doğruluk Tablosu

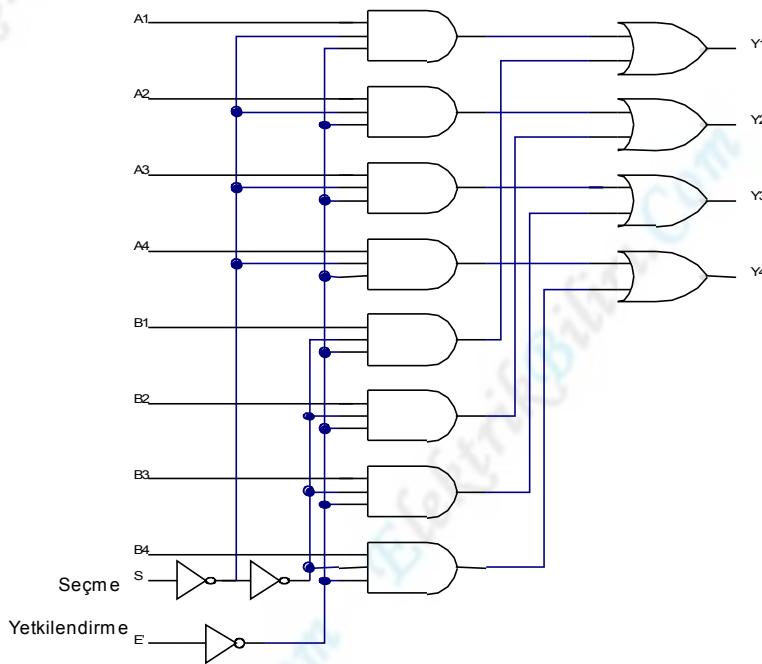

**Şekil 8.26.** 74157 entegresi ile yapılan 4 girişli multiplexerin simgesi, doğruluk tablosu ve lojik şeması.

### 3.1. Çoklayıcı Uygulamaları


Çoklayıcı devreleri, çeşitli dijital sistemlerde farklı uygulama alanlarında kullanılırlar. Örnek uygulama alanları; veri yönlendirme, işlem sıralama, paralel seri veri dönüşümü, lojik bir fonksiyon üretimi, vb. şeklinde sıralanabilir. Bu uygulama alanlarından bir kısmına örnekler verelim.

#### 3.1.1. Boolean Fonksiyonlarının ve Bileşik Devrelerin Gerçekleştirilmesi

‘n’ değişkenli herhangi bir fonksiyonu,  $2^{n-1}$  giriş / 1 çıkışlı çoklayıcı ile gerçekleştirmek mümkündür. Boolean fonksiyonun çoklayıcı ile gerçekleştirilmesinde,  $n+1$  değişkenli bir fonksiyonun değişkenlerinden ‘n’ tanesi bir çoklayıcının seçme hatlarına bağlanırken, kalan tek değişken çoklayıcı girişleri için kullanılır. Örneğin, ABC üç değişkenli bir Boolean fonksiyonunda A değişkenini tek kalan değişken kabul edilip veri girişleri için kullanırsa,

çoklayıcı girişleri A, A', 1, 0 değerlerinden birini alır. Bu dört değerin çoklayıcı girişlerine, diğer değişkenlerin (B,C) seçici girişlere uygulanması ile, Boolean fonksiyonun çoklayıcı ile gerçekleştirilebilmesi mümkün olur (Şekil 8.27).

Verilen bir Boolean eşitliğini çoklayıcı yardımıyla gerçekleştirmek için, çoklayıcı uygulama tablolarının oluşturulması gereklidir. Fonksiyonun uygulama tablolarının oluşturulması ile, çoklayıcının girişlerine uygulanacak bilgiler bulunur.

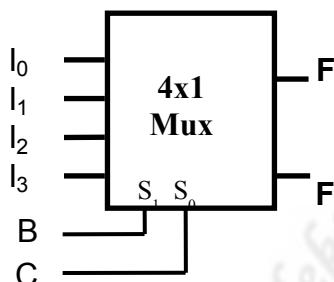

**Şekil 8.27.** Boolean fonksiyonun çoklayıcı ile gerçekleştirilmesi.

Uygulama tablosu oluşturma işleminde takip edilecek sırayı, örnek bir uygulama ile birlikte açıklayalım. Açıklama sırasında, üç değişkenli bir fonksiyonda en yüksek basamak değerini ifade eden A değişkeninin giriş olarak kullanıldığını kabul edeceğiz.

$F_{(A,B,C)} = \Sigma(1,3,5,6)$  fonksiyonunun 4x1 çoklayıcı ile gerçekleştirilmesine yardım edecek uygulama tablosunu çıkaralım:

i- Boolean fonksiyonunun ifade ettiği değerler doğruluk tablosunda gösterilir. Doğruluk tablosunda kombinasyonlar sıralanarak, çıkışta ‘1’ olması istenen kombinasyonlar belirlenir (Şekil 8.28.a).

ii- Çoklayıcının girişlerinin isimleri yatay olarak yazılarak, altlarına iki sıra halinde bütün mintermler sıralanır. Sıralamada, ilk satırda A=0 olan mintermler, ikinci satırda A=1 olan mintermler yer alır. İlk satır A', ikinci satır A olarak isimlendirilir (Şekil 8.28.b).

iii- Doğruluk tablosunda çıkışın ‘1’ olduğu minterm değerleri daire içine alınır (Şekil 8.28.c).

iv- Her bir sütun ayrı ayrı incelenir. Bir sütundaki iki minterm daire içerisinde alınmışsa ilgili çoklayıcı girişine ‘1’, iki mintermden daire içerisinde alınmamışsa ilgili çoklayıcı girişine ‘0’ uygulanacağını gösteren işaretleme yapılır (Şekil 8.28.d).



iv- Değişkenin kendisinin temsil edildiği alt minterm (örneğimizde A) daire içerisinde alınmışsa ilgili çoklayıcı girişine A, değişkenin değilinin (A') temsil edildiği minterm daire içerisinde alınmışsa ilgili çoklayıcı girişine A' uygulanacağını gösteren değerler verilir (Şekil 8.28.d). Böylece uygulama tablosu tamamlanır.

	I <sub>0</sub>	I <sub>1</sub>	I <sub>2</sub>	I <sub>3</sub>
A'	0	1	2	3
A	4	5	6	7

(b)

Desimal Değer	A	B	C	F
0	0	0	0	0
1	0	0	1	1
2	0	1	0	0
3	0	1	1	1
4	1	0	0	0
5	1	0	1	1
6	1	1	0	1
7	1	1	1	0

a) Doğruluk Tablosu

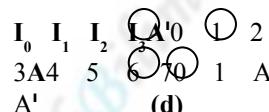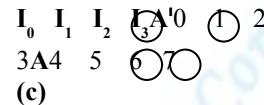

Şekil 8.28. Çoklayıcılarda doğruluk ve uygulama tablolarının oluşturulması.

Elde edilen uygulama tablosunun  $4 \times 1$  MUX devresine uygulanması ile, Şekil 8.29'deki devre oluşur. Oluşan devrede, B ve C değişkenleri seçme girişlerine uygulanırken, çoklayıcı girişleri  $I_0=0$ ,  $I_1=1$ ,  $I_2=A$ ,  $I_3=A'$  şeklinde değer alır.

Çoklayıcı girişlerine uygulanması gerekliliği bulduğumuzu göre seçme girişlerinin farklı durumlarında olacak çıkış değerlerinin inceleyelim.


Secici girişleri  $BC=00$  durumunda iken,  $I_0$  girişi seçilir ve  $I_0=0$  olduğundan  $F=0$ 'dır. Dolayısıyla iki kombinasyonda, yani  $m_0=A'B'C'$  ve  $m_4=AB'C'$  değerlerinde  $F=0$  olur. Çünkü  $BC=00$  iken, A değeri ne olursa olsun çıkış 0'dır.

$BC=01$  iken  $I_1$  girişi seçilir ve  $I_1=1$  olduğundan  $F=1$  olur. Bunun anlamı,  $m_1=A'B'C$  ve  $m_5=AB'C$  kombinasyonlarında  $F=1$  olmasıdır. Çünkü  $BC=01$  iken, A değeri ne olursa olsun çıkış 1'dir.

$BC=10$  iken  $I_2$  girişi seçilir ve bu girişe A bağlı olduğu için  $m_6=ABC'$  kombinasyonunda  $F=1$  olur. Ancak  $m_2=A'BC'$  kombinasyonu için  $A=0$  olacağından,  $F=0$  değerini alır.

Son olarak,  $BC=11$  olduğunda,  $I_3$  girişi seçilir ve bu girişe  $A'$  bağlı olduğu için  $m_3=A'BC$  kombinasyonunda  $F=1$  olur. Ancak  $m_7=ABC$  kombinasyonu için  $F=0$  değerini alır. Bu bilgiler, Şekil 8.29'deki doğruluk tablosunda özetlenen bilgilerin analitik açıklamasından başka bir şey değildir.

Çoklayıcı girişlerindeki değişkenlerden en soldakini değil de başka bir değişkeni çoklayıcı giriş olarak kullanmak istiyorsak, uygulama tablosunda gerekli değişikliği yapmak şartıyla istediğimiz değişkeni çoklayıcı giriş için seçebiliriz.

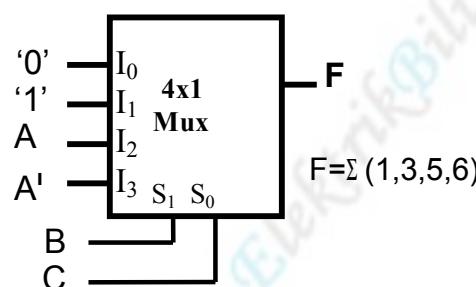

**Şekil 8.29.**  $F = \Sigma(1,3,5,6)$  fonksiyonunun 4x1 MUX ile gerçekleştirilmesi.

**Örnek 4:**  $F_{(ABC)} = \Sigma(1,3,5,6)$  fonksiyonunu 4x1 MUX ile gerçekleştireceğimizi ve  $S_1$  ve  $S_0$  seçme girişleri için A ve B değişkenlerini, çoklayıcı girişleri için C değişkenini kullanacağımızı varsayıyalım.


C değişkeni çift sayılarda tümlenip tek sayılarda tümlenmeyeceğinden, uygulama tablosundaki iki minterm satırının düzenlenmesi Şekil 8.30.a'daki gibi olur.

	I <sub>0</sub>	I <sub>1</sub>	I <sub>2</sub>	I <sub>3</sub>
C'	0	2	4	6
C	1	3	5	7

Uygulama tablosu  
(a)

	I <sub>0</sub>	I <sub>1</sub>	I <sub>2</sub>	I <sub>3</sub>
C'	0	2	4	6
C	1	3	5	7

Uygulama tablosu  
(b)

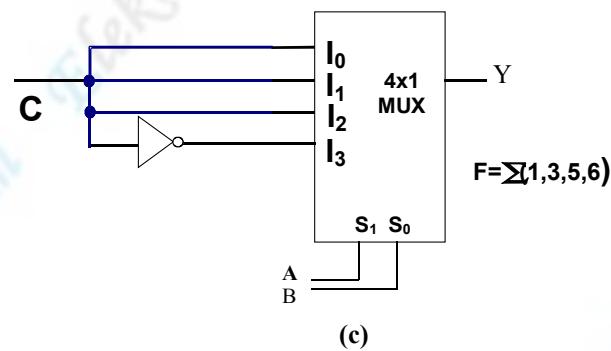

**Şekil 8.30.** 4x1 Çoklayıcı devre uygulaması.

$F = \Sigma(1,3,5,6)$  fonksiyonunu, oluşan tabloya yukarıdaki kuralları göz önüne alarak uygularsak, Şekil 8.30.b'deki uygulama tablosu olur. Tablodan; I<sub>0</sub>=C, I<sub>1</sub>=C, I<sub>2</sub>=C ve I<sub>3</sub>=C' bağlantılarının yapılması gerektiği bulunur.

Uygulama tablosundan elde edilen çıkış bağlantılarının yapılması ile Şekil 8.30.c'deki çoklayıcı devre bağlantısı ortaya çıkar.

**Örnek 5:**  $F_{(A,B,C,D)} = \Sigma(0,1,3,4,8,9,15)$  fonksiyonunu, 8x1 çoklayıcı ile gerçekleştirelim.

Dört değişkenli bir fonksiyon olduğundan, üç seçme hattı ve sekiz girişli bir çoklayıcıya ihtiyaç vardır. A değişkeni veri girişine, BCD değişkenleri seçme girişlerine uygulanırsa, Şekil 8.31.a'daki uygulama tablosu olur.


	I <sub>0</sub>	I <sub>1</sub>	I <sub>2</sub>	I <sub>3</sub>	I <sub>4</sub>	I <sub>5</sub>	I <sub>6</sub>	I <sub>7</sub>
A'	0	1	2	3	4	5	6	7
A	8	9	10	11	12	13	14	15

a) Uygulama tablosu

	$I_0$	$I_1$	$I_2$	$I_3$	$I_4$	$I_5$	$I_6$	$I_7$
$A'$	0	1	2	3	4	5	6	7
$A$	8	9	10	11	12	13	14	15

1      1      0       $A'$        $A'$       0      0      A

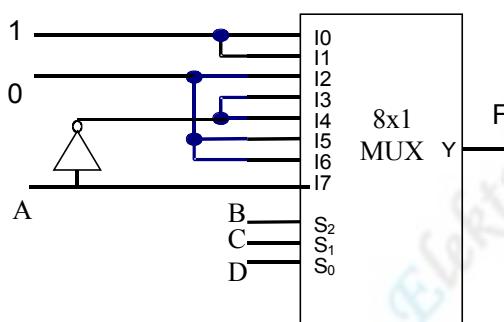b) Uygulama tablosuna değerlerin yerleştirilmesi



c) Uygulama Devresi

**Şekil 8.31.** Dört değişkenli boolean fonksiyonunun çoklayıcı ile gerçekleştirilemesi.

Oluşan uygulama tablosunu bulunduruyor  
Şekil 8.31.b'deki

Uygulama  
lojik devre


Giriş değer  
yapmaya  
olmasının  
ise şaseye

Şekil 8.32  
seçme gir  
+Vcc'ye,

C	B	A	Giriş Seçenekleri	Çıkış İstekleri (Y)
0	0	0	D <sub>0</sub>	0
0	0	1	D <sub>1</sub>	1 → $\bar{C}\bar{B}A$
0	1	0	D <sub>2</sub>	1 → $\bar{C}\bar{B}\bar{A}$
0	1	1	D <sub>3</sub>	0
1	0	0	D <sub>4</sub>	0
1	0	1	D <sub>5</sub>	1 → $C\bar{B}A$
1	1	0	D <sub>6</sub>	1 → $C\bar{B}\bar{A}$
1	1	1	D <sub>7</sub>	0

$Y = \bar{C}\bar{B}A + \bar{C}\bar{B}\bar{A} + C\bar{B}A + C\bar{B}\bar{A}$

(a)

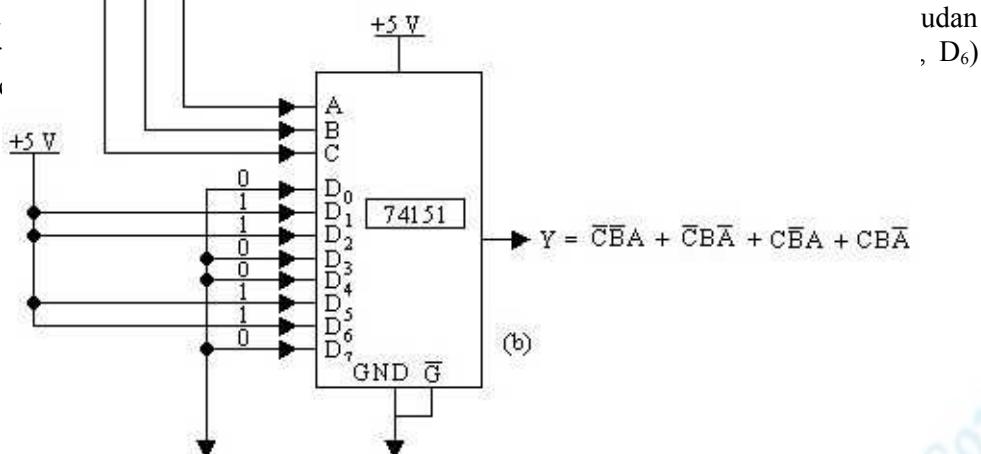

(b)


**Şekil 8.32.** Lojik eşitliğin çoklayıcı ile gerçekleştirilmesi.

Tasarım sırasında genel olarak lojik devre tasarımda kullanılan işlem sırası takip edilir. Tasarım aşamalarını örnek uygulama ile inceleyelim.

**Örnek 6:** Aşağıda tasarım özellikleri verilen lojik devreyi 74151 multipleksir entegresi kullanarak gerçekleştirelim.

Tasarım özellikleri : Küçük bir şirketin 10 hissesi bulunmaktadır ve her hisse, hissedarlar toplantısında hisse sahibine bir oy hakkı vermektedir. 10 hissenin 4 hissedar arasındaki paylaşımı; Hissedar A=1 hisse , Hissedar B=2 hisse, Hissedar C=3 hisse, Hissedar D=4 hisse şeklindedir. Hissedarların her birinin önünde, hisse sayısı oranını temsil eden ve ‘evet’ için kapanan, ‘hayır’ için açılan bir anahtar bulunmaktadır.

Yapılan oylamalarda, evet oyu veren toplam hisse sayısını gösteren bir devre tasarlanması istenmektedir. Bütün hissedarların karar için, evet oyu kullanması halinde ekranda ‘0’ görülmeli yeterlidir. Gerekli sayıyı göstermek için, 7 parçalı göstergé ve kod çözücü kullanılacaktır. Hisselerin anahtarlarından gelen verileri 7447 kod çözücü entegresinde kullanılacak şekilde BCD’ye dönüştüren bileşik devreyi, dört adet 8x1 Multipleksir entegresi (74151) kullanarak gerçekleştirelim (Şekil 8.33).

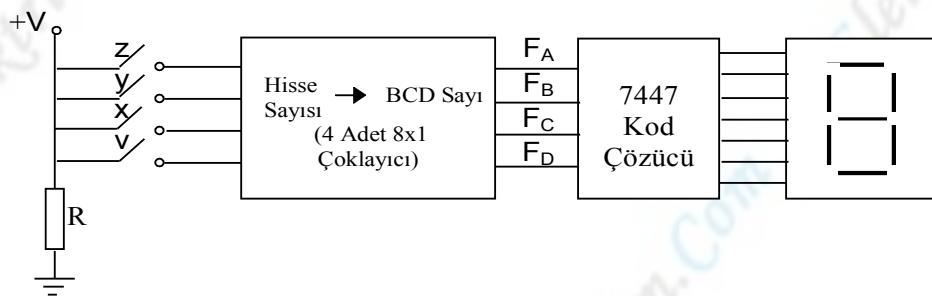

**Şekil 8.33.** Multipleksör yardımı ile tasarlanması istenen bileşik devre şeması.

i- Her bir hissedarın temsil ettiği oy oranı farklı olduğundan, hissedarların evet dedikleri zamanki değerleri BCD'ye çeviren doğruluk tablosu oluşturulur (Şekil 8.34). Doğruluk tablosunda dört farklı devreyi ifade eden dört farklı çıkış sütunu bulunur. Doğruluk tablosunda giriş değişkenleri olarak; z, y, x, w harfleri, çıkış değişkenleri olarak; F<sub>A</sub>, F<sub>B</sub>, F<sub>C</sub>, F<sub>D</sub> sembollerini kullanılacaktır.

ii- Doğruluk tablosu çıkış sütunlarından her birisi ayrı bir uygulama tablosuna taşınır (Şekil 8.35).


iii- Uygulama tablosunda bulunan ve multipleksör girişlerinin temsil eden değerler ilgili multipleksör girişlerine taşınır.

iv- Herbiri 7447'yi sürecek ikili bilgilerden birisini temsil eden multipleksör çıkışları elde edilir.

v- Uygulama tablosundaki verilerin multipleksör bağlantısında kullanılması ile oluşturulan multipleksör çıkışları 7447 kod çevirici entegreyi sürmek için kullanılır.

Dört adet Multipleksörün çıkışlarından alınan bilgiler (F<sub>A</sub>, F<sub>B</sub>, F<sub>C</sub>, F<sub>D</sub>) 7447 entegresinin girişlerine verilirse, oylama sonucu elde edilen ve BCD koduna dönüştürülen sayı yedi parçalı göstergede gözükmür. Tüm hissedarların 'Evet' kullandığı durumda elde edilen onlu sayı sistemindeki '10' değerini göstermek için iki gösterge kullanılabilir.

	(4)	(3)	(2)	(1)	Z	Y	X	W	F <sub>A</sub>	F <sub>B</sub>	F <sub>C</sub>	F <sub>D</sub>
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
2	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0
3	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1
4	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
5	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0
6	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
7	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0
8	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0

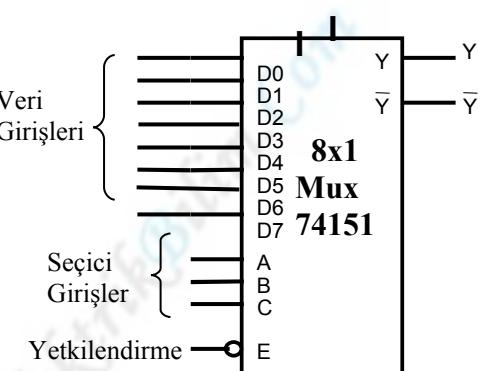

9	1	0	0	1	0	1	0	1
10	1	0	1	0	0	1	1	0
11	1	0	1	1	0	1	1	1
12	1	1	0	0	0	1	1	1
13	1	1	0	1	1	0	0	0
14	1	1	1	0	1	0	0	1
15	1	1	1	1	1	0	0	1

(a)

(b)

Şekil 8.34. Kod çevirici işlemin doğruluk tablosu ve 74151 entegresi lojik şeması.





### 3.1.2. Paralel- Seri Veri Dönüşümü

Sayısal sistemlerde bulunan birimler arasında veri iletimi genelde paralel olarak yapılır. Verilerin uzak mesafelerde iletiminde ise, paralel iletimin pahalı olması nedeni ile seri veri iletimi kullanılmaktadır. Bu durum, paralelden seriye veri dönüşümü ihtiyacını doğurmaktadır.


Paralelden seriye veri dönüşümünü gerçekleştirecek basit yöntemlerden birisi, multiplexer ve sayıçı devreleri kullanılarak gerçekleştirilen bileşik lojik devresidir (Şekil 8.36). Sekiz bitlik paralel-seri veri dönüşümüm için, paralel bilgiler bulunduğu birimden multiplexer'in girişlerine uygulanır. 0-7 arasında sayan ve ikili değerleri sırayla çıkış olarak veren sayıçı devresi çıkışı, multiplexerin seçme girişlerine uygulanır. Seçme girişlerindeki değerlere bağlı olarak, girişlerden birisindeki bilgi multiplexerin çıkışında gözükmür. Girişler sırasıyla çıkışta gözükeceğinden, paralel bilgi seri bilgi şecline dönüştürülmüş olur (Şekil 8.36.b).

$$F_{A(Z,Y,X,W)} = \Sigma(13,14,15)$$

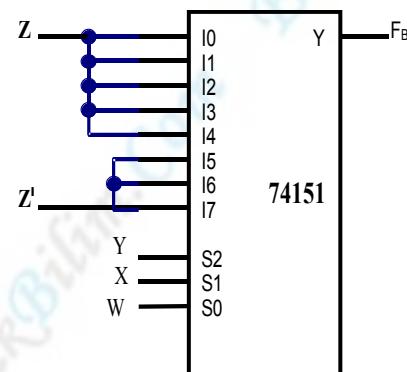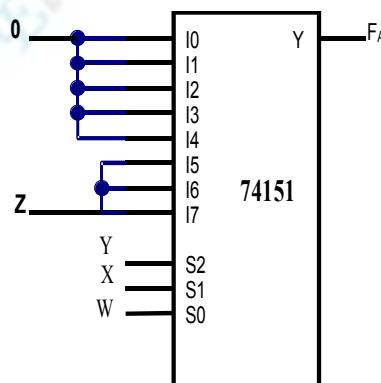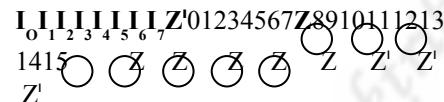
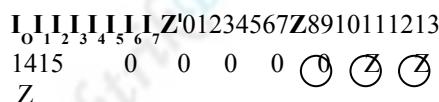
$$F_{B(Z,Y,X,W)} = \Sigma(5,6,7,8,9,10,11,12)$$



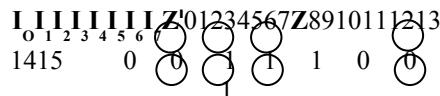
$$F_{C(Z,Y,X,W)} = \sum(2,3,4,7,10,11,12,15)$$



$$F_{D(Z,Y,X,W)} = \sum(1,3,4,6,9,11,12,14)$$

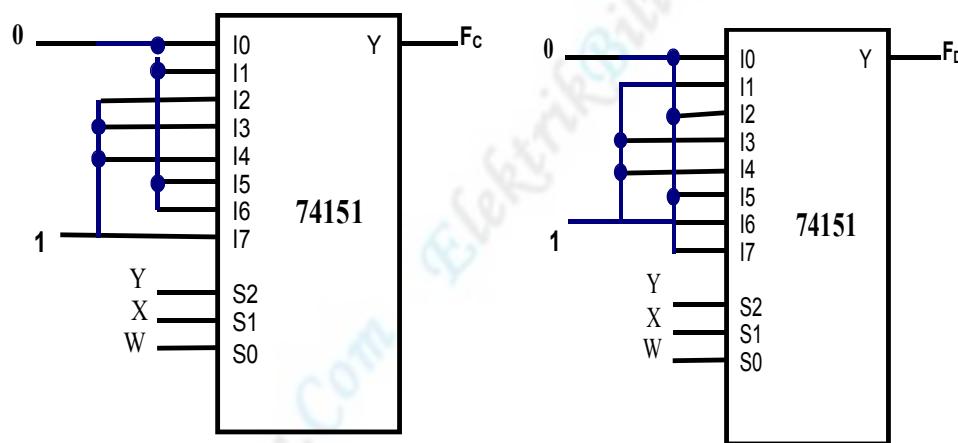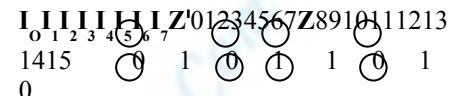

Şekil 8.35. Bileşik devrelerin multipleksör kullanılarak oluşturulması.

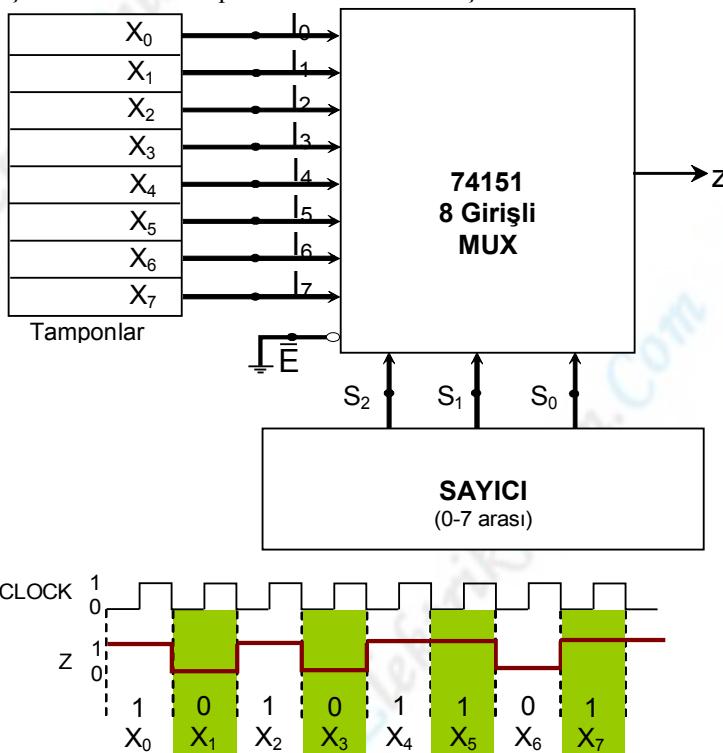


**Şekil 8.36.** Seri-paralel veri dönüşümü devresi ve “10110101” girişi için çıkış dalga şekilleri.

### 3.1.3. Veri Yönlendirme İşleminin Çoklayıcı ile Gerçekleştirilmesi

Multipleksörler, birçok kaynaktan gelen veriyi tek bir hedefe doğru yönlendirebilirler. Şekil 8.37'de iki farklı kaynakta kaydedilen tek basamaklı onlu sayının tek bir göstergede görüntülenmesi için gerekli lojik bağlantı görülmektedir. Seçme girişinin durumuna göre A veya B grubundaki girişlerdeki bilgiler çıkışa aktarılır. Seçme girişindeki (A/B) değer ‘0’ ise X kaydedicisindeki değerler çıkışa aktarılırken, seçme girişinin ‘1’ yapılması durumunda B kaydedicisindeki değerler çıkışta gözükmür. Multipleksör çıkışındaki değerler kod çevirici entegrede yedi parçalı gözükecek şekilde dönüştürülür.

74157 Multipleksör entegresinin kullanıldığı yerlerden birisi, iki BCD sayıcının herhangi birisinin içeriğini, tekbir kod çözücü / sürücü ve LED gösterge seti kullanarak görüntülemektir. Multipleksör veri yönlendirme amacıyla kullanıldığı iki basamaklı iki sayıci devresinin yapısı, Şekil 8.38'de görülmektedir.

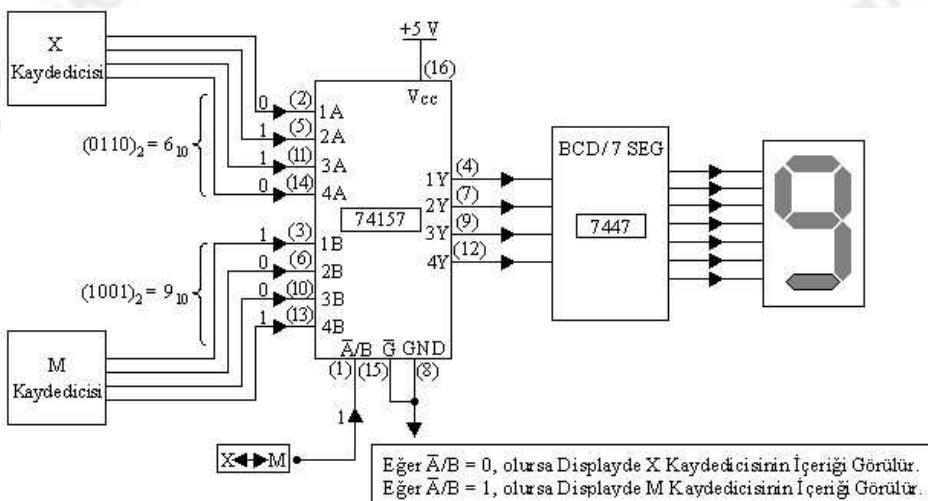


**Şekil 8.37.** Farklı sayıların aynı göstergede görüntülenmesi.

Şekil 8.38'deki devrede herbir sayıçı iki tane kaskat BCD kademesi içerir ve her biri kendi 'clock' sinyali ile sürürlür. Sayıcı Seçme (Counter Select) hattı '1' olduğu zaman, 1 nolu sayıcının çıkışları multipleksörler üzerinden geçerek kod çözücü / sürücü devrelere ulaşır ve göstergelerde gözükmür. Bunun nedeni, kullanılan multipleksörlerin birbirinden bağımsız iki adet 4x1 MUX'a sahip olması ve seçme girişinin değerine göre bunlardan birinin aktif hale gelmemesidir (Şekil 8.39). Sayıcı seçme girişi '0' olduğu zaman, 2 nolu sayıçı çıkışları multipleksörler üzerinden geçer ve göstergelerde belirir.


Anlatılanlardan, sayııldardan birisinin içeriğinin sayıçı seçme girişinin kontrolü altında göstergelerde okunacağı bulunur. Oluşan işlem, '**veri yönlendirme (data routing)**' olarak isimlendirilir. Veri yönlendirme işleminin yaygın kullanılma yerlerinden birisi dijital saatlerdir.

Multipleksörlerin dijital saatlerde kullanılmasıyla çok sayıda farklı bilginin (saatler, aylar, günler v.b.) aynı göstergede gözükmesi mümkün olur. Bu kullanım; zaman paylaşımı şeklinde kullanışın yanı sıra, devrenin karmaşıklığı, hatların sayısı ve güç kullanımında avantaj sağlar.

Paralel bilgilerin seriye çevrilmesi (Parallel-to-Serial Conversion) ve yapılacak işlemlerin sıralanması (Operation Sequencing), multipleksör devrelerin diğer kullanım alanlarıdır. Ancak bu konular Flip-Flop ve dijital-analog çevirici konularını içerdiginden, ilgili konuların açıklamasından sonra anlatılabilir.

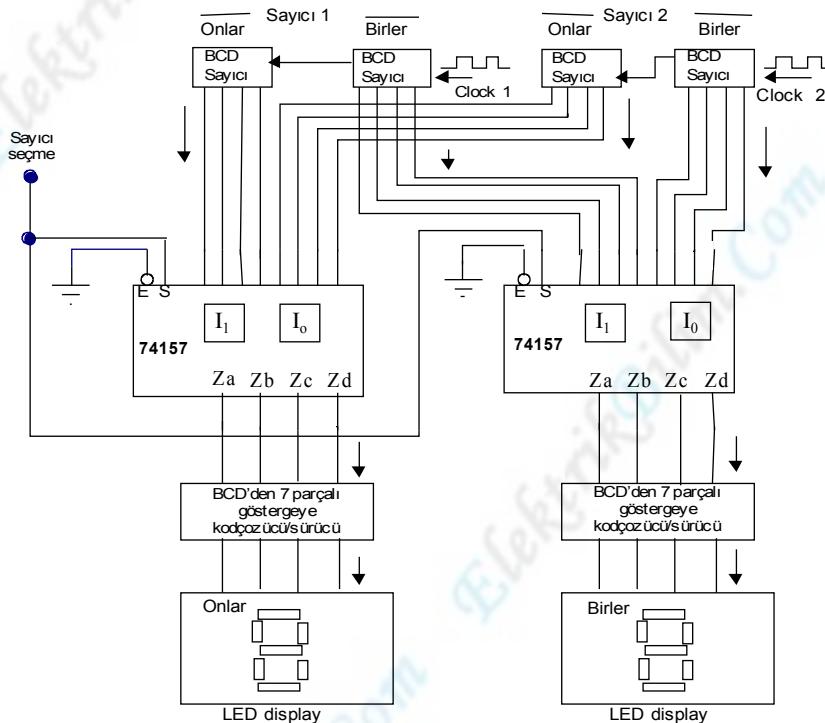

Şekil 8.38. Multiplexer'in veri yönlerdirme amacıyla kullanılması.

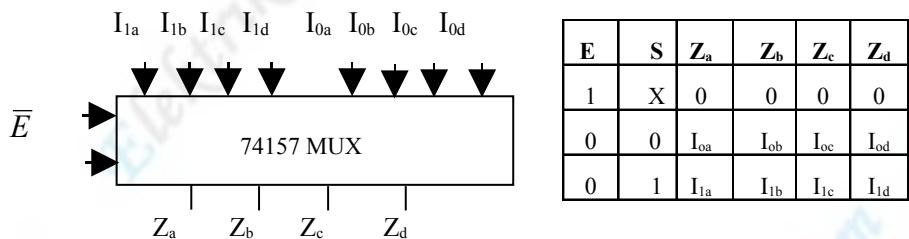


Şekil 8.39. Yetkilendirme ve seçme girişlerine sahip 74157 multipleksir entegresi blok şeması.

#### 4. Azlayıcılar - Veri Dağıticılar (Demultiplexers - Data Distributors)

Tek bir girişten aldığı bilgileri, her bir çeşit giriş bilgisi farklı çıkışta olacak şekilde dağıtım yapan devrelerle, ‘Azlayıcı / Veri dağıtıci devreler’ (Demultiplexer / Data Distributor) ismi verilir (Şekil 8.40.a).

Multiplexer’ın yaptığı işlemin tersini yapan bu devrede seçici girişlerin değeri, giriş verilerinin hangi çıkışa gönderileceğini belirler. Özet olarak; ‘demultiplexer devresi, tek bir kaynaktan gelen bilgileri seçme girişleri yardımıyla ayıracak, N çıkış hattından birisine gönderen çok konumlu bir anahtardır’ denebilir ( Şekil 8.40.b).

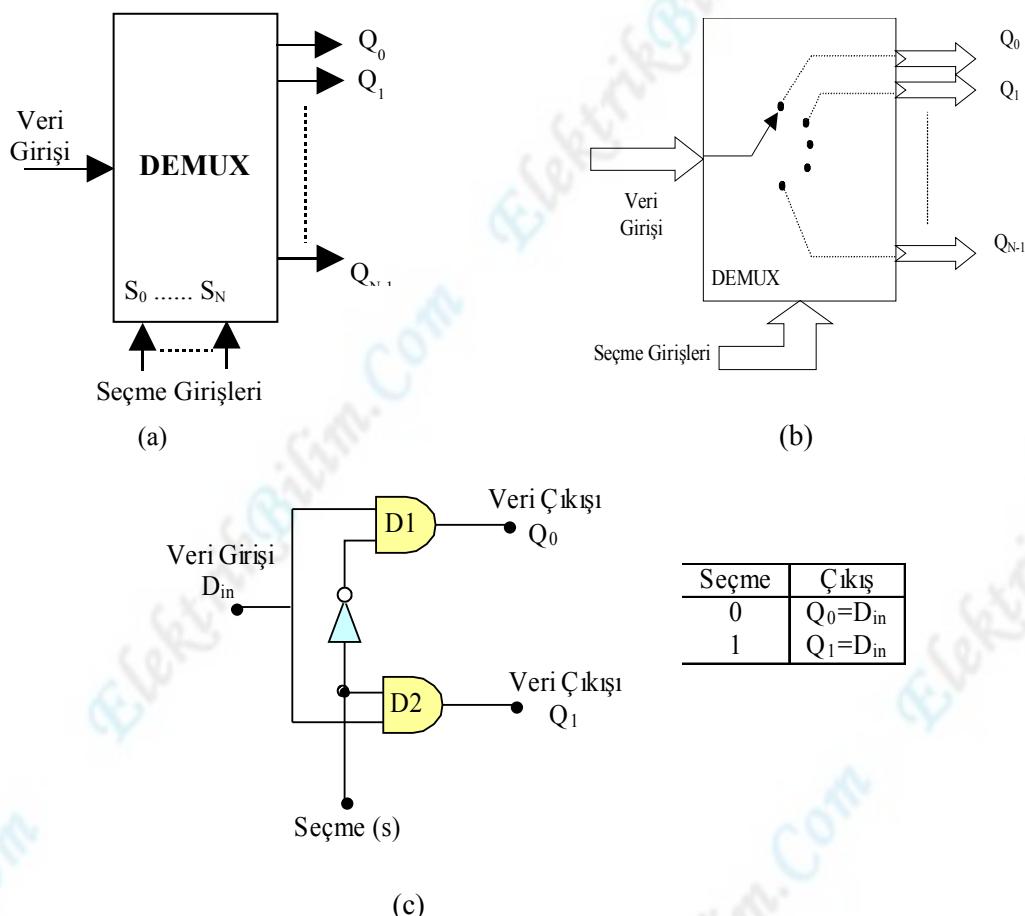

Şekil 8.40. Demultiplexerin simbolü ve fonksiyon şeması.

Şekil 8.40.c'deki devrede, tek bir girişten uygulanan bilgiyi seçme girişi yardımıyla iki çıkıştan birisine yönlendiren demultiplexer lojik şeması görülmektedir. Seçme girişinin '0' yapılması durumunda  $D_1$  kapısı aktif olup veri girişindeki bilgiyi  $Q_0$  çıkışına aktarırken, seçme girişinin '1' olması durumunda veri girişindeki bilgi  $D_1$  kapısı üzerinden  $Q_1$  çıkışına aktarılır.

1x8 demultiplexer devresinde tek bir hattan gelen giriş verisi, seçme girişlerinin değerlerine göre 8 adet çıkıştan birisine yönlendirilir. Girişin hangi çıkışa doğru yönlendirileceğine, seçme girişlerinin kombinasyonuna göre karar verilir (Şekil 8.41).

Seçme kodu			Çıkışlar							
$S_2$	$S_1$	$S_0$	$Q_7$	$Q_6$	$Q_5$	$Q_4$	$Q_3$	$Q_2$	$Q_1$	$Q_0$
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0


I: Giriş verisi

**Şekil 8.41.** 1'den 8 hatta demultiplexer devresi doğruluk tablosu.

Şekil 8.42'de, '**1 hattan 8 hatta demultiplexsır**' olarak isimlendirilen ve 1 hattan gelen giriş verilerini, 8 farklı çıkıştan birisine yerlestiren demultiplexer devresi lojik şeması görülmektedir. Seçme girişlerinin her bir kombinasyonunda, 'VE' kapılarından birisi yetkilendirilir ve girişteki verinin çıkışa aktarılması sağlanır. Örneğin,  $S_2S_1S_0 = 000$  durumunda yalnızca 0 nolu 'VE' kapısı yetkilendirilirken,  $S_2S_1S_0 = 011$ 'de 3 nolu 'VE' kapısı yetkilendirilir.


Şekil 8.42'de görülen demultiplexer devresi, 3 hattan 8 hatta kod çözücü devresine çok benzer. Yalnızca, kapılara 'I' giriş olarak dördüncü bir giriş eklenmiştir. Bununla beraber, birçok kod çözücü entegresi, kod çözücü devrelerine fazladan bir giriş olarak eklenen yetkilendirme girişine sahiptir. Bu durumda; kod çözücü devredeki yetkilendirme girişi demultiplexer'deki 'I' veri girişi ve kod çözücüünün A, B, C girişleri de demultiplexer'deki seçici girişler olarak kullanılrsa, kod çözücü entegrelerin demultiplexsır olarak kullanılabileceği sonucu ortaya çıkar.

Entegre devre üreticileri üretikleri bu tip malzemeleri, '**kod çözücü / demultiplexer**' olarak adlandırmakta ve eleman kullanıcı tarafından isteğe uygun olarak kullanılmaktadır. Örneğin, 74LS138 entegresi hem 8'de 1 kod çözücü olarak, hem de 1x8 demultiplexer olarak kullanılabilir (Şekil 8.42). Entegredeki  $E_1$  yetkilendirme girişi I veri girişi olarak kullanılırken, diğer iki yetkilendirme girişi aktif konum alacak şekilde bağlanır.

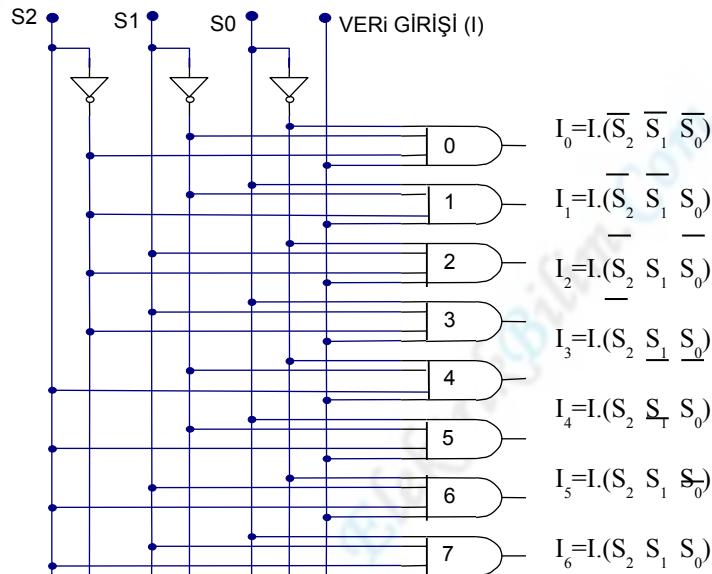

Şekil 8.42. 1'den 8 hatta demultiplexsir lojik devresi.

Entegre demultiplexer olarak kullanılırken,  $A_2A_1A_0$  girişleri seçme girişleri olarak kullanılır. Örneğin, seçme girişlerinin 000 olduğu bir durumda yalnızca  $Q_0$  çıkışı aktif olurken, diğerleri '1' değerini alır.  $Q_0$  çıkışı  $E_1$ 'in '0' değerini almasıyla '0',  $E_1$ 'in '1' olması durumunda '1' olur. Diğer bir deyişle,  $Q_0$  çıkışı  $E_1$ 'in aldığı değeri takip ederken ( $I$  girişinde olduğu gibi), diğer çıkışlar '1' konumunda bulunur. Aynı şekilde,  $A_2A_1A_0$  seçici girişlerine farklı bir kombinasyon uygulandığında ilgili çıkış  $I$  veri girişinin aldığı değeri takip eder. Şekil 8.43'de, seçici girişlerin  $A_2A_1A_0=000$  değerine sahip olmasının durumunda  $Q_0$  çıkışının  $I$  girişini ile ilişkisi görülmektedir.

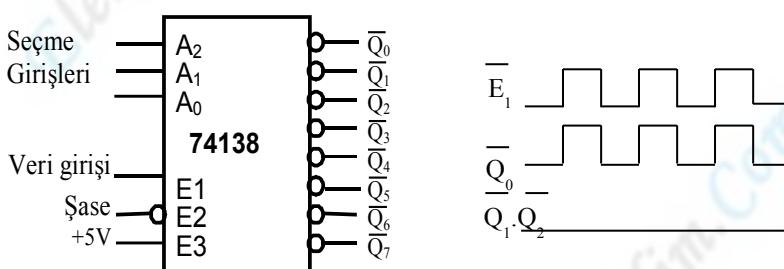

$A_2A_1A_0=000$  durumunda giriş ve çıkış dalgaları

**Şekil 8.43.** 8'de 1 kod çözücü devresinin demultiplexer olarak kullanılması ve örnek sinyal şekli.

#### 4.1. Demultipleksir Uygulamaları

Demultiplexer devreleri, tek bir verinin farklı yerlerde kullanılmasını sağlayacak uygulamalar yanında, multiplexer ile birlikte sistemleri basitleştirmek amacıyla kullanılır. Bu kullanım alanlarını birer örnek ile detaylandıralım.

##### 4.1.1. Tetikleme (Clock) Demultipleksir

Demultiplexer devresinin uygulama alanından birisi, tetikleme demultiplexer'dır. 74LS138 demultiplexer entegresiyle yapılabilen bu uygulamada, tekbir kaynaktan gelen tetikleme sinyali uygun olan çıkışa yönlendirilir. Örneğin,  $A_2A_1A_0=100$  durumunda tetikleme sinyali  $Q_4$ 'e doğru yönlendirilirken, başka bir seçme kombinasyonunda farklı bir çıkışa bağlı olan düzeneğe tetikleme sinyali sağlanır. Bu durumda, demultiplexer yardımıyla tek bir tetikleme sinyali çok sayıda düzenekte kullanılabilir.

##### 4.1.2. Güvenlik Görüntüleme Sistemi

Bir fabrikada kullanılan güvenlik görüntüleme sisteminde, çok sayıda kapıya bağlı olarak çalışan açık / kapalı anahtarlar bulunmaktadır. Her bir kapı ile bir anahtarın durumu kontrol edilmekte ve anahtarın durumu LED'ler ile görüntülenmektedir. LED'ler güvenlik biriminin bulunduğu uzak bir noktada görüntüleme paneline yerleştirilmiştir. Bu devreyi lojik elemanlar yardımıyla gerçekleştirelim.


Şekil 8.44'de yapılması istenen, 8 kapının kullanıldığı güvenlik görüntüleme sistemi prensip şeması görülmektedir. Böyle bir uygulamada yapılacak işlem; her bir kapıdan gelen anahtardan, gösterge panelindeki ilgili LED'e bir hat çekmektir. Bu sistem çok sayıda kablo döşenmesini gerektirir. Uygulanması istenilen devrede bulunan iki birim arasında 8 adet kablo çekilmesi gerekmektedir.

Bu sistemi gerçekleştirmenin diğer bir yöntemi, multiplexer / demultiplexer kombinasyonu kullanmaktadır.

Prensip şeması çizilen devrede, sekiz kapıda bulunan anahtarlar multiplexer için veri girişleridir. Kapılar açık olduğu zaman '1' sinyali üretilirken, kapalı olduğu zaman '0' üretilir. Kapıların durumuna göre bu bilgiler multiplexer girişinde gözükmür. Mod 8 sayıcı, hem multiplexer hem de demultiplexer için seçici giriş sinyalleri üretir. Multiplexer devresi, girişlere bağlı kapılardan gelen sinyallerden birisini çıkışına aktarır. Bu çıkıştan alınan sinyal demultiplexer'in 'I' girişine uygulanır.

MOD 8 sayıcı çıkışından demultiplexer seçici girişlerine uygulanan sinyaller, I girişinden gelen bilgiyi çıkışlara bağlı olan LED'lere gönderir. Diğer bir deyişle, seri şekilde I girişine gelen bilgiler seçici girişler yardımıyla uygun olan çıkışa aktarılır. Kapılardan birisinin açık olması durumunda, ilgili LED flaş yaparak yanıp-söner. Flaş süresi tetikleme sinyalinin frekansını değiştirmek suretiyle ayarlanabilir.

Yapılan uygulamada, iki uzak sistem arasında 8 hat çekilmesi yerine, multiplexer ve demultiplexer kullanarak 4 hat ile sistem gerçekleştirilir. Demultiplexer devresi, verilerin eş zamanlı olarak transferini sağlayan ‘Eşzamanlı Veri İletme Sistemi’ (Synchronous Data Transmission System) olarak çalışabilir. Bu konu sayıcı ve kaymalı kaydedici konularını içerdiğinden burada açıklanmayacaktır.

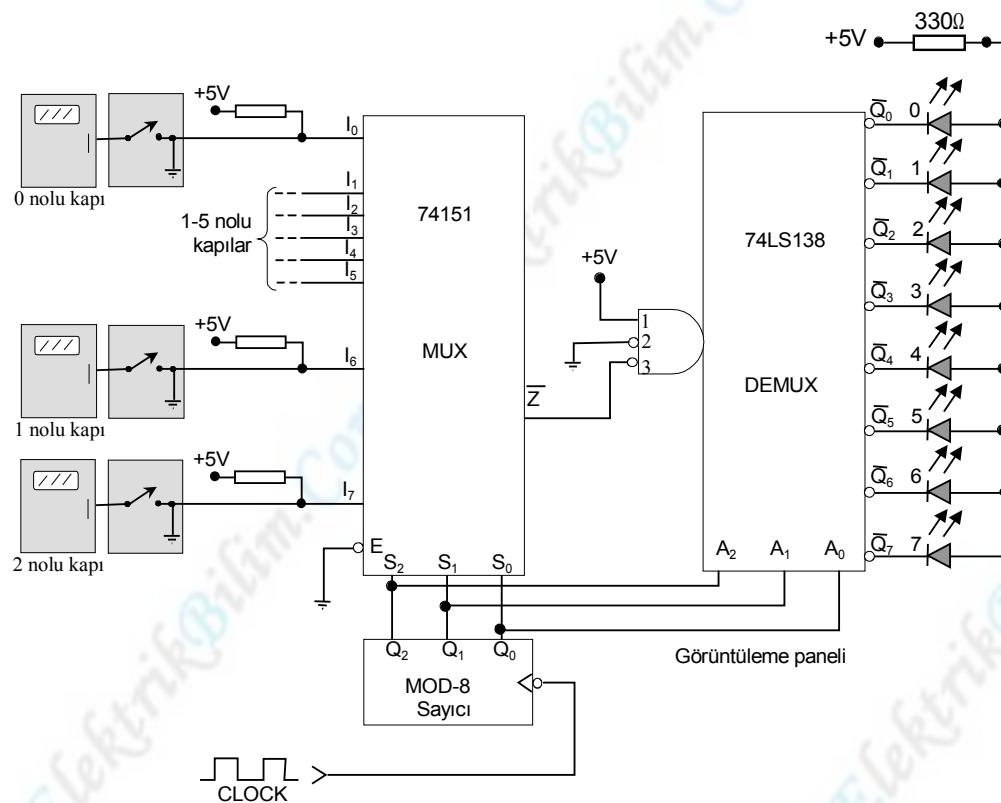

**Şekil 8.44.** Multiplexer ve demultiplexer'in kullanıldığı güvenlik görüntüleme sistemi prensip şeması.

## 5. Karşılaştırıcı ve Aritmetik İşlem Devreleri (Arithmetic Logic Unit)

‘Karşılaştırıcı devreleri’, farklı kaynaklardan gelen bilgileri karşılaştırmak amacıyla düzenlenen devreler olarak düşünülebilir. Bileşik lojikte en çok kullanılan devrelerden olan toplayıcı ve çıkarıcı devreler ise, ‘Aritmetik İşlem Devreleri’ olarak isimlendirilir. Karşılaştırıcı ve aritmetik işlem devreleri ‘Kiyaslama Devreleri’ veya ‘Aritmetik Mantık Birimi’ olarak tanımlanır. Diğer bir deyişle, kıyaslama devreleri karşılaştırıcılar ve aritmetik


lojik devrelerine genelde verilen bir isimdir.

### 5.1. Karşılaştırıcılar (Comparators)

İki sayıyı karşılaştırıp ve büyüklüklerini belirleyen bileşik devreler, ‘**büyüklük karşılaştırıcı**’ (magnitude comparator) olarak isimlendirilir. Karşılaştırma sonucu;  $A > B$ ,  $A = B$  veya  $A < B$ 'yi belirleyen üç konum ile belirlenir. En yaygın kullanım yerleri Aritmetik Lojik devrelerdir. Karşılaştırıcı devreleri, girişleri aynı veya farklı iken çıkış veren kontrol devrelerinde ve ikili karşılaştırmanın kullanıldığı adres bulma devrelerinde kullanılır.

En basit karşılaştırıcı devresi, tek bitlik A ve B sayılarının eşitlik durumunu karşılaştırıp karşılaştırıcı devresidir. Bu devrede  $A = B$  durumunda çıkışlardan birisi ‘1’ olurken,  $A \neq B$  durumunda diğeri ‘1’ olur (Şekil 8.45).

**Şekil 8.45.**  
bitlik iki  
sayının

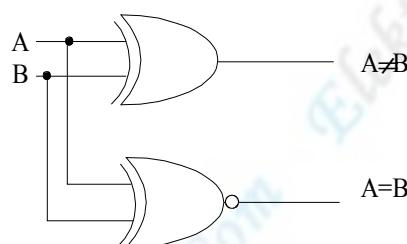

Bir

Girişler		Çıklar	
A	B	$A \neq B$	$A = B$
0	0	0	1
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

karşılaştırması.


İki bitlik bilgiyi karşılaştırıp  $A = B$ ,  $A > B$  ve  $A < B$  çıkışlarını üreten devreyi tasarlayalım.

Devrenin doğruluk tablosu oluşturulur ve çıkıştı temsil eden fonksiyonlar yazılırsa, Şekil 8.46.a'daki eşitlikler elde edilir. Elde edilen eşitlikleri temsil eden devrenin çizilmesi ile Şekil 8.46.b'deki lojik devre oluşur.

A	B	$A > B$	$A = B$	$A < B$
0	0	0	1	0
0	1	0	0	1
1	0	1	0	0
1	1	0	1	0

$$\begin{aligned}A > B &= AB' \\A = B &= A'B' + AB \\&= A \oplus B \\A < B &= A'B\end{aligned}$$

(a)

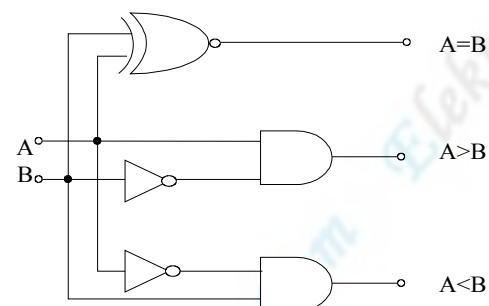


(b)

**Şekil 8.46.** Bir bitlik iki sayıyı karşılaştırıp lojik devre tasarımlı.

7485 entegresi, dört bitlik iki sayıyı karşılaştırıp karşılaştırılan bitlerin durumuna göre

çıkış oluşturan lojik elemandır (Şekil 8.47). Entegre, karşılaştırılacak sayı girişleri ile birlikte çok sayıda entegrenin bir arada kullanılmasına imkan tanıyan karşılaştırma girişlerine sahiptir. Entegrenin dört bitlik karşılaştırma işlemeye ait doğruluk tablosu Şekil 8.48'da görülmektedir.

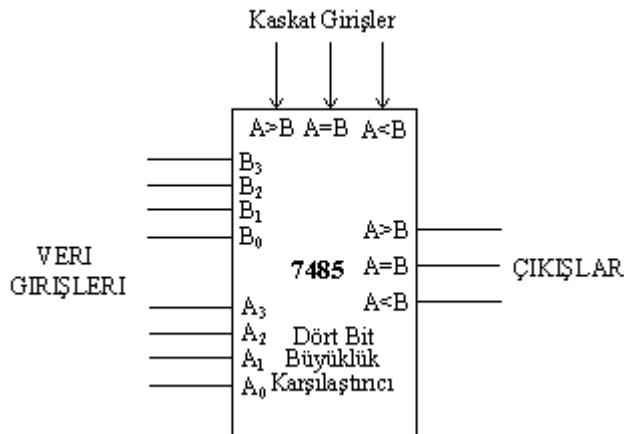

**Şekil 8.47.** 7485 karşılaştırıcı entegresi lojik simbolü.

Dört bitlik büyülüklük karşılaştırıcı devresi, A girişlerine uygulanan  $A_3A_2A_1A_0$  sayıları ile B girişlerine uygulanan  $B_3B_2B_1B_0$  sayılarını karşılaştırır. Bütün bitlerde  $A_i$  ile  $B_i$  değerleri eşitse, iki sayı birbirine eşittir.

Sayıları karşılaştırma işleminde, önce  $A_3$  ve  $B_3$  bitlerini karşılaştırır. Eğer  $A_3 > B_3$  ise, diğer bitlerin karşılaştırmasına gerek yoktur. Eğer  $A_3 = B_3$  ise, daha düşük basamak değerine sahip iki bitin karşılaştırılmasına geçilir. Karşılaştırma işlemeye, eşit olmayan bir basamak çiftine ulaşıcaya kadar devam edilir. A'nın ilgili hanesi '1' ve B'ninki '0' ise  $A > B$  sonucuna, A'nın ilgili hanesi '0' ve B'ninki '1' ise,  $A < B$  sonucuna varılır. Eğer bütün basamaklardaki değerler birbirine eşitse,  $A = B$  sonucuna ulaşılır. Karşılaştırma sonucunda varılan karara göre ilgili çıkış '1' yapılır (Şekil 8.48).


Dört bitten daha büyük sayıların karşılaştırılması için, iki veya daha fazla sayıda dört bitlik karşılaştırıcı kaskat şeklinde bağlanabilir. İki karıştırıcının kaskat şeklinde bağlanması durumunda, düşük basamaklı bitleri karşılaştırıran devre çıkışları, yüksek basamakları karşılaştırıran devrenin ilgili girişlerine Şekil 8.49'daki gibi bağlanır. Bu bağlantı ile, 8 bitlik iki sayının karşılaştırılması işlemi gerçekleştirilebilir.

Sekiz bitin karşılaştırılması işleminde, kaskat girişlerin değerlerine bakılmaksızın yüksek değerli dört bit karşılaştırılır. Yüksek değerlikli bitlerin eşit olması durumunda, düşük değerli dört biti karşılaştırıran entegrenin çıkışının uygulandığı kaskat girişleri değerlendirilerek, 8 bitin karşılaştırılması sonucunu veren çıkışlarda karşılaştırma sonucu okunur.

Büyüklük karşılaştırıcılar, bilgisayarlarda (mikroişlemcili sistemlerde) adres kod çözümü devrelerin bir parçası olarak kullanılır. Bu kullanımda, bir karşılaştırıcı bilgisayarın merkezi işlem biriminin ürettiği adres kodu ile bellekte bulunan adresin kodunu karşılaştırır. Karşılaştırılan kodlar eşitse, istenilen işlemi yapmak üzere ilgili devreyi aktif hale getirir.


$A_3, B_3$	$A_2, B_2$	$A_1, B_1$	$A_0, B_0$	$I_{A>B}$	$I_{A<B}$	$I_{A=B}$	$Q_{A>B}$	$Q_{A<B}$	$Q_{A=B}$
$A_3 > B_3$	X	X	X	X	X	X	1	0	0
$A_3 < B_3$	X	X	X	X	X	X	0	1	0
$A_3 = B_3$	$A_2 > B_2$	X	X	X	X	X	1	0	0
$A_3 = B_3$	$A_2 < B_2$	X	X	X	X	X	0	1	0
$A_3 = B_3$	$A_2 = B_2$	$A_1 > B_1$	X	X	X	X	1	0	0
$A_3 = B_3$	$A_2 = B_2$	$A_1 < B_1$	X	X	X	X	0	1	0
$A_3 = B_3$	$A_2 = B_2$	$A_1 = B_1$	$A_0 > B_0$	X	X	X	1	0	0
$A_3 = B_3$	$A_2 = B_2$	$A_1 = B_1$	$A_0 < B_0$	X	X	X	0	1	0
$A_3 = B_3$	$A_2 = B_2$	$A_1 = B_1$	$A_0 = B_0$	1	0	0	1	0	0
$A_3 = B_3$	$A_2 = B_2$	$A_1 = B_1$	$A_0 = B_0$	0	1	0	0	1	0
$A_3 = B_3$	$A_2 = B_2$	$A_1 = B_1$	$A_0 = B_0$	0	0	1	0	0	1
$A_3 = B_3$	$A_2 = B_2$	$A_1 = B_1$	$A_0 = B_0$	0	0	0	0	0	1

Şekil 8.48. Dört bitlik karşılaştırma işlemi doğruluk tablosu.

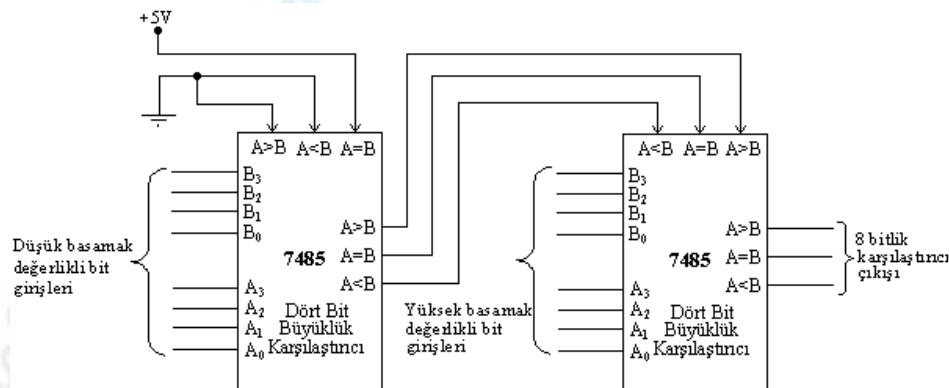

Şekil 8.49. Karşılaştırıcıların kaskat bağlanması.

Karşılaştırıcı devresine örnek olarak; Şekil 8.50'deki fotokopi makinası kontrol devresini verebiliriz. 7485 entegresi kullanılarak oluşturulan devrede; çekilmek istenen fotokopi sayısını temsil eden değer ‘B’ girişine, çekilen fotokopileri sayan devrenin çıkışı ise ‘A’ girişine uygulanır. İki sayı birbirine eşit oluncaya kadar  $A < B$  çıkışı ‘1’ olur ve fotokopi çekimi devam eder. A ve B girişlerindeki değerlerin aynı olması durumunda; ‘ $A = B$ ’ çıkışı ‘1’ olur ve fotokopi çekim işlemi durur.

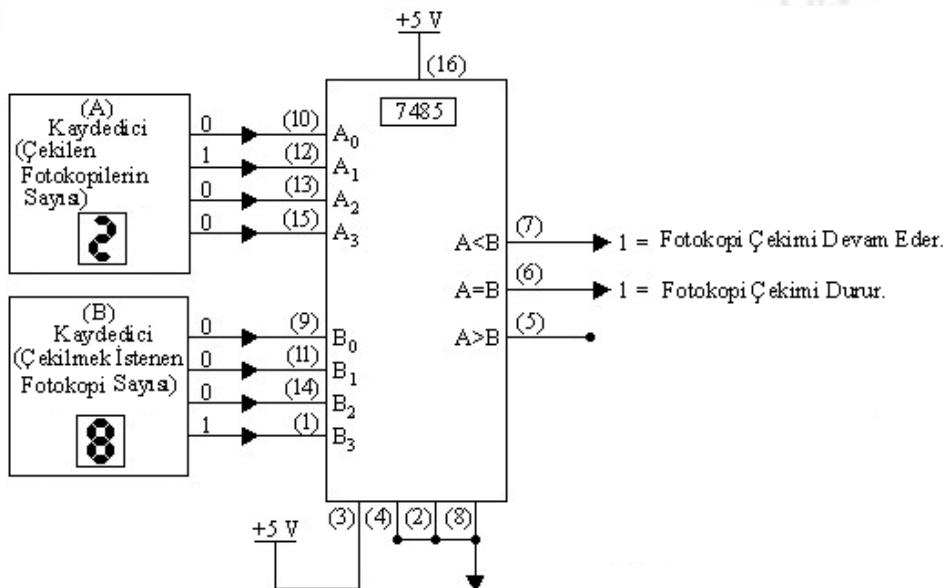

Şekil 8.50. Fotokopi makinası kontrol devresi.

## 5.2. Aritmetik İşlem Devreleri

Toplama, çıkarma, çarpma, bölme işlemlerini yapan devrelere, ‘**Aritmetik İşlem Devreleri**’ denir. Bilgisayarlarda ve hesap makinalarında, temel işlemler toplama ve çıkartma işlemleridir. Çarpma işlemi; toplama işleminin tekrarlanması, bölme işlemi ise; çıkartma işleminin tekrarlanması ile yapılır. Bu nedenle toplayıcı ve çıkarıcı devrelerini detaylı olarak inceleyeceğiz.

### 5.2.1. Toplayıcı Devreleri (Adders)

Bilgisayarlar ve hesap makinaları, her biri çok sayıda bite sahip iki adet ikili sayıyı toplama işlemini gerçekleştirirler. En basit toplama işlemi dört olası temel işlemi içerir.

$$0+0=0,$$

$$0+1=1,$$


$$1+0=1,$$

$$1+1=10, \text{ (Elde 1, Toplam } = 0\text{)}$$

İlk üç işlemde tek basamaklı bir sayı elde edilirken, son işlemde ikinci basamak ortaya çıkar ve ikinci basamak ‘elde biti’ (carry bit) olarak isimlendirilir. İki biti toplayan devreler ‘yarım toplayıcı’ olarak, elde değerini temsil eden biti üçüncü bit olarak değerlendirilen ve üç bitin toplamını yapan devreler ise ‘tam toplayıcı’ olarak isimlendirilir. Yarım toplayıcı terimi, tam toplayıcıyı oluşturmak için iki tane yarım toplayıcı kullanımasından ileri gelmektedir. Yarım ve tam toplayıcı tasarım prensiplerini açıkladıktan sonra toplayıcı uygulamalarını inceleyelim.


### i- Yarım toplayıcı (Half Adder – HA)

Girişine uygulanan iki biti toplayıp, sonucu toplam (sum) ve elde (carry) şeklinde veren toplayıcı devresi, ‘yarım toplayıcı’ olarak isimlendirilir (Şekil 51). Yarım toplayıcı devresi, doğruluk tablosundan elde edilen fonksiyonların lojik devresinin çizilmesi ile oluşturulur. Oluşan devrede, ‘Toplam’ ve ‘Elde’ değerlerini temsil eden iki çıkış bulunur (Şekil 8.52).

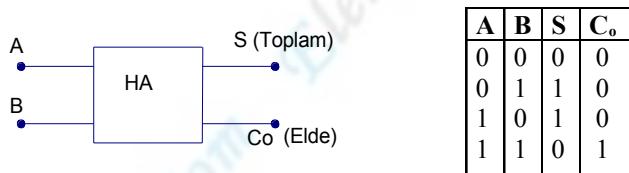

Şekil 8.51. Yarım toplayıcı simbolü ve doğruluk tablosu.


Yarım toplayıcı çıkışlarındaki sadeleştirilmiş fonksiyonlar,  $S = A'B + AB'$  ve  $C = AB$  şeklinde elde edilir (Şekil 8.52.a). Girişlerin A ve B, çıkışların S ve C değişkenleri ile ifade edildiği yarım toplayıcı devresi, bir ‘Özel-VEYA’ (EXOR) ve bir ‘VE’ kapısıyla oluşturulabilir (Şekil 8.52.b).

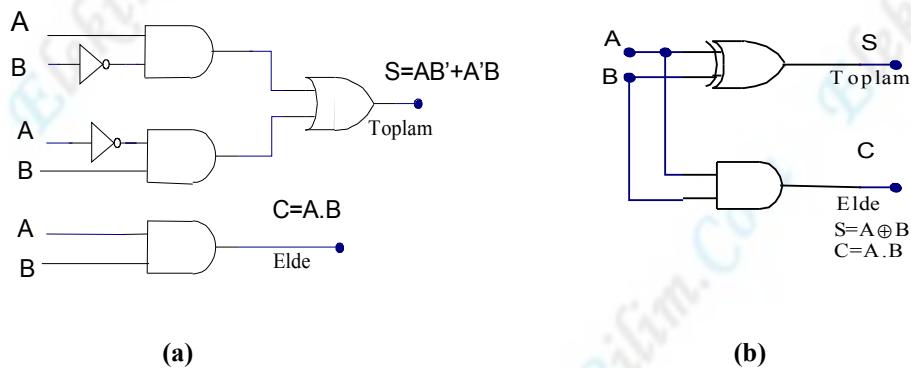

Şekil 8.52. Yarım toplayıcı devresi lojik şemaları.


## ii - Tam Toplayıcı (Full Adder - FA)

Bir bitlik üç adet sayının toplamını gerçekleştiren ve sonucu S ve C olarak isimlendirilen iki çıkış hattında gösteren düzenek, ‘**Tam Toplayıcı**’ olarak isimlendirilir (Şekil 8.53.a.). Girişlerden ikisi toplanacak bitleri gösterirken, üçüncü giriş bir önceki düşük değerlikli basamaktan gelen eldeyi (carry) ifade etmek için kullanılır. Tam toplayıcı devresi tasarlama için Şekil 8.53.b’deki doğruluk tablosundan faydalanaılabilir.

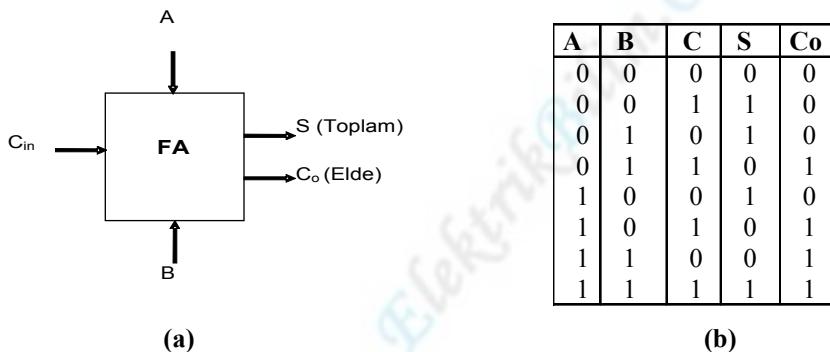


Şekil 8.53. Tam toplayıcı sembolü ve doğruluk tablosu.

Toplayıcı tasarımda, doğruluk tablosunda giriş değişkenlerinin alabileceği değerler sıralandıktan sonra, kombinasyonlarda bulunan ‘1’ değerleri Boolean kurallarına göre toplanıp, sonuçlar S ve C<sub>o</sub> kolonlarına yazılır. Devrede iki çıkış bulunduğuundan, her bir çıkış için uygun olan değerleri içeren sütunlar oluşturulur ve sütunlardaki değerler Karnaugh haritalarına taşınır. Karnaugh haritalarından lojik eşitlikler elde edilir ve elde edilen eşitliklerin lojik şemaları çizilir.

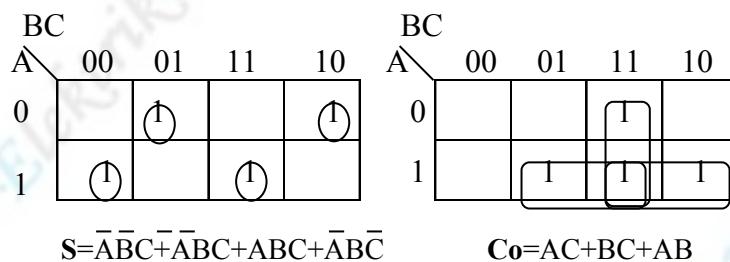


Şekil 8.54. Tam toplayıcı tasarımı için Karnaugh haritalarının oluşturulması.

Şekil 8.53’deki doğruluk tablosundaki değerlerin Karnaugh haritalarına taşınması ile Şekil 8.54’deki haritalar elde edilir. Haritalardan elde edilen S ve C<sub>o</sub> eşitliklerine ait devrelerin çizilmesi ile, Şekil 8.55’teki lojik devreler oluşur.

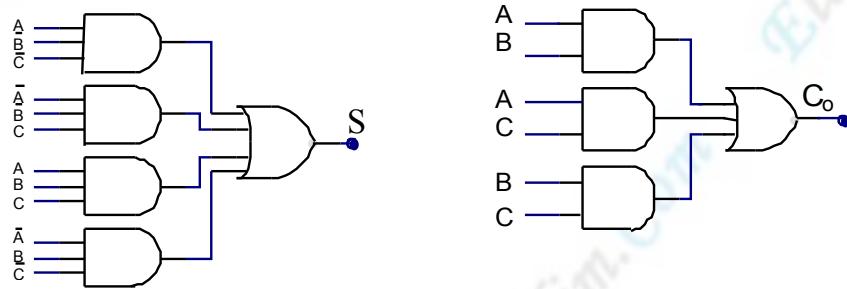

**Şekil 8.55.** Tam toplayıcı lojik devresi.

Tasarım sonucunda çizilen lojik devrelerle yapılabilecek tam toplama işlemi, iki adet yarımtoplayıcı ve bir ‘VEYA’ kapısı kullanılarak gerçekleştirilebilir (Şekil 8.56). Bu şekilde gerçekleştirilen devrede; ikinci yarımtoplayıcının S çıkışı, ilk yarımtoplayıcının S çıkışı ile C’nin Özel-VEYA’ya uygulanmasının sonucudur.

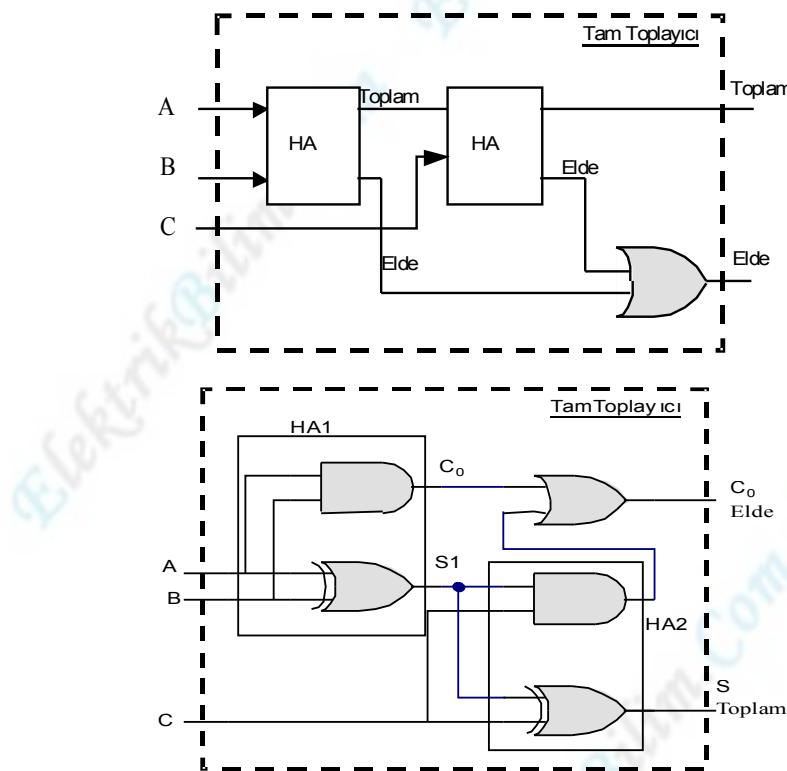

**Şekil 8.56.** İki yarımtoplayıcı ve ‘VEYA’ kapısı ile tam toplayıcı elde edilmesi.

Bu durumda toplam çıkışı;

$$S = C \oplus (A \oplus B)$$

$$\begin{aligned} S &= C' (A'B + AB') + C(AB' + AB)' \\ &= C'A'B + C'AB' + C[(A'B)' \cdot (AB')] \\ &= C'A'B + C'AB' + C[(A+B')(A'+B)] \\ &= C'A'B + C'AB' + C[AA' + AB + A'B' + BB'] \\ &\quad \text{---} \quad \text{---} \\ &= C'A'B + C'AB' + ABC + A'B'C \end{aligned}$$

sonucunu verir. Elde çıkışı ise;


$$Co = C' (AB' + AB) + AB' = AB'C + ABC + AB$$

şeklinde yazılabilir.

### iii- Paralel Toplayıcı :

Yarım ve tam toplayıcı işlemlerinde, tek bitlik sayıların toplamı işlemi açıklandı. Bununla beraber, her biri çok sayıda ikili basamak içeren iki sayının toplanması işlemini aynı anda yapan devrelerde ihtiyaç vardır. Bilgisayarlarda ve hesap makinalarında çok sayıda bite sahip iki sayıyı aynı anda toplayan devreler ‘**paralel toplayıcı**’ olarak isimlendirilir. Şekil 8.57’de, her biri beş bitlik iki sayıyı toplayan paralel toplayıcının blok şeması görülmektedir. Bu devrede toplama işlemi, en düşük basamaklı bilgilerin toplanması ile başlar.

En düşük değerli basamakta  $C_0$  biti ‘0’ olduğundan;  $A_0$  ve  $B_0$  değerleri toplanarak  $S_0$  ve  $C_0$  çıkışlarına gönderilir. Bunun dışındaki basamakları toplamak için,  $A_i$ ,  $B_i$ ,  $C_i$  bitler toplanarak ilgili  $S_i$  ve  $C_i$  çıkışlarında gösterilir.  $C_i$  çıkışındaki bilgi, bir sonraki yüksek basamak değerlikli bitlerin toplandığı  $FA_i$ ’nın  $C_i$  girişine uygulanır.

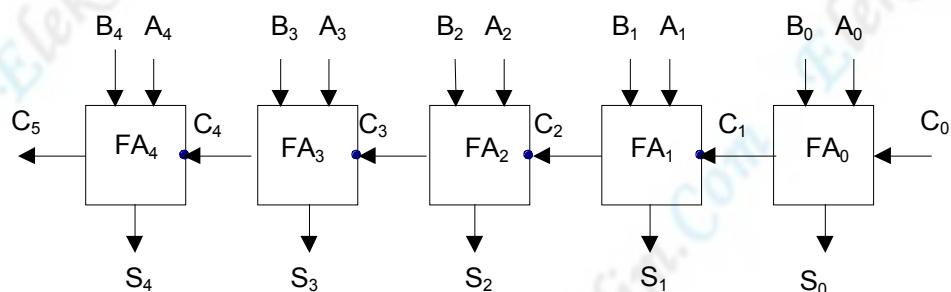


**Şekil 8.57.** Beş bitlik iki sayının paralel toplayıcı ile toplanması.

Sonuç olarak; her bir FA, girişlere uygulanan üç bitin ( $A$ ,  $B$  ve  $C$ ) toplamını yaparak, toplam

sonucunu S ve C çıkışlarında gösterir. Örneğin,  $FA_3$  tam toplayıcı devresi  $A_3$ ,  $B_3$  ve  $C_3$  değerlerini toplayarak sonucu  $C_4$  ve  $S_3$  çıkışlarında gösterir.

Yapılan örnekte, beş bitlik iki sayının toplanması açıklandı. Günümüz bilgisayar sistemlerinde aynı anda toplanacak sayılar 8 ile 64 bit arasında değişmektedir.

Pratikte tüm FA'lardaki toplama işlemi aynı anda yapıldığından, paralel toplayıcılar çok hızlı işlem yaparlar. Piyasada 7483, 74283, 74LS83A ve 74HC283 (CMOS) gibi farklı yapıda dört bitlik paralel toplayıcılar bulunmaktadır. Şekil 8.58.a'da 74LS83 tipi dört bitlik paralel toplayıcısının fonksiyon şeması görülmektedir. Dört bitlik paralel toplayıcı iki adet dört bitlik girişi ( $A_3, A_2, A_1, A_0$  ve  $B_3, B_2, B_1, B_0$ ) ve en düşük basamaklı bit (LSB) için kullanılan  $C_0$  girişine sahiptir. Çıkış olarak; dört adet toplam çıkışı ( $S_3, S_2, S_1, S_0$ ) ile birlikte en yüksek basamaklı bitin elde çıkışı olan  $C_4$  bulunur.

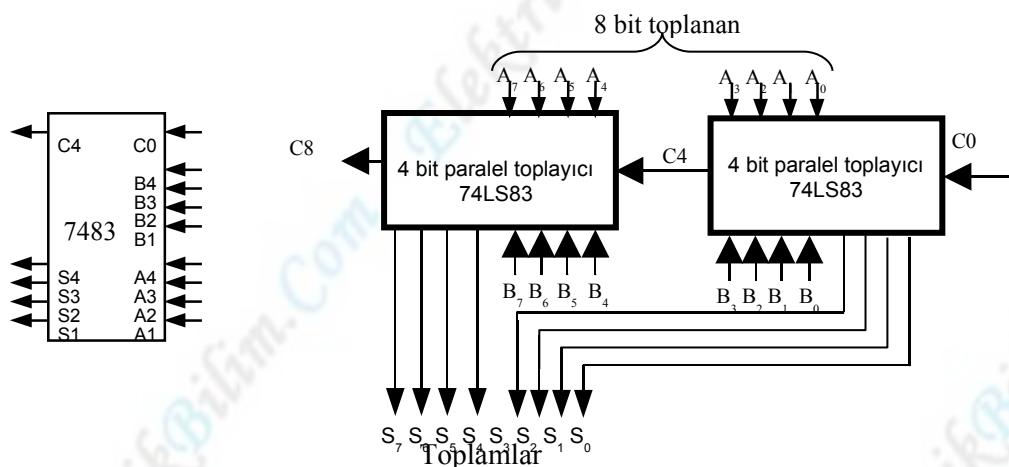

a) 74LS83 simgesi

b) Paralel toplayıcıların kaskat bağlantısı.


**Şekil 8.58.** Paralel toplayıcı simgesi ve paralel toplayıcıların kaskat bağlanması.

Paralel toplayıcıları kaskat bağlayarak, daha fazla sayıdaki bitleri paralel olarak toplamak mümkündür. Şekil 8.58.b'de iki adet dört bitlik paralel toplayıcısının blok şeması görülmektedir. Kaskat bağlanan paralel toplayıcılarda, sağdaki toplayıcı düşük basamak değerlikli dört biti toplayarak, bitlerin toplamını ve toplam sonucunda oluşan elde bitini çıkış olarak verir.

Yüksek değerlikli bitleri toplayan ikinci paralel toplayıcı, elde girişi olarak sağdaki toplayıcıdan elde edilen  $C_4$  çıkışını kullanır ve bitlerin toplamı ile elde bilgisini çıkış olarak verir.  $C_8$  çıkışı, ikinci paralel toplayıcısının işlemler sonucunda elde ettiği elde değerini gösterir. Bu çıkış elde bilgisi olarak daha sonraki toplayıcılar için kullanılabilir.

**Örnek 7 :** Dört bitlik paralel toplayıcı devresi ile, 1011 ve 1010 ikili sayılarını toplama işlemini yapalım.


Herbir tam toplayıcıya uygulanan sayılar ile, elde girişlerinden gelen değer toplanır. Toplama sonucu ilgili toplam (S) ve elde (C) çıkışlarına gönderilir. Tüm tam toplayıcılarda oluşan değerlerin yazılması ile Şekil 8.59'daki değerler oluşur.

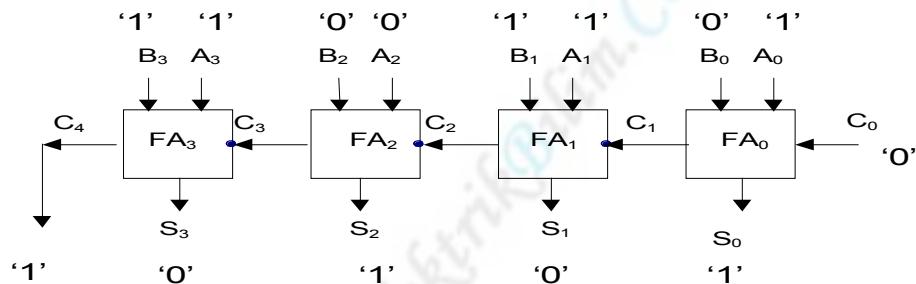

Şekil 8.59. Dört bitlik paralel toplayıcı uygulaması.

**Örnek 8 :** 0111 + 1100 işlemini dört bitlik paralel toplayıcı ile yapmak için gerekli devreyi çizerek, işlem sonuçlarını gösterelim.


Toplanacak sayılar, tam toplayıcıların girişlerine uygulanarak çıkışları yazılırsa Şekil 8.60'daki değerler bulunur.

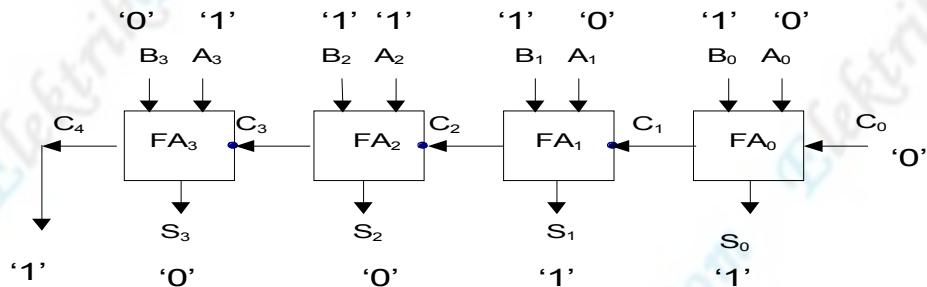

Şekil 8.60. Paralel toplayıcı ile örnek toplama işlemi.
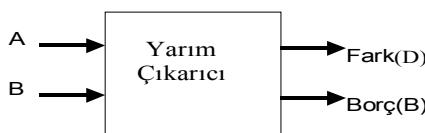
### 5.2.2. Çıkarıcı Devreleri (Subtractor Circuits)

Lojik devrelerde yapılan ikinci temel işlem çıkarmadır. İki bitin çıkarmasını yapan devreye ‘yarım çıkarıcı’, üç bitin çıkarmasını yapan devreye ise ‘tam çıkarıcı’ devresi denir.



$$\begin{aligned} D &= A'B + AB' = A + B \\ B &= A'B \end{aligned}$$

(a)

Girişler		Çııklar	
A	B	Fark	Borç
0	0	0	0
0	1	1	1
1	0	1	0
1	1	0	0

(b)


Şekil 8.61. Yarım çıkarıcı simbolü ve doğruluk tablosu.

#### i- Yarım Çıkarıcı Devresi (Half Subtractor)


İki bitin çıkarması işlemini yapan çıkarıcı devresinde, iki giriş ve iki çıkış bulunur (Şekil 8.61.a). Çıkışlardan birisi sayının farkını (difference-D), diğeri borç bitini (borrow-B) gösterir. İki bitin çıkarılması işleminde dört farklı durum oluşur:

$$\begin{aligned} 0 - 0 &= 0 \\ 1 - 0 &= 1 \\ 1 - 1 &= 0 \\ 0 - 1 &= 1 \text{ (Borç 1)} \end{aligned}$$

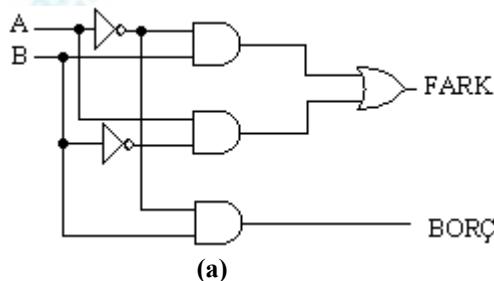A-B işleminde  $A < B$  olduğunu zaman ‘0–1’ işlemi oluşur ve bu durumda bir yüksek değerli basamaktan ‘1’ borç alınır. Borç çıkışı, doğruluk tablosunda ayrı bir sutun olarak gösterilir. Yarım toplayıcı devresinde oluşan işlemlerin doğruluk tablosu ve doğruluk tablosuna göre oluşan fonksiyonlar Şekil 9.61’de gösterilmektedir.



(a)

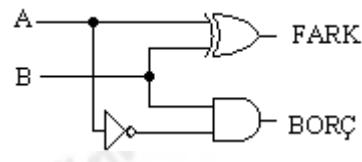


(b)

Şekil 8.62. Yarım çıkarıcı lojik devreleri.

Doğruluk tablosundan elde edilen fonksiyonları gerçekleştirecek devrenin çizilmesi ile, Şekil 8.62.a'daki devre elde edilir. Devreden elde edilen 'Fark' çıkışındaki eşitliği 'Özel-VEYA' kapısı ile gerçekleştirerek devre çizilirse, Şekil 8.62.b'deki lojik devre oluşur.

**Örnek 9 :** Yarım çıkarıcı devreleri ile 0-1 işlemini yapalım.


Yarım toplayıcı devre girişlerine A=0 ve B=1 değerleri uygulanırsa; Şekil 9.63'deki çıkış değerleri elde edilir.

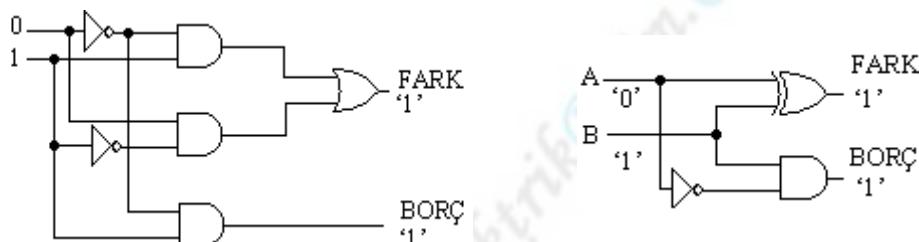

Şekil 8.63. Yarım çıkarıcı devreleri ile örnek çıkarma işlemi.
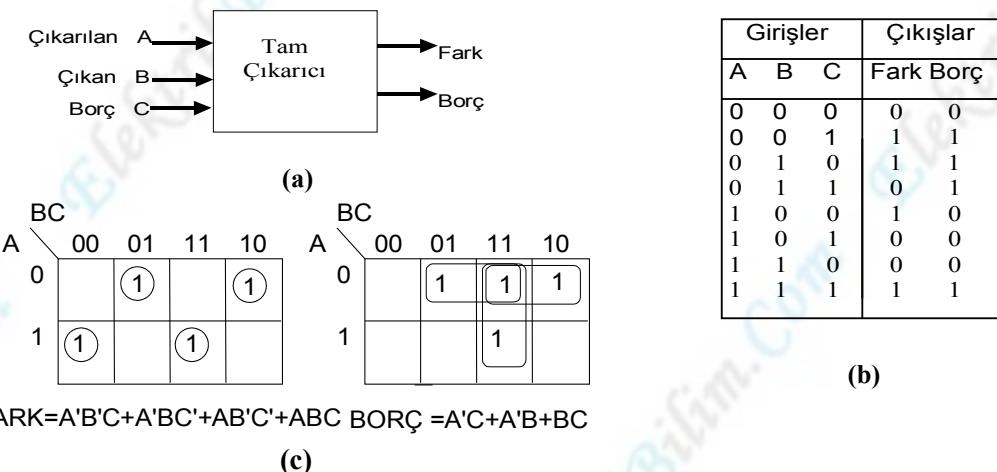
### ii- Tam Çıkarıcı Devresi (Full Subtractor)

Daha düşük değerli basamak tarafından '1' borç alınmış olabileceğini dikkate alarak iki biti birbirinden çıkarılan bileşik devre, '**tam çıkarıcı**' olarak isimlendirilir. Üç giriş ve iki çıkışa sahip tam çıkarıcı devresinde girişler; çıkarılan, çıkan ve borcu gösterirken, çıkışlardan biri farkı diğerı borcu gösterir (Şekil 8.64.a).




$$\text{FARK} = A'B'C + A'BC' + AB'C' + ABC$$

(c)


Şekil 8.64. Tam çıkarıcı devresi simbolü, doğruluk tablosu ve Karnaugh şemaları.

Girişin üç adet olması nedeniyle, doğruluk tablosunda 8 farklı durum bulunur (Şekil 8.64.b) Doğruluk tablosundaki  $A=B=0, C=1$  durumu, C bitinin daha önce düşük basamak değerli kademeden ‘1’ borç alındığını gösterir. Doğruluk tablosu çıkış sütunlarındaki değerlerin Karnaugh haritasına taşınması ile Şekil 8.64.c’deki eşitlikler elde edilir. Elde edilen eşitliklerden, ‘Fark’ sadeleştirilemese de, ‘Borç’ ifadesi sadeleştirilebilir.

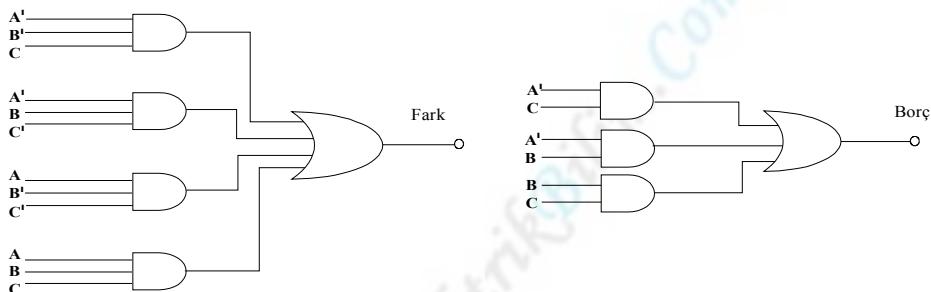

**Şekil 8.65.** Tam çıkarıcı devresinde ‘Fark’ ve ‘Borç’ çıkışları.

Karnaugh haritalarından yazılan eşitliklerin lojik şemalarının çizilmesi ile, Şekil 8.65’de görülen tam çıkarıcı devresi elde edilir. Bu devrede ‘fark’ ve ‘borç’ ifadelerini temsil eden devreler ayrı ayrı çizilmiş ve değişkenlerin hem kendilerinin hem de tümleyenlerinin girişlere uygulandığı kabul edilmiştir. İki ifadenin beraber çizilmesi ve değişkenlerin yanlışca kendilerinin girişlere uygulanması durumunda, Şekil 8.66’daki lojik devreler oluşur.

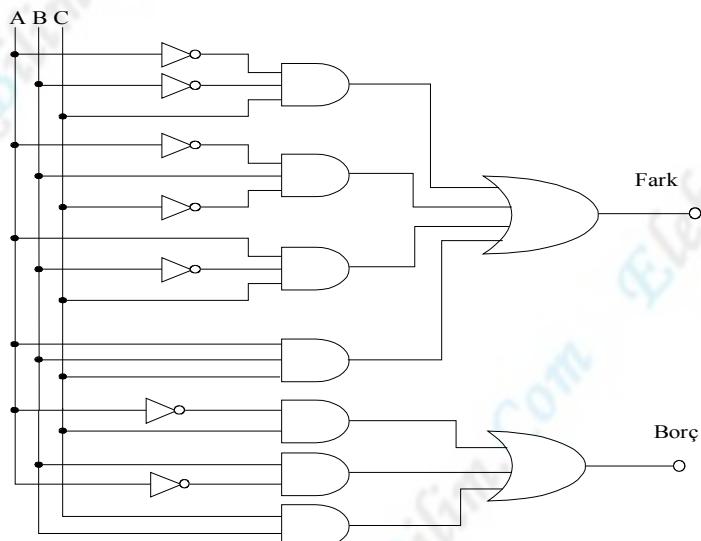


**Şekil 8.66.** Tam çıkarıcı devresi lojik şeması.


### iii- İki Yarım Çıkarıcı Kullanılarak Tam Çıkarıcı Elde Edilmesi :

İki yarım toplayıcı kullanılarak tam toplayıcı yapıldığı gibi, iki yarım çıkarıcı (H.S.) kullanılarak tam çıkarıcı oluşturulabilir (Şekil 8.67). İki yarım çıkarıcı ile oluşturulan tam çıkarıcı devresinde, I. Yarım çıkarıcının ‘Fark’ çıkışı II. yarım çıkarıcının girişlerinden birisi olarak uygulanırken, C girişi ikinci yarım çıkarıcının diğer girişine uygulanır. İki yarım çıkarıcının ‘Borç’ çıkışları bir ‘VEYA’ kapısı ile birleştirilerek, tam çıkarıcı devresi ‘Borç’ çıkışı elde edilir.

Şekil 8.67’de blok şeması görülen tam çıkarıcı devresinde blok olarak gösterilen yarım çıkarıcıların yerine açık devrelerinin yerleştirilmesi ile tam toplayıcı lojik devresi elde edilir (Şekil 8.68). Bu devrenin çıkışının tasarım yoluya elde edilen ve Şekil 8.66’da şeması verilen devre ile aynı işlevi yaptığınn kontrolünü yapalım:

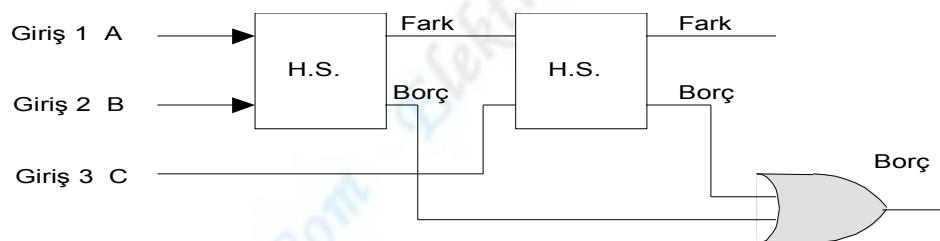

**Şekil 8.67.** İki yarım çıkarıcı ile tam toplayıcı oluşturulması blok şeması.

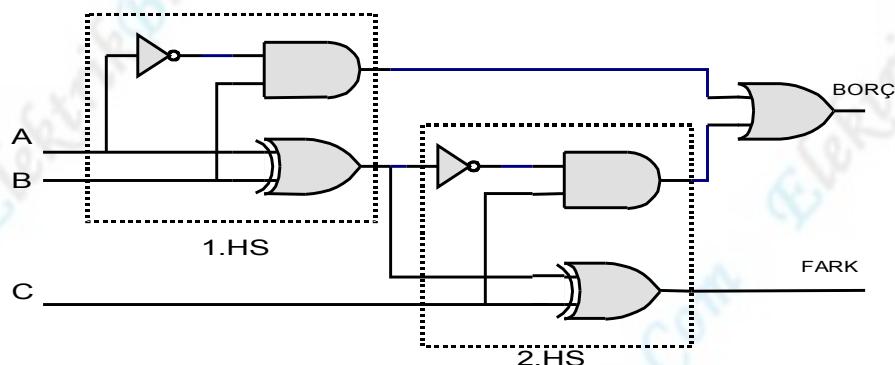

**Şekil 8.68.** İki yarım çıkarıcı ile tam çıkarıcı devre oluşturulması lojik şeması.

Kontrol için, çizilen lojik devrenin ‘Borç’ ve ‘Fark’ çıkışlarını bulup, bulunan değerler ile tasarımında bulunan eşitlikleri karşılaştırıralım.

Çizilen devrede çıkışlar;


$$\begin{aligned} \text{Fark} &= C \oplus (A \oplus B) \quad \text{ve} \quad \text{Borç} = \overline{A'B + (A \oplus B) \cdot C} \\ &\text{şeklinde oluşur. Oluşan eşitlikler açılırsa;} \\ \text{Fark} &= C \oplus (A \oplus B) & \text{Borç} &= \overline{A'B + (A \oplus B) \cdot C} \\ A \oplus B &= X & &= \overline{A'B + (A'B' + AB) \cdot C} \\ \text{kabul edersek;} & & &= A'B + A'B'C + ABC \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Fark} &= C \oplus X \\ &= C'X + CX' \quad ( \overline{A \oplus B} = \overline{A'B + AB'} ) \\ &= C'(A'B + AB') + C(\overline{A'B + AB'}) \\ &= A'BC' + AB'C' + A'BC + AB'C \end{aligned}$$

Şeklindeki genişletilmiş ifadeler bulunur. Bulunan ‘Fark’ ve ‘Borç’ ifadeleri, tasarım yol ile bulunan çıkış ifadeleri ile aynıdır. Bu ifadelerin aynı olması, çizilen tam çıkarıcı devresinin doğru olduğu sonucunu verir. Devrenin doğru olduğunu bulduğumuza göre, bu devre ile çıkarma örnekleri yapalım.


**Örnek 10 :** Şekil 8.69'daki tam çıkarıcı devresi ile,  $A=1$  ve  $B=C=0$  olduğu durumda oluşan çıkışları bulalım.

Tam çıkarıcıya  $A=1$  ve  $B=C=0$  girişleri uygulaması ile,  $\text{Fark}=1$  ve  $\text{Borç}=0$  çıkışları oluşur.

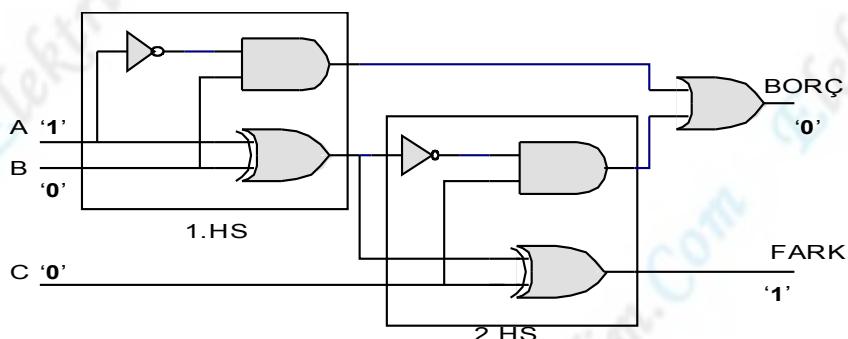

**Şekil 8.69.**  $A=1$  ve  $B=C=0$  girişlerinde tam çıkarıcıda oluşan çıkışlar.


**Örnek 11 :** Tam çıkarıcı devrede,  $A=B=C=1$  durumunda ‘Fark’ ve ‘Borç’ çıkışlarında oluşan değerleri gösterelim.

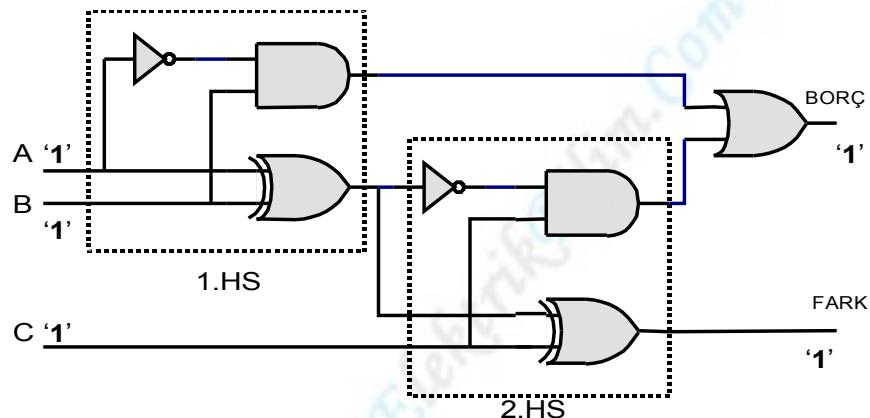

**Şekil 8.70.**  $A=B=C=1$  girişlerinde, tam çıkarıcı devresinde oluşan çıkış değerleri.

#### iv – Paralel Çıkarıcı devresi:

‘n’ bitlik iki adet ikili sayıyı çeken paralel çıkarıcı devresinde, paralel toplayıcılarda olduğu gibi ‘n’ sayıda tam çıkarıcı (F.S.) devresi kullanılır (Şekil 8.71). Blok şema olarak gösterilen paralel çıkarıcılarda en sondaki borç çıkışı ‘1’ ise; çıkarmanın sunucunun pozitif, ‘0’ ise sonucun negatif olduğunu gösterir.

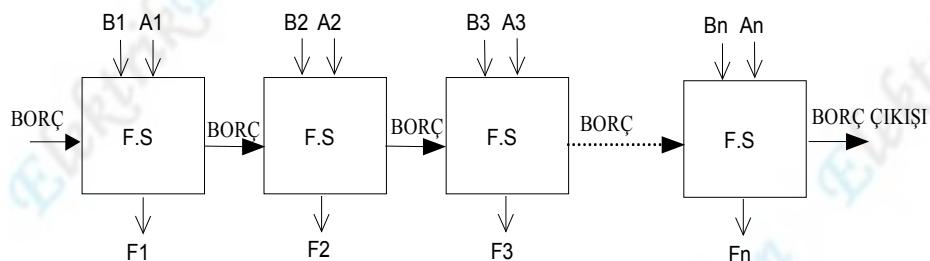

**Şekil 8.71.** Paralel çıkarıcı devresi blok şeması.

Dört bitlik toplama işlemi yapabilen 7483 entegresi ile dört bitlik çıkarma işlemi gerçekleştirilebilir. Bu entegre,  $C_0=0$  olduğu zaman toplama,  $C_0=1$  durumunda ise çıkarma işlemi yapar. Çıkarma işlemi yapılırken, çıkarılan sayıyı temsil eden ‘A’ bitleri entegreye aynen uygulanırken, çıkan sayıyı temsil eden ‘B’ bitlerinin tümleyenleri alınarak entegreye uygulanır.

### v- İki tümleyeni ile toplama ve çıkarma işlemi:

Birçok bilgisayar sistemi, negatif sayıları ifade etmek veya çıkarma işlemini gerçekleştirmek için ‘2 tümleyeni’ aritmetiğini kullanır. Negatif sayıları ifade etmek için 2 tümleyeni aritmetiği kullanılıyorsa, işaretli (-veya +) sayıların toplanması ve çıkartması işlemleri yalnızca toplama yolu ile gerçekleştirilir.

#### Toplama İşlemi :

Negatif sayıların 2 tümleyeni formunda ifade edilmesi durumunda pozitif ve negatif sayıların toplanması temel paralel toplama devresi ile gerçekleştirilebilir. Şekil 8.72'de (-3) ve (+6) sayılarının paralel toplayıcı ile toplanması işlemi görülmektedir.

Yapılan işlem ‘Toplama’ olmasına rağmen, sayıların işaretleri farklı olduğundan toplanan sayıların farkı alınır. Fark alma işleminde;


‘+’ işaretli sayıya, ‘-’ işaretli sayının iki tümleyeni eklenir.

Bulunan sonuçta elde olup olmadığına bakılır:

- Elde varsa atılır ve bulunan sonuç pozitiftir.
- Elde yoksa, elde edilen sayının ‘2 tümleyeni’ alınır ve sayının önüne ‘-’ işaretini konur.

**Örnek 12:** (-3) ve (+6) sayılarını, ikili paralel toplayıcı ile toplayalım:

(-3) sayısının tümleyeni A girişlerine, pozitif (+6) sayısı ise B girişlerine uygulanırsa, fark çıkışlarından sonuç elde edilir. Borç çıkışını temsil eden  $C_4$  çıkışının ‘1’ olduğundan, sonuç pozitiftir.

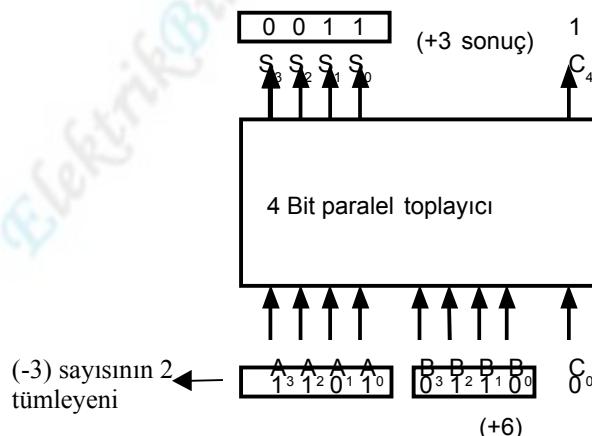


**Şekil 8.72.** Negatif ve pozitif sayıların paralel toplayıcı ile toplanması.

### Çıkarma İşlemi :

Çıkarma işlemi için 2 tümleyen aritmetiği yöntemi kullanılması durumlarda, çıkan sayının 2 tümleyeni alınarak toplama işlemi yapılır. Örneğin, A-B işlemi yapılıyorsa, A sayısı olduğu gibi bırakılıp, B sayısının 2 tümleyeni alınır. Daha sonra, A sayısı ile tümleyeni almanın B sayısı toplanır ve iki sayı arasındaki fark toplayıcı çıkışından okunur.

Dört bitlik paralel toplayıcı devresi, yukarıda açıklanan yöntem ile çıkışma işlemi yapacak şekilde düzenlenebilir. Daha önceki bölümlerden hatırlanacağı üzere, ikili sayının 2 tümleyeni, her bir bitin tersi yazılarak ve en düşük değerlikli bite ‘1’ ekleyerek elde edilir. Bu işlem, B sayısının terslenmiş bitlerinin  $B_3$ ,  $B_2$ ,  $B_1$  ve  $B_0$  girişlerine, eklenen ‘1’ sayısının ise  $C_0$  girişine uygulanması ile gerçekleştirilir. Böylece, B sayısındaki rakamların tersi alınıp, en düşük değerlikli basamağa ‘1’ eklenmiş olur. A sayısının doğrudan  $A_3$ ,  $A_2$ ,  $A_1$  ve  $A_0$  girişlerine uygulanması ile gerekli bilgiler paralel toplayıcı girişlerine uygulanır (Şekil 8.73).

Dört bitlik paralel toplayıcıda  $S_0$  -  $S_3$  çıkışları çıkışma işleminin sonucunu gösterirken,  $C_4$  çıkışı sonucun ‘-’ veya ‘+’ olduğunu belirtir.  $C_4 = 1$  ise sonuç pozitif,  $C_4 = 0$  ise sonuç negatiftir.

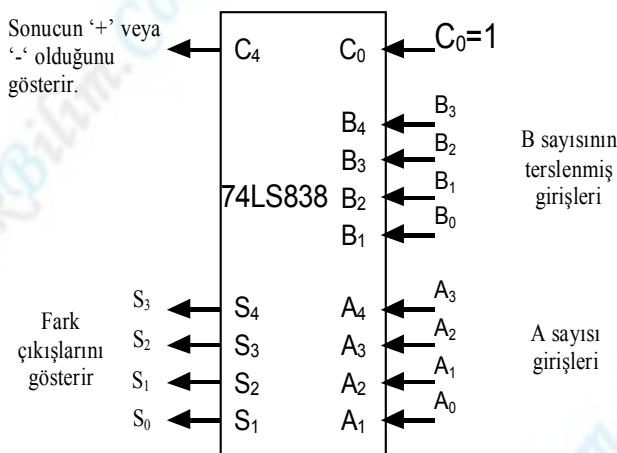

Şekil 8.73. Çıkarma işleminin 2 tümleyeni kullanarak paralel toplayıcılar ile gerçekleştirilmesi.

**Örnek 13 :** Çıkarma işleminin nasıl yapıldığını açıklamak için; (+4) - (+6) işlemini yapalım.

i- A (+4=0100) ve B (+6=0110) sayıları toplayıcı girişlerine uygulanır. Ancak, B sayısının 2 tümleyeni alınması gerekiğinden, B sayının 2 tümleyeni alınarak '1010' şeklinde B girişine uygulanmalıdır.

ii- Bu durumda, 0100 sayısı ile 1001 sayısı,  $C_0=1$  eklenerek toplama işlemine tabi tutulur.

iii- Sonuç olarak 1110 sayısı elde edilir. Bu sayının işaret biti olarak '0' değerine sahip olması, sonucun negatif ve 2 tümleyeni formunda olduğunu gösterir.

iv- Bulunan sayının 2 tümleyeni alınarak önüne '-' işaretini konulmasıyla, doğru sonuç (-0010) bulunur.

Aynı entegreyi toplama ve çıkarma devresi olarak kullanmak mümkündür. Bu şekilde tasarlanan devreler Flip-Flop ve kaydedici içerdiginden daha sonraki konularda incelenecektir.

#### **BCD Toplayıcı :**

Çoğu bilgisayarlar ve hesap makineleri, onlu sayılarla işlem yaparken BCD kodunu kullanır. Bu kodlama sisteminde her bir onlu sayı, 0000 ile 1001 arasındaki dört bitlik sayı ile ifade edilir. BCD kodlu sayılarla yapılan toplama işleminde oluşan olayları inceledikten sonra, BCD toplayıcı lojik devresini çizelim.

i- Onlu sayıların toplanmasında toplama sonucunda elde edilen sayılar 9 veya 9'dan küçük ise, sonuç toplanan sayıların toplamına eşittir ve herhangi bir işleme gerek yoktur.

**Örnek 14 :**  $(45)_{10}$  ve  $(33)_{10}$  sayılarını toplayalım.

Toplanan sayırlarda bulunan herbir basamaktaki sayı BCD kodlu sayı olarak yazıldıkten sonra, aynı basamak değerine sahip sayılar toplanır.

$$\begin{array}{r}
 45 & 0100 & 0101 \\
 + 33 & + 0011 & 0011 \\
 \hline
 78 & 0111 & 1000
 \end{array}$$

Sonuç olarak bulunan  $(78)_{10}$  sayısında, her iki basamakta bulunan sayılar 9'u geçmediği için elde yoktur. Bu durumda BCD toplama işleminde bulunan sayı doğrudan sonucu gösterir.

ii- İki sayının toplamı sonucunda elde edilen BCD kodlu sayı 9'dan ( $1001$ ) büyük ise, elde edilen sonucun düzeltme işlemine tabi tutulması gereklidir. Düzeltme işlemi, toplama sonucuna  $(6)_{10} = (0110)_2$  sayısının eklenmesidir.

**Örnek 15 :**  $(6)_{10}$  ve  $(7)_{10}$  sayılarını toplayalım.

Her iki sayı BCD kodlu olarak yazıldıkten sonra toplama işlemi yapılırsa;

$$\begin{array}{r} 6 \\ + 7 \\ \hline 13 \end{array} \quad \begin{array}{r} 0110 \\ + 0111 \\ \hline 1101 \end{array} \quad \text{sonucu bulunur.}$$

Sonuç  $(1101)_2$  olduğundan ve BCD formuyla 9'a kadar olan sayılar ifade edilebildiğinden, sonuca  $(0110)_2$  sayısının eklenmesi gereklidir. Sonuca bu sayının eklenmesi ile;

$$\begin{array}{r} 1101 \\ + 0110 \\ \hline 0001\ 0011 \\ 1 \quad 3 \end{array} \quad \text{BCD kodlu } (13)_{10} \text{ sayısı bulunur.}$$

**Örnek 16 :**  $(47)_{10}$  ve  $(35)_{10}$  sayılarını BCD formunda toplayalım.

Verilen sayılar basamak bazında BCD kodlu sayı olarak ifade edildikten sonra, her bir basamaktaki sayılar toplanır.

$$\begin{array}{r} 47 \\ + 35 \\ \hline 82 \end{array} \quad \begin{array}{r} 0100 \quad 0111 \\ + 0011 \quad 0101 \\ \hline 0111 \quad 1100 \\ + \quad 1 \quad 0110 \\ \hline 1000 \quad 0010 \\ 8 \quad \quad 2 \end{array} \quad \begin{array}{l} 9' dan büyük olduğundan; \\ 6 sayısı eklenmelidir. Bu sayının eklenmesi ile \\ BCD kodlu sayıların toplamının doğru sonucu bulunur. \end{array}$$

**Örnek 17 :**  $(275+641)_{10}$  işlemini BCD kodlu sayıların toplanması formunda yapalım.

Toplanacak sayılar BCD formuna dönüştürülür ve sayılar toplanırsa;

$$\begin{array}{r} 275 \\ + 641 \\ \hline 916 \end{array} \quad \begin{array}{r} 0010 \quad 0111 \quad 0101 \\ 0110 \quad 0100 \quad 0001 \\ \hline 1000 \quad 1011 \quad 0110 \\ + \quad 1 \quad 0110 \\ \hline 1001 \quad 0001 \quad 0110 \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{sonucu bulunur. } 1001' den büyük olanlara '0110' \\ \text{sayısının eklenmesiyle} \\ \text{BCD kodlu } \rightarrow (916)_{10} \text{ sayısı bulunur.} \end{array}$$

İki sayının BCD toplayıcı formunda toplanması ile ilgili olarak yapılan açıklamalar ve örnekler ışığı altında, iki BCD sayıyı toplayan 4 bitlik paralel toplayıcı (74LS83 entegresi) devresini inceleyelim. Eğer iki BCD sayı  $A_3, A_2, A_1, A_0$  ve  $B_3, B_2, B_1, B_0$  sembolleriley gösterilir ve toplama işlemine tabi tutulurlarsa;

$$\begin{array}{c} A_3A_2A_1A_0 \\ + B_3B_2B_1B_0 \\ \hline S_4S_3S_2S_1S_0 \end{array}$$

ikili sayısı elde edilir.  $S_4$  basamağı  $C_4$  çıkışında bulunan değeri ifade eder.

Lojik BCD toplayıcı, yukarıdaki toplama işlemini gerçekleştirmesinin yanında toplama işlemini sonucunun 01001'den büyük olduğu durumu tespit eden lojik devreye sahip olmalıdır. Doğrultma işleminin gerekli olduğu durumlar, Şekil 8.74'deki tabloda listelenen kombinasyonlardır.

Listelenen kombinasyonları incelersek aşağıdaki genellemeleri yapabiliriz.

i-  $S_4=1$  olduğu bütün durumlar,

ii-  $S_3=1$  iken  $S_1$  veya  $S_2$ 'nin 1 olduğu durumlar, doğrultma işleminin gerekli olduğu durumlardır.

Bu durumlar  $f=S_4+S_3(S_2+S_1)$  fonksiyonu ile ifade edilebilir.  $f=1$  olduğu durumlarda, sonuca  $(0110)_2$  eklenecek düzeltme işleminin yapılması ve elde biti üretilmesi gereklidir. Şekil 8.75'te düzeltme devresini içeren BCD toplayıcı devrenin şeması görülmektedir.

$S_4$	$S_3$	$S_2$	$S_1$	$S_0$	
0	1	0	1	0	(10)
0	1	0	1	1	(11)
0	1	1	0	0	(12)
0	1	1	0	1	(13)
0	1	1	1	0	(14)
0	1	1	1	1	(15)
1	0	0	0	0	(16)
1	0	0	0	1	(17)
1	0	0	1	0	(18)

Şekil 8.74. BCD toplama işleminde düzeltme işlemi gerektiren kombinasyonlar.


Toplayıcı devresinde, BCD kodlu ' $A_3A_2A_1A_0$ ' ve ' $B_3B_2B_1B_0$ ' sayıları, ' $S_3S_2S_1S_0$ ' toplama sonucunu elde etmek için 4 bitlik  $T_1$  toplayıcısında toplanır.  $T_2$  BCD toplayıcı yalnızca  $f=1$  olduğu durumlarda sonuca  $(0110)_2$  sayısını eklemek ve ' $\Sigma_3 \Sigma_2 \Sigma_1 \Sigma_0$ ' ile sembolize edilen doğru sonucu bulmak için kullanılır.

$f=0$  olduğu ve düzeltmenin gerekmediği durumlarda,

$$\Sigma_3 \Sigma_2 \Sigma_1 \Sigma_0 = S_3S_2S_1S_0$$

olur. Birden çok basamaklı onlu sayıların toplanması durumunda, her bir basamağı toplayan

ayrı bir BCD toplayıcıya ihtiyaç vardır. Bu durumdaki onlu sayıları toplama işlemi, her bir basamak için bir toplayıcı kullanmak ve toplayıcıları birbirleriyle ilişkilendirmek suretiyle gerçekleştirilir.

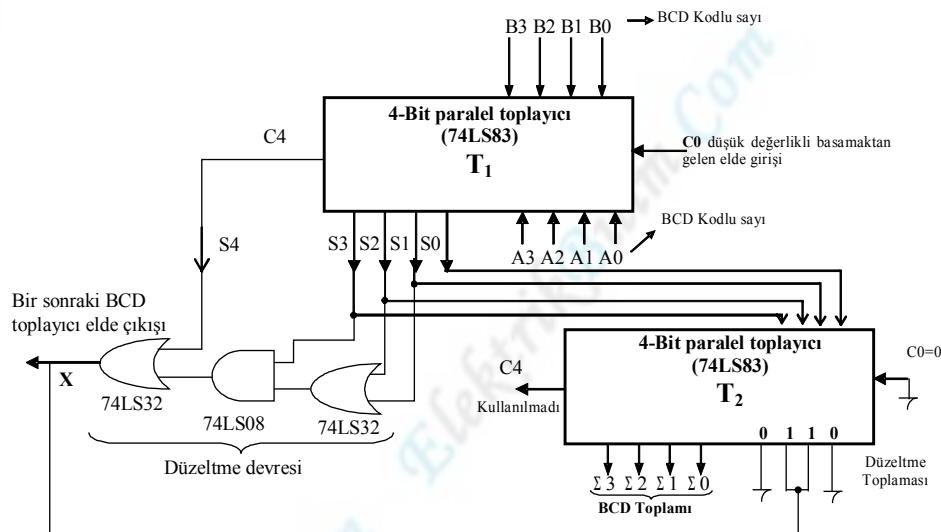

**Şekil 8.75.** Dört bitlik BCD toplayıcı ve düzeltme devresi.

#### vi - Çarpma Devresi

İkili sayılarda çarpma işlemi, onlu sayılardaki çarpma işlemi gibi yapılır. Bunun yanında, çarpma işleminin tekrarlanan toplama işlemleri ile yapılması mümkündür. Çarpma işleminin tekrarlanan toplama işlemleri yöntemi ile yapılması 7485 ve benzeri entegrelerle gerçekleştirilebilir.

**Örnek 18 :** Çarpma işlemi yapan lojik devre tasarımlına örnek olması amacıyla ikili bir sayıyı kendisi ile çarpan yani karesini alan devreyi tasarlayalım.

Tasarlanacak devre, iki bitlik sayıların çarpımını yapacağından iki girişe sahip olur. Çıkışında ise  $2^2 = 4$  değişik durum bulunur. Çıkış bit sayısını bulmanın en kolay yolu, giriş değişkenlerinden en büyük değerli olanını alıp, bu sayının karesini bulmaktır. Bulunan sayının en az kaç bit ile temsil edilebileceği tespit edilir. Böylece çıkış bit sayısı bulunur.

Yapılan örnekte en büyük sayı,  $(11)_2$  ikili sayısı ile temsil edilen  $(3)_{10}$  sayısıdır. Bu sayının karesi olan  $(9)_{10}$  sayısı en az dört bit ile yazılablarından, devrenin çıkışı 4 adet olarak bulunur. Her bir çıkış, ikili olarak farklı basamak değerini temsil eder. Girişlere bağımlı olarak '1' değerini alacak çıkışlara '1' yazılırsa, Şekil 8.76'daki doğruluk tablosu ve çıkış ifadeleri oluşur.

Girişler		Çıkışlar			
A	B	F <sub>3</sub>	F <sub>2</sub>	F <sub>1</sub>	F <sub>0</sub>
0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1
1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	1

$$F_0 = A'B + AB = B(A^1 + A)$$

$$F_1 = 0$$


$$F_2 = AB^1$$

$$F_3 = AB$$

Şekil 8.76. İki bitlik sayının karesini alan lojik devrenin doğruluk tablosu ve çıkış eşitlikleri.

Doğruluk tablosundan elde edilen fonksiyonlar sadeleştirilerek, Şekil 8.77'deki lojik devre elde edilir.


GİRİŞLER		ÇIKIŞLAR			
A	B	F <sub>3</sub>	F <sub>2</sub>	F <sub>1</sub>	F <sub>0</sub>
0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1
1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	1

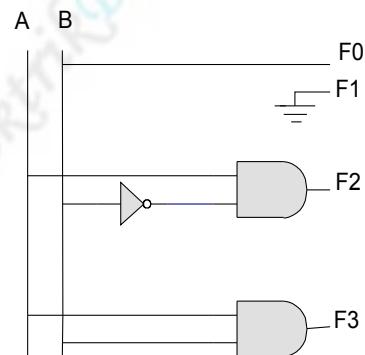

Şekil 8.77. İki bitlik ikili sayının karesini alan lojik devre şeması.

**Örnek 19:** İki bitlik ikili sayının karesini alan devrede  $(10)_2$  sayısının karesini alalım.

Giriş sayısı A ve B girişlerine uygulanırsa, girişlere göre oluşacak çıkışlardaki değerler, giriş sayısının karesidir.

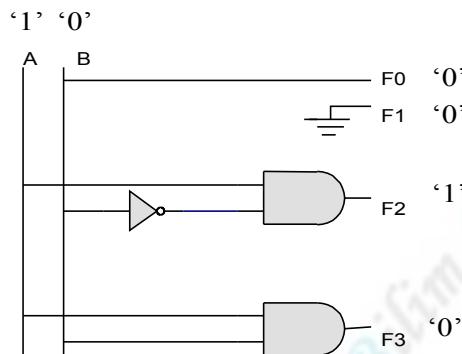


Şekil 8.78.  $(10)_2$  sayısının karesi olan  $(01000)_2$  sayısının elde edilmesi.


**Örnek 20 :** Üç bitlik ikili sayının karesini alan devreyi tasarlayalım.

Üç bitlik ikili sayı ile temsil edilen en büyük onlu sayı  $(7)_{10}$  olduğundan sonuç olarak en yüksek  $(49)_{10}$  sayısı bulunur. Bu sayı ikili sistemde altı basamak ile temsil edilebilir.

Girişler			Çıkışlar					
A	B	C	F <sub>5</sub>	F <sub>4</sub>	F <sub>3</sub>	F <sub>2</sub>	F <sub>1</sub>	F <sub>0</sub>
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	0	0	1	0	0
0	1	1	0	0	1	0	0	1
1	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	1	0	1	1	0	0	1
1	1	0	1	0	0	1	0	0
1	1	1	1	1	0	0	0	1

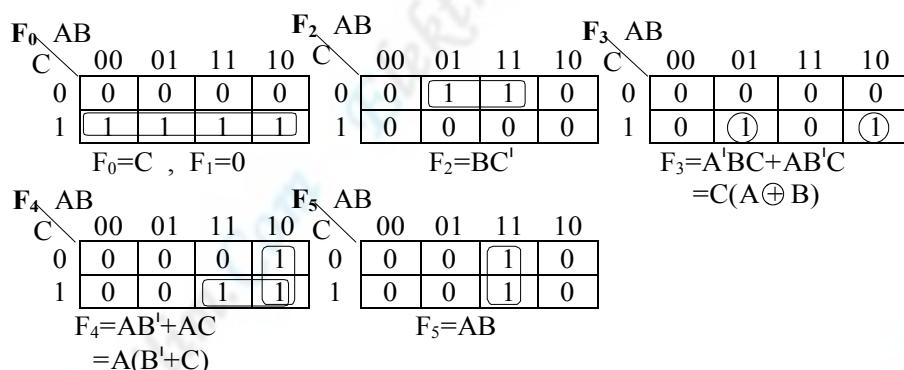

**Sekil 8.79.** Üç bitlik sayının karesini alan devrenin doğruluk tablosu ve Karnaugh haritaları.

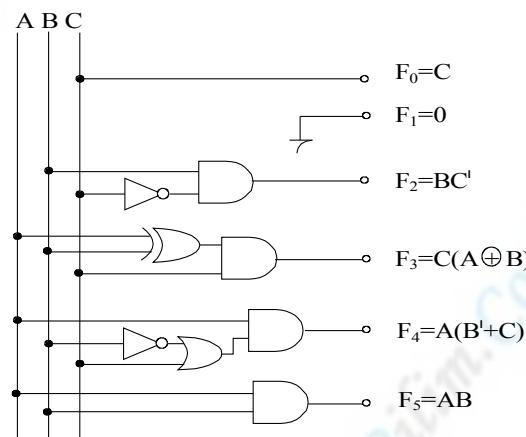


**Sekil 8.80.** Üç bitlik ikili sayının karesini alan devrenin lojik seması.

Bu durumda, tasarımda oluşturulacak devrenin 6 çıkışı bulunmalıdır. Giriş değerlerine göre olusacak sayıların doğruluk tablosunda gösterilmesi ile, Şekil 8.79'daki tablo oluşur. Doğruluk tablosu çıkış sütunlarındaki değerler Karnaugh haritaları kullanılarak sadeleştirilir ve elde edilen fonksiyonları temsil eden lojik devreler çizilirse, Şekil 8.80'deki lojik devre elde edilir.

**Örnek 21 :** Üç bitlik ikili sayının karesini alan devreye  $(110)_2$  sayısı uygulanması durumunda oluşacak çıkış değerlerini bulalım.

Üç bitlik sayının karesini alan Şekil 8.81'deki devreye giriş sayısı uygulanması durumunda, çıkışlarda oluşacak değerler girişteki sayının karesidir.

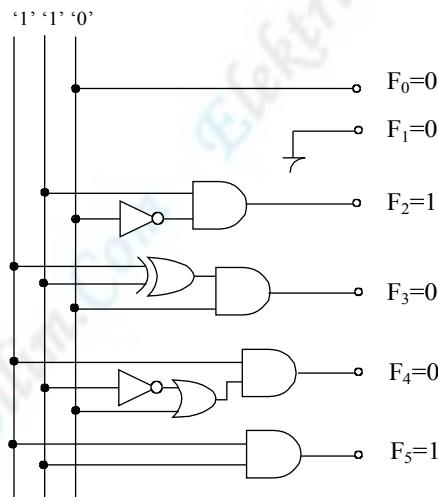

**Şekil 8.81.**  $(110)_2$  sayısının karesinin alınması.


Çarpma işlemi, işlemin hızlı olarak yapılması amacıyla paralel ikili çarpma devreleri ile gerçekleştirilir. 74284 Entegresi, paralel ikili çarpma işlemi için kullanılan entegrelere örnek olarak verilebilir.

Temel aritmetik işlemlerin (toplama, çıkarma, çarpma) ve lojik işlemlerin (VE, VEYA, VEDEĞİL, v.b) yapılmasında kullanılan çok fonksiyonlu Aritmetik Mantık Devresi entegreleri bulunmaktadır. Bu entegrelere örnek olarak 74181 Entegresi verilebilir (Şekil 8.82). 74181 entegresi, aritmetik veya mantık işlemlerinden birisini yapacak şekilde programlanabilir. Bu işlem entegrenin 8 nolu M giriş ucu ile yapılır. Entegre, M=0 iken aritmetik işlemleri, M=1 iken ise lojik işlemleri yapmak üzere programlanır.

74181 entegresindeki uçlardan 4 tanesi A sayısı girişi ( $A_3, A_2, A_1, A_0$ ), 4 tanesi B sayısı girişi ( $B_3, B_2, B_1, B_0$ ), 4 tanesi de A ve B sayıları arasında yapılan aritmetik ve lojik işlemler sonucu ortaya çıkan değerlerin (F ile gösterilen) çıkışı ( $S_0, S_1, S_2, S_3$ ) için kullanılır.  $S_0, S_1, S_2, S_3$  dizisi ile yapılacak işlem (toplama, çıkarma, AND, OR, v.b.) tanımlanır.

Örneğin;  $M=1$  ve  $S_3S_2S_1S_0=1110$  ise  $F=A+B$  işlemi gerçekleştirilir. Diğer bir deyişle, A girişleri ile B girişleri ‘VEYA’ işlemine tabi tutulur.

Bu girişlerin farklı kombinasyona sahip olması ile yapılabilecek işlemler, fonksiyon tablosu olarak entegre veri kataloglarında verilmektedir. 74181 Fonksiyon tablosuna göre, entegreyi beş çeşit aritmetik işleme, 16 tip lojik işleme ve 8 tip hem lojik hem de aritmetik işleme programlamak mümkündür. Bunların anlamı; 74181 entegresi ile 32 çeşit işlem yapmanın mümkün olduğunu sağlar.

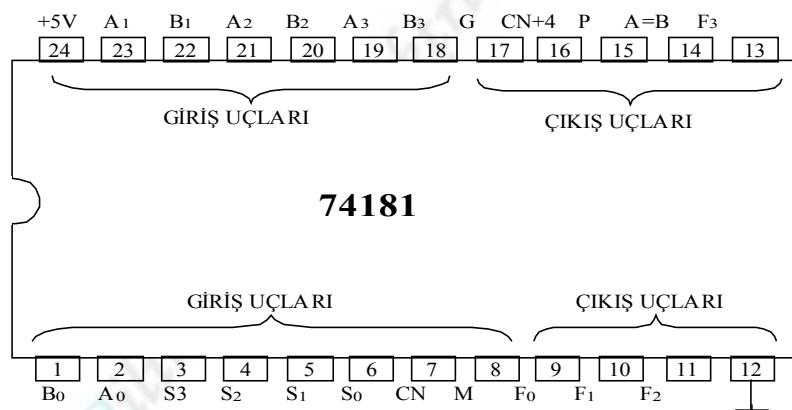

**Şekil 8.82.** 74181 Aritmetik – Lojik işlem entegresi ayak bağlantısı.


### 5.3. Aritmetik İşlemler ile İlgili Uygulamalar

Aritmetik işlemleri gerçekleştiren ve mikroişlemcilerin Aritmetik-Mantık Birimlerini (ALU) oluşturan devreler, farklı elemanlar kullanılarak değişik şekillerde gerçekleştirilebilir. Aritmetik işlemleri gerçekleştiren devrelere örnek vererek, bunların çalışma prensiplerini inceleyelim.

#### 5.3.1. Paralel Toplayıcı (8 bit) Devresi

Paralel toplama işlemlerinde yaygın olarak kullanılan elemanlardan birisi, 7483 entegresidir. İki adet 7483 entegresi kullanılarak 8 bitlik paralel toplayıcı gerçekleştirilebilir (Şekil 8.83). Oluşturulan devrede, düşük değerli bitleri toplayan entegrenin elde ( $C_i$ ) girişi ‘0’ yapılmalıdır. İkinci entegrenin elde girişi ise, düşük değerli bitleri toplayan entegrenin elde


çıkışına (Co) bağlanır. Bu bağlantı ile her biri 8 bitlik A ve B sayıları toplanır, sonuçta 8 bitlik toplam çıkışları ile elde çıkışı üretilir.

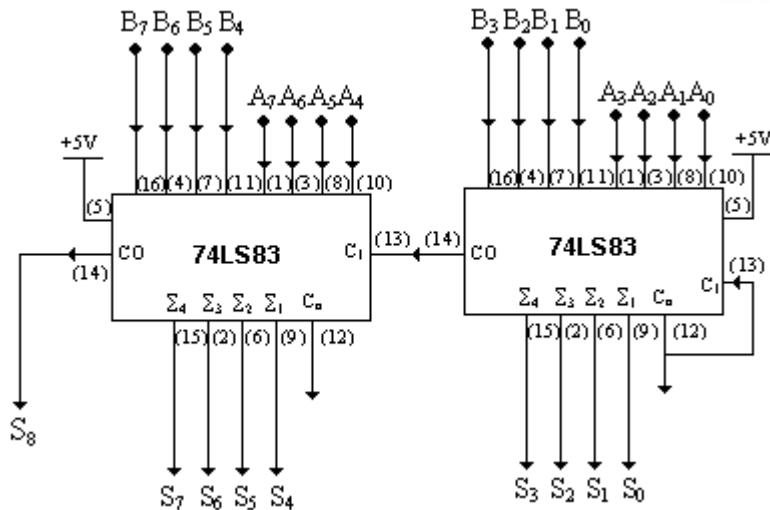


**Şekil 8.83.** Sekiz bit paralel toplayıcı devresi oluşturulması.

### 5.3.2. Dört Bitlik Sayıların Çarpılması

Piyasada iki bitlik çarpma işlemleri gerçekleştiren 74284 ve 74285 entegreleri bulunmaktadır (Şekil 8.84). Aynı işlemi gerçekleştiren ve birbirinin benzeri ayak bağlantılarına sahip olan 74284 ve 74285 entegreleri birlikte kullanılarak dört bitlik iki sayının çarpımı işlemini gerçekleştirmek mümkündür. Dört bitlik iki sayının çarpımı için iki entegre girişleri birbirine paralel bağlanır. Şekil 8.85'deki prensip şeması çizilen devrede, çarpma işlemi sonucunda elde edilen sayının ilk dört biti 74284 entegresi çıkışlarından, son dört biti ise 74285 entegresi çıkışlarından alınır.

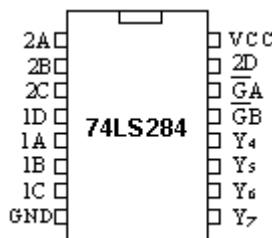

**Şekil 8.84.** 74LS284 entegresi ayak bağlantıları

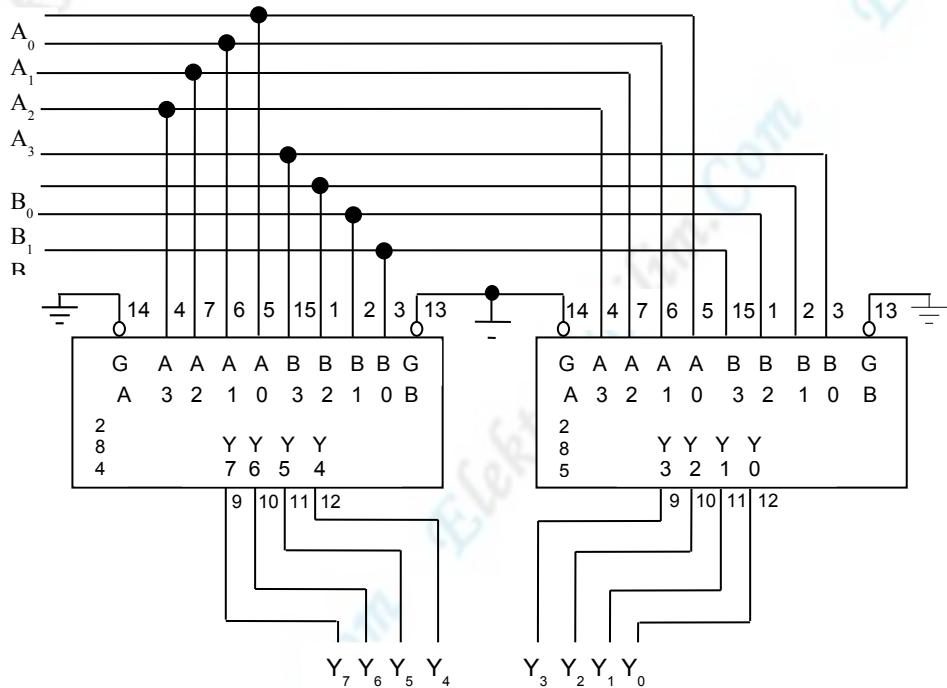

Şekil 8.85. 4x4 bitlik çarpma devresi

### 5.3.3. Aritmetik Mantık Birimi Devreleri

Aritmetik Mantık Birimini oluşturmanın en basit yöntemlerinden birisi 74181 entegresi kullanmaktadır (Şekil 8.82). 74181 entegresi, iki adet dört bitlik giriş üzerinde 16 aritmetik işlem veya 16 mantık işlemi gerçekleştirilebilir.

### Tekrarlama Ve Çalışma Soruları

1. Bileşik devreyi tanımlayınız.
2. Bileşik devreler kaç gruba ayrılır?
3. Bileşik devre tasarımda takip edilecek işlem sırasını sıralayınız.
4. Bileşik bir devrenim sadeleştirilmesin sonra taşıması gereklili özellikleri nelerdir?
5. Bilgisayarlarda yapılan kodlama ile ilgili işlemleri blok şema olarak gösteriniz.
6. ‘Kodlayıcı devre’ ne demektir ?

7. 4 girişten 2 çıkışa kodlayıcı devrenin açık şemasını çizerek, çalışmasını açıklayınız.
8. Kodlayıcı devrelerde çıkış sayının tespit edilmesi işlemini özetleyiniz.
9. Üç girişli bir kodlayıcı devresinin çalışmasını lojik devre üzerinde açıklayınız.
10. Öncelikli kodlayıcı devrenin özelliğini özetleyiniz.
11. 74147 entegresi kullanarak BCD kodlayıcı tasarımını yapınız.
12. Onlu'dan ikili'ye en basit kodlayıcı devresi nasıl gerçekleştirilir.
13. Diyot matris'le yapılan onlu'dan BCD'ye kodlayıcı devresinin şeklini çizerek, çalışmasını açıklayınız.
14. Kod çözücü devreyi tanımlayınız
15. 2 girişli kod çözücü devrenin doğruluk tablosunu ve lojik devresini çiziniz.
16. 4 girişli / 10 çıkışlı kod çözücü devrenin lojik devresini çiziniz.
17. Bilgisayarlarda kullanılan kodlayıcı ve kod çözücü devrelere örnekler veriniz.
18. Entegrelerde bulunan yetkilendirme girişinin işlevini açıklayınız.
19. Kod çevirici devreyi tanımlayınız.
20. 5'te 2 kodundan, BCD'ye kod çevirici devrenin doğruluk tablosunu oluşturunuz.
21. BCD'den 7 parçalı göstergeye kod çevirici devrenin tasarım aşamalarını özetleyiniz.
22. 'Çoklayıcı' devreyi tanımlayınız.
23. 'Multiplexing' olayını açıklayınız.
24. 4x1 MUX devresi doğruluk tablosunu oluşturarak, lojik şemasını çiziniz.
25. 8x1 MUX devresi lojik şemasını çiziniz.
26. Multiplexer'lerin giriş sayısı nasıl arttırılabilir?
27. İki adet 4x1 MUX kullanarak 8x1 MUX oluşturunuz.
28. 4 Adet 2x1 MUX kullanarak 2 Adet 4x1 MUX tasarımını yapınız.
29. Multiplexer uygulama alanlarına örnekler veriniz.
30.  $F_{(A,B,C)} = \Sigma (0,2,4,6)$  fonksiyonunun 4x1 MUX ile gerçekleştiriniz.
31.  $F_{(A,B,C)} = \Sigma (2,5,6,7)$  fonksiyonunun 4x1 MUX ile gerçekleştiriniz.
32.  $F_{(A,B,C)} = \Sigma (1,7,8,9,13,15)$  fonksiyonunun 8x1 MUX ile gerçekleştiriniz.
33. Multiplexer'in veri yönlendirme amacıyla kullanımına örnek veriniz.
34. Multiplexer'in bileşik devre tasarımında kullanımını bir örnekle açıklayınız.

35. ‘Azlayıcı’ devresini tanımlayınız.
36. Demultiplexer’ın yaptığı işi, fonksiyon şeması yardımı ile açıklayınız.
37. 1x8 Demultiplexer’ ait doğruluk tablosu oluşturunuz.
38. 1x8 Demultiplexer lojik şemasını çiziniz.
39. Bir entegrenin hem kod çözücü hem de demultiplexer olarak kullanılmasını örnek ile açıklayınız.
40. Demultiplexer uygulama alanlarına örnekler veriniz.
41. Kiyaslama devrelerini tanımlayarak, gruplandırınız.
42. Büyüklük karşılaştırıcıyı tanımlayınız
43. Tek bitlik iki sayının eşitlik durumunu belirleyen bileşik devrenin lojik şemasını ve doğruluk tablosunu çiziniz.
44. İki biti karşılaştırarak;  $A=B$ ,  $A>B$  ve  $A<B$  çıkışlarını üreten bileşik devreyi tasarlaymentiz.
45. Dört bitlik iki sayının karşılaştırılmasından oluşan doğruluk tablosunu oluşturunuz.
46. Karşılaştırıcıların kaskat bağlantısını örnekle açıklayınız.
47. Aritmetik işlem devrelerini tanımlayınız.
48. Yarım toplayıcı ve tam toplayıcı devrelerinin tanımlayınız.
49. Yarım toplayıcı doğruluk tablosunu çizerek, çıkış sütunlarındaki değerlere göre toplama işlemini gerçekleştirecek lojik devreyi çiziniz.
50. Tam toplayıcı devresi doğruluk tablosunu oluşturarak, doğruluk tablosundaki çıkış değerlerini sadeleştirip, toplam ve elde eşitliklerini yazınız.
51. Tam toplayıcı devreyi, iki adet yarım toplayıcı kullanarak oluşturmayı açıklayınız.
52. Paralel toplama işlemini 4 bitlik iki sayının toplanması işlemini kullanarak açıklayınız.
53.  $10110+11011$  işlemini paralel toplayıcı kullanarak yapınız.
54. Yarım çıkarıcı ve Tam çıkarıcı terimlerini açıklayınız.
55. Yarım çıkarıcı lojik devresini tasarlaymentiz.
56. Tasarlığınız devreye 1-0 uygulanması durumunda olacak çıkış değerlerini gösteriniz.
57. Tam çıkarıcı devresi simbolü ve doğruluk tablosunu çiziniz.
58. Tam çıkarıcı devresi doğruluk tablosundaki değerleri sadeleştirerek sadeleştirilmiş

eşitliği lojik kapılar ile gerçekleştiriniz.

59. İki yarım çıkarıcı kullanarak, tam çıkarıcı devresi oluşturunuz.
60.  $A=B=1$  ve  $C=0$  giriş değerlerine sahip tam toplayıcı devrenin çıkış değerlerini, lojik şema üzerinde gösteriniz.
61. Dört bitlik iki sayıyı paralel olarak toplayan devrenin blok şemasını çiziniz.
62. (11001-10110) işlemini paralel çıkarıcı ile yaparak, çıkış değerlerini lojik şema üzerinde gösteriniz.
63. ‘İki tümleyeni ile çıkarma’ işlemini özetleyiniz.
64. (-5) ve (+9) sayılarını, iki tümleyeni yöntemi kullanarak paralel toplayıcı kullanarak yapınız.
65. (+8) – (+5) işlemini iki tümleyeni yöntemi ile paralel toplayıcı ile yapınız.
66. ‘BCD toplayıcı’ nedir?
67. (317+623) işlemini BCD toplayıcı ile yapınız.
68. İkili sayılarla çarpmayı gerçekleştirmek için kullanılan yöntemler nelerdir?
69. İki bitlik ikili sayının karesini alan lojik devreyi tasarluyınız.
70. 74181 entegresi özelliklerini özetleyiniz.



# BÖLÜM

# 9

## Multivibrator ve Flip – Floplar(Flip-Flops)

---

### Amaçlar

- Multivibrator Devrelerinin çalışma prensiplerinin açıklanması ve multivibrator çeşitlerinin açıklanması
- Flip-Flop'ların (FF) ve FF çeşitlerinin incelenmesi
- FF'larda tetikleme kavramının irdelenmesi
- FF'larda senkron ve asenkron girişlerin açıklanması
- Flip-Flop parametrelerinin öğretilmesi
- FF'larda durum geçiş tablolarının incelenmesi ve oluşturma şekillерinin öğretilmesi
- FF giriş fonksiyonlarının açıklanması

### Başlıklar

- Flip-Flop'lar ve Flip-Flop Çeşitleri
- Tetikleme Sinyali ve FF'lerde Tetikleme
- FF'lerde Asenkron Girişler
- Flip-Flop Parametreleri
- Flip-Flop Durum Geçiş Tabloları
- Flip-Flop Giriş Fonksiyonları



## Giriş


Kare veya dikdörtgen sinyal üreten elektronik devreler, ‘**Multivibratör**’ olarak adlandırılır. Multivibratörlerin ürettiği sinyaller, dijital devrelerde tetikleme / saat (clock) sinyali olarak kullanılır. Multivibratörler üç gruba ayrılır:

- i- Serbest çalışan (Astable) multivibratörler,
- ii- Tek kararlı (Monostable) multivibratörler,
- iii- Çift kararlı (Bistable) multivibratörler.

Dışarıdan bir müdahale gereksinim duymadan, belirli aralıklarla durum değiştirerek sinyal üreten multivibratör, ‘**serbest çalışan multivibratör**’ olarak isimlendirilir.

Dışarıdan uygulanan uygun bir sinyal ile durumunu geçici bir süre değiştirip, bir süre sonra tekrar eski durumuna dönen multivibratör devresi, ‘**tek kararlı multivibratör**’ olarak adlandırılır. Bu tip multivibratörde, girişe uygulanan sinyal ile devrenin eski durumuna dönme süresi ayarlanarak, istenilen şekilde kare veya dikdörtgen dalga üretilerebilir.

Dışarıdan bir müdahale yapılmadığı sürece bulunduğu durumu sonsuza dek koruyan multivibratör devresi, ‘**çift kararlı multivibratör**’ olarak adlandırılır. Bu bölümde inceleyeceğimiz flip-flop devreleri çift kararlı multivibratör uygulamaları olduğundan, öncelikle bu tip multivibratörü oluşturan elektronik devreyi inceleyelim.

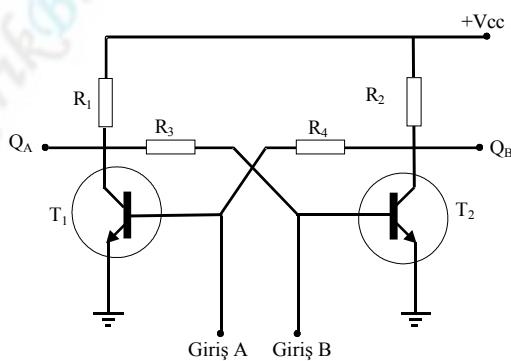

**Şekil 9.1.** Çift kararlı multivibratör devresi.

Şekil 9.1'de elektronik devresi görülen çift kararlı multivibrator devresine dışarıdan bir etki yapılmadığı sürece transistörler durumlarını ve çıkışlarında sahip oldukları değerlerini korurlar. Devrede iki transistör aynı çalışma durumunda bulunamaz. Devrenin çalışmasını açıklamaya yardımcı olması amacıyla  $T_1$ 'in iletimde,  $T_2$ 'nin yalıtımda olduğunu kabul edelim.

$T_1$  iletimde iken,  $T_2$ 'nin beyzi  $R_3$  üzerinden şase potansiyelindedir (yaklaşık 0 V) ve bu nedenle yalıtkandır. Dışarıdan uygulanacak bir etki (sinyal) ile  $T_1$  transistörü yalıtımı götürürse,  $T_1$ 'in kolektöründe  $R_1$  üzerinden +V gerilimi gözükür. Bu durumda lojik '0' değerine sahip olan  $Q_A$  çıkışı durum değiştirir ve  $Q_A=1$  değerini alır.

$T_1$ 'in kolektöründeki gerilim  $R_3$  üzerinden  $T_2$  transistörünün beyzine uygulandığından,  $T_2$  iletime geçer.  $T_2$ 'nin kolektörü şase potansiyeline gelir ve bu noktaya bağlı olan  $T_1$  transistörünü yalıtımda tutar. Bu durum,  $T_2$ 'nin girişine bir etki / sinyal uygulanıp yalıtımı götürülunceye kadar devam eder.


Çalışması anlatılan devre, dijital elektronikte yaygın olarak kullanılan ve bu nedenle geniş olarak inceleyeceğimiz Flip-Flop (FF) devresinin temelini oluşturur.

## 1. Flip-Flop'lar ve Flip-Flop Çeşitleri

Devreye çalışma gerilimi uygulandığı sürece durumunu ve buna bağlı olarak çıkışındaki değeri devamlı olarak koruyabilen multivibrator çeşidi, '**Flip-Flop**' olarak adlandırılır ve 'FF' harfleri ile sembolize edilir.

Lojik kapılarla oluşturululan flip-flop'lar, lojik devrelerde kullanılan en önemli bellek elemanlarıdır. Flip-flop'ları oluşturan lojik kapılar normalde kendi başlarına bilgi saklama kapasitesine sahip değildir. Ancak, birkaç tane kapı devresi bilgi saklama işlemi oluşturacak şekilde bağlanarak bilgi saklama kapasitesi oluşturulabilir.

Bir bitlik bilgi saklama yeteneğine sahip flip-flop devrelerinde, biri saklanan bilginin (bitin) normal değerine, diğer tümleyen değerine sahip iki çıkış bulunur. Şekil 9.2'de sembolü görülen FF, Q ve Q' olarak isimlendirilen ve birbirinin tersi olan iki çıkış sahiptir. '**Q çıkışı normal çıkış, Q' ise terslenmiş çıkış**' olarak kabul edilir. Çıkış dendiği zaman, Q çıkışı referans alınır. Örneğin; FF'nin çıkışı '1' dendiği zaman,  $Q=1$  kastediliyor ve bu durumda  $Q'=0$  değerine sahiptir. İki farklı konumdan (0 veya 1) birisini alabilen FF'de, çıkışların alacağı değerleri FF'nin konumunu değiştirmek kapasitesine sahip girişler belirler. FF'nin çıkış durumunu değiştirmek için, girişin tetiklenmesi gereklidir. FF'nin çıkışını değiştiren tetikleme darbesinin sona ermesinden sonra, FF'nin çıkış konumunu korur. Bu durum FF'nin bellek özelliği göstermesini sağlar. Diğer bir deyişle, tetikleme sinyali ile FF'nin durumu değiştirilmediği sürece FF durumunu sonsuza kadar koruyabilir.

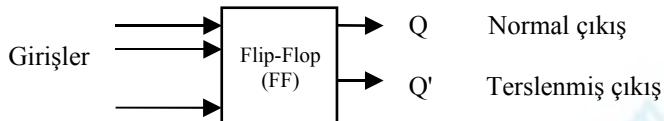

**Şekil 9.2.** Flip - Flop devresi genel simbolü.

FF’ler ‘Latch’ veya ‘çift kararlı multivibrator’ gibi diğer isimlerle de adlandırılır. ‘Latch’ terimi belirli tip FF’ler için kullanılırken, ‘çift kararlı multivibrator’ (bistable multivibrator) terimi FF’ler için kullanılan daha teknik bir terimdir.

İkili bilgilerin flip-flop'a farklı bağlantıya sahip bileşik devreler üzerinden uygulanması sonucu, flip-flop çeşitleri oluşur. Diğer bir deyişle; temel FF devresinin bağlantısının değiştirilmesi ve yeni özellikler eklenmesi ile oluşturulan çeşitli FF türleri bulunmaktadır. Bunlardan en çok kullanılanlar;


- 1-) R - S (Reset - Set) tipi FF.
- 2-) Tetiklemeli (clocked) R- S FF.
- 3-) J - K Tipi FF.
- 4-) Ana - Uydu (Master - Slave) Tipi FF.
- 5-) D (Data) Tipi FF.
- 6-) T (Toggle) Tipi FF.

olarak sıralanabilir. En çok kullanılan FF çeşitlerini ayrıntılı olarak inceleyelim.

### 1.1. RS Flip-Flop Devresi

İki çıkışa sahip FF’de, iki farklı çıkış durumu bulunmaktadır:  $Q=0$ ,  $Q'=1$  ve  $Q=1$ ,  $Q'=0$  durumları.  $Q=0$  ve  $Q'=1$  olduğu durum, çıkış ‘0’ veya ‘reset-sıfırla’ durumu olarak tanımlanır. Oluşabilecek ikinci durumunu ifade eden  $Q=1$  ve  $Q'=0$  durumu, çıkış ‘1’ veya ‘set-kur’ durumu olarak adlandırılır.

Bu durumda, FF’nin çıkışında  $Q=0$  olmasını sağlayan girişi ‘Reset-R’, çıkışın  $Q=1$  durumunu oluşturan girişi ise ‘Set-S’ olarak düşünülebilir. Çıkışların birbirinin tersi olduğu bu durumlar, normal çalışma durumları olarak kabul edilir. FF girişlerinin ‘set-kur (S)’ ve ‘reset-sil (R)’ olarak isimlendirilmesi ile, R-S FF olarak adlandırılan FF türü ortaya çıkar (Şekil 9.3). RS tipi FF;  $Q=1$  ve  $Q'=0$  iken ‘set’ (kurma),  $Q=0$  ve  $Q'=1$  olduğunda ise ‘reset’ (silme) durumundadır.

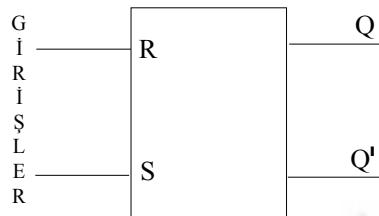


**Şekil 9.3.** RS tipi FF simbolü.

Temel FF devresi, iki ‘VEDEĞİL’ veya iki ‘VEYADEĞİL’ kapısı ile gerçekleştirilebilir. ‘VEDEĞİL’ kapılarıyla yapılan devre ‘VEDEĞİL latch’ veya kısaca ‘lanch’ olarak, ‘VEYADEĞİL’ kapıları kullanılarak oluşturulan devre ise ‘VEYADEĞİL latch’ diye isimlendirilir. Her iki tip ‘lanch’ devresinde, kapılardan birinin çıkışı diğerinin girişine çapraz şekilde bağlanmıştır. Q ve Q' olarak isimlendirilen kapı çıkışları, ‘lanch’ çıkışlarıdır (Şekil 9.4).

‘VEYADEĞİL’ kapısının girişlerinden birisinin ‘1’ olması, çıkışının ‘0’ olması için yeterlidir. Her iki girişin ‘0’ olması durumunda, çıkış ‘1’ olur. ‘VEYADEĞİL’ kapısının özelliğini hatırlattıktan sonra, ‘VEYADEĞİL’ kapıları ile oluşturulan RS FF devresinin çalışmasını inceleyelim (Şekil 9.4).

S	R	Q	Q'
1	0	1	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	0	0	1
1	1	0	0

S=1, R=0 dan sonra  
S=0, R=1 den sonra  
(yasak)

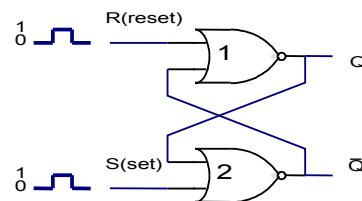

**Şekil 9.4.** ‘VEYADEĞİL’ kapıları ile yapılan RS-FF devresi ve doğruluk tablosu.

‘VEYADEĞİL’ kapılarıyla oluşturulan FF devresinde, FF'nin durumu değiştirilmemişti sürece her iki giriş ‘0’ değerine sahiptir (Şekil 9.4). Set girişine ‘1’ uygulanması, 2 nolu ‘VEYADEĞİL’ kapısının çıkışının ve 1 nolu ‘VEYADEĞİL’ kapısının girişlerinin birisinin ‘0’ olmasını sağlar. Bu anda 1 nolu ‘VEYADEĞİL’ kapısının her iki girişi ‘0’ değerini alır. Her iki girişi ‘0’ olan 1 nolu ‘VEYADEĞİL’ kapısı çıkışı ‘1’ olur. Bu durum, FF'nin ‘set’ durumuna ( $Q=1$ ) geçmesine neden olur.

Reset girişine ‘1’ uygulanması; 1 nolu ‘VEYADEĞİL’ kapısının çıkışının ve 2 nolu ‘VEYADEĞİL’ kapısının girişinden birisinin ‘0’ olmasına neden olur. Aynı anda diğer girişi

de '0' olan 2 nolu 'VEYADEĞİL' kapısının çıkışı '1' değerini alır. Bu durum, FF'nin Q=0 (reset) durumuna geçmesini sağlar.


Her iki girişe '0' uygulanması, FF set durumunda iken set girişine '1' uygulanması veya FF reset durumunda iken reset girişine '1' uygulanması durumları, FF'un konumunu (çıkışları) değiştirmez. Her iki girişin '0' olduğu durum, '**belirsizlik**' olarak tanımlanır ve bu durumda FF en son bulunduğu konumu korur. Her iki girişe '1' uygulanması durumunda ise iki çıkışta '0'a gider. '**Tanımsız**' olarak isimlendirilen bu durumdan kaçınılması gereklidir.

RS FF, 'VEYADEĞİL' kapıları ile oluşturulmasına benzer şekilde, 'VEDEĞİL' kapıları ile de oluşturulabilir. Şekil 9.5'de 'VEDEĞİL' kapılarıyla oluşturulan RS FF devresi ve doğruluk tablosu görülmektedir. 'VEDEĞİL' kapısının girişlerinden biri '0' olduğu durumda çıkış '1' değerini alır. Devrenin çalışmasını anlamak için, farklı giriş durumlarında olacak olayları inceleyelim:

Girişlere S=0, R=1 uygulanması durumunda, 2 nolu 'VEDEĞİL' kapısının girişlerinden birisi '0' olur. Girişlerden birisinin '0' olması, ilgili 'VEDEĞİL' kapısının çıkışının '1' olması için yeterlidir. Bu durumda Q'=1 değerini alır. Bu değer ile 1 nolu 'VEDEĞİL' kapısının her iki girişi '1' olacağından, Q=0 çıkışı oluşur. Sonuç olarak; S=0, R=1 giriş değerlerinde çıkışlarda Q=0, Q'=1 değerleri okunur. Q=0 ve Q'=1 olmasını sağlayan işlem, '**sıfırlama-(resetting)**' olarak, Q=0 durumu ise '**sıfır (reset) durumu**' olarak isimlendirilir.

S	R	Q	Q'
1	0	1	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	0	0	1
1	1	1	1

S=1, R=0 dan sonra  
S=0, R=1 den sonra  
(yasak)

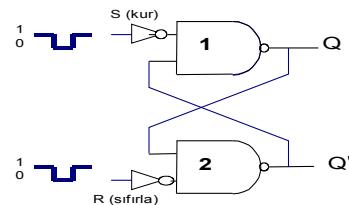

Şekil 9.5. 'VEDEĞİL' kapıları ile oluşturulan RS-FF devresi ve doğruluk tablosu.

'VEDEĞİL' kapısı ile oluşturulan FF devresi girişlerine S=1 ve R=0 değerleri uygulandığında; 1 nolu 'VEDEĞİL' kapısının 'DEĞİL' kapısına bağlı olan girişi '0' olur ve girişlerinden birisi '0' olan bu kapının çıkışı '1' değerlerini alır. Bu durumda, 2 nolu 'VEDEĞİL' kapısının her iki girişi '1' olduğundan Q'=0 değeri oluşur. Q=1 ve Q'=0 konumunda iken, R=1 olsa bile NAND-1'in çıkışı '1', NAND-2'nin çıkışı '0' değerlerini saklar. FF devresinde S=1 olması ile oluşan Q=1 durumu; '**kurma (set) durumu**', Q=1 olmasını sağlayan işlem ise; '**kurma (setting)**' olarak isimlendirilir.


$Q=0$  ve  $Q'=1$  iken;  $S=0$  ve  $R=0$  girişleri uygulanırsa,  $Q=0$  değeri (çıkışı) ‘VEDEĞİL’-2’nin çıkışının ‘1’ konumunda kalmasını sağlar. Bu durum;  $Q=0$  ve  $Q'=1$  iken,  $S=R=0$  yapılması devrede herhangi bir değişiklik yapmaz diye özetlenebilir.

Her iki girişin aynı anda ‘1’ olması durumda  $Q=Q'=1$  olur ve istenilmeyen bir durum ortaya çıkar. ‘**Yasak durum**’ olarak adlandırılan bu durumdaki çalışmadan kaçınmak gereklidir. Bu durum,  $S=R=1$  durumu ‘VEDEĞİL’ ile yapılan FF’lerde kullanılamaz diye özetlenebilir.

Burada açıklanan ve RS (reset-set) Flip-Flop olarak isimlendirilen FF bağlantısının değiştirilmesi ve yeni özellikler eklenmesi ile diğer FF çeşitleri oluşturulurlar.

## 1.2. Tetiklemeli - Saatli ( Clocked - Triggered ) R- S Tipi Flip- Flop


FF'nin konumunun değiştirilmesi işlemi, ‘**tetikleme**’ olarak adlandırılır. Tetikleme girişinin bulunmadığı, FF durumlarının kontrol girişlerindeki bilginin değişmesi anında değiştiği FF’ler ‘Asenkron FF’ler’ olarak isimlendirilir. Tetikleme girişine sahip ve FF'nin durumunun tetikleme girişinden uygulanan sinyale başlı olarak değiştiği FF’ler ‘Senkron FF’ler’ olarak tanımlanır. Senkron sistemlerde herhangi bir çıkışın değerinin değişimebileceği zamanlar, ‘**tetikleme sinyali**’ (clock - saat) adı verilen, kare veya dikdörtgen şeklindeki sinyal tarafından belirlenir. Tetikleme sinyali olarak kullanılan sinyalin aktif durum (kenar) değişimi 0'dan 1'e ise buna ‘**pozitif kenar değişimi**’ (positive going transition - PGT), aktif durum değişimi 1'den 0'a doğru ise ‘**negatif kenar değişimi**’ (NGT) adı verilir.

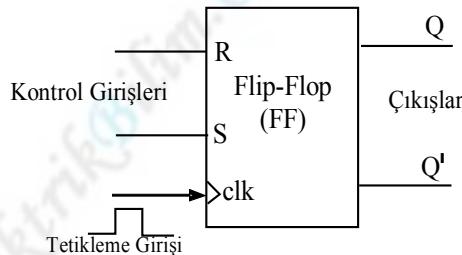

Şekil 9.6. Tetiklemeli RS FF sembolü.

‘**Tetikleme sinyali**’ olarak isimlendirilen sinyal, tetiklemeli FF’lerde bulunan üçüncü giriş uygulanır. Tetikleme işleminin olması için gerekli tetikleme sinyalini FF’ye uygulamak amacıyla FF’de oluşturulan üçüncü giriş, ‘**tetikleme girişi**’ olarak adlandırılır (Şekil 9.6). Tetikleme girişi, ‘clk’ harfleri ile gösterilir ve ‘**clk girişi**’ olarak da isimlendirilir. Tetikleme girişinin eklenmesiyle senkron ardışıl devre durumuna gelen R-S FF devresinde, kontrol (R-S) girişlerinin değişmesi çıkışları hemen değiştiremez. Çıkışların değişmesi, tetikleme girişine uygulanan işaretle bağlıdır.

Tetiklemeli RS FF'ler, RS FF devresinin girişlerine kapı devreleri eklemek suretiyle elde edilir. Tetikleme girişi eklenmiş R-S FF devresinin sembolü ve ‘VEDEĞİL’ kapılarıyla tetikleme girişi oluşturulması işlemi Şekil 9.7'de görülmektedir. Yapılan işlem, RS FF'nin girişlerine 3. giriş oluşturacak şekilde ‘VEDEĞİL’ kapıları bağlanmasıdır.

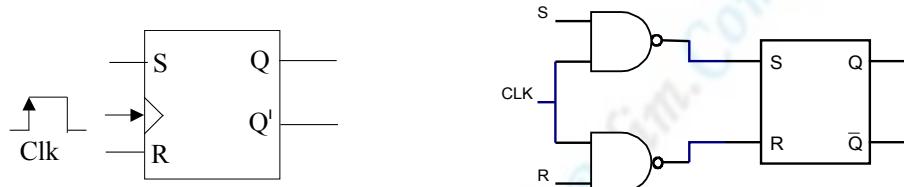

**Şekil 9.7.** Tetiklemeli R-S FF'nin sembolü ve ‘VEDEĞİL’ girişli tetiklemeli RS FF oluşturulması.

Şekil 9.8.a ve 9.8.b'de ‘VEDEĞİL’ kapılarıyla oluşturulan tetikleme girişinin, ‘VEYADEĞİL’ ve ‘VEDEĞİL’ kapılarıyla oluşturulan RS FF devresine eklenmesi ile oluşan tetiklemeli RS FF devreleri görülmektedir. Şekil 9.8.c'deki doğruluk tablosunda, farklı S-R giriş durumlarında ‘Clk’ sinyalinin etkisi açıklanmaktadır. Şekil 9.8.d'de S ve R girişlerinin aldıkları farklı değerler ve ‘Clk’ sinyali ile Q çıkışının aldığı durumlar dalga şekilleri olarak gösterilmektedir.

‘VE’ ve ‘VEYADEĞİL’ kapıları ile oluşturulan tetiklemeli RS FF'de oluşan olaylar aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

Başlangıçta  $R=S=0$  ve  $Q=0$  iken;  $Clk=1$  değerini alsa bile, FF'nin durumu değişmez ve  $Q=0$  durumu devam eder. Bu durum,  $R=S=0$  girişlerinde FF mevcut durumunu korur şeklinde özetlenebilir.


$S=1, R=0$  girişlerinde, ‘Clk’ sinyalinin yükselen kenarı ile FF etkilenir ve  $Q=1$  değerini alır. S, R girişleri durumlarını korurken, ‘Clk’ sinyali durum değiştirse dahil  $Q=1$  durumu devam eder.  $S=1, R=0$  durumunda iken, ‘Clk’ sinyalinin yükselen kenarının oluşturduğu  $Q=1$  çıkışı, ‘set’ durumu olarak isimlendirilir.

$S=0, R=1$  değerlerine sahip iken ‘Clk’ sinyalinin ilk yükselen kenarı ile  $Q=0, Q'=1$  değerleri oluşur. Bu durum  $S=0, R=1$  olduğu sürece devam eder ve ‘sıfır (reset)’ konumu olarak adlandırılır.

$S=1, R=1$  durumu çıkışta belirsizlik oluşturacağından bu durumdan kaçınılmalıdır. Belirsiz çıkış, FF'nin kullanıldığı devrede düzensiz çalışmaya neden olur.

Sonuç olarak; senkronize kontrol girişleri olarak isimlendirilen R ve S girişlerinin, ‘Clk’ sinyali yardımıyla FF'nin çıkış durumunu belirlediği söylenebilir. Negatif tetiklemeli FF'lerde oluşan doğruluk tablosu, pozitif kenar tetiklemeli R-S FF'lerin aynısıdır. Tek fark;

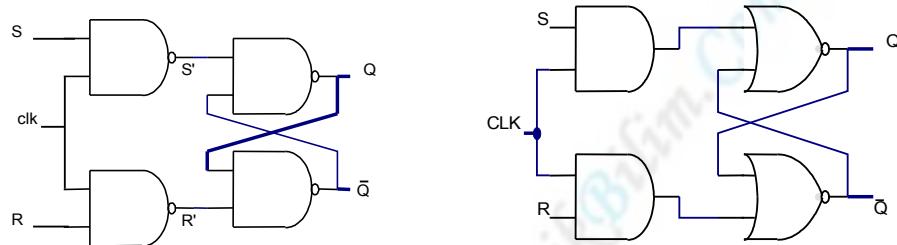
durum değişmesini sağlayan işaretin 1'den 0'a giderken FF'nin konumunu değiştirmesidir. Şekil 9.8'de gösterilen her iki tip tetiklemeli R-S FF, çeşitli dijital devrelerde kullanılmaktadır.



a)'VEDEĞİL' kapılı tetiklemeli R-S FF. b)'VE/VEYADEĞİL' kapılı tetiklemeli FF.

R	S	CLK	Cıkış Q
0	0	1	$Q_0$ (Değişiklik yok)
0	1	1	1
1	0	1	0
1	1	1	Belirsiz

c) Doğruluk tablosu.

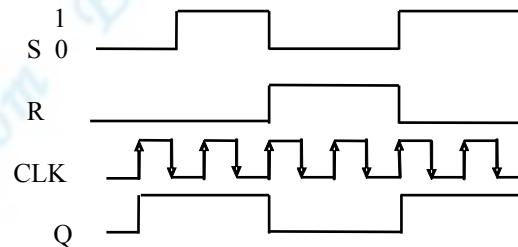

d) RS FF örnek durum değişimleri.

Şekil 9.8. Tetiklemeli R-S Flip-Flop lojik devreleri, karakteristik tablosu ve örnek durum değişimi.

RS FF'lerin, tetikleme işleminden beklenen işlemleri gerçekleştirmemesi nedeni ile RS FF'ler tetiklemesiz asenkron ardışıl devrelerde kullanılır. Tetikleme işleminin bulunduğu devrelerde ise Tetiklemeli FF olarak D ve JK Flip-Flop'lar ve özellikle daha basit yapıda olması nedeni ile D FF'ler tercih edilmektedir.


FF doğruluk tablosunda Q çıkışı olarak belirtilen değerler, FF'nin bulunan andaki durumunu gösterir. S ve R girişlerinin mümkün olan kombinasyonlarına tetikleme sinyali uygulanması durumunda oluşan yeni çıkış durumları, ' $Q(t+1)$  durumu' olarak isimlendirilir. Q değeri göz önünde tutularak (üçüncü giriş olarak kabul edilip) R-S değerlerine göre  $Q(t+1)$  çıkışı yazılsrsa; Şekil 9.9.a'daki doğruluk tablosu oluşur. Oluşan doğruluk tablosu, 'FF karakteristik tablosu' olarak isimlendirilir.

Oluşan doğruluk tablosunun Karnaugh haritasına taşınması ile, Şekil 9.9.b'deki Karnaugh haritası ortaya çıkar. Doğruluk tablosunda bulunan belirsiz durumlar, Karnaugh haritasında

farketmez-(d) olarak gösterilir. Karnaugh haritasında elde edilen eşitlik, önceki durum ‘Q’ ve SR girişlerinin fonksiyonu olarak sonraki durumun değerini vermektedir. Elde edilen eşitliğe SR=0 tanımlaması, S ve R girişlerinin aynı anda 1 değerini alamayacağını belirtmek için eklenmelidir. Elde edilen eşitlik, ilgili FF'ye ait ‘**karakteristik denklem**’ olarak isimlendirilir.

<b>Q</b>	<b>S</b>	<b>R</b>	<b>Q(t+1)</b>
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	Tanımsız
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	Tanımsız

(a)

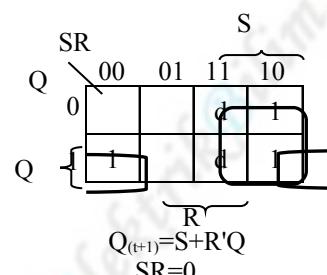

(b)

**Şekil 9.9.** Tetiklemeli R-S FF'nin karakteristik tablosu ve karakteristik denklemi.

### 1.3. J-K Flip-Flop (JK FF)

J-K Flip-Flop, RS FF'lerin belirsizlik durumunu ortadan kaldırırmak amacıyla geliştirilmiş FF çeşididir. Tanımsız durumların tanımlı hale geldiği J-K FF'lerde, J ve K girişleri FF'i kurmak ve silmek için S ve R girişleri gibi davranışır (Şekil 9.10.a). J girişinin S'ye, K girişinin R'ye denk olduğu J-K FF'lerde; J=K=1 durumunda iken, tetikleme sinyalının her pozitif kenarı ile çıkış bir önceki durumun tersi değerini alır. Yani Q=1 ise 0'a, Q=0 ise 1'e geçiş olur. Bu işlem, ‘**toggle**’ (ters çevirme) olarak isimlendirilir. Bu işlemin devamlı gerçekleştirilemesi için, J=1 ve K=1 durumunda bırakılır.


Şekil 9.10.b'deki doğruluk tablosu, J-K FF'nin çalışmasını özetlemektedir. JK FF doğruluk tablosu, her iki girişin ‘1’ olduğu durum haricinde tetiklemeli RS FF doğruluk tablosunun aynısıdır.

Şekil 9.11.a'da lojik devre şeması görülen JK Flip-Flop devresinde, Q çıkışı K ve ‘Clk’ girişleriyle, Q' çıkışı J ve ‘Clk’ girişleriyle beraber ‘VE’ işlemine tabi tutulmuştur.

Q=0 iken, J=K=0 girişlerinin uygulanması ile çıkış bir önceki durumun aynısı olur. Bu durum  $Q(t+1) = Q(t)$  şeklinde özetlenebilir.

J=0, K=1 ve J=1, K=0 giriş durumlarında çıkış J değerlerini izler. Yani J=0, K=1 durumunda Q=0 ve J=1, K=0 durumunda Q=1 değerini alır.

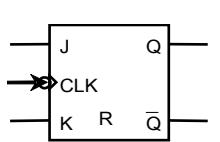$J=0$  ve  $K=1$  iken; tetikleme sinyali ('clk' pası) ile FF'nin  $Q=0$  değerini alması durumu, '**Reset**' olarak tanımlanır.  $J=1$ ,  $K=0$  durumunda iken 'Clk' pası ile  $Q=1$  değerini alması durumu ise, '**Set**' olarak belirtilir. Farklı JK kombinasyonlarında, 'Clk' sinyali ile  $Q$  çıkışında oluşacak durum değişimleri Şekil 9.11.b'de görülmektedir.




(a)


J	K	CLK	Q
0	0	1	$Q_0$
1	0	1	1
0	1	1	0
1	1	1	Toggle

(b)

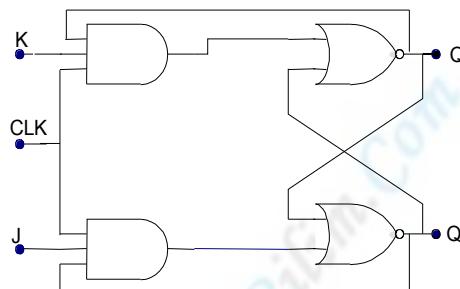Şekil 9.10. J-K FF symbolü ve doğruluk tablosu.



(a)

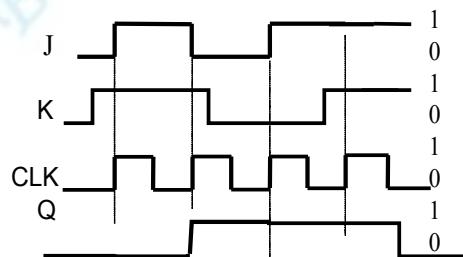

(b)

Şekil 9.11. JK FF lojik devre şeması ve örnek durum değişimleri.

JK FF'nin çalışması  $Q$  çıkışının önceki durumu göz önünde tutularak doğruluk tablosunda gösterilirse, Şekil 9.12.a'daki karakteristik tablo ortaya çıkar. Bu tablonun Karnaugh haritasına taşınması ile,  $Q(t+1)$  durumu fonksiyon olarak tanımlanabilir (Şekil 9.12.b). JK FF'de yapılan işlem;


- i-  $J=0, K=1$  ve  $J=1, K=0$  durumlarda çıkış J değerini izler.
- ii-  $J=K=0$  durumunda önceki  $Q$  çıkışını koruyan devre,  $J=K=1$  durumunda önceki çıkışın tersine sahip olur şeklinde özetlenebilir.

Bu açıklamalardan; 'RS FF'de bulunan yasak durum JK FF'de ortadan kalkmıştır' genellemesi yapılabilir.

Negatif tetiklemeli JK FF'nin çalışması ve çıkış durumu, FF'nin durum değiştirme anının tetikleme sinyalinin negatife giden kenarında olması haricinde pozitif tetiklemeli devrenin aynısıdır.

<b>Q</b>	<b>J</b>	<b>K</b>	<b>Q<sub>(t+1)</sub></b>
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

(a)

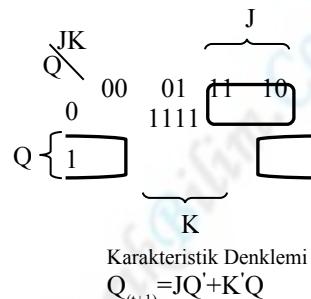


(b)

Şekil 9.12. J-K FF karakteristik tablosu ve karakteristik denklemi.
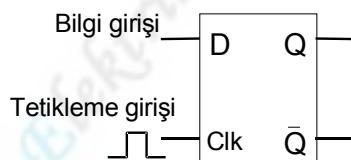
#### 1.4 D Tipi Flip-Flop (D FF)

Temel RS FF'den üretilen diğer bir FF çeşidi, tek bir senkron kontrol girişine sahip olan D (Data) tipi FF devresidir (Şekil 9.13.a). D tipi FF'de oluşan işlemler basittir; Q çıkışı tetikleme sinyalinin gelmesi ile D kontrol girişinin sahip olduğu değeri alır (Şekil 9.13.b). Bunun anlamı; D=0 iken, tetikleme sinyalinin gelmesi ile Q çıkışı ‘0’ değeri sahip olur demektir. D=0 durumu devam ettiği sürece, ‘Clk’ sinyalinin durumu değişse bile Q=0 değerini korur. D=1 değerini alması durumunda, ilk gelen tetikleme sinyalinin pozitif kenarında Q=1 değerini alır. Burada, Q çıkışının yalnızca tetikleme sinyalinin pozitif kenarlarında durum değiştirdiği unutulmamalıdır (Şekil 9.14.b).




(a)

<b>D</b>	<b>Clk</b>	<b>Q</b>
0	1	0
1	1	1

(b)

Şekil 9.13. D tipi FF'nin simbolü ve doğruluk tablosu.

D tipi FF devresi, RS FF'nin girişine ‘DEĞİL’ kapısı bağlanarak elde edilebilir (Şekil 9.14.a). Eklenen ‘DEĞİL’ kapısı, hem RS FF'lerde belirsiz durum oluşturan R=S=1 durumunu ortadan kaldırır, hem de çıkışın D girişini takip etmesini sağlar.

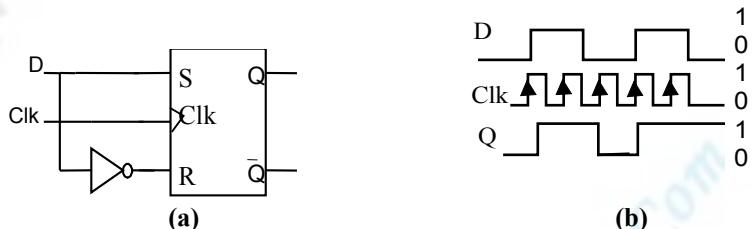

**Sekil 9.14.** D tipi FF'nin RS ile elde edilmesi ve örnek durum değişimleri.

D tipi FF'nin Q çıkışı dikkate alınarak doğruluk tablosu oluşturulur (Şekil 9.15.a) ve oluşan doğruluk tablosu Karnaugh haritalarına taşınırsa, Şekil 9.15.b'deki karakteristik denklem elde edilir. Elde edilen denklemden görüleceği üzere, FF'nin alacağı yeni durum D'ye bağımlıdır.

<b>Q</b>	<b>D</b>	<b>Q(t+1)</b>
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	1

#### D FF karakteristik tablosu

The game tree illustrates a sequential game between players Q and P. Player Q moves first, choosing between 0 and 1. If Q chooses 0, Player P moves second and chooses between 0 and 1. The payoffs are as follows:

- If Q=0, P=0: Payoff (Q, P) = (0, 0)
- If Q=0, P=1: Payoff (Q, P) = (1, 1)
- If Q=1, P=0: Payoff (Q, P) = (1, 1)
- If Q=1, P=1: Payoff (Q, P) = (0, 1)

#### Karakteristik Denklemi

$$\Omega_{(t+1)} = D$$

(b)

**Sekil 9.15.** D tipi FF karakteristik tablosu ve karakteristik denklemi.


D tipi FF özelliğinden dolayı, paralel çıkışa sahip devrelerde çıkışlar arasında senkronizeyi sağlamak amacıyla kullanılır. Birleşik devrenin çıkışları, tampon olarak kullanılan D tipi FF'nin girişlerine uygulanarak tetikleme sinyali ile senkronizasyon sağlanır.

### **1.5. T Tipi Flip Flop (T FF)**

J-K FF'nin girişlerinin birleştirilip tek giriş olarak kullanılmasıyla oluşan devre, 'Toggle FF' (T tipi FF) olarak isimlendirilir (Şekil 9.16). 'Toggle', durumdan duruma geçme demektir. T tipi FF'de; T=1 iken, tetikleme sinyalinin uygulanmasıyla sahip olunan çıkışın terslenmiş hali elde edilir.

T tipi FF'de Q=0 ve T=0 iken, 'Clk' sinyalinin gelmesi durumunda çıkışta Q=0 değeri korunur. Q=0 ve T=1 değerlerinde, ilk gelen 'Clk' sinyali ile çıkış durum değiştirerek bir önceki durumun tersi olur ve Q=1 değerini alır.

$Q=1$  ve  $T=0$  iken, 'Clk' sinyali uygulansa bile devre sahip olduğu çıkışı korur ve  $Q=1$  değerini alır.  $Q=1$ ,  $T=1$  iken 'Clk' sinyali ile çıkış terslenir ve  $Q=0$  olur.

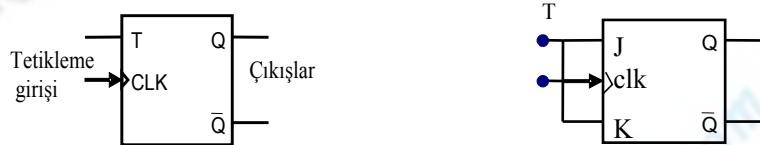

**Şekil 9.16.** T Tipi FF'nin simbülü ve JK FF'den T FF elde edilişi.


Anlatılan işlemlerin doğruluk tablosuna taşınması ile Şekil 9.17.a'daki karakteristik tablo oluşur. Tablodaki değerlerin Karnaugh haritasına taşınması ile karakteristik denklem elde edilir (Şekil 9.17.b).

T tipi FF'de oluşan işlemler; ‘ $T=0$  iken FF önceki konumunu korurken,  $T=1$  durumunda çıkış mevcut durumunun tersi olur’ şeklinde özetlenebilir.

Q	T	Q(t+1)
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Karakteristik Tablo

(a)

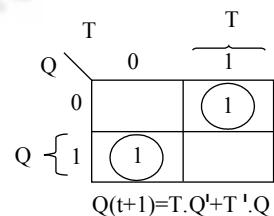

Karakteristik Denklem

(b)


**Şekil 9.17.** T FF karakteristik tablosu ve karakteristik denklemi.

### 1.6. Ana Uydu (Master-Slave) Flip-Flop

Ana-Uydu (Master-Slave) tipi FF devresi, Şekil 9.18'de görüldüğü gibi iki RS Flip-Flop ve bir ‘DEĞİL’ kapısı ile oluşturulur. Devrede kullanılan FF'lerden birisi ana devreyi, diğeri ise ana devreye bağlı olarak çalışan uydu FF'yi oluşturur.

Ana-Uydu FF devresi, ‘Clk’ girişi ‘1’ olduğunda ‘Ana FF’ devresi, ‘0’ olduğunda ‘Uydu FF’ devresi çalışacak şekilde düzenlenmiştir.

Tetikleme girişine ‘0’ uygulandığı zaman, ‘DEĞİL’ kapısının çıkışı uydu FF'nin ‘Clk’ girişini ‘1’ yapar. Bu durumda Q çıkışı Y'ye, Q' çıkışı da Y çıkışına eşittir. Bu anda ana FF'nin tetikleme girişi ‘0’ olduğundan bu FF çalışmaz ve bir önceki konumu korur. Bunun anlamı; uydu FF'nin Q ve Q' çıkış değerlerinin, ana FF'nin bir önceki değerlerine sahip olmasıdır.

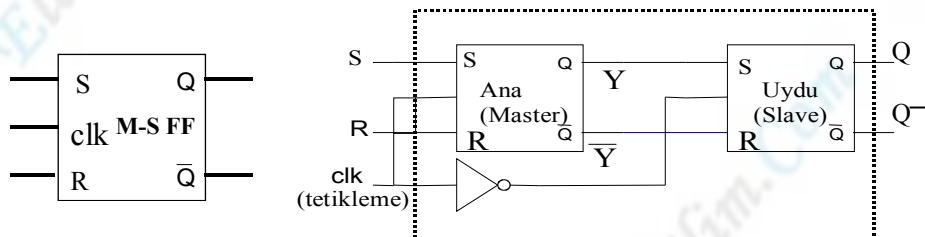

**Şekil 9.18.** Ana-Uydu FF simbolu ve lojik şeması.

Tetikleme girişinin '1' yapılması durumunda, ana FF etkin duruma gelirken, uydu FF etkisizdir. Ana FF'nin çıkışları, girişlerin durumuna göre değerler alır. Devrenin çıkışı, uydu FF'nin durumuna eşittir.

Ana-Uydu Flip-Flopolar genelde negatif kenar tetiklemeli olarak çalışırlar. RS Tipi FF'lerle oluşturulan Ana-Uydu FF'nin diğer FF çeşitleri ile oluşturulması mümkündür.

## 2. Tetikleme Sinyali ve FF'lerde Tetikleme

FF'lerin tetikleme girişine uygulanan kare veya dikdörtgen şeklindeki sinyaller, '**tetikleme sinyali / palsı**' olarak adlandırılır. Diğer bir değişle; bir ardışılık devrenin durumunu değiştirip yeni bir duruma geçmesi için (bir sonraki durum) dışarıdan uygulanan uyarma işaretine '**tetikleme sinyali**' denir. FF'lerdeki tetikleme işlemi, tetikleme sinyalinin durum değişimi veya 0/1 seviyeleri sırasında gerçekleşir (Şekil 9.19.a).


FF devresini etkileyen sinyalin değişim yönü, FF simbolü üzerinde belirtilir. FF simbolündeki ' $>$ ' işaretü, tetikleme sinyalinin 0'dan 1'e veya 1'den 0'a geçişti sırasında FF girişlerinin etkili olacağını gösterir. ' $>$ ' işaretinin önündeki daire (o) bulunması, FF'nin düşen kenar ile tetikleneceğini gösterir (Şekil 9.19.b).

FF devresi, tetikleme sinyalinin pozitif kenarında tetikleniyorsa '**pozitif kenar tetiklemeli**', sinyalin negatif kenarında tetikleniyorsa '**negatif kenar tetiklemeli**' devre olarak tanımlanır. Tetikleme işlemi 1 veya 0 değeri sırasında gerçekleşiyorsa, düşey tetiklemeli devre olarak adlandırılır.


FF devrelerine tetikleme sinyali anahtar yardımıyla uygulanırsa, anahtarın kapatılması ve açılması sırasında, anahtarın mekaniksel yapısı nedeniyle sıçramalar oluşur (Şekil 9.20.a).

Tetikleme sinyalinde meydana gelen sıçramalar, senkronizasyonlu devrelerde karışıklıklara neden olabilir. Çünkü kısa süreli seri pulsalar, sistemin çalışmasına etki eden parazitler

oluşturulabilir. Parazitlerin oluşması olayı, ‘**Sıçrama Olayı**’ (Bouncing) olarak adlandırılır. Parazitlerin oluşmasını engellemek için yapılan işlem ise, ‘**anahtarlı sıçrama önleme**’ (Switch Debouncing) diye tanımlanır (Şekil 9.20.b).

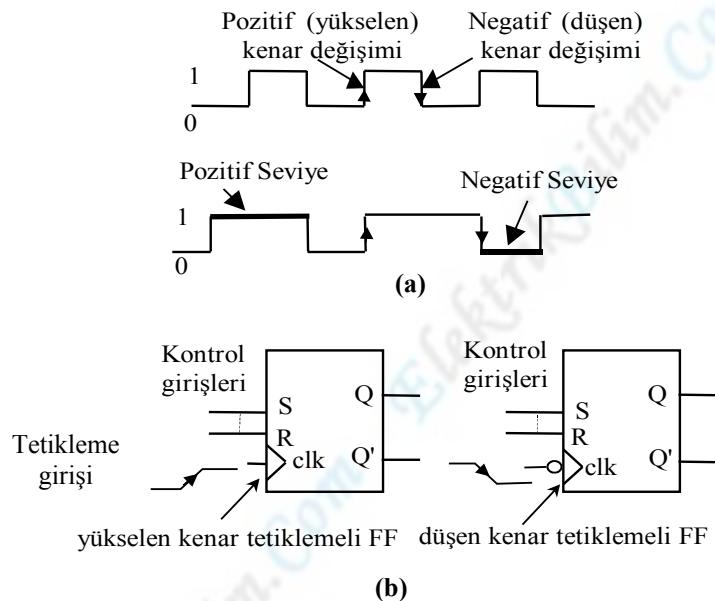

Şekil 9.19. Tetikleme sinyalleri ve tetikleme sinyallerinin FF'lere uygulanması.

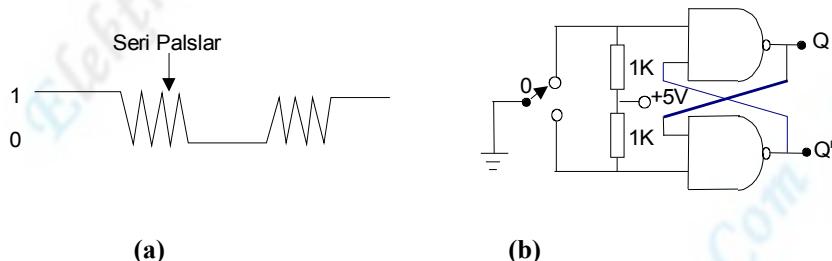


Şekil 9.20. Anahtar kontaklarında açılması ve kapanması sırasında oluşan sıçrama etkisi ve etkiyi kaldırmak için kullanılan anahtarlı sıçrama önleme devresi.

### 3. FF'lerde Asenkron Girişler

Buraya kadar incelediğimiz RS, JK, D, T, Ana-Uydu tipi Flip-Flop'ların sahip oldukları girişler, ‘**kontrol girişleri**’ veya ‘**senkronize girişler**’ olarak isimlendirilir. Bu girişler, tetikleme girişi (Clk) ile ilişkili olarak çalışırlar. Bununla beraber tetiklemeli FF'lerin çoğu, senkronize girişler ve tetikleme girişi ile bağımsız olarak çalışan bir veya daha fazla asenkron girişe sahiptir.

‘**Asenkron girişler**’, FF'nin çıkış durumunu ‘1’ konumuna getiren ‘**set işlemi**’ veya çıkışın durumunu ‘0’ konumuna getiren ‘**reset işlemi**’ için kullanılır. Set ve reset işlemleri yapan asenkron girişler, diğer girişlere göre daha üstünürler ve diğer girişlerin durumuna bakmaksızın FF'nin çıkış durumunu belirlerler.


Şekil 9.21'de, set ve reset asenkron girişlerine sahip tetiklemeli J-K FF'nin simbolü ve doğruluk tablosu görülmektedir. Negatif kenar tetiklemeli bu devrede, her iki asenkron girişin ‘0’ olması durumunda tetiklemeli J-K FF işlemi gerçekleştirilir. Set=0, Reset=1 olması durumunda, diğer girişlerin durumuna bakılmaksızın FF çıkışı  $Q = 0$  konumuna getirilir. Reset=0, Set=1 durumunda ise, başka bir etkene bakılmaksızın FF'nin çıkışı  $Q=1$  değerini alır. Set=1, Reset=1 durumu ise belirsiz bir çıkışa neden olacağından kullanılmaz.

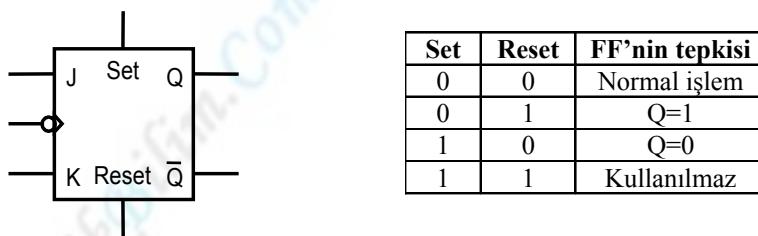

Şekil 9.21. Asenkron girişli J-K FF simbolü ve doğruluk tablosu.

Asenkron girişler, herhangi bir anda FF'nin durumunu belirlemek veya bir devrede birlikte kullanılan FF'lerin hepsini birlikte set / reset konumuna getirmek için kullanılabilirler. Pratikte kullanılan FF entegreleri, set / reset asenkron girişlerine veya yalnızca reset girişine sahiptir. Bu elamanlardan bir kısmı negatif kenar tetiklemeli iken, bir kısmı pozitif kenar tetiklemelidir. Elemanlar negatif kenar tetiklemeli ise, bu özellik set ve reset sembollerini ile ifade edilir.

Anlatılan özelliklere sahip bir FF'nin simbolü ve girişlerine uygulanan değişik dalga şekillerine elemanın verdiği tepki Şekil 9.22'de görülmektedir.

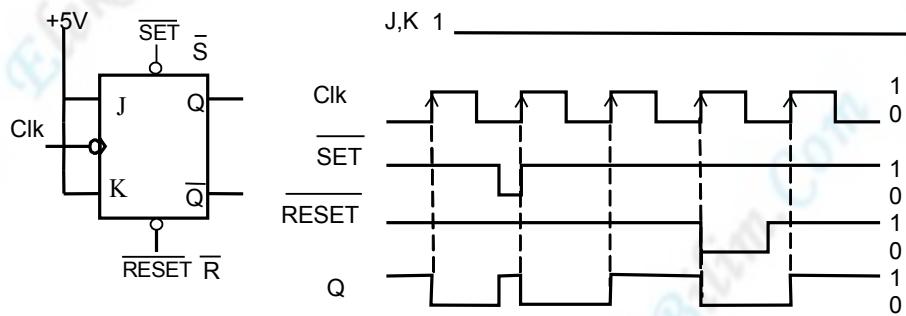

**Şekil 9.22.** Asenkron girişlere sahip J-K FF sembolü ve değişik durumlarda oluşan çıkış dalga şekilleri.


#### 4. Flip-Flop Parametreleri

Flip-Flop entegre devre üreticileri, FF'lerin sahip oldukları özellikleri açıklayan zamanlama parametreleri ve karakteristikler belirlemiştir. Bunlardan önemli olanları, TTL ve CMOS ailelerindeki elamanlar üzerinde inceleyelim.

##### i- Kurma ve Tutma Zamanları (Setup and Holding Times):

**Kurma zamanı** (setup time- $t_s$ ), tetikleme sinyalinin devrenin durumunu değiştirmesi için geçen zamandır. Entegre devre üreticileri genelde izin verilebilen minimum kurma zamanını belirtirler. Eğer bu zaman gereksinimi sağlanmazsa, devre tetikleme sinyallerinin durum değişikliklerine güvenli tepki vermeyebilir.

**'Tutma zamanı'** (holding time- $t_h$ ), tetikleme sinyalinin senkronize girişlerdeki durum değişikliğini hissedebilmesi için gerekli zaman aralığıdır. Üreticiler tarafından minimum sınırı belirlenen bu zamanın sağlanamaması durumunda FF güvenli olarak tetiklenemez.

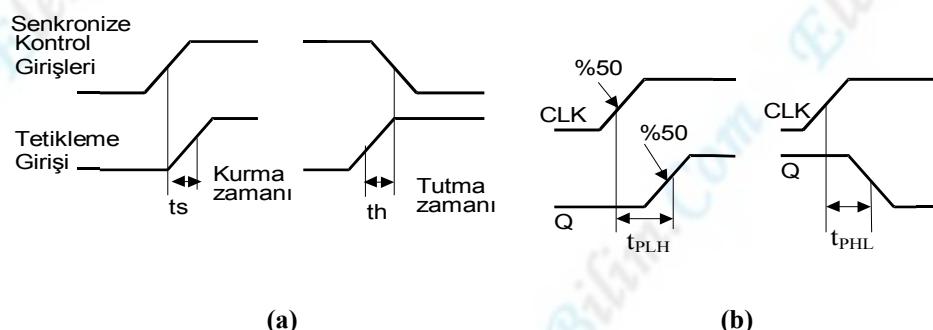

**Şekil 9.23.** FF kontrol girişleri için kurma - tutma zamanları ve FF yayılım gecikmeleri.

Tetiklemeli FF'nin tetikleme sinyaline düzgün tepki verebilmesi için, senkronize girişlerin belirli bir süre değişmeden durması gereklidir (kurma ve tutma zamanlarından dolayı). Bu süre, tetikleme sinyalinin durum değiştirmesinden önce 'ts' kadar, durum değişikliğinden sonra 'th' kadar olmalıdır (Şekil 9.23.a). FF'lerde genelde kurma zamanı 5-50 nsn, tutma zamanı 1-10 nsn arasında değişir. Senkron sistemlerde çok önemli olan bu zamanların ölçümünde, durum değişikliklerinin %50 seviyesi referans olarak alınır.

#### ii- Yayılım Gecikmesi (Propagation Delay):

FF'lerde tetikleme sinyalinin uygulandığı an ile, çıkışın konum değiştirdiği an arasındaki zaman farkına '**yayılım gecikmesi**' denir. FF'nin durumunun 0'dan 1'e geçerken ve 1'den 0'a geçerken oluşan yayılım gecikmeleri, üretici kataloglarında  $t_{PHL}$  ve  $t_{PLH}$  şeklinde maksimum değerler olarak verilir (Şekil 9.23.b).


Yeni tasarılanan FF entegrelerinde yağılım gecikmesi birkaç nane saniye ile  $1\mu\text{sn}$  arasında değişir. Genelde aynı değere sahip olmayan  $t_{PHL}$  ve  $t_{PLH}$  zamanları, Q çıkışından sürülen yüklerin artması ile orantılı olarak yükselir.

#### iii- Maksimum Tetikleme Frekansı (Maximum Clocking Frequency – f<sub>max</sub>):

'Tetikleme frekansı', FF'nin tetikleme girişine güvenli bir tetikleme için uygulanabilecek en yüksek frekansı ifade eder.  $f_{\max}$ 'ın temsil ettiği değer, aynı seri numaralı FF'lerde farklılık gösterebilir. Verilen sınırın altındaki frekanslarda devre rastışmanlı çalışırken, bunun üzerindeki değerlerde olumsuz durumlarla karşılaşılabilir.

#### iv- Tetikleme sinyali '1' - '0' zamanları ve Asenkron Giriş Sinyal Genişliği:

Üretici firmalar, tetikleme sinyalinin '1' ve '0' durumlarında kalması gereklili minimum zamanı (Clock pulse High and Low Times) belirlerler. '0' durumunda kalması gereklili minimum zaman ' $t_{w(L)}$ ' olarak, '1' durumunda kalması gereklili minimum zaman ' $t_{w(H)}$ ' olarak isimlendirilir. Durum değiştirmelerin %50 seviyeleri arasındaki zaman olarak tanımlanan bu sürelerin sağlanamaması durumunda güvenli bir tetikleme işlemi oluşmayabilir (Şekil 9.24.a).

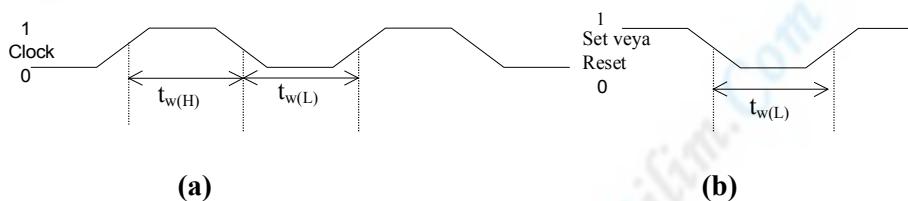

**Şekil 9.24.** Tetikleme sinyali durumları ve asenkron giriş sinyal genişliği.

Üreticilerin belirlediği diğer bir parametre, ‘set’ ve ‘reset’ girişlerinin (asenkron girişlerin) aktif tutulma zamanlarıdır. Minimum değer olarak verilen bu zamanların sağlanamaması durumunda ‘set’ ve ‘reset’ işlemleri gerçekleştirmeyebilir (Şekil 9.24.b).

#### v- Tetikleme sinyali durum değiştirme zamanı :

Durum değiştirme zamanı (Clock Transition Times), tetikleme sinyalinin 1’den 0’a veya 0’dan 1 durumuna değişirken geçen zamandır. Güvenli bir tetikleme işlemi için, tetikleme sinyali durum değişim zamanlarının çok küçük tutulması gereklidir. Durum değiştirme zamanının uzun olması durumunda tetikleme işlemi yanlış yorumlanabilir veya tetikleme işlemi oluşmayabilir.

Üreticiler her bir entegre için gerekli maksimum durum değiştirme zamanını vermeseler de, lojik aileler için ortalama değerler vermişlerdir. Örneğin; TTL ailesi için durum değiştirme zamanı  $\leq 50$  nsn ve CMOS ailesi için  $\leq 200$  nsn olmalıdır.

### 5. Flip-Flop Durum Geçiş Tabloları

**‘Flip-Flop doğruluk tablosu’**, FF’nin özelliğini ve çalışmasını tanımlar. Flip-flop’ların özelliklerini tanımlayan RS, JK D ve T FF’lere ait doğruluk tabloları Şekil 9.25’de verilmiştir. Flip-Flopların çalışma durumunu analiz etmede oldukça kullanışlı olan doğruluk tabloları yardımıyla, giriş ve mevcut durum değerlerinden faydalananlarak sonraki durum kolayca bulunabilir. Tablodaki  $Q(t)$  mevcut durumu,  $Q(t+1)$  ise tetikleme sinyali uygulanınca meydana gelen yeni durumu açıklar. Şimdi Flip-Flop’lara ait doğruluk tabloları inceleyelim:

Şekil 9.25.a’da görülen RS Flip-Flop’un doğruluk tablosundan; R=S=0 durumunda önceki ile sonraki lojik seviyelerin aynı olduğunu görürüz. S=1 yapıldığında FF çıkışı Q=1 pozisyonunu alırken, R=1 olduğunda FF’nin çıkışı Q=0 durumunu alır. S=R=1 durumunda ise çıkış durumu belirsizdir.

J-K FF’ye ait doğruluk tablosu, tanimsız durum haricinde R-S FF’ninki ile aynıdır. Kontrol girişlerinin J=K=1 olması durumunda, yeni durum mevcut durumun lojik olarak tersidir.

D tipi FF’lerde  $Q(t+1)$  durumu tamamen D girişine bağlıdır. Mevcut durumun çıkışa bir etkisi yoktur.

T tipi FF’lerin yeni durumu T=0 olduğunda mevcut durum ile aynı iken, T=1 olduğunda mevcut durumun tersidir.

Lojik devre tasarımları sırasında, FF durumlarında gerekli değişimyi sağlayacak giriş değişkenlerini belirlemek önemlidir. Giriş değişken değerlerinin belirlenmesinde, FF’lerde durum değişikliğini sağlayacak giriş seviyelerini gösteren (her bir tip FF için farklı olan)

tablolardan faydalananır. Doğruluk tablolarından faydalananarak oluşturulan bu tablolara, ‘durum geçiş tabloları’ adı verilir.

S	R	$Q_{(t+1)}$
0	0	$Q_{(t)}$
0	1	0
1	0	1
1	1	B ?

a) R-S FF

J	K	$Q_{(t+1)}$
0	0	$Q_{(t)}$
0	1	0
1	0	1
1	1	$\overline{Q_{(t)}}$

b) J-K FF

D	$Q_{(t+1)}$
0	0
1	1

c) D FF

T	$Q_{(t+1)}$
0	$Q_{(t)}$
1	$\overline{Q_{(t)}}$

d) T FF

Şekil 9.25. Flip Flop'ların doğruluk tabloları.

Şekil 9.26'da 4 çeşit FF'e ait durum geçiş tabloları görülmektedir. Tablolarda  $Q(t)$  ve  $Q(t+1)$  olarak gösterilen kolonlar, sırasıyla mevcut durumu ve istenilen durum (sonraki durum) değişikliğini gösterir. Mevcut durumdan sonraki duruma geçiş sırasında, dört farklı geçişten biri oluşabilir. Dört farklı geçiş işlemi için gerekli giriş değerlerini gösteren bilgiler durum geçiş tablosundan alınabilir.

Durum geçiş sırasında, giriş değerlerinin önemli olmadığı durumlar ‘fark etmezlik’ olarak ifade edilir ve ‘X’ veya ‘d’ ile gösterilir. ‘X’ ile ifade edilen bilginin ‘1’ veya ‘0’ olmasında bir farklılık yoktur.

Şekil 9.25'de verilen doğruluk tablolarından faydalananarak, RS, JK, D ve T tipi FF'lere ait durum geçiş tablolarının oluşturulmasını açıklayalım:

RS FF'lerde mevcut ve yeni durumun aynı olması isteniyorsa, RS FF doğruluk tablosundan  $R=S=0$  giriş değerlerine sahip olması gereği bulunur (Şekil 9.26.a). Bununla beraber,  $S=0$  olması çıkışın ‘0’ olması için yeterli olduğundan, 0'dan 0'a durum değişikliğinde R'nin alacağı değerin önemi yoktur. Bu nedenle, geçiş tablosuna  $S=0$ ,  $R=X$  değerleri yazılabilir. Durum geçiş tablosundan, FF'in ‘0’ dan ‘1’ durumuna geçmesi isteniyorsa;  $S=1$  ve  $R=0$  değerlerinin, aynı şekilde 1'den 0' a geçiş isteniyorsa;  $S=0$  ve  $R=1$  değerlerinin uygulanması gereği bulunabilir. ‘1’ konumundaki çıkışın durumunu ‘1’ olarak koruması için  $R=0$  değeri uygulanırken, S'ye uygulanacak bilginin önemi yoktur.

<b>Q(t)</b>	<b>Q(t+1)</b>	<b>S</b>	<b>R</b>
0	0	0	X
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	X	0

**a) RS FF**

<b>Q(t)</b>	<b>Q(t+1)</b>	<b>J</b>	<b>K</b>
0	0	0	X
0	1	1	X
1	0	X	1
1	1	X	0

**b) JK FF**

<b>Q(t)</b>	<b>Q(t+1)</b>	<b>D</b>
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	1

**c) D FF**

<b>Q(t)</b>	<b>Q(t+1)</b>	<b>T</b>
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

**d) T FF****Şekil 9.26.** Flip- Flop’ların durum geçiş tabloları.

JK FF’lerde mevcut ve yeni durumun ‘0’ olması durumunda; J=0, K=X uygulanmalıdır (Şekil 9.26.b). Aynı şekilde, çıkış ‘1’ durumunda iken konumunun devam etmesi isteniyorsa girişlerde K=0, J=X değerleri bulunmalıdır. FF çıkışının 0’dan 1’e değişmesi isteniyorsa; J=1 değerinin uygulanması yeterlidir ve K’ya uygulanacak değerin önemi yoktur. Çıkış konumunun 1’den 0’a geçmesi isteniyorsa; K=1 uygulanması çıkışın ‘0’ değerini alması için yeterli olduğundan, J girişinin değeri önemsizdir.

D tipi FF geçiş tablosundan (Şekil 9.26.c), FF’nin sonraki durumunun her zaman D girişine eşit olduğu söyleyebiliriz. Yani mevcut durumun bir etkisi yoktur.  $Q_{(t+1)}$  değerinin ne olması isteniyorsa, D’ye aynı bilginin uygulanması yeterlidir.

T tipi FF’ye ait durum geçiş tablosundan (Şekil 9.26.d); T=1 durumunda FF’nin durum değiştirdiğini, T=0 olduğunda ise FF’nin çıkışının bir önceki durumunu koruduğunu bulabiliriz. Bu nedenle; T tipi FF’nin çıkışının bir önceki durumunu koruması isteniyorsa T=0, durumunu değiştirmesi isteniyorsa T=1 yapılmalıdır.

Durum geçiş tabloları sayıçı tasarıminda önemli bir yere sahip olduğundan, sayıcılar konusunda sıkça kullanılacaktır.


## 6. Flip-Flop Giriş Fonksiyonları

Bir FF'nin giriş fonksiyonu dendiğinde, FF devresinin giriş katında bulunan birleşik devrelerce üretilip FF girişlerine uygulanan ve FF'nin istenilen yeni durumlara ulaşmasını sağlayan lojik kapı devreleri anlaşılmır. FF'lerin giriş fonksiyonlarını ifade eden denklemeler, hem harici girişlerin hem de şimdiki (mevcut) durumların fonksiyonu olarak yazılır. FF devresinin giriş değişkenleri iki harfli bir simge ile gösterilir ve birinci harf girişin adını, ikinci harf ise FF'nin adını simgeler. Örneğin; bir devrede bulunan J-K FF'lere ait girişler  $J_A$ ,  $J_B$ ,  $J_C$  ve  $K_A$ ,  $K_B$ ,  $K_C$  simgeleri ile belirtilir. Aynı durum diğer FF çeşitleri için de geçerlidir.

Şekil 9.27'deki devrede bulunan FF giriş fonksiyonlarının;


$$J_A = AC \quad \text{ve} \quad K_A = B'D$$

olduğu bulunabilir.

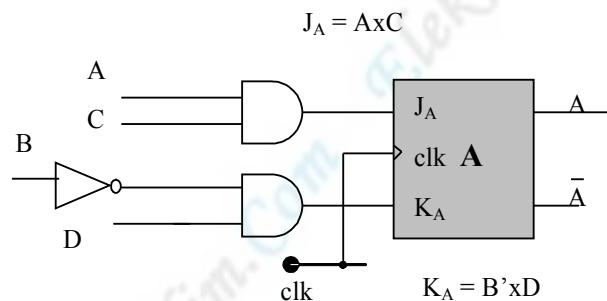

**Şekil 9.27.**  $J_A$  ve  $K_A$  giriş fonksiyonlarının oluşturulması.

$J_B = A'C' + AD'$  ve  $K_B = CD'$  eşitliklerinin FF girişlerine uygulanması ile Şekil 7.28'deki devre oluşur.

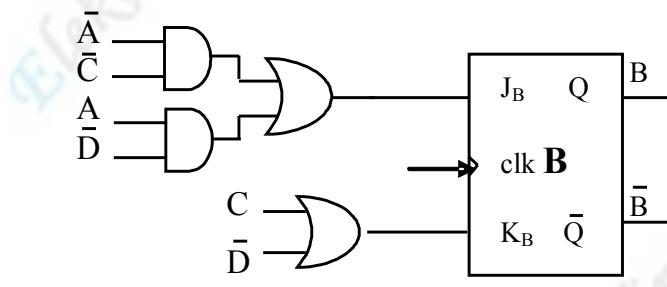


**Şekil 9.28.** FF giriş fonksiyonlarının oluşturulması.

Örnek olarak Şekil 9.29'daki devrede bulunan FF giriş fonksiyonlarını ele alalım:

$$J_A = BC'x + B'Cx' \quad \text{ve} \quad K_A = B + y$$

denklemlerinde,  $J_A$  ve  $K_A$  iki Boolean eşitliğini gösterirler.

Bu eşitliklerdeki  $J$  ve  $K$  harfleri FF'nin girişlerini, 'A' ise FF'nin adını gösterir. Denklemlerdeki ifadeler Boolean fonksiyonları olduğundan, birleşik devre olarak kapı devreleri ile gerçekleştirilebilir. Gerçekleştirilen devre 'A' çıkışına sahip bir FF'nin J-K girişlerine uygulanırsa, Şekil 9.29'daki devre elde edilir. Fonksiyonlardan oluşturulan birleşik devreler, FF'nin ilgili girişlerine uygulanır.

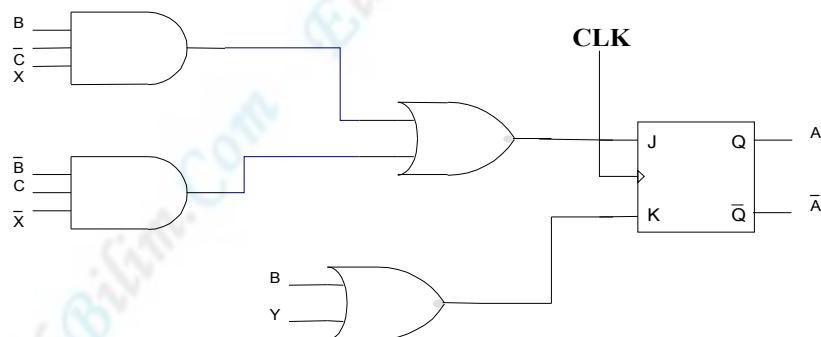

**Şekil 9.29.**  $J_A$  ve  $K_A$  giriş fonksiyonlarının uygulanması

FF giriş fonksiyonları, sıralı (ardışıl) bir devrenin lojik devresinin tanımlanabilmesi için uygun bir cebirsel eşitlik sağlar. Bu eşitlik, FF'yi çalıştırın devreyi tam olarak tanımlar. Bazı durumlarda, ardışıl bir devreyi mantık devresi çizerek belirtmek yerine, FF'lerin giriş fonksiyonları ile belirtmek daha kolaydır. Bu durum ardışıl devreler konusunda kullanılacaktır.

### Tekrarlama ve Çalışma Soruları

1. Multivibratörü tanımlayınız.
2. Multivibratör çeşitlerini yazarak, herbir çeşit multivibratörü tanımlayınız.
3. Çift kararlı multivibratör açık şemasını çizerek, devrenin çalışmasını özetleyiniz.
4. Flip-Flop'u tanımlayınız.
5. FF çeşitlerini yazınız.
6. 'Latch' ne demektir?
7. RS FF ile tetiklemeli RS FF arasındaki farkı tanımlayınız.
8. 'VEDEĞİL' ve 'VE / VEYADEĞİL' kapıları ile oluşturulan tetiklemeli RS FF şekillerini çiziniz.
9. Tetiklemeli RS FF'nin karakteristik denklemini doğruluk tablosu ve Karnaugh yardımıyla yazınız.
10. JK FF'nin lojik şemasını çizerek, devrenin çalışmasını anlatınız.
11. JK FF'nin karakteristik denklemini yazınız
12. D ve T tipi FF'lere ait doğruluk tablolarını çizerek, genel özelliklerini yorumlayınız.
13. D ve T tipi FF'lere ait karakteristik denklemleri oluşturunuz.
14. Ana-Uydu FF'nin çalışmasını şekilde özetleyiniz.
15. Ana uydu FF karakteristik denklemini yazınız.
16. Tetikleme sinyalini tanımlayınız.
17. Negatif ve pozitif kenar tetiklemesi terimlerini açıklayınız.
18. 'Bouncing' olayını açıklayınız.
19. Bouncing olayını önleyecek devreyi çizerek, işlevini özetleyiniz.
20. FF'lerde kullanılan asenkron girişlerin isimlerini ve işlevlerini yazınız.
21. Asenkron girişlere sahip JK FF'de, asenkron girişlerin etkisini özetleyiniz.
22. FF'lerde üreticilerin belirlediği parametreleri sıralayınız.
23. FF'lerde yayılım gecikmesi ve maksimum tetikleme frekansı terimlerini açıklayınız.
24. FF'lerde asenkron giriş sinyal genişliği parametresi ne anlama gelmektedir?
25. FF karakteristik tablolarını özetleyiniz.
26. FF geçiş tablolarını çizerek, herbir FF'ye ait geçiş tablosunu yorumlayınız.

27. FF karakteristik tablosu ile geçiş tabloları arasındaki fark nedir?
28. FF geçiş tablolarının en yaygın kullanım yeri neresidir?
29. FF’lerde ‘farketmezlik’ durumu hangi şartlarda kullanılır?
30. JK FF’ye ait karakteristik tablodan faydalananarak, geçiş tablosu oluşturulması işlemini özetleyiniz.
31. T tipi FF’ye ait geçiş tablosunu oluşturunuz.
32. ‘FF giriş fonksiyonu’ terimini açıklayınız.
33. FF giriş fonksiyonu denklemleri nasıl oluşturulur?
34. FF girişlerine ait giriş fonksiyonu nasıl gösterilir?
35.  $J_A = XA'B + X'AB + XAB$  ve  $K_A = X'A'B + X'AB' + XA'B'$  giriş fonksiyonlarına sahip ardışıl devrenin şemasını çiziniz.



# BÖLÜM

## 10

# Senkron Sıralı / Ardışıl Mantık Devreleri

# (Synchronous Sequential Logic)

## Amaçlar

- Ardışıl devrelerin tanıtılması ve incelenmesi
- Ardışıl devrelerin analiz yöntemlerinin incelenmesi
- Durum geçiş şeması, durum geçiş tablosu ve durum denklemi yöntemlerinin açıklanması
- Ardışıl devre tasarım aşamalarının öğretilmesi
- Örnek ardışıl devrelerin tasarımlarının yapılması

## Başlıklar

### Ardışıl Devrelerin Analizi

- Durum Geçiş Şeması Yöntemi
- Durum Geçiş Tabloları
- Durum Denklemleri

### Ardışıl Devre Tasarımı

- Durum Sadeleştirme (Durum İndirgeme)
- Durum Tahsisisi (Durum Atanması)
- Ardışıl Devre Tasarım Aşamaları ve Tasarım Örnekleri




## Giriş

Lojik kapı elemanlarından oluşan ve Bölüm 8'de detaylandırılan devreler, ‘**bileşik devreler**’ olarak isimlendirilir. Geri besleme ve zamanlama gibi olayların olmadığı bu devrelerde, belli bir anda girişe gelen bilgiler belli bir amaç doğrultusunda işleminden geçtikten sonra çıkışa aktarılır (Şekil 10.1.a). Devrede bellek olmaması nedeniyle, daha önceki giriş / devre şartlarından etkilenme diye bir şey söz konusu değildir.

Bileşik devrelere geri besleme ve zamanlama gibi olguların eklenmesiyle oluşan devreler, ‘**sıralı veya ardışıl lojik devreler**’ denir (Şekil 10.1.a). Ardışıl devrelerde sıkça kullanılan bellek elemanları, bileşik devrelere bir geri besleme (feedback) yolu sağlayacak şekilde bağlanır (Şekil 10.1.b).


Bilgi saklama yeteneğine sahip elemanlar olan belleklerde saklanan ikili bilgiler, sıralı devrenin durumunu tanımlar. Harici girişlerden ikili bilgiler alan ardışıl devre, hariçten aldığı ikili bilgi ile, bellek elemanlarının mevcut durumlarını birleştirerek çıkışta oluşacak ikili değeri belirler.

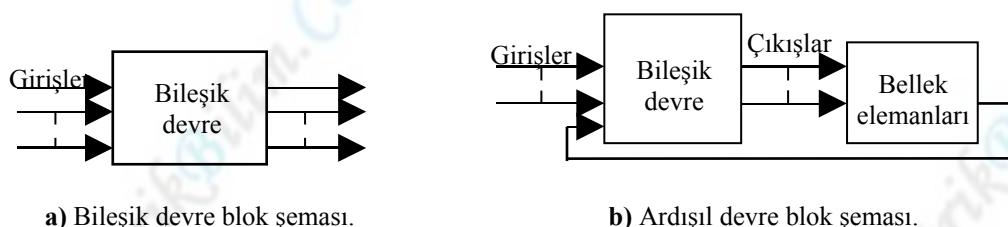

**Şekil 10.1.** Bileşik ve Ardışıl devre blok şemaları.

Bileşik devrenin gerçekleştirdiği işlem sonucunda, bellek elemanlarının durumunda değişiklik yapma koşulu da belirlenir. Şekil 10.2'deki blok şemadan görüldüğü gibi, harici girişler ve bellek elemanındaki bilgilerin değerlendirilmesi sonucu değişik çıkışlar elde edilir. Elde edilen çıkışlardan bir kısmı bellek elemanlarında saklanacak yeni ikili değeri temsil ederler. Bu işlemlerden çıkarılan sonuç; ardışıl devrenin harici çıkışlarının harici girişler ile bellek elemanlarında saklanan bilginin bir fonksiyonu olduğudur.

Ardışıl (sıralı) devreler, sinyallerin zamanlamasına bağlı olarak iki grupta toplanabilir: Senkron (es zamanlı) ve asenkron (es zamanlı olmayan) ardışıl devreler.

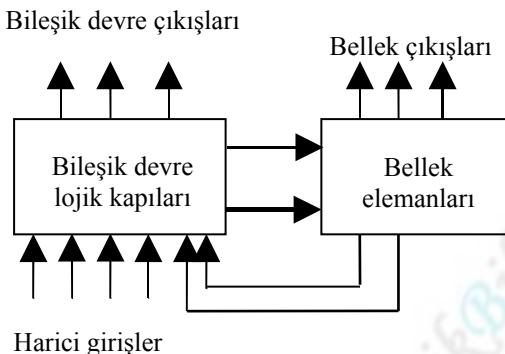

**Şekil 10.2.** Ardışıl devrelerde önceki durumların değerlendirilmesi.

Senkron ardışıl devrelerde, bellek elemanlarını sadece belirli zaman dilimlerinde etkileyen sinyaller kullanılır. Sinyaller oluşturulurken sınırlı süreli darbeler kullanılır. Bu şekilde darbelerin kullanıldığı bir sistemde zorluk, farklı kaynaklardan aynı kapının girişlerine ulaşan iki bilginin (sinyalin) önceden tahmin edilmeyen gecikmeler göstermesi ve bilgilerin birbirinden bir miktar da olsa ayrılmasıdır.

Senkron sıralı devrelerde, senkron çalışma periyodik tetikleme sinyalleri (clock pulses) dizisi üreten ana sinyal üreticisi (master - clock generator) ile sağlanır.

Bellek elemanlarının girişinde tetikleme sinyalleri kullanan senkron sıralı devreler, ‘**tetiklemeli (saatli) sıralı devreler**’ (clocked sequential logic) olarak adlandırılır. Kararsızlık probleminin olmadığı bu devrelerde, bellek elemanı olarak Flip-Flop devreleri kullanılır.

Asenkron (es zamanlı olmayan) sıralı devrelerde, çıkışın değişmesi giriş sinyallerinin bir veya daha fazlasının değişmesine bağlıdır. Giriş ve buna bağlı olarak çıkış durumu herhangi bir anda etkilenebilir (değişebilir).

Asenkron sıralı devrelerde yaygın olarak kullanılan bellek elemanları zaman gecikmeli elemanlardır. Zaman gecikmeli bir elemanın bellek yeteneği, sinyalin eleman içinde yayılmasının belli bir zaman alması olgusundan kaynaklanmaktadır. Pratikte mantık kapılarında meydana gelen gecikme, ihtiyaç duyulan gecikmeyi sağlayarak fiziksel gecikme ünitelerine olan ihtiyacı ortadan kaldırır.


Kapılarla oluşturulan asenkron devreler geri beslemeli bileşik devre olarak değerlendirilebilir ve bu şekildeki devrelerde geri besleme nedeni ile devrenin kararlı çalışma durumu bozulabilir.

## 1 Ardışıl Devrelerin Analizi

Ardışıl devre, bileşiminde en az bir FF bulunduran, bunun ötesinde giriş-çıkış durumunu belirleyen bileşik devreler (lojik kapılar) içeren düzeneklerdir. Ardışıl devrelerin davranışını; girişlerine, çıkışlarına ve mevcut durum ile alabilecekleri gelecek durumlara göre belirlenir. Ardışıl bir devrenin analizi; girişlerin, çıkışların ve iş sırası tablosu veya şemasının elde edilmesi şeklinde gerçekleştirilir.

Ardışıl devrelerin davranışını tanımlayan boolean ifadeleri yazılabilir. Ancak, bu ifadelerin doğrudan veya dolaylı olarak gerekli zaman sırasını içermesi gereklidir. Ardışıl devreyi analiz etmek için, tetiklemeli ardışıl devreye bir örnek vererek ardışıl devrelerin davranışlarını açıklayan çeşitli yöntemleri inceleyelim.

Şekil 10.3'te genel bir ardışıl devre örneği görülmektedir. Devre, bir 'x' giriş değişkeni ile A ve B olarak isimlendirilen iki adet tetiklemeli R-S FF'ye sahiptir. A FF'sinin  $S_A$  ve  $R_A$  girişleri,  $C_1$  ve  $C_2$  ile simgelenen bileşik devreler tarafından sağlanır. B FF'sinin  $S_B$  ve  $R_B$  girişleri ise,  $C_3$  ve  $C_4$  bileşik devreleri tarafından üretilir. Devrenin incelenmesini kolaylaştırmak amacıyla, FF'lerin çıkışlarından kapı girişlerine olan bağlantılar gösterilmemiş, bunun yerine bağlantılar girişlerine konan harf sembollerile belirtilmiştir. Devrede kullanılan FF'ler tetiklemeli olduklarıdan, girişlerin etkisi tetikleme pulsları sırasında algılanır ve FF'lerin geçiş özelliklerine göre  $A(t+1)$ ,  $A'(t+1)$ ,  $B(t+1)$ ,  $B'(t+1)$  gelecek durumları üretilir.

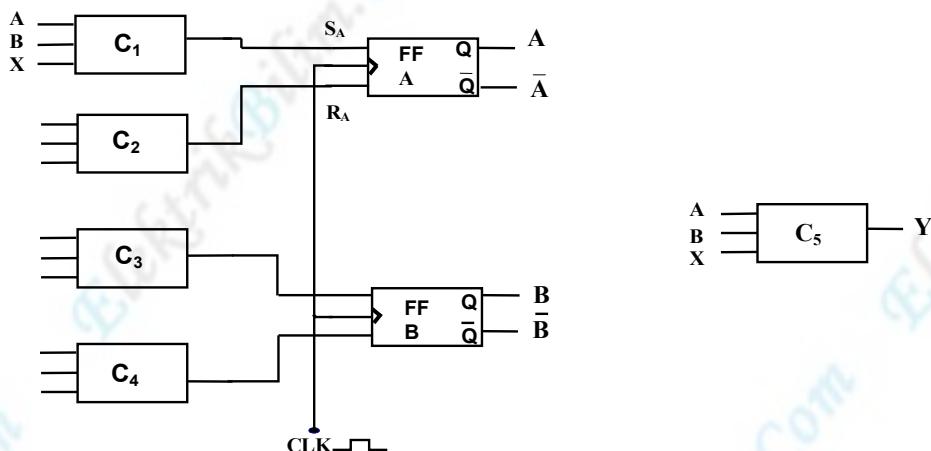

**Şekil 10.3.** Ardışıl devre örneği.


Bu şekilde genel özellikleri tanımlanan bir ardışıl devrenin analizi üç değişik yöntemle yapılabilir:

- i- Durum Geçiş Şeması Yöntemi,
- ii- Durum Geçiş Tablosu Yöntemi,
- iii- Durum Denklemleri Yöntemi,


Bu yöntemleri sırası ile açıklayalım.
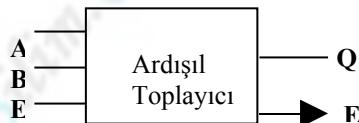
### 1.1. Durum Geçiş Şeması Yöntemi

Durum geçiş şeması yöntemi; ardışıl devrenin sözel anlatımını en iyi yansitan, mevcut durum-gelecek durum ilişkisini görsel biçimde sergileyen bir yöntemdir. Bu yöntemde, devrenin her durumu bir daireyle, durumlar arasındaki geçişler ise daireleri birbirine bağlayan yönlü oklar ile gösterilir. Her dairenin içindeki ikili sayı, dairenin temsil ettiği durumu tanımlar. Geçişleri gösteren oklar üzerine ise söz konusu durum geçişinin hangi girdilerle gerçekleştiği ve çıktıının ne olduğu yazılır. Bu gösterim için kesme işaretti (/) kullanılır ve bu kesme işaretinin soluna girdiler, sağına ise çıktılar yazılır. Bir durum değişikliği söz konusu değil ise, durum oku başladığı noktaya döner (Şekil 10.4).



a) Ardışıl toplayıcı blok şeması.

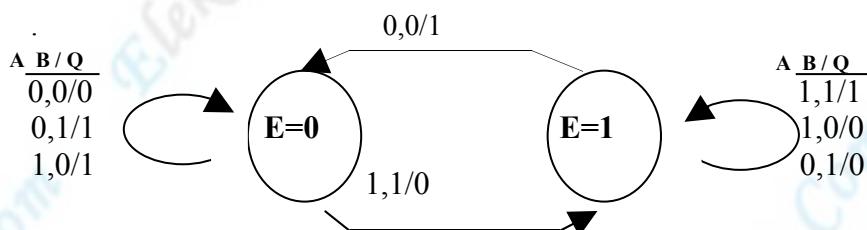

b) Ardışıl toplayıcı durum geçiş şeması.

**Şekil 10.4.** Ardışıl toplayıcı blok şeması ve durum geçiş şeması.


**Örnek 1:** Tam toplayıcı işlemini ardışıl devre ile gerçekleştirmede oluşan olayları inceleyelim.

Bir toplayıcı devresinde elde terimi ‘E’, giriş değişkenleri ise ‘A’ ve ‘B’ sembolleriley gösterilebilir. Sözgelimi E=0 iken, giriş değerleri A=1, B=1 olduğunda E=1 durumuna geçer ve toplayıcının çıkışı ‘0’ olur. E=1 durumunda iken; A=0, B=0 dışındaki giriş değerlerinde devrenin durumunda bir değişiklik olmaz (Şekil 10.4).

Kesme ‘/’ işaretinin solundaki değerler ‘A’ ve ‘B’ girişlerini, sağındaki terim ise ‘Q’ çıkışının durumunu ifade eder. Daire içerisindeki ‘E’ değeri ile giriş değerlerinin toplamını, devrenin alacağı konumu (Q) ve E’nin yeni değerini belirler. Örneğin E=0 iken; girişlerin ‘0,1’ olması durumunda E=0 konumunu korurken, Q=1 değerini alır. Bu durumda geçiş oku başladığı daireye geri döner. E=1 iken; girişlere ‘0’ uygulanması durumunda Q=1 değerini alırken, ‘E’ durum değiştirerek ‘0’ değerini alır. Geçiş oku E=0 olan diğer daireye doğru değişimi gösterir.

**Örnek 2:** Paralı kutu kola makinesi:

Değişik yerlerde karşılaştığımız paralı kola satıcı makinenin durum geçiş şemasını çizelim. Makinenin girdilerinin 25, 50, 100 ve 250 birimlik madeni paralar olduğunu varsayıyalım. Çıkışında ise kutu kola düşsun ve gereğinde paranın üzerini versin. Kolanın 150 birim değerinde olduğunu varsayıarak, makinenin alacağı durumları; boş, kasada 25 var, kasada 50 var, kasada 75 var, kasada 100 var ve kasada 125 var diye sıralayabiliriz. Bu değerleri kasanın alacağı durumlar kabul ederek dairelerde içerisinde gösterebiliriz.

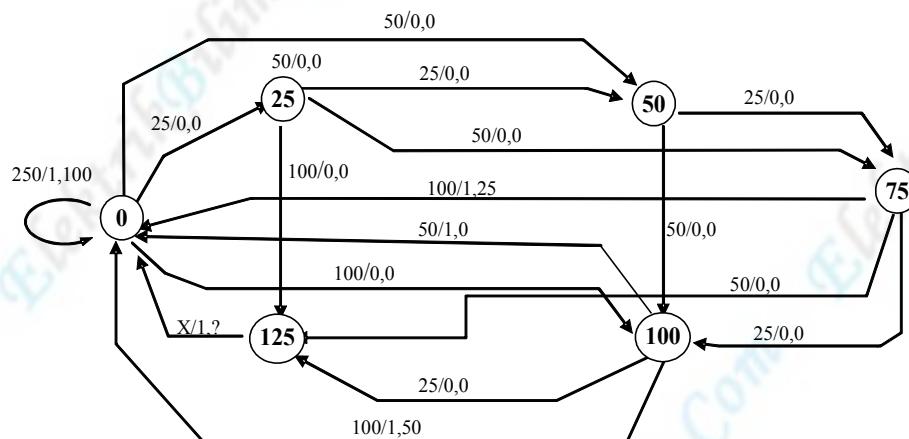

**Şekil 10.5.** Kutu kola makinası için durum geçiş şeması.

Makine ‘kasada 125 birim var’ durumuna geldikten sonra hangi para atılırsa atlsın bir kola kutusu düşmekte, paranın üstü geri verilip makine boş durumuna dönmektedir. Kasada olabilecek paraları durumlar olarak tespit ettikten sonra atılabilcek para birimlerini ‘/’ işaretinin solunda gösterip, ‘/’ işaretinin sağında ise kolanın düşüp (1), düşmediği (0) ve ayrıca kalan para miktarı gösterilirse, Şekil 10.5’deki durum şeması elde edilir.

Bu örnekte sözel anlatımda geçiş şemasını çıkardık. Lojik şeması çizilen ardışıl devrede geçiş şeması oluşturulabilir. Bunu da bir örnekle açıklayalım.

**Örnek 3:** Şekil 10.6’da verilen mantık devresi, ardışıl bir fonksiyonu gerçekleştirmektedir. Devrenin girişi ‘x’, çıkışı ‘y’, durumlar ise; ‘A’ ve ‘B’ çiftidir. Bu devrenin durum şemasını oluşturalım.


Devrenin incelenmesine bir başlangıç durumundan, örneğin AB=00 durumundan başlanır. X=1 olduğunda, FF girişleri;

$$S_A = X' \cdot B = 0, \quad R_A = X \cdot B' = 1, \quad S_B = X \cdot A' = 1 \quad \text{ve} \quad R_B = X' \cdot A = 0$$


değerini alır. Bu giriş değerlerine sahip FF’lerin bir sonraki durumu AB=01 olarak belirlenir. Bu anda devrenin çıkışı;  $y=X \cdot A \cdot B'=0$  olur.

Devrenin incelenmesinden; devrenin alabileceği durumları temsil eden AB değişkenlerinin, 00, 01, 10 ve 11 kombinasyonlarını alabileceği bulunur. Bu kombinasyonlar devrenin durumları olarak alınıp devredeki durum değişkenleri incelenirse, Şekil 10.7’deki durum geçiş şeması elde edilir.

Devrenin çalışmasını yorumlamaya yardımcı olan durum şemasını bu şekilde elde etmek karmaşık bir yöntemdir. Bu nedenle, bir devrenin durum şeması daha sonra anlatılacak durum tablosundan doğrudan çizilebilir.

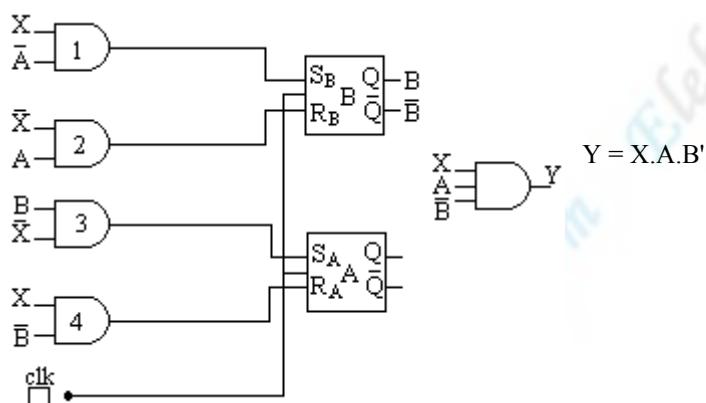

Şekil 10.6. Ardışıl devre lojik şeması.

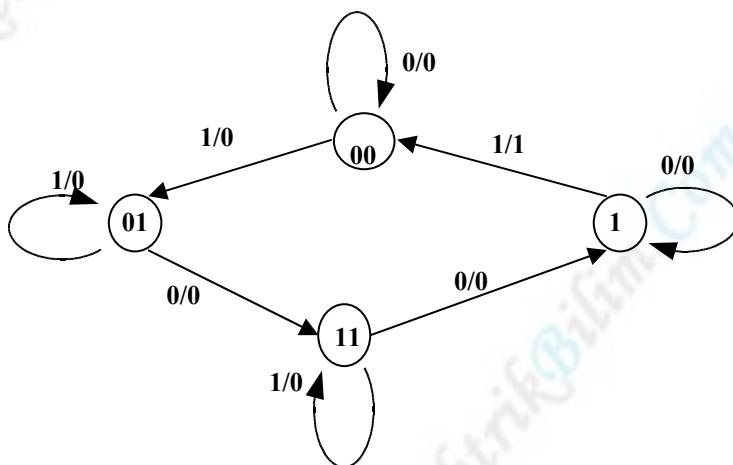

Şekil 10.7. Ardışıl devrenin durum şemasının çizilmesi.

## 1.2. Durum Geçiş Tabloları

Durum geçiş tablosu, ardışıl bir devrede mevcut durum ve giriş-çıkış değişkenleri arasındaki ilişkileri sergileyen bir tablodur. Bu tablo hazırlanırken, devrenin durum değişkenleri sayısı ile girdilerin sayısı göz önüne alınır. Bu durumda tabloda, flip-flopların tetikleme palsından önceki durumunu belirten ‘mevcut durum’, tetikleme pası uygulandıktan sonraki durumu ifade eden ‘sonraki durum’ ve ‘çıkış’ olmak üzere üç kısım bulunur. Hem sonraki durum, hem de çıkış bölümleri,  $X=0$  ve  $X=1$  için olmak üzere 2 sütundan oluşur.

Tablo oluştururken, durum değişkenleri sayısı ile girdi sayısı göz önüne alınır. Buna göre devrede ‘ $m$ ’ tane FF varsa, ‘ $m$ ’ tane durum değişkeni tanımlanır ve devrede  $2^m$  tane farklı durum söz konusu olur. Ayrıca devrenin ‘ $n$ ’ tane girişi varsa,  $2^n$  tane farklı giriş değerleri birleşimi söz konusu olur.

Tablo oluşturulurken, önce değişken bileşimlerini içeren bir sütun hazırlanır. Daha sonra, durum tablosunun oluşturulmasına varsayılan bir ilk değerle başlanır. Analiz her ne kadar keyfi bir durumla başlayabilirse de, Şekil 10.6'daki devreyi incelemeye ‘00’ durumu ile başlayacağız.

Mevcut durum ‘00’ iken; A=0 ve B=0 olur. Bu anda her iki FF reset konumunda ve X=0'dır. Bu değerlerin uygulandığı Şekil 10.6'daki, ‘VE’ kapılarından hiç birisi mantık '1' sinyali üretmez ve dolayısıyla sonraki durum değişmeden kalır. Bu durumda, AB=00 ve X=0 iken, tetikleme sinyalinden sonraki durum ‘00’ olarak belirlenir.

$AB=00$  iken  $X=1$  olunca; 1. kapı B FF'sinin S girişine '1' sinyali üretirken, 4. Kapı A FF'sinin R girişine '1' sinyali üretir. Tetikleme sinyali FF'leri tetikleyince, A FF'si çıkışı '0' ve B FF'si çıkışı '1' olur. Bu bilgiler tabloya taşınırsa, sonraki durum AB=01 olarak oluşur.

Aynı şekilde, diğer üç olası mevcut durumdan başlayarak sonraki durum elde edilebilir. Elde edilen değerler; girişlerin, mevcut durumun ve kullanılan FF türünün bir fonksiyonudur (Şekil 10.8).

MEVCUT DURUM	SONRAKİ DURUM		ÇIKIŞ	
	X=0	X=1	X=0	X=1
AB	AB	AB	Y	Y
00	00	01	0	0
01	11	01	0	0
10	10	00	0	1
11	10	11	0	0

**Şekil 10.8.** Şekil 10.6'daki devrenin durum geçiş tablosu.

Lojik devreden çıkış bölümünün değerlerini bulmak daha kolaydır. Örnek devrede, yalnızca  $X=1$ ,  $A=1$  ve  $B=0$  iken 'y' çıkışı 1'e eşittir. Bu nedenle; mevcut durum=10 ve  $X=1$  durumunda  $y=1$ , bu durum dışındaki bütün durumlarda çıkış sütunları '0' olarak yazılır.

Ardışık bir devrenin harici çıkışları, mantık elemanlarından ve FF çıkışlarından alınabilir. Mantık kapılarından çıkış alınması halinde durum tablosunda çıkış bölümü gereklidir. Çıkış olarak yalnızca FF çıkışları söz konusu ise, FF'lerin çıkışları mevcut durum sütununda zaten verildiğinden durum tablosunun çıkış bölümü iptal edilebilir.

### 1.3. Durum Denklemleri

Durum denklemleri, flip-flop'ların durum geçiş şartlarını tanımlayan matematiksel bir ifadedir. Denklemde sol tarafı FF'nin sonraki durumunu, bir boolean fonksiyonu olan sağ taraf ise sonraki durumu 1'e eşitleyen mevcut durum şartlarını tanımlar. Sonraki durum şartlarının harici giriş değişkenleri ve FF değerleriyle tanımlaması dışında, durum denklemi şekeiten FF karakteristik denklemine benzer.

Durum denklemi, doğrudan doğruya durum tablosundan elde edilir. Örneğin; A FF'sine ait durum denklemi Şekil 10.8'den elde edilebilir.

Sonraki durum sütunlarından A FF'sinin '1' durumuna dört kez geçtiğini görürüz. Bu durumlar; X=0 iken AB= 01, 10, 11 durumları ile, X=1 iken AB=11 olduğu bileşenlerdir. Anlatılanlar bir durum denkleminde matematiksel olarak;

$$A(t+1) = (A'B + AB' + AB)X' + ABX$$

formülü ile ifade edilebilir. Denklemin sol tarafı; FF'nin harf simbolünü ve FF'nin bir sonraki alacağı değeri ifade eden zaman fonksiyon simbolünü içerir [A(t+1)].

Aynı şekilde, B FF'sinin dört kere '1' değerine sahip olduğu durum tablosunda görülmektedir. Bu durumda, tablodan faydalananak B FF'si için;

$$B(t+1) = A'BX' + (A'B' + A'B + AB)X$$

denklemi yazılabilir.

Durum denklemlerinin sağ tarafı mevcut durum için bir boolean fonksiyonudur. Bu fonksiyon 1'e eşit olunca, bir sonraki tetikleme palsı ile A FF'sinin sonraki durumu '1' olur. Fonksiyonun '0' olması ise, sonraki durumu '0'a eşitler.

A(t+1)

	AB	00	01	11	10
X					
0	0	(1)	1	1	1
1	0	0	1	0	

$$A(t+1) = Ax' + Bx' + AB$$

B(t+1)

	AB	00	01	11	10
X					
0	0	(1)	0	0	
1	(1)	(1)	1	0	

$$B(t+1) = A'B + A'x + Bx$$

Şekil 10.9. FF durum denklemlerinin Karnaugh haritası yardımıyla sadeleştirilmesi.

A ve B FF'lerinin durum denklemleri, Şekil 10.9'daki Karnaugh haritaları ile sadeleştirilebilir. Yukarıda bulunan durum denklemleri Karnaugh haritalarına taşınır ve Karnaugh yardımıyla sadeleştirme yapılırsa, sadeleştirme sonucunda;


$$A(t+1) = Ax' + Bx' + AB \quad \text{ve} \quad B(t+1) = A'B + A'x + Bx$$

denklemleri bulunur.


## 2. Ardışıl Devre Tasarımı

Ardışıl bir devrenin çözümlemesi, lojik devreden yola çıkararak durum geçiş şeması ve durum geçiş tablosunun oluşturulması, böylece devrenin giriş – çıkış ilişkisinin saptanması ile sonuçlanan bir işlemidir. Bu işlem, Şekil 10.11’deki blok şemada özetlenmektedir.

Ardışıl devrenin tasarımı ise; oluşturulması istenen devrenin sözcük olarak ifade edilmesinden başlayıp, devre çözümleme işleminin aşamalarının ters sırada uygulanarak lojik devrenin çizilmesi ile sonuçlanan bir işlemler dizisidir (Şekil 10.12).

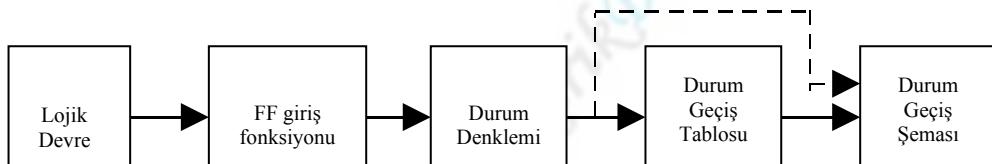

Şekil 10.11. Ardışıl devre çözümleme işleminin aşamaları.

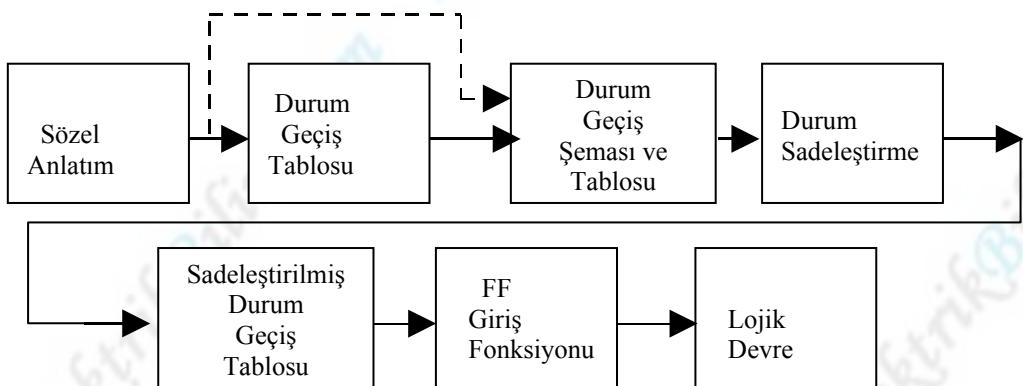

Şekil 10.12. Ardışıl devre tasarım aşamaları.

Her tasarım işleminde olduğu gibi, tasarlanan devrenin en düşük maliyet ile gerçekleştirilemesini sağlamak amacıyla devrenin en az sayıda eleman ile gerçekleştirilmesi gerekir. Devre çizimi aşamasından önce, ardışıl bir devrenin maliyetini lojik kapıların ve FF’lerin belirlediği göz önünde bulundurularak, devre en basit şecline getirilir. Devrenin basitleştirilmesine yönelik bu işleme, ‘**durum sadeleştirme**’ denir. Ardışıl devre tasarımda takip edilecek aşamalarda bulunan ve daha önce açıklanmayan konulardan birisi olan devre sadelestirmesi (durum indirgenmesi) işlemini inceledikten sonra, tasarım aşamalarını örneklerle açıklayalım.

## 2.1. Durum Sadeleştirme (Durum İndirgeme)

Her tasarım sürecinde lojik devrenin maliyetinin en aza indirilmesi hedeflenir. Maliyeti düşürmenin en kısa yolu; kullanılan elemanların (FF ve kapı devreleri) sayısını azaltacak işlemlerin yapılmasıdır. Ardışıl bir devrede kullanılan eleman sayısını azaltmak amacıyla yapılan işlem, ‘durum indirgeme’ veya ‘durum sadeleştirme’ olarak adlandırılır. Durum indirgemesi, giriş–çıkış ilişkisini yerine getirecek devreler arasından en az donanıma gereksinim duyanı bulmaktır. Diğer bir deyişle, harici giriş–çıkış gereksinimlerini aynen koruyarak durum sayısını azaltma işlemidir. Durum indirgemesinin, kullanılan FF sayısını azaltırken gerekli lojik kapı sayısının artmasına neden olabileceğini unutmamak gereklidir.

İndirgeme işlemini açıklamadan önce belirtirmesi gereken önemli bir nokta; indirgeme işleminin yalnızca giriş ve çıkış denklemleri veya değerleri ile ilgilenilmesi durumunda kullanılabileceğidir. Mevcut durumların doğrudan çıktı olarak kullanıldığı devrelerde (örneğin sayıcılar) yada oluşturulmuş ara durumların işlevinin olduğu sistemlerde durum indirgemesi yapılamaz.

Durum indirgemesi işlemi, ‘yuvaya dönen–reset’ ve ‘yuvaya dönmemeyen–nonreset’ devreler için farklı şekillerde gerçekleştirilebilir.

Ardışıl bir devre, belirli işlemler sonucunda belirli bir duruma yani bir yuva durumuna dönüyorrsa, ‘**yuvaya dönen devre**’ olarak nitelendirilir. Yuvaya dönen devrelerde durum indirgemesi, eşdeğer durumları kaynaştırılması ile gerçekleştirilir. İki mevcut durumun eşdeğer sayılabilmesi için, gelecek durumlarının ve ürettikleri çıktıların aynı olması gereklidir. Kaynaştırılacak durumlar, durum tablosundan yararlanılarak belirlenir.

**Örnek 4:** Şekil 10.13.a’da durum geçiş tablosu verilen ardışıl devrenin durum sayısını indirgeyelim.

Bu örnekte ‘yuva’, ‘E’ durumudur. Tablonun incelenmesinden; ‘A’ ve ‘D’ durumlarının aynı gelecek ve aynı çıktı değerlerine sahip yani eşdeğer oldukları görülür. Dolayısıyla bu iki durum A=D özdeşliği ile birleştirilirse; ‘D’ durumu silinir ve ‘D’ görülen yere ‘A’ yazılırsa, Şekil 10.13.b’deki yeni tablo elde edilir. Sonuç olarak; beş olan durum sayısı dörde ve devre için gerekli FF sayısı üçten ikiye indirgenmiş olur.

Durum şeması verilen bir devrede durum indirgeme işlemi yapılması gerektiğinde, durum şemasından durum tablosunun oluşturulması gereklidir. Şekil 10.14’de yalnızca giriş - çıkış sırası önemli olan, iç durumların yalnızca gerekli sırayı sağlamak için kullanıldığı bir devrenin durum şeması görülmektedir. Bu nedenle, dairelerin içerisindeki işaretli durumlar ikili değerleri yerine harf sembollerile gösterilmiştir.

Durum şemasında daireler içerisindeki harfleri mevcut durum kabul ederek, gelecek durum ve çıkışları elde edebiliriz.

Devre ilk başlangıç ‘a’ durumunda iken, ‘0’ girişi ‘0’ çıkış üretir ve devre ‘a’ konumunda kalır. Mevcut durum ‘a’ iken girişin ‘1’ olması; ‘0’ çıkış ve sonraki durum olarak ‘b’ konumunu verir.

Mevcut durum ‘b’ iken giriş ‘0’ olunca, çıkış ‘0’ ve sonraki durum ‘c’ olur. Durumları inceleme işlemine devam edilmesiyle, Şekil 10.15.a’daki tablo oluşur.

		Şimdiki durum		Gelecek durum (Sonraki)	
		X=0	X=1	Cıktı	
		X=0	=1A		
		B			
		C			
		D			

(a)


		Şimdiki durum		Gelecek durum	
		X=0	X=1	X=0	X=1
		X=0	X=1	A	
		B			
		C			
		E	A		C

(b)

Şekil 10.13. Durum tablosu verilen bir devrenin durum sayısının azaltılması.

Elde edilen durum geçiş tablosunda, ‘D’ ile ‘F’ ve ‘E’ ile ‘G’ durumlarının eşdeğer olduğu görülür. Eşdeğer olan çiftlerden ‘F’ ve ‘G’ durumları silinir ve gelecek durum sütununda ‘F’ görünen yere ‘D’, ‘G’ görülen yere ‘E’ yazılırsa, Şekil 10.15.b’ deki tablo elde edilir.

İncelenen örnekte ardışıl devrenin durum sayısı 7’den 5’e indirilmiş, ancak gerekli FF sayısında bir azalma olmamıştır.

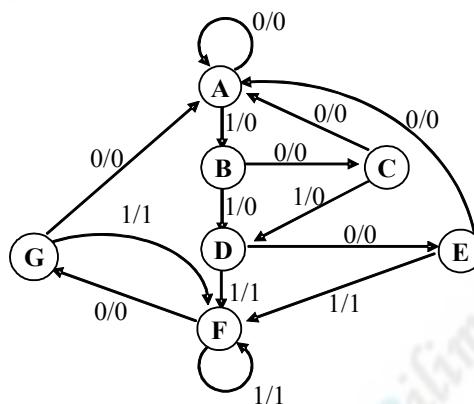

Şekil 10.14. Örnek durum şeması.

Çünkü, 'm' sayıda FF ile  $3^m$  sayıda farklı durum temsil edilebilir. Bu nedenle; 3 FF ile  $2^3=8$  farklı durum temsil edilebilse de, 5 farklı durumda ancak 3 adet FF ile oluşturulabilir. Bununla beraber, Şekil 10.15.a'daki 7 durumlu tablo kullanılması ile kullanılmayan bir durum kalırken, 5 durumlu tablo kullanılması halinde kullanılmayan üç durum kalır. Kullanılmayan durumlar devre tasarıımı sırasında farketmez durumları (don't care) ifade eder. Farketmez durumları genellikle daha basit bir Boolean fonksiyonu oluşturduğu için, 5 konumlu devre 7 konumlu devreye göre daha az lojik kapı gerektirebilir.

Şimdiki Durum	Gelecek Durum		Çıktı		Şimdiki Durum	Gelecek Durum		Çıktı	
	X=0	X=1	X=0	X=1		X=0	X=1	X=0	X=1
A	A	B	0	0	A	A	B	0	0
B	C	D	0	0	B	C	D	0	0
C	A	D	0	0	C	A	D	0	0
D	E	F	0	1	D	E	D	0	1
E	A	F	0	1	E	A	D	0	1
F	E	F	0	1					
G	A	F	0	1					

(a)

(b)


**Şekil 10.15.** Durum şemasından durum tablosunun elde edilmesi ve tablonun indirgenmesi.

#### Örnek 5: Parola Seçici:

Bir haberleşme sisteminde bilgiler üçerli bit öbekleri biçiminde iletilmektedir. Bu öbeklerden '011' kombinasyonu anahtar bileşke (parola) olarak kabul edilmekte ve bu değerlere sahip öbeğin varlığı seçildiğinde çıktı '1' olup, bir alarm devresini çalıştırılmaktır, diğer bütün kombinasyonlar için çıktı '0' olmaktadır. Çıkışın '0' olduğu durumlarda başlangıç durumuna dönülmektedir. Bu işlemleri gerçekleştirecek ardışık devreyi tasarlayalım.

Yapılan açıklamaları referans alan, sistemin durum geçiş şeması ve durum geçiş tablosu Şekil 10.16'daki gibi çizilebilir. Ayrıca durum geçiş tablosunda her bir üçerli grup oluşurken, makinenin belleğinde birikmiş bulunan bilgiler de yazılabilir.

Ardışıl durum tablosunda, ' $P_0$ ' durumunun yuva durumu olduğu kolayca anlaşılabilir. Durum geçiş tablosundan,  $P_3$ ,  $P_5$ , ve  $P_6$  durumlarının hem X=0 hem de X=1 girdileri için aynı çıktıya ve gelecek duruma sahip oldukları görülmektedir. Bu durumlar  $P_3$  durumu altında toplanırsa, Şekil 10.17'deki indirgenmiş durum tablosu elde edilir. İki tablonun karşılaştırmasından; durum sayısının azaltılmasına karşılık, gerekli FF sayısında bir azalma olmadığı görülür.

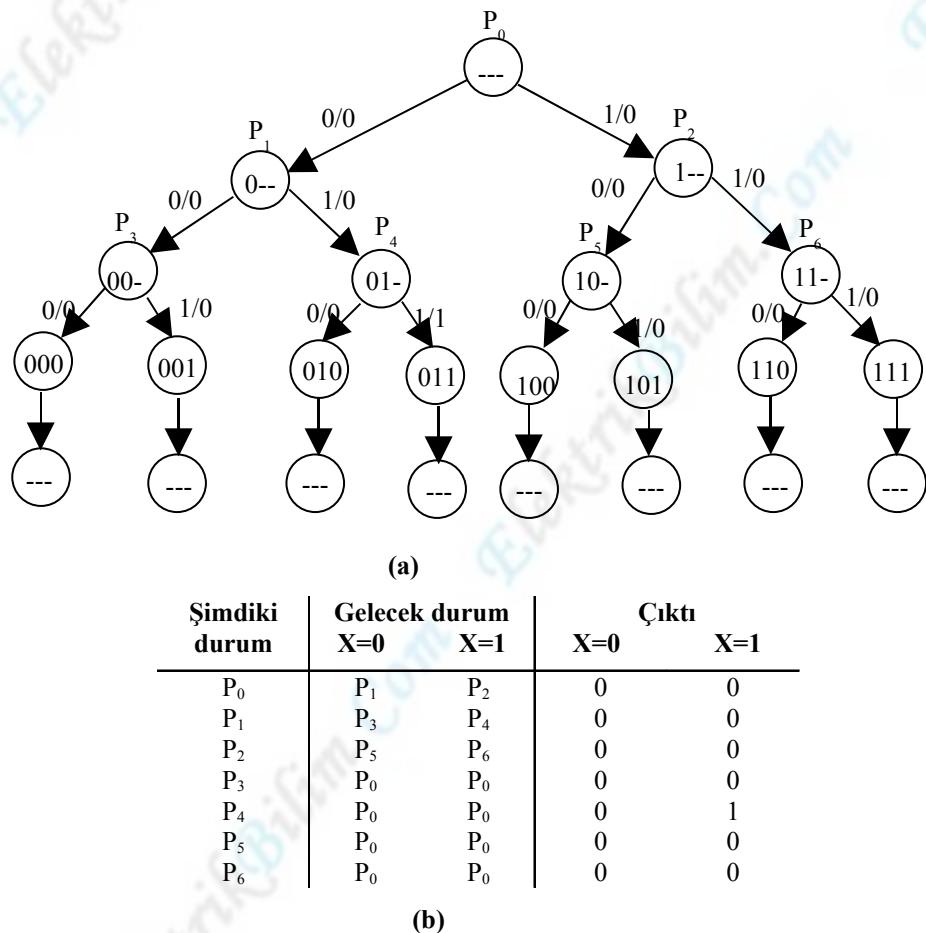

**Şekil 10.16.** Parola seçici durum geçiş şeması ve durum geçiş tablosu.

Şimdiki durum	Gelecek durum		Çıktı	
	X=0	X=1	X=0	X=1
P <sub>0</sub>	P <sub>1</sub>	P <sub>2</sub>	0	0
P <sub>1</sub>	P <sub>3</sub>	P <sub>4</sub>	0	0
P <sub>2</sub>	P <sub>3</sub>	P <sub>3</sub>	0	0
P <sub>3</sub>	P <sub>0</sub>	P <sub>0</sub>	0	0
P <sub>4</sub>	P <sub>0</sub>	P <sub>0</sub>	0	1

**Şekil 10.17.** Parola seçici indirgenmiş durum tablosu.

## 2.2. Durum Tahsisi (Durum Atanması)

Ardışıl bir devrenin bileşik devre kısmının maliyeti, bileşik devrelerin sadeleştirilmesi için kullanılan sadeleştirme yöntemleri ile azaltılabilir. Ancak bileşik devrenin sadeleştirilmesi sırasında; başlangıçtaki harf simgeleriyle gösterilmiş olan durumlara birer ikili değer atama işlemi, yani durum ataması denen başka bir faktör ortaya çıkar. Bu faktör özellikle ardışıl devre dış giriş-çıkış uçları açısından değerlendirildiği zaman faydalıdır. Oysa, sayıcı ve zamanlayıcı gibi devrelerde erişilen durum aynı anda devrenin çıktısını oluşturduğundan, durum ataması konusunda hiçbir esneklik olamaz ve durumun ikili değeri çıktının değerine eşittir.

Mevcut birçok durum tahsisi yöntemi bulunmaktadır (Armstrons-Hunaphrey vb.). Ancak bu yöntemler içerisinde minimum maliyetli bir bileşik devre garanti edecek bir durum tahsisi (ataması) yöntemi belirlenmemiştir. Bu yöntemler anahtarlama ve durum makinaları teorisi ile ilgili kaynaklarda bulunabilir. Biz burada ardışıl devrenin tasarım aşamalarını örneklerle inceleyelim.

## 2.3. Ardışıl Devre Tasarım Aşamaları ve Tasarım Örnekleri

Ardışıl devrenin tasarımını, devrenin özelliklerinin tanımlamasıyla başlar ve bir mantık şemasıyla veya mantık şeması elde etmek için kullanılabilen Boolean fonksiyonları ile devam eder. Doğruluk tablosuyla tam olarak tanımlanabilen bileşik devrelerin tersine, sıralı devreler özellik tanımı için bir durum tablosu gerektir. Bu nedenle ardışıl devrelerin tasarımında ilk adım; durum tablosu, durum şeması veya durum denklemlerinden birisinin oluşturulmasıdır (Şekil 10.12).

Diğer yandan, senkron ardışıl bir devre FF ve lojik kapılardan oluşur. Bu nedenle, tasarım sırasında kapıların oluşturduğu bileşik devre ve FF'lerin oluşturduğu ardışıl devrenin birlikte tasarlanması gereklidir. Tasarım sırasında takip edilecek adımlar aşağıdaki gibi özetlenebilir:

- i- Devre sözel olarak açıklanır. Bu arada devre şeması, zamanlama şeması veya diğer uygun bilgiler açıklanabilir. Bunlardan devrenin durum geçiş şeması çizilebilir.
- ii- Devre konusunda verilen tüm bilgiler ve durum geçiş şeması değerlendirilerek durum tablosu oluşturulur.
- iii- Durumlar simgelerle (örneğin harf) ifade edilerek, durum indirgeme yöntemleri yardımıyla durum sayısı azaltılmaya çalışılır.
- iv- Elde edilen durum tablosunun harf içermesi halinde, her bir duruma karşılık binary değer atanır.
- v- Eldeki durum sayısına bağlı olarak gereken FF sayısı belirlenir ve her bir FF'ye büyük harf sembol verilir.

**vı-** Kullanılacak FF türü (SR, JK, T, D türlerinden biri) seçilir.

**vii-** Durum geçiş şemasından yola çıkarak ve seçilen FF türünün davranışının göz önüne alınarak FF durum denklemleri oluşturulur.

**viii-** Karnaugh haritası veya farklı bir sadeleştirme yöntemi kullanılarak sadeleştirme yapılır ve FF giriş fonksiyonları elde edilir.

**ix-** Lojik devre çizilir ve FF bağlantıları gösterilir.

Ardışıl devre tasarımda tecrübe kazandıktan sonra, tasarım için sıralama aşamaları azaltmak ve tasarım işlemini hızlandırmak mümkündür. Ayrıca durum sayısının ve durumlara atanan ikili değerlerin bilinmesi durumunda 3 ve 4 nolu basamaklar atlanabilir.


Tasarımda kullanılacak FF türü tasarım sırasında belirlenebileceği gibi, tasarımının piyasadan temin edebildiği türlere de bağlı olabilir. Dijital sistemlerin birçoğu, mevcutlar arasında en kullanışlı FF türü olması nedeniyle JK FF'ler ile oluşturulur. FF türlerinin tümünün bulunduğu durumlarda; veri transferi gerektiren (kaymalı kaydedici gibi) uygulamalarda RS veya D tipi, sayıçı gibi uygulamalarda JK veya T tipi, genel uygulamalarda ise JK tipi FF'ler tercih edilir.

**Örnek 6:** Şekil 10.18'de blok şeması ve çalışma programı verilen lojik devreyi RS, JK, D ve T tipi FF'ler kullanarak ayrı-ayrı tasarlayalım.

Çalışma programında görüldüğü gibi, ilk tetikleme işaretini ile  $Q_1=0$ ,  $Q_2=1$  olacak yani  $D_1$  sönüklük  $D_2$  yanık olacaktır. Daha sonraki tetikleme işaretlerinde sırasıyla;

$$\left. \begin{array}{l} Q_1=0, Q_2=0 \\ Q_1=1, Q_2=0 \\ Q_1=1, Q_2=1 \end{array} \right\} \text{yani} \quad \left. \begin{array}{l} D_1 \text{ ve } D_2 \text{ sönüklük} \\ D_1 \text{ yanık, } D_2 \text{ sönüklük} \\ D_1 \text{ ve } D_2 \text{ yanık} \end{array} \right\} \text{durumları oluşacaktır.}$$

Clk	Q <sub>1</sub>	Q <sub>2</sub>
0	0	1
1	0	0
2	1	0
3	1	1

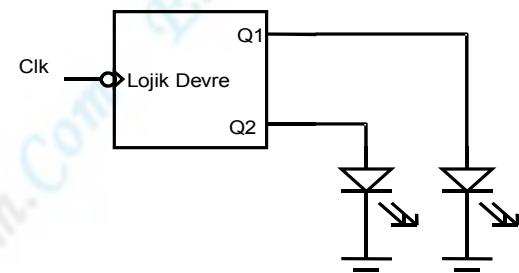

Şekil 10.18. Örnek lojik devre blok şeması ve çalışma programı.

Özetlenen çıkış dizisini gerçekleştiren devre ilk durumuna döner ve işlem tekrar başlar. Açıklamalardan anlaşılabileceği üzere, devre çıkışlarının değişme süresini tetikleme işaretinin frekansı tayin eder. Tetikleme işaretinin frekansının artması ile LED'in yanıp sönme süreleri azalır.

i- Tasarım sırasında daha önce verilen işlem sırasından bazıları ihmal edilebilir. Bu durumda; durum sayısı 4 olduğundan kullanılacak FF sayısı 2 olarak tespit edilir.

ii- Seçilen FF tipi için, devre çıkış tablosu ve FF geçiş tablosundan faydalananarak devre durumu geçiş tablosu hazırlanır (Şekil 10.19).

iii- Her bir geçiş tablosu Karnaugh haritasına uygulanarak, sadeleştirilmiş lojik ifade elde edilir.

iv- Bulunan eşitliklere göre, FF'lere kapılar eklenerek lojik devre çizilir.

**Çözüm 1:** İlk olarak RS FF ile tasarım yapılacağına ve kullanılacak FF sayısı 2 olacağına göre; devrenin çıkış durumlarını gösteren devre çıkış tablosu hazırlanır (Şekil 10.19.a.). Daha sonra Şekil 10.19.b'de verilen RS FF geçiş tablosundan faydalananarak,  $Q_1$  için  $S_1$ ,  $R_1$  ve  $Q_2$  için  $S_2$ ,  $R_2$  geçişleri oluşturulur (Şekil 10.19.c).

$Q_1$	$Q_2$	$S_1$	$R_1$	$S_2$	$R_2$
0	1				
0	0				
1	0				
1	1				
0	1				

İlk durum →

$Q_t$	$Q_{t+1}$	$S$	$R$
0	0	0	d
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	d	0

a) Devre çıkış tablosu.

b) RS FF geçiş tablosu.

$Q_1$	$Q_2$	$S_1$	$R_1$	$S_2$	$R_2$
$0 \downarrow$	$1 \downarrow$	0	d	0	1
$0 \downarrow$	$0 \downarrow$	1	0	0	d
$1 \downarrow$	$0 \downarrow$	d	0	1	0
$1 \downarrow$	$1 \downarrow$	0	1	d	0
$0 \downarrow$	$1 \downarrow$				

c) Devre durum geçiş tablosu.

**Şekil 10.19.** Ardışıl devre tasarımında devre çıkış tablosu ve RS FF geçiş tablosundan faydalananarak devre durum geçiş tablosunun oluşturulması.

Şekil 10.19.c'deki durum geçiş tablosunun oluşumunda kullanılacak FF'ye ait geçiş tablosundan faydalananır.  $Q_1$  ve  $Q_2$ 'nin çıkışları sırasıyla;  $Q_1$  çıkışı için 0-0-1-1-0 ve  $Q_2$  çıkışı için 1-0-0-1-1 şeklindedir. Bu değişimlere göre  $S_1-R_1$  ve  $S_2-R_2$  değerleri yazılır.

Bu değerler;


$Q_1$ ; 0'dan 0'a geçerken  $S_1=0$ ,  $R_1=d$

0'dan 1'e geçerken  $S_1=1$ ,  $R_1=0$


1'den 1'e geçerken  $S_1=d$ ,  $R_1=0$

1'den 0'a geçerken  $S_1=0$ ,  $R_1=1$

şeklindedir.

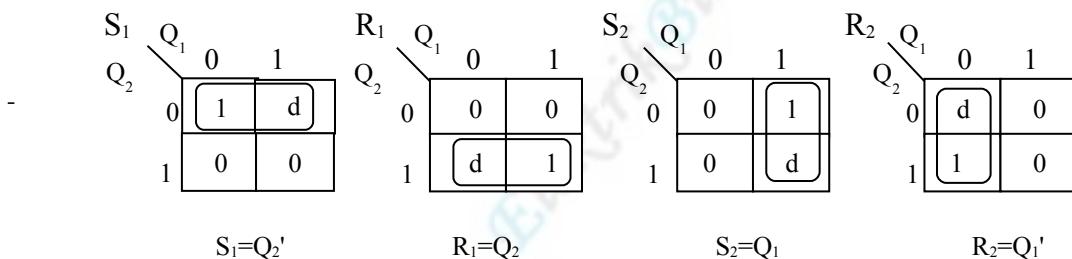

Şekil 10.20. Geçiş tablolarının Karnaugh haritalarına taşınması ve eşitliklerin yazılması.

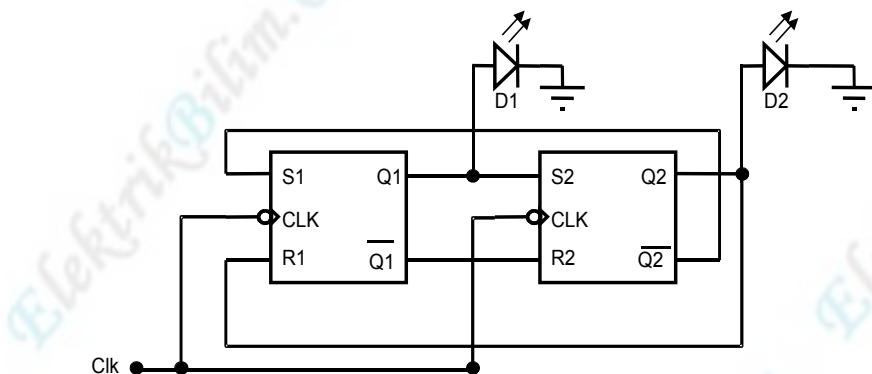

Şekil 10.21. Şekil 10.18'deki işlemi, RS FF'lerle gerçekleştirecek ardışıl devrenin lojik şeması.

$Q_1$  için yazılan bu değerler gibi,  $Q_2$  için  $R_2$  ve  $S_2$  değerlerinin bulunarak tabloya yazılması ile Şekil 10.19.c'deki durum geçiş tablosu elde edilir.

Bulunan değerler  $S_1$ ,  $R_1$ ,  $S_2$  ve  $R_2$  için oluşturulan Karnaugh haritalarına taşınıp, bu değişkenler için basitleştirilmiş eşitlikler elde edilir (Şekil 10.20). Elde edilen eşitlikleri temsil eden lojik devrenin çizilmesi ile, Şekil 10.21'deki devre oluşur.

**Çözüm 2:** Aynı problemi JK FF'ler kullanarak gerçekleştirelim. Aynı işlem sırası ve 2 adet JK FF kullanılarak, aynı işlemi gerçekleştirecek devreyi çizelim.

Önce Şekil 10.22.a'da verilen JK geçiş tablosunu kullanarak, Şekil 10.22.b'de verilen  $J_1$ ,  $K_1$ ,  $J_2$ ,  $K_2$  girişleri için FF geçiş tablosu oluşturulur. FF'lerin geçiş tablosundaki değerlerin Karnaugh haritalarına taşınması ve gruplandırma yapılması sonucunda Şekil 10.22.c'deki eşitlikler elde edilir.

Karnaugh şemalarından yazılan eşitlikleri temsil eden lojik devrenin çizilmesi ile, Şekil 10.23'deki ardışıl devre oluşur.


Qt	Qt+1	J	K
0	0	0	d
0	1	1	d
1	0	d	1
1	1	d	0

a) JK FF geçiş tablosu.

Q <sub>1</sub>	Q <sub>2</sub>	J <sub>1</sub>	K <sub>1</sub>	J <sub>2</sub>	K <sub>2</sub>
0 ↓	1 ↓	0	d	d	1
0 ↓	0 ↓	1	d	0	d
1 ↓	0 ↓	d	0	1	d
1 ↓	1 ↓	d	1	d	0
0 ↓	1 ↓				


Başlangıç  
durumu →

b) Devre durum geçiş tablosu.

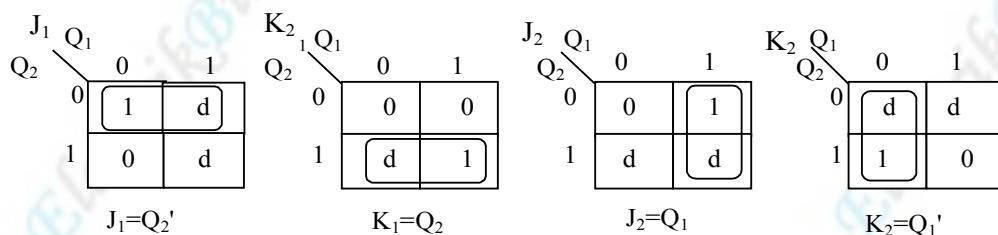

c) Karnaugh haritaları ile lojik fonksiyonların elde edilmesi.

**Şekil 10.22.** Şekil 10.18'deki devrenin JK FF'lerle tasarlanması.

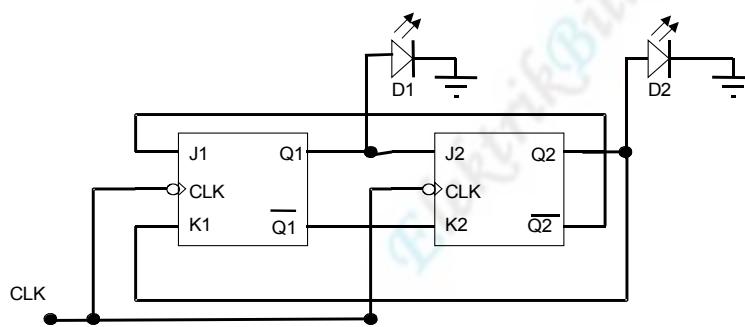

**Şekil 10.23.** Şekil 10.18'deki ardışıl devrenin JK FF'lerle gerçekleştirilemesi.

**Çözüm 3:** İstenilen devreyi D tipi FF'lerle gerçekleştirmek için; Şekil 10.24.a'daki D tipi FF geçiş tablosundan faydalananarak Şekil 10.24.b'deki FF'lere ait geçiş tablosu oluşturulur.

Geçiş tablolarının Karnaugh haritalarına taşınması ile, gerçekleştirilemesi gerekli fonksiyonlar yazılır (Şekil 10.24.c). Yazılan fonksiyonları temsil eden lojik devrenin çizilmesi ile Şekil 10.24.d'deki ardışıl devre oluşur.



$Q_n$	$Q(n+1)$	D
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	1

a) D tipi FF geçiş tablosu.


$Q_1$	$Q_2$	$D_1$	$D_2$
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	1
1	1	0	1
0	1		

b) FF'ler için geçiş tablosu.

Başlangıç  
durumu

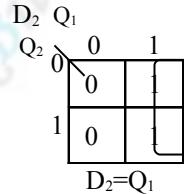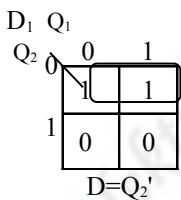

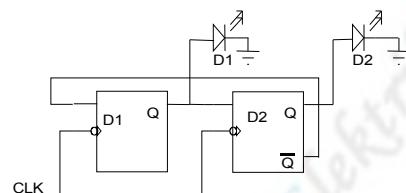c) Geçiş tablolarının Karnaugh haritalarına taşınması.



d) Tasarlanan devrenin D tipi FF'lerle gerçekleştirilemesi.

**Şekil 10.24.** Şekil 10.18'deki devrenin D FF'lerle gerçekleştirilemesi.

**Çözüm 4:** İstenilen devreyi T tipi FF'lerle oluşturmak için; Şekil 10.25.a'daki T tipi FF geçiş tablosundan faydalananarak Şekil 10.25.b'deki  $T_1$  ve  $T_2$  FF'lere ait geçiş tabloları oluşturulur.

Oluşturulan  $T_1$  ve  $T_2$  değerlerinin Karnaugh haritalarına taşınması ile, gerçekleştirilecek devreyi temsil eden fonksiyonlar yazılır (Şekil 10.25.c). Yazılan fonksiyonları gerçekleştirecek devrenin çizilmesiyle, Şekil 10.25.d'deki devre oluşur.

$$\begin{array}{ccccc} Q_n & Q_{n+1} & T & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{c} Q_1 Q_2 T_1 T_2 \\ 010100101 \\ 001111001 \end{array}$$

a) T tipi FF geçiş tablosu.


b) Devre durum geçiş tablosu.

$T_1$	$Q_1$	
0	0	1
1	0	1

$T_2$	$Q_1$	
0	0	1
1	1	0

$$\begin{aligned} T_1 &= Q_1'Q_2' + Q_1Q_2 = \overline{Q_1} \odot \overline{Q_2} \\ T_2 &= Q_1'Q_2 + Q_1Q_2' = \overline{Q_1} \oplus \overline{Q_2} \end{aligned}$$

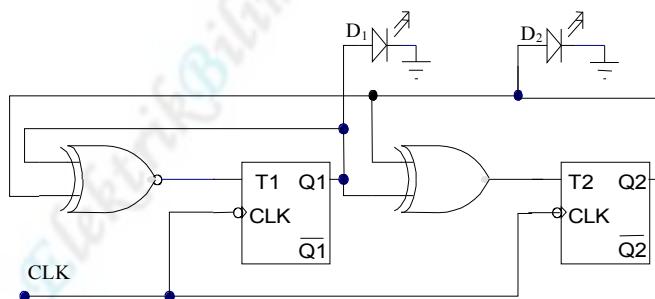c) Durum geçiş tablosunun Karnaugh haritalarına taşınması.



d) Tasarlanan devrenin T tipi FF'ler ile oluşturulması.


Şekil 10.25. Şekil 10.18'deki devrenin T tipi FF'lerle gerçekleştirilmesi.

**Örnek 8:** Şekil 10.26.a'da durum şeması verilen tetiklemeli sıralı devreyi, JK FF'lerle oluşturmak için gerekli tasarım yapalım.

Durum geçiş şeması, ikili değerleri belirlenmiş olan dört durumdan oluşur. Oklar kesme (/) işaretini olmaksızın tek bir ikili rakamla işaretlendiği için, bir giriş değişkenine karşılık çıkış

değişkeni olmadığı ve FF'lerin durumlarının devrenin çıkışları olarak değerlendirilebileceği kabul edilir. Dört durumu göstermek için ihtiyaç duyulan iki FF; A ve B harfleriyle, giriş değişkeni ise; 'X' ile gösterilirse; Şekil 10.26.b' deki durum tablosu elde edilir.

Şekil 10.26.b'de oluşturulan durum tablosunda çıkış bölümü yoktur. Mevcut durum ve giriş değişkenlerini kullanarak durum tablosunun doğruluk tablosu şeklinde düzenlendiği form, Şekil 10.27'de görülmektedir. Gerekli durum geçişlerini sağlayacak olan FF giriş koşulları her bir mevcut durum için sonraki durum ve giriş değerleri Şekil 10.27'den aktarilarak yazılabilir. Yazım sırasında, kullanılan FF'ye ait geçiş tablosundan faydalanjılır (Şekil 10.26.c).

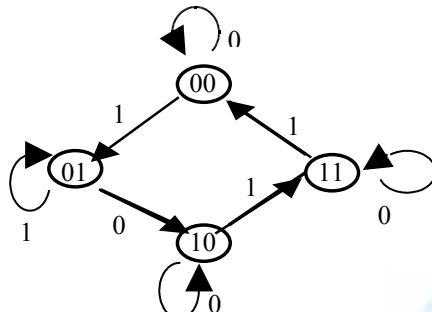

a) Durum Şeması.

		Sonraki Durum			
Mevcut Durum		X=0		X=1	
A	B	A	B	A	B
0	0	0	0	0	1
0	1	1	0	0	1
1	0	1	0	1	1
1	1	1	1	0	0

b) Durum Tablosu.


Q(t)	Q(t+1)	J	K
0	0	0	d
0	1	1	d
1	0	d	1
1	1	d	0

c) JK FF Geçiş Tablosu.

Şekil 10.26. Durum şeması verilen bir devrenin durum tablosunun oluşturulması.

Kullanılan FF'ler A - B, girişler ise  $J_A$ ,  $K_A$ ,  $J_B$ ,  $K_B$  sembolleriyile gösterilir ve tasarlanan ardışıl devrede bulunacak bileşik devre blok olarak gösterilirse; Şekil 10.27'deki devre oluşur. Bileşik devreye uygulanan girişler; harici giriş ve FF'lerin mevcut durum değerleridir.

Mevcut Durum	Giriş	Sonraki Durum		Flip-Flop Girişleri			
		A	B	$J_A$	$K_A$	$J_B$	$K_B$
0	0	0	0	0	D	0	D
0	0	1	0	0	D	1	D
0	1	0	1	1	D	D	1
0	1	1	0	0	D	D	0
1	0	0	1	D	0	0	D
1	0	1	1	D	0	1	D
1	1	0	1	D	0	D	0
1	1	1	0	D	1	D	1

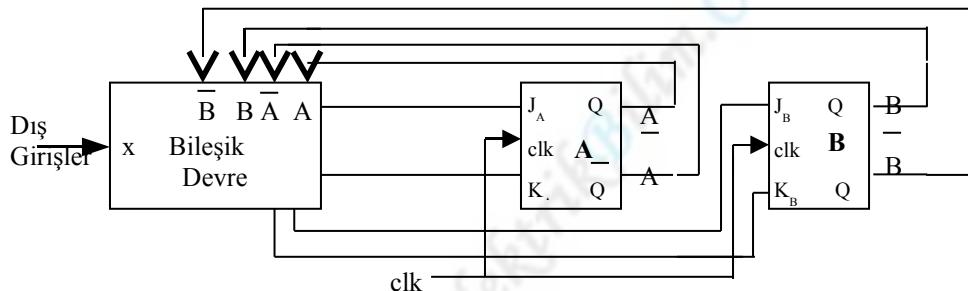

**Şekil 10.27.** Şekil 10.26'da verilen devrenin geçiş tablosu ve oluşturulacak devrenin blok şeması.

Tasarlanan devre için oluşturulan geçiş tablosunda FF'lerin girişlerine uygulanması gereklidir. Değerler belirlendikten sonra, tablodaki değerler Karnaugh haritalarına taşınır. Karnaugh haritalarında gruplandırma yapılır ve grupları temsil eden eşitlikler yazılır (Şekil 10.28). Yazılan eşitlikler, çizilecek devreyi temsil eder.

Elde edilen fonksiyonların lojik kapılar ve FF'ler kullanılarak çizilmesi ile, Şekil 10.29'daki devre oluşur.


Tasarım sırasında lojik devre çizme aşamasına kadar gerçekleştirilen aşamalardan bir kısmı kaldırılabilir. Örneğin; Karnaugh haritaları için gerekli bilgiler, doğrudan durum tablosundan elde edilebilir. Bu durumda işlemler kısalır.

		BX		B	
		00	01	11	10
A	0				1
	1	X	X	X	X
		X	X	X	X


$J_A = BX^1$

		BX		B	
		00	01	11	10
A	0	X	X	X	X
	1			1	
		X	X	X	X

$K_A = BX$

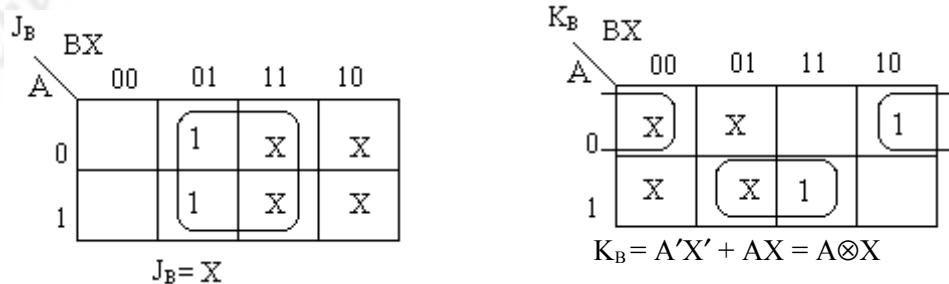


**Şekil 10.28.** İfadelerin Karnaugh haritalarına taşınması ve eşitliklerin yazılması.

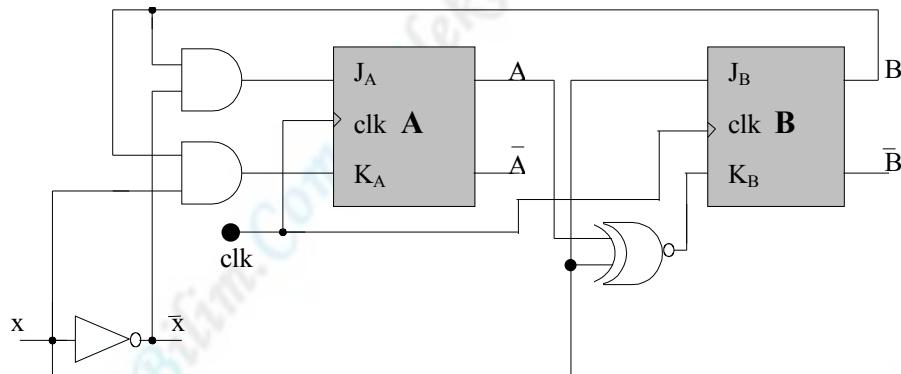

**Şekil 10.29.** Tasarlanan devrenin mantık şeması.

**Örnek 9:** Şekil 10.30'da blok şeması ve çalışma programı verilen devreyi J-K tipi FF'ler kullanarak tasarlayalım.

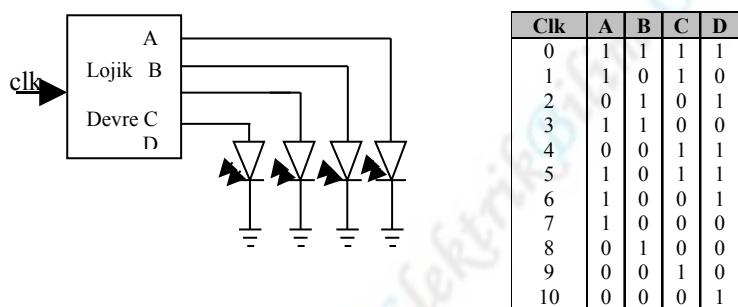**Cözüm :** Tasarımda 4 adet J-K FF kullanılacağından, J-K FF'ye ait geçiş tablosu yardımıyla J-K FF'lerin girişlerine ait geçiş değerleri bulunur (Şekil 10.31).



**b)** Oluşturulacak devrenin çalışma programı.

a) Blok şeması.

Q(t)	Q(t+1)	J	K
0	0	0	d
0	1	1	d
1	0	d	1
1	1	d	0

c) JK FF geçiş tablosu.


**Şekil 10.30.** Ardışıl devre tasarıımı ve çalışma tablosu.

**Sekil 10.31.** Çalışma programına göre oluşturulan FF'lere ait geçiş tabloları.

Geçiş tablosundaki bilgilerin Karnaugh haritalarına taşınması gereklidir. Taşınma sırasında kullanılmayan kombinasyonlar ‘farketmez’ olarak alınır. Şekil 10.32'deki Karnaugh haritaları ve lojik fonksiyonları elde edilir. Karnaugh haritalarında ‘d’ ile gösterilen ve FF'nin özelliğinden dolayı oluşan ‘farketmez’ durumu ile, kullanılmayan kombinasyonlardan dolayı oluşan ve ‘x’ ile gösterilen ‘farketmez’ durumu olmak üzere 2 türlü ‘farketmez’ bilinir. Her ikisi de ‘farketmez’ durumu aynıdır.

$J_C$	AB	$K_C$	AB	$J_D$	AB	$K_D$	AB
CD		CD		CD		CD	
00	(d)	1	1	d		d	
01	1	0	d	0		d	
11	d	d	d	d		d	
10	(d)	d	d	d		d	
	$J_C = D' + A'B'$		$K_C = D' + AB'$		$J_D = AB + C$		$K_D = B + AC'$

**Şekil 10.32.** Şekil 10.30'da verilen devre için elde edilen geçiş durumlarının Karnaugh haritalarına taşınması ve lojik eşitliklerin yazılması.

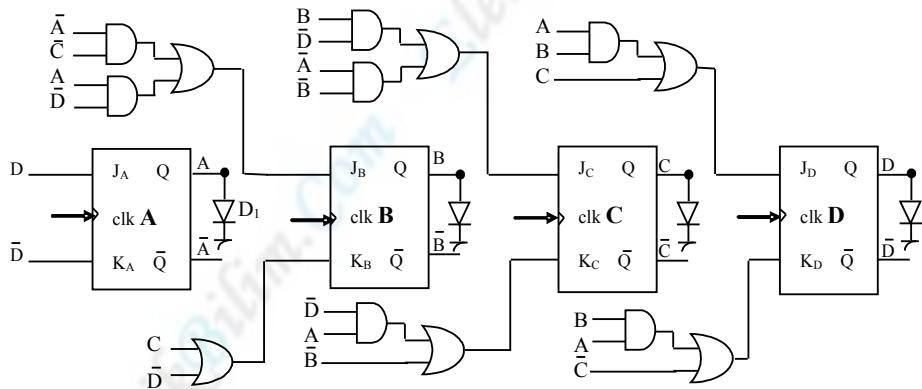

**Şekil 10.33.** Tasarlanan devrenin lojik şeması.

Elde edilen lojik eşitlikleri gerekléstirecek bileşik devre ve JK FF'ler birlikte çizilirse, istenilen çalışma programını gerçekleştirilecek ardışıl devrenin lojik şeması elde edilir (Şekil 10.33).

FF'ler kullanılarak gerçekleştirilen ve ardışıl devreler olan sayıcılar, kaydediciler vb devrelere ait tasarım şekilleri daha sonraki bölümlerde detaylı olarak incelenecaktır.

### Tekrarlama ve Çalışma Soruları

- ‘Ardışıl devreyi’ tarif ederek, bileşik devre ile farkını açıklayınız.

2. Ardışıl devreleri, uygulanan sinyallerin zamanlamasına bağlı olarak gruplandırınız.
3. ‘Tetiklemeli ardışıl devreleri’ tanımlayınız.
4. Senkron ve asenkron ardışıl devreler arasındaki temel farkı açıklayınız.
5. Ardışıl devrenin davranışını etkileyen faktörler nelerdir?
6. Ardışıl devre analiz yöntemlerini sıralayınız.
7. Durum geçiş şeması yöntemini özetleyiniz.
8. Tam toplayıcı devresinin durum geçiş şemasını çıkarınız.
9. Durum tablosu oluşturma işlemini özetleyiniz.
10. Ardışıl toplayıcıda elde tablosu için durum geçiş şemasını oluşturunuz.
11. Ardışıl toplayıcı durum geçiş şemasından faydalananarak durum tablosunu oluşturunuz.
12. Ardışıl toplayıcı için oluşturulan durum tablosunu kullanarak durum denklemini çıkarınız. Bulduğunuz durum denklemini Karnaugh haritaları kullanarak sadeleştiriniz.
13. Durum denkleminde eşitliğin sağ ve sol taraflarının taşıdıkları anamları açıklayınız.
14. ‘101’ sayı öbeğini ‘parola’ olarak kabul eden bir sistemin durum şemasını ve durum tablosunu oluşturarak, sadeleştirme işlemini yapınız.
15. Ardışıl devre çözümleme işlemi aşamalarını blok şema kullanarak özetleyiniz.
16. Ardışıl devre tasarım aşamalarını maddeler halinde sıralayınız.
17. ‘Durum indirgeme’ terimini açıklayınız.
18. Durum indirgemesi, ardışıl devrelerin hangi durumları için geçerlidir?
19. Ardışıl devrelerde durum ataması işlemini tartışınız.
20. Sırası ile 0’dan 10’a kadar tek sayıları çıkış olarak veren ardışıl devreyi JK FF’ler kullanarak gerçekleştiriniz.
21. Aşağıda verilen durum tablosundaki durum sayısını azaltınız.


Şimdiki Durum	Gelecek durum (Sonraki)		Çıktı	
	X=0	X=1	X=0	X=1

A	B	C	0	1
B	C	D	1	0
C	B	C	0	1
D	D	A	1	0
E	B	C	0	1

**22.** Aşağıda verilen durum tablosundaki durum sayısını azaltınız.

Şimdiki Durum	Gelecek durum (Sonraki)		Çıktı	
	X=0	X=1	X=0	X=1
A	A	B	1	0
B	C	D	0	1
C	B	C	0	0
D	A	C	1	1
E	B	C	0	0
F	B	C	0	0

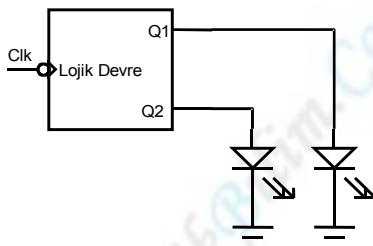23. Blok şeması ve çalışma tablosu verilen ardışılık devreyi RS FF'ler kullanarak tasarlamanız.



<b>Clk</b>	<b>Q<sub>1</sub></b>	<b>Q<sub>2</sub></b>
0	1	1
1	0	0
2	0	1
3	1	0

**24.** 0-7 arasındaki tek sayıları çıkış olarak veren ardışıl devreyi JK FF'ler kullanarak tasarlayınız.

25. 0-15 arasındaki çift sayıları sırası ile çıkış olarak veren ardışıl devreyi JK FF'ler kullanarak tasarlayınız.

# BÖLÜM

## 11

# Sayıcılar (Counters)

### Amaçlar

- Sayıcıların tanıtılması
- Sayıcıların senkron ve asenkron sayıcılar şeklinde grupperlendirilmesi
- Senkron ve asenkron sayıcılarının yukarı / ileri ve aşağı / geri sayıcılar şeklinde çalışma prensibinin açıklanması
- Asenkron sayıclarda doğrudan ve dolaylı sıfırlama yöntemlerinin öğretilmesi
- Farklı senkron sayıçı çeşitlerinin tasarılanması
- Sayıcı entegrelerinin tanıtılması
- Farklı sayıçı uygulamalarının çalışma prensiplerinin açıklanması


### Başlıklar

- Asenkron Sayıcılar
  - Asenkron Yukarı Sayıcılar
  - Asenkron Aşağı Sayıcılar
  - Asenkron Yukarı / Aşağı Sayıcılar
- Senkron Sayıcılar (Eşzamanlı Paralel Sayıcılar)
  - Senkron Yukarı Sayıcılar
  - Senkron Aşağı Sayıcılar
  - Senkron Yukarı / Aşağı Sayıcılar
- Sayıcı Entegreleri
- Kaskat BCD Sayıcılar
- Halka ve Johnson Sayıcılar (Ring Counter and Johnson Counter)
- Sayıcı Uygulamaları


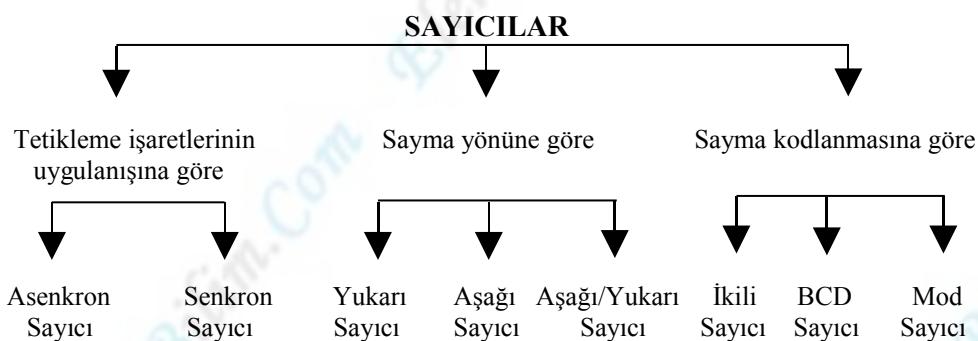
## Giriş

Giriş darbelerine bağlı olarak belirli bir durum dizisini tekrarlayan lojik devreler, ‘sayıcı’ olarak adlandırılır. Çok değişik alanlarda kullanılan sayıçı devreleri, FF’lerin uygun şekilde bağlanmalarıyla elde edilir. Dijital ölçü, kumanda ve kontrol sistemlerinin en önemli elemanları olan sayıçıları, değişik referanslara göre sınıflandırmak ve adlandırmak mümkündür. Sayıcılar en genel şekli ile aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir.



### A- Sayıcıların tetikleme sinyallerinin uygulama zamanına göre sınıflandırılması:

Tetikleme sinyallerinin FF'lere uygulanış zamanına göre sayıcılar iki gruba ayrılır:

- i- Asenkron (farklı zamanlı) sayıcılar,
- ii- Senkron (eş zamanlı) sayıcılar.

Asenkron sayıçılarda, sayma işlemi için kullanılan tetikleme sinyali ilk FF'ye uygulanır. İlk FF'nin Q veya Q' çıkışından alınan sinyal ile daha sonra gelen FF tetiklenir. Diğer bir deyişle; FF'ler birbirini tetiklerler.

Senkron sayıçılarda, tetikleme sinyalleri sayıçıyı oluşturan bütün FF'lere tek bir hattan aynı anda uygulanır. Bu durumda devrede bulunan tüm FF'ler birlikte tetiklenir.

### B- Sayıcıların sayma yönüne göre sınıflandırılması:

Sayıclar sayma yönüne göre üç grupta incelenebilir:

i- Yukarı / İleri sayıclar (Up counters): Sayıcı 0'dan başlayıp yukarı doğru sayma işlemi gerçekleştiriyorsa, '**yukarı sayıcı**' denir.

ii- Aşağı / Geri sayıclar (Down counters): Sayıcı belirli bir sayıdan başlayıp 0'a doğru sayma işlemi yapıyorsa, '**aşağı sayıcı**' olarak adlandırılır.

iii- Yukarı-Aşağı sayıclar (Up-Down Counters): Sayıcı her iki yönde sayma işlemini gerçekleştirilebiliyorsa, '**yukarı-aşağı sayıcı**' olarak isimlendirilir.

### C- Sayıcıların sayma kodlanmasına göre sınıflandırılması:

Sayıclar, sayıcının takip edeceği sayma dizisi referans alınarak gruplandırılabilir. Sayıcılar girişlerine uygulanan darbe miktarına bağlı olarak  $2^n$  değişik durum alabilir. Diğer bir deyişle; n sayıdaki FF ile,  $2^n$  sayıda sayma işlemi yapılır. Üç adet FF kullanan sayıcı 8 kademe, dört adet FF kullanan sayıcı 16 kademe sayma gerçekleştirir. Sayıcılar, sayabileceği maksimum değeri sayabilecegi gibi, belirli bir değere kadar sayma yapabilir. Sayıcılar, sayılı dizinin kodlanmasına göre: İkili sayıcı, BCD sayıcı, Mod sayıcı vb. gruplara ayrılabilir.

Yapılan gruplandırmalarda; grubun birisi incelenirken, diğer grupların elemanlarının özellikleri ile karşılaşılabilir. Bu nedenle, tetikleme işaretlerinin uygulanması şekline göre sayıcların sınıflandırılmasından başlanarak, yeri geldikçe diğer gruplandırmalar içerisinde bulunan alt grplardan bahsedilecektir.

## 1. Asenkron Sayıcılar

Bir FF'nin çıkışının onu takip eden FF'nin girişini tetiklemek için kullanıldığı sayıclar, '**asenkron sayıclar**' olarak adlandırılır. Asenkron sayıclar, '**dalgalı sayıcı**' veya '**seri sayıcı**' olarak da isimlendirilir. Bu tip sayıclarda FF'ler 'toggle' modunda çalışırlar, yani uygulanan her tetikleme sinyali ile durum değiştirirler.


Asenkron sayıcların önemli özelliklerinden (mahsurlarından) birisi, çalışma hızı yani yayılım gecikmesidir. Çünkü, 5 adet seri bağlı FF'nin kullanıldığı bir sayıda her bir FF'nin yayılım gecikmesi 10 nsn ise, devrede bulunan 5. FF'nin konum değiştirmesi için  $5 \times 10\text{nsn} = 50\text{ nsn}'lik$  bir zamanın geçmesi gereklidir.

Asenkron sayıcları, yukarı ve aşağı asenkron sayıclar olarak sınıflandırmak mümkündür.
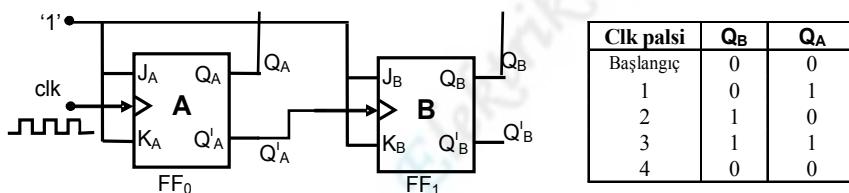
### 1.1. Asenkron Yukarı Sayıcı (İkili Dalgacık Sayıcı)


Asenkron yukarı sayıcı, devredeki ilk FF'den başlayarak, FF çıkışının bir sonraki FF'nin tetikleme girişine dizi şeklinde bağlanmasıyla elde edilir. Devrede bulunan FF'ler 'toggle' modunda çalışıklarından, tetikleme sinyalinin yükselen kenarı ile ilgili FF'nin durumu 1'den 0'a yada 0'dan 1'e değişir.

Şekil 11.1.a'da görülen asenkron sayıcıda, en düşük değerlikli FF olan ve gelen tetikleme sinyallerini alan A FF'si, ilk gelen tetikleme sinyalinin yükselen kenarı ile durum değiştirir ve  $Q_A$  çıkışı '1' olur. İkinci gelen tetikleme sinyali, A FF'sinin durumunu 1'den 0'a değiştirir. Bu anda A FF'sinin  $\overline{Q_A}$  çıkışının bağlı olduğu B FF'si tetiklenir ve  $Q_B$  çıkışı '1' değerini alır.



(a) İki bitlik asenkron sayıcı devresi

(b) İki bitlik sayıcı çıkış değerleri

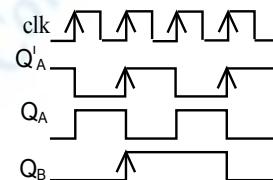


(c) İki bitlik sayıcı FF çıkış dalga şekilleri


Şekil 11.1. Asenkron ikili sayıcı devresi ve dalga şekilleri.

Tetikleme sinyalleri ile FF'lerde oluşan çıkış değerleri tablo olarak gösterilirse, ikili sayma dizisininoluştugu görülür (Şekil 11.1.b). Bu nedenle devre, ‘**ikili sayıcı**’ olarak adlandırılır. Oluşan olayların dalga şekli formunda çizilmesi ile, Şekil 11.1.c'de gözüken çıkış sinyal şekilleri oluşur. Oluşan dalga şekli, FF'lerde tetikleme sinyaline bağlı olarak oluşan çıkış değerleri ile ilgili açıklayıcı bilgi vermektedir. Sayma dizisinde, 4.tetikleme palsı ile çıkışların '00' değerlerini aldığı ve sayma işlemeye tekrar başlanacağı görülebilir.

Açıklanan devre, 4 kademeli ikili sayma işlemini gerçekleştirir ve FF'ler pozitif kenar tetiklemeli olduğundan çıkışlardaki değişimler tetikleme sinyalinin yükselen kenarında gerçekleşir. Negatif kenar tetiklemeli FF'ler kullanılması durumunda, Şekil 11.2.a'daki bağlantı oluşur. Her bir FF'nin Q çıkışının, bir sonraki FF'nin tetikleme sinyalini oluşturduğu Şekil 11.2.a'daki devrede oluşan olayları inceleyelim.

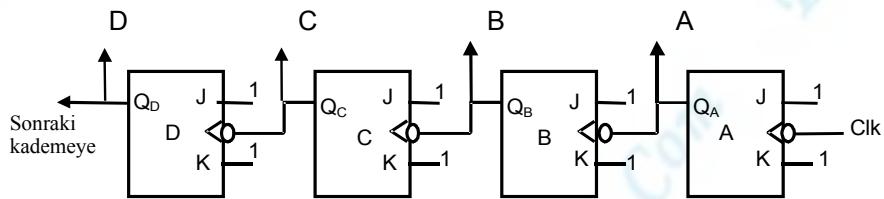

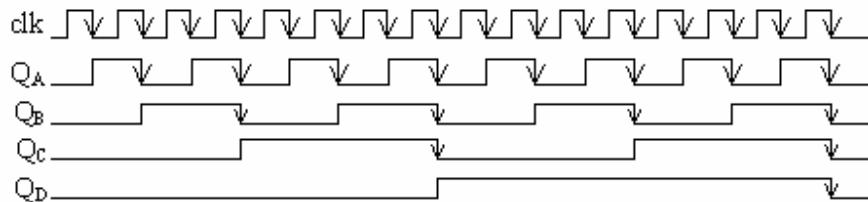a) Dört bitlik asenkron yukarı sayıcı devresi prensip şeması.



b) Sayıcıda bulunan FF çıkışlarındaki dalga şekilleri.

**Şekil 11.2.** Dört bit asenkron yukarı sayıcı ve FF çıkışlarındaki dalga şekilleri.

Devrede bulunan FF'ler ‘toggle’ modunda çalışıklarından, tetikleme sinyalinin düşen kenarı ile ilgili FF'nin durumu 1'den 0'a yada 0'dan 1'e değişir. En düşük değerlikli FF olan ve gelen tetikleme sinyallerini alan A FF'si, ilk gelen tetikleme sinyalinin düşen kenarı ile durum değiştirir ve  $Q_A$  çıkışı '1' olur. İkinci gelen tetikleme sinyalinin düşen kenarı A FF'sinin durumunu 1'den 0'a değiştirir. Bu anda A FF'sinin çıkışının bağlı olduğu B FF'si tetiklenir ve  $Q_B$  çıkışı '1' değerini alır.

Her tetikleme sinyali ile durum değiştiren A FF'si, dördüncü sinyalin sonunda B'yi tekrar tetikleyerek  $Q_B$  çıkışının 1'den 0'a düşmesine neden olur. Bu değişim C FF'sini tetikleyerek  $Q_C$  çıkışının '1' olmasını sağlar. Tetikleme sinyalleriyle FF'lerin çıkışlarında olan değişimler ve her bir FF'nin çıkışında olacak dalga şekli, Şekil 11.2.b'de görülmektedir. Şekilde görüldüğü gibi, FF'lerin çıkışı birer birer değişerek, sinyalin sayıcı boyunca bir dalgacık şeklinde yayılmasını sağlar.

Sayıci devresindeki bir FF'nin giriş ve çıkış sinyallerinin karşılaştırılması durumunda; her bir FF çıkışındaki sinyalin frekansının, girişindeki sinyalin frekansının yarısı olduğu görülür. Bu durum, FF'nin frekans bölücü olarak kullanılabilcegi imkanını ortaya çıkarır.

Sayıci kullanilan FF çıkışlarındaki dalga şekillerinden görüleceği üzere; sayıci devresindeki her bir FF'de girişten uygulanan bilginin frekansı ikiye bölmekte ve 4


kademeli bir sayıcıda girişten uygulanan sinyal 16'ya bölünmüş olarak elde edilmektedir (Şekil 11.2.b).

Açıklanan olaylar genel olarak; ‘**bir sayıcı devresindeki ilk FF'nin girişine uygulanan sinyalin frekansı, en son FF'nin çıkışında sayıcının sayabileceği maksimum değer kadar bölünmüş olarak elde edilir**’ şeklinde özetlenebilir. Bu tanım ile, 40 KHz'lık bir tetikleme palsı uygulanan 4 kademeli bir sayıci devresinde; 1. FF'nin çıkışında 20 KHz, 2. FF'nin çıkışında 10 KHz, 3. FF'nin çıkışında 5 KHz, 4. FF'nin çıkışında ise 2.5 KHz'lik bir sinyal elde edilir. En son FF çıkışında, tetikleme palsı 16'ya bölünmüş olur.

### 1.1.1. Sıfırlamalı ve Önkurmalo Asenkron Yukarı Sayıcılar


Şekil 11.2.a'da görülen devre 0'dan başlamakta ve yukarı doğru saymaktadır. Ancak FF'lerin ve buna bağlı olarak sayıcının başlangıçta sıfır olmaması durumunda, tüm FF'leri '0' konumuna kurmamız gereklidir. Bu işlem, FF'lerin asenkron silme (clear-reset) girişinden faydalananarak gerçekleştirilebilir. Şekil 11.3.a'da sıfırlama devresi eklenmiş asenkron yukarı sayıci devresi görülmektedir.

Sıfırlama girişine sahip sayıcidaki  $S_1$ ,  $R_1$ ,  $C_1$  elemanlarından oluşan sıfırlama devresi, sıfırlama işlemini gerçekleştiriyor. Sıfırlama işleminin gerçekleştirilmesi için, devredeki  $S_1$  anahtarı devre çalışma anahtarları ile eşzamanlı bağlanmalıdır. Çalışma anahtarları ve sıfırlama devresindeki  $S_1$  kapatıldığı anda,  $R_1-C_1$  seri devresinden çok büyük bir şarj akımı geçer (çünkü  $C_1$  boştut ve üzerindeki gerilim sıfırdır). Bu şarj akımı nedeniyle,  $R_1$  direncinde büyük bir gerilim düşümü oluşur.  $R_1$ 'in alt ucundaki '0' seviyeli bu gerilim, sıfırlama sinyali olarak FF'lerin sıfırlama girişlerine uygulanır ve tüm FF'lerin çıkışları sıfıra kurulur. Daha sonra  $C_1$  kondansatörü şarj olur ve kondansatörde oluşan '+V' gerilimi sıfırlama girişlerini etkisiz yapar.

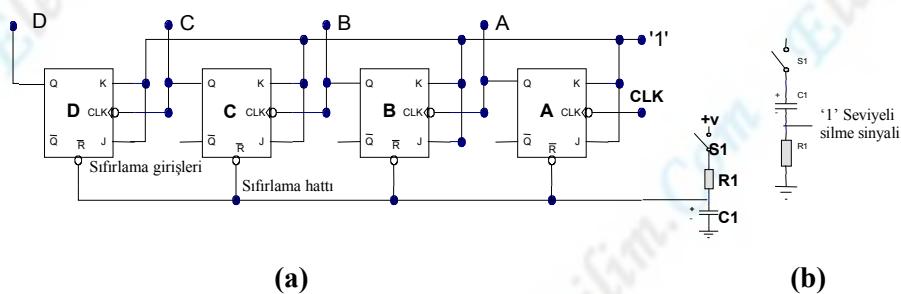


Şekil 11.3. Sıfırlama girişine sahip asenkron yukarı sayıci ve sıfırlama devresi.

Kullanılan FF'lerin sıfırlama girişlerinin '1' seviyesinde etkili olması durumunda, sıfırlama devresindeki  $C_1$  ile  $R_1$  elemanlarının yer değiştirmesi gereklidir (Şekil 11.3.b). Bu yeni devrede, ilk şarj akımı sırasında tüm gerilim  $R_1$  direnci üzerinde düşeceğinden devre sıfırlanır. Daha sonra kondansatörün şarj olmasıyla devreden akan akım sıfırlanacağından sıfırlama girişleri etkisizleşir. Böylece, devrede sayma işlemi başlamadan önce sıfırlama işlemi gerçekleştirilebilir. Belirli tip Flip-flop'lar, sıfırlama girişleri (Reset-R) yanısıra önkurma (preset-S) girişlerine de sahiptir. Bu giriş aktif olunca, ilgili FF'nin çıkışı '1' değerine kurulur. Hem önkurma, hem de sıfırlama girişlerine sahip FF'ler kullanılarak, sayma işleminin istediğimiz kademededen (sayıdan) başlaması sağlanabilir. Belirli bir sayıdan başlayarak sayma işlemi yapan devreler, '**önkurmaları sayıcılar**' (preset sayıcılar) olarak adlandırılır.

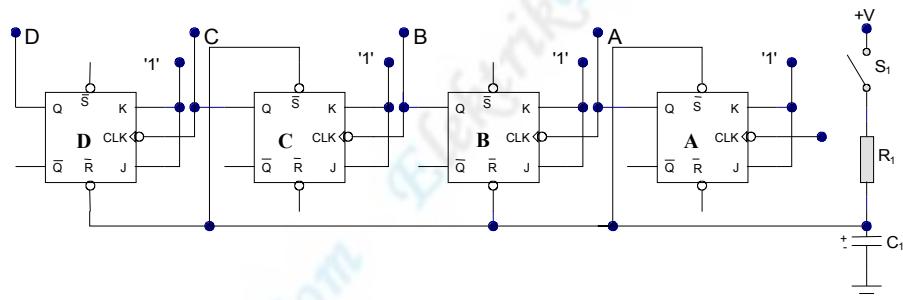

**Şekil 11.4.** Belirli bir kademeden başlayan yukarı sayıcı devresi.

Şekil 11.4'de önkurma ve sıfırlama girişlerine sahip J-K FF'lerle oluşturulan ve '0101' ikili sayısından saymaya başlayan önkurmaları sayıcı devresi görülmektedir. Bu devrede, 1'e kurulması istenen FF'lerin önkurma girişleri ile, 0'a kurulması istenen FF'lerin sıfırlama girişleri birleştirilerek darbe üretici devreye bağlanır. Devreye gerilim uygulanması ile, devredeki FF'ler '0' veya '1' değerlerine kurulur ve sayıcı '0101' değerinden başlayarak yukarı doğru sayar.

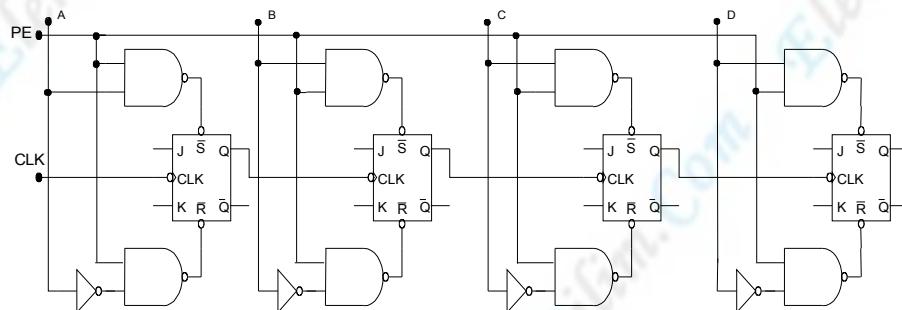

**Şekil 11.5.** Çok seçenekli önkurmaları sayıcı.

Sayma işleminin başlayacağı değeri istege göre ayarlayabileceğimiz devre örneği, Şekil 11.5'de görülmektedir. 'Çok seçenekli önkurmeli sayıcı' adı verilen bu devrede, sayma işleminin başlatılmasını istediğimiz değer ikili sayı olarak ABCD girişlerine uygulanır. Örneğin; sayma işlemeye  $(4)_{10} = (0100)_2$ 'den başlamak isteniyorsa, girişlere  $A=B=D=0$  ve  $C=1$  değerleri uygulanmalıdır. Devreye PE (Paralel Enable) sinyalinin uygulanması ile bilgiler paralel olarak FF'lere aktarılır. 'Clk' sinyalinin ilk FF'nin tetikleme girişine uygulanması ile, sayıcı kurulan degerden başlayarak yukarı doğru sayma işlemi yapar.

## 1.2. Asenkron Aşağı Sayıcı

Belirli bir degerden başlayıp 0'a doğru sayma işlemi yapan ve bir FF'nin çıkışının daha sonraki FF'nin tetikleme girişi olarak kullanıldığı devrelere, 'Asenkron aşağı sayıcılar' denir. Asenkron aşağı sayıcının asenkron yukarı sayıcıdan farkı: FF'ler arasındaki bağlantıda Q çıkışı yerine Q' çıkışlarının kullanılması ve sayma yönüdür. Bu fark dışında, asenkron yukarı sayıcı ve aşağı sayıcının çalışma prensipleri aynıdır.


Üç adet FF ile gerçekleştirilen aşağı sayıcı devresi Şekil 11.6.a'da görülmektedir. Prensip şeması verilen aşağı sayıcı devresinde, Şekil 11.6.b'de verilen sayım dizisi oluşur ve FF çıkışları Şekil 11.6.c'de tabloda verilen değerleri alırlar.

Devrenin çalışmasını incelemek için, başlangıçta tüm FF çıkışlarının '0' olduğu kabul edilir. FF'ler negatif kenar tetiklemeli olduklarından, ilk gelen tetikleme sinyalinin negatif kenarı ile A FF'si durum değiştirir.  $Q_A$  çıkışı 1'e giderken,  $Q_A$  çıkışı 1'den 0'a gider. Bu durumda B FF'sinin tetiklenmesi için uygun şart sağlanır. Bu nedenle B FF'si durum değiştirir ve  $Q_B$  çıkışı 0'dan 1'e giderken,  $Q_B$  çıkışı 1'den 0'a gider.  $Q_B$  çıkışı C FF'sini tetikler ve  $Q_C=1$  olurken,  $Q_C=0$  değerini alır. Anlatılanlardan, ilk tetikleme sinyali ile tüm FF'ler için uygun tetikleme işaretini olduğunu ve  $C=B=A=1$  değerini aldığı bulabiliriz (Şekil 11.6.d).


İkinci gelen tetikleme sinyalinin düşen kenarında, A FF'si tekrar durum değiştirir ve  $Q_A=0$ ,  $Q_A=1$  olur. Bu anda uygun tetikleme sinyali oluşmadığından, A dışındaki FF'lerde değişim olmaz. Çünkü, gerekli olan tetikleme sinyalleri oluşmaz. İkinci tetikleme palsı sonucunda, FF'ler  $A=0$ ,  $B=C=1$  değerlerine sahip olur.

Devam eden tetikleme sinyalleri ile durum değişiklikleri devam eder ve çıkışlarda Şekil 11.6.d'de gösterilen sinyaller oluşur. Çıkış sinyallerinden görüldüğü üzere, 8. pals ile tüm FF'lerin çıkışları '0' olur. Bu durumdan sonra gelen ilk tetikleme sinyali ile, FF'ler başlangıçta döner ve geri sayma işlemi tekrar başlar. Aşağı sayıcılar, yukarı sayıcılar kadar yaygın olarak kullanılmazlar. Kullanım yerlerinden birisi, belirli sayıda sayma işlemi sonucunda sayma işleminin sona ermeyen istenildiği sistemlerdir. Bu sistemlerde, sayıcı ön kurma (preset) yardımıyla istenilen sayıya kurulur ve tetikleme sinyalleri ile geriye doğru

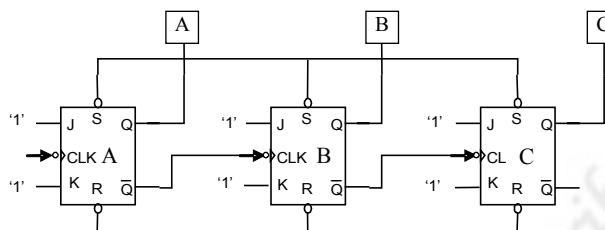sayma işlemi başlar. Sayma işleminin ‘0’ değerine eriştiği durum tespit edilir ve sayma işlemi durdurulur. JK-FF’li TTL 7476 entegresi ve ön kurma işlemi yardımıyla, 15-0 arasında istenilen sayıdan geriye doğru sayma işlemi gerçekleştirilebilir.




a) Aşağı sayıcı prensip şeması.

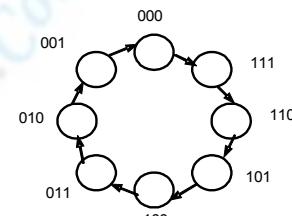

b) Aşağı sayıcı dizisi.

Sayı	C	B	A
7	1	1	1
6	1	1	0
5	1	0	1
4	1	0	0
3	0	1	1
2	0	1	0
1	0	0	1
0	0	0	0

c) Doğruluk tablosu.

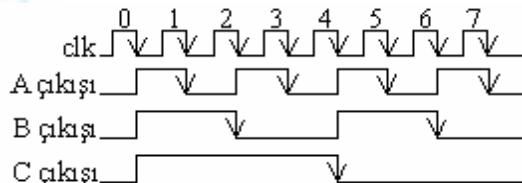

d) Asenkron aşağı sayıcı FF çıkışları dalga şekilleri.


Şekil 11.6. Aşağı sayıcı prensip şeması, sayma dizisi, doğruluk tablosu ve FF çıkış dalga şekilleri.

### 1.3. Yukarı - Aşağı Asenkron Sayıcılar

Yukarı sayıcı ve aşağı sayıcı yapısına sahip asenkron sayıcılar, küçük bir değişiklikle hem yukarı hem de yukarı sayıcı yapısında düzenlenebilirler. Yukarı / aşağı sayıcının yapısı, her FF çıkışına konan kontrol devresi haricinde bu kısma kadar anlatılan sayıcıların temel yapısından farklı değildir. Kontrol devresi ile, bir sonraki FF'nin darbe girişine bir önceki FF'nin Q yada Q' çıkışının bağlanması sağlanır.


Şekil 11.7'de görülen aşağı / yukarı sayıcı devresinde; sayma modu (count mode) girişindeki sinyal ‘1’ ise, B kapısı aktif olarak Q çıkışının bir sonraki FF'nin tetikleme girişine uygulanmasını ve sayıcının aşağı doğru saymasını sağlar. Sayma modu girişine ‘0’

uygulandığında ise, A kapısı aktif olarak Q çıkışını bir sonraki FF'nin tetikleme girişine uygular ve yukarı doğru sayıma işlemi gerçekleşir.

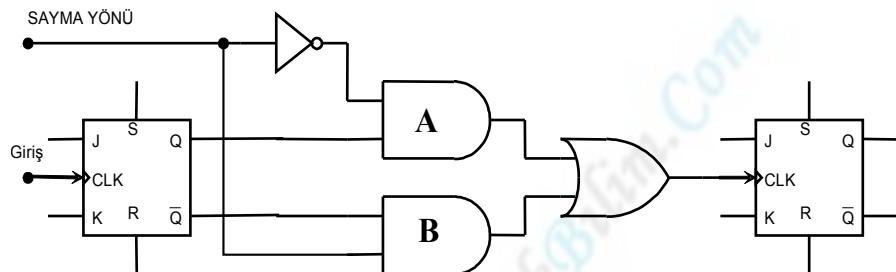

Şekil 11.7. Aşağı / Yukarı Sayıcı Prensip Şeması.

Asenkron yukarı / aşağı sayıcı devresinde kullanılan kontrol devresi yerine ‘Özel-VEYA’ veya ‘Özel-VEYADEĞİL’ kapısı kullanmak mümkündür. Hatırlanacağı üzere ‘Özel-VEYA’ kapısı farklılık kapısı, ‘Özel-VEYADEĞİL’ kapısı ise eşitlik kapısı olarak çalışmaktadır. ‘Özel-VEYA’ kapısının sayıcı devresine Şekil 11.8'deki gibi bağlanmasıyla sayma işleminin yönü kontrol edilebilir. Kontrol girişindeki bilgi ‘1’ ise, ‘Özel-VEYA’ kapısının Q'dan gelen girişindeki bilginin tersi kapı çıkışında oluşur. Yani kontrol girişi ‘1’ seçilmişse, ‘clk’ girişi Q' değerine eşit olurken, kontrol girişi ‘0’ seçilmesiyle ‘clk’ girişi Q değerine eşit olur. Kısacası, bir ‘Özel-VEYA’ kapısı sayıcı devresinde yukarı / aşağı sayma kontrolü olarak kullanılrsa; kontrol girişi ‘0’ yapılmasıyla sayıcı yukarı doğru, ‘1’ yapılmasıyla sayıcı aşağı doğru sayıma işlemi gerçekleştirir.

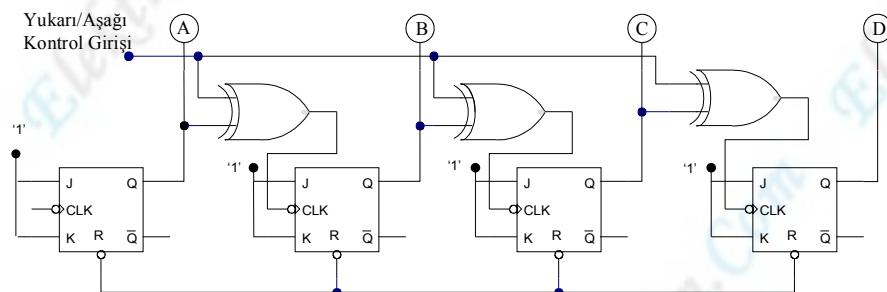

Şekil 11.8. 0-15 arası yukarı / aşağı sayıcı devresi.

## 1.4. Asenkron Sayıcılarla Belirli Bir Değere Kadar Sayma İşlemi

Buraya kadar anlatılan sayıçı devreleri ile, FF sayısına bağlı olarak  $2^n$  değerine kadar sayma işlemi gerçekleştirilebilir ( $n$ =kullanılan FF sayısı). Diğer bir deyişle; sayıçı devreleri uygulanan tetikleme sinyaline bağlı olarak  $2^n$  değişik durum alabilir, yani  $2^n$  sayıya yapabilir. Bir sayıçının bu şekilde tekrar yapmadan sayabildiği sayı miktarına, ‘**sayıçının modu**’ denir. Örneğin; Mod-8 sayıçı 7’ye, Mod-10 sayıçısı 9’a kadar sayı ve tekrar 0’a döner.

$2^n$  değeri dışında sayıma isteniyorsa, sayıçı tasarımda değişiklikler yapılması gereklidir. Bu şekildeki bir saymayı gerçekleştirmek için gerekli işlem; sayılması istenen en son sayıyı tespit ederek, bu sayıdan sonra devreyi başlangıç noktasına döndürmektedir. Bu işlem; ‘**sıfırlama**’ olarak isimlendirilir. Sıfırlama işlemi için iki farklı yöntem kullanılır: Dolaylı sıfırlama (modlara göre sıfırlama) yöntemi ve Doğrudan sıfırlama yöntemi.

### 1.4.1. Dolaylı Sıfırlamalı Asenkron Sayıcılar

Sayıçıları belirli bir değerden sonra sıfırlamak için yaygın olarak kullanılan yöntemlerden ilki, dolaylı sıfırlama yöntemidir. FF’lerin aldıkları durumlar ve kapı devreleri kullanılarak, FF’lerin sıfırlama girişleri yardımı ile sayıçı devresindeki sıfırlama işlemi gerçekleştirilmesi, ‘**dolaylı sıfırlama**’ olarak adlandırılır. ‘**Modlara göre sıfırlama yöntemi**’ olarak da adlandırılan bu yöntemde, sayıma işlemini gerçekleştirecek devrenin tasarımını için aşağıdaki işlem sırası takip edilir.

1. Sayılması istenilen sayıların ikili sayı sistemindeki karşılıkları tablo halinde toplanır.
2. Tablonun en alt kısmına sayılacak en son sayıdan sonraki sayı yazılır.
3. Sayıcıda kullanılacak FF tipi ve adedi tespit edilerek, istenilen sayıçının prensip şeması çizilir.
4. Devreyi sıfırlayacak birleşik devre sayıçı devresine ilave edilerek lojik devre oluşturulur.

Bu işlem sonrası, gerçekleştirilmek istenen devrenin özelliğine ve tasarımcının tecrübesine göre azaltılabilir.


**Örnek 1:**  $(5)_{10}=(101)_2$ ’ye kadar sayıma işlemi yapıp, tekrar başa dönen (sıfırlanan) sayıçı devresini tasarlayalım.

0-5 arasındaki 6 kademeli sayıma dizisini sayıçı için gerekli FF sayısı 3’tür. Sayma işlemi 6 aşamalı olduğundan bu devre, ‘**Mod-6 sayıçı**’ devresi olarak adlandırılır. Böyle bir devrenin sayıma dizisi ve durum değişim şeması Şekil 11.9.a’daki gibi olur.

Sayıci devresi 6 kademeli sayma işlemi gerçekleştirdiğinden, 101 durumundan sonra sayma işleminin başlangıca dönmesi (sıfırlanması) gerekir. Sayma işlemindeki en son diziyi takip eden değer, sıfırlama işlemine yardımcı olması amacıyla geçici durum olarak kullanılır. Diğer bir deyişle; Mod-6 sayıcında sıfırlama işlemi,  $(110)_2$  ile temsil edilen konum yardımıyla gerçekleştirilir.

C	B	A
0	0	0
0	0	1
0	1	0
0	1	1
1	0	0
1	0	1
1	1	0

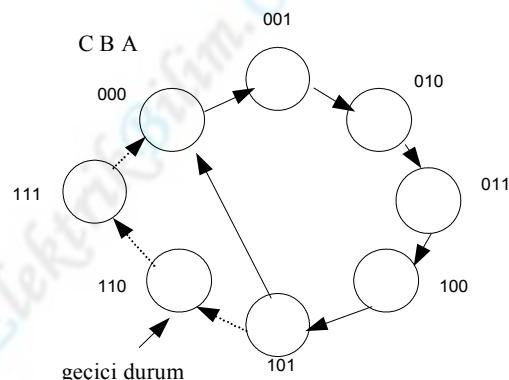Sayıciyı sıfırlamak için  
gerekli geçici durum



a) Mod-6 sayıci sayma dizisi.

b) Mod-6 sayıci durum şeması.


Şekil 11.9. Mod-6 sayıci sayma dizisi ve durum şeması.

Sıfırlama devresi olarak eklenecek birleşik devrenin oluşturulmasında, doğruluk tablosundaki değişkenlerin alındıkları değerlerden ve 'VEDEĞİL' kapısının özelliğinden faydalanyılır (Şekil 11.10.a). Sıfırlama yapılması istenen değerde (dizide), 'VEDEĞİL' kapısının çıkışı '0' olacak şekilde bir bağlantı gerçekleştirilir. Çıkışı 1'den 0'a giden 'VEDEĞİL' kapısı, tüm FF'lerin sıfırlama girişlerine lojik '0' uygulayacağından devrenin konumu '000' değerine döner (Şekil 11.10.b). Bir kere sıfırlama işlemi gerçekleştirildikten sonra, 'VEDEĞİL' kapısının çıkışı değişse bile devre normal çalışmasına devam eder.

Şekil 11.10.b'deki sinyal şekillerinden görüleceği üzere devrenin mahsusu; sıfırlama yapılan değerde sıfırlama işleminden önce meydana gelen kısa süreli sinyaldır. Bu sinyalin süresi çok kısalır ve bu nedenle sayma işleminin görüntülendiği göstergelerde fark edilemez. Ancak, kullanılan sayıci devresinin başka bir lojik devreyi sürmesi durumunda bir probleme neden olabilir.

Bu arada not edilmesi gereken diğer bir nokta; MOD-6 sayıçının son FF'sinin çıkışındaki sinyalin frekansının giriş sinyal frekansının,  $1/6$ 'sı olduğunu söyleyebiliriz. Böyle bir devrede, en son FF'den elde edilen sinyalin '1' ve '0' değerlerinin çıkışta bulunduğu süre eşit olmayabilir.

Örneğin; Şekil 11.10.b'deki sayıcı devresinde C FF'sinin çıkışı 4 tetikleme sinyali süresince '0' kalırken, 2 tetikleme sinyali süresince '1' kalmaktadır.

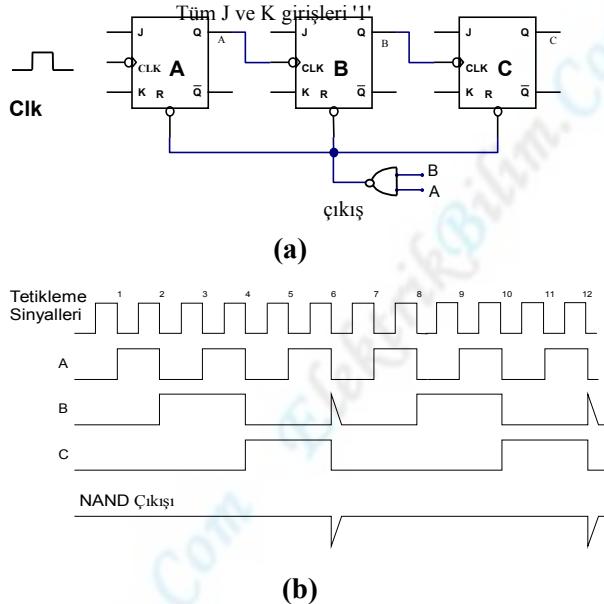

Şekil 11.10. MOD-6 sayıcı devresi ve sinyal şekilleri.

**Örnek 2:** 0-9 arasındaki sayıları saymak için, MOD-10 sayıcı tasımını yapalım.

0-9 arasındaki sayıları sayarak tekrar başa dönen MOD-10'lu sayıclar, ‘**onluk sayıclar**’ veya ‘**BCD sayıclar**’ olarak isimlendirilir. Çünkü bu sayıclar, sayma sayıları olan 0-9 arasındaki sayıları saymaka ve sayma işlemi sırasında BCD kodlu ikili sayıları kullanmaktadır.


BCD kodlu 0000 - 1001 arasındaki 10 farklı konuma sahip sayıları sayma için kullanılacak sayıci devresinde 4 adet FF kullanılması gereklidir. Ancak 4 FF ile gerçekleştirilen devre 16'ya kadar sayar. Bu nedenle, devrenin belirli bir değerde sıfırlanması gereklidir. Sayma işleminin bitirilip devrenin başlangıça döneceği değer,  $(10)_{10} = (1010)_2$  bilgisidir. Bu bilginin anlamı; D=1, C=0, B=1 ve A=0 olduğu anda devrenin sıfırlanması gerektidir.

BCD kodunun ifade edildiği veya sayma işleminde FF'lerin çıkışlarının belirtildiği doğruluk tablosu incelenirse; B ve D çıkışlarının ilk kere 1010 bilgisi sırasında aynı anda ‘1’ olduğu görülür (Şekil 11.11.a). Bu nedenle; B ve D FF'lerinin çıkışlarını kullanan bir ‘**VEDEĞİL**’ kapısı ile sıfırlama işlemi gerçekleştirilebilir.

Anlatılanların ışığı altında çizilecek Mod-10 yani BCD sayıcı devresi, Şekil 11.11.b'de gösterilen bağlantıya sahip olur. Bu devrenin tek mahsuru kısa sürede olsa  $(10)_{10}$  sayıma durumunun göstergede gözükmüşdür. Ancak çok kısa bir süre göstergede gözüken bilgi, insan tarafından fark edilemez.

Desimal Sayı	D	C	B	A
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
2	0	0	1	0
3	0	0	1	1
4	0	1	0	0
5	0	1	0	1
6	0	1	1	0
7	0	1	1	1
8	1	0	0	0
9	1	0	0	1
10	1	0	1	0

(a)

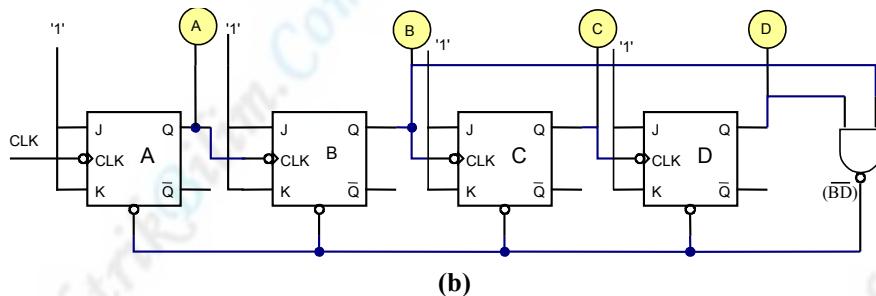

(b)


**Şekil 11.11.** Dolaylı sıfırlamalı asenkron BCD sayıcı devresi lojik seması.

Mod-10 sayıcısında FF'lerin çıkışında oluşan dalga şekilleri incelenirse, devrenin tetikleme sinyalinin frekansını 10'a böldüğü görülür. Bu nedenle frekansın 10'a bölünmesi istenilen durumlarda Mod-10 sayacı kullanılır.

**Örnek 3:** 60 Hz bir sinyalden, 1 Hz'lik sinyal elde etmemizi sağlayacak devreyi tasarlayalım.

**Çözüm:**  $2^5=32$  ve  $2^6=64$  olduğundan; 60'a kadar sayıma işlemini yapacak ve buna bağlı olarak frekansı 60'a bölecek devrede 6 adet FF kullanılması gereklidir. Sayıcı, Şekil 11.12'de görülen yapıya sahip olur ve  $(60)_{10} = (111100)_2$  bilgisine ulaştığı anda sıfırlama işlemi

gerçekleşir. Bu durumda; C, D, E, F FF'lerinin çıkışları ‘VEDEĞİL’ kapısına bağlanır. Tüm girişlerinin ‘1’ olduğu anda ‘VEDEĞİL’ kapısının çıkışı ‘0’ olarak lojik devreyi sıfırlar.

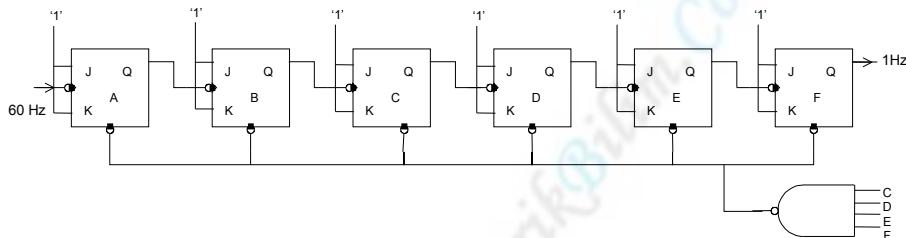

**Şekil 11.12.** MOD-60 Sayıcı devresi lojik şeması.

#### 1.4.2. Doğrudan sıfırlanmalı asenkron sayıcılar

$2^n$ den farklı sayma işlemi gerçekleştiren sayıcılar oluşturmanın diğer bir yöntemi, doğrudan sıfırlamalı sayıçı tasarlamaaktır. Bu yöntemde devredeki sıfırlama işlemi, devrenin çalışma konumundan yararlanılarak gerçekleştirilir. Bu yöntem daha karmaşık ve tasarımını daha uzun olmakla beraber, modlara göre sıfırlama yönteminde sakincayı ortadan kaldırır.

Doğrudan sıfırlamalı sayıçı tasarımda; kullanılacak FF tipi ve sayısı tespit edildikten sonra, FF'lerin çıkışlarının nasıl değiştığını gösteren bir tablo oluşturulur. Oluşturulan tablo yardımıyla, FF'ler için etkili giriş sinyallerinin nereden alınacağı tespit edilir.

**Örnek 4:** 3 adet JK tipi negatif kenar tetiklemeli FF kullanarak, doğrudan sıfırlamalı Asenkron MOD-6 sayıçısı gerçekleştirelim.

Tasarlanan devrenin doğruluk tablosu Şekil 11.13.a'da görülmektedir. Tablodan görüleceği üzere, her gelen tetikleme sinyali ile A FF'si konum değiştirir. A FF'sinin 1'den 0'a her konum değiştirmesinde B FF'si konum değiştirirken, C FF'si desimal 3'den 4'e giderken ve 5'den sıfıra geçerken durum değiştirmektedir. 3'den 4'e geçerken A ve B FF'lerinin çıkışları 1'den 0'a giderek, C FF'si için uygun tetikleme sinyali oluştururlar. Ancak 5'ten 0'a geçerken yalnızca A FF'si çıkışında 1'den 0'a düşüş olmaktadır. Bu durumda, iki koşulu yerine getiren sadece A FF'si olduğundan, A FF'si çıkışı C FF'sinin tetikleme girişine bağlanmalıdır. Anlatılanlar devre haline getirilirse, Şekil 11.13.c'deki prensip bağlantı oluşur.

Mod-6 sayıçı oluşturmak için tetikleme girişleri bağlantısı yapıldı. Ancak J-K girişlerine bağlantı yapılmaması için, JK FF geçiş tablosu yardımıyla JK geçişlerinin belirtilmesi gereklidir. JK geçişlerinin belirlenmesi sırasında; ilgili FF girişinde tetikleme sinyali yoksa, J


ve K'nın değeri ne olursa olsun FF konum değiştirmez. J ve K'nın durumunun önemli olmadığı bu durumlar, J=d ve K=d olarak kabul edilir. İlgili FF'nin tetikleme girişinde bilgi olması durumunda FF konum değiştireceğinden, J ve K girişlerinin durumları Şekil 11.13.b'de verilen geçiş tablosuna göre belirlenir.

Desimal Sayı	C	B	A	Sayılan Darbe
0	0	0	0	1.darbe
1	0	0	1	2.darbe
2	0	1	0	3.darbe
3	0	1	1	4.darbe
4	1	0	0	5.darbe
5	1	0	1	6.darbe
0	0	0	0	

Q <sub>n</sub>	Q <sub>n+1</sub>	J	K
0	0	0	d
0	1	1	d
1	0	d	1
1	1	d	0

a) Doğruluk tablosu.

b) J-K FF geçiş tablosu.

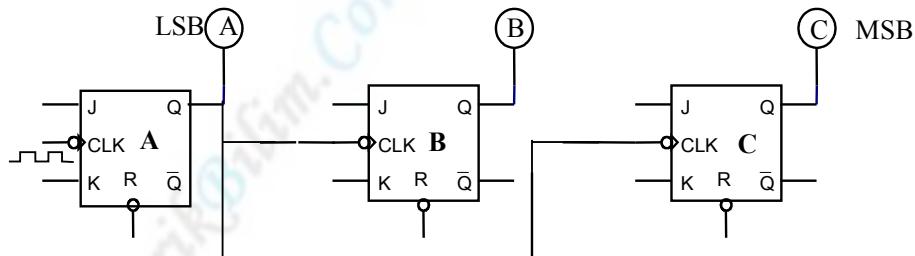

c) Mod-6 sayıci lojik devresi prensip şeması.

Şekil 11.13. Doğrudan sıfırlamalı Mod-6 sayıci doğruluk tablosu ve prensip lojik devresi.


FF'lere ait J ve K girişlerinin değerleri tespit edilirken; FF'nin mevcut ve sonraki durumları kontrol edilir. Eğer iki durum arasında değişiklik var ise, ilgili FF girişinde tetikleme sinyali olması gerektiği açıktır (Şekil 11.13.a'daki oklarla gösterilen durumlar). Değişiklik olan durumlarda, gerekli değişikliği sağlayacak J ve K değerleri geçiş tablosundan faydalanaarak yazılır. Değişiklik olmayan durumlarda J ve K değerleri olarak 'd' atanır. Sayma dizisinde kullanılmayan durumlar; fark etmez olarak kabul edilir ve karnaugh haritasında 'x' ile gösterilir. Sayıcının en son sayma dizisinden sonra '000' değerine döneceği göz önünde bulundurularak geçiş tablosu tamamlanır (Şekil 11.14).

Geçiş tablosunda bulunan her bir sütundaki değerler, sütunun ismi ile anılan Karnaugh haritasına taşınır. Karnaugh'da oluşan değerler gruplandırma işlemine tabi tutulur. Oluşan grupları temsil eden lojik eşitlikler yazılır.


Desimal sayı	C	B	A	J <sub>C</sub>	K <sub>C</sub>	J <sub>B</sub>	K <sub>B</sub>	J <sub>A</sub>	K <sub>A</sub>
0	0	0	0	d	d	d	d	1	d
1	0	0	1	0	d	1	d	d	1
2	0	1	0	d	d	d	d	1	d
3	0	1	1	1	d	d	d	1	d
4	1	0	0	d	d	d	d	1	d
5	1	0	1	d	1	0	d	d	1
6	0	0	0						

İlk durum ←

Şekil 11.14. Mod-6 sayıcıya ait JK geçiş tabloları.

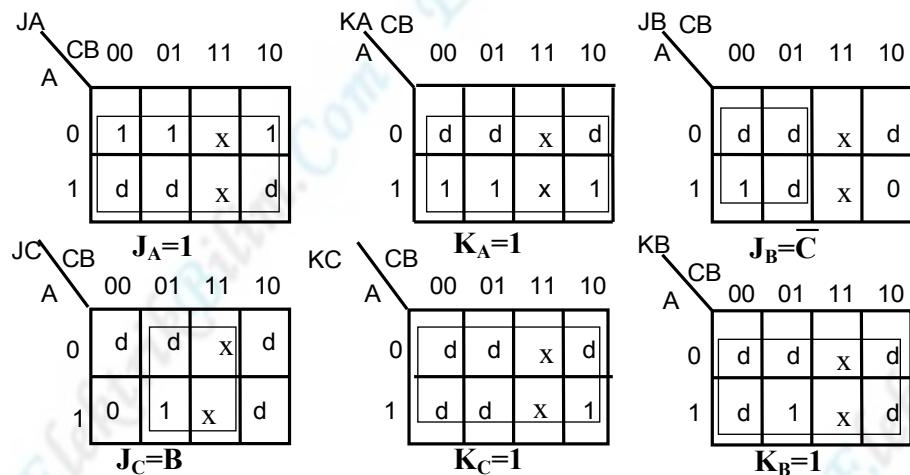

Şekil 11.15. Eşitliklerin Karnaugh haritalarıyla tespiti.

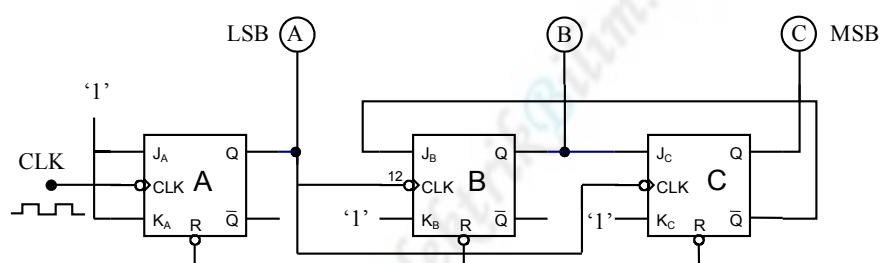

**Şekil 11.16.** Doğrudan sıfırlamalı asenkron Mod-6 sayıcı.

Şekil 11.15'de J ve K giriş eşitliklerinin Karnaugh haritaları yardımıyla elde edilmesi görülmektedir. Karnaugh haritaları yardımı ile elde edilen eşitliklerin Şekil 11.13.c'deki prensip devreye uygulanması sonucu, Şekil 11.16'daki lojik devre elde edilir. Eşitliklerin temsil ettikleri anlamların prensip şema üzerine taşınmasında;  $J_A=1$  ifadesi ilgili girişe '1' uygulanacağını gösterirken,  $J_B=C'$  ifadesi  $J_B$  girişine  $C'$  çıkışının bağlanacağını belirtir.

**Örnek 5:** Dört adet JK FF kullanarak, doğrudan sıfırlamalı asenkron Mod-10 sayıcı tasarlayalım.

Tasarlanan devrede önce doğruluk tablosu oluşturulup, tablo yardımı ile sayıçıda durum değiştirmeye etki eden sinyaller tespit edilmelidir. Oluşturulan doğruluk tablosu ve tespit edilen durum değişiklikleri, Şekil 11.17.a'da görülmektedir. Durum değişikliklerinde, dikey oklar FF'nin durum değiştirmesine neden olan 1'den 0'a değişimleri göstermektedir. Yatay okların başlangıç noktası sinyalin hangi FF'nin çıkışından alındığını, yatay okların ucu ise sinyalin hangi FF'ye etki ettiğini göstermektedir.

Tablonun incelenmesinden aşağıdaki yorumlar çıkartılır:

A FF'sinin çıkışı her gelen giriş sinyali ile durum değiştirdiğinden, giriş sinyalinin A FF'sinin tetikleme girişine uygulanacağı açıklıktır. A FF'sinin her 1'den 0'a durum değiştirmesinde B FF'si konum değiştirdiğinden, A çıkışının B FF'sinin tetikleme girişine uygulanması gereklidir. Aynı şekilde, B FF'sinin 1'den 0'a durum değiştirmesi C FF'sinde değişikliğe neden olduğundan, B FF'si çıkışı C FF'sinin tetikleme girişine uygulanır.


D FF'sinin konumu, desimal sayının 7'den 8'e ve 9'dan 0'a geçisi sırasında değişmektedir. İlk konum değişikliği sırasında yalnızca A FF'sinin çıkışı değişmektedir. Bu durumda; A FF çıkışının, D FF'sinin tetikleme girişine bağlanmasıyla gereklili şartlar sağlanır.

Sistemde dört FF kullanılacağından, durum geçiş tablosunun oluşturulması ile, Şekil 11.17.b'deki prensip şema üzerindeki gereklili bağlantılar tamamlanabilir.

Devre durum geçiş tablosunun oluşturulması için, Şekil 11.17.a'daki tablo ve JK FF geçiş tablosu yardımıyla, her FF'nin J ve K girişlerine yapılacak bağlantıyı tespit etmek gereklidir. FF'lerin '**uyarma fonksiyonları**' olarak bilinen durumların tespiti sırasında; ilgili FF'nin tetikleme girişinde bilgi olmaması halinde J ve K'nın alacağı değerler önemli olmadığından,

$J=d$  ve  $K=d$  olarak kabul edilir. FF'nin tetikleme girişinde 1'den 0'a değişen bilgi olması durumunda durum değişikliği söz konusu olduğundan, geçiş tablosu yardımıyla  $J$  ve  $K$  sütunlarının alacağı değerler tespit edilirse; Şekil 11.18'deki tablo oluşur.

Desimal Sayı	D	C	B	A	Giriş darbeleri
0	0	0	0	0	1.darbe
1	0	0	0	1	2.darbe
2	0	0	1	0	3.darbe
3	0	0	1	1	4.darbe
4	0	1	0	0	5.darbe
5	0	1	0	1	6.darbe
6	0	1	1	0	7.darbe
7	0	1	1	1	8.darbe
8	1	0	0	0	9.darbe
9	1	0	0	1	10.darbe
0	0	0	0	0	

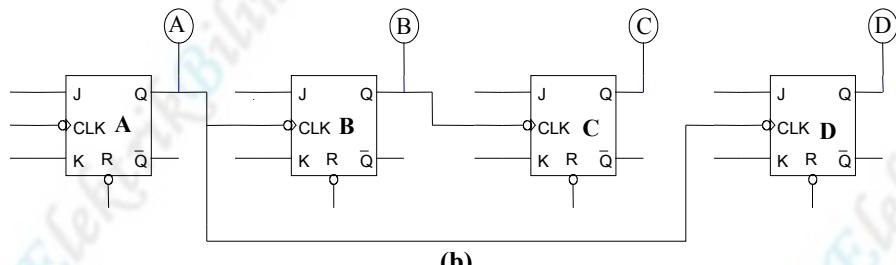


**Sekil 11.17.** Mod-10 savıcı doğruluk tablosu ve prensip seması

	D	C	B	A	J <sub>D</sub>	K <sub>D</sub>	J <sub>C</sub>	K <sub>C</sub>	J <sub>B</sub>	K <sub>B</sub>	J <sub>A</sub>	K <sub>A</sub>	Sayılan Darbe
0	0	0	0	0	d	d	d	d	d	d	1	d	1.darbe
1	↓	0	0	1	0	d	d	d	d	1	d	d	2.darbe
2 ↓	↓	0	1	0	d	d	d	d	d	d	1	d	3.darbe
3 ↓	↓	0	1	1	0	d	d	1	d	d	1	d	4.darbe
4 ↓	↓	1	0	0	d	d	d	d	d	d	1	d	5.darbe
5 ↓	↓	1	0	1	0	d	d	d	d	1	d	d	6.darbe
6 ↓	↓	1	1	0	d	d	d	d	d	d	1	d	7.darbe
7 ↓	↓	1	1	1	1	d	d	d	1	d	1	d	8.darbe
8 ↓	↓	0	0	0	d	d	d	d	d	d	1	d	9.darbe
9 ↓	↓	0	0	1	d	1	d	d	0	d	d	1	10.darbe
0 ↓	↓	0	0	0									

Şekil 11.18. Mod-10 sayıçı için J-K geçişleri tablosu.


Desimal Sayı

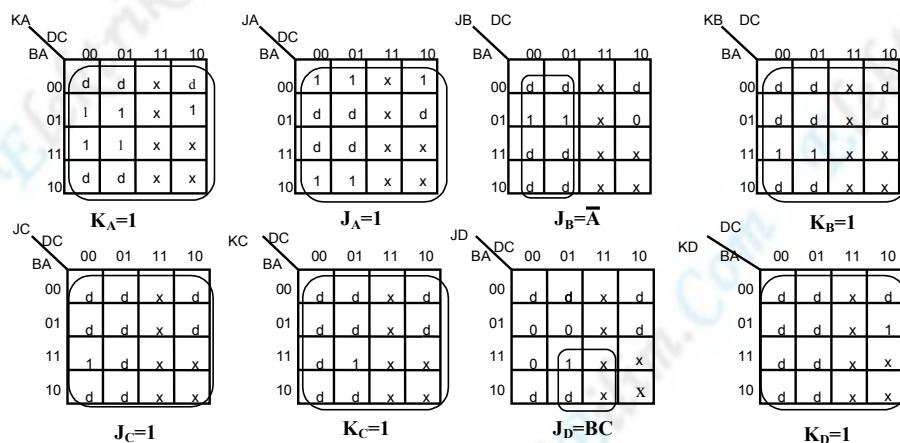

**Şekil 11.19.** J-K eşitliklerinin karnaugh haritalarıyla tespiti.

Tespit edilen J ve K değerlerinin Karnaugh haritalarına taşınması, Karnough'ya taşınan '1' değerlerinin gruplandırılması ve grüplardan eşitliklerin yazılması ile Şekil 11.19'daki J ve K eşitlikleri elde edilir. Karnaugh haritasında; kullanılmayan durumlar (10 ile 15 arası) fark etmez durumu temsilen 'x' ile gösterilir.

Elde edilen J-K eşitliklerine göre Şekil 11.17.b'deki prensip şema tamamlanırsa, Şekil 11.20'deki lojik devre oluşur. Lojik devrenin çizilmesi sırasında;  $J_B = A'$  ifadesi;  $J_B$  girişine  $A'$  çıkışının bağlanacağını gösterirken,  $J_D = BC$  ifadesi; B ve C çıkışlarının 'VE' kapısından geçirilerek  $J_D$  girişine uygulanacağını belirtir.

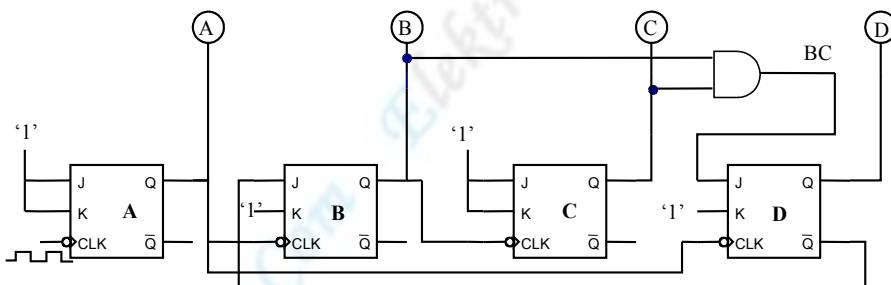

**Şekil 11.20.** Doğrudan sıfırlamalı asenkron MOD-10 sayıcı lojik devresi.

## 2. Senkron Sayıcılar (Eşzamanlı Paralel Sayıcılar)

Asenkron sayıclarda temel işlem; tetikleme sinyalinin ilk FF'ye uygulanması ve FF'lerdeki konum değişikliğinin bir yayılım gecikmesi sonucunda takip eden FF'lere sırası ile aktarılmasıdır. Bu durumda, FF'lerin konum değiştirmelerinin neden olduğu gecikme (bilgi aktarımı sırasında) sebebiyle bir zaman kaybı olmakta ve sayma hızı azalmaktadır. Bilgi aktarımı sırasında oluşan zaman kaybını azaltmak ve sayma hızını artırmak amacıyla, tetikleme sinyalinin tüm FF girişlerine aynı anda uygulandığı '**senkron sayıcı**' olarak adlandırılan sayıclar geliştirilmiştir.

Senkron (eş zamanlı) kelimesi, herhangi bir devrede bulunan elemanların ve devrede oluşan olayların birbiri ile zaman ilişkisi içerisinde bulunduğuunu belirtir. Senkron kelimesinin sayıclar ile birlikte kullanılması, sayıçuda bulunan tüm FF'lerin tetikleme girişlerine aynı tetikleme sinyalinin uygulanması anlamına gelir.

Tüm FF'lerin tek bir tetikleme sinyali ile tetiklendiği senkron sayıcılarında, FF'ler kontrol girişlerinin durumlarına bağlı olarak konum değiştirirler.


## 2.1. İki ve Üç Bitlik Senkron Yukarı Sayıcılar

Şekil 8.21.a'da, 2 bit ikili sayıma dizisini gerçekleştiren senkron sayıcı devresi görülmektedir. Devrenin çalışmasını açıklamak için, başlangıçta sayıcının '00' durumunda, yani her iki FF'nin '0' konumunda bulunduğu kabul edilmelidir.

Şekil 8.21.a'daki senkron sayıcı devresine uygulanan ilk tetikleme sinyali ile 'toggle' modunda bulunan A FF'si tetiklenir ve  $Q_A$  çıkışı '1' olur. İlk tetikleme sinyali sırasında JK girişleri '0' olan B FF'si tetikleme sinyalinden etkilenmez.

İkinci tetikleme sinyali ile, hem 'toggle' modundaki A FF'si, hemde  $Q_A$  çıkışının '1' olması ile  $J_B$  girişinde '1' değerini alan B FF'si durum değiştirir. Bu anda çıkış uçlarında;  $A=0$  ve  $B=1$  değerleri oluşur.

Üçüncü tetikleme sinyali ile A FF'si konum değiştirirken, JK girişlerinde '0' değerine sahip olan B FF'si konum değiştirmez. Sonuçta;  $A=1$  ve  $B=1$  değerleri oluşur.

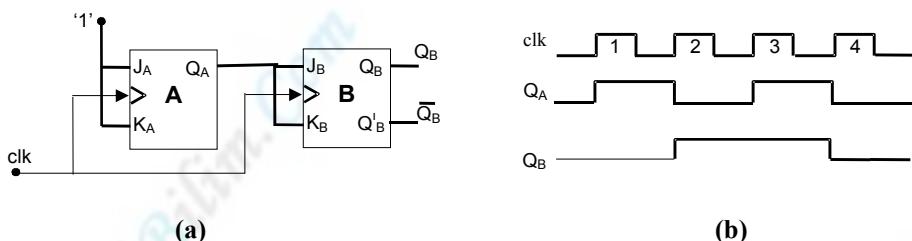

**Şekil 11.21.** İki bit senkron sayıcı şeması ve çıkış dalga şekilleri.


Uygulanan dördüncü tetikleme sinyali ile, JK girişlerinde '1' değerine sahip A ve B FF'leri konum değiştirir. Her iki FF'nin çıkışı '0' değerini alır ve başlangıç değerlerine dönülür.

Anlatılan olayların zamanlara bağımlı olarak dalga şeklinde çizilmesi ile Şekil 8.21.b'deki sinyal şekilleri oluşur. Sinyal şekillerinin çizilmesi sırasında, devrede oluşan yayılım gecikmeleri ihmal edilmiştir.

Üç FF kullanılması ve tetikleme sinyalinin tüm FF'lerin tetikleme girişlerine aynı anda uygulanması ile, üç bitlik senkron sayıcı elde edilir. Üç bitlik senkron sayıcının lojik şeması ve devrede oluşan dalga şekilleri Şekil 8.22'de görülmektedir.

Üç bitlik senkron sayıcıda bulunan FF'lerin durumlarının incelenmesinden; A FF'sinin her gelen tetikleme pulsı ile durum değiştirdiği görülür. Bu durumda  $J_A$  ve  $K_A$  girişleri '1' yapılarak, FF'nin 'toggle' modunda çalışması sağlanır.

B FF'si; 2, 4, 6 ve 8. tetikleme sinyalleri uygulandığı anda durum değiştirir ve bu zamanların tümünde A FF'si çıkışı '1' değerine sahiptir. Bu durumda; B FF'sine ait  $J_B$  ve  $K_B$  girişleri  $Q_A$  çıkışına bağlanabilir. Bu bağlantı ile;  $Q_A = 1$  iken, gelen tetikleme sinyallerinde B FF'si konum değiştirir.  $Q_A$ 'nın '1' olmadığı durumlarda ise; tetikleme pulslerinin B FF'sine etkisi olmaz.

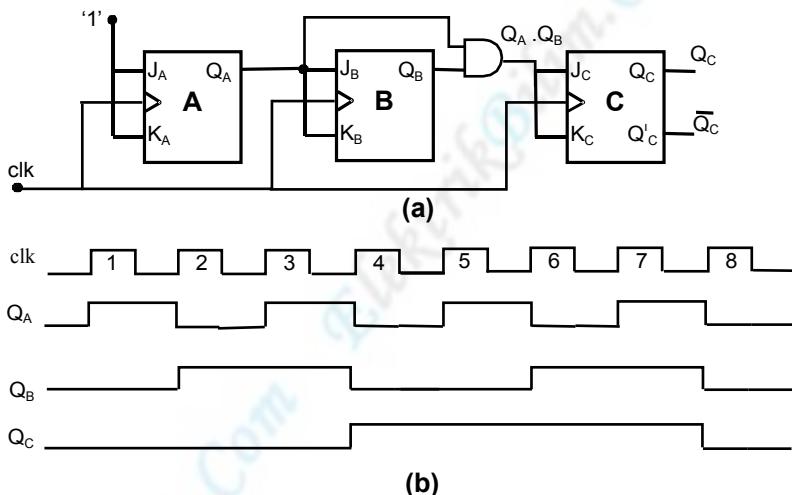

**Şekil 11.22.** Üç bitlik senkron sayıcı lojik şeması ve dalga şekilleri.

Üç bitlik sayma işlemini özetleyen doğruluk tablosunun veya dalga şekillerinin incelenmesinden; C FF'sinin durum değiştirdiği anlarda  $Q_A$  ve  $Q_B$  değerlerinin '1' olduğu bulunur. Bu durumda;  $Q_A$  ve  $Q_B$  çıkışlarının 'VE' kapısına uygulanması ve kapı çıkışının  $J_C$ - $K_C$  girişlerine bağlanması ile gerekli şartlar sağlanır.  $Q_A$  ve  $Q_B$  çıkışlarının '1' olduğu anlarda,  $J_C$ - $K_C$  girişlerine '1' uygulanır. Bu anlarda gelen tetikleme sinyalleri ile C FF'si konum değiştirirken, diğer zamanlarda uygulanan tetikleme sinyalinin bir etkisi olmaz.

## 2.2. Dört Bitlik ve BCD Senkron Yukarı Sayıcılar

Şekil 11.23'de negatif kenar tetiklemeli FF'ler ile oluşturulan, dört bitlik senkron yukarı sayıcı lojik şeması görülmektedir. Şekilden görüleceği üzere; A, B ve C FF'lerinin bağlantılarının, üç bitlik senkron sayıcıdan farkı yoktur.


Devrenin çalışmasını açıklamak için, ilk anda tüm FF çıkışlarının '0' olduğu kabul edilir. İlk tetikleme sinyali ile, A FF'si konum değiştirerek '1' değerini alır ve B FF'sinin J-K girişlerini '1' yapar. Ancak bu konum değişikliği FF'nin yayılım gecikmesine bağlıdır. Örneğin; yayılım gecikmesi 20nsn ise, B FF'sinin JK girişlerindeki değer değişimi 20nsn

sonra etkili olur. Yayılım gecikmesinin sonucu olarak, ilk tetikleme sinyali ile yalnızca A FF'si konum değiştirir, diğer FF'lerde bir değişiklik olmaz.

İkinci tetikleme sinyali ile, 'toggle' modu çalışma şartı sağlanan A ve B FF'leri etkilenir. Bu sinyal ile A FF'sinin çıkışı 1'den 0'a giderken, B FF'sinin çıkışı 0'dan 1'e geçer. Bu anda C ve D FF'lerinin J-K girişleri '0' olduğundan konum değiştirmezler. İkinci tetikleme sinyali sonucunda çıkışlardaki değerler; D=0, C=0, B=1, A=0 olduğundan, çıkış  $(2)_{10}$  değerine eşittir.

Üçüncü tetikleme sinyali ile yalnızca 'toggle' modunda çalışan A FF'i durum değiştirir. Bu durum değişikliği ile D=0, C=0, B=1 ve A=1 değerleri oluşur. Bu değer  $(3)_{10}$  sayısını temsil eder.

Dördüncü tetikleme sinyali ile, 'toggle' modunda bulunan B ve C FF'leri ile A FF'si birlikte konum değiştirdiklerinden, çıkışlardaki bilgiler; A=0, B=0, C=1 ve D=0 şeklini alır. Bu sinyal ile FF'lerin çıkışlarındaki değer,  $(4)_{10}$  sayısına eşitlenir.

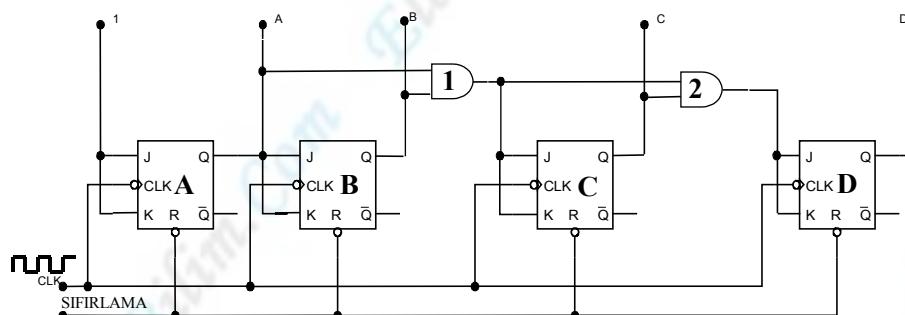

**Şekil 11.23.** Dört bitlik senkron sayıci lojik şeması (Mod-16).

Devrede bulunan FF'lerin gelen sinyaller ile durumlarını değiştirmesi kontrol edilirse; devrede bulunan D FF'si, sayma dizisi sırasında yalnızca A=1, B=1 ve C=1 olduğu durumlarda 'toggle' moduna sahip olarak konum değiştirir. Bu şartların sağlandığı durumlar; ikili '0111' ve '1111' değerleridir.

Gelen tetikleme sinyalleri ile çalışmaya devam eden dört bitlik sayıci, 16. sinyal sonucunda  $(0000)_2$  başlangıç değerini alarak sayma işlemeye tekrar başlar. Sayma sonucunda oluşan doğruluk tablosunun ve sinyal şekillерinin asenkron sayıciarda elde edilenlerden hiçbir farkı yoktur.


Dört bitlik senkron sayıci devresinin bağlantılarındaki değişiklik ile oluşturulan BCD sayıci devresi, '0000' ile '1001' durumları arasındaki sayma dizisini gerçekleştirir (Şekil 11.24). Sayma dizisi sırasında sayıci '1001' değerini sayacağı anda '0000' başlangıç konumuna dönerken, tekrar saymaya başlar.

Sayma dizisini gerçekleştirecek devreyi oluşturmak için; FF'lerin durum değiştirdikleri anlarda sahip olunan çıkış değerleri incelenir. Şekil 11.24'deki sayma dizisinin incelenmesinden; A FF'sinin her tetikleme sinyali ile durum değişirdiği ve bu nedenle A FF'sinin 'toggle' modunda çalışması gerektiği bulunur. A FF'sine ait  $J_A$  ve  $K_A$  girişlerinin, doğrudan '1' değerine bağlanması ile istenilen gereklik oluşturulur.

Tetikleme Sinyali	$Q_D$	$Q_C$	$Q_B$	$Q_A$
Başlangıç	0	0	0	0
1	0	0	0	1
2	0	0	1	0
3	0	0	1	1
4	0	1	0	0
5	0	1	0	1
6	0	1	1	0
7	0	1	1	1
8	1	0	0	0
9	1	0	0	1
10-Başlangıç	0	0	0	0

Şekil 11.24. BCD Senkron sayıçı sayma dizisi.

$Q_B$ 'ye ait durum değiştirme sütununun incelenmesinden;  $Q_A=1$  ve  $Q_D=0$  iken, gelen tetikleme sinyali ile B FF'sinin durum değişirdiği bulunur. Bulunan durum değişiklikleri;  $J_B=K_B=Q_A \cdot Q_D$  eşitliğini sağlayan lojik devre çıkışının  $J_B$  ve  $K_B$  girişlerine uygulanması ile sağlanabilir. Gerekli lojik devre,  $Q_A$  ve  $Q_D$  çıkışlarının 'VE' kapısına uygulanması ile oluşturulabilir (Şekil 11.25).

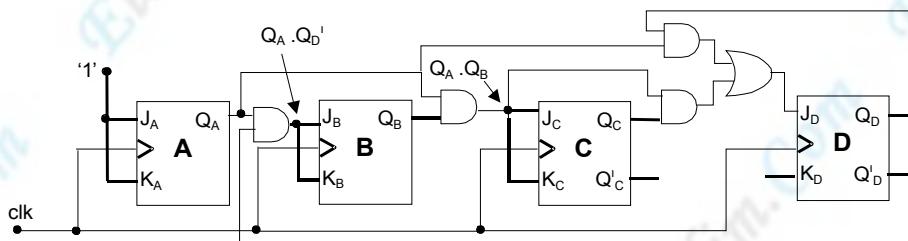

Şekil 11.25. BCD senkron yukarı sayıçı lojik şeması.

Sayma dizisi tablosundan, C FF'sindeki durum değişimlerinin  $Q_A=1$  ve  $Q_B=1$  durumlarından sonra oluşturduğu görülür. Bu durumda  $J_C$  ve  $K_C$  girişleri için gerekli eşitlik;  $J_C=K_C=Q_A \cdot Q_B$  şeklinde yazılabilir. Gerekli eşitlik;  $Q_A$  ve  $Q_B$  çıkışlarının 'VE' kapısından geçirilerek ilgili girişlere uygulanması şeklinde gerçekleştirilebilir.

D FF'sine ait dizinin incelenmesinden; D FF'sinin iki kere durum değiştirdiği bulunur. İlk durum değişikliği sırasında FF'lerin durumları  $Q_A=1$ ,  $Q_B=1$  ve  $Q_C=1$  iken, ikinci değişim sırasında  $Q_A=1$  ve  $Q_D=1$  olduğu görülür. Bu durumda  $J_D$  ve  $K_D$  girişleri için gerekli eşitlik;

$$J_D=K_D=Q_A \cdot Q_B \cdot Q_C + Q_A \cdot Q_D$$

şeklinde yazılabilir. Eşitliği sağlayacak lojik devrenin 'VE-VEYA' kapıları yardımcı ile oluşturulup,  $J_D$  ve  $K_D$  girişlerine uygulanmasıyla bağlantı tamamlanır.


Tüm açıklamaların lojik devrede oluşturulması ile, Şekil 11.25'deki devre oluşur.

Asenkron sayıcılara göre daha fazla devre elemanına ihtiyaç duyan senkron sayıcılar, işlem hızı olarak daha üstün durumdadır. Piyasada çok sayıda TTL ve CMOS asenkron sayıcı entegresi bulunmaktadır. 74LS160/162 (senkron onluk sayıcı) ve 74HC101/163 (senkron MOD-16 sayıcı) entegreleri bunlardan ikisidir.

### 2.3. Senkron Aşağı Sayıcı

Yukarı sayan asenkron sayıcıları aşağı sayıcı yapmak için; FF'ler arasındaki bağlantının (bir sonraki tetikleme girişine) Q çıkışını yerini  $Q'$  çıkışından alınarak gerçekleştirildiğini görmüştük. Senkron sayıcılarda aynı mantık, JK girişlerini sürdürmek için,  $Q'$  tümleyen çıkışının kullanılması şeklinde uygulanır (Şekil 11.26).

Senkron yukarı sayıcıdan tek farkı; 'VE' kapılarına uygulanan sinyallerin  $Q'$  tümleyen çıkışından alınması olan senkron aşağı sayıcıda, her gelen tetikleme sinyali ile en düşük sıralı konumdaki FF konum değiştirir. Çıkışı düşük basamak değerine sahip FF'lerin konumunun '0' olması durumunda, çıkışı '1' olan ilk FF durum değiştirir. Örneğin; çıkışları DCBA=1100 olan bir aşağı sayıcıda, gelen tetikleme sinyali ile çıkış DCBA=1011 değerini alır. Bu örnekte A konum değiştirir, çünkü her gelen sinyal ile A konum değiştirir. B'nin konum değiştirmesinin nedeni, A'nın mevcut durumunun '0' ( $A'=1$ ) olmasıdır. C konum değiştirir çünkü BA=00'dır ( $BA=1$ ). D FF'si konum değiştirmez, çünkü alt sıralı FF'lerin değeri 100'dür. Bu değerlerin uygulandığı 'VE' kapısı' çıkışı '0' olacağından, D FF'si tetikleme sinalinden etkilenmez. Senkron aşağı sayıcıda yeni FF çıkışlarına göre olacak olaylar incelenirse, aşağı sayma dizisi elde edilir.

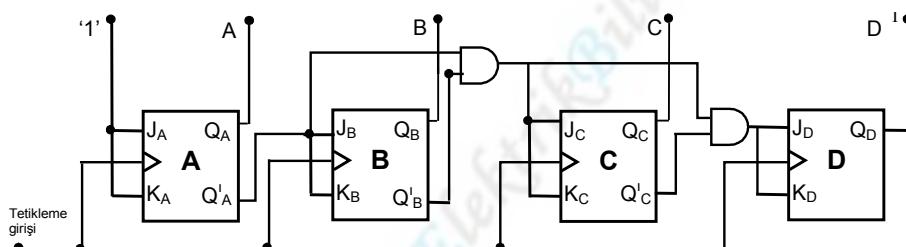

**Şekil 11.26.** Dört bitlik senkron aşağı sayıcı lojik şeması.

#### 2.4. Senkron Yukarı - Aşağı Sayıcı


İleri ve geri sayma işlemi yapabilen senkron sayıcılar, Şekil 11.27'deki gibi tek bir devrede birleştirilebilir. Kontrol girişleri, FF'lerin çıkışının Q veya Q' çıkışından alınacağına karar vererek sayma yönünü (ileri sayma-geri sayma) belirler. Şekil 11.27'de görülen üç bitlik senkron sayıcı, yukarı sayma girişi '1' olduğu zaman 000'dan başlayarak 111'e doğru yukarı sayarken, aşağı sayma girişinin '1' olması durumunda 111 değerinden başlayarak 000'a doğru sayar.

Şekil 11.27'de görülen devrede, yukarı sayma=1 ve aşağı sayma=0 durumunda; 1 ve 2 nolu 'VE' kapıları çıkışları lojik '1' olurken, 3 ve 4 nolu 'VE' kapılarının çıkışları lojik '0' olur. Bu durumda, A ve B çıkışlarını takip eden FF'lerin J-K girişine  $Q_A$  ve  $Q_B$  değerleri aktarılır. Bu çıkışların herhangi birisinin '1' olması, çıkışın bağlı olduğu FF girişine '1' uygulanmasını sağlayacağından, uygulanan ilk tetikleme sinyali ile yukarı sayma işlemi gerçekleşir.

Yukarı sayma = 0 ve aşağı sayma =1 olduğu durumda ise; Q' çıkışlarına bağlı olan kapı devreleri aktif olur. Bu durumda,  $Q'_A$  ve  $Q'_B$  çıkışları daha sonraki FF'lere ait J-K girişlerine aktarılacağından aşağı sayma işlemi gerçekleşir.

Yukarı ve aşağı sayma girişlerinin bir adet 'DEĞİL' kapısı ile birleştirilerek tek giriş şeklinde kullanılması mümkündür.

74LS190 ve 74HC150 entegreleri, piyasada çok sayıda bulunan aşağı-yukarı senkron sayıcılarından iki tanesidir. Her iki sayıcıda MOD-10 sayıcıdır.

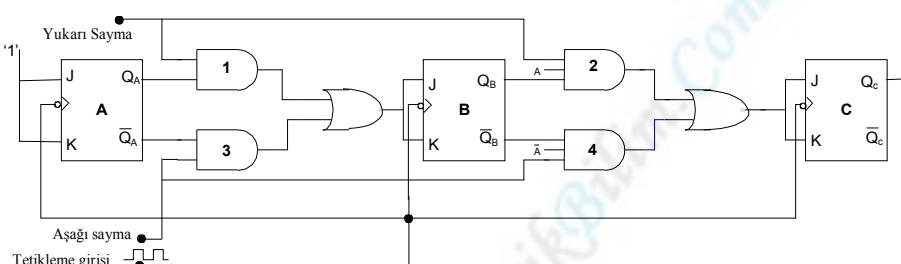

**Şekil 11.27.** Senkron yukarı / aşağı sayıcı (Mod-8).

## 2.5. Senkron Sayıcıların Tasarımı

Senkron sayıcıların tasarımında, genel olarak doğrudan sıfırlamalı asenkron sayıcılarda açıklanan işlem sırası takip edilir. İki tasarım arasında tek fark; senkron sayıcılarda tetikleme girişlerine uygulanan sinyallerin tüm FF'ların tetikleme girişine aynı anda uygulanması nedeniyle, ‘doğrudan sıfırlamalı sayıcı’ tasarımında yapılan etkili darbe tespiti işlemine gerek olmamasıdır. Bu fark dışında asenkron ve senkron sayıcı tasarımındaki işlem sırası aynıdır.

Tasarımdaki işlem sırası aşağıdaki gibi özetlenebilir:

- i- Tasarlanmak istenen sayıçıda kullanılacak FF tipi ve sayısı belirlenir.
- ii- Sayıcının yukarı mı yoksa aşağı mı sayacağına karar verilerek, sayılmak istenen dizi bir tabloda sıralanır (Şekil 11.28.a). Sayıcı çıkışındaki değişimleri gösteren bu tabloya ‘doğruluk tablosu’ diyebiliriz. Çünkü sayıcının tüm fonksiyonlarını ve tetikleme sinyallerinde oluşan olayları tablodan görebiliriz.
- iii- Doğruluk tablosunda; her FF'nin alacağı bir sonraki durum, ilgili sayının karşısına ( $Q_{t+1}$ ) şeklinde yeni sütun olarak belirlenebilir (Şekil 11.28.b).
- iv- Doğruluk tablosu ve FF geçiş tablosu yardımıyla, her FF için giriş-geçiş değerleri (örneğin JK girişleri) tespit edilir.
- v- Oluşan Karnaugh haritasında grublandırmalar yapılarak lojik eşitlikler yazılır.
- vi- Basitleştirilmiş eşitliklerden senkron sayıçı lojik devresi çizilir.

Senkron sayıcıların takip ettikleri sayma dizisinin belirli bir sıra dahilinde olması şart değildir. Yani, senkron sayıcıları istediğimiz sayıları sayacak şekilde tasarlayabiliriz. Bu işlem için, saymak istediğimiz sayı dizisini doğruluk tablosunda belirtip, geçiş tablosunu sayılacak diziye göre oluşturmamız yeterlidir.

Özetlenen işlem basamaklarını örnek tasarımlar ile açıklayalım.

**Örnek 6 :** 0-1-2 sayı dizisini periyodik olarak sayan senkron sayıcıyı, tasarım işlem basmaklarına uyarak tasarlayalım.

- i- Sayıcıda kullanılacak FF türü belirlenir: JK FF kullanılacak.

ii- Tasarlanan sayıcı, aynı sayıma dizisini tekrarlamakta ve 2'den sonra '0' değerine dönmektedir. Bu durumda Şekil 11.28.a'daki sayıma dizisi oluşur.

Tetikleme Sinyali	Desimal Değer	İkili Değer
1	0	0 0
2	1	0 1
3	2	1 0
4	0	0 0

a) Sayıcı sayıma dizisi

Mevcut Durum $Q_t$		Sonraki Durum $Q_{t+1}$		Giriş-Geçiş Değerleri			
B	A	B	A	J <sub>B</sub>	K <sub>B</sub>	J <sub>A</sub>	K <sub>A</sub>
0	0	0	1	0	d	1	d
0	1	1	0	1	d	d	1
1	0	0	0	d	1	0	d

b) Sayıcıda giriş-geçiş değerlerinin oluşturulması

Şekil 11.28. Senkron sayıçı tasarım aşamaları.


Sayıçının belirtilen diziyi sayabilmesi için gerekli FF sayısı tespit edilir: FF sayısını bulmanın en kolay yolu, sayıma dizisindeki en büyük sayının kaç adet FF ile yazılabilceğini bulmaktır. Yapılan tasarımda en büyük sayı '2' olduğundan ve '10' şeklinde gösterilebildiğinden, FF sayısı 2 olarak bulunur.

iii- Mevcut durum ve sonraki durum değerlerinin sıralandığı doğruluk tablosuna JK FF geçiş tablosundan faydalananarak giriş-geçiş değerleri eklenir (Şekil 11.28.b).

iv- Eklenen giriş-geçiş değerlerinin oluşturduğu fonksiyonları sadeleştirmek için Karnaugh şemaları hazırlanır. Oluşturulan tablodaki değerler, ilgili Karnaugh haritalarına taşınır (Şekil 11.29). Sayma dizisinde bulunmayan değerleri temsil eden hücrelere 'farketmez-d' değeri yazılır.


v- Karnaugh haritalarında gruplandırma yapılarak, lojik eşitlikler elde edilir (Şekil 11.29).

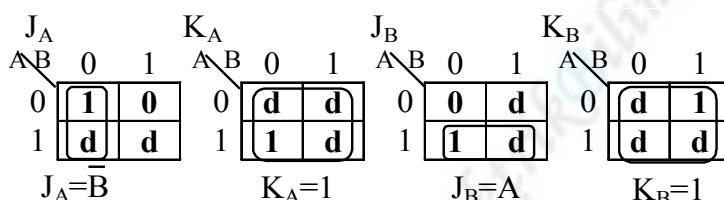vi- Elde edilen eşitliklere ait bağlantıları içerecek lojik devre çizilir. Kullanılacak FF sayısı iki olduğundan, bu FF'ler çizilerek gerekli bağlantılar oluşturulur (Şekil 11.30).



Tetikleme Sinyali	A	B	C	J <sub>A</sub>	K <sub>A</sub>	J <sub>B</sub>	K <sub>B</sub>	J <sub>C</sub>	K <sub>C</sub>
0	0	0	0	0	d	0	d	1	d
1	0	0	1	0	d	1	d	d	1
2	0	1	0	0	d	d	0	1	d
3	0	1	1	1	d	d	1	d	1
4	1	0	0	d	0	0	d	1	d
5	1	0	1	d	0	1	d	d	1
6	1	1	0	d	1	d	1	0	0
0	0	0	0						

Şekil 11.29. Senkron sayıci tasarımda lojik eşitliklerin yazılması.

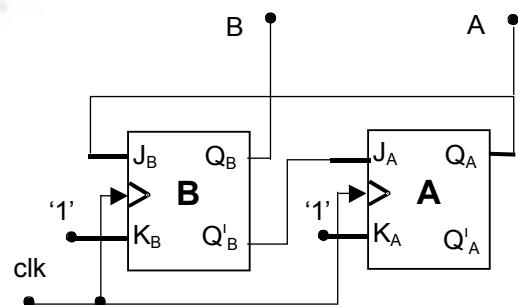


Şekil 11.30. 0, 1, 2 Sayma dizisini periyodik sayan senkron sayıci lojik şeması.

**Örnek 7:** Mod-7 Senkron yukarı sayıci lojik devresini tasarlayalım.

Tasarımda JK FF'ler kullanacağız. Mod-7 sayıcısında, 0'dan 6'ya kadar sayacak devre için üç adet FF kullanmamız gereklidir. Sayıcının takip edeceği sayma dizisinin yer aldığı doğruluk tablosu (sayma dizisi) ile, J-K FF geçiş tablosu yardımıyla belirlenen tüm FF'lere ait geçiş tablosu değerleri Şekil 11.31'deki gibi olur.

Q <sub>n</sub>	Q <sub>n+1</sub>	J	K
0	0	0	d
0	1	1	d
1	0	d	1
1	1	d	0

Şekil 11.31. MOD-7 senkron sayıci doğruluk tablosu ve JK FF geçiş tablosu.

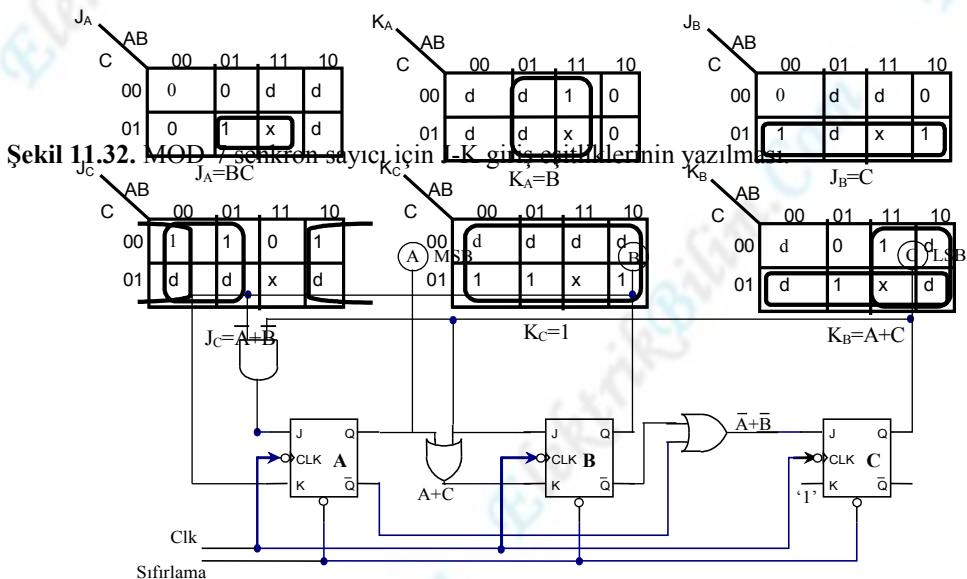

Şekil 11.33. MOD-7 senkron sayıcı lojik devresi.

Doğruluk tablosundaki J ve K girişlerine ait değerlerin Karnaugh haritalarına taşınması ile, Şekil 11.32'de görülen Karnaugh şemalarındaki gruplar elde edilir. Grupların temsil ettiği logik eşitliklerin yazılması ile, tasarlanan devrede oluşturacak bağlantılar bulunur.

Elde edilen eşitliklerden faydalananarak tasarlanan devrede gerekli bağlantılar oluşturulursa, Şekil 11.33'deki Mod-7 senkron sayıcı lojik şeması elde edilir.

**Örnek 8:** MOD-16 senkron aşağı sayıcıyı JK FF kullanarak tasarlayalım.

Sayıci devresi 16 basamaklı sayma dizisi sayacağından sayıcı yapısında, 4 adet J-K FF kullanılacaktır. Kullanılacak FF'lere ait sayma dizisi ve J-K girişleri için geçiş değerleri Şekil 11.34'de tablo halinde görülmektedir. Devrede D FF'si LSB'yi (En düşük değerlikli biti) temsil etmektedir.

Tetikleme Sinyali	A	B	C	D	J <sub>A</sub>	K <sub>A</sub>	J <sub>B</sub>	K <sub>B</sub>	J <sub>C</sub>	K <sub>C</sub>	J <sub>D</sub>	K <sub>D</sub>	
0	1	1	1	1	d	0	d	0	d	0	d	1	15
1	1	1	1	0	d	0	d	0	d	1	1	d	14
2	1	1	0	1	d	0	d	0	0	d	d	1	13
3	1	1	0	0	d	0	d	1	1	d	1	d	12
4	1	0	1	1	d	0	0	d	d	0	d	1	11
5	1	0	1	0	d	0	0	d	d	1	1	d	10
6	1	0	0	1	d	0	0	d	0	d	d	1	9


7	1	0	0	0	d	1	1	d	1	d	1	d	1	d	8
8	0	1	1	1	0	d	d	0	d	0	d	1	d	1	7
9	0	1	1	0	0	d	d	0	d	1	1	d	6		
10	0	1	0	1	0	d	d	0	0	d	d	1	5		
11	0	1	0	0	0	d	d	1	1	d	1	d	4		
12	0	0	1	1	0	d	0	d	d	0	d	1	3		
13	0	0	1	0	0	d	0	d	d	1	1	d	2		
14	0	0	0	1	0	d	0	d	0	d	d	1	1		
15	0	0	0	0	1	d	1	d	1	d	1	d	0		
0	1	1	1	1	1										

Şekil 11.34. MOD-16 senkron aşağı sayıcısının doğruluk tablosu ve J-K geçişlerinin tespiti.


Şekil 11.34'deki J-K geçiş değerleri karnaugh haritalarına taşınarak, Karnaugh haritalarında oluşan değerlere göre gruplandırma yapılır. Oluşturulan gruptardan Şekil 11.35'deki eşitlikler elde edilir.

Elde edilen eşitlikler temsil eden bağlantılar yapılrsa, Şekil 11.36'daki Mod-16 senkron aşağı sayıci devresi oluşur.

Devreye çalışma geriliği uygulandıktan sonra, kurma girişi ile tüm FF'ler '1111' konumuna kurulmalı ve daha sonra 'clk' işaretin uygulanmalıdır. Bu işlemlerden sonra sayıci  $(1111)_2$ 'den  $(0000)_2$ 'ye doğru saymaya başlar. Devrenin yukarı sayıcidan farkı, Q' çıkışlarının kullanılmasıdır.

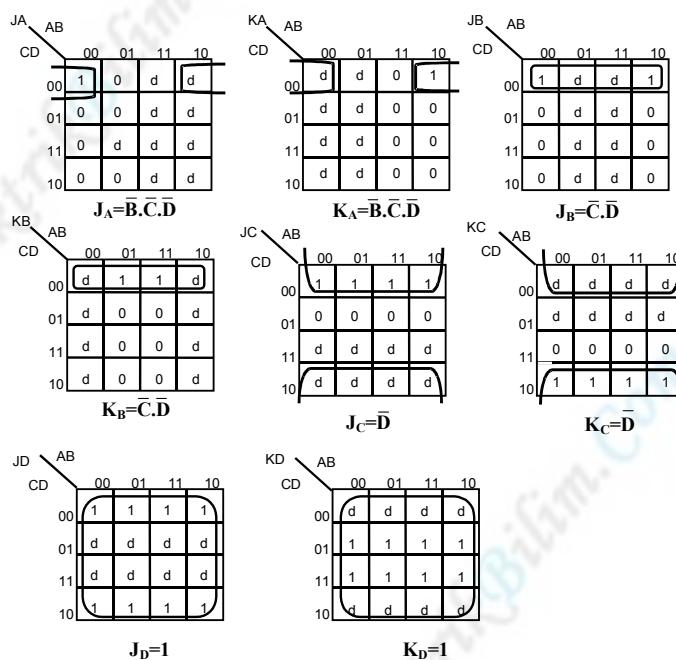

**Şekil 11.35.** MOD-16 senkron aşağı sayıcının JK eşitliklerinin tespiti.

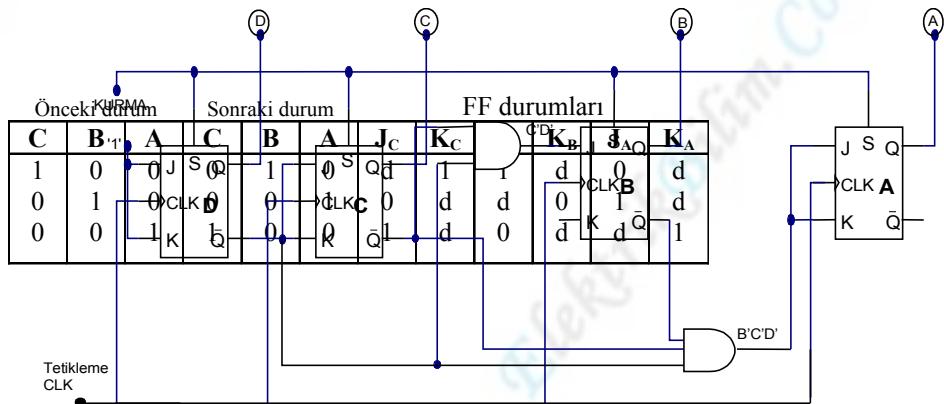

**Şekil 11.36.** Mod-16 senkron aşağı sayıcı lojik şeması.

**Örnek 9:** Şekil 11.37'de verilen doğruluk tablosundaki sıraya göre (1, 2, 4) sayma işlemini yapan ve bu işlemi tekrarlayan devreyi tasarlatalım.

İlk işlem olarak; doğruluk tablosunda verilen sayma dizisi ve JK FF geçiş tablosundan faydalananarak, FF'lere ait geçiş değerleri tespit edilir (Şekil 11.37).


Tespit edilen FF geçiş değerlerin karnaugh haritalarına taşınmasıyla, lojik devrenin oluşmasını sağlayacak eşitlikler elde edilir (Şekil 11.38).

Q <sub>n</sub>	Q <sub>n+1</sub>	J	K
0	0	0	d
0	1	1	d
1	0	d	1
1	1	d	0

**Şekil 11.37.** JK geçiş tablosu yardımı ile sayıcı sayma dizisinin oluşturulması.

**Şekil 11.38.** 1, 2, 4 sayma dizisini sayacak senkron sayıcı devresine ait eşitliklerin yazılması.


Elde edilen eşitlikleri gerçekleştirecek bağlantıların yapılması ile istenilen lojik devre oluşur (Şekil 11.39).

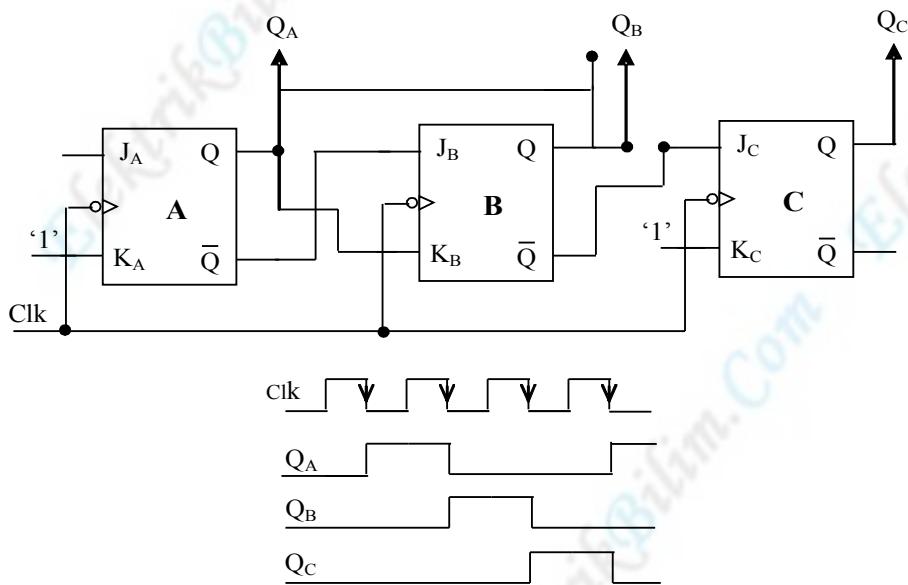

**Sekil 11.39.** 1, 2, 4 dizisini sayan sayıci lojik devresi ve oluşan dalga şekilleri.


**Örnek 10:** J-K FF'ler ve en az sayıda 'VEDEĞİL' devresi kullanarak, Şekil 11.40'da verilen sayma işlemini gerçekleştiren senkron sayıcı devresini tasarlayalım.

Sayma işleminin yönü, kontrol girişi ( $k$ ) olarak kullanılan girişe göre değişmektedir. Bu nedenle geçiş tablosu oluşturulurken,  $k=0$  ve  $k=1$  durumları ayrı ayrı değerlendirilmelidir (Şekil 11.40).

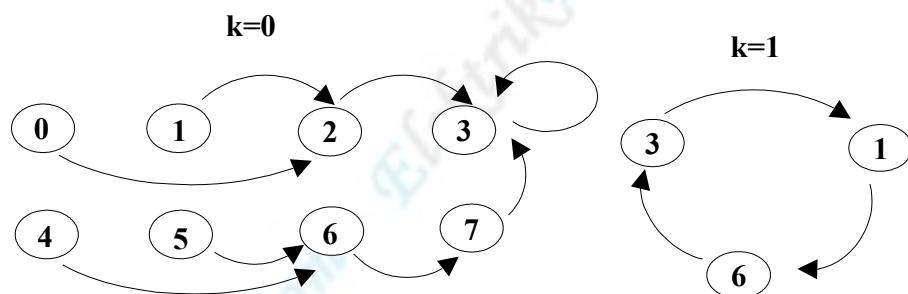

**Şekil 11.40.** Örnek sayma dizisi durum seması.

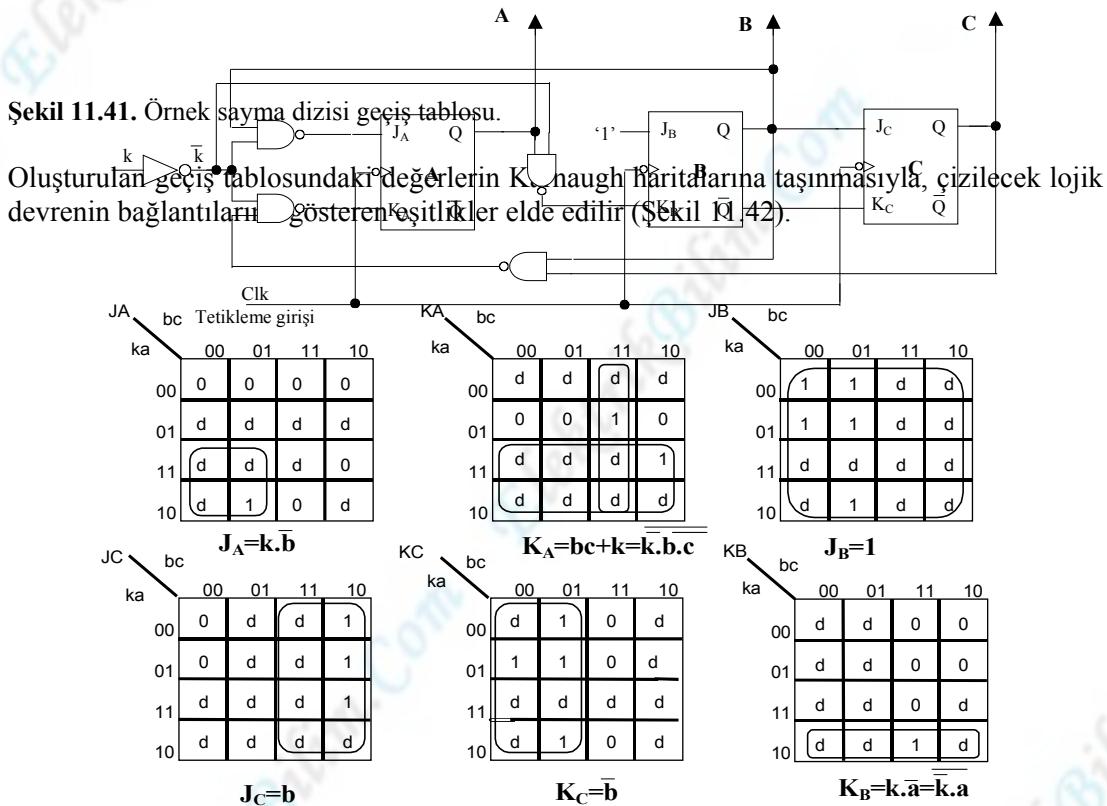İlk işlem olarak, önceki durum ve sonraki durum değerlerinden faydalananarak sayma dizisi geçiş tablosu oluşturulur (Şekil 11.41).



**Şekil 11.42.** Sayıcı devresi giriş eşitliklerinin oluşturulması.  
 Eşitliklerin temsil ettikleri bağlantıların yapılması ile, istenen sayma dizisini gerçekleştirecek lojik devre oluşturulur (Şekil 11.43).

**Şekil 11.43.** Dizi sayıcı lojik devresinin çizilmesi.

## 2.6. Ön Kurmalı Sayıcılar

Belirli bir değerden başlatılarak, aşağı veya yukarı doğru sayıma işlemi yapan devreler, ‘**Ön kurmalı sayıcılar**’ olarak isimlendirilir.


Senkron sayı entegrelerinin birçoğu, sayıma işleminin belirli bir değerden başlamasını sağlayan önkurma (preset) girişine sahiptirler. Önkurma işlemi, tetikleme sinyalinden bağımsız olarak (asynchronously) veya tetikleme sinyali ile eşzamanlı olarak (synchronously) gerçekleştirilebilir. Önkurma işlemi aynı zamanda ‘sayıcının yüklenmesi’ (loading) olarak adlandırılır.

Şekil 11.44’de J, K ve Clk girişlerinin senkron çalışmayı sağlayacak şekilde bağlandığı, üç bitlik senkron yukarı sayıcı devresi görülmektedir. Devredeki karma ve sıfırlama girişleri, asenkron ön kurma işlemini gerçekleştirebilecek şekilde bağlanmıştır.

Sayıci devresine istenilen sayının yüklenmesi işlemi;  $P_0$ ,  $P_1$ ,  $P_2$  paralel girişlerine yüklenmek istenen bilginin ve ‘ $P_L$ ’ paralel yükleme girişine ‘0’ değerinin uygulanması ile gerçekleştirilir. Bu işlem ile;  $P_0$ ,  $P_1$  ve  $P_2$ ’ye uygulanan bilgiler sırasıyla A, B ve C FF’lerine aktarılır.

Bilgi aktarma işlemi; J, K ve ‘Clk’ girişlerinden bağımsız olarak gerçekleştirilir. Çünkü  $P_L$  girişi ‘0’ olduğu sürece ‘Clk’ girişi etkisizdir.  $P_L$ ’nin ‘1’ değerine dönmesi ile, ‘Clk’ aktif hale gelir ve sayıci kurulan sayıma değerinden itibaren sayıma başlar. Örneğin;  $P_2=1$ ,  $P_1=0$ ,  $P_0=1$  ve  $P_L=1$  iken paralel girişlerin sayıci devresine hiçbir etkisi yoktur ve ‘Clk’ sinyalleri ile sayıci devresi sayıma işlemini gerçekleştirir.  $P_L$  girişine ‘0’ uygulanması ile, sayıcının durumuna bakılmaksızın FF’ler  $Q_2=1$ ,  $Q_1=0$ ,  $Q_0=1$  değerlerine kurulur.  $P_L$ ’nin ‘1’ değerine dönmesi ile sayıci 101’den başlayarak sayıma işlemeye devam eder.


Önkurma işlemini gerçekleştirecek çok sayıda TTL ve CMOS entegresi bulunmaktadır. 74190, 74191, 74HC192, 74HC193 entegreleri bunlardan birkaçdır.

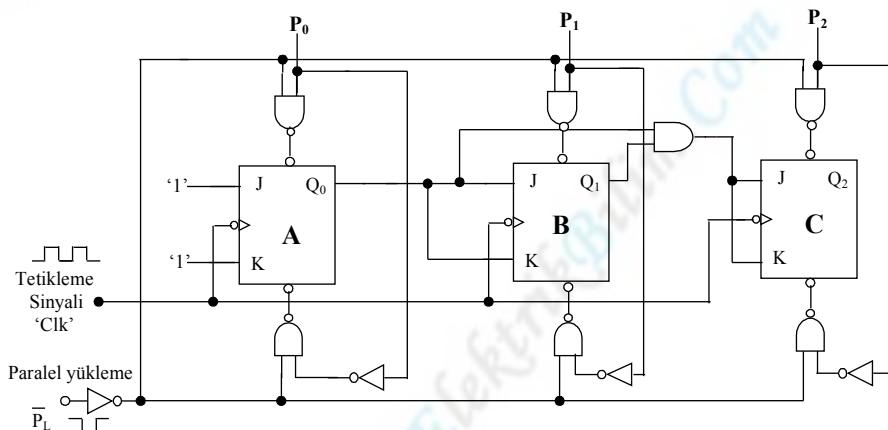

**Şekil 11.44.** Asenkron önkurmalı senkron sayıci devresi lojik şeması.

### 3. Sayıcı Entegreleri

Sayıci devrelerin çok değişik uygulama alanları olması nedeniyle, çok sayıda sayıci entegresi bulunmaktadır. Sayıcı entegrelerini sınıflandırmadan önce, sayıci entegrelerde bulunan pinleri açıklayalım. Bu pinlerin hepsinin bir entegrede bulunmadığı durumlar olabileceği gibi, açıklanmayan farklı girişlerde bulunabilir. Burada genel pin fonksiyonları açıklanacaktır.

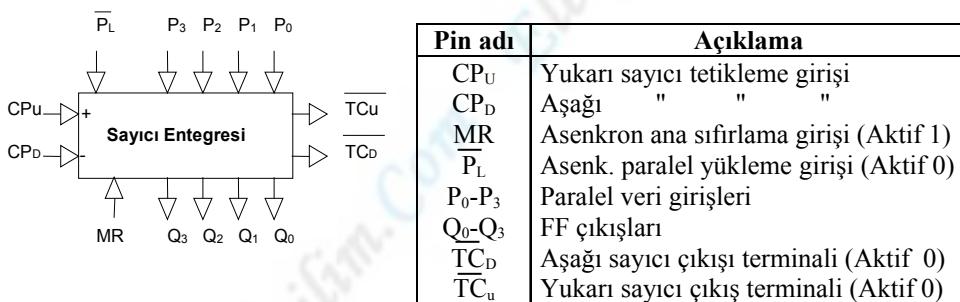

**Şekil 11.45.** Sayıcı entegrelerinde bulunan pinler ve anlamları.

Sayıci entegresinde bulunan pinlerin fonksiyonları aşağıdaki şekilde özetlenebilir.

**$CP_U$  ve  $CP_D$  Tetikleme girişleri:** Sayıcı entegresi, bu iki girişten birisinin aktif olmasıyla sayma yönüne karar verir.  $CP_U$ 'nın aktif olmasıyla sayma işlemi yukarı doğru yapılırken,  $CP_D$ 'nın aktif olmasıyla sayma işlemi aşağı doğru gerçekleşir.

**Ana Sıfırlama (Master Reset –MR):** Ana sıfırlama ucu, aktif '1' asenkron girişidir ve sayıcıyı '0000' konumuna getirir.  $MR=1$  olduğu sürece sayıcı '0000' konumunda sabit kalır.

**Önkurma Giriş (Preset Input):** Sayıcıdaki FF'ler,  $P_0-P_3$  paralel veri girişlerine lojik bilgilerin uygulanması ve  $P_L$  girişindeki bilginin 1'den 0'a gitmesiyle kurulurlar. Bu kurma, asenkron önkurma işlemidir ve sayma işlemine üstünlüğe sahiptir.  $MR=1$  olduğu durumda  $P_L$ 'nin hiçbir etkisi yoktur.

**Sayma Çıkışları:** Sayma işleminde oluşan değerler  $Q_0$ - $Q_3$  arasındaki FF çıkışlarında görülür.  $Q_0$  çıkışı LSB,  $Q_3$  çıkışı MSB değerini temsil eder.

**Terminal Sayma Çıkışları ( $TC_u$ ):** Büyük Mod'a sahip sayıcıları oluşturmada, yani iki veya daha fazla sayıçı entegresinin birlikte kullanılacağı durumlarda kullanılır. Yukarı sayma işleminde, düşük değerli sayıcının  $TC_u$  çıkışı, daha yüksek değerli sayıcının  $CP_u$  girişine bağlanır. Aşağı sayma işleminde, düşük değerlikli sayıcının  $TC_D$  çıkışı, yüksek değerlikli sayıcının  $CP_D$  girişine bağlanır.


Yukarı sayıçı çıkış terminali olarak isimlendirilen  $TC_u$  çıkışı; yalnızca sayıçı '1111' değerinde ve  $CP_u=0$  olduğu durumda '0' değerine sahip olur. Bir sonraki tetikleme sinyalinin yükselen kenarına kadar '0' olarak kalan  $TC_u$  çıkışı; yeni bir yükselen kenar ile '1' konumunu alırken, sayıçı '0000' konumuna geçer. Sayıcıının 1111'den '0000' konumuna geçtiği anda  $TC_u$ 'da oluşan 0'dan 1'e değişim, daha yüksek değerlikli sayıçıya uygulanması ile yukarı doğru sayma işlemi sağlanır.

Aşağı sayıçı çıkış terminali olarak isimlendirilen  $TC_D$  çıkışı; sayıcıının konumu '0000' değerini alıncaya ve  $CP_D=0$  oluncaya kadar '1' konumunda kalır. Sayıcı çıkışı '0000' ve  $CP_D=0$  iken,  $CP_D$ 'ye gelen tetikleme sinyali ile sayıçı '1111' konumuna geçerken,  $TC_D=1$  değerini alır.  $TC_D$ 'de meydana gelen bu değişim, daha düşük değerlikli sayıçı olarak kullanılan ikinci sayıçı entegresini tetiklemek amacıyla kullanılır.

Sayıçı entegrelerinde bulunan pinleri genel olarak tanımladıktan sonra, sayıçı entegrelerini asenkron ve senkron sayıçı entegreleri gruplandırmaları altında inceleyelim.

### 3.1. Asenkron Sayıcı Entegreleri

Piyasada çok sayıda TTL ve CMOS asenkron sayıçı entegreleri bulunmaktadır. TTL 7493 (74LS93) ve bu elemanın eşti 74293 entegreleri bunlardan ikisidir. CMOS ailesi içerisinde kullanılan bir asenkron sayıçı entegresi ise, Mod-128'e kadar sayma işlemi yapabilen 4024 entegresidir. Farklı üreticilerin üretikleri aynı serideki entegreler arasında küçük farklılıklar bulunsa da, bu farklılıklar kolayca ortadan kaldırılabilir.

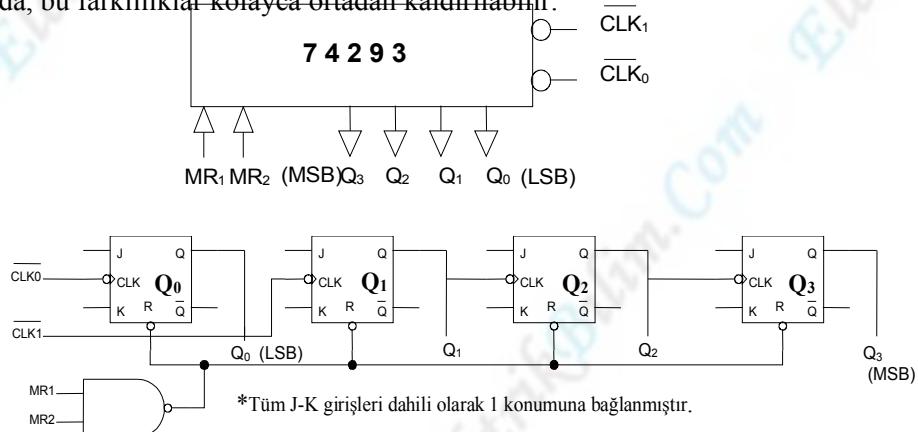


**Şekil 11.46.** 74293 asenkron sayıcı entegresi simbolü ve iç yapısı.

Hem TTL, hem de CMOS veri kataloglarında değişik asenkron sayıçı entegreleri bulmak mümkün değildir. Şekil 11.46'da, üretici veri kataloglarında bulunan 74293 entegresi simbolü ve entegreye ait lojik bağlantı görülmektedir. 74293 Sayıcı entegresinin çıkış pinlerinde  $Q_0-Q_3$  olarak isimlendirilen 4 adet çıkış ve  $\overline{Clk}_1-\overline{Clk}_2$  olarak isimlendirilen 2 adet tetikleme girişi mevcuttur. Her bir FF'nin sahip olduğu sıfırlama girişi, bir 'VEDEĞİL' kapısının çıkışına bağlı tek hat üzerinde birleştirilmiş ve 'VEDEĞİL' kapısının girişleri kontrol için  $MR_1$  ve  $MR_2$  pinleri haline getirilmiştir (Şekil 11.46). Kullanıcıya esneklik sağlama amacıyla entegrenin içerisindeki FF'ler:  $Q_0$  yalnız başına çalışacak şekilde ve  $Q_1-Q_3$  3-bitlik sayıçı olarak işlem görecek şekilde bağlanılmışlardır. 74293 entegresi uygulamalarına örnek olması açısından, örnek sayııcıları 74293 entegresi ile oluşturalım.

**Örnek 11:** 74293 entegresinin 10 KHz'lık tetikleme sinyali ile Mod-16 sayacı olarak işlem yapabilmesi için gerekli bağlantıyı gerçekleştirelim.

Mod-16 sayacı 4 adet FF kullanacağından,  $Q_0$  çıkışının  $\overline{Clk}_1$  girişine bağlanarak 4 FF'li bir sistem oluşturulması gereklidir. 10 KHz'lık tetikleme sinyali ise  $Q_0$  FF'sinin  $Clk_0$  girişine uygulanmalıdır. Bu bağlantı ile, Mod-16 sayma işlemi yapan sayıçı (16'ya bölen) devre elde edilir.

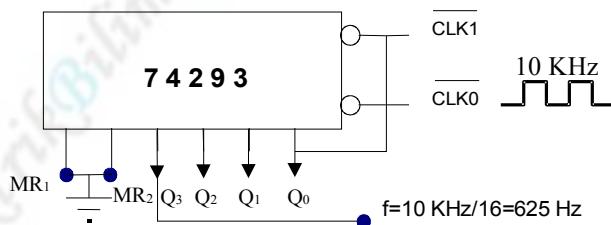


**Şekil 11.47.** 74293 entegresi ile oluşturulan Mod-16 sayacı.

**Örnek 12:** 74293 entegresi ile Mod-10 sayacı oluşturmak için gerekli bağlantıyı gösterelim

Mod-10 sayacı oluşturmak için 4 adet FF gereğinden,  $Q_0$  çıkışının  $\overline{Clk}_1$  girişine bağlanması gereklidir. Bununla beraber, sayıcının 0000-1010 değerleri arasında sayma yapması istendiğinden; sıfırlama için  $Q_1$  ve  $Q_3$  çıkışları  $MR_1$  ve  $MR_2$  girişlerine uygulanmalıdır. Bunun nedeni; yalnızca 1010 durumunda  $Q_1$  ve  $Q_3$  çıkışlarının aynı anda '1' olmasıdır.  $Q_1$  ve  $Q_3$  çıkışlarındaki bilgilerin birlikte '1' olduğu durumda, 'VEDEĞİL' kapısının çıkışı '1'den 0'a giderek sayma işlemini sıfırlar. Bu durumda ortaya çıkan bağlantı Şekil 11.48'de görülmektedir.

Elde edilen devreye 10 KHz'lik tetikleme sinyali uygulanması durumunda,  $Q_3$  çıkışında 10 KHz / 10 = 1 KHz çıkış sinyali elde edilir.

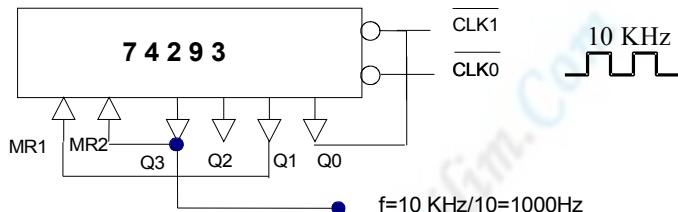


**Şekil 11.48.** 74293 entegresi ile oluşturulan Mod-10 sayıcı.

**Örnek 13:** Şekil 11.49'da verilen sayıci devresinin analizini yaparak, çalışmasını açıklayalım.

Şekildeki devrede, girişe uygulanan sinyal iki kademede 60'a bölünür. Sağdaki devre Mod-10 sayıci işlevi görerek, giriş sinyalini 10'a bölmekte ve bu entegrenin  $Q_3$  çıkışından alınan bilgi Mod-6 sayıci olarak çalışan ikinci entegrenin  $\overline{Clk}_1$  girişiye uygulanmaktadır.  $Q_0$  girişinin kullanılmadığı bu entegrede, uygulanan sinyalin frekansı 6'ya bölünmektedir. Bu işlem sonucunda, soldaki entegrenin  $Q_3$  çıkışında elde edilen sinyalin frekansı;

$$f_{out} = \frac{f_{in}/10}{6} = \frac{f_{in}}{60} \text{ olur.}$$

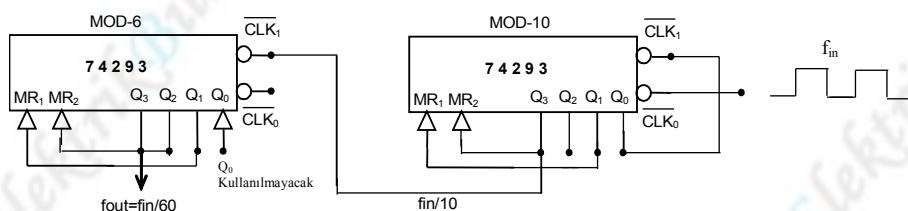


**Şekil 11.49.** İki adet 74293 entegresi ile oluşturulan MOD-60 sayıcı devresi.

Anlatılan 74293 entegresi, 0'dan başlayarak sayma işlemi yapma amacıyla kullanılmaktadır. Sayıcı devresinde ön kurma işleminin gerektiği durumlarda ön kurmalı sayıci entegrelerinden faydalanjılır. Ön kurma prensibi ile çalışan entegrelere örnek olarak; TTL 74160, 74161, 74163, 74193 ve CMOS 74HC162, 74HC163 entegreleri verilebilir.

Ön kurmalı sayıci entegrelerinin parametrelerini ve entegre bağlantılarını incelemek için, 74193 sayıci entegresi uygulamalarını örnek olarak inceleyelim. Bu entegreyi incelemek, diğer tipler hakkında genel bilgi verecektir.

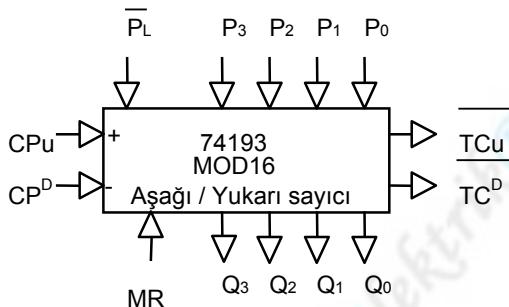Şekil 11.50.a'da lojik simbolü ve giriş / çıkış bağlantıları görülen 74193 entegresi; asenkron ana sıfırlama ve asenkron ön kurma özelliklerine sahip, senkron saymalı yukarı / aşağı sayıcı elemanıdır. 74193 entegresine ait çalışma tablosu ise Şekil 11.50.b'de verilmektedir. Yapılması istenen işlem, tablodaki değerlerden faydalanılarak gerçekleştirilebilir.



a) 74193 sayıcı entegresi simbolü


MR	P <sub>L</sub>	CP <sub>U</sub>	CP <sub>D</sub>	Çalışma Şekli
H	X	X	X	Asenkron Sıfırlama
L	L	X	X	Asenkron Ön Kurma
L	H	H	H	Değişiklik Yok
L	H	↑	H	Yukarı Sayma
L	H	H	↑	Aşağı Sayma

H=1; L=0 ; X=Don't care ; ↑=PGT

b) Çalışma şekli seçme tablosu

Şekil 11.50. 74193 ön kurmalı aşağı/yukarı sayıcı simbolü ve çalışma tablosu.

**Örnek 14:** Şekil 11.51'de 74193 entegresinin yukarı sayıcı olarak kullanılması görülmektedir. Paralel veri girişlerine sabit olarak '1011' bilgisi ve CP<sub>U</sub>, P<sub>L</sub>, MR girişlerine ise Şekil 11.51.b'de görülen bilgiler uygulanmaktadır. Sayıcının başlangıçta '0000' konumunda olduğunu kabul ederek, sayıcı çıkışında elde edilecek dalga şekillerini çizelim.

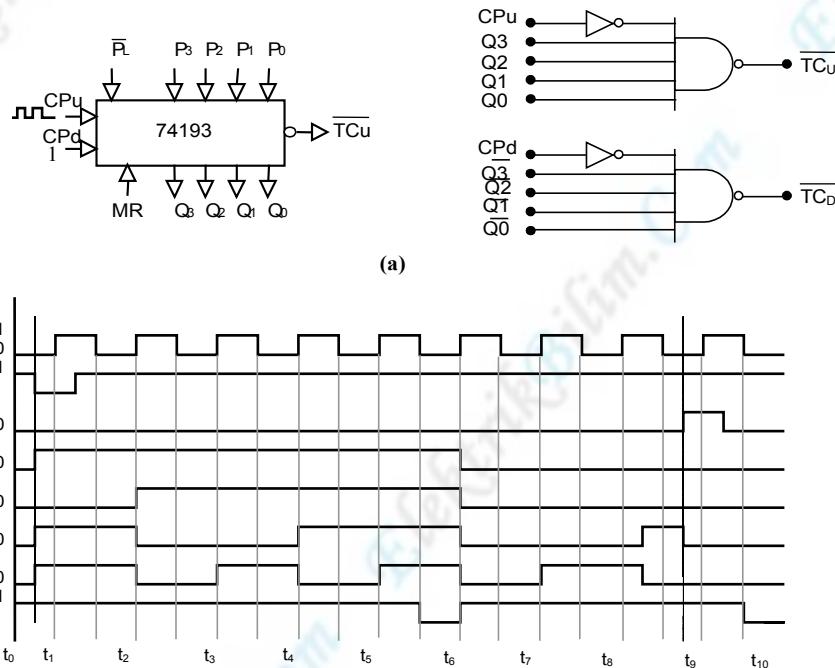

Şekil 11.51. 74193 entegresinin örnek bağlantısı <sup>(b)</sup> ve oluşan dalga şekilleri.


Başlangıçta ( $t_0$  anında), FF'lerin hepsi '0' konumundadır. Bu durum  $\overline{TC}_u$  çıkışının '1' olmasına neden olur.  $t_1$  anından hemen önce  $P_L$  girişine '0' uygulandığından, FF'ler paralel girişlerdeki değerlere yani  $Q_3=1$ ,  $Q_2=0$ ,  $Q_1=1$  ve  $Q_0=1$  değerleriyle yüklenirler. ' $t_1$ ' anında  $CP_u$  girişinde yükselen kenar (PGT) olmasına rağmen,  $P_L$  pininin aktif '0' olması nedeniyle sayıcıda herhangi bir değişiklik olmaz.  $t_2$ ,  $t_3$ ,  $t_4$ , ve  $t_5$  anlarında; tetikleme sinyalinin her yükselen kenarında sayıcı yukarı doğru sayar.  $t_5$  anının yükselen kenarından sonra sayıcı, '1111' değerini alır. Ancak  $TC_u$  çıkışı,  $t_5$  anında tetikleme sinyali 0'a gidene kadar değişmez.  $T_6$  anında oluşan yükselen kenar ile  $TC_u=1$  değerini alırken, sayıcı '0000' değerine sahip olur.

$t_7$  ve  $t_8$  anlarındaki yükselen kenarlarda sayma işlemi gerçekleştiren sayıcıda,  $t_9$  anından önce '1' değerini alan MR girişi nedeniyle, sayıcı sıfırlanarak çıkışlar 0000 konumuna getirilir.

**Örnek 15:** 74193 entegresi kullanılarak değişik moddaki sayıların elde edilmesi:

Ön kurmalı sayıcılar, ek bir devreye ihtiyaç duymadan farklı moddaki sayıları elde etmek için kolayca şekillendirilebilir. Buna örnek olması bakımından Şekil 11.52'deki devreyi kullanabiliriz.

Aşağı sayıcı olarak kullanılan bu devrenin paralel yükleme girişlerine  $(0101)_2$  değeri sabit olarak uygulanmaktadır. Devrede,  $TC_D$  çıkışı  $\bar{P}_L$  girişine bağlandığına göre sayıcındaki işlemleri inceleyelim.

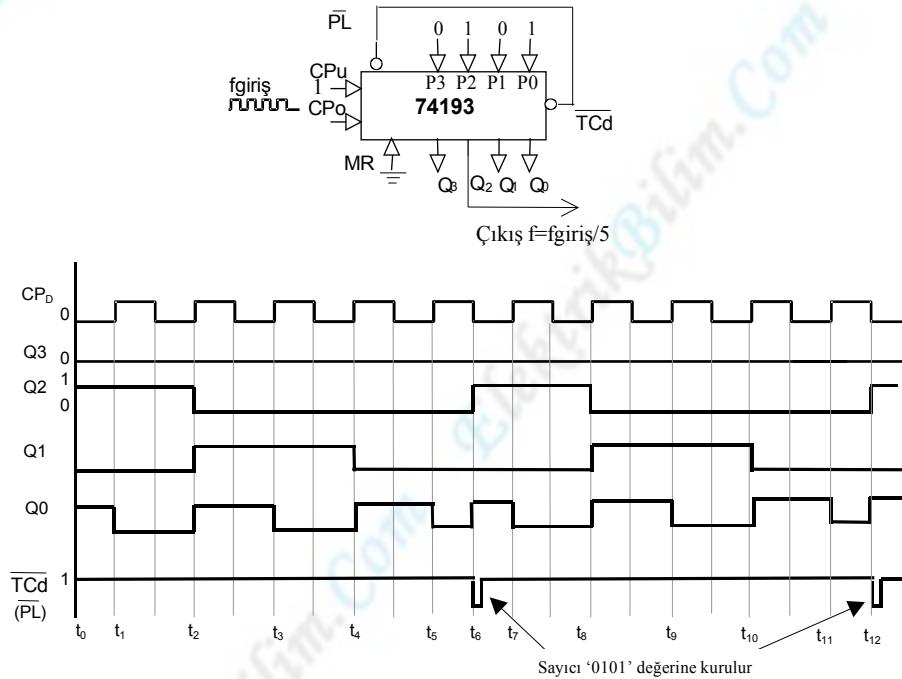

**Şekil 11.52.** 74193 entegresi ile Mod-5 sayıcı işlemi ve oluşan dalga şekilleri.

Sayıcıyı analiz etmek için, sayıcının başlangıçta  $t_0$  anında '0101' değerine kurulduğunu ve aşağı sayma yapıldığını kabul edeceğiz.


Sayıcı devresi,  $t_1 - t_5$  zamanları arasında geri sayma yaparak,  $t_5$  anında '0000' değerine sahip olur.  $t_6$  anında tetikleme sinyalinin 0'a geçisi  $TC_D$ 'yi '0' yapar. Bu değer,  $\bar{P}_L$  girişini aktif

yaparak sayıcının '0101' konumunun kurulmasını sağlar.  $TC_D$  çok kısa bir süre '0' olarak kalır. Çünkü sayıcının '0101' değerine kurulması ve bu değeri koruması  $TC_D$ 'nin '0' konumundan kurtulmasına bağlıdır. Bu nedenle  $TC_D$ 'de yalnızca kısa süreli bir sinyal oluşur.

Anlatılan işlemler  $t_7 - t_{12}$  arasında ve takip eden zaman aralıklarında tekrarlanır.  $Q_2$  çıkışında meydana gelen değişimleri inceleyecek olursak;  $Q_2$  çıkışında meydana gelen değişimin tetikleme sinyalinde meydana gelen değişimin 1/5'i olduğunu görürüz. Bu durum,  $Q_2$ 'nın frekansının tetikleme sinyali frekansının 5'te 1 olması sonucunu doğurur.

Değişebilir frekans bölücü devresi, Şekil 11.52'deki paralel veri girişlerine anahtarlar konularak elde edilebilir. Anahtarlar, oluşturulmak istenen frekans bölücünün değerine uygun olarak sayıcıya bilgi yükleyecek şekilde kurulurlar.

Sayıci devrelerinde kullanılan diğer bir entegre tipi, iki adet bağımsız sayıci içeren 7490 elemanıdır (Şekil 11.53). Biri Mod-2, diğer Mod-5 olan bu sayıcların tetikleme girişleri birbirinden bağımsızdır. Şekil 11.53'de şemaları verilen bu sayıcların, birbiriyle farklı bağlantıları sonucu 2'den 10'a kadar bölme işlemleri yapılabilir.

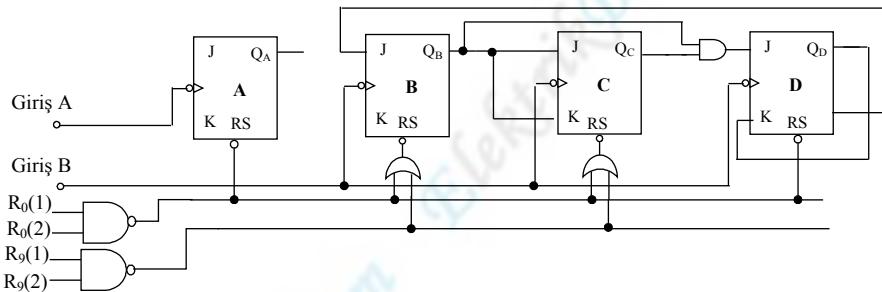

Şekil 11.53. 7490 sayıci entegresi iç yapısı.


7490 entegresi ile BCD sayma için;  $Q_A$  çıkışı, giriş B'ye bağlanmalıdır. Sayma işleminin başlaması için,  $R_0$  ve  $R_9$  resetleme girişlerinin en az birer girişi '0' seviyeli olmalıdır.

7493 sayıci entegresi, 7490 entegresine benzer şekilde, Mod-2 ve Mod-8 iki adet sayıci içeren bir elemandır. Bu entegrede bulunan sayıcların bağımsız veya kaskat bağlanmasıyla, 2'den 16'ya kadar istenilen MOD'da sayma işlemi yapılabilir.


#### 4. Kaskat BCD Sayıcılar

BCD sayıci, 0-9 arasındaki sayıları çıkış olarak veren 10 farklı çıkış sahip bir devredir. 10 farklı çıkışın her birinin doğrudan bağlı olduğu bir LED ile sayma işlemi görüntülenebileceği gibi, yedi-parçalı (seven-segment) göstergede olarak isimlendirilen eleman yardımıyla sayıci çıkışındaki bilgi izlenebilir. Sayıcı çıkışındaki bilginin göstergede izlenebilmesi için kod çözücü devreler kullanılır. Bu durumda, sayıci işleminin oluşturulması ve göstergede görüntülenmesi için Şekil 11.54'deki devrenin oluşturulması gereklidir. Bu devrede, BCD sayıda gerçekleştirilen sayma işlemi kod çözücü devre yardımıyla uygun forma dönüştürülür ve göstergede görüntülenir.

BCD sayıcı olarak isimlendirilen Şekil 11.54'deki devre, 0'dan 9'a kadar sayma işlemi yapıp görüntüleyerek tekrar 0'a döner. Desimal sayılarından daha büyük sayıları saymak ve görüntülemek için, BCD sayıcılar Şekil 11.55'deki gibi kaskat olarak bağlanır.

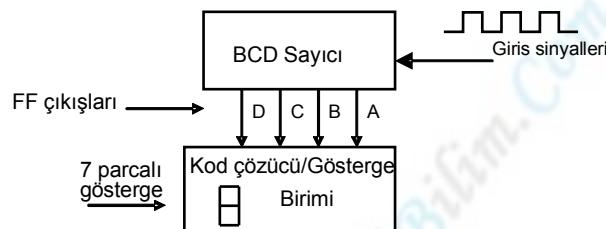

Şekil 11.54. BCD sayıcı blok şeması.

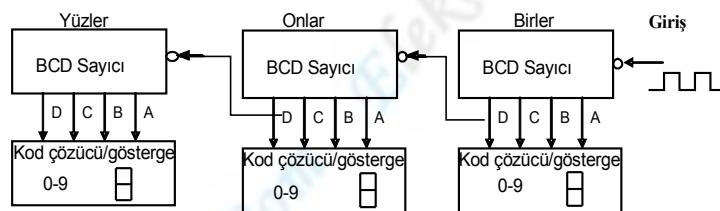

Şekil 11.55. BCD Sayıcılarının 000-999 arasında sayması için kaskat bağlantısı.

Kaskat bağlantılı BCD sayıcılarda sayma işlemi aşağıdaki gibi özetlenebilir:

- Başlangıçta '000' değerine kurulan sayıci devresi, tetikleme sinyalleri ile 0'dan başlayarak saymaya başlar.
- Gelen her tetikleme sinyali ile sayma işlemi yapan sayıci devresi,  $(1001)_2$  değerine kadar sayma işlemi gerçekleştirir.  $(1001)_2$  değerinde göstergede '009' onluk sayı okunur.
- Girişe uygulanan tetikleme sinyalinin onuncu palsa 1'ler basamağındaki sayıci çıkışını 0'a dönerken, birler basamağını temsil eden FF onlar basamağındaki sayıciya bir pala gönderir. Bu pala, onlar basamağındaki sayıcida bir artmaya neden olur. Bu anda göstergede  $(010)_{10}$  değeri okunur.
- Birler basamağındaki her on pala sonucunda gönderilen paların sayısı '10' değerine ulaşana kadar onlar basamağındaki sayma devam eder. Girişten uygulanan 99. tetikleme sinyali sonucunda göstergede gözüken değer 099'dur. Takip eden ilk tetikleme sinyal ile birler basamağındaki sayıci onlar basamağındaki sayıciya bir pala gönderip, 0'a döner. Bu pala alan onlar basamağındaki sayıci 0'a dönerken, aynı anda yüzler

basamağındaki sayıçuya bir tetikleme sinyali gönderir. Bu anda göstergede '(100)<sub>10</sub>' değeri okunur.


v- Anlatılan işlemler 999. sinyale kadar devam eder ve 1000. sinyal ile tüm sayıçilar ve göstergeler 0'a döner.

999'a kadar sayma işlemi gerçekleştiren bu devrede, yapılan sayma işleminin daha büyük değerleri sayılabilmesi için yeni katların eklenmesi gerekir. BCD sayıcı olarak, BCD sayma işlemi için tasarlanan 7490 veya 74192 sayıcı entegreleri kullanılabileceği gibi, uygun bağlantı ile 74293 entegresi gibi elemanlarda kullanılabilir.


## **5. Halka ve Johnson Sayıcılar (Ring Counter and Johnson Counter)**

Sayıci girişinde kod çözme işleminin olmasının istediği devrelerde, halka sayıcı (ring counter) olarak isimlendirilen devre kullanılır. Halka sayıcı devrede her bir sayma için bir adet FF kullanılır (Şekil 11.56). Örneğin; 7 sayan bir halka sayıcı için 7 adet FF kullanırken, 10 sayan bir halka sayıcı istenmesi durumunda 10 adet FF kullanılır. Herhangi bir anda bu FF'lerden sadece birinin çıkışı 1'dir (Şekil 11.57).

Halka sayıci devresi, bir FF'nin Q ve  $Q'$  çıkışlarının, bir sonraki FF'nin J ve K girişlerine bağlanmasıyla elde edilir. En sondaki FF'nin Q çıkışı ise ilk FF'nin girişine uygulanır.

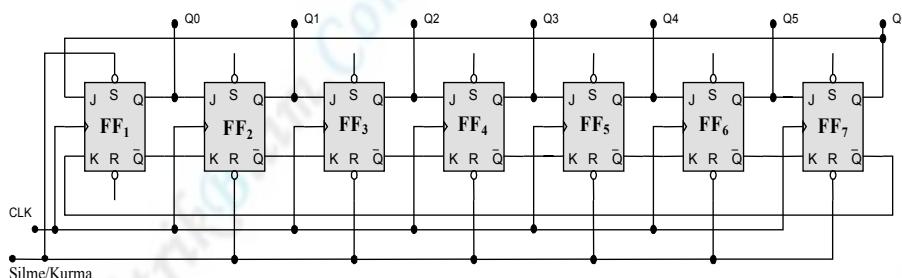

**Şekil 11.56.** Halka sayıçı açık devresi.

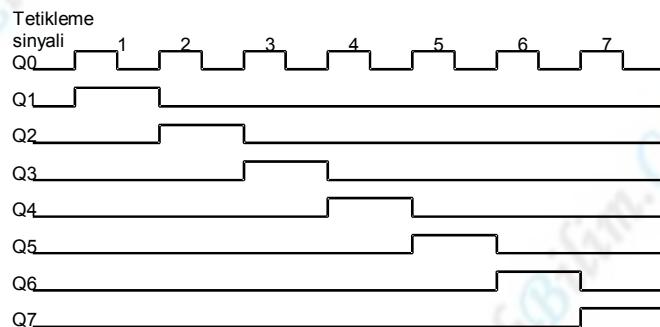

**Şekil 11.57.** Halka sayıcı devresi dalga şekilleri.


Kurma / Silme girişi ile,  $FF_1$  '1' değerine kurulurken, diğer tüm FF'ler sıfırlanır ve '0' değerine sahip olur. Tüm tetikleme sinyallerinin aynı kaynaktan elde edildiği devrede, ilk tetikleme sinyali ile J girişinde '1' bulunan  $FF_2$  '1' değerine kurulurken, diğer FF'lerin çıkışı '0' dir. Gelen tetikleme sinyali ile Q çıkışının '1' olmasını sağlayan şartlara sahip olan FF'ler sırasıyla '1' konumuna geçer. FF'lerde  $Q=1$  olması için gerekli olan  $J=1$ ,  $K=0$  olma şartı sırasıyla sağlandığından, çıkışlarda elde edilen bilgiler Şekil 11.57'deki gibi olur. Herhangi bir anda sadece tek çıkışı '1' olan ve girişine uygulanan tetikleme sinyallerini sayan bu devre, bir çeşit senkron sayıci çalışması gerçekleştirir.

Halka sayıcıda yapılan işlemi küçük bir değişikle gerçekleştirilen diğer bir sayıci türü, '**Johnson sayıci**' devresidir. Bu devrenin halka sayıcı devresinden farkı; son FF'den ilk FF'ye yapılan geri besleme bağlantısının, Q çıkışını yerine Q' çıkışından alınmasıdır.


Şekil 11.58.a'da doğruluk tablosu, b'de sayma dizisi ve c'de açık şeması görülen Johnson sayıcıda, ilk anda tüm FF'lerin çıkışı 0'dır. İlk gelen tetikleme sinyali ile;  $J=1$ ,  $K=0$  değerine sahip olan  $FF_1$ 'in Q çıkışı '1' değerini alır.  $FF_1$ 'in çıkışı;  $FF_2$ 'nin  $J=1$ ,  $K=0$  değerini almasını sağlar ve gelen ikinci sinyal ile  $FF_2$ 'nin Q çıkışı '1' değerini alır. Bu iki çıkışın '1' değerini koruduğu anda gelen üçüncü tetikleme palsı ile  $J=1$ ,  $K=0$  değerine sahip olan  $FF_3$ 'ün Q çıkışında '1' oluşur. Konum değiştirmeler bu şekilde devam ederek 4 sayma sonucunda tüm çıkışlar '1' olur. Şekil 11.58'de 4 sayma için gerçekleştirilen sayma dizisi, FF sayısının değiştirilmesi ile istenilen sayma işlemini gerçekleştirecek şekilde modellenebilir. Sayılmak istenen sayı dizisinin yarısı kadar FF'ye ihtiyaç vardır.

Tetikleme Palsı	$Q_1$	$Q_2$	$Q_3$	$Q_4$	Gerekli 'VE' kapısı
0	0	0	0	0	$A'D'$
1	1	0	0	0	$AB'$
2	1	1	0	0	$BC'$
3	1	1	1	0	$CD'$
4	1	1	1	1	$AD$
5	0	1	1	1	$A'B$
6	0	0	1	1	$B'C$
7	0	0	0	1	$C'B$

a) Doğruluk tablosu.

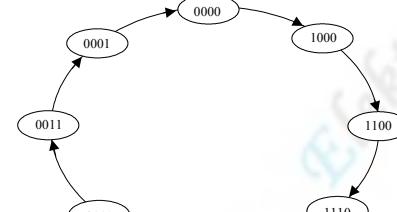

b) Sayma dizisi.

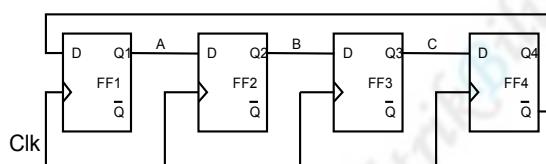

### c) Açık şeması.

**Şekil 11.58.** MOD-8 Johnson sayıcı doğruluk tablosu, sayma dizisi ve ve açık şeması.

Şekil 11.58'de görülen devre, sekiz ayrı konumda çıkış verdikten sonra tekrar başa döner. Bu nedenle anlatılan sayıcı, Mod-8 sayıcısıdır. Bu örnektenden görüldüğü üzere; Johnson sayıcı oluşturmak için gerekli FF sayısı, ring sayıcıların aksine sayılmak istenen değerin yarısı kadardır. Bununla beraber, Johnson sayıcı devresi her bir sayma durumunu tespit edecek (çözecek) lojik kapılarla ihtiyaç duyar. Kullanılan FF sayısı ne olursa olsun, 2 girişli 'VE' kapısının kullanımı yeterli olur (Şekil 11.58.a). Doğruluk tablosunda girişleri açıklanan 8 adet iki girişli 'VE' kapının devreye bağlanması ile, her kapı belli bir durum anında yetkilendir ve kapı çıkışları birbirini izleyen 8 çıkış (halka sayıcısının aynısı) üretir.

Kapıların bağlanacağı FF'lerin tespiti düzenli bir sıra takip eder. Tüm çıkışların '0' olduğu anda, başta ve sonda bulunan FF'lerin çıkışlarının tümleyeni alınırken, tüm çıkışların '1' olduğu anda başta ve sonda bulunan FF'lerin normal çıkışları alınır. Diğer bütün durumlar, komşu halde bulunan 01 veya 10 değerlerine sahip FF'lerin çıkışlarının alınmasıyla çözümlenir.

Devre karmaşıklığı bakımından halka sayıcı ile ikili sayıcılar arasında bir devre yapısına sahip olan Johnson sayıcılar, belirli uygulamalarda sağladıkları avantajlar nedeniyle tercih edilirler. Piyasada yaygın olarak bulunan Johnson sayıcılarından ikisi, tüm kod çözümü devreyi de içeren 4017 ve 4022 entegreleridir.

## 6. Sayıcı Uygulamaları


Çok çeşitli yapıda üretilen sayıcı devreleri çok farklı uygulama alanlarında kullanılmaktadır. En yaygın kullanım yeri olarak; sinyallerin frekanslarının ölçülmesi, elektriki sinyallerin frekanslarının bölünmesi, devir sayısının gösterilmesi, saat veya zaman ölçülmesi, vb. uygulama alanları sayılabilir. Sayıcı devrelerinin farklı uygulama alanlarında kullanılma prensiplerini inceleyelim.

### 6.1. Sağa / Sola Yürüyen Işıklar

74193 yukarı / aşağı sayıcı entegreci kullanarak, sağa veya sola doğru yanan ışıklar oluşturmak mümkündür (Şekil 11.59).

74193 entegresi ile yukarı / aşağı saydırma işlemi yapılabilir. 0000 ile 1111 değerleri arasında yukarı/aşağı sayma yapan entegrenin çıkışı, 4 hattan 16 hatta kod çözümü (onaltı kod çözümü) olan 74154 entegresine giriş olarak uygulanır. Bu durumda 16 LED'in sağa veya sola yanması kontrolü yapılabilir. Devredeki LED'lerin sağa / sola yanması işlemi, 'VE DEĞİL' kapıları A,B,C,D kapıları yardımı ile gerçekleştirilir.

Şekil 11.59'daki devrenin çalışmasını açıklayabilmek için; 'A' kapısının 1 nolu girişinin 'lojik 0' ve 'B' kapısının 5 nolu girişinin lojik '1' olduğunu kabul edelim. 'C' ve 'D' kapılarının bağlantı şekillerinden dolayı, belirtilen iki noktadaki lojik değerler devamlı birbirinin tersidir. 'B' kapısının girişlerinden birisinin 'lojik 1' olması nedeni ile, tetikleme sinyali 74193 entegresinin 'yükarı sayma' girişinde gözükür ve sayıcı 0000'den başlayarak yukarı doğru saymaya başlar.

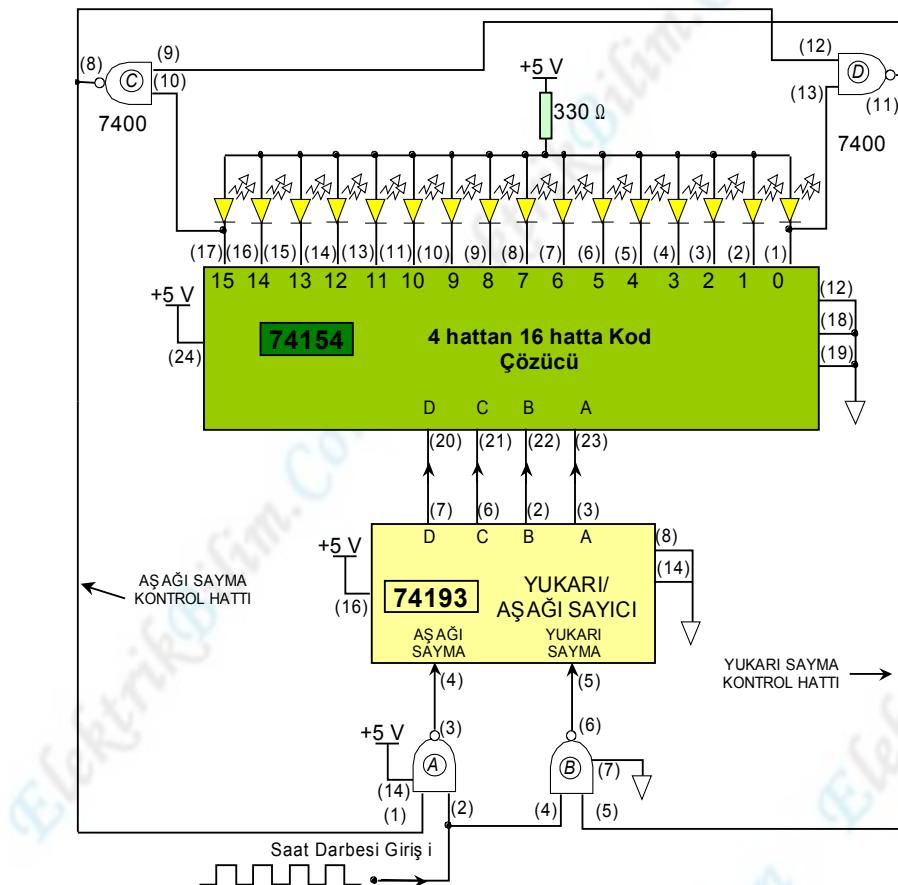

Şekil 11.59. Sağa / sola yürüyen ışık devresi.

Sayıci entegresi çıkışında oluşan ikili değerler 74154 entegresine giriş olarak uygulanmaktadır. Kod çözücü entegresi çıkışları, girişlerdeki ikili değerlere bağlı olarak 'lojik 0' seviyesine düşer. '0' seviyesine düşen çıkışa bağlı olan LED iletme geçerek ışık verir (yanar). Çıkışlar sağdan sola doğru aktif olduğundan, LED'ler sağdan sola doğru yanar.

Sayıci çıkışındaki sayma değeri ‘1111’ değerine ulaşınca en soldaki LED yanar ve ‘C’ kapısının girişlerinden birisi ‘0’ olur. Girişlerinden birisi ‘0’ olan ‘C’ kapısının çıkışı ‘1’ olur ve ‘A’ kapısının ‘1’ nolu pine bağlı olan ucu ‘lojik 1’ olur. ‘A’ kapısının çıkışı ‘1’ değerini alır ve 74154 entegresinin ‘aşağı sayma’ ucunu aktif hale getirir. Aynı anda, ‘C’ kapısının çıkışı ‘D’ kapısının girişini de ‘1’ yapar ve her iki girişinde ‘1’ olan ‘D’ kapısı çıkışında ‘lojik 0’ oluşur. ‘D’ kapısı çıkışında oluşan ‘0’ değeri, tetikleme sinyalinin ‘B’ kapısı üzerinden ‘yükarı sayma’ ucuna uygulanmasına engel olur. ‘D’ kapısının çıkışındaki ‘lojik 0’ değerinin ‘C’ kapısına giriş olarak uygulanması, kod çözücü entegrenin en solundaki çıkışının ‘0’ olmaması durumunda bile ‘aşağı sayma’ ucunun aktif olarak kalmasını sağlar.

Sayıci entegresinin aşağı doğru sayması, kod çözücü çıkışlarının soldan sağa doğru aktif olmasını (lojik 0) ve LED’lerin soldan sağa doğru yanmasını sağlar. Sayma işlemi ‘0000’ değerine ulaştığı anda, ‘B’ kapısı çıkışı tekrar ‘yükarı sayma’ girişini aktif yapar ve LED’ler sağdan sola doğru yanmaya başlar.

## 6.2. Dijital Saat

Sayıcların yaygın kullanıldığı yerlerden birisi, dijital (sayısal) saatlerdir (Şekil 11.60). Sayısal saatlerde; saat, dakika ve saniye olarak bulunulan an gösterilir.

Şekil 11.60’daki dijital saat devresinin çalışması için gerekli besleme gerilimi ve sayma işlemi için gerekli tetikleme sinyali, 220 V / 50Hz şehir şebekesinden elde edilir. 220 V AC gerilim doğrultmaç devresi ile +5V DC gerilim şecline dönüştürülürken, 50 Hz’lik sinyal 1 Hz’lik tetikleme sinyali şecline dönüştürülür. Bu işlemler için; dalga şekillendirici ve 50’ye bölün devreler kullanılır.


Saat devresindeki saniye sayıci devreye uygulanan tetikleme sinyali, saniye sayma işleminin yanında dakika ve saat sayma işlemleri içinde kullanılır.

Saniye sayıci devre, her gelen tetikleme sinyali ile sayma işlemi yapan Mod-60 sayıci devresidir. 60’a kadar sayma işlemi yapan saniye sayıcındaki Mod-10 sayacı 9’dan 0’a dönerken, Mod 6 sayıcısına tetikleme sinyali gönderir. Saniye sayıcındaki değer 59 olduğu durumda, sayma değeri 0’a döner ve bu anda dakika sayıcındaki Mod-10 sayıcısına bir tetikleme sinyali gönderir.

Dakika sayıcındaki devrede Mod-60 sayıci devresidir. Mod-10 sayacı ile 9’a kadar sayma işlemi yapılrken, Mod-6 sayıci ile sayma işleminin 59’a kadar olması sağlanır. Devredeki sayma işlemi 0’a dönerken, Mod-12 sayıci olarak çalışan saat sayıcı devreye bir puls tetikleme sinyali gönderilir. Bunun uygulamadaki anlamı; 60 dakika sonucunda saat gösteren devrenin gösterdiği değerin ‘1’ artmasıdır.

Saat sayıci devresi, Mod-10 ve buna bağlı olarak çalışan Mod-2 sayıci devresi 12’den 13’e (0001 0011)<sub>BCD</sub> geçtiği zaman, ‘A’ kapısının (NAND kapısı) tüm girişleri lojik ‘1’ ve ‘A’

kapısı çıkışı lojik ‘0’ olur. ‘CLR’ girişine ‘0’ uygulanan Mod-2 sayıcısı 0'a giderken, veri yükleme girişine ‘0’ uygulanan Mod-10 sayıcısı ‘1’ değerini alır. Bu durum; saatin ‘1:00’ değerinden başlamasını, yani ‘12:59’ değerini gösterdikten sonra ‘1:00’ değerine dönmesini sağlar.

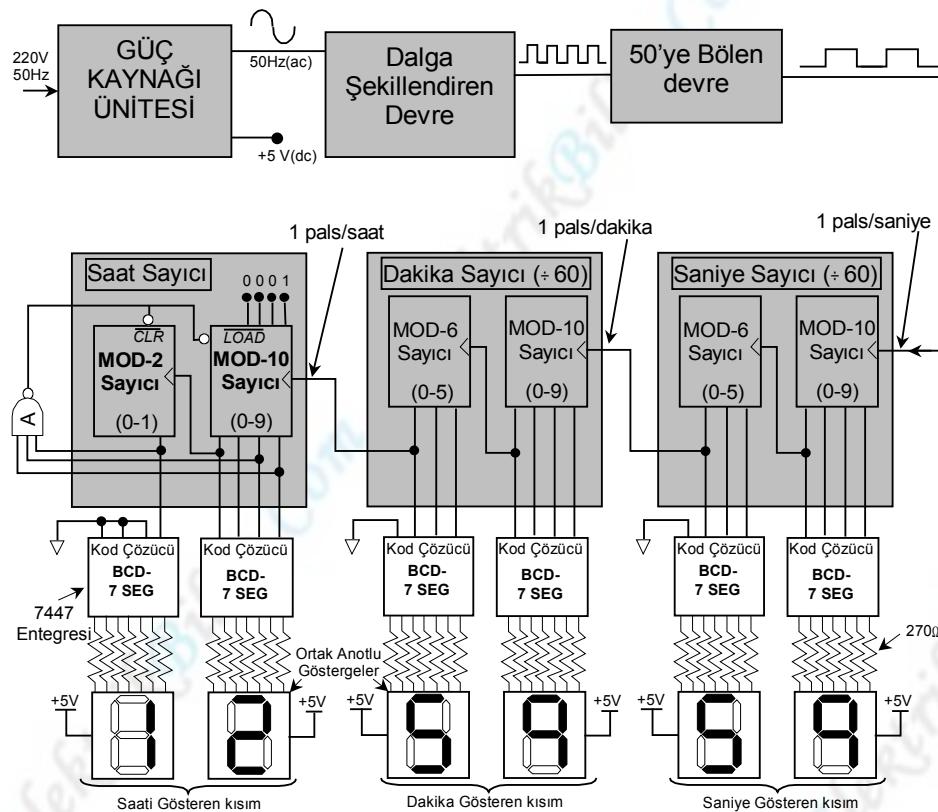

**Şekil 11.60.** Dijital saat devresi lojik şeması.


### 6.3. Frekans Sayıcı

Frekans sayacı devresi, mantık devreleri olarak açıklanan sayıcı, kaydedici, kod çözücü, frekans bölücü, vb. devrelerinin bir arada kullanıldığı dijital sistemlere en iyi örneklerdir. Temel eleman olarak sayıcının kullanılması nedeni ile, frekans sayacı devresi sayıcı devrelerine uygulama olarak kabul edilebilir.

Frekans sayacı devresinde, frekans ölçümü işleminden önce devrede bulunan sayıcıların temizlenmesi (sıfırlanması) gereklidir. Frekans ölçme işleminde, sayım penceresi palse (count window pulse) ile bilinmeyen giriş frekansı bir ‘VE’ kapısı girişlerine uygulanır (Şekil

11.61). ‘VE’ kapısı, bir kontrol anahtarı gibi görev yapar. Çünkü ‘VE’ kapısının sayım penceresi palsı uygulanan girişinde ‘0’ olması ile kapı açık anahtar özelliği gösterirken, girişin ‘1’ olması ile kapı kapalı anahtar özelliği gösterir. Kapının kapalı anahtar özelliği göstermesi ile, bilinmeyen giriş frekansı sayıcı devresinin tetikleme girişine uygulanır. Şekil 11.61’deki devrede, sayım penceresi palsı süresinde bilinmeyen giriş sinyali olarak 5 pals’lık bir sinyal uygulandığından, Mod-10 sayıcı 5 kere tetiklenir ve çıkışında ‘0101’ değeri oluşur. Sayıcı çıkışında oluşan değerin, BCD’den yedi parçalı göstergeye kod çözücü devresine uygulanması ile göstergede ‘5’ değeri okunur. Sayım penceresi palsı süresi olarak 1 sn seçilmesi nedeni ile, okunan sinyalin frekansı 5 Hz’dir.

Bilinmeyen giriş sinyalinin sayım sinyali palsının aktif olması sırasında örneklenmesi nedeni ile sayım penceresi palsı, ‘örnekleme palsı’ olarak da isimlendirilmektedir.

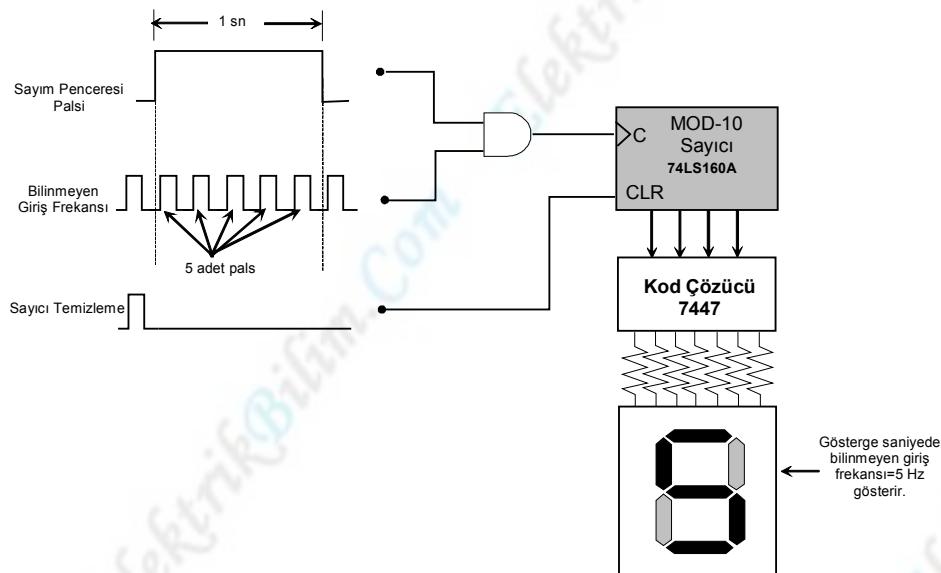


**Şekil 11.61.** Frekans sayıcı devresi prensip şeması.

Şekil 11.61’deki devrede Mod-10 sayıcı kullanılması nedeni ile, 10 Hz’e kadar frekans ölçümü mümkündür. Daha yüksek frekansları ölçebilmek için, ek lojik devrelerin eklenmesi gerekir. Şekil 11.62’deki devrede, çok kademeli frekans sayıcı devresi lojik şeması görülmektedir.

Frekans sayıcı devre ile ölçülen frekansın hassasiyeti, sayım penceresi palsının hassasiyetine bağlıdır. 100 KHz’lik bir kristal osilatör kullanımı ile, 1 KHz’lik frekansın ölçülebilmesi için yeterli hassasiyet sağlanabilir. Kristal osilatörden üretilen 100 KHz’lik sinyal, sayma penceresi üretici devresinde (74L5160A) kaskat bağlı sayıcı devrelerde bölünerek; frekans

ölçümünde 1 Hz, 10 Hz, 100 Hz ve 1KHz ölçme kademelerinin oluşturulmasını sağlar. SW çok konumlu anahtar (komütatör) ile, ölçüm yapılacak frekans kademesi seçilir.

Seçilen frekans kademesine bağlı olarak, ikiye bölücü FF devresinin (7476) çıkışında sayma penceresi palsi oluşur. Sayma penceresi palsi ile bilinmeyen giriş frekansı bir ‘VE’ kapısına uygulanır. Şekildeki devrede ‘VE’ kapısı çıkışında sayma penceresi palsının genişliğine bağlı olarak pulsler oluşur. ‘VE’ kapısı çıkışından elde edilen 14 puls, dört kademeli sayıci devresine uygulanır.

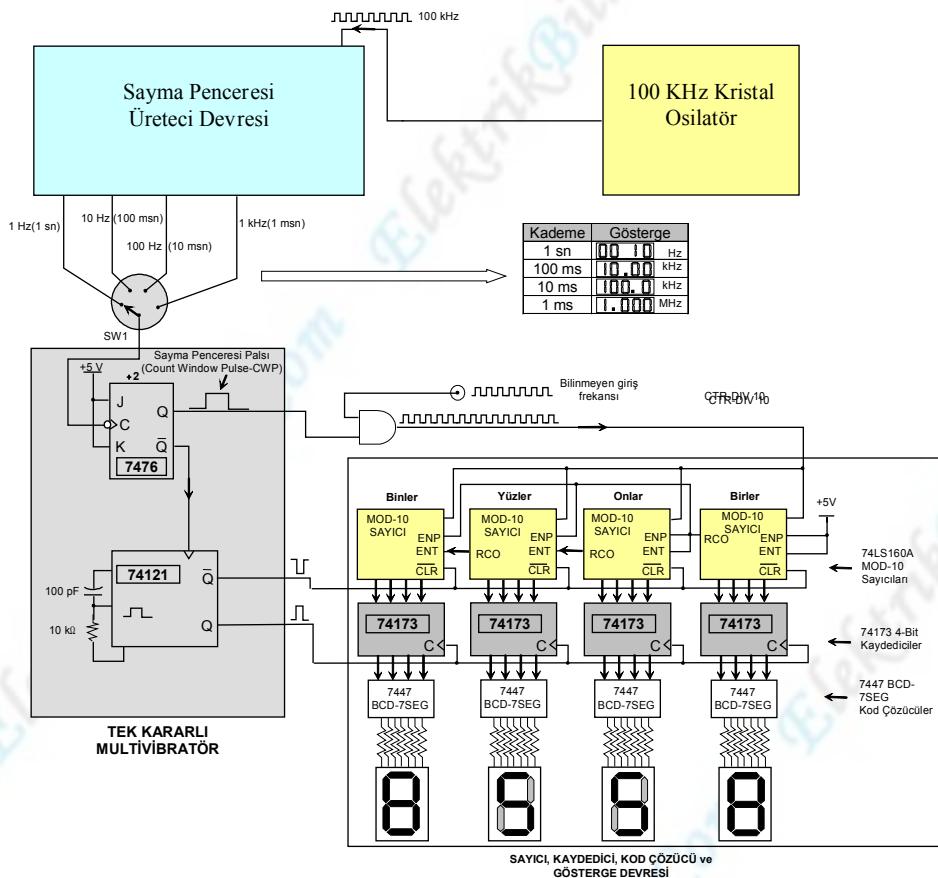

Şekil 11.62. Frekans sayıcı devresi lojik şeması.

Sayıci devresinde, pulsler sayılarak ölçmek istenen frekans değeri bulunur. Birler basamağını temsil eden Mod-10 sayıci ‘9’ değerine ulaştığı anda, onlar basamağını temsil

eden sayıcıya bir pals gönderir ve 0'a döner. İncelenen devrede, sayma işlemi 14'e kadar devam eder ve bu durumda ölçümek istenen sinyalin frekansı 14 Hz olarak okunur.

Sayıci devresi çıkışı, BCD olarak kaydedilere, kaydedicilerin çıkışları ise yedi parçalı göstergeleri süren BCD'den yedi parçalı göstergeye kod çözücü devresine uygulanır. Diğer taraftan, tek kararlı multivibratorın Q' çıkışı kaydedicilerin tetikleme girişine uygulanır. Bu pals ile, sayıci devresinden kaydedilere yüklenen değer saklanır. Kaydedici çıkışlarındaki değerler, kod çözücü devrede yedi parçalı göstergede gözükecek şekilde dönüştürülür ve değerin bir süre gözükmesi kaydediciler yardımıyla sağlanır.

### Tekrarlama ve Çalışma Soruları

1. 'Sayıcıyı' tarif ediniz
2. Sayıcıları sayma yönüne ve sayma kodlamasına göre sınıflandırınız.
3. Asenkron ve senkron sayıcılar tarif ediniz.
4. Aşağı, yukarı ve aşağı / yukarı sayıcılar tanımlayınız.
5. İki bitlik dalgacık sayıçı şemasını ve çıkış dalga şeklini çizerek, devrenin çalışmasını açıklayınız.
6. Düşen kenar tetiklemeli 4 FF kullanarak, 0-15 arasında sayan yukarı sayıçı devresini çiziniz ve devrenin çalışmasını açıklayınız.
7. FF'ler ile frekans bölme işleminin genel prensibini açıklayınız
8. Asenkron yukarı sayıçıda, aktif '1' resetleme girişine sahip FF'ler kullanıldığına göre, sayıcıyı sıfırlayacak devreyi ekleyiniz.
9. Ön kurmalı sayıçıyı şekilde açıklayınız.
10. Çok seçenekli ön kurmalı sayıçı nedir?
11. Asenkron aşağı sayıçıyı tanımlayınız.
12. Üç bitlik asenkron aşağı sayıçının çalışmasını dalga şekilleri yardımı ile açıklayınız.
13. 110 değerinden başlayarak aşağı doğru sayma işlemi gerçekleştiren devreyi çizerek çalışmasını anlatınız.
14. 4 FF ve 'Özel-VEYA' kapıları kullanarak 0-15 arasında sayma yapabilen aşağı yukarı sayıçı devresi tasarlayarak, çalışma prensibini özetleyiniz.
15. Sayıcılarda kullanılan 'Mod' terimini açıklayınız.
16. Sayılarda dolaylı sıfırlama yöntemini tanımlayınız.
17. Dolaylı sıfırlama yöntemi kullanılan bir sayıçı tasarımda takip edilecek işlemleri sıralayınız.
18. Mod-5 sayıcısını dolaylı sıfırlama yöntemi kullanarak tasarımlayınız.

19. Mod-12 sayıcısını dolaylı sıfırlama yöntemi kullanarak tasarımlayınız.
20. Sayıçılarda doğrudan sıfırlama yönteminin genel prensipleri nelerdir?
21. Doğrudan sıfırlamalı Mod-10 sayıcısını tasarlaymentiz.
22. Doğrudan sıfırlamalı Mod-12 sayıcısını tasarımlayınız.
23. İlk FF'nin tetikleme girişine uygulanan sinyalin frekansını 25'e bölen asenkron sayıci devresini tasarımlayınız.
24. 'Senkron sayıci' terimindeki 'senkron' kelimesi hangi anlamda kullanılmıştır.
25. İki bit senkron yukarı sayıci devresini şekilde birlikte açıklayınız.
26. Dört bitlik senkron yukarı sayıci devresinin lojik şemasını çizerek çalışma prensibini açıklayınız.
27. BCD senkron sayıci devresinin şeklini çizerek, çalışmasını dalga şekli yardımı ile açıklayınız.
28. Senkron aşağı sayıci temel prensibini açıklayınız.
29. Dört bitlik senkron aşağı sayıci devresini lojik şemasını çizerek, çalışmasını özetleyiniz.
30. Üç bitlik senkron yukarı –aşağı sayıci devresini şekilde anlatınız.
31. Senkron sayıci tasarım aşamalarını sıralayınız.
32. Mod-9 senkron sayıci tasarımını yapınız.
33. Mod-12 senkron sayıci tasarımını yapınız.
34. 1, 2, 4, 5 sayma dizisini sayan senkron sayıci devresini tasarılayınız.
35. 5, 3, 2, 1 sayma dizisini tekrarlayan senkron sayıci devresini tasarılayınız.
36. 'Sayıcının yüklenmesi' terimini açıklayınız.
37. Sayıcı entegrelerinde genelde bulunan pinleri şema üzerinde gösteriniz ve pinlerin anlamlarını özetleyiniz.
38. Sayıcı entegrelerinde bulunan terminal sayma çıkışlarının amacını ve çalışma şekillerini açıklayınız.
39. Piyasada bulunan asenkron sayıci entegrelerine örnekler veriniz.
40. 74193 asenkron sayıci entegre sembolünü çiziniz.
41. 74193 asenkron sayıci entegresi iç yapısını şekilde açıklayınız.
42. 74193 entegresi ile Mod-25 sayıci devresini oluşturunuz.
43. Girişine uygulanan frekansı 50'ye bölen sayıci devresini 74193 ile oluşturunuz.
44. 99'a kadar sayan kaskat sayıcının şemasını çizerek çalışma prensibini özetleyiniz.
45. 9999'a kadar sayan sayıcıyı BCD sayıcıları ile oluşturunuz.
46. 'Ring sayıci' tanımlayınız.
47. 7 FF kullanan ring sayıci devresini çizerek, çalışma prensibini özetleyiniz.

48. 'Johnson sayıcı'yi tanımlayınız.
49. Mod-6 Johnson sayıcı şemasını çiziniz.
50. Ring ve Johnson sayıcılar arasındaki farkı özetleyiniz.

# BÖLÜM

# 12

## Kaydediciler (Registers)

### Amaçlar

- Kaydedicilerin tanıtılması ve kaydedicilerin gruplandırılması
- Kaydedicilerin paralel ve seri kaydediciler olarak sınıflandırılması
- Seri kaydedicilerin sağa ve sola kaydediciler şeklinde çalışma prensiplerinin açıklanması
- Bilgi giriş çıkışına göre kaydedicilerin gruplandırılması
- Kaydedici uygulama örneklerinin incelenmesi

### Başlıklar

- Kaydedicilerin bilginin yüklenmesine göre sınıflandırılması
  - Paralel Kaydediciler
  - Seri (Kaymalı) Kaydediciler
- Bilgi Giriş – Çıkışına Göre Kaydedicilerin Sınıflandırılması
  - Seri Giriş – Seri Çıkışlı Kaymalı Kaydediciler
  - Seri Giriş – Paralel Çıkışlı Kaymalı Kaydediciler
  - Paralel Giriş - Seri Çıkışlı Kaymalı Kaydediciler
  - Paralel Giriş - Paralel Çıkışlı Kaymalı Kaydediciler
- İki Yönlü Kaymalı ve Farklı Giriş – Çıkış Kombinasyonlu Kaydediciler
- Kaymalı Kaydedici Uygulamaları
  - Zaman Gecikmesi
  - Kaymalı Kaydedicinin Halka Sayıcı Olarak Kullanılması
  - Seriden Paralele Veri Dönüşümü



## Giriş


Lojik kapılar ve FF'lerden oluşan, ikili bilgileri geçici olarak saklamak için kullanılan devreler, '**kaydediciler**' (registers) olarak adlandırılır. Kaydedicilerin sayıclardan tek farkı; kaydedicilerin sayıclarda olduğu gibi belirli bir sayma dizisini devamlı tekrarlamamasıdır. Kaydediciler; bilgisayarlarla bilgi depolama, ikili toplayıcı / çıkarıcı devrelerde bilgi tutma ve bilgi transferi gibi işlemlerde, sayıclarda bellek birimlerinde, vb. yerlerde kullanılırlar.

Kaydediciler, bilginin yüklenişine ve bilgi-giriş çıkış şekline göre sınıflandırılabilirler (Şekil 12.1).

Kaydedicilerin bilginin yüklenişine göre sınıflandırılmasında; tüm bilgilerin FF'lere aynı anda yüklendiği kaydediciler '**paralel kaydediciler**' (parallel registers) olarak isimlendirilirken, bilgilerin tek-tek yüklendiği ve kaydırıldığı kaydediciler '**seri kaydediciler**' (serial registers) veya '**kaymalı kaydediciler**' (shift registers) olarak isimlendirilir.

Kaydediciler bilgi giriş-çıkış şekline göre sınıflandırılırken; bilginin seri veya paralel olarak giriş ve çıkışlarda olusabileceğinin referans alınır. Bu referansa göre 4 farklı durum oluşur: seri giriş-seri çıkış, seri giriş-paralel çıkış, paralel giriş-seri çıkış, paralel giriş-paralel çıkış.

Daha farklı özelliklere göre de sınıflandırılabilecek kaydediciler, bilgi yüklenmesi ve bilgi giriş-çıkış şekli referans alınarak Şekil 12.1'deki gruptara ayrılabılır.

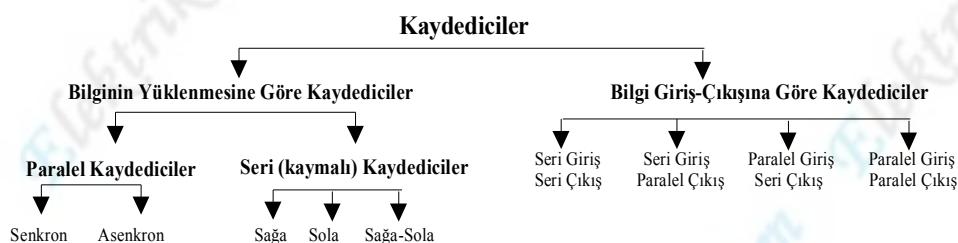

Şekil 12.1. Kaydedicilerin sınıflandırılması.


## 1. Kaydedicilerin bilginin yüklenmesine göre sınıflandırılması

Kaydediciler, bilginin yüklenmesi referans alınarak paralel kaydediciler ve seri kaydediciler şeklinde alt sınıflara ayrırlar.

### 1.1. Paralel Kaydediciler

Bütün bilgilerin aynı anda FF'lere yükleniği kaydediciler, ‘**paralel kaydediciler**’ olarak adlandırılır. Paralel kaydedicilere bilgi yükleme işlemi, senkron veya asenkron olarak gerçekleştirilir. Tetikleme girişi kullanılmadan, bilgilerin kurma girişi yardımı ile yüklentiği kaydedici devreleri ‘**asenkron paralel kaydedici**’ olarak isimlendirilirken, bilgilerin yüklenmesi için tetikleme girişlerinin kullanıldığı devreler ‘**senkron paralel kaydedici**’ olarak adlandırılır.


Yeni bilgi girişi için tetikleme girişinin kullanılmadığı asenkron paralel kaydedici devresinde, her yeni bilginin yüklenmesinden önce FF'lerin sıfırlanması gereklidir (Şekil 12.2).

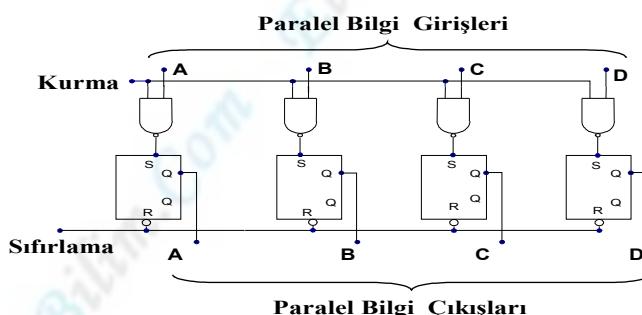


**Şekil 12.2.** Asenkron paralel kaydedici prensip şeması.

Bilgi yüklenmeden önce yapılması gereklili sıfırlama işlemi, sıfırlama girişinin (R) aktif yapılmasıyla gerçekleştirilir. FF'lerin enerjilenmesinden sonra, yüklenecek bilgiler bilgi girişleri olarak kullanılan ‘VEDEĞİL’ kapılarına uygulanır. Kurma girişinin ‘1’ yapılması ile istenen bilgiler kaydediciye aktarılır. Bunun anlamı; bilgi girişlerine uygulanan bilginin kaydediciye yüklenmesini istediğimiz anda, kurma girişinin ‘1’ yapılmasının yeterli olmasıdır. Kaydediciye yüklenen bilgiler, bir sonraki sıfırlama işlemine kadar FF'lerde saklanır.

Giriş bilgilerinin kaydedicilere yüklenmesi için gerekli tetikleme sinyallerinin aynı anda aynı kaynaktan uygulandığı paralel kaydediciler, ‘**senkron paralel kaydediciler**’ olarak isimlendirilir. D tipi FF'lerin kullanıldığı bu tip kaydedicilerde, ‘Clk’ girişinin ‘1’ yapılması ile girişlerden uygulanan bilgiler FF'lere yüklenebilir ve çıkıştan alınabilir. ‘Clk’ girişinin ‘0’ yapılması durumunda ise, girişten uygulanan bilgi çıkıştan alınamaz (Şekil 12.3).

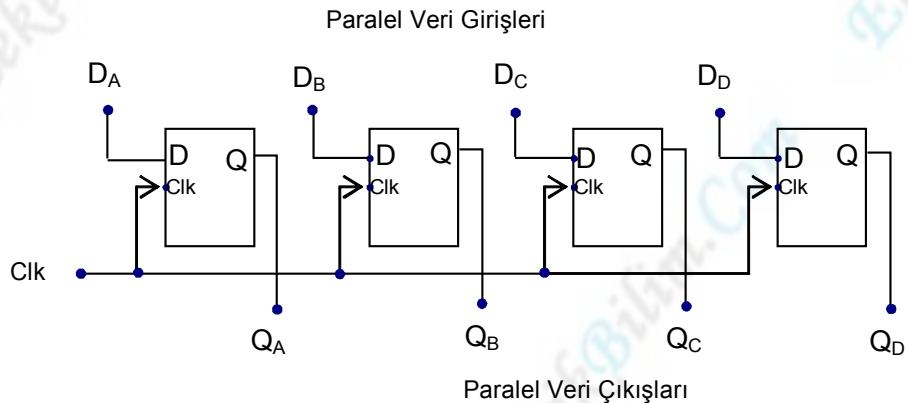

**Şekil 12.3.** Senkron paralel kaydedici devresi.

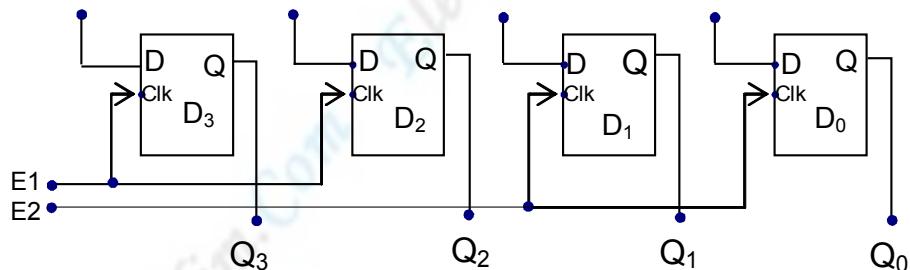

**Şekil 12.4.** 74LS75 Senkron paralel kaydedici entegresi prensip şeması.

Senkron paralel kaydedicilere örnek olarak 74LS75 4-bit kaydedici entegresi verilebilir. Yapısında D tipi FF'lerin kullanıldığı bu entegre, iki adet iki bit veya bir adet dört bit kaydedici olarak kullanılabilir (Şekil 12.4). Entegrede, ‘enable-E’ girişlerinin beraber bağlanması ile bütün FF'lerin aynı anda çalışmaya hazır hale gelmesi sağlanır.

## 1.2. Seri (Kaymali) Kaydediciler

Bilgilerin kaydedici devresine seri olarak yükleniği ve her tetikleme sinyali ile önceki bilgilerin sağa veya sola kaydırıldığı devre, ‘seri kaydedici’ veya ‘kaymali kaydedici’ olarak adlandırılır. Kayma işlemi uygulanan tetikleme sinyali ile gerçekleştirildiği için, kaydedicilerde kullanılan tetikleme sinyali ‘**kaydırma sinyali**’ olarak da adlandırılabilir. Bilginin seri olarak gönderilmesi tercih edilen yerlerde, kaymali kaydedici (shift register) devrelerden faydalanylabilir.

Seri kaydedicilerde, ilk FF haricindeki FF'lerin çalışma konumu bir önceki FF'nin çalışmasına göre belirlenir. Diğer bir ifade ile, her tetikleme palsı ile bir önceki FF'deki bilgiler sonraki FF'lere aktarılır.

Girişte bulunan seri bilginin tetikleme sinyali ile senkronizeli olarak çıkışa aktarıldığı kaydedicilerde istenen sayıda FF kullanılabilir. Kullanılacak FF sayısına uygun entegreler seçilerek, oluşturulmak istenen devre gerçekleştirilir.

Kaymalı kaydediciler, bilginin kaydırılma yönüne göre isimlendirilirler. Kaydediciler bilgi kaydırılma yönüne göre üç grup altında incelenebilir:

- i- Sağa kaymalı kaydediciler,
- ii- Sola kaymalı kaydediciler,
- iii- Sağa-sola kaymalı kaydediciler.

### **1.2.1. Sağa Kaymalı Kaydediciler**


Bilgilerin seri olarak yükleniği ve yüklenen bilgilerin kaydırma sinyalleri ile FF'lerde sağa doğru hareket ettiği kaydedici devreleri, '**sağa kaymalı kaydedici**' olarak isimlendirilir.

D tipi FF'lerle oluşturulan kaymalı kaydedici devresinde, ilk tetikleme sinyali ile A FF'ine '1' değeri yüklenir (Şekil 12.5). Bir sonraki tetikleme sinyali ile, B FF'ine A FF'indeki '1' değeri aktarılır.

C FF'i 't<sub>3</sub>' anındaki tetikleme sinyali ile, D FF'i ise 't<sub>4</sub>' anındaki tetikleme sinyali ile '1' konumuna kurulurlar. t<sub>2</sub>, t<sub>3</sub>, t<sub>4</sub> anlarında giriş bilgisi '0' olduğundan ve 4 adet FF kullanıldığından, dört tetikleme palsı bilgilerin baştan sona kaydırılmasını sağlar. t<sub>6</sub> anında tüm FF'lerin çıkışı 0'a kurulmuş olur.

Pratikte kullanılan kaydedici entegreler TTL 7495 entegresi gibi hem seri, hem de paralel girişe sahip olabilir. Bu kaydedicilerde seri yada paralel girişten girilecek herhangi bir bilgi çıkıştan alınabilir.

Şekil 12.6'da lojik simbolü görülen 7495 entegresinde, seri bilgi girişi için CP<sub>1</sub>, paralel bilgi girişi için ise CP<sub>2</sub> kontrol girişi kullanılır. S (Select – seçme) girişinin '1' yapılmasıyla CP<sub>2</sub> kullanılırken, S girişinin '0' yapılması ile CP<sub>1</sub> aktif hale getirilir. CP<sub>1</sub>'in aktif yapılmasıyla, ilk gelen tetikleme palsı ile birlikte Ds girişindeki (seri bilgi girişi) bilgi Q<sub>0</sub> çıkışına aktarılır. Daha sonraki tetikleme palsları ile, bilgi Q<sub>0</sub>'dan Q<sub>1</sub>'e, Q<sub>1</sub>'den Q<sub>2</sub>'ye, Q<sub>2</sub>'den Q<sub>3</sub>'e aktarılır. Sonuçta, girişten uygulanan bilgi sağa doğru kaydırılmış olur.

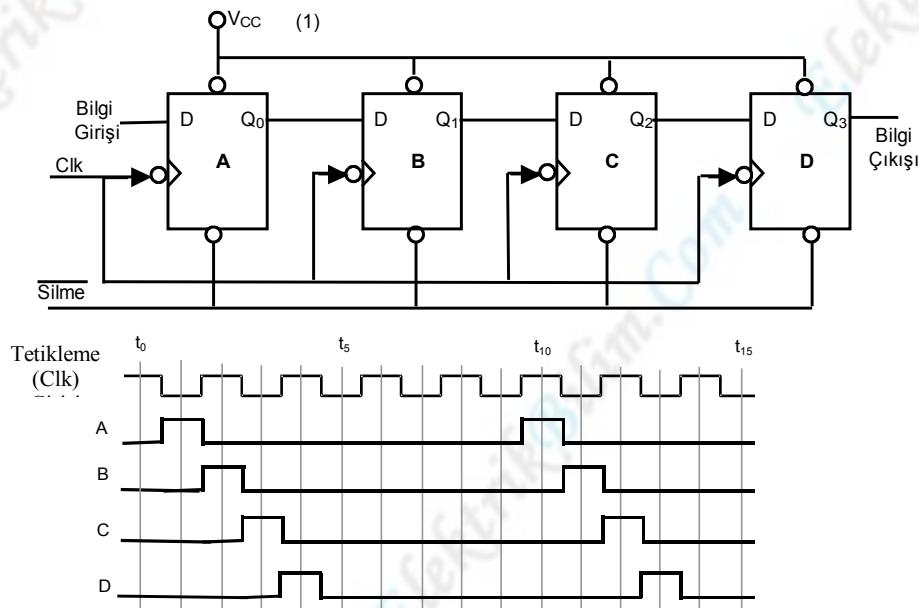

**Şekil 12.5.** 7474 Entegreleri ile oluşturulan 4-bit kaymamalı kaydedici ve zaman diyagramları.




**Şekil 12.6.** 7495 Entegresinin lojik simbolü.

**Örnek 1:** Şekil 12.7.a'da görülen 4 bit kaymamalı kaydedici devresine  $(1010)_2$  bilgisinin yüklenmesi sırasında oluşan olayları inceleyelim:

Devrede 4 FF bulunması nedeni ile, devre 4 bitlik bilgi saklama kapasitesine sahiptir (Şekil 12.7.a). İlk anda tüm FF'lerin çıkışının '0' olduğu kabul edilen devreye '1010' bilgisinin yüklenmesi işlemi, en sağdaki bitten başlanarak yapılır. En sağdaki bitin '0' olması nedeni ile,  $FF_0$ 'ın D girişine '0' uygulanır. İlk gelen tetikleme (kaydırma) sinyali ile '0' bilgisi  $FF_0$ 'a yüklenir (Şekil 12.7.b).

Sağdan ikinci bit '1' olduğundan,  $FF_0$ 'ın D girişine uygulanması gereken yeni değer 1'dir.  $FF_0$ 'a '1' uygulanması durumunda; ilk gelen kaydırma sinyali ile birlikte  $FF_0=1$  değerini alırken,  $Q_0$  çıkışı  $FF_1$ 'in D girişine uygulandığından  $FF_1=0$  olur (Şekil 12.7.c).

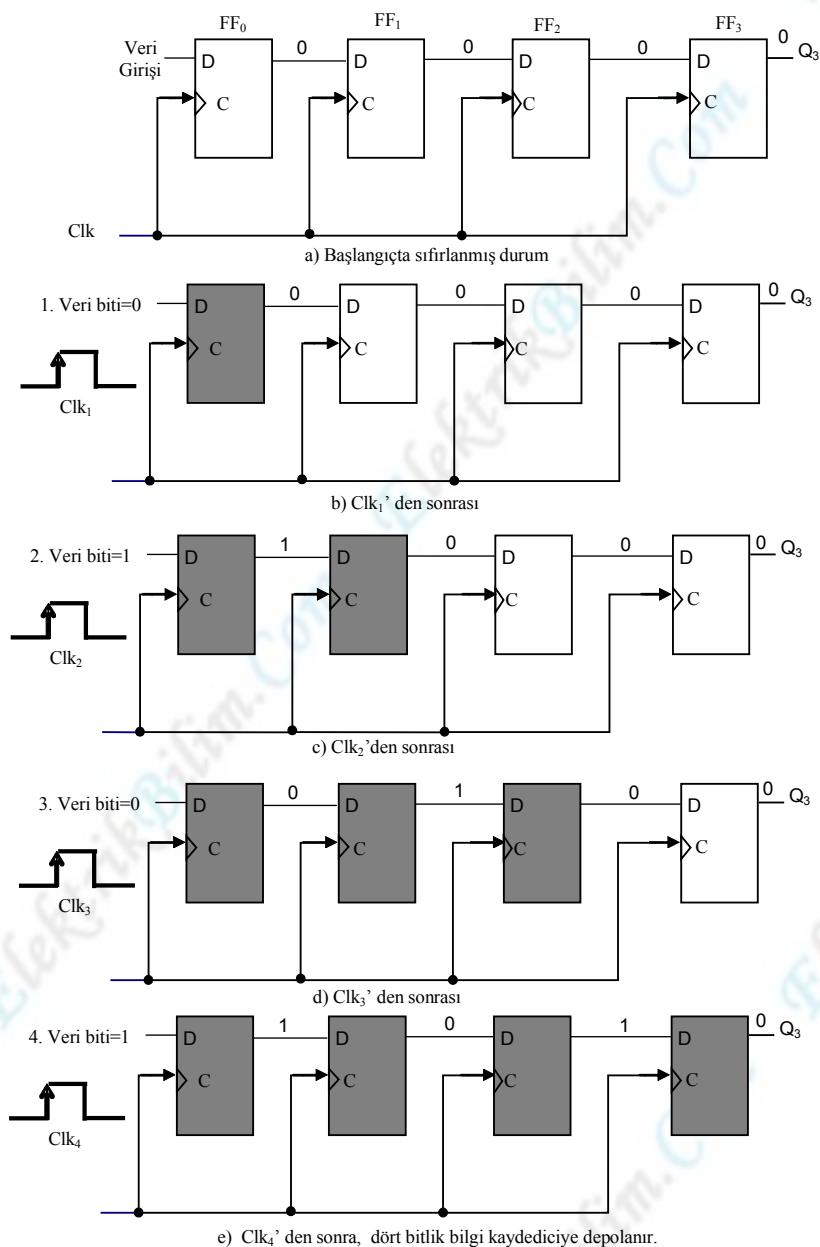


**Şekil 12.7.** Sağa kaymalı kaydediciye bilgi yüklenmesi.

Üçüncü bitin ‘0’ olması nedeni ile,  $FF_0$  girişine ‘0’ uygulanır ve tetikleme sinyali ile  $FF_0 = 0$  değerine kurulur. Bu anda;  $Q_0$  çıkışı  $FF_1$ 'in D girişine ‘1’ değeri uyguladığından  $FF_1 = 1$  ve  $Q_1$  çıkışı  $FF_2$ 'nin D girişine ‘0’ uyguladığından  $FF_2 = 0$  değerlerine sahip olur. Diğer bir deşim ile;  $FF_0$ 'daki bilgi  $FF_1$ 'e,  $FF_1$ 'deki bilgi ise  $FF_2$ 'ye aktarılır. Bu işlemler ile sağdan üç bitlik bilgi kaydedici devreye yüklenir (Şekil 12.7.d).

Yüklenecek bilgideki dördüncü bit ‘1’ olduğundan,  $FF_0$ 'ın D girişine ‘1’ uygulanır. Kaydırma sinyali ile  $FF_2$ 'deki bilgi  $FF_3$ 'e kaydırılır. Sonuçta,  $FF_0 = 1$ ,  $FF_1 = 0$ ,  $FF_2 = 1$  ve  $FF_3 = 0$  değerlerine sahip olur. (Şekil 12.7.e.). Bunun anlamı; dördüncü bit sonunda 4 bitlik sayının kaydırıcı devresine yüklenmesidir.

4 bitlik sağa kaymalı kaydedici devresindeki bilgileri çıkıştan almak istiyorsak; 4 kaydırma palsını  $FF_0$ 'a uygulamamız ve  $FF_3$ 'ün  $Q_3$  çıkışındaki bilgiler her kaydırma pası sonunda okumamız gereklidir. İlk tetikleme pası ile en sağdaki biti temsil eden değer  $Q_3$ 'te görülürken, dördüncü pası ile en soldaki değer  $Q_3$ 'de gözükmür.

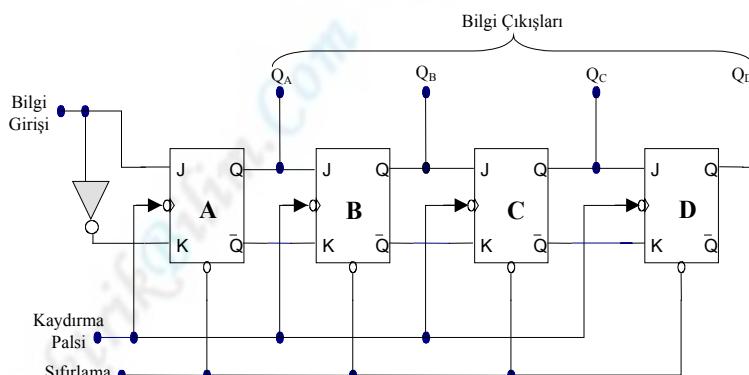**Örnek 2:** 4 FF'ten oluşan sağa kaymalı kaydedici devresine  $(1000)_2$  bilgisinin yüklenmesi sırasında oluşan olayları inceleyelim.



(a)

Bilgi giriş	Kaydırma pası	MBS		LBS		Onlu Değer
		A	B	C	D	
X	Reset	0	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0	8
0	2	0	1	0	0	4
0	3	0	0	1	0	2
0	4	0	0	0	1	1

(b)

**Şekil 12.8.** Sağa kaymalı kaydedici devresi ve  $(1000)_2$  bilgisinin yüklenmesi sırasında oluşan çıkışlar.


Başlangıçta tüm FF'lerin '0' olduğu kabul edilirse, ilk gelen tetikleme plesi ile A FF'ine '1' değeri yüklenir. Bu anda diğer çıkışlar '0'dır.

İkinci tetikleme plesi ile A FF'ine '0' yüklenirken, A'da bulunan '1' bilgisi B'ye aktarılır ve  $Q_B=1$  konumunu alır.

Üçüncü tetikleme plesi ile yüklenen bilgi '0' olduğundan,  $Q_A=Q_B=Q_D=0$  ve  $Q_C=1$  olur.

Dördüncü pals ile C'deki bilgi D FF'ine kaydırılırak  $Q_D=1$  olurken, diğer FF'ler '0' değerini alır. Bu anlatılanlar tablo haline getirilirse, Şekil 12.8.b'deki tablo oluşur.

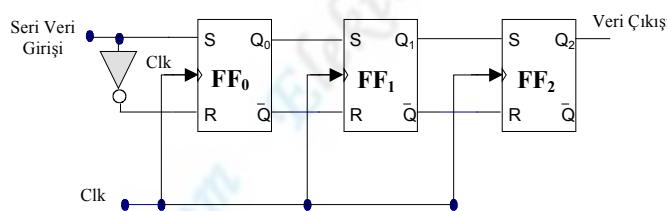**Örnek 3:** 3 adet RS FF'ten oluşan sağa kaymalı kaydedici devresine '0110' bilgisini uygulayarak, 5. kaydırma sinyali sonucunda devredeki FF'lerde bulunan değerleri inceleyelim.



(a)

Kaydırma Plesi	Seri Veri Girişi	FF <sub>0</sub>	FF <sub>1</sub>	FF
-	-	0	0	
1	0	0	0	
2	1	1	0	
3	1	1	1	
4	0	0	1	
5	0	0	0	

(b)

**Şekil 12.9.** Bilgilerin seri olarak sağa kaymalı kaydediciye yüklenmesi.

İlk anda tüm FF'ler '0' konumdadır. Bu konumdan başlayarak olayları açıklayıp tablo halinde özetleyelim.

RS FF'lerin D tipi FF gibi davranışabilmesi için; S ve R girişlerinin 'DEĞİL' kapısı ile birleştirilmesi gereklidir (Şekil 12.9.a). 'DEĞİL' kapısı ile, her iki girişe aynı değerin uygulanması engellenir ve RS FF'in S girişindeki değeri takip etmesi sağlanır.


FF'lere uygulanan ilk değer '0' dir. Birinci kaydırma palsı ile tüm FF'ler '0' durumunu korurken, ikinci pals ile  $FF_0$  çıkışı '1' değerine kurulur.

Üçüncü kaydırma palsı ile  $FF_0$ 'a 1 yüklenirken, diğer FF'ler  $FF_1 = 1$  ve  $FF_2 = 0$  değerlerine sahip olur.

Dördüncü kaydırma sinyali ile  $FF_0$ 'a '0' değeri yüklenirken,  $FF_0$ 'daki '1' değeri  $FF_1$ 'e,  $FF_1$ 'deki '1' değeri de  $FF_2$ 'ye kaydırılır.

Beşinci kaydırma sinyali ile  $FF_0 = 0$  değerini alırken,  $FF_1 = 0$  ve  $FF_2 = 1$  değerlerine yüklenir (Şekil 12.9.b).

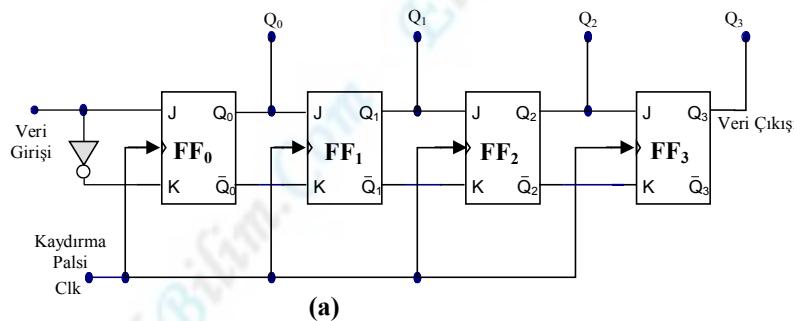**Örnek 4:** J-K FF'ler ile oluşturulan 4 bitlik sağa kaymalı kaydedici devresini çizerek, çizilen devreye '1001' değerlerinin uygulanması durumunda 6. kaydırma palsı sonucunda FF'lerde oluşacak değerleri tablo halinde gösterelim.



Kaydırma Palsı	Seri Veri Giriş	$FF_0$	$FF_1$	$FF_2$	$FF_3$
-	-	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0
2	0	0	1	0	0
3	0	0	0	1	0
4	1	1	0	0	1
5	0	0	1	0	0
6	0	0	0	1	0

(b)

**Şekil 12.10.** Dört bitlik kaymalı kaydediciye bilgi yüklenmesi.

JK FF'lerin çalışma prensibi; JK=00 veya JK=11 konumlarında kaydedici olarak kullanımını zorlaştırmır. Bu nedenle, J-K girişleri bir DEĞİL kapısı ile birleştirilirse; JK=01 veya JK=10 olarak 2 durum söz konusu olur. JK FF, bu konumlarda D tipi FF gibi çalışarak; J=0 ise Q=0 ve J=1 ise Q=1 olacak şekilde bir çalışma gösterir (Şekil 12.10.a).


Devreye yüklenmesi gereken bilgiler sırası ile  $FF_0$ 'ın veri girişine uygulanırsa, dördüncü pals sonucunda FF'lerde;  $FF_0 = 1$ ,  $FF_1 = 0$ ,  $FF_2 = 0$  ve  $FF_3 = 1$  değerleri oluşur.

Kaydediciye yüklenen değerler, her kaydırma sinyali ile sağa kayar ve altıncı pals sonucunda Şekil 12.10.b'deki değerler ortaya çıkar.
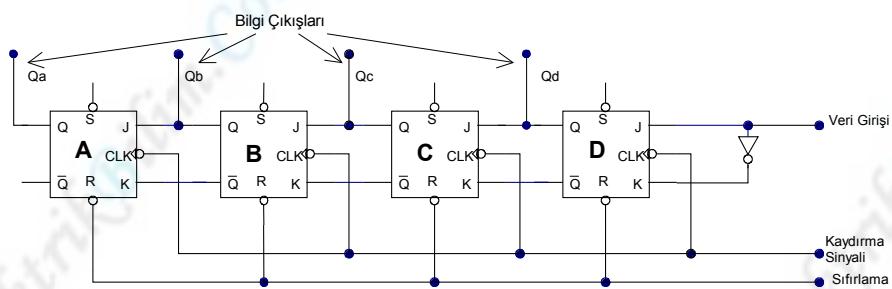
### 1.2.2. Sola Kaymalı Kaydediciler

Bilginin sola kaydırılmasına karşılık gelen işlemi gerçekleştiren seri kaydedici devresi, ‘**sola kaymalı kaydedici**’ olarak isimlendirilir. Uygulanan bilginin sola doğru kaydırılarak FF'lere aktarıldığı sola kaymalı kaydediciler, D veya J-K tipi FF'ler kullanılarak gerçekleştirilebilir.

Şekil 12.11'de, J-K FF'lerle oluşturulmuş sola kaymalı kaydedici devresi görülmektedir. Bu devreye  $(1000)_2$  bilgisinin yüklenmesi işlemini inceleyelim.



(a)

Bilgi Giriş	Kaydırma Palsı	MSB		LSB		Onlu değer
		A	B	C	D	
0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	0	0	1	1
0	2	0	0	1	0	2
0	3	0	1	0	0	4
0	4	1	0	0	0	8

(b)

Şekil 12.11. JK FF'lerle sola kaymalı kaydedici devresi ve  $(1000)_2$  bilgisinin yüklenmesi işleminin tablo olarak gösterimi.

İlk gelen tetikleme sinyali ile, ilk bilgi olan '1' değeri en küçük değerli biti temsil eden D FF'una yüklenir ve  $Q_D=1$  olur. Bu anda diğer FF çıkışları '0' durumundadır.

İkinci tetikleme sinyali ile girişten uygulanan bilgi '0' olduğundan  $Q_D=0$  olurken, D FF'indeki bilgi C'ye aktarılır ve  $Q_C=1$  değerini alır.

Üçüncü gelen tetikleme palsı ile  $Q_B=1$  olurken,  $Q_D$  ve  $Q_C$  FF'leri '0' değerini alır.

Dördüncü tetikleme sinyali ile D'ye yüklenen yeni bilgi '0' olduğundan,  $Q_D=0$  değerini alır. Bu anda  $Q_A=1$  olurken, diğer tüm çıkışlar '0' değerine sahiptir.

Devrenin tetikleme palsları ile aldığı sonuçlar tablo haline getirilirse, Şekil 12.11.b'deki tablo oluşur.

Bir bilginin sola kaymalı kaydedicilere yüklenmesi, FF sayısı ve yüklenecek bilginin basamak sayısına bağlıdır. Bilginin tümü FF'lere yüklendikten sonra, gelecek her tetikleme palsı ile sola kayma işlemi devam eder ve yeni değerler '0' olarak kabul edilir.

### 1.2.3. Sağa - Sola Kaymalı Kaydediciler

Normalde bilginin sağa veya sola sadece bir yönde kaydırıldığı kaydedicilerin yanında, bazı durumlarda bilginin sağa veya sola kaydırılması istenebilir. Kaymanın yönünün, eklenen kayma yönü giriş'i ile belirlendiği sağa-sola kaydırmalı kaydedici devresi, 74194 gibi elemanlarla gerçekleştirilebilir.

Çarpma ve bölme işlemleri, kaydedicilerdeki bilginin sağa veya sola kaydırılması ile gerçekleştirilebilir. Örneğin;  $(0111)_2 = (7)_{10}$  sayısı bir sola kaydırılırsa, bu sayının iki katı olan  $(1110)_2 = (14)_{10}$  sayısı elde edilir. Bu durumda, herhangi bir sayının sola bir basamak kaydırılması sayının 2 ile çarpılması demektir.  $(1000)_2 = (8)_{10}$  sayısının bir sağa kaydırılması ile,  $(0100)_2 = (4)_{10}$  sayısı elde edilir ve bu işlem sayının 2'ye bölünmesine karşılık gelir. Bu işlemleri gerçekleştirmek için RS, JK ve D tipi FF'lerin kullanıldığı kaydedicilerde, kullanılan FF'lerin kurma ve silme girişlerinin- bulunması gereklidir.

Sağ - sola kaymalı kaydedici devresi blok şeması, Şekil 12.12.a'da görülmektedir. Kaydırma yönü '1' iken, seri girişten uygulanan bilgi sağa doğru yer değiştirir. Kaydırma yönü girişine uygulanan '0' bilgisi ile, seri bilgi girişine uygulanan bilgi sola doğru kaydırılır.


Entegreye, bilginin kaydırılma yönünü belirleyen sinyal ile birlikte, veri girişinin uygun olan taraftan uygulanması gereği unutulmamalıdır.

Blok şeması verilen sağa / sola kaydırma işlemi, Şekil 12.12.b'deki lojik devre ile gerçekleştirilebilir. Bilgi kaydırma yönüne, kontrol giriş'i olarak düşünülebilecek 'sağa / sola' kaydırma girişinin değerine göre karar verilir.

Sağ / sola kaydırma yönü seçici girişinin '1' yapılması ile, sağa kaydırma işlemi gerçekleştirilir. Kontrol girişinin '1' olması seri veri girişinin  $K_1$  kapısının çıkışında gözükmeksureni ve bilginin A FF'sine uygulanmasını sağlar. A FF çıkışındaki bilgi,  $K_2$  üzerinden B FF'sine aktarılır ve bu şekilde bilgi D FF'sine doğru kaydırılır. Bu işlem, sağa kaydırma işlemine karşılık gelir.

Kaydırma yönü girişinin '0' yapılması ile, seri veri giriş  $K_8$  kapısı üzerinden D FF'sine uygulanır. D FF'ı çıkışındaki bilgi, bir sonraki kaydırma palsı ile  $K_7$  üzerinden C FF'sine uygulanır. C FF'sindeki bilgi  $K_6$  üzerinden B FF'sine, B FF'sindeki bilgide  $K_5$  üzerinden A FF'sine aktarılır. Anlatılan olaylar, sola kaydırma işlemini ortaya çıkarır.

Sağ'a kaydırma işleminde çıkış  $Q_3$ 'den alınırken, sola kaydırma işleminde  $Q_0$ 'dan alınır.

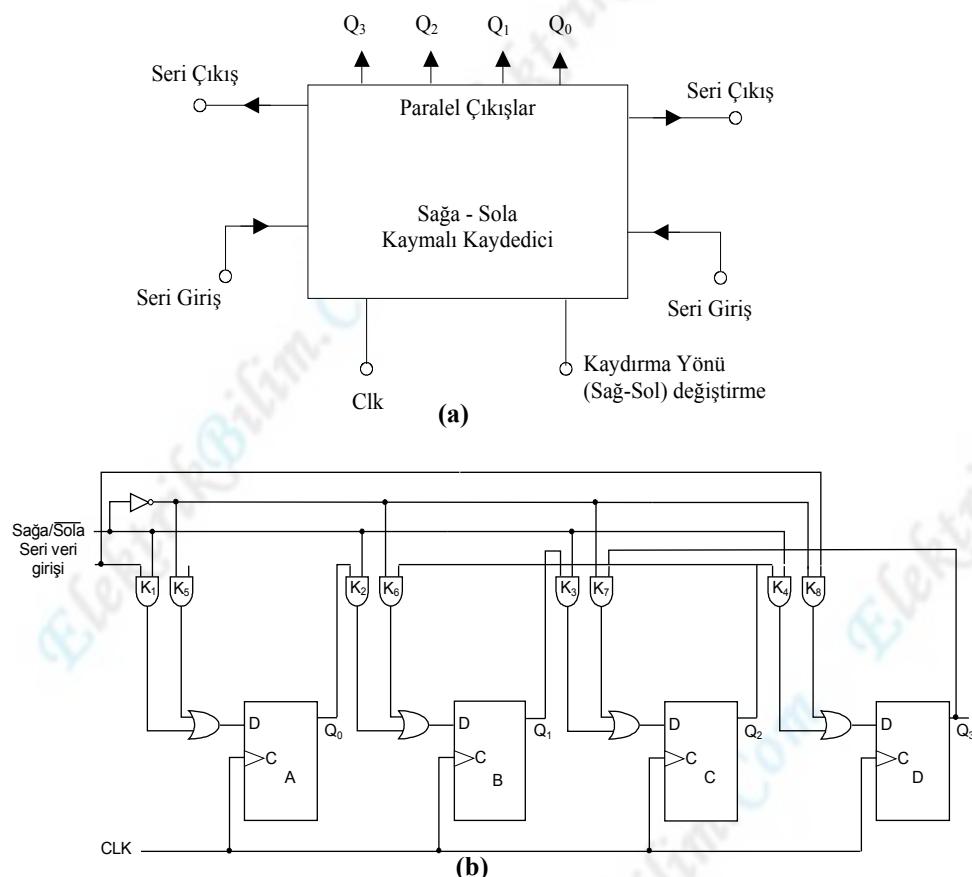

**Şekil 12.12.** Sağ - sola kayymalı kaydedici blok şeması ve lojik devresi

## 2. Bilgi Giriş - Çıkışına Göre Kaydedicilerin Sınıflandırılması


Farklı tip kaydediciler, bilginin kaydediciye yüklenmesi ve bilginin çıkışlardan alınması şeklinde göre gruplandırılabilirler. Bu gruplandırmada dört farklı kaydedici tipi ortaya çıkar:

- i- Seri giriş - seri çıkışlı kaydediciler,
- ii- Seri giriş - paralel çıkışlı kaydediciler,
- iii- Paralel giriş - seri çıkışlı kaydediciler,
- iv- Paralel giriş - paralel çıkışlı kaydediciler.

### 2.1. Seri Giriş – Seri Çıkışlı Kaymamı Kaydediciler

Sağda veya sola kaymamı kaydedicilerde, ilk FF'nin veri girişinden uygulanan bilgi son FF'nin çıkışından alınır, ‘**seri giriş - seri çıkışlı**’ kaymamı kaydedici elde edilir. Şekil 12.5 ve 12.7'de anlatılan olaylar, seri giriş ve seri çıkışın kullanıldığı kaymamı kaydedici sistemine örnek olarak verilebilir. Bilgi transferinde ortaya çıkan gruplar, Şekil 12.12'deki prensip şema ile anlatılabilir.


Şekil 12.13.a'da bilginin seri olarak A'dan girilip, çıkışın yine seri olarak D'den alındığı seri giriş - seri çıkışlı kaymamı kaydedici devresi görülmektedir. CMOS 4731B entegresi, seri giriş - seri çıkış işlemini gerçekleştiren bir elemandır (Şekil 12.13.b). 4731 entegresinde 4 adet 64 bit kaymamı kaydedici bulunmaktadır. Bu entegredeki kaydediciler bağımsız şekilde 64 bit saklayan kaydedici olarak kullanılabileceği gibi, 4 tanesi seri bağlanarak 256 bit kaydedici olarak kullanılabilir (Şekil 12.13.c).

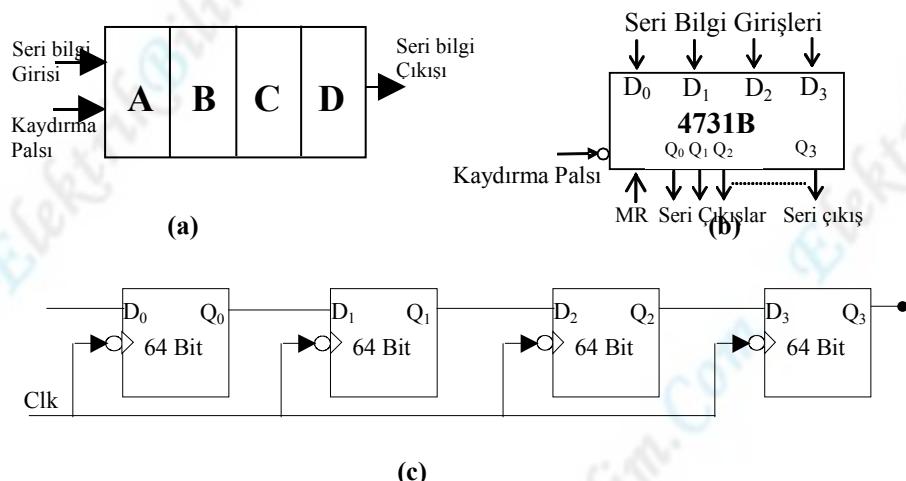

**Şekil 12.13.** Kaydedicide seri giriş - seri çıkış bilgi transferi ve 4731B entegresinin 256-bit kaydedici olarak kullanılması.

Bilgilerin seri olarak girilip seri olarak çıkıştan alındığı diğer bir entegre, 7491A 8 bit kaymalı kaydırıcı entegresidir (Şekil 12.14.a). Yapısında R-S FF'lerin kullanıldığı bu entegrenin iç yapısı Şekil 12.14.b'de görülmektedir.

7491 entegresinde iki adet veri girişi bulunmaktadır (A ve B). Veri girişlerinden birinden uygulanır *iken*, diğer girişin '1' değerine sahip olması gereklidir. Entegreden veri çıkışı,  $Q_7$  veya tersi olan  $\bar{Q}_7$  çıkışlarının birisinden alınabilir.

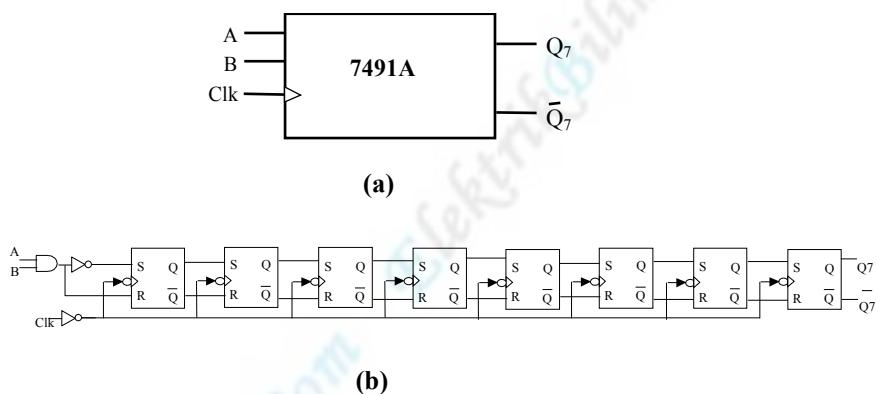

Şekil 12.14. 7491A entegresi lojik simbolü ve iç yapısı.


## 2.2. Seri Giriş - Paralel Çıkışlı Kaymalı Kaydediciler

Bilginin A FF'inden seri olarak girilip, çıkışların A, B, C, D FF'lerinden aynı anda paralel olarak alındığı devre, ‘**seri giriş – paralel çıkışlı**’ kaymalı kaydedici olarak isimlendirilir (Şekil 12.15.a). Bu yapıdaki devre ile, tek-tek girilen bilgilere istenilen anda ulaşmak ve FF'lerde bulunan bilgileri birlikte (aynı anda) okumak mümkündür. Seri giriş – paralel çıkışlı kaymalı kaydedici devresi, bir hattan gelen bilgileri birden çok hatta dağıtmayı işlemeyi de gördüğünden demultiplexere benzettilebilir.

74164 entegresi, her bir FF çıkışına harici olarak ulaşılabilen 8 bit seri giriş – paralel çıkış işlemi sağlayan kaymalı kaydedici entegresidir (Şekil 12.15.b).

Açık şeması Şekil 12.15.c'de görülen 74164 entegresinde bulunan A ve B girişlerine sahip ‘VE’ kapısı, tek bir seri giriş yerine A ve B girişlerinin seri olarak kullanılmasını sağlar. Tek bir giriş kullanılması durumunda, ikinci girişin '1' değerine bağlanması gereklidir.

Entegredeki MR girişi, tüm FF'lerin aynı anda senkron olarak sıfırlanmasını sağlamak için kullanılır.

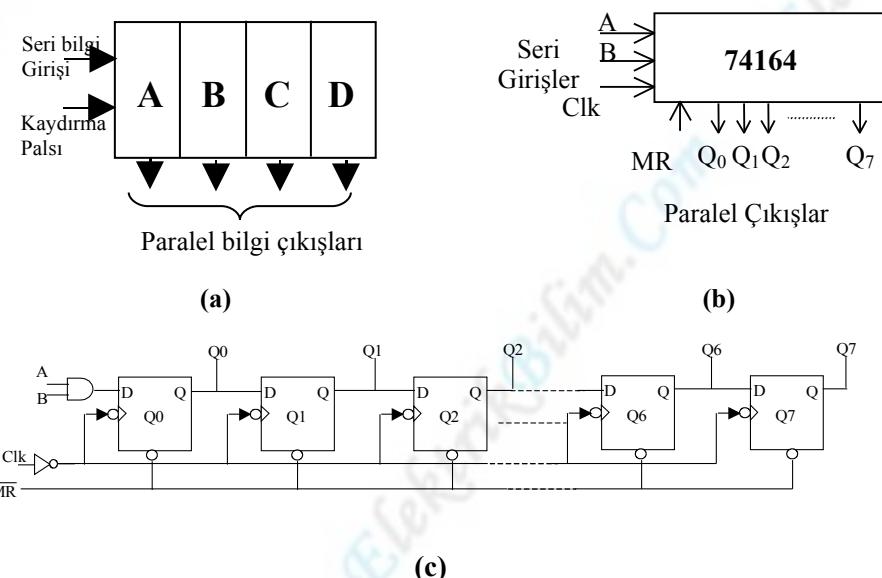

**Şekil 12.15.** Seri giriş - paralel çıkış bilgi transferi ve 74164 seri giriş - paralel çıkışlı 8-bit kaymamış kaydedici.

### 2.3. Paralel Giriş - Seri Çıkışı Kaymamış Kaydediciler


Giriş bilgilerinin paralel girişler yardımıyla aynı anda tüm FF'lere yükleniği, buna karşılık çıkışların seri olarak tek-tek okunduğu kaymamış kaydedici, ‘**Paralel giriş – seri çıkışlı kaymamış kaydedici**’ olarak isimlendirilir. Bilgilerin doğrudan FF'lere yüklenenıldığı bu devrelerde, çıkış olarak yalnızca en sondaki FF'in çıkışına erişilebilir (Şekil 12.16.a).

Paralel giriş - seri çıkışlı kaymamış kaydedici devresi, birden fazla girişteki bilgileri tek bir hatta belirli sıra ile vermesi nedeniyle multiplexer'e benzetebilir.

74165 entegresi, paralel giriş – seri çıkışlı 8 bit kaymamış kaydedici entegrelerine bir örnektir (Şekil 12.16.b). Bu entegrede yalnızca  $Q_7$  FF'sinin çıkışına erişilebilir. Bu entegredeki her bir FF, bilgilerin paralel olarak yüklenmesini sağlayan girişlere (kurma ve silme) sahiptir (Şekil 12.16.c).

$CP_1$  ve  $CP_2$  girişlerinden birisinin kayma işlemi tetikleme girişi olarak kullanabileceğii 74165 entegresinde,  $D_s$  girişi ile seri bilgi girişi mümkündür.

$P_L$  yükleme girişinin ‘1’ yapılması ile, paralel girişlerdeki bilgilere bağlı olarak ‘VEDEĞİL’ kapıları iletme geçerek, duruma hazır hale gelir. FF'ler, ‘VEDEĞİL’ kapılarının çıkışının alacağı değere göre yüklenirler (sıfırlanır veya kurulurlar).

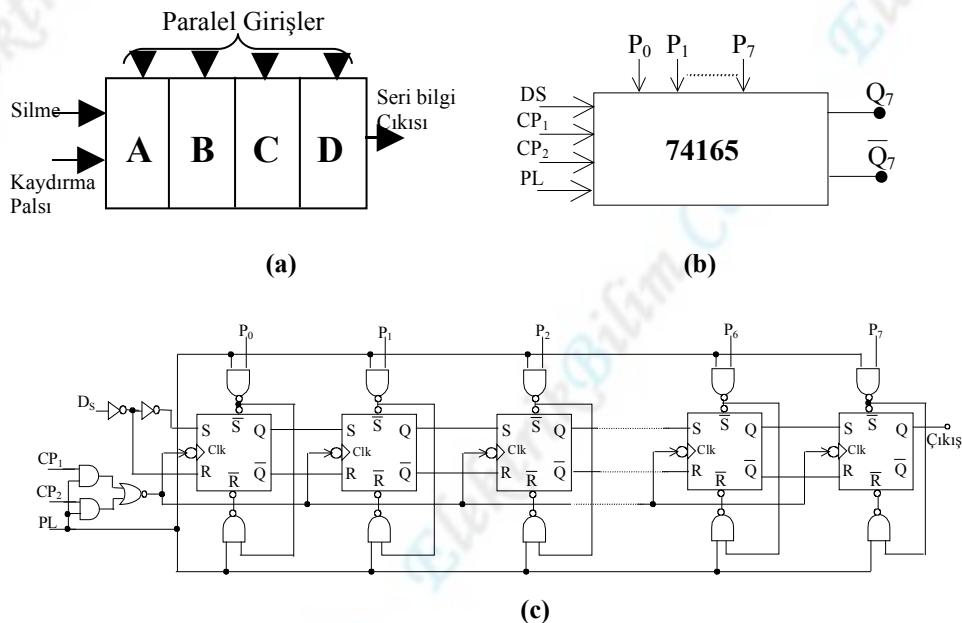

**Şekil 12.16.** Paralel giriş - seri çıkışlı kaymamış kaydedici ve 74165 seri giriş - paralel çıkışlı 8 bit kaymamış kaydedici iç yapısı.


Paralel girişteki değer ‘1’ ise, asenkron kurma (S') girişine bağlı olan ‘VEDEĞİL’ kapısına çıkış ‘0’ olur ve ‘VEDEĞİL’ kapısına bağlı bulunan FF ‘1’ değerine kurulur. Paralel girişteki değer ‘0’ ise; paralel girişe bağlı ‘VEDEĞİL’ kapısı çıkış ‘1’ değerini alır. ‘1’ değerine sahip çıkışın bağlı olduğu asenkron silme (R') girişine bağlı ‘VEDEĞİL’ kapısının her iki girişi ‘1’ ve buna bağlı olarak çıkış ‘0’ olacağinden, ilgili FF ‘sıfırlama’ işlemine tabi kalır ve ‘0’ olur. Bu şekilde, girişlerdeki bilgiler paralel olarak kaymamış kaydedici devresine yüklenir.

FF'lere yüklenen bilgiler, her bir kaydırma sinyali ile sağa doğru kaydırılır. Her kaydırma işlemi sonucunda çıkıştan bir bitlik bilgi okunur. Okunan bilgiler, FF'lere yüklenen bilgileri temsil ettilerinden, paralel bilgiler seri olarak okunmuş olur. Bu şekildeki veri dönüşümü, bilgisayarda işlenen verilerin seri port (RS-232) yardımıyla iletilmesi için kullanılır.

#### 2.4. Paralel Giriş - Paralel Çıkışlı Kaymamış Kaydediciler

Bilgilerin aynı anda paralel olarak yüklenmesini ve belirli işlemlerden sonra tüm çıkışlara aynı anda erişitilmesini sağlayan kaydedici devreleri, ‘**paralel giriş – paralel çıkışlı kaymamış kaydedici**’ olarak isimlendirilir (Şekil 12.17.a).

Kaymali kaydedici, yalnızca paralel giriş – paralel çıkış özelliğine sahip olabileceği gibi (74174 entegresi), hem seri hem de paralel girişe ve paralel çıkışa sahip olabilir (74178 entegresi vb.). Şekil 12.17.b’de görülen 74174 entegresi ile, 6 bitlik bilgi aynı anda  $D_0 - D_5$  girişlerinden devreye yüklenip,  $Q_0 - Q_5$  paralel çıkışlarından okunabilir. Kaydedicilerin bu kullanım şekli, bilgileri kısa süreli saklamak için bellek olarak kullanılmalarına uygun bir yapı oluşturur.

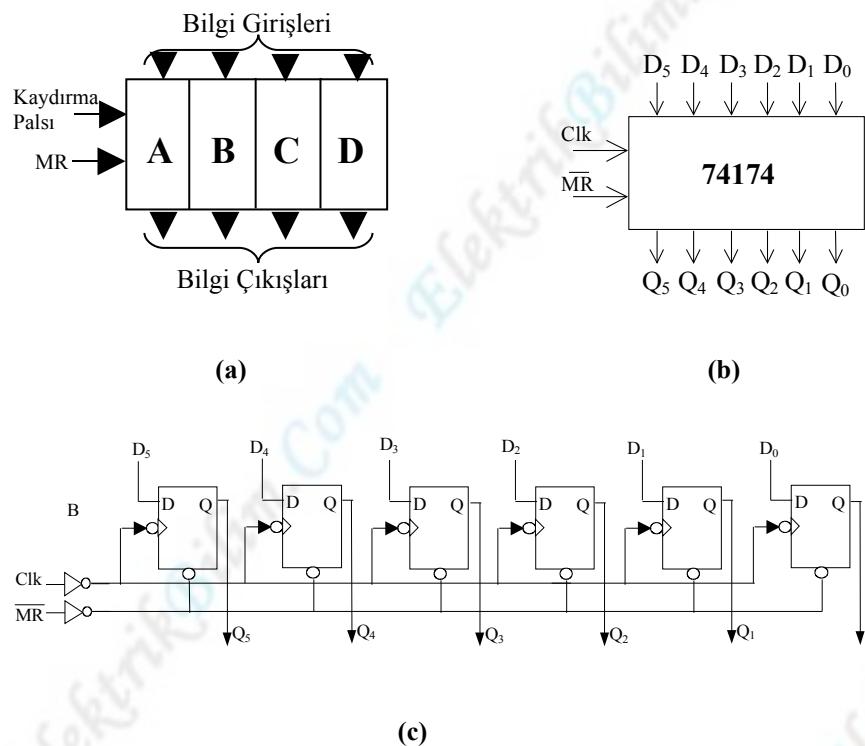

**Şekil 12.17.** Paralel giriş - paralel çıkışlı kaydedici devresi, 74174 kaydedici entegresi sembolü ve açık şeması.

Paralel girişlerdeki bilgilerin yüklenmesi için ‘Clk’ girişi kullanılırken, tüm FF’lerin sıfırlanması için MR girişi kullanılır. Normalde çıkışlar paralel olarak okunmasına rağmen, uygun bağlantı ve yalnızca  $Q_5$  çıkışının kullanılması ile bilgilerin çıkıştan seri olarak okunması mümkündür (Şekil 12.17.c).


Paralel giriş - paralel çıkış sahip diğer bir entegre 74195 entegresidir. 74195 entegresine bilgilerin seri olarak yüklenmesi mümkündür.

## 2.5. İki Yönlü Kaymалı ve Farklı Giriş - Çıkış Kombinasyonlu Kaydediciler

Kaydedici entegreleri yapılan gruplandırmalardan yalnızca birisine giren işlemleri yapabileceği gibi, gruplandırmalardaki işlemlerden birden fazlasını gerçekleştirebilirler. '**Universal Kaydediciler**' olarak isimlendirilen bu elemanlarda, farklı fonksiyonlardan istenileni seçme işlemi eklenen yeni girişler ile sağlanır.

Bu tür kaydedicilerde, kayma yönü istenilen yönde ayarlanabileceği gibi, bilgi giriş - çıkış şekli de kullanılacak devreye göre sekillendirilebilir.

İki yönlü kaydırma işlemini gerçekleştiren entegrelere örnek olarak 74178 entegresi verilebilir.

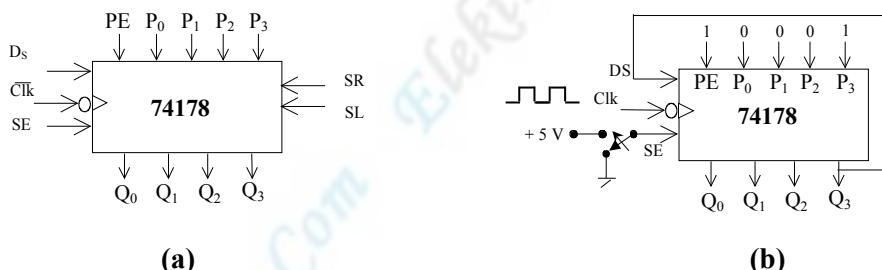

**Şekil 12.18.** 74178 entegresi lojik simbolü ve entegrenin halka sayacı olarak kullanılması için gerekli bağlantı.

Hem seri, hem de paralel bilgi girişine imkan tanıyan 74178 kaydedici entegresi lojik sembolü, Şekil 12.18.a'da görülmektedir. PE (paralel enable - paralel yetki) ve SE (serial enable – seri yetki) girişleri ile bilgi giriş şekli seçilir.  $P_0$  –  $P_3$  girişlerinin paralel girişler olarak kullanıldığı entegrede,  $D_S$  girişi ile bilgilerin seri olarak yüklenmesi mümkündür. Çıkışlar ise paralel olarak  $Q_0$  –  $Q_3$ 'den alınır. SE=1 ve PE=0 olduğu anda seri bilgi girişi yetkilendirilirken, SE=0 ve PE=1 durumunda paralel yükleme gerçekleştirilir.

Entegredeki kaydırma işleminin yönü SR ve SL girişleri ile belirlenir. Seri bilgi girişinin SL (Shift Left) uygulaması ile bilgi sola doğru kaydırılırken, giriş bilgisinin SR'ye (Shift Right) uygulanması ile bilgi sağa doğru kaydırılır. Sola kaymada çıkış  $Q_0$ 'dan alınırken, sağa kaymada  $Q_3$ 'den alınır.

Bilgilerin paralel olarak yüklenебildiği ve seri bilgi girişi ile sağa kaydırma işleminin gerçekleştirildiği 74178 entegresi, halka sayıcı olarak kullanılabilir. Bu durumda,  $Q_3$  çıkışının Ds girişine (seri giriş) bağlanması gereklidir (Şekil 12.18.b). PE = 1, SE = 0 ve paralel girişler (0001)<sub>2</sub> değeriyle yüklenikten sonra, SE = 1 ve PE = 0 yapılması durumunda her gelen tetikleme pulsı ile kaydedicidenki bilgi bir bit kaydrılır.

### 3. Kaymalı Kaydedici Uygulamaları

Kaymalı kaydedicilerin farklı çalışma şekilleri bulunması nedeni ile, çok çeşitli uygulama alanlarında kullanılması mümkündür. Bunlardan birkaç tanesini inceleyelim.


#### 3.1. Zaman Gecikmesi

Seri giriş - seri çıkışlı kaymalı kaydediciler, kaydedicide kullanılan durum sayısı ve tetikleme sinyalinin fonksiyonu olarak üretilen zaman gecikmesi nedeni ile, zaman gecikmesi üretmek amacıyla kullanabilirler.


Seri giriş - seri çıkış sahip 8 bitlik 7491A kaymalı kaydedici entegresi, Şekil 12.19.a'daki gibi bağlantı ile zaman gecikmesi üretici olarak kullanılabilir. A ve B seri girişlerinin birlikte kullanıldığı devreye, seri veri girişinin uygulanması durumunda, ilk gelen kaydırma sinyali ile veri ilk FF'ye yüklenir (Şekil 12.19.b).

Yüklenen bilgi, her bir kaydırma sinyali ile kaydırılarak, belirli bir süre sonucunda çıkış FF'sinde okunur. Devrede 1 MHz'lık kaydırma sinyali uygulanması durumunda, entegrede 8 FF bulunması nedeni ile, zaman gecikmesi  $8 \times 1 \mu\text{s} = 8 \mu\text{s}$  olarak oluşur.

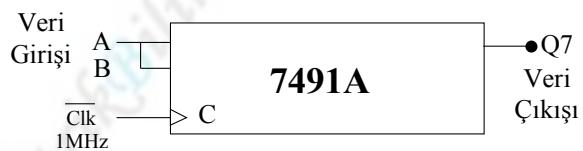Kaydırma sinyalinin frekansını değiştirmek sureti ile, oluşan zaman gecikmesinin süresi değiştirilebilir. Ayrıca kaymalı kaydedicileri kaskat bağlayarak, daha uzun zaman gecikmeleri elde etmek mümkündür.



(a)

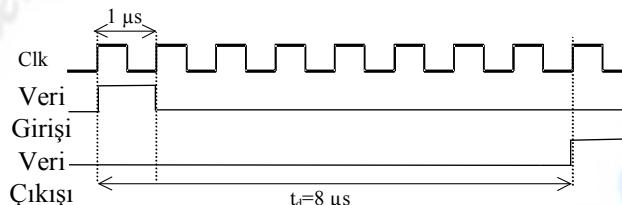

(b)

**Şekil 12.19.** Kaymalı kaydedicinin zaman gecikmesi üretici olarak kullanılması.



### 3.2. Kaymalı Kaydedicinin Halka Sayıcı Olarak Kullanılması

Seri giriş - seri çıkış sahip kaymalı kaydedicide, çıkışın seri bilgi girişine bağlanması ile, ‘**Halka Sayıcı**’ devresi elde edilir. Seri giriş-paralel çıkış sahip kaymalı kaydedicide ise, en yüksek değerli biti temsil eden çıkışın seri girişe bağlanması ile halka sayıcı devresi oluşturulur.

74195 dört bitlik kaymalı kaydedici entegresi, Şekil 12.20.a’daki gibi bağlanarak, halka sayıcı olarak kullanılabilir.

Entegrede gerekli bağlantı (en yüksek değerli çıkışın seri girişe bağlanması) yapıldıktan sonra  $(1000)_2$  bilgisi paralel yükleme girişlerine uygulanırsa, ilk tetikleme sinyali ile birlikte bilgiler paralel olarak entegreye yüklenir. Bilginin yüklenmesinden sonra uygulanan kaydırma sinyalleri ile, çıkıştaki bilgi Şekil 12.20.b’deki zaman diyagramında görülen değişimi gösterir. Bu durumda devre, halka sayıcı devresi işlevini gerçekleştirir.

Kaymalı kaydedici devresinde, çıkıştan girişe doğru olan bağlantının en son FF'nin Q çıkışının yerine  $\bar{Q}$ ' den alınarak yapılması ile Johnson sayıcı devresi elde edilir. Bu bağlantı ile kaymalı kaydedicinin Johnson sayıcı olarak kullanılabileceği ortaya çıkar.

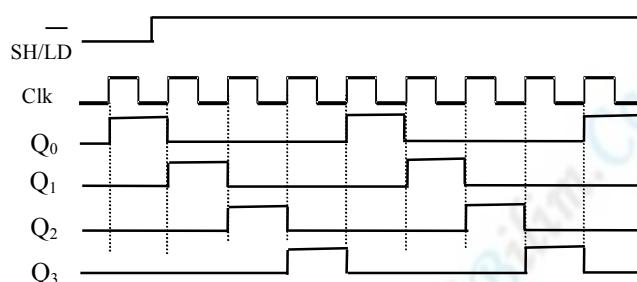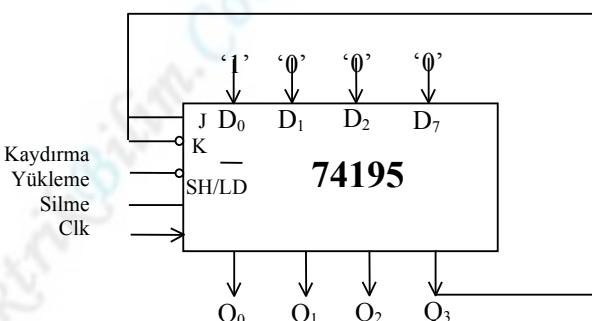

**Şekil 12.20.** 74195 Entegresinin halka sayıcı olarak bağlantısı ve 4 bitlik halka sayıcı çıkış sinyal şekilleri.


### 3.3. Seriden Paralele Veri Dönüşümü

Seri veri iletişimini, bir sayısal sistemden diğerine veri iletişimini sırasında gerekli bağlantının hat sayısını azaltmak amacıyla kullanılır. Örneğin, 8 bitlik bir bilginin seri olarak iletilmesi tek bir hattan yapılabilirken, aynı bilginin paralel olarak iletilmesi için 8 hat gereklidir. Bu özellik nedeni ile, bilgisayarlar ve mikroişlemciler arasındaki veri iletişimiminin çok hızlı olmasının gerekmemiş durumlarda, seri haberleşme kullanılır.


Bilgisayar veya mikroişlemci temelli sistemlerde veri iletiminin seri olarak yapılması durumunda, seri olarak iletilen bilgilerin işlenebilmesi için paralel bilgilere dönüştürülmesi gereklidir. Seriden paralele veri dönüşümü, kaymalı kaydediciler kullanılarak yapılabilir.

Seri - paralel veri dönüşümü sırasında, seri bilgi ile birlikte başlangıç ve bitişi temsil eden bilgilerin iletilmesi gereklidir. Bu nedenle, seri bilgi iletiminde başlangıcı göstermek için bir bitlik '0' bilgisi, bitişi göstermek için iki bitlik '1' bilgisi kullanılır.

Şekil 12.21'de, iki kaymalı kaydedici kullanılarak gerçekleştirilen, seri-paralel veri dönüştürücü devresi prensip şeması görülmektedir. Basitleştirilmiş devreye Şekil 12.22'de görülen 8 bitlik veri kısmı bulunan (toplam 11 bit) seri bilginin uygulanması durumunda devrenin çalışmasını özetleyelim: Başlangıç bilgisi olarak kullanılan bitin gelmesi ile, kontrol FF'si '1' değerine kurulur ve bu değer 'Clk' sinyali üreticini yetkilendirir. Yetkilendirilen 'Clk' sinyali üreticisi, tetikleme sinyali üretmeye başlar. Üretilen sinyal, veri girişi kaydedici ve 8'e bölücü devrelere uygulanır.

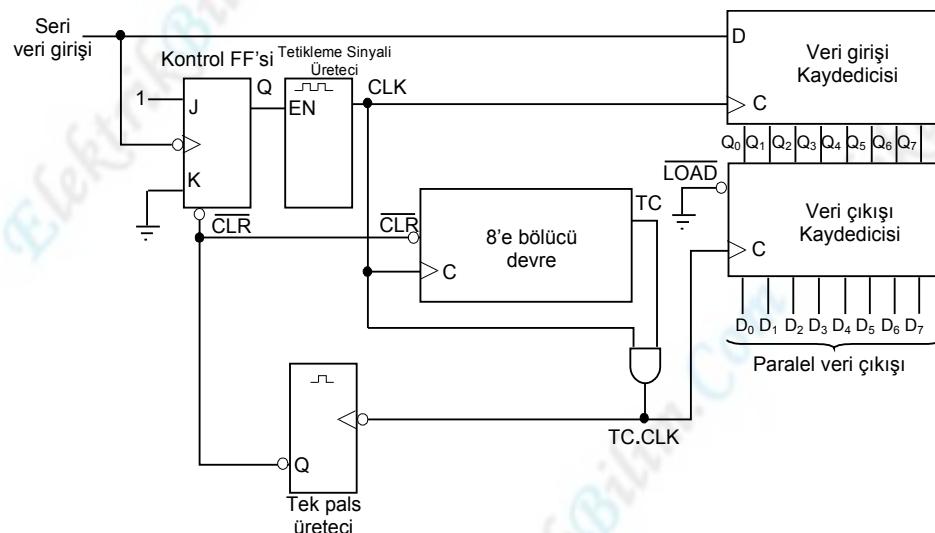

**Şekil 12.21.** Kaymalı kaydedici kullanımı yapılışan seri – paralel veri dönüşümü prensip şeması.

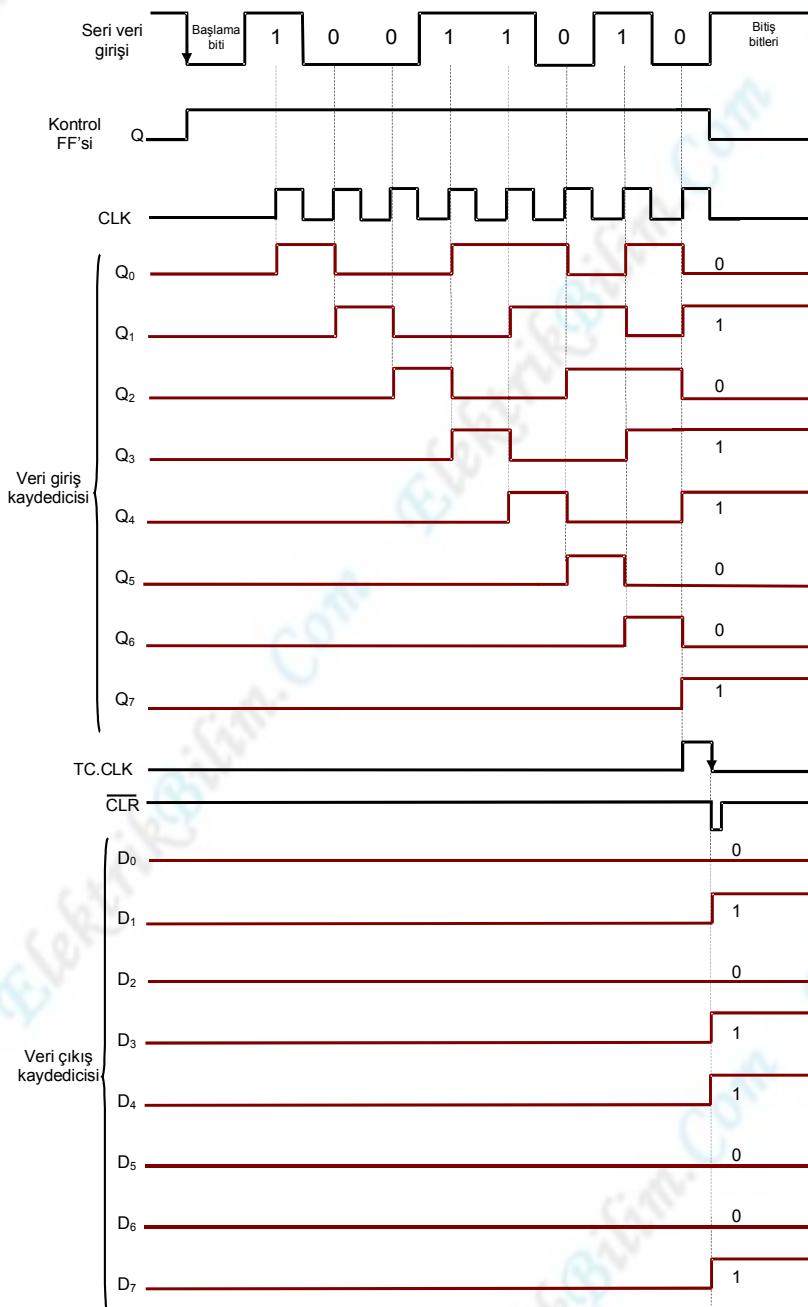

**Şekil 12.22.** Seri – Paralel veri dönüşümü işlemi zamanlama diyagramları.


Tetikleme sinyali üretici devresinde üretilen ‘Clk’ sinyali, seri veri ile aynı frekansa sahiptir. Üretilen ‘Clk’ sinyali ile, ilk veri biti veri kaydedicisine yüklenir. 8 bitlik ( $D_7-D_0$ ) seri bilgi, veri giriş kaydedicisinde seri olarak kaydırılır. Takip eden Clk sinyalleri ile, seri olarak gelen bilgiler sırası ile veri giriş kaydedicisine yüklenir.

8. tetikleme sinyali (Clk) sonucunda, 8'e bölücü devrenin TC çıkışındaki ‘VE’ kapısının çıkışı kısa bir süre ‘1’ değerini alarak tetikleme palsı oluşturur. Oluşan tetikleme palsı (TC-Clk), veri çıkış kaydedicisini tetikler ve veri giriş kaydedicisi çıkışlarındaki 8 bitlik bilginin çıkış kaydedicisi paralel girişlerinden kaydediciye yüklenmesini sağlar. ‘TC-Clk’ tetikleme palsı, aynı anda tek-pals üreticini tetikler. Tetiklenen sinyal üretici kısa süreli bir pals üretir. Üretilen pals, 8'e bölücü devredeki sayıcıyı ve aynı anda kontrol FF'ini sıfırlayarak tetikleme sinyali üreticini yetkisizlendirir.

Seri – Paralel dönüştürücü devre, açıklanan olaylardan sonra diğer bir 11 bitlik bilgiyi almaya hazırlıdır. Devre ilk gelecek başlangıç bitini bekler.

### 3.4. Universal Asenkron Alıcı Verici

Bilgisayar ve mikroişlemci temelli sistemler veri gönderimi ve alımı işleminde genellikle paralel haberleşme sistemini kullanırlar. Bununla beraber, bu sistemler çevre birimleri ile veri alma / gönderme işleminde veri haberleşme şekli olarak seri formu kullanırlar. Paralel ve seri haberleşme şekilleri arasında dönüşümü sağlamak amacıyla, ‘Universal asenkron alıcı – verici (Universal Asynchronous Receiver Transmitter – UART)’ olarak isimlendirilen arabirim elemanı kullanılır (Şekil 12.23).

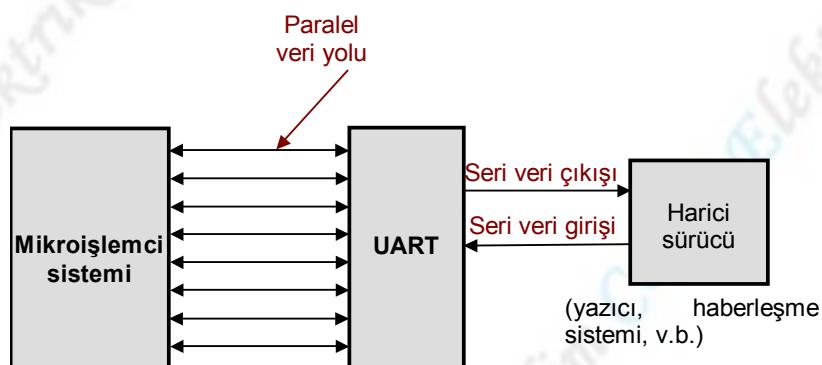


**Şekil 12.23.** Universal asenkron alıcı verici arabirim elemanı kullanımı.

UART arabirim elemanı, seri – paralel veri dönüşümü kısmında açıklanan seri – paralel veri dönüştürücü ile birlikte, paralel – seri veri dönüştürücü devresi içerir (Şekil 12.24). Veri yolu, UART ile mikroişlemcili sistem arasında veri taşınmasını sağlayan paralel hatlar setidir. Tampon (buffer), veri kaydediciler ile veri taşıtı arasında arabirim elemanıdır.

Seri formattaki verileri alan ‘UART’, aldığı veriyi paralel şeke dönüştürür ve oluşan bilgiyi sistem veri yolu üzerine yerleştirir. Seri-paralel dönüştürme işleminde Şekil 12.21’de verilen seri giriş-paralel çıkışlı kaydedici devresi kullanılabilir. Ayrıca, sistem veri yolundan paralel formattaki veriyi alan ‘UART’, aldığı veriyi seri forma dönüştürür ve veriyi çevre birim elemanlarına gönderir.

Paralel-seri veri dönüşümü için Şekil 12.16'da verilen paralel giriş-seri çıkışlı kaydedici devresi kullanılabilir.

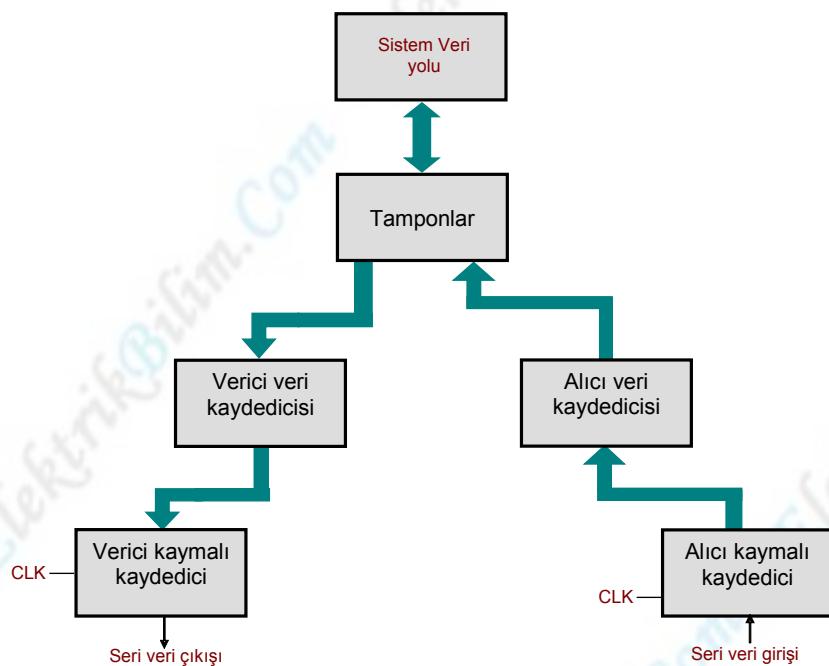

**Şekil 12.24.** Temel ‘UART’ blok şeması.

## Tekrarlama ve Çalışma Soruları

1. ‘Kaydedicileri’ tanımlayınız.
2. Kaydedicileri bilginin yüklenmesine göre ve bilgi giriş / çıkışına göre sınıflandırınız.
3. ‘Paralel kaydediciyi’ tanımlayınız.
4. Senkron paralel kaydedici devresi çizerek çalışma prensibini kısaca açıklayınız.
5. Asenkron paralel kaydedici devresinin çalışma prensibini açıklayınız.
6. ‘Seri kaydedici’ terimini tanımlayarak, ‘kaydırma sinyali’nin kullanılma yerini açıklayınız.
7. Seri kaydedicileri, bilgi kaydırma yönüne göre sınıflandırınız.
8. Sağa kaydıraklı kaydedici’yi tanımlayarak, sağa kaydırma işlemini şekille açıklayınız.
9. Hem seri, hemde paralel veri girişine sahip entegrelerde oluşan olayları örnek üzerinde açıklayınız.
10. Üç FF’ye sahip bir sağa kaymalı kaydedicide bilgi yüklenmesi işlemini şekille açıklayınız.
11. Dört FF’den meydana gelen sağa kaymalı kaydediciye, ‘1000’ bilgisinin giriş bilgisi olarak uygulanması durumunda 7. tetikleme palsı sonucunda FF’lerde meydana gelecek değerleri tablo olarak gösteriniz.
12. ‘Sola kaymalı kaydedici’ devresini tanımlayarak, çalışmasını şekille açıklayınız.
13. Sola kaymalı kaydedici devresine (4 FF bulunan)  $(1011)_2$  bilgisinin yüklenmesi işlemini şekille açıklayınız.
14.  $(1011)_2$  bilgisinin yüklü olduğu sola kaymalı kaydedici devresine uygulanan 2. tetikleme sinyali sonunda yeni yüklenen bilgileri bulunuz.
15. Sağa / Sola kaymalı kaydedici devresinde gerçekleştirilebilecek olan aritmetik işlemleri açıklayınız.
16. Sağa / Sola kaydırma işlemini blok şema üzerinde açıklayınız.
17. Sağa / Sola kaydırıcı devresi lojik devresini çizerek, çalışmasınız açıklayınız.
18. Bilgi giriş – çıkışına göre kaydedicileri sınıflandırınız.

19. Seri giriş – seri çıkışlı kaydedici prensip şemasını çizerek, çalışmasını açıklayınız.
20. 7491 entegresi genel özelliklerini açıklayınız.
21. Seri giriş – paralel çıkışlı kaydedici devresini şekilde açıklayınız.
22. 74164 entegresinin genel özelliklerini blok şema ile açıklayınız.
23. Paralel giriş – seri çıkışlı kaydedici devresini kısaca açıklayınız.
24. 74165 entegresi iç yapısını çizerek, kullanımını özetleyiniz.
25. Paralel giriş – paralel çıkışlı kaymamalı kaydedici prensibini açıklayınız.
26. 74174 entegresi genel özelliklerini kısaca özetleyiniz.
27. ‘Universal Kaydedicileri’ tanımlayınız.
28. 74178 entegresi özelliklerini özetleyiniz.
29. 74178 entegresini, paralel yükleme ve sola kaydırma işlemini gerçekleştirecek şekilde tasarlaymentiz.
30. 74178 entegresini halka sayıcı olarak bağlayınız, çalışma prensibini özetleyiniz.
31. Kaymamalı kaydedici uygulama alanlarına 3 adet örnek veriniz.
32. Kaymamalı kaydedicinin zaman gecikmesi amacıyla kullanılmaasını örnek devre ile açıklayınız.
33. Kaymamalı kaydedicinin halka sayıcı olarak kullanılmasını örnekle açıklayınız.
34. Kaymamalı kaydedici devresi ile Jonhson sayıcı devresi oluşturarak, çalışma prensibini özetleyiniz.
35. Bilginin seriden paralele dönüşümünün gerekli olduğu yerler nerelerdir?
36. Seri – Paralel veri dönüşümünü gerçekleştiren devrenin prensip şemasını çizerek, çalışmasını özetleyiniz.
37. Paralel - Seri veri dönüşümü için gerekli devrenin prensip şemasını çiziniz.
38. Üniversal asenkron alıcı – verici (UART) elemanının işlevini açıklayınız.
39. ‘UART’ elemanının blok şemasını çizerek, yaptığı işlemi özetleyiniz.
40. Kaymamalı kaydedicinin klavye kodlayıcı olarak kullanımını araştırınız.



# BÖLÜM

# 13

## Bellek (Hafıza) Devreleri (Memories)

### Amaçlar

- Belleklerde kullanılan terimleri tanımlamak
- Belleklerde gerçekleştirilen temel işlemleri açıklamak
- Bellekleri sınıflandırarak, bellek çeşitlerini göstermek
- Manyetik bellekleri detaylandırmak ve manyetik belleklerin çalışma prensipleri ile çeşitlerini açıklamak
- Yarı iletken bellekleri tanıtarak, çalışma prensiplerini ve farklı yarı iletken bellek yapılarını açıklamak
- Yalnızca okunabilir (ROM) ve ‘okunabilir / yazılabilir’ belleklerin çalışma prensiplerinin gösterilmesi
- ‘Kelime Uzunluğu’ ve ‘Adres Bölgesi Sayısı’ açılarından bellek ölçülerinin genişletilmesinin açıklanması

### Başlıklar


- Belleklerde Kullanılan Terimler ve Yapılan Temel İşlemler
- Genel Bellek İşlemleri
- Bellekleri Sınıflandırılması – Bellek Çeşitleri
- Manyetik Bellekler
- Optik Disk Bellekler
- Yarı İletken Bellekler
- Bellek Ölçülerinin Genişletilmesi



## Giriş


Bilgisayarlarda ve programlar ile çalışan endüstriyel devrelerde kullanılan programların veya programların çalıştırılması sırasında işlenen verilerin ikili bir yapıda saklanması amacıyla kullanılan devreler veya elemanlar, ‘**bellek / hafıza devreleri**’ olarak isimlendirilir. Diğer bir deyişle; bilgilerin geçici veya daimi olarak saklandığı birimler ‘bellek devreleri’ olarak isimlendirilir. Bilgisayarın bir elemanı olduğu dijital sistemlerin analog sistemlere üstünlüklerinden birisi, büyük hacimli bilgileri küçük alanlarda uzun süreli saklayabilme özelliğidir.

Dijital sistemlerde bellek elemanı olarak; flip-flop’lar (FF), FF’lerin değişik bağlantısıyla oluşturulan kaydedici devreleri (yarı iletken elemanlar), kondansatör ve bilgi saklama kapasiteli diğer elektronik elemanlar / devreler (manyetik elemanlar / ortamlar) kullanılır. Bellek devresinin sayısal sistemin içinde bulunduğu durumlarda yarı iletken bellekler kullanılırken, bilgilerin taşınması istenen durumlarda manyetik veya optik belleklerden faydalananır. Hızlı bellek elemanları olan FF’ler ve kaydediciler yardımıyla, bilgilerin birimler arasında hızlı olarak transferi mümkündür. Bilgisayarlarda dahili olarak yapılan işlemlerde yaygın olarak kullanılan FF’li kaydedicilerin yanında, küçük güç tüketiminin gereği yerde bellek olarak kondansatörler kullanılabilir.

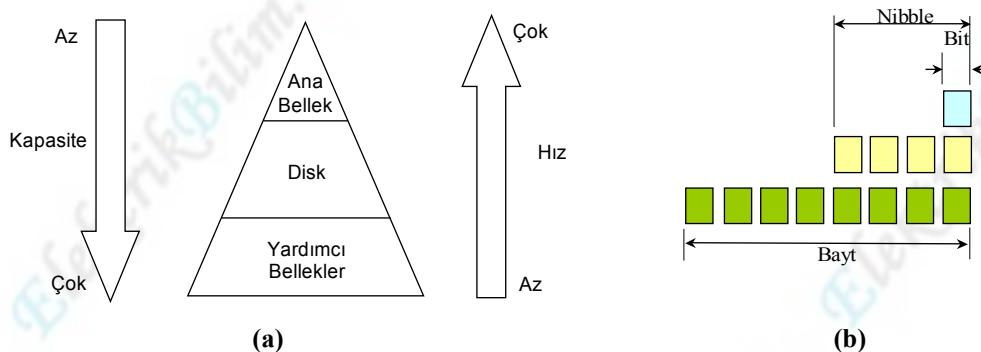

**Şekil 13.1.** Ana bellek ve yardımcı belleklerin hız / kapasite açısından karşılaştırılması, belleklerde bayt yapısı.

Yarı iletken elemanlardan oluşan FF temelli bellekler, hızın önemli olduğu yerlerde ana bellek olarak kullanılır. Dahili olarak kullanılan ana bellek devresi, bilgisayar programının çalışması ve programın çalışma sırasında gerekli verilerin sağlanması işlemlerine yardımcı olur. Bu durumda bellekler konusunda yeni terimler oluşur. Bellek çeşitlerini genel olarak inceledikten sonra, bellekler ile ilgili temel terimleri açıklayalıım.

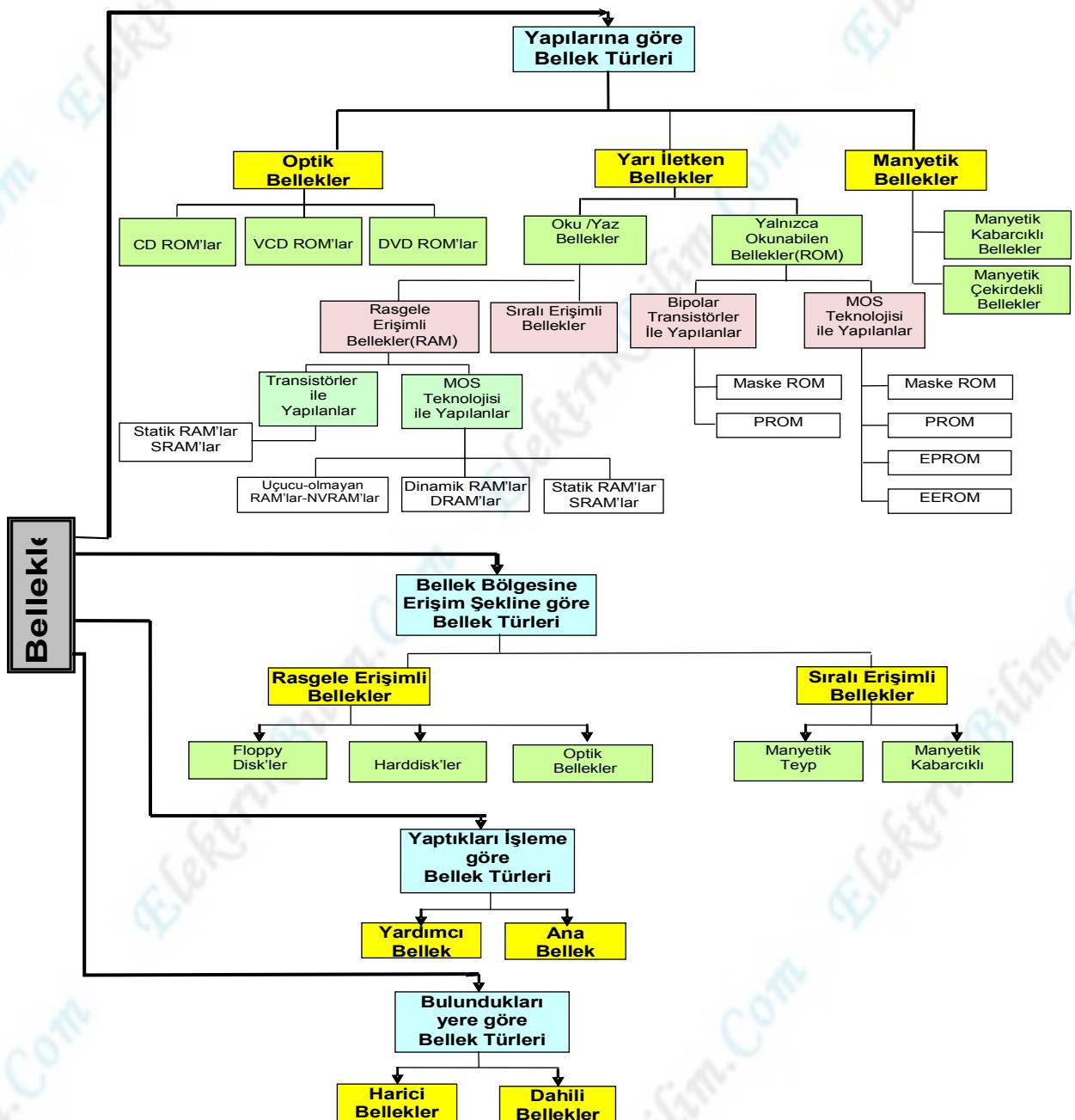

Şekil 13.2. Belleklerin sınıflandırılması ve bellek çeşitleri.

Yapıldıkları malzeme şekline göre; yarı iletken, optik bellekler ve manyetik bellekler olarak gruplandırılabilen bellekler, yerleştirildiği yer olarak; dahili ve harici bellekler, yapıtları işlemler açısından; ana bellek ve yardımcı bellek olarak, bellek bölgesine erişim şekline göre; rasgele veya sıralı erişimli bellekler olarak gruplandırılabilir.

Bilgisayar merkezi işlem birimi ile doğrudan irtibatlı, bilgisayara dahili olarak yerleştirilen, temelde yarı iletken elemanların oluşturduğu bellek devreleri; yerleştirildikleri yer olarak '**dahili bellek**', yapıtları işlem nedeniyle '**ana bellek**' olarak isimlendirilir.

Çok büyük hacimli bilgilerin saklanması amacıyla kullanılan ve genelde bilgisayarın dışında oluşturulan bellek elemanları, yerleştirildikleri yer nedeniyle '**harici bellek**' olarak isimlendirilirken, yapıtları işlem açısından '**yardımcı / yedek bellek**' olarak isimlendirilirler. Yardımcı bellekte saklanan bilgiler, bilgisayarın ihtiyacı olduğu anlarda bilgisayara yüklenerek kullanılırlar.

Yardımcı bellek olarak; manyetik disk veya manyetik teyp, floppy disketler, manyetik kabarcıklı bellekler (magnetik bubble memory - MBM) veya birleşik diskler (compact disks - CD) kullanılır. Bit başına maliyeti dahili belleklere göre daha ucuz olan harici (yardımcı) bellekler, çok uzun süreli bilgi saklamada tercih edilirler. Manyetik bilgi saklama prensibine göre çalışan, ancak yarı iletken yapıya sahip manyetik kabarcıklı bellekler (MBM'ler) yavaş çalışmaları nedeni ile dahili bellek olarak kullanılamazlar. Şekil 13.1'de dahili / ana belleklerin hız ve kapasite açısından karşılaştırılması görülmektedir.

Farklı yapı ve farklı kullanım yerlerine sahip bellekleri, Şekil 13.2'deki gruplar altında inceleyerek, her grubun temel özelliklerini açıklayalım. Bununla beraber, önce kullanacağımız terimleri, kavramları ve belleklerde yapılan temel işlemleri tanımlayalım.

## 1. Belleklerde Kullanılan Terimler ve Yapılan Temel İşlemler

Bellekler ile ilgili temel terimleri / kavramları tanımlamak, bellek ile ilgili işlemlerin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacaktır.

**Bit** : '0' veya '1' değerini alabilen ikili sayı BİT (Binary Digit) olarak isimlendirilir. BİT, sayısal sistemlerde en küçük bilgi birimidir.

**Nibble** : Dört bitin bir araya gelerek oluşturduğu bilgi grubu 'nibble' olarak isimlendirilir (Şekil 13.1.b). Bir bayt, dört bitlik iki gruba ayrılabilir ve her grup '**nibble**' olarak adlandırılır.

**Bayt (Byte)** : 8 bitlik bilginin açıklanması için kullanılan özel terim.

Bazı kaynaklarda, nadiren olsa, bayt terimi farklı uzunluklardaki bitleri tanımlamak için kullanılsa da, genel kabul baytin 8 bit olduğunu.

**Bellek kelimesi (Memory Word)** : Aynı tip verileri veya bir komutu temsil etmek amacıyla

kullanılan bir bellek içerisindeki bir grup bit.

16 bitlik bir kelimeyi saklamak amacıyla kullanılan 16 FF'nin oluşturduğu kaydedici, bellek kelimesi için örnek olabilir. Bellek kelimesi uzunluğu, bilgisayarların ölçüsüne bağlı olarak 4 bit- 64 bit arasında değişir. Bununla beraber genel kabul, 16 bit yani iki baytlık bilginin kelime (word) olarak isimlendirilmesi şeklindedir.


**Bellek Hücresi (Memory Cell)** : Tek bir bitlik bilgiyi (0 veya 1) saklayabilmek için kullanılan eleman, devre veya cihaz.

Bellek hücresinde örnek olarak; bir FF, şarj edilmiş bir kondansatör, manyetik teyp veya disketteki tek bir spot verilebilir.

**Bellek Dizisi (Memory Array)** : Bellek hücrelerinin bir araya gelerek oluşturduğu yapı.

Bellek hücreleri dizileri oluştururken farklı kombinasyonlarda bir araya gelebilirler (Şekil 13.3). Bellek dizilerinde, hücrelerin yan yana bir araya gelerek oluşturduğu yapı ‘satır’, düşey doğrultuda bir araya gelerek oluşturduğu yapı ‘sütun’ olarak isimlendirilir.

64 hücreden oluşan bir bellek farklı sekillerde organize edilebilir. Hücrelerin kare olacak şekilde bir araya gelmesi ile  $8 \times 8$  dizi oluşur ve toplam 64 bitlik bellek kapasitesini belirtir (Şekil 13.3.a). Aynı sayıda hücre,  $16 \times 4$  dizi oluşturacak şekilde (Şekil 13.3.b) veya  $64 \times 1$  dizi şeklinde yerleştirilebilir (Şekil 13.3.c).

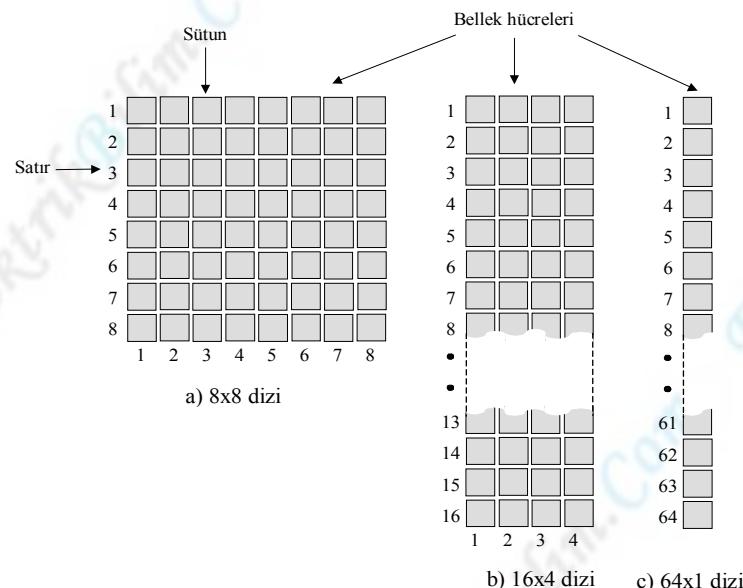

**Şekil 13.3.** Bellek hücrelerinin farklı kombinasyonlar ile dizi şeklinde düzenlenmesi.

**Kapasite (Capacity) :** Tüm bellek sisteminde veya belirli bir elemanda saklanabilecek bit sayısını belirtmek için kullanılan terim.

Şekil 13.3'de bulunan belleklerin tümünde kapasite 64 bittir. 4096 tane 20-bit kapasiteli bellekten bahsettiğimiz zaman, belleğin toplam kapasitesi;

$$4096 \times 20 = 81.920 \text{ bit}$$

demektir ve  $4096 \times 20$  bit olarak ifade edilebilir.

Bir belleğin kapasitesi,  $2^{10} = 1024$  biti ifade eden '1K' kısaltması ile açıklanabilir. Bu durumda,  $4K \times 20$  bir bellek ile  $4096 \times 20$  kapasiteli bellek ifade edilir.

Daha büyük kapasiteli belleklerin geliştirilmesi ile,  $2^{20} = 1.048.576$  biti ifade eden '1 Mega-1M' ve  $2^{30} = 1024$  M biti ifade eden '1Gega-1G' sınıflandırılmaları yapılmıştır. Yapılan sınıflandırmaya göre,  $2M \times 8$  bir bellek ile,  $2.097.152 \times 8$  kapasiteli bellek ifade edilmektedir.

**Örnek 1:**  $5M \times 8$  ve  $1M \times 16$  şeklinde ifade edilen belleklerin, hangisinde daha çok bilgi saklanabileceğini bulalım.

$$5M \times 8 = 5 \times 1.048.576 \times 8 = 41.943.040 \text{ bit},$$

$$1M \times 16 = 1.048.576 \times 16 = 16.777.216 \text{ bit}.$$

Bu durumda,  $5M \times 8$  kapasiteli bellek daha çok bilgi saklayabilir.


'Depolama yoğunluğu' terimi, entegrelerin bilgi saklama kapasitelerini karşılaştırmak amacıyla kullanılır. İki bellek entegresinin karşılaştırılmasında; daha çok bilgi saklama kapasitesine sahip olan belleğin 'depolama yoğunluğu' daha yüksek olarak açıklanır.

**Adresler (Address) :** Bellek dizisinde bir hücrenin veya kelimenin bulunduğu bölgeyi / yeri ifade eden sayı.

Bir bellek elemanı veya sistemde saklanan her bir hücre / kelime belirli bir adrese sahiptir. Örneğin; Şekil 13.4.a'da bulunan hücrenin adresi satır ve sütun olarak ifade edilir (satır 5, sütun 4). Şekil 13.4.b'de bulunan hücrelerin adresi ise yalnızca 3. satır olarak tanımlanır. Bu açıklamalardan, bellek adresini tanımlama şeklinin bellek organizasyonu ile ilişkili olduğu sonucunu çıkarabiliriz.

Adresler sekizli, onlu veya onaltılı olarak ifade edilseler de, ikili sayılar ile açıklanırlar. Şekil 13.5'de sekiz kelimeyi saklamak amacıyla kullanılan ve her bir kelimenin saklandığı adresin 3-bitlik ikili sayıyla temsil edildiği bellek yapısı görülmektedir. Bellekteki belirli bir kelime bölgesinden bahsettiğimiz zaman, bölgeyi tanımlamak için kullanılan adres kodunu kullanırız.

Adres kodları belleklerde bulunan adres hatları ile belleğin adres girişlerine uygulanır.

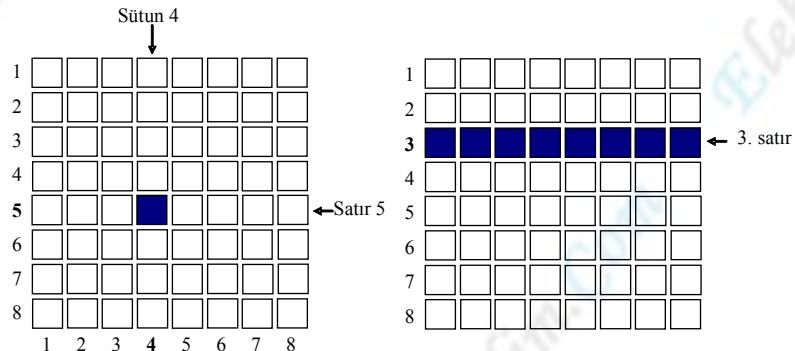

Şekil 13.4. Bellek adres bölgelerinin tanımlanması.

Adresler	Bilgi
000	Kelime 0
001	Kelime 1
010	Kelime 2
011	Kelime 3
100	Kelime 4
101	Kelime 5
110	Kelime 6
111	Kelime 7


Şekil 13.5. Her bir kelime belirli ikili adrese sahiptir.

**Yollar / Taşıtlar (Buses)** : Mikroişlemcili bir sistem içerisindeki birimler veya mikroişlemcili sistem ile çevre elemanları arasında iletişimini sağlayan hatlar.

Birimler arasında iletişimini sağlayan ve ‘yol’ veya ‘taşıt’ olarak adlandırılan hatlar, veri iletişimini amacıyla kullanılıyorsa, ‘veri yol’ olarak isimlendirilir. Veri yolu ile tek yönlü veya çift yönlü iletişim mümkündür (Şekil 13.6). Veriler 8 bitten oluşuyor ise veri yolunda 8 hat bulunur. Veri yolunda 8, 16 veya 32 hat bulunabilir.

Bellekler üzerinde yapılan işlemleri belirlemek ve belleği yetkilendirmek amacıyla kullanılan bilgileri taşıyan hatlar, ‘kontrol yol’ olarak tanımlanır. Belleklerde kontrol yolunda bulunan hat sayısı; belleğin çeşidine, kapasitesine, yapısına, vb. özelliklere bağlı olarak değişir.

Belleklerin adreslerini temsil eden bilgileri taşıyan hatlar, ‘**adres yolu**’ olarak isimlendirilir (Şekil 13.6). Adres yolundan gelen adres bilgileri, adres kod çözücü devrelerde çözülmerek, bellekte ilgili bölgenin seçilmesini sağlar. Adres yolunda bulunan hatların sayısı, bellek kapasitesi ile ilişkilidir. 4 hatlık yoldan gelen bilgi ile 16 bellek bölgesi tanımlanabilirken ( $2^4=16$ ), 8 hat ile 256 bellek bölgesi temsil edilebilir ( $2^8=256$ ) ve 16 adres hattı ile 64K ( $2^{16}=65.536=64K$ ) bellek bölgesi adreslenebilir.

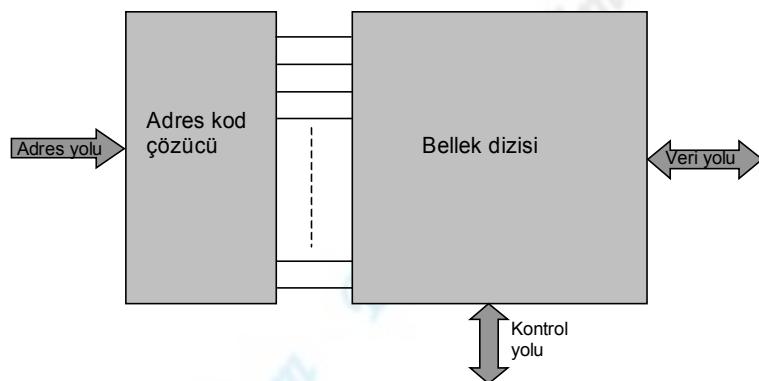


**Şekil 13.6.** Belleklerde iletişim ve yollar.

**Okuma İşlemi (Read Operation) :** Belirli bir bellek adresinde saklanan ikili bilginin belirlenip, farklı bir elemana aktarılması işlemi.


Şekil 13.7'deki 2 nolu bellek kelimesini kullanmak istediğimiz zaman, ‘010’ nolu adreste okuma işlemi gerçekleştirmemiz gereklidir. Okuma işlemi, bazı durumlarda kelimenin bellekten alınması nedeniyle ‘**alma (fetch)**’ olarak da adlandırılır.

Bir bellek bölgesinde bulunan veriyi okumak için, adres kaydedicisinde bulunan ve verinin okunacağı bellek bölgesini (adresi) temsil eden bilgiler adres yolu üzerine yerleştirilir. Adres yolu üzerindeki veri, adres kod çözücü tarafından çözülmerek ilgili adres bölgesi bulunur. ‘OKU’ komutu ile, bulunan adres bölgesindeki verinin kopyası veri yolu üzerine yerleştirilir ve veri kaydedicisine depolanır. Bellek bölgesinden veri okunması işleminde, bellekte bulunan veride bir değişiklik olmaz.

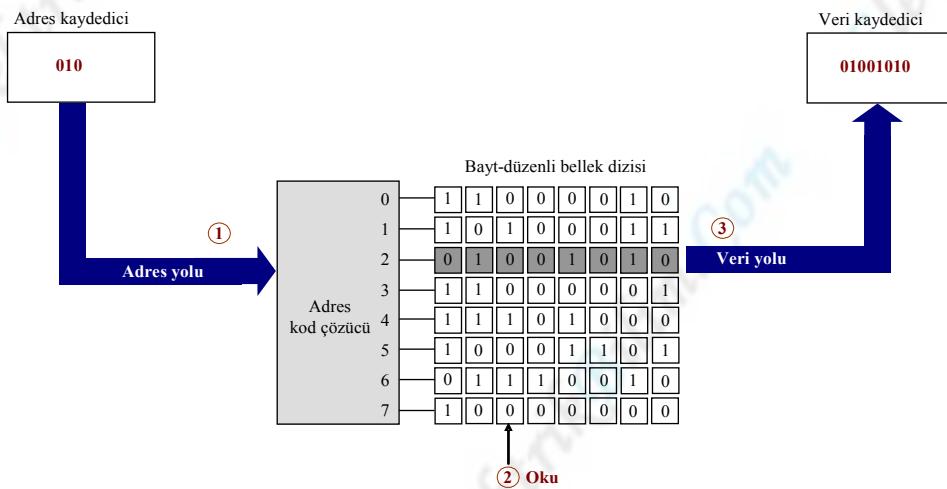

- ① Adres kodu, adres yolu üzerine yerleştirilir ve 2 nolu adres yolu seçilir.
- ② Oku komutu, uygulanmaya konur.
- ③ 2 nolu adresin içeriği veri yolu üzerine yerleştirilir ve veri kaydedicisinin içerisine taşınır. 2 nolu adresin içeriği, oku işlemi tarafından yok edilmez.

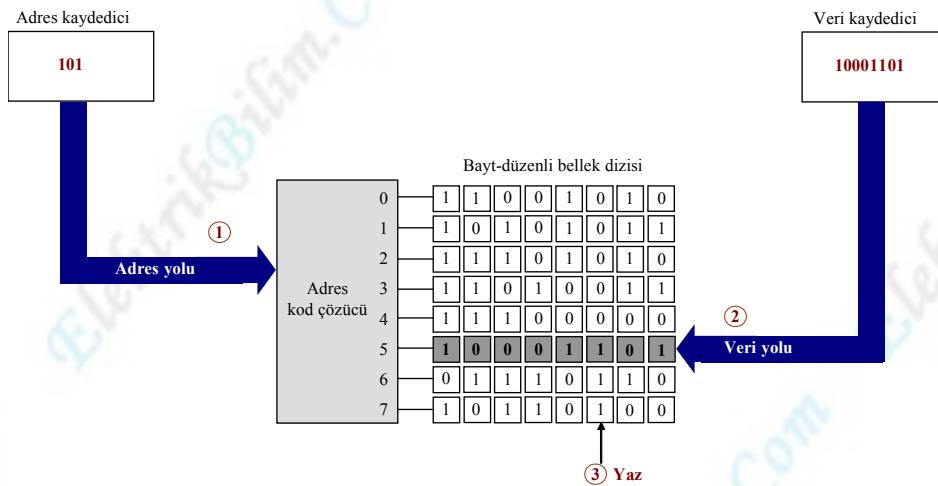**Şekil 13.7.** Belleklerde okuma işlemi.



- ① Adres kodu adres yolu üzerine yerleştirilir ve 5 nolu adres yolu seçilir.
- ② Veri, veri yolu üzerine yerleştirilir.
- ③ Yaz komutu, verinin daha önceki veriyle yer değiştirip 5 nolu adres içerisine yerleştirilmesini sağlar.

**Şekil 13.8.** Belleklerde yazma işlemi.

**Yazma İşlemi (Write Operation)** : Belirli bir bellek bölgесine yeni bir bilginin yerleştirilmesi veya bir adres bölgесinde saklanan bilgilerin yeni bilgilerle yer değiştirmesi işlemi.

Bir bellek bölgесine verinin konulabilmesi için, adres kaydedicisindeki değer adres yolu üzerine yerleştirilir (Şekil 13.8). Adres yolu üzerindeki değer, adres kod çözücü tarafından çözülür ve ilgili bellek bölgesi seçilir. Bu arada ‘YAZ’ komutu işleme konularak, veri kaydedicisinde bulunan veri seçilen bellek bölgесine yerleştirilir (Şekil 13.8). Bir bellek bölgесine ‘YAZ’ komutu ile yeni bir bilgi yazılması, eski bilginin kaybolmasına neden olur.

**Erişim Zamanı (Access Time)** : Bir bellek elemanın işlem hızı ölçüsüdür ve bir okuma işlemini gerçekleştirmek için gerekli toplam zamanı ifade eder. Diğer bir deyişle; bir belleğin yeni bir adres bilgisi alması ile verinin bellek çıkışında hazır olduğu durum arasında geçen süre, ‘Erişim zamanı -  $t_{ACC}$ ’ olarak isimlendirilir.

**Uçucu Bellek (Volatile Memory)** : Saklama işlemi için elektrik enerjisini gerektiği bellek tipi. Elektrik kaynağının kesilmesi ile bellekte saklanan tüm bilgi silinir. Yarı iletken belleklerin çoğu uçucu iken, tüm manyetik bellekler uçucu olmayan (nonvolatile) özelliğe sahiptirler.

**Rastgele Erişimli Bellek (Random Access Memory - RAM)** : Okuma veya yazma işlemi sırasında bellek bölgесine erişim için, çalışılan bellek bölgесinin konumunun hiçbir etkisinin olmadığı bellek türü. Diğer bir deyişle, tüm bellek bölgeleri için okuma veya yazma işlemi erişim zamanının aynı olduğu bellek çeşidi. Yarı iletken ve manyetik nüveli belleklerin çoğu RAM’dır. RAM’lar takip eden kısımlarda detaylı olarak incelenecaktır.

**Sıralı Erişimli Bellek (Sequential Access Memory – SAM)** : Erişim zamanının çalışılan bellek bölgесinin konumuna bağlı olarak değişim gösterdiği bellek türü. Bir bilgi, bilginin saklandığı adrese kadar ki tüm bellek bölgelerinin sırası ile kat edilmesi sonucunda bulunur. Bu işlem, RAM tipi belleklere göre çok daha uzun bir erişim zamanı gerektirir.

SAM tipi belleklere örnek olarak manyetik teyp’ler, disk ve manyetik kabarcıklı bellekler gösterilebilir. Bu tip belleklerdeki işlem, içinde şarkılar bulunan bir kasette istediğimiz bir şarkiya erişmek için yaptığımız hızlı erişim işlemine benzetilebilir. İstediğimiz şarkiya erişim zamanı kasetlerde şarkının kaydedildiği bölgeye bağlı olduğu gibi SAM belleklerde biligye erişim, bilginin bulunduğu yere bağımlıdır.

**Oku / Yaz Bellekler (Read / Write Memory - RWM)** : Okuma ve yazma işlemlerinin benzer işlem aşamaları ile gerçekleştirildiği herhangi bir bellek türü. Bilgilerin yazılp, daha sonra okunabildikleri tüm bellek çeşitlerine verilen genel ad. RAM bellekler bu gruba girer.

**Yalnızca Okunabilen Bellekler (Read Only Memory – ROM)** : Yazma işleminin yalnızca bir kere ve üreticiler tarafından gerçekleştirildiği bellek türü. ROM bellekteki bilgiler istenilen sayıda okunabilir. Yazma işleminin bir kereden fazla gerçekleştirilebildiği ROM

tiplerinde; yazma işlemi okuma işlemine göre çok daha karmaşık olduğundan, yazma işlemi çok sık olarak yapılmaz. Çok değişik türlerin bulunduğu ROM belleklerin hepsi uçucu olmayan tiptedir ve elektrik enerjisi kesilse dahi bilgiler saklanmaya devam eder. ROM'lar takip eden kısımlarda detaylı olarak inceleneciktir.

**Statik Bellek Elemanları (Static Memory Devices)** : Saklanan bilginin elektrik enerjisi uygulandığı sürece yeniden yazmaya (tazelemeye) gerek olmadan saklandığı yarı iletken bellek elemanları.

**Dinamik Bellek Elemanları (Dinamic Memory Devices)** : Saklanan bilginin uzun süre sabit olarak saklanamadığı, elektrik enerjisi uygulanması yanında, bilginin belirli aralıklarla tazelenmesini (refresh) gerektiren bellek türü.

**Dahili / Ana Bellek (Internal / Main Memory)** : Komutların ve CPU'nun üzerinde çalıştığı verilerin saklandığı, bilgisayarın ana belleği (Main memory). Dahili bellekler, bilgisayarlarda bulunan en hızlı belleklerdir ve genellikle yarı iletken elemanlarından yapırlar. Bilgisayarlarda bulunan RAM bellekler, dahili belleklerdir.

**Harici / Yedek Bellek (External or Auxiliary Memory)** : Genellikle bilgisayarın dışında bulunan ve yavaş çalışan bellek türü. Yardımcı bellek olarak ta isimlendirilen bu tip bellekte, dahili belleğe göre çok daha büyük hacimli bilgiler saklanabilir. Dahili belleklere göre daha yavaş olan bu bellekler, uçucu olmayan özelliklerdir. Manyetik teypler ve diskler yaygın olarak kullanılan yardımcı bellek türleridirler.

Temel terimleri özetledikten sonra, daha sonraki konuların anlaşılmasına yardımcı olması açısından belleklerde yapılan genel işlemleri inceleyelim.

## 2. Genel Bellek İşlemleri

Bellek işlemleri her bir bellek tipi için farklı olsa da, genel işlemlerin prensipleri tüm bellek çeşitleri için aynıdır. Genel olan işlemleri açıklamak, belirli tip bellek elemanlarındaki işlemleri anlamaya yardımcı olacaktır. Önce bellek işlemlerini gerçekleştirmek için gerekli giriş / çıkış işlemlerini özetleyelim.


- i- Okuma veya yazma işlemi için erişilecek adresi seç,
- ii- Okuma veya yazma işlemini seç,
- iii- Yazma işlemi ise, bellekte saklanacak bilgiyi sağla,
- iv- Okuma işlemi ise, bellekten gelen veriyi çıkış terminallerinde tut,
- v- Adres girişlerine ve oku / yaz komutlarına cevap vermek için belleğin yetkilendirme girişini uygun sinyal ile uyar.

Okuma/Yazma işlemlerinden uygun olanın seçilmesi için R/W girişine ve entegrenin seçilmesi için entegre seçme (Chip Select) girişine uygun sinyallerin uygulanması gereklidir.

Bu işlemleri gerçekleştirmek için bellek entegresine Tablo 13.1'de özetlenen sinyaller uygulanır.

Entegre Seçme (CS)	Oku/Yaz (R/W)	Bellek İşlemi
0	X	İşlem Yok
1	0	Yazma İşlemi
1	1	Okuma İşlemi

**Tablo 13.1** Bellek entegresinde bulunan kontrol sinyalleri / girişleri.

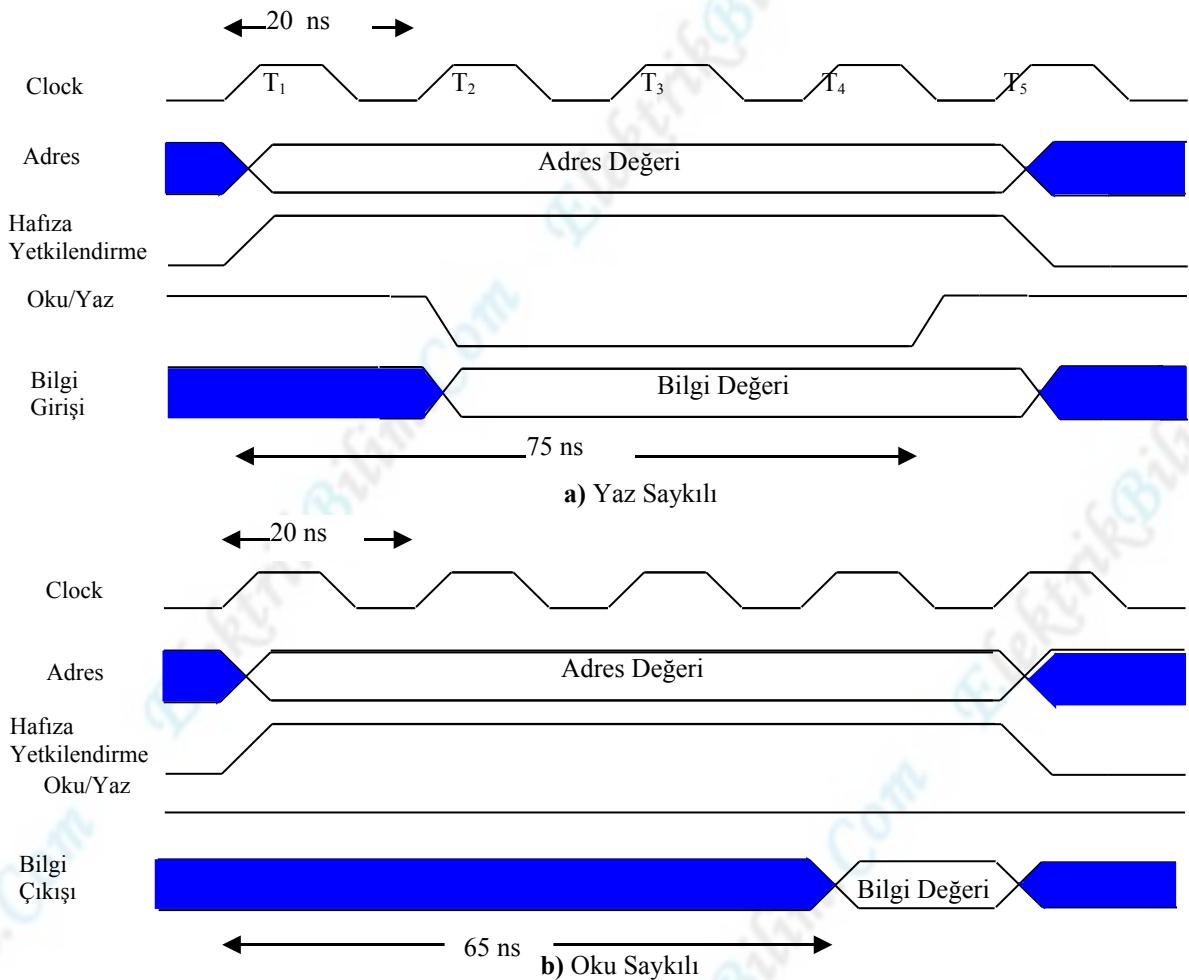

**Şekil 13.9.** Bellek okuma/yazma işlemleri zamanlama dalga şekilleri.

Entegre seçme girişinin (CS) aktif olmaması durumunda entegrede hiçbir işlem yapılmaz. CS girişinin aktif olması ile, okuma veya yazma işlemlerinden birisi seçilebilir.

Bellek entegresindeki işlemler, Merkezi İşlem Birimi (MİB) veya bellek yönetim birimi (MMU) gibi harici kontrol birimleri tarafından kontrol edilir. Kontrol işleminde MİB tetikleme sinyali değil, bellek entegresine kontrol sinyallerinin uygulama zamanları referans alınır. Bununla beraber, okuma ve yazma işlemleri sistem tetikleme (saat) sinyali ile senkronize edilir. Bunun anlamı; bellek entegresi erişim zamanının ve okuma/yazma işlemlerinin belirli sayıda saat sinyali periyodu için MİB ile uyumlu çalışmasıdır.

Örnek olarak; 50 MHz tetikleme frekansı ile çalışan, her bir saat periyodunun 20 nsn (1 nsn =  $10^{-9}$  sn) olduğu MİB'de; erişim zamanının 65 nsn ve yazma zamanının 75 nsn olması durumunda oluşan olayları inceleyelim.

Belleğe erişim için harcanan toplam periyot süresinin erişim zamanından büyük (veya en azından eşit) olması gereklidir. MİB saat periyodunun 20 nsn ve erişim zamanının 75 nsn olması nedeni ile gerekli periyot sayısı dört olarak bulunur.

Şekil 13.9'da, 50 MHz MİB saat sinyali ile birlikte 75 nsn yazma saykil zamanı ve 65 nsn erişim zamanına sahip bellek entegresinin bellek saykil zamanlama şeması görülmektedir. Şekil 13.9.a'da her biri 20 nsn'lik  $T_1$ ,  $T_2$ ,  $T_3$  ve  $T_4$  saykilları sırasında gerçekleştirilen 'yazma' işlemi detaylandırılmaktadır. Yazma işleminde, MİB tarafından adres ve veri girişi sağlanır.  $T_1$  sinyalinin yükselen kenarına bellek entegresi yetkilendirilir ve adres entegreye uygulanır.  $T_2$  saykillının yükselen kenarında ise, yazılacak veri entegreye uygulanır.  $T_2$  sayılı sırasında, R/W pininde oluşan değişiklik okuma işleminin yapılması için gerekli bilgiyi sağlar. Yanlış değerlerin yazılmamasına engel olmak için, veriler adres bilgisinden sonra uygulanır ve R/W sinyali belirli bir süre '0' değerinde tutulur. R/W sinyali '1' değerine değişikten sonra adres ve veri bilgilerinin belirli bir süre daha devam etmesi gereklidir. 5 nsn'lik bu süre, yeni kontrol sinyalleri ile yeni  $T_1$  sinyalinin işlem yapmasını sağlar.

Şekil 13.9.b'de, adres ve bellek yetkilendirme sinyallerinin uygulandığı 'okuma' işlemi gösterilmektedir.  $T_1$  sinyalinin yükselen kenarında adres ve bellek yetkilendirme sinyalleri entegreye uygulanır. Adres ve bellek yetkilendirme sinyali uygulandıktan 65 nsn sonra erişilen bellek bölgesindeki bilgi veri yolunda gözükmeyecektir. Bu veri, bir sonraki  $T_1$  sinyali sırasında sistemde bulunan kaydedicilere aktarılır.

Bellek işlemlerini gerçekleştirmek için, bellek entegrelerinin uygun giriş / çıkış ayaklarına (pinlerine) sahip olması gereklidir. Şekil 13.10.a'da 32 adet 4 bitlik bilgiyi saklama kapasitesine sahip,  $32 \times 4$  bir belleğin basitleştirilmiş temel işlevleri gösterilmektedir.

Açıklanan eleman 4 bitlik olduğundan,  $I_0-I_3$  giriş hatlarına ve  $Q_0-Q_3$  çıkış hatlarına sahiptir. Yazma işlemi sırasında bilgiler veri girişleri yardımıyla belleğe yüklenirken, okuma işlemi sırasında bellekten okunan bilgiler veri çıkışlarından alınır. Bellek entegresinde bulunan bağlantıları kısaca özetleyelim.

**Adres Girişleri :** Bellek 32 kelimeyi depoladığından dolayı, 00000'dan 11111'e kadar ki ikili sayılarla ifade edilen 32 farklı adrese, diğer bir deyişle 32 bilgi saklama bölgесine sahiptir. Adres bölgelerinden herhangi birisine erimekçin, A<sub>0</sub>-A<sub>4</sub> ile temsil edilen adres girişlerine 5 bitlik adres kodu uygulanır.

Genelde, 2<sup>N</sup> kelime saklama kapasitesine sahip bir belleğin, 'N' sayıda adres girişinin olması gereklidir. Bu adres girişleri yardımıyla ulaşılabilen bellek bölgelerine farklı bilgiler yazılabılır veya bu bölgelerde bulunan bilgiler okunabilir (Şekil 13.10.b).

**R/W Giriş :** R/W giriş hattı, bellekte yapılacak oku / yaz işlemini belirler. Bazı entegrelerin ayrı-ayrı girişler ile belirlediği bu işlemler, tek bir girişin kullanıldığı durumlarda; R/W<sup>l</sup>=1 olması ile okuma işlemi, R/W<sup>l</sup>=0 olması ile yazma işlemi gerçekleştirir.

**Bellek Yetkilendirme :** Birçok bellek sistemi, sistemin tümünün veya bir kısmının girişlere karşı tepkisiz kalmasını sağlayan bellek yetkilendirme (Memory Enable-ME) girişine sahiptir. Farklı bellek entegrelerinde farklı isimlerle temsil edilen bu girişe uygun sinyal uygulanması ile, belleğin R/W<sup>l</sup> ve adres girişlerine karşı tepkisiz olması sağlanır. Yetkilendirme girişi, belleklerin bir araya gelerek büyük bellek sistemlerini oluşturduğu düzeneklerde önemli bir işleve sahiptir.

(a)

(b)

**Şekil 13.10.** 32x4 bellek şeması ve bellek hücrelerinin adresleri / içerikleri.

Bellek entegreleri sahip oldukları özelliklere ve kapasitelerine göre farklı sayıda veri giriş / çıkış ve adres giriş hatlarına sahip olabilirler. Örneğin; 4Kx8 kapasitesinde bir belleğin;

- i- Sahip olacağı veri giriş ve veri çıkış hatları sayısını,
- ii- Sahip olacağı adres hattı sayısını,

iii- Byte olarak sahip olacağı saklama kapasitesini bulalım.

İstenilen değerleri sırası ile bulacak olursak;

i- Kelime uzunluğu 8 olduğundan, veri giriş ve veri çıkışları 8 hatta sahip olmalıdır.

ii- Bellek 4K bilgi saklayabildiğinden;  $4 \times 1024 = 4096$  kelime saklama kapasitesine sahiptir. 4096 bellek adresi olması gerekiğinden,  $4096=2^{12}$  eşitliğinden 12-bit adres kodu olması sonucunu buluruz.

iii- 1 Byte = 8 bit olduğundan, bellek 4096 Byte saklama kapasitesine sahiptir.


Burada kısaca açıkladığımız bellek sistemlerinde kullanılan yollar (buses), belleğin bilgisayarların içerisinde kullanıldığı durumlarda bellek ile CPU arasında haberleşme sağlarken, haberleşme sırasında taşıdıkları bilgiye göre isimlendirilirler. Daha önce açıklandığı üzere; taşınan bilgiye göre üç tip yol ortaya çıkar: veri yolu, adres yolu ve kontrol yolu.

CPU'nun gerçekleştireceği okuma / yazma işleminde önemli bir rol oynayan üç tip yol, Şekil 13.11'deki gibi gösterilebilir. Yolların her birisi farklı sayıda hattı içerir ve hatların sayısı kullanıldığı sisteme göre değişiklik gösterir.

**Adres Yolu (Address Bus)** : Tek yönlü bu adres yolu ile, CPU'nun ikili adres çıkışları bellek entegresine taşınır.

**Veri Yolu (Data Bus)** : Çift yönlü bu veri yolu ile, CPU ile bellek arasında veri akışını sağlar.

**Kontrol Yolu (Control Bus)** : Kontrol yolu ile, kontrol sinyalleri (R/W<sup>1</sup>, ME, vb.) CPU'dan bellek entegrelerine taşınır.

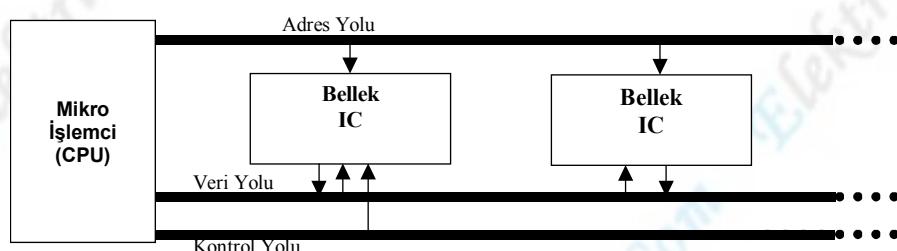

Şekil 13.11. CPU ile bellekleri bağlayan üç yol bağlantısı.

### 3. Bellekleri Sınıflandırılması – Bellek Çeşitleri

Buraya kadar açıklanan terimlerden ve belleklerle ilgili verilen genel bilgilerden faydalananarak, bellekleri farklı bakış açılarıyla farklı şekillerde grupperlendirilir. Grupperlendirme bakış açısına bağlı olarak değişim gösterse de, tüm grupperlendirmalarda genel olarak Şekil 13.2'deki bellek çeşitlerini görebiliriz.

Grupperlendirmada ortaya çıkan sınıflar, birbirinin alt sınıflarında yer alabilirler. Örneğin; harici bellek olarak manyetik veya yarı iletken bellekler kullanılabılırken, diğer taraftan yardımcı bellekler dahili veya harici olarak yerleştirilebilir. Bu karmaşıklığı bir yana bırakarak bellekleri yapılarına göre inceleyip, bu inceleme sırasında diğer gruppardaki bellekleri açıklayalım.

Bellekler yapılarına göre;

- i- Manyetik bellekler,
- ii- Optik bellekler,
- iii- Yarı iletken bellekler,

olarak üç grup altında incelenebilir.

### 4. Manyetik Bellekler

Manyetik bellekler, saklama işleminin manyetik olarak gerçekleştirildiği ve bilgilerin geçici olmayacak şekilde (nonvolatile) tutulduğu bellek türleridir. Çeşitli yapı şekillerine sahip manyetik bellekleri alt gruppala ayrıarak açıklayalım.


#### 4.1. Manyetik Çekirdekli Bellekler

İkili bilgilerin saklanması için manyetik çekirdeklerin kullanıldığı, uçucu olmayan RAM belleklerdir. Manyetik çekirdekli bellekler (Magnetic Core Memories), yarı iletken belleklerin yaygın olarak kullanımından önce bilgisayarlar tarafından dahili bellek olarak kullanılmaktaydılar. Temel manyetik çekirdekli bellek hücresi, manyetik malzemeden yapılmış bir elemandır.

Akım, manyetik akı ve gerilim şeklinde üç fiziksel özelliğin kullanıldığı manyetik çekirdekli bellekte, saklama işlemi çekirdeğin ortasından geçen bir sargıya bağlıdır. Bu sargıdan bir akım geçtiği zaman, geçen akımın yönüne bağımlı olarak çekirdek içerisinde manyetik akı (flux) oluşur. Manyetik akının kalıcılığı nedeniyle, akım kesilse dahi çekirdek içerisinde magnetizasyon sabit kalır. Magnetizasyonun mümkün olan iki yönü (N ve S kutupları), 1 ve 0 değerlerini temsil etmek için kullanılır. Saat ibresinin tersi yönünde magnetizasyon 1 değerini, saat ibresi yönündeki magnetizasyon ise 0 değerini ifade eder. Şekil 13.12'de çekirdek üzerindeki sargıdan geçen akımın yönü ile, '0' ve '1' değerlerinin oluşması

görlmektedir.

Manyetik çekirdekli bellek sistemleri 100ns-500nsn erişim zamanına sahiptirler ve eski mini bilgisayar ve mainfame sistemlerde kullanıldılar. Fakat fiziksel büyüklükleri ve karmaşık arabirim devreleri nedeni ile kullanımdan kalktılar.

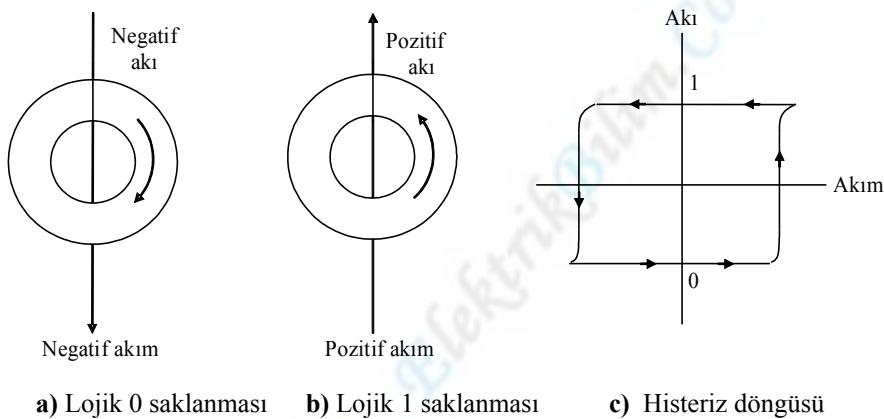

**Şekil 13.12.** Bir bitin manyetik çekirdekte saklanması.

#### 4.2. Manyetik Kabarcıklı Bellekler (Magnetic Bubble Memories-MBM)

Manyetik kabarcıklı belleklerde, ikili bilgi manyetik malzemeden yapılmış ince bir film üzerinde ince kabarcıklar şeklinde saklanır. Kabarcıkların olması lojik 1, olmaması lojik 0 değerini temsil eder. MBM'ler sıralı erişimli belleklerdir ve veri bilgilerin dış dünya ile irtibatını sağlayan bir toplama (pick-up) noktasından hızla geçer.

Manyetik kabarcıklı belleklerin en önemli avantajı, kalıcı özellikte olmalarıdır. Elektrik enerjisi kesilse dahi, saklanan veri tutuldukları noktada sabit kalarak kaybolmazlar. Diğer kalıcı bellek tiplerinden (ROM-PROM-EPROM) farklı olarak, MBM belleklerde yazma ve okuma işlemi aynı kolaylıkta gerçekleşir. Kalıcı tip bellekler olan teyp ve disk belleklerle karşılaşılmalrı durumunda, MBM sistemi hareketli parçaları olmadığından dolayı sessiz ve daha hızlıdır.


Çok küçük güç tüketimine sahip bu tip bellekler, dahili bellek olarak kullanılabilmeleri için gerekli hızı sahip değildir (Erişim zamanı 1~2 msn). Manyetik teyp ve disk kaydedicilere göre 100 kere daha hızlı olan bu tip bellekler, gerekli sürüm devrelerinin pahalı olması nedeniyle yaygın olarak kullanılmazlar. Fiyatların düşmesi ile, MBM belleklerin floppy disk sistemlerinin yerini aldığına görmemiz mümkün olacakken, daha ucuz ve kolay üretilen sabit bellekler nedeniyle yaygınlaşmadan ortadan kalkmışlardır.

### 4.3. Manyetik Teyp ve Disk Bellekler

Teyp ve disk devrelerinde bulunan oku/yaz başlığı manyetik bir malzemenin yüzeyinde hareket ederek manyetik spot'u okuma ve yazma işlemini gerçekleştirir. Teyp ve disk'lerdeki ikili bilgilerin hem kaydedilmesinde hem de okunmasında aynı temel prensip kullanılır.

Şekil 13.13'de, hareketli bir manyetik yüzeyde temel kaydetme işlemi görülmektedir. Şekildeki okuma / yazma başlığı, etrafına bobin sarılı yumuşak demirden bir çekirdek ve küçük bir hava aralığından oluşur. Yazma işleminde, bobinlerden bir akım akarak çekirdekte manyetik hatlar oluşturur. Bu hatlar, manyetik akı için çok yüksek dirence (reluktansa) sahip hava aralığıyla karşılaşınca kadar devam eder. Yüksek direnç, akı hatlarının yolunu değiştirip hareketli yüzeyin manyetik kaplamasına doğru yönlenmesine neden olur ve bobinlerdeki akım hareketli yüzeyde manyetiklenmiş bölgeler oluşturur. Manyetiklenmiş bölgeler oku / yaz başlığı geçtikten sonra manyetikliğini devam ettirir.

Okuma işlemi, yazma işleminin tersidir ve okuma işlemi sırasında bobin sensor hattı olarak kullanılır. Manyetik yüzey oku / yaz başlığı altında hareket ederken, manyetik bölgeler hava aralığında ve bobinlerde bir akı oluşturur. Bobin akısındaki bu değişiklik, sensor bobinlerinde bir gerilim oluşturur ve bu gerilim, '1' veya '0' olarak kabul edilir.

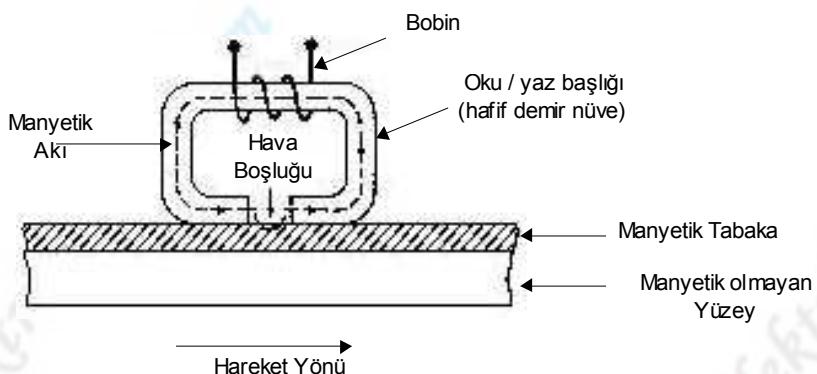

Şekil 13.13. Hareketli manyetik yüzeyde kayıt işleminde kullanılan temel parçalar.

### 4.4. Sabit Disk Sistemleri


Sabit disk (Hard disk) sistemlerinde veri, her iki tarafı manyetik malzeme ile kaplanmış alüminyum disk üzerindeki dairesel izlere (track'lara) kaydedilir. 3,5 inch'ten 20 inch'e kadar ölçülerde olan hard diskler, 1000-7200 devir/sn'lik bir hızla dönebilir. Hala hazırladı sabit disklerde, verinin bulunduğu bölgeye okuma veya yazma işlemi yapmak üzere ulaşmak için gerekli zaman yaklaşık 6.3msn-50msn arasında değişmektedir. Ancak bu değerler her yeni ürün ile küçülmektedir.

Sabit diskler, Şekil 13.14'de görüldüğü gibi otomatik bir pikabin eksen mili üzerine dizilmiş plaklara benzerler. Bilgiler, plaklar üzerine sıralı, indeks sıralı veya rasgele erişimli olarak depolanırlar. Depolanan bilgileri okumak veya yazmak amacıyla kullanılan birim, 'manyetik disk sürücü' olarak adlandırılır.

Sabit disk sürücü sistemi, Şekil 13.14'de görüldüğü gibi çok sayıda oku / yaz kafasına sahip olabilir. Oku / yaz kafaları, diskler arasında bulunarak plağın her iki yüzeyinde bulunan dairesel izler üzerinde bilgileri kaydetmek veya okumak için kullanılır. Oku / yaz kafalarının bağlı bulunduğu erişim kolu aldığı komutlara göre hareket ederek kafaları bilginin okunacağı veya yazılacağı bölgeler üzerinde konumlandırır.

Oku / yaz kafalarını hareket ettiren mekanizma, oku / yaz kafalarının plakalar üzerinde hareket etmesini sağlayan uyarıcı sistemdir. Uyarıcı sisteme bağlı olan kafalar dairesel izler üzerinde hareket eder.

Baskı devre, sabit diskin bağlı olduğu diğer sistemler ile uyarıcı sistemler arasındaki bilgi akışını sağlar. Baskı devre üzerinde bulunan elemanlar ile, plakaların dönme ve bilgi okuma hızları kontrol edilir.

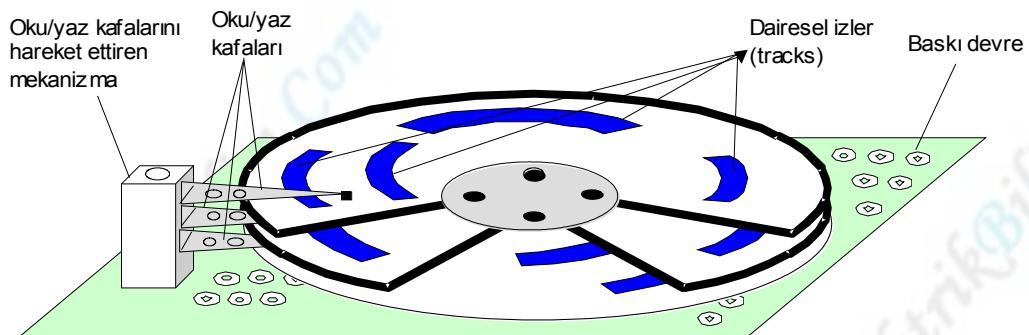

**Şekil 13.14.** Hard disk sisteminin çalışma prensibi.


Sabit diskler genelde sabit olarak monte edilirler ve normal kullanımda hareket etmezler. Bununla beraber hareketli olan ve taşınabilen sabit diskler bulunmaktadır ve bunlar 'disk paketleri' (disk cartridges) olarak isimlendirilirler. Veri yoğunluğu; sabit disklerde plaka üzerinde bir inç kareye düşen veri miktarıdır. Veri yoğunluğunun büyük olması sabit diskin performansını artırsa da, sabit disklerin önünde duran en büyük engel veri yoğunluğunun çok daha fazla arttıramamasıdır. İlk 1956 yılında IBM tarafından geliştirilen sabit diskler  $2\text{KB}/\text{inc}^2$  veri yoğunluğuna sahipti. 24 inc'lik sabit disklerden 50 adedi bir arada kullanılarak  $5\text{MB}$ 'lık depolama yeteneği oluşturuluyordu. 2000 yılı başında  $17\text{GB}/\text{inc}^2$  veri yoğunluğuna ulaşılırken, 2002 yılı itibarı ile  $40\text{GB}/\text{inc}^2$  veri yoğunluğuna erişildi ve kısa süre içerisinde  $100\text{GB}/\text{inc}^2$  veri yoğunluğuna erişilmesi hedefleniyor. Ayrıca, yakın gelecekte sabit disklerin

yerini alabilecek yeni teknolojiler üzerinde çalışılıyor. Geleneksel manyetik depolama yöntemlerinin yerini alacak bu teknolojiler ile 2002 yılı itibarı ile 300GB/inc<sup>2</sup> veri yoğunluğuna sahip 2.5 inc'lik sabit diskler üretiliyor.

#### 4.5. Floppy Disket Sistemleri

Manyetik disketler ile aynı yapıda olan ve ‘**floppy disket**’ veya kısaca ‘**disket**’ olarak adlandırılan bellekler, tek bir plaka yapısındaki plastik malzemenin üzerindeki manyetik malzeme ile kaplanmasıyla elde edilir. Her iki yüzeyine kayıt yapılabilen (double-sided recording) disketler, 5,25 inch veya 3,5 inch floppy disket ölçülerinde ve 720 KBayt veya 1,44 MBayt kapasitesinde imal edilirler. Şu anda yaygın olarak 3,5 inch'lik büyülükte ve 1,44 MBayt kapasitesinde disketler kullanılmaktadır.

Sert plastik muhafaza içerisinde bulunan disketlerde, herhangi bir bellek bölgesine erişim zamanı hard disklere göre 10 kat daha fazladır ve bilgi aktarımı çok daha yavaştır. Ancak, düşük fiyatları ve taşınabilir olmaları floppy disketlerin en önemli avantajlarıdır.

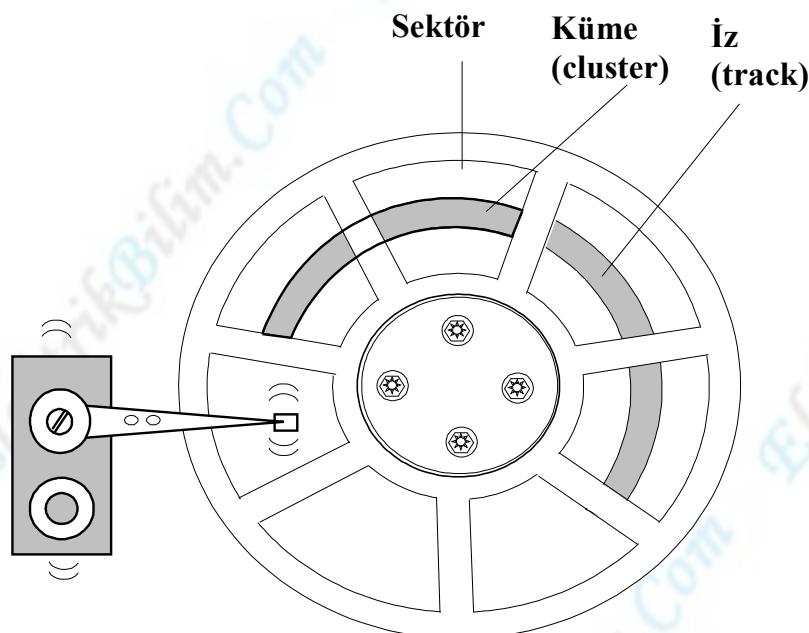

**Şekil 13.15.** Floppy disketlerde bilgilerin saklandığı iz ve sektörlerin oluşturulması.

Disketlerin kullanılabilmeleri için imalatlarından sonra formatlama olarak adlandırılan işleme tabi tutulması gereklidir. ‘Formatlama’ işlemi ile disketin üzerindeki izler (track) ve sektörler (sectors) belirlenir. Oluşturulan iz ve sektör sayısı, disketin kapasitesine göre değişir. Şekil 13.15’de görülen kısımlara ayrılan disketin istenilen adresine, istenilen bilgi yüklenebilir.

## 5. Optik Disk Bellekler

Optik disk bellekler, yeni bir bellek teknolojisidir ve piyasada etkin (dominant) olmaya aday gözükmeektedir. Çalışma prensibi, çok ince lazer ışınının disk üzerinde yansımazı ve ‘scattering’ işlemeye dayanır. Disket üzerinde yanma olayı sonucu oluşan mikroskopik çukurlar (pits) ‘1’ değerini, düzlikler (lands) ise ‘0’ değerini temsil etmek için kullanılır (Şekil 13.16). Spiral olarak hareket eden izler ile temsil edilen veriler, eski plakalarda olduğu gibi, lazer ışınları tarafından pikaplardaki iğnenin sesi okuması gibi okunur. Okunan bilginin yönü içeriiden dışarıya doğrudur.

Önemli bir özelliği çok yüksek bilgi saklama kapasitesi olan optik disk belleklerde, erişim zamanı ve veri transfer oranı hard disklerle kıyaslanacak kadar iyi bir durumdadır. Bu bellekler, yazılabilmeleri durumuna göre farklı isimlerle anılırlar.

Yalnızca okunabilen diskler, optik ROM (Optical ROM-OROM) veya kompakt disk-ROM (Compact Disk ROM-CD ROM) olarak adlandırılırlar. Daha geniş bellek kapasitesine sahip optik diskler ise, ‘çok yönlü dijital disk-DVD’ olarak adlandırılır. Bu tip bellekler, çok büyük programları veya sözlük / ansiklopedi gibi geniş hacimli bilgileri saklamada kullanılırlar. Optik disk bellekleri; CD’ler ve DVD’ler başlıklarında inceleyelim.


### 5.1. CD-ROM Bellekler

Sony ve Philips'in işbirliği ile geliştirilen CD'ler başlangıçta seslerin dijital formatta kaydedilmesi için geliştirildi. Müzik formatı ile kullanılmaya başlayan CD'leri film izleme formatı ile ‘video CD’, bilgisayar uygulamaları için ‘CD-ROM’, resim uygulamaları için ‘photo CD’ ve oyun uygulamaları için ‘oyun CD’ takip etti. Yalnızca bir kere bilgi yazılabilen optik diskler, ‘bir kere yaz-çok kere oku bellekler’ (write once read many-WORM) olarak isimlendirilirler. Yeni geliştirilen yapılmış teknolojileri ile üretilen yeniden yazılabilir (rewritable) CD ROM'lara, istenildiği kadar yaz-sil işlemi yapılabilimekte ve bu CD'ler floppy disketler veya manyetik hard diskler gibi kullanılmaktadır.

Optik disk bellekler, günümüzde çok kullanılan bellek türlerinden birisi durumundadır. Bunun nedenlerinden birisi geniş bellek kapasitesi ise, bir diğer ucuz bir yedekleme birimi olmasıdır. Standart CD-ROM'larda yaklaşık 680 MBayt veri depolanabilmektedir. CD'lerin yapısında başlangıçtan beri olan gelişmeler, farklı standartların oluşmasına neden oldu. Oluşan farklı standartlar, farklı renklerde kitaplar olarak adlandırılmaktadır:

- Ses CD'leri tanımlayan 'Red Book',
- Veri CD'leri oluşturmak için 'Yellow Book',
- Eşzamanlı dosyaları saklamak için kullanılan CD-i'ler (CD Interactive) için 'Green Book',
- Yeniden yazılabilir CD'ler (CD-R) için 'Orange Book',
- Video-CD'ler için 'Write Book',
- CD Plus'lar için 'Blue Book'.

CDROM'lar ile ilgili standartların detayları, bellekler ile ilgili kitaplarda bulunabilir.

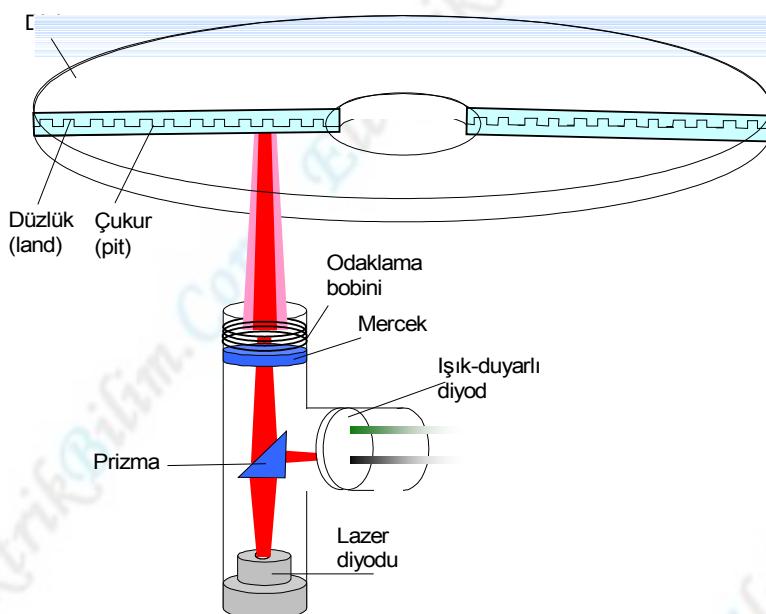

Şekil 13.16. Optik disk belleklere (CDROM) bilgi yazılması işlemi.

CD'ler üzerindeki bilgiler, yaklaşık 6 km uzunluğundaki spiral şeklinde içten dışa doğru ilerleyen CD yüzeyinde yer alır. CD'nin başlangıcı (ilk izi) olan 'Lead-in-area'nın en iç kısmında TOC (Table of Contents) olarak adlandırılan ve sabit sürücüdeki FAT (file allocation table) görevini yapan bir bölüm bulunur. TOC bölgesi, hangi verinin yüzeyin neresinde bulunabileceği bilgisini içerir. Bu bilgilerin bulunduğu başlangıç bölümü bir iz genişliğindedir. Bu bölüm takip eden 99 iz'e ses, resim veya veri kaydedilebilir. İzler ile, herbiri 2352 Byte'dan oluşan sektörler oluşturulmuştur. CD'nin son kısmında ise CD'nin son kısmını olduğunu bildiren ve 0'lardan oluşan bilgiyi içeren 'Load-Out-Area' bulunur.

CD ROM'lara bilgi yazılması işlemi karmaşık bir sistemi gerektirir. İşlem temelde, düz bir yüzey üzerine lazer ile çukurlar (pits) oluşturulması esasına dayanır. Çukur ve düzlikler iki farklı seviye olarak '0' ve '1' bilgilerini temsil etmek amacıyla kullanılır (Şekil 13.16).

Hepsi 1.2 mm kalınlığında ve 12 cm çapında olan CD-ROM'larda bilgiler, CD-ROM'un polikarbonat katmanına çok küçük çukurlar halinde basılır ve oluşan çukurlar 'pit' olarak isimlendirilir. Oluşturulan pitler yaklaşık 0,12 mikron derinliğinde, 0,5 mikron genişliğinde ve 0,8-3,5 mikron uzunluğundadır. Çukurların arasında bulunan yüzeye 'düzlük' (land) adı verilir.

Okuma işlemi sırasında CD-ROM'un yüzeyi lazer ışık demeti tarafından taranır. Tarama sırasında düzlük ve çukurlardan yansıyan ışık demeti farklılık gösterir. Bu farklılık ışığa duyarlı diyon tarafından algılanarak, '0' ve '1' şeklinde ifade edilen sayısal veriler şecline dönüştürülürler (Şekil 13.16).

CD-ROM'lar bir kere yazılabilen yapıda üretildikleri gibi, yeniden yazılabilir(CD-R) yapıda da üretilmekteyler. İki CD arasında yapı olarak farklılık bulunmaktadır: CD-ROM'larda yansıtma yüzeyi alüminyumdan yapılırken, CD-R'lerde yansıtma yüzeyi altından yapılmaktadır.

## 5.2. Dijital Video Diskleri ( DVD'ler ) – Digital Versatile Disks

CDROM'lar (kısaca CD) geniş bellek kapasiteleri nedeni ile büyük hacimli bilgilerin saklanması ve taşınmasına imkan tanıdır. Diskette taşınması mümkün olmayan büyük hacimli bilgilerin CD'lere kaydı mümkün oldu. 680 MByte bilgi depolama kapasitesi ile CD ROM'lar bilgisayar yazılımları yanı sıra, filmlerin kaydının bile kaydedilebileceği ortamlar oluşturdu.

Bilgilerin, bir disk üzerine ince lazer demeti ile oluşturulan çukurların durumuna göre kaydedildiği CD'ler kısa sürede çok yaygın olarak kullanılmaya başladı. Ancak, CD ROM'ların yerini kısa sürede DVD'ler aldı. DVD'ler başlangıçta Dijital video ortamı için tasarlanmış olduklarından, '**Dijital Video Disk**' olarak tanıdlar. Film üreticileri, ürünlerini DVD ortamına kısa sürede adapte ederek, birçok filmi DVD ortamında piyasaya sürdüler. DVD'nin asıl ismi ise, '**çok yönlü dijital disk**' anlamına gelen '**Dijital Versatile Disk**'tir. DVD bu ismini, iki yönlü (dual side) bilgi kaydedilmesi ve her yönünde iki katman (dual layer) bulunması nedeni ile almaktadır (Şekil 13.17). DVD'lerde birinci katmandaki bilgi içерiden dışarıya doğru okunurken, ikinci katmandaki bilgi dışarıdan içeriye doğru okunur. Bu özellik, katmanlar arasında değişim sırasında lazer kafasının hareketi için zaman kaybedilmemesini sağlar.

Bilgi saklama prensibi olarak CD'lere benzeyen DVD (Dijital Video Disk yada Dijital Versatile Disc) belleklerin CD'lerin yerini hızlı bir şekilde alması nedenleri;

- i - Aynı alanda çok daha geniş hacimli bilgilerin saklanabilmesi,
- ii-DVD çalıcı cihazların geleceğin resim kaydetme sistemi olarak nitelendirilmesi, olarak sıralanabilir.

DVD'ler üzerindeki kapasitenin çok yüksek ve veri aktarma hızının daha süratli olması, CD'ler ile yapılamayan işlemlerin yapılmasına imkan tanımaktadır.

#### **DVD – ROM Sürücülerin Çalışma Prensibi:**

DVD'ler, üzeri polimer kayıt katmanıyla kaplı oluklardan oluşur. DVD'ler çalışma prensibi olarak CD'ler ile büyük benzerlik taşır. DVD'ler de 120 mm çapında ve 1,2 mm kalınlığındadır. Her iki elemanda kullanılan temel prensip aynıdır. Her iki sistemde de çok ince bir lazer demeti, disk üzerinde mikroskopik çukurlar ile ifade edilen sayısal bilgiyi okur.

DVD teknolojisinin sırrı, CD'de kullanılan tek katman yerine DVD'de çok katman kullanılabilmesi (Şekil 13.17) ve DVD'lerde disk üzerinde oluşturulan çukurların CD'lere göre çok daha küçük boyutta olmasıdır ( Şekil 13.18). CD'lerde verilerin oluşturduğu çukurlar 0,834 mikron uzunluğunda iken, DVD'ler de bu boyut 0,4 mikrondur. Ayrıca, CD üzerindeki spiral iz 1,6 mikron aralıklarla yer alırken, DVD üzerinde 0,74 mikron mesafe vardır. Bu ölçüler aynı boyuttaki DVD'de, CD'ye göre 7 kat daha fazla bilgi saklayabilecek kapasitesi sağlar. Disk üzerindeki çukurların küçük boyutlu olması, DVD'lerde çukurları tarayan lazer demetinin CD'lerde kullanılan lazer demetine göre çok daha ince olması sonucunu doğurur.



**a)** En basit haliyle tek taraflı ve tek katmanlı bir DVD'nin yapısı.

**b)** Tek taraflı ve çift katmanlı DVD'nin yapısı. 1.2 mm'lik kalınlığa sahip diskte iki farklı katman var.

**Şekil 13.17.** Tek katmanlı ve çift katmanlı DVD'nin yapısı ile farklı DVD'lerin bilgi saklama kapasiteleri.

Bunun yanında, DVD'ler de kullanılan lazer tipi, CD'ler de olduğu gibi kızılötesi değil kırmızı lazerdir. Diğer bir değişle; CD'ler de 770-830 mikron arasında daha boyu, DVD'ler de ise 635-650 mikron arasında dalga boyu kullanılır. Düzlüklerde ve çukurlara doğru yönlendirilen ışık demeti, çukurlardan daha az düzleklerden ise daha fazla yansıtılır. Yansıtılan bu ışığın miktarına göre dijital veri elde edilir.

DVD'ler de tek yüz ve tek katman kullanılması durumunda 4.76 GBayt bilgi depolanabilirken, tek yüz çift katmanda 8,56 GBayt, çift yüz tek katmanda 9,46 GBayt ve son olarak iki yüz - her yüzde çift katman kullanılması durumda 17.6 GBayt'a kadar bilgi saklama kapasitesine ulaşılmalıdır. CD'de toplam kapasitenin ortalama 680 MBayt olduğu düşünülürse, eskiden birkaç CD'ye sağlanabilecek yazılımların tek bir DVD'ye yerleştirilebileceği bulunur. Bu kapasite; tek bir DVD'ye iki saatlik bir filmin tamamının 8 farklı lisanda dublaj ve 32 farklı lisanda alt yazı seçeneği ile kaydedilmesi anlamına gelmektedir. Bu özelliklerini nedeni ile, DVD'ye en büyük ihtiyaç eğlence ve film sektöründen geliyor.



**Şekil 13.18.** CD-ROM ve DVD-ROM'daki bilgi taşıyan çukurların karşılaştırılması.

DVD sürücülerin geriye doğru teknoloji uyumluluğu kısa sürede yaygınlaşmasının sebeplerinden biri olarak verilebilir. DVD sürücülerde, CD-ROM'lar sorunsuz olarak kullanılabilir. CD-ROM'ları okumak için, DVD'leri okumada kullanılan yüksek yoğunluklu lazer demeti 'hologram lens' yardımıyla CD-ROM'ları okuyabilecek hale getirilir (Şekil 13.19). Bu durumda, aynı lazer demeti hem CD-ROM, hem de DVD-ROM'ları okumak için kullanılır. Ayrıca, aynı lazer demeti DVD'lerdeki farklı katmanlara odaklanarak, odaklandığı katmanı okumak için kullanılır. Üstteki katman yarı geçirgen (transparent) iken, alt katman standart yansıtıcı yapıdadır. Şekil 13.20'da, CD ve DVD'lerin özellikleri karşılaştırılmaktadır.



**Şekil 13.19.** CD-ROM ve DVD-ROM'ların aynı mekanizma ile okunması.

Özellik	CD-ROM	DVD-ROM
Disk çapı	120 mm	120 mm
Disk kalınlığı	1,2 mm	1,2 m (0,6x2)
İz kalınlığı	1,6 mikron	0,4 mikron
Lazer dalga boyu	770-830 mm	635-650 mm
Lazer tipi	Kızıl ötesi	Kırmızı lazer
Veri kayıt yüzü	1	1 veya 2
Veri katmanı	1	1 veya 2
Kapasite/katman	682 MB	4,700 MB
Kapasite/...	682 MB	4.7-8,5 GB
Toplam kapasite	682 MB	17 GB
Veri aktarım hızı 1x	153. 6Kbps	1385 Kbps
Veri okuma hızı	307.2 Kbps	2770 Kbps

**Şekil 13.20.** CD-ROM ile DVD-ROM'un karşılaştırılması.

DVD cihazlar kullanım yerlerine göre; DVD video, DVD audio, DVD-ROM veya DVD-RAM olarak gruptara ayrılmaktadır.

DVD'lerde kullanılan lazer demetinin yoğun olması yani daha kısa dalga boyuna sahip olması nedeni ile çizik ve kirli DVD'lerde problem olacağı düşünülebilir. Ancak

DVD'lerde kullanılan RS-PC (Reed Solomon Product Code) isimli özel hata düzeltme teknigi ile oluşabilecek hataların önüne geçilir.


DVD teknolojisinin hala hazırladı en büyük sakıncası, ev kullanıcıları için kayıt olanaklarının pahalı olmasıdır.

## 6. Yarı İletken Bellekler

Bilgisayarlarda ana bellek olarak kullanılan ve çeşitli entegreler şeklinde imal edilen yarı iletken bellekleri başlıca iki grupta toplayabiliriz.

- i- Yalnız okunabilen bellekler (Read Only Memories – ROM )
- ii- Okunabilen / yazılabilen bellekler (Read / Write Memories – RWM)

Şekil 13.21'de gösterilen çeşitli alt gruplara ayrılabilecek ve kompleks bir yapıya sahip olan yarı iletken belleklerin özelliklerini ayrı ayrı inceleyelim.

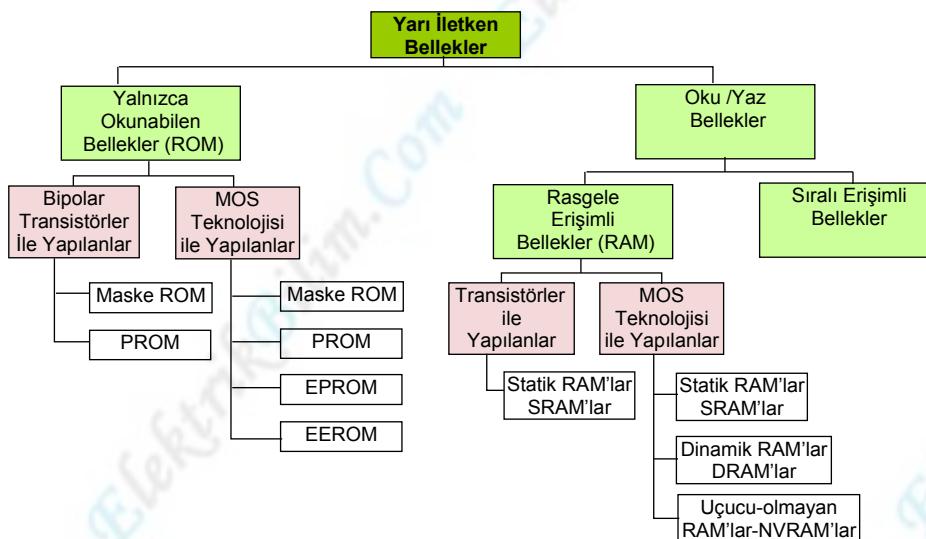


Şekil 13.21. Yarı iletken bellek çeşitleri.

### 6.1. Yalnızca Okunabilen Bellekler (ROM'lar)

Adından da anlaşılacağı üzere, yalnızca bilgi okunması yapılabilen belleklerdir. Bilginin sabit olarak tutulması istenilen ve sık olarak değişmesine gerek olmayan durumlarda / yerlerde kullanılırlar. Bilgisayarlar, yazar kasalar, güvenlik sistemleri ve ev aletleri ROM'ların kullanım yerlerinden bir kaçıdır.

ROM belleklere bilgi, üretici tarafından üretim sırasında veya daha sonra elektriksel olarak yüklenir. Yüklenen bilgiler uçucu değildir ve elektrik kesilse dahi silinmez. Bilgi yükleme işlemi, ROM'un programlaması veya yakılması olarak isimlendirilir.

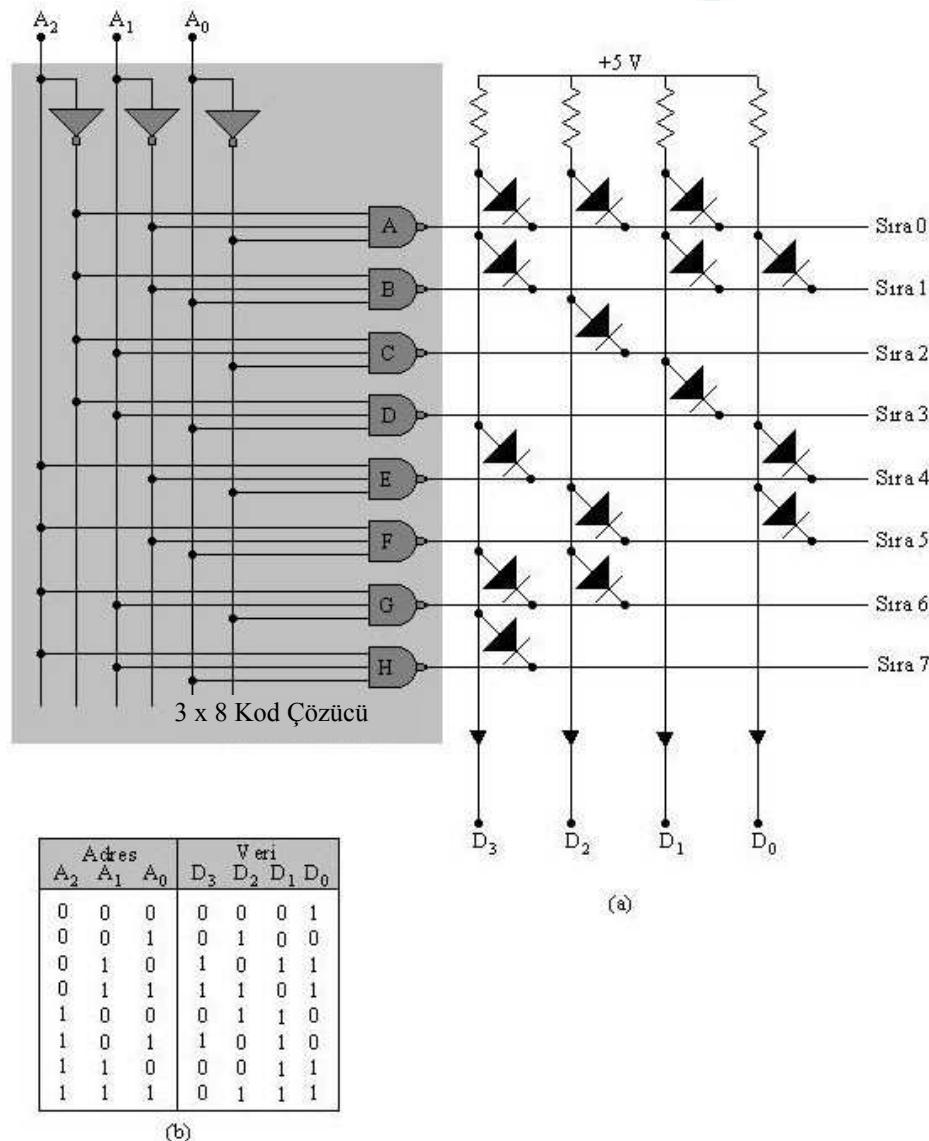

**Şekil 13.22.** Dahili kod çözücülu ROM devresi lojik şeması.


Bazı tip ROM'lar sadece bir kez programlanabilme özelliğinde iken, bir kısmı elektriksel olarak silinip tekrar programlanabilirler. Programlanabilen ve silinebilen ROM'lar aşağıdaki alt gruplara ayrırlırlar:

- i- Programlanabilen ROM – PROM (Programmable Read Only Memory),
- ii- Ultraviole ışınla silinip programlanabilen ROM-EPROM (Erasable PROM-EPROM),
- iii- Elektrikle silinip programlanabilen ROM-EEPROM-E<sup>2</sup>PROM (Electrically Erasable PROM).

Boş olarak temin edilen bu üç tür ROM'lar kullanıcı tarafından istenilen şekilde programlanabilirler.

Şekil 13.23'de blok şema ile gösterilen ROM bellekler, üç farklı tip sinyal grubu girişine sahiptir: Adres girişleri, kontrol girişleri ve veri girişleri.

Şekil 13.23'deki ROM,  $2^4 = 16$  farklı adres girişine sahip olduğundan 16 kelime saklayabilir. Her bir kelime 8 bit (1 bayt) olduğundan 8 veri çıkışı vardır ve bunun sonucu olarak bellek, 16x8 ROM olarak tanımlanır.

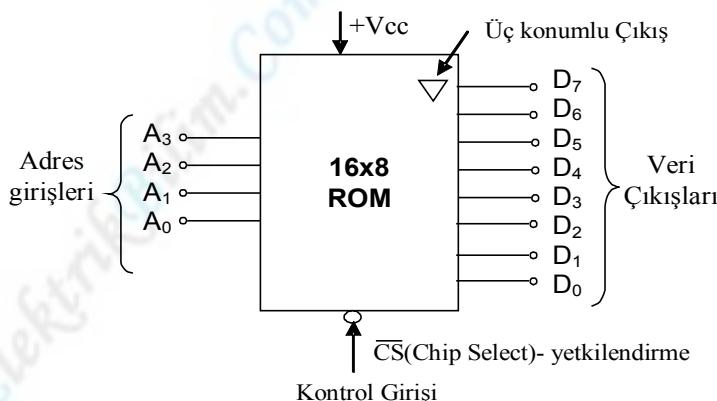


**Şekil 13.23.** ROM blok şeması.

ROM belleklerin çoğunun veri çıkışının üç konumlu (tristate) yapıdadır. Bu özellik, bellek genişletilmesi sırasında birden fazla ROM entegresinin aynı veri yolunu (bus) kullanmasına imkan tanır.

CS (chip select) olarak da isimlendirilen kontrol girişi, bir yetkilendirme (enable) girişidir ve ROM'un çıkışının yetkili veya yetkisiz olmasını belirler. Bazı üreticiler, kontrol girişini CS

yerine, CE (chip enable) veya OE (Output enable) olarak göstermektedirler. Kontrol girişlerinin sayısı birden fazla olabilir. Bu girişlerden birisi, ROM'un kullanılmadığı durumlarda stand-by durumuna gelmesini sağlar.

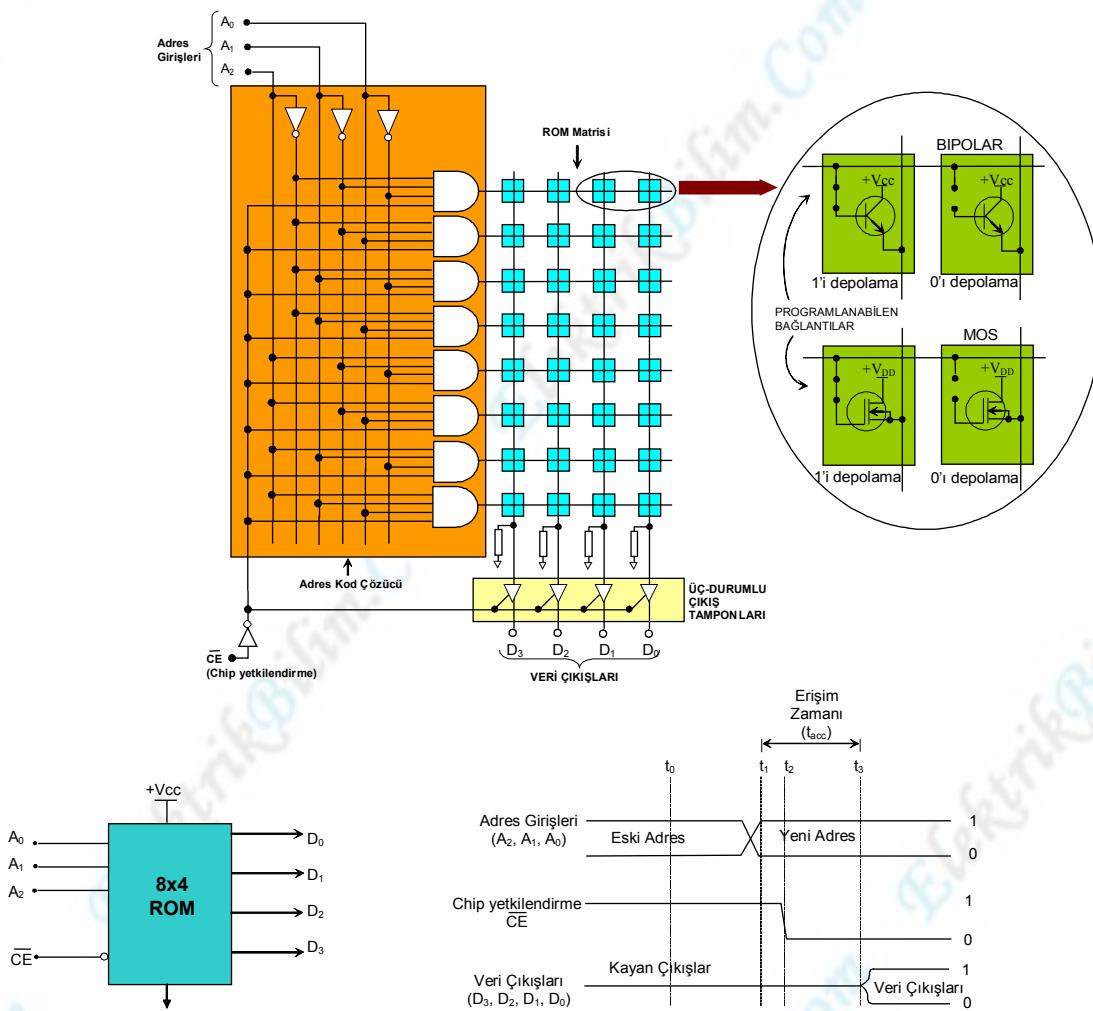

Şekil 13.24. ROM belleklerde okuma işlemi aşamaları.

Blok şemada, oku / yaz (read / write - R/W) girişi yoktur. Çünkü normal işlem sırasında ROM'a bilgi yazılmaması mümkün değildir. Bilgilerin okunması sırasında iki işlemin yapılması gereklidir: Uygun adres girişlerinin uygulanması ve kontrol girişlerinin aktif hale getirilmesi. Örneğin; ROM içerisindeki '0111' adresindeki bilgileri okumak istiyorsak; A<sub>3</sub>A<sub>2</sub>A<sub>1</sub>A<sub>0</sub>=0111

değerlerini adres girişlerine uygulamamız ve CS girişini ‘0’ yapmamız gereklidir. Bu durumda ilgili adreste bilgi, veri çıkışlarında gözükmeli. CS’nin ‘1’ olması durumunda, çıkış yüksek empedans (Hi-Z) konumunda olur.

Şekil 13.24’de yetkilendirme girişinin durumuna göre 8x4 ROM bellek entegresinde ‘okuma’ işlemi özetlenmektedir. Adres hatlarından gelen bilgilerin adres girişlerine uygulanması ve yetkilendirme girişine uygun sinyalin verilmesi ile, bellekten okunan bilgi ‘erişim zamanı’ kadar sonra veri çıkışlarında gözükmeli. Şekildeki zamanlama şemasında  $t_1$  ve  $t_3$  arasında geçen zaman, ‘**erişim zamanını**’ ifade eder. ROM tipi belleklerin erişim zamanı, transistorlerle oluşturulurlarında 10 nsn ile 50 nsn arasında değişirken, MOS teknoloji ile oluşturulurlarında 35 nsn ile 500 nsn arasında değişir.

### 6.1.1. ROM Belleklerin Yapısı

ROM bellekler dört temel parçadan oluşur: Satır kod çözücü, sütun kod çözücü, kaydediciler ve çıkış tamponları. Çok karışık bir yapıya sahip olan ROM entegreleri, Şekil 13.25’deki gibi basitleştirilebilir.

16x8 kapasitedeki bir ROM belleğin yapısında bulunan genel kısımları Şekil 13.25’i referans olarak kısaca açıklayalım.

**i- Kaydediciler :** Kaydediciler, ROM içerisinde veri depolamak için kullanılır. Her bir kaydedici, kelime uzunluğuna eşit sayıda bellek hücresi (örneğin, 8 bit veya 16 bit) içerir. Bellek hücreleri genelde kare matris dizisi şeklinde düzenlenir ve satır / sütun numaraları ile tanımlanır. Her bir kaydedicide bulunan veri çıkışları, tüm devreyi dolaşan dahili veri yoluna bağlanır. Her bir kaydedici, iki adet yetkilendirme (E) girişine sahiptir ve verinin yola konulabilmesi için her ikisinin ‘1’ konumunda olması gereklidir.

**ii- Adres Kod çözüçüleri :** Adres kod çözüçüleri, ‘satır ve sütun kod çözüçüleri’ olarak isimlendirilir. Adres kodu olarak isimlendirilen  $A_3A_2A_1A_0$  girişlerindeki bilgiler, dizideki hangi kaydedici bilgisinin veri yolu üzerine yerleştirileceğini belirler.  $A_1A_0$  adres bitleri; satır seçme amacıyla satır kod çözucusuna uygulanırken,  $A_3A_2$  adres bitleri; bir sütunun seçilmesini sağlamak için sütun seçme kod çözucusuna uygulanır. Adres bilgilerinin uygulanması ile, yalnızca bir kaydedici adres girişleri tarafından sütun ve satır olarak seçilir ve seçilen bu kaydedici yetkilendirilir.


Örneğin; ‘1101’ adres girişleri ile,  $A_3A_2=11$  olur ve 3. sütunu seçen hat aktif duruma gelir.  $A_1A_0 = 01$  değerleri ile 1. satır aktif duruma gelir ve her iki E (yetkilendirme) girişi ‘1’ olan 13 nolu kaydedici, bilgisini taşıta koyar.

**iii- Çıkış Tamponları :** Adres girişleri tarafından yetkilendirilen kaydedici, bilgilerini veri yoluna yerleştirir ve bu veriler, veriyi harici veri çıkışlarına aktaran çıkış tamponlarına

uygulanır. CS'nin '0' olması ile veriler çıkışlara aktarılırken, CS'nin '1' olması ile tamponlar Hi-Z durumuna gelir ve  $D_0 - D_7$  çıkışları oluşmaz.

Bellek entegresinde bulunan kısımları açıkladıktan sonra, bellek yapısı ile ilgili diğer özellikleri inceleyelim.

Şekil 13.25'de gösterilen yapı birçok entegre için benzerdir, ancak bellek kısımları depolanan bilginin sayısına göre şekil alır. Örneğin; Intel 2708 entegresi M0S ROM yapıdadır ve 1024 adet 8-bit bilgiyi depolar. Bu bilgiler, 64\*16 dizisi şeklinde saklanır.

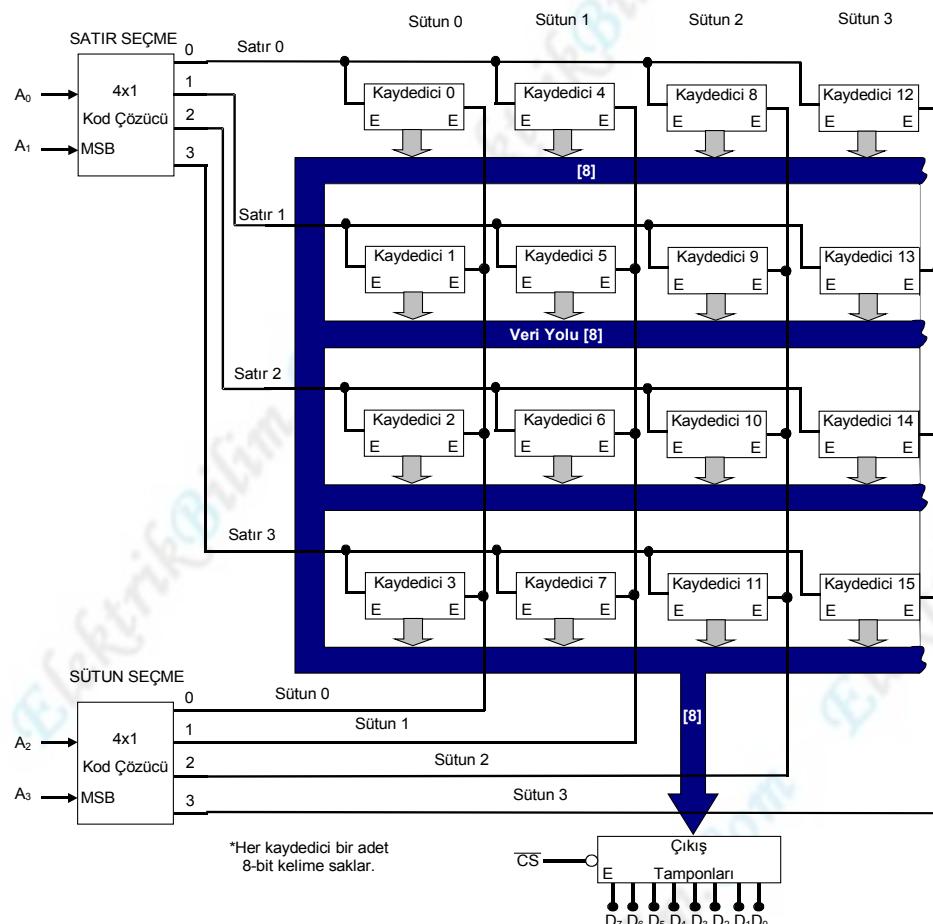


**Şekil 13.25.** 16x8 ROM'un yapısı.

**Örnek 1 :** 4 KByte bilgiyi saklamak amacıyla kullanılan ve kare bellek dizisi şeklinde olan bir ROM'un yapısını açıklayalım:

4 KB bilgi  $4 \times 1024 = 4096$  Byte olduğundan, ROM'da 4096 adet 8 bitlik veri saklanabilir. Bu durumda, her biri 8 bit saklama kapasitesinde olan 4096 adet kaydedici bulunması gereklidir.  $4096=64^2$  olduğundan, kaydedici dizisi  $64 \times 64$  yapısında olur ve bellekte 64 satır–64 sütun bulunur. 64'de 1 kod çözücü için (satırlar için) 6 adres girişi gereklidir. Aynı şekilde sütunlar içinde 6 adres girişi bulunur ve  $2^{12}=4096$  olduğundan, 4096 farklı adres ortaya çıkar.

Burada anlatılan ROM tipi belleklerde, satır ve sütunlarda bulunan kod çözücü elemanları belirli bir adrese ulaşılır. Ulaşılan adreste bulunan bilgiler çıkışa aktarılır. Bilgilerin saklanması dijital-transistör veya MOSFET'lerden faydalananır.

**Örnek 2 :** Şekil 13.26'da  $32 \times 32$  matrisine göre çalışan ve 1024 bitlik bellek hücresi içeren, tipik bir ROM entegresinin blok şeması görülmektedir.

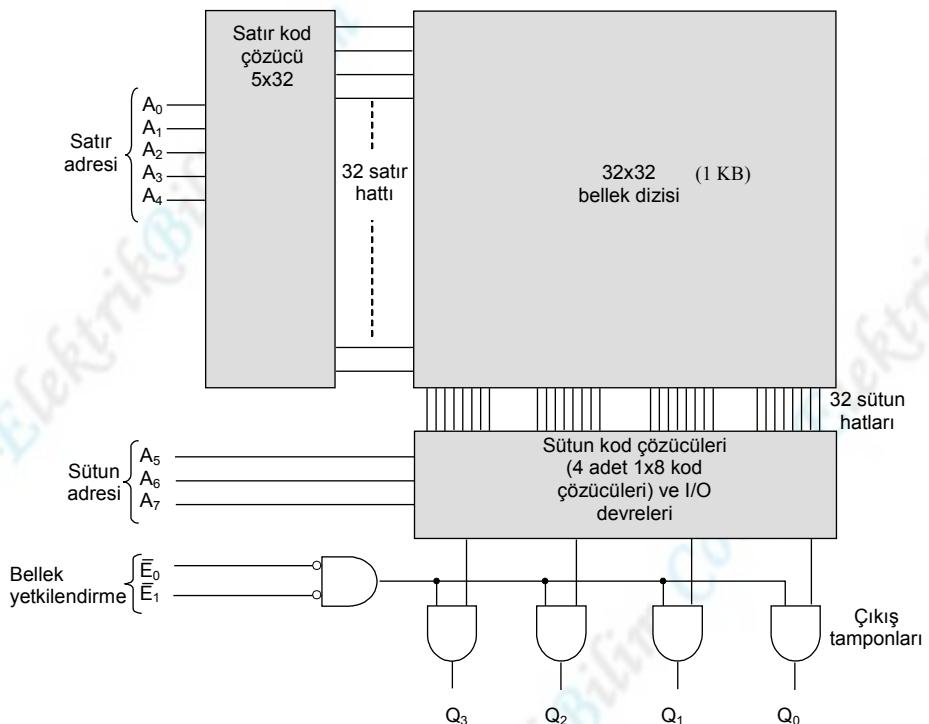

**Şekil 13.26.** 32x32 matrisli 1024 bit kapasiteli ROM'un blok şeması.

8 bitlik adres ( $A_0 \dots A_7$ ) yardımı ile bellekte bulunan 4 bitlik nipple'ler okunur. Bu entegrede, 8 bitlik adresin 5 tanesi ( $A_0A_1A_2A_3A_4$ ) 32'de 1 çıkışa sahip kod çözücü yardımı ile uygun adresi belirler (satır olarak- 32xX). Kalan 3 adres girişi ile, ( $A_5A_6A_7$ ) 4 adet 8'de 1 kod çözüçülerden birisi seçilir. 4 adet 8'de 1 kod çözücünün çıkışı, bellek yetkilendirme (BY) girişleri yardımıyla yüksek empedanslı çıkış haline dönüştürür ve bu belleğin kapasitesini genişletme durumlarında kolaylık sağlar.

### 6.1.2. ROM Bellek Çeşitleri

Programlama, silinme ve yeniden programlama bakış açısı ile farklı yapıda ROM bellekler bulunmaktadır:

- i- Maske programlı ROM'lar,
- ii- Programlanabilir ROM'lar,
- iii- Silinebilir-programlanabilir ROM'lar,
- iv- Elektriksel olarak silinip programlanabilir ROM'lar.

Bu grupları, aynı prensibe göre çalışanları aynı başlık altında olmak üzere inceleyelim.

#### i- Maske Programlı ROM'lar (MROM) :


Maske programlı ROM bellek (MROM), tüketici isteğine bağlı olarak üretici tarafından programlanmış depolama bölgelerine sahiptir. Entegre içerisinde elektriksel bağlantı, mask olarak isimlendirilen negatif fotoğrafik malzemenin kullanılması ile sağlanır.

ROM içerisinde depolanan her bir bilgi grubu (seti) için özel bir maske gerektiğinden ve bu maskeler pahalı olduğundan, bu tip ROM bellekler yalnızca aynı tip bilgilerin (belirli matematiksel tablolar ve göstergeler için karakter jeneratör kodları gibi) ROM içerisinde saklanması durumunda kullanılır. Bu tip belleklerin en önemli dezavantajı; depolanan verinin değiştirilmesi gerektiğinde, bellek yapısının buna imkan tanımadır. Bunun yanında, çok büyük hacimli belirli tip verileri saklamak için kullanılacak en ekonomik bellek türü, MROM belleklerdir. Maske programlı belleklerin mahsurunu ortadan kaldırmak amacıyla, kullanıcı tarafından programlanabilen ROM bellekler geliştirilmiştir.

MROM belleklerde bilgi saklamak için diyon ve transistörlerden faydalанılır. Diyon ve transistörler, '0' veya '1' değerini saklayacak şekilde şekillendirilir. Şekil 13.27'de dört sütundan oluşan ve her bir sütunun dört hücre içeriği, 16 bellek hücreli küçük bir bipolar MROM belleğin yapısı görülmektedir. Her bir hücrenin NPN tipi bir transistörle ifade edildiği bu sistemde, transistörler kollektörü şase tipteaglişlardır ve beyz giriş, emiter ise çıkış olarak kullanılmaktadır. Her bir satır 4 bit kaydedici olarak düşünülebilir ve

transistor beyzlerinin ilgili satırın yetkilendirme hattına bağlanması 1'i temsil ederken, bağlanmaması 0'ı temsil eder. Her bir beyz bağlantısının durumu, tüketicinin istegine uygun olarak üretim sırasında fotoğrafik maske tarafından kontrol edilir.

Şekil 13.27'den görüleceği üzere, birden fazla transistörün çıkışı (emiteri) aynı sütun hattına bağlıdır ve bu problem olarak düşünülebilir. Ancak herhangi bir anda yalnızca bir satırbağlı eleman aktif olacağından, bu durum bir problem oluşturmaz. Hangi satırın aktif olacağı,  $A_1 A_0$  adres girişlerinin durumuna göre kod çözücü tarafından belirlenir. Kod çözücü devreye uygulanan yetkilendirme (EN) girişinin '1' yapılması ile, kod çözücü çıkışları '0' konumunu alır ve tüm transistörler beyz gerilimi olmaması nedeniyle kesin durumuna geçerler. Bu durumda tüm veri çıkışları '0' konumundadır. Yetkilendirme girişinin '0' olması durumunda, adres girişlerinin durumuna bağlı olarak uygun satır belirlenir ve ilgili verinin çıkışlarda oluşması sağlanır.

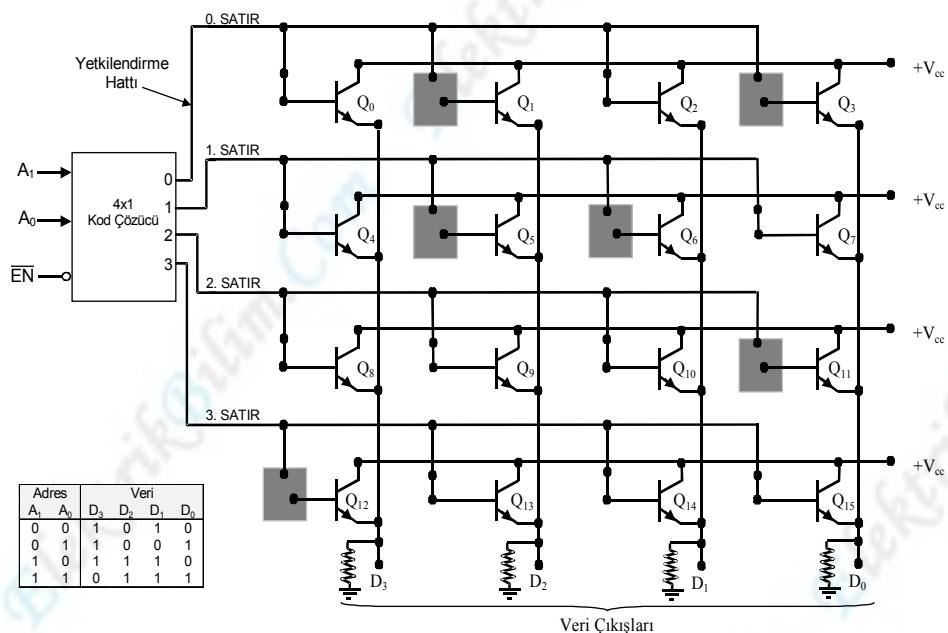


Şekil 13.27. 16 bellek hücreli MROM belleğin yapısı.

Bipolar MROM belleklerin en yaygın olanlarından birisi, 256x4 bellek yapısına sahip 74187 entegresidir. Diğer taraftan, 7488A ROM entegresi 32x8 kapasiteli bipolar ROM yapıda ve TMS 47256 entegresi 32Kx8 kapasitede NMOS yapıda belleklerdir. Şekil 13.28'de, 32x8 kapasitede 7448 ROM entegresinin lojik şeması görülmektedir.

MOSFET yapıdaki bellekler, üç konumlu çıkışları nedeniyle bilgisayar veri taşıtlarına kolay bağlanırlar ve 'stand-by' durumları nedeniyle belleğin kullanılmadığı anlarda çok az güç

tüketimine sahip olurlar.

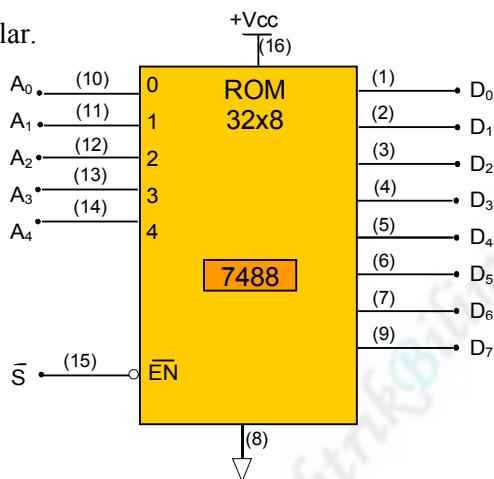

**Şekil13.28.** 32x8 kapasiteli 7488 entegresinin lojik şeması.


## ii- Programlanabilir ROM'lar (PROM)

Maske – programlı ROM'ların çok pahalı ve yalnızca çok geniş hacimli uygulamalarda uygulanabilir olması nedeniyle; daha küçük çaplı uygulamalar için, üretim sırasında programlanmayan, kullanıma göre tüketici tarafından programlanabilen ‘sigorta bağıntılı’ (fuseable-link) PROM'lar geliştirilmiştir. Bu tip bellekler, MROM bellekler gibi bir kere programlanınca silinemez ve yeniden programlanamaz. Bu nedenle, programlamada bir hataoluğu veya içerisindeki programın değişmesi gerektiği durumlarda, MROM tipi belleklerin atılması gereklidir. Bu özellik nedeniyle, bu tip bellekler ‘bir kere programlanabilir ROM’lar’ olarak adlandırılır. Maske programlı ROM'lara üstünlüğü, kullanıcı tarafından programlanabilmesi olan PROM'ların, programlama işleminde sigortaları attırmak için 50 mA'lık akım kullanılır.

Sigorta bağıntılı PROM, yapı olarak MROM'lara benzer ve ‘1’ ve ‘0’ durumlarını oluşturmak için sigortalı kısım olduğu gibi bırakılır (‘1’ temsil eder) veya açık devre (‘0’ temsil eder) haline getirilir (Şekil 13.29.a). Üretici tarafından Şekil 13.29.b'de görülen şekilde imal edilen PROM'lar, saklanmak istenen veriye göre şekillendirilirken; sigortanın artmasını sağlayacak bir akımı oluşturacak gerilim kontrollü olarak devreye uygulanır. Devrede oluşan akım, bir sigortanın atması şeklinde etki oluşturarak açık devre oluşmasına neden olur. Açık devre olan kısım tekrar eski haline dönüştürülemez. Hala hazırda, PROM bellek elemanlarının bilgisayar yardımıyla istenilen şekilde programlanması sağlanan çok sayıda programlayıcı devresi bulunmaktadır.

PROM'un programlanması ile oluşan yapı, PROM'un kapasitesine göre şekillenir. 256 Bit

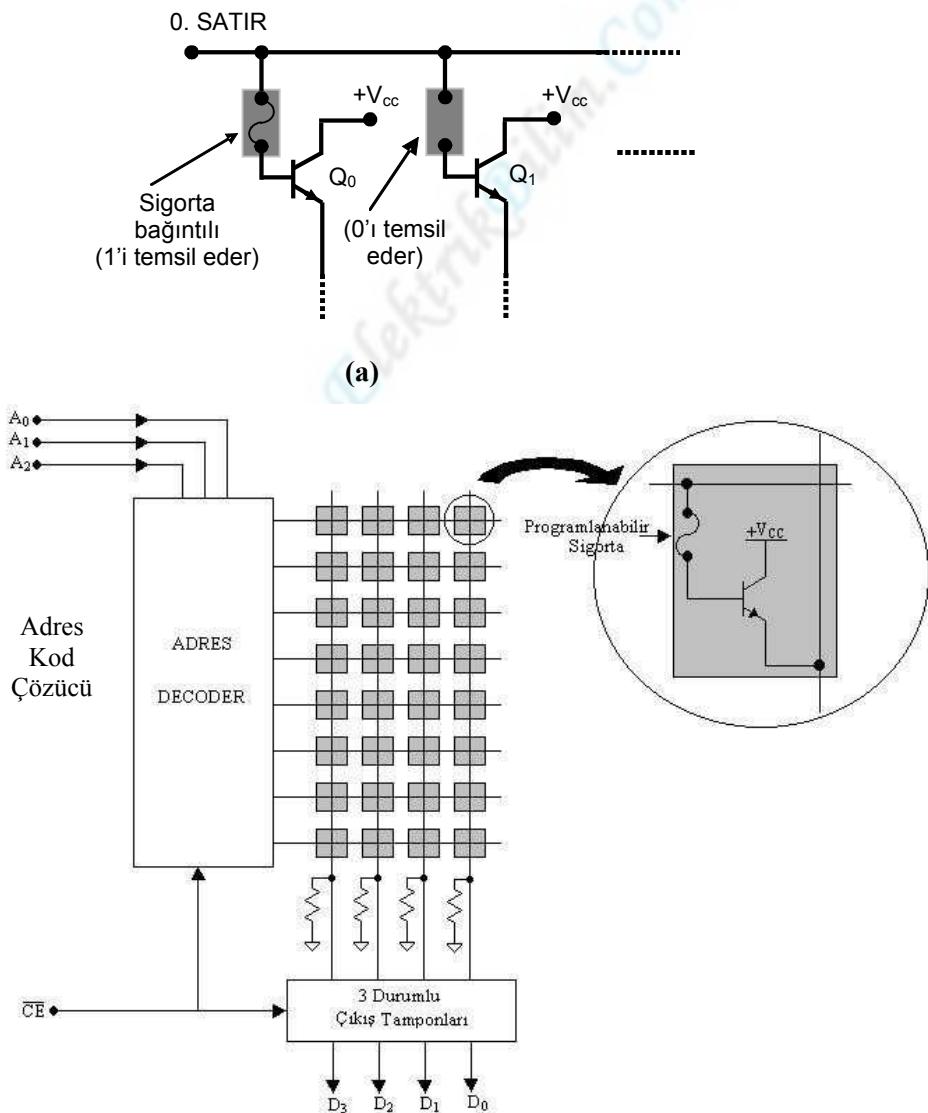kapasitesindeki bir PROM'da; her bir hatta 8 bitlik bilgi saklanması durumunda, adres kod çözümü beş giriş hattına karşılık  $2^5 = 32$  çıkış hattını içerir. Her bir çıkış hattı ile seçilen bölgede 8 bitlik bölgeye ulaşıldığından PROM'un kapasitesi  $32 \times 8 = 256$  bit olur





(b)

**Şekil 13.29.** PROM'larda bir hücreyi programlamak için kullanılan sigorta bağıntıları.

PROM entegreler bipolar transistör yapısında (düşük yoğunluk, yüksek hız ve yüksek güç tüketimi) veya MOS yapısında (yüksek yoğunluk, düşük hız ve düşük güç tüketimi) imal edilmektedirler. Bu durumda, Bipolar transistorler kullanılarak imal edilen PROM'lar, MOS teknolojisi kullanan PROM'lara göre daha hızlı ve ucuzdur. Buna karşılık, MOS teknolojisi kullanan entegreler, daha yüksek bellek kapasitesine sahip olabilir.

74186 entegresi; 64x8 kapasitesinde, erişim zamanı 50 nsn olan popüler bir PROM entegresidir. TBP285166 entegresi; 2Kx8 kapasitesinde, TMS27PC256 entegresi ise, 32Kx8 kapasitesinde, 120 nsn erişim zamanına ve ‘stand-by’ konumunda 1.4 mW güç tüketimine sahip PROM tipi entegrelerdir.

PROM'ların kullanım yerine örnek olarak, çamaşır makinesi, mikro dalga fırın, bulaşık makinesi, vb. uygulama yerleri verilebilir.

### iii- Silinebilir – Programlanabilir ROM (Erasable Programmable ROM–EPROM) :

Silinip-programlanabilir ROM bellekler (EPROM), kullanıcı tarafından programlanabilen ve istenildiği durumlarda silinerek tekrar programlama imkanı tanıyan bellek türleridir. Bir kere programlanan EPROM'da, saklanan bilgi uçucu değildir ve depolanan bilgi sonsuza kadar korunur. EPROM'un programlanması için özel programlama devresi gereklidir ve programlama devresi için 10 ~ 25 V arasında bir gerilim kullanılır. Bu gerilim ile, entegrenin içerisindeki transistörler 0'ı temsil etmesi için iletim (ON) konumuna getirilir veya 1'i temsil etmesi için olduğu konumda bırakılır.

Her bir adresin, içerisinde saklanacak veriye göre programlandığı EPROM entegresi içerisindeki bilgilerin silinmesi istenildiği durumlarda; entegrenin üzerindeki pencere açılarak EPROM'a yaklaşık 20 dakika ultraviyole (UV) ışık uygulanır. Ultraviyole ışık EPROM içerisinde bir akım oluşturarak, silikon elemanın yapısını imalat sırasındaki konumuna (tüm transistörler OFF) geri dönderir ve tüm hücreler '1' değerini alır. Programlanmış bir EPROM'un yalnızca belirli bir kısmını yeniden programlama olanağı yoktur. Silme işlemi ile tüm bilgi saklama hücreleri silinir ('1' duruma getirilir) ve silinen EPROM tüm olarak tekrar programlanabilir. EPROM programlandıktan sonra üzeri 'sticker'

ile kapatılır. Silinmesi için üzeri açılarak entegrenin üzerindeki pencereden ultraviyole ışığın içeri girmesi sağlanır.

Piyasada çok farklı kapasiteye ve erişim zamanına sahip EPROM elemanları bulunmaktadır. Piyasada 27XX serisi EPROM'lar yaygın olarak kullanılmaktadır. 27XX serisi EPROM'lar 8 bit genişliğinde bilgi depolama kapasitesindedirler. Şekil 13.30'da yaygın olarak kullanılan 27XX serisi entegrelerin bellek yapısı ve bellek kapasitesi tablo şeklinde verilmektedir.

2732 EPROM entegresi; 4Kx8 kapasitesinde, +5V güç kaynağı ile çalışan 12 adres girişine ( $2^{12}=4096$  olduğundan) ve 8 veri çıkışına sahip bir bellek elemanıdır. 2732'de iki kontrol girişi bulunur (Şekil 13.31).  $\overline{CE}$ ; yetkilendirme kontrol girişi entegrenin güç tüketimini azaltmayı sağlayan 'standby' modunda çalışma için kullanılırken,  $OE / V_{pp}$ ; kontrol girişi iki farklı amaç için kullanılır.  $OE$  çıkış yetkilendirme (Output Enable) girişi; entegrenin veri çıkış tamponlarını kontrol için kullanılır ve entegrenin bir mikroişlemcinin veri yoluna karmaşıklık olmadan bağlanması sağlar.  $V_{pp}$  ise, programlama işlemi sırasında gerekli özel programlama gerilimidir (21V).  $V_{pp}$  gerilimi yardımıyla, programlama modunda EPROM'un içerisine yeni veri girişi sağlanır. Programlama işlemi ile EPROM içerisindeki her bir adrese 8 bitlik kelime yerleştirilir.

EPROM	Bellek Yapısı	Bellek Kapasitesi
2708	1024*8	8192
2716	2048*8	16384
2732	4096*8	32768
2764	8192*8	65536
27128	16384*8	131072
27256	32768*8	262144
27512	65536*8	524288


Şekil 13.30. Yaygın kullanılan 27XX serisi EPROM entegreleri.

Programlama işleminde; adres girişlerine bilgi yazılacak bellek bölgesini seçecek değerler ve veri girişlerine saklanmak istenen değerler uygulanırken,  $V_{pp}$  girişine 21V programlama gerilimi ve yetkilendirme girişine entegreyi seçmek için '0' değeri uygulanır. İki kontrol girişinin ( $V_{pp}=21V$ ,  $CE=0$ ) 50 msn entegreye uygulanması gereklidir. Aynı işlemin tüm bellek bölgeleri için tekrarlanması gereklidir.

Okuma işleminde; ' $CE=0$ ' bilgisi yanında ' $OE=0$ ' bilgisinin uygulanması gereklidir. Aynı anda içeriği okunmak istenen bellek bölgesini temsil eden değerler adresleme girişlerine uygulanır. 2732 entegresi aktif durumda iken 500 mW güç tüketirken, 'standby' durumunda

175 mW güç tüketir.

EPROM içerisinde yerleştirilecek verilerin en hızlı ve uygun yerleştirme şekli, bilgisayar ve EPROM programcısı yardımıyla yapılan veri yüklenmesi yöntemidir. EPROM belleklerin iki dezavantajları; silinmek için soketinden çıkarılma ve tek bir bitin değiştirilmesi için tüm entegrenin yeniden programlanması zorunluluklarıdır.

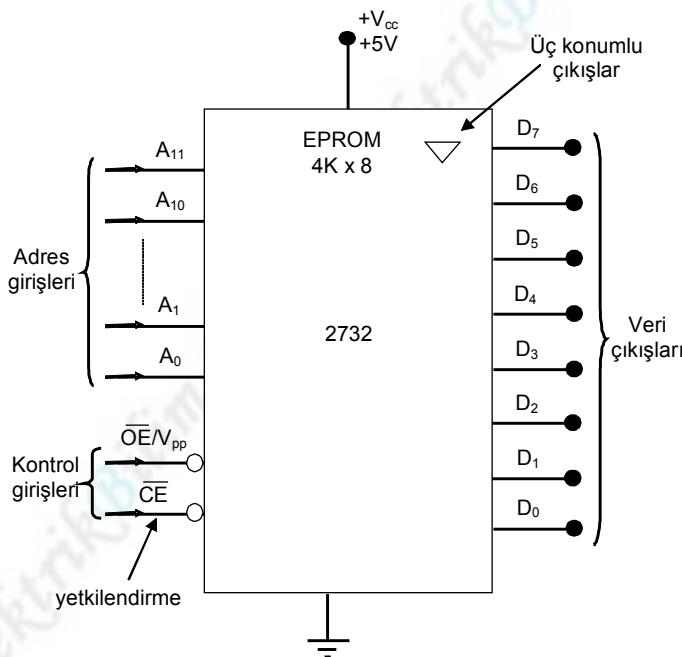

Şekil 13.31. 2732 EPROM entegresinin lojik simbolü.

#### iv- Elektriksel Olarak Silinebilir PROM (Electrically Erasable PROM – EEPROM)

EPROM bellek türlerinin sahip olduğu iki dezavantajı ortadan kaldırın ve EPROM'un gelişmiş şekli olarak 1980'li yıllarda imal edilen bellek türü, kısaca EEPROM olarak isimlendirilen ve elektrik ile silinebilen PROM tipi belleklerdir. EEPROM belleklerde ultraviyole ışığa ve entegrenin bulunduğu devreden çıkarılmasına gerek yoktur. Bu tip belleklerde, MOSFET bellek hücresinin kanalı (drain) üzerine ince bir oksit (oxide) bölgesi eklenecek, elektriksel olarak silinebilme özelliği kazandırılır.


Programlama işleminde; MOSFET'in kapı ve kanal uçları arasına 10 msn süre ile 21V'luk bir gerilim uygulanarak, kapı-kanal uçlarında bir şarj oluşması sağlanır. Gerilim kesilse dahi oluşan şarj devam eder ve bilgi saklanır. Uygulanan gerilimin ters çevrilmesi, oluşan şarjin ortadan kalkmasına ve hücredeki bilginin silinmesine neden olur. Şarj işlemi çok küçük akım gerektirdiğinden, EEPROM'un programlanması ve silinmesi işlemi entegre devrede iken gerçekleştirilebilir.

EEPROM belleklerin EPROM'lara göre üstünlükleri;

- i- Elektriksel olarak silinebilme kabiliyeti,
- ii- Bellek dizisini içerisindeki bölgelerin birbirinden bağımsız olarak silinip programlanabilmesi,
- iii- EPROM'da ortalama 50 msn olan bir bellek bölgesini silme süresinin 10 msn olması,

şeklinde sıralanabilir. EEPROM'ların en önemli mahsuri ise; EPROM'lara göre daha pahalı olmalarıdır.

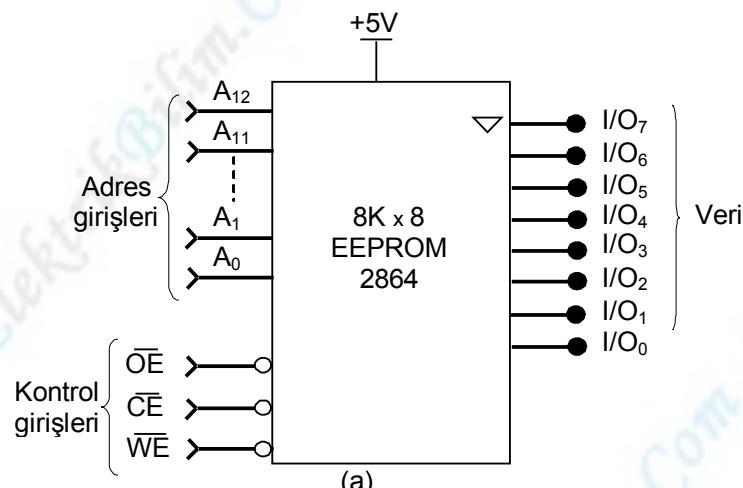Ayrıca EEPROM bellekler 21V/10msn bir sinyal ile doğrudan silinebilir. Bununla beraber, EPROM bellekler EEPROM'lara göre daha ucuzdurlar ve daha büyük bellek yoğunluğuna sahiptirler.



(a)

Girişler				Çıkışlar
Mod	CE	OE	WE	
OKUMA	V <sub>IL</sub>	V <sub>IL</sub>	V <sub>IH</sub>	VER <sub>ICIKISI</sub>
YAZMA	V <sub>IL</sub>	V <sub>IH</sub>	V <sub>IL</sub>	VER <sub>IGIRISI</sub>
STANDBY	V <sub>IH</sub>	X	X	High Z

(b)

**Şekil 13.32.** 2864 EEPROM bellek entegresi simbolü ve işlem modları.

Intel 2816 bellek entegresi; 2Kx8 kapasitesinde 250 nsn erişim zamanına sahip ilk EEPROM'dur. EEPROM'lar zaman içerisinde kapasite ve erişim zamanı olarak geliştirilmişlerdir. Şekil 13.32'de simbolü ve işlem modları görülen 8264 EEPROM bellek entegresi, 8Kx8 kapasitesine sahiptir. Yüksek gerilim (21V) üretici entegrenin içerisindeindedir ve bu nedenle +5V besleme geriliminden başka bir besleme devresine ihtiyaç yoktur.

Bu bellekte veri pinleri I/O olarak isimlendirilmiştir ve işlem moduna göre veri girişi veya veri çıkışı için kullanılırlar. Üç adet kontrol girişi, kullanılan işlem modunu belirler: CE girişi entegreyi yetkilendirmek (yetkisizlendirmede entegre standby moduna geçer) için kullanılırken, OE girişi veri çıkış tamponlarını yetkilendirmek için kullanılır. Okuma işlemi sırasında OE'nin '0' yapılması ile çıkış tamponları yetkilendirilirken, yazma işlemi sırasında OE=1 yapılması ile çıkış tamponları yetkisizlendirilirler ve veriler I/O pinlerine uygulanabilir. WE girişi ile yazma (write) veya okuma (read) modunun birisi seçilir. Yazma modunda; WE = 0 girişi ile birlikte, yazılmazı istenilen veriler I/O pinlerine uygulanır (Şekil 13.32.b).

### 6.1.3. ROM Bellek Uygulama Alanları


ROM bellekler, bilgilerin kaybolmadan ve sık olarak değiştirilmeden uzun süre korunması istenilen uygulamalarda yaygın olarak kullanılırlar. ROM uygulama alanlarından bazılarını aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz.

**i- Mikrobilgisayar Programlarının Saklanması (Firmware) :** Mikrobilgisayarlar ROM'un yaygın olarak kullanıldığı uygulamalardan birisidir. Mikrobilgisayar içeren cihazların (örneğin, elektronik oyunlar, yazar kasalar, elektronik teraziler, vb.) kontrol programlarını saklamak amacıyla ROM'lar kullanılır. PC bilgisayarlarda ise, işletim sistemlerine ait programları ve programlama dillerine ait yorumlayıcıları (interpreter) saklamak amacıyla ROM'lar kullanılır. ROM'larda saklanan ve değiştirme imkanı olmayan mikrobilgisayar programları '**firmware**' olarak isimlendirilirken, oku / yaz belleklerde (RWM'lerde) saklanan ve kolayca değiştirilebilen programlar '**software**' olarak isimlendirilir.

**ii- Veri Tabloları (Data Tables) :** ROM'lar sık olarak değişiklik gerektirmeyen veri tablolarını saklamak için kullanılır. Veri tablolarına örnek olarak, trigonometrik tablolar ve kod dönüştürme tabloları gösterilebilir. Trigonometrik fonksiyonların bulunduğu 'look-up' tablolarını içeren ROM entegreleri piyasada hazır halde bulunmaktadırlar. Örneğin; 'National Semiconductor' firmasının ürettiği MM4220BM entegresi,  $0^\circ$  ile  $90^\circ$  arasındaki açıların sinüslerini veren tabloyu içerir. 128x8 olarak dizayn edilen bu ROM, 7 adres girişine ve 8 veri çıkışına sahiptir. Her bir adreste,  $0,7^\circ$  aralıklarla açıların sinüs değerleri bulunur.

**iii- Veri Çevirici – Dönüştürüçüler (Data Converter) :** Veri dönüştürücü devresi, bir kod ile ifade edilen veriyi alarak farklı bir kodla çıkış üreten devredir. Kod dönüştürme yapmanın en kolay yöntemlerinden birisi, ROM kullanımdır. ROM kullanarak yapılan dönüştürme işleminde, belirli bir adreste depolanan bilgi, dönüştürülmesi istenen yeni kodda bir veri çıkışı üretir (Şekil 13.33). Giriş kodu, ROM entegresinin adres girişlerine uygulanır ve giriş kodları çözülecek bellek içerisindeki bir bellek bölgesi seçilir. Seçilen bellek bölgesindeki bilgi çıkışa aktarılır.

TTL 74185 entegresi; 6-bit binary girişi için Binary-BCD kod dönüşümünü yapan bilgileri içeren ROM bellektir. Piyasada, 7 bit ASCII kodunu 7 bit EBCDIC'ye çeviren veya bu çevirimin tersini yapan entegreler bulunmaktadır.

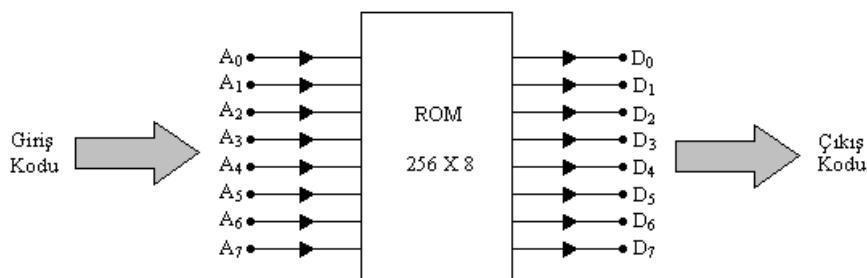


Şekil 13.33. ROM entegrenin kod çevirisici olarak kullanılması.

#### **iv- Karakter Üreteçleri/Keyboard (Character Generators):**

Bir ekranda oluşturulan alfasyasal karakterleri (harfler, rakamlar, vb.) incelediğimiz zaman, karakterlerin oluşmasında küçük noktaların (dot'ların) durumlarından faydaladığını görürüz. Oluşturulan karakterlerin şekline göre noktalardan bir kısmı parlak iken, bir kısmı karanlık olarak kalır. 5x7 veya 7x9 matris şeklindeki noktalar, uygun kombinasyonlar oluşturarak karakterleri meydana getirir. Karakter üretici ROM entegresi, üretilecek her bir karakter için gerekli nokta kombinasyonunu karakterle ilgili bir adreste ASCII kodlu olarak saklar. Örneğin; A harfini oluşturmak için gerekli nokta kombinasyonu ‘1000001’ adresinde ASCII 1000001 olarak saklanır. Karakter üretici ROM'lar, alfasyasal karakterlerin görüntülenmesi veya yazdırılması istenilen yerlerde yaygın olarak kullanılırlar.

**v- Fonksiyon Üreteci (Function Generator):** Fonksiyon üreteci; sinüs, kare, testere, üçgen vb. dalga formlarını üreten devrelerdir. Şekil 13.34'de bir ROM look-up tablosu ve bir dijital-analog çevirisici (DAC) kullanılarak sinüs dalgasının nasıl üretildiği görülmektedir. ROM, her biri farklı bir dalga şekli değerine karşılık gelen 256 farklı 8 bitlik değeri depolamaktadır. 8 bitlik sayıcı, ROM için ardışıl (sequential) adres girişleri üretmek amacıyla bir tetikleme sinyali tarafından devamlı olarak tetiklenir. Sayıcı çıkışı 256 farklı

adresi tanımlayabildiğinden, ROM devresi DAC için 256 farklı veri çıkışı verir. DAC çıkışı, veri noktalama karşılık gelen 256 farklı analog gerilim değerini ifade eden dalga şeklinde olur. Alçak geçiren filtre, düzgün bir sinyal şekli elde etmek için DAC çıkışındaki değerleri yuvarlar ve şekli düzeltir.

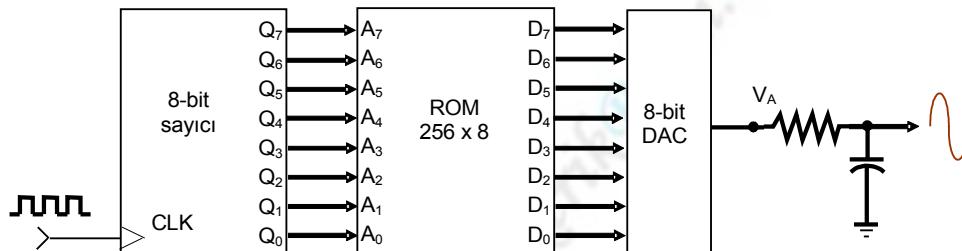

**Şekil 13.34.** Bir ROM'un ve bir DAC'ın kullanıldığı fonksiyon üretici devresi.

## 6.2. Yarıiletken Oku / Yaz Bellekler (RWM'lar)

Lojik bir devreye yerleştirildikten sonra sonsuz sayıda okuma veya yazma işleminin gerçekleştirilebildiği bellekler, ‘**oku / yaz (RWM) bellekler**’ olarak isimlendirilir. Bilgilerin sabit olarak kaydedildiği ROM'lardan farklı olarak, oku/yaz belleklerde bilgiler geçici olarak saklanırlar. Bir bellek bölgesine bilginin saklanması ‘yazma’ işlemine karşılık gelirken, bir bellek bölgesinde saklanan bilginin alınması işlemi ‘okuma’ işlemini temsil eder.

Oku/yaz bellekler genel olarak, sıralı erişimli bellekler ve rasgele erişimli bellekler olarak iki gruba ayrılır. RWM'ler daha çok rasgele erişimli bellekler (RAM) olarak tanımlır. RAM bellekleri geniş şekilde incelenmeden önce, sıralı ve rasgele erişimli belleklerin genel özelliklerini özetleyelim.

### 6.2.1. Sıralı Erişimli Oku / Yaz Bellekler

Daha önceki bölümlerde açıklanan kaymalı kaydediciler yapısında çalışan bellekler, ‘**sıralı erişimli bellekler**’ veya ‘**seri bellekler**’ (Sequential Access Memories – SAM) olarak isimlendirilirler. Şekil 13.35'de, 64 bayt'lık ( $64 \times 8$  bit = 512 bit) bilgiyi saklama kapasitesine sahip SAM belleğin yapısı görülmektedir.


Bellekte saklanacak bayt'lar 0 ile 63 arasındaki sayılar ile belirtilir ve 512 bitlik bilgi kaydediciler içerisinde seri olarak saklanır. 8 bitlik bilgileri seri olarak saklamak için, her bir baytin saklanacağı bellek bölgesini temsil eden 6 bitlik adres bilgisi kullanılır. 6 bitlik adres

bilgisi adres kaydedicisine yerleştirilir ve karşılaştırıcıının girişlerinden birisine uygulanır.

Kaymalı kaydedici devresine uygulanan her ‘clock’ sinyali ile, kaymalı kaydedicideki bilgi bir bit sağa kaydırılır. ‘Clock’ sinyali aynı anda Mod-8 bit sayıcıya uygulanarak 8 bit sağa kayma tamamlanır. Mod-8 bit sayıcı devresinin çıkışı bayt-sayıci devresine ( Mod-64 ) uygulanarak her 8 bitlik (1 bayt) işlem sonucunda artması sağlanır. Bu işlem ile, bayt-sayıci devresi kaydırılan bilginin bayt numarasını sayar ve çıkışlarında işlem yapılan bayt numarasını gösterir.

Örneğin; ‘001001’ nolu (desimal 9) adres bölgесine erişmek için, ‘001001’ bilgisi adres kaydedicisine yüklenir ve karşılaştırıcıya uygulanır. 9 nolu adres bölgesindeki bilgiye erişmek için (okuma işlemi), oku / yaz kontrol girişi ‘1’ yapılır ve bu değer A ile C isimli ‘VE’ kapılarını aktif yapar. Kaymalı kaydedicide bulunan veri baytı sağa kaydırılır ve 9 nolu bayt kaymalı kaydedicinin çıkışında gözükmeye kadar, ‘A’ isimli ‘VE’ kapısı girişine ‘1’ uygulanır. Bayt sayıcının içeriği ile kaymalı kaydedicinin çıkışındaki bayt numarası aynı olduğundan (bayt sayıcının içeriği 9’dur), karşılaştırıcıının her iki girişi eşittir ve karşılaştırıcı çıkışı aktif (lojik ‘1’) olur. Çıkıştaki bu sinyal C kapısını yetkilendirir ve 9 nolu bellek bölgesinde bulunan bilginin (8 bit) seri olarak bellek dışına kaydırılmasını sağlar. 8 adet ‘clock’ sinyali oluştuktan sonra, 9 nolu bellek bölgesinin içeriğinin tamamı bellek çıkışında gözükmür ve bayt sayıcının içeriği artar.

8 bitlik bir bilgiyi 9 nolu adres bölgесine kaydetmek (yazmak) için; ‘9’ sayısı adres kaydedicisine yüklenir ve kaymalı kaydedicideki bilgiler 9 nolu bayt kaymalı kaydedicinin çıkışına gelinceye kadar kaydırılır. Bu durumda, bayt sayıcının değeri ‘9’ olur ve karşılaştırıcı çıkışındaki ‘eşitlik kontrol hattı’ aktif (1) olarak B ve C kapılarına uygulanır. Bu anda oku/yaz kontrol hattının ‘0’ olması nedeni ile, A ve C kapıları yetkisizlendirilirken B kapısı yetkilendirilir. Yazılacak olan 8 bitlik bilgi kaydırılarak 9 nolu bellek bölgесine yerleştirilir. Yazma işlemi sırasında, daha önce bulunan bilgi A kapısının aktif olmaması nedeni ile geri yüklenmez ve kaybolur.

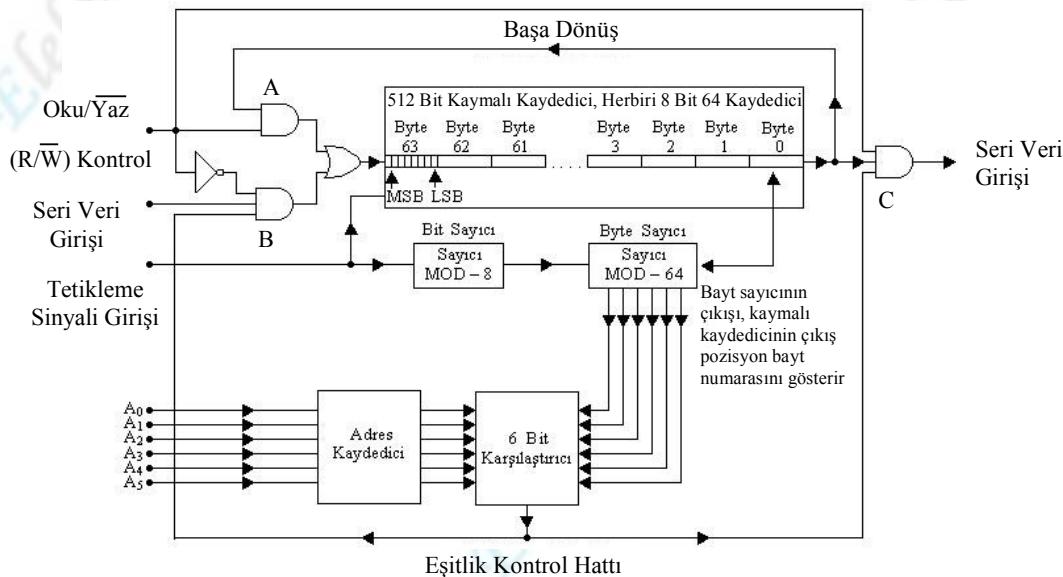

**Şekil 13.35.** 64 x 8 sıralı erişimli oku / yaz belleğin yapısı.

Açıklanan işlemlerden, seri belleklerde bir bellek bölgесine erişmek için ulaşılacak bellek bölgесine kadar tüm bellek bölgelerinin sıra ile adımlanması (geçilmesi) gerektiği görülür. Bu nedenle, seri bellekler ‘sıralı erişimli bellekler’ (Sequential access memory-SAM) olarak isimlendirilir.

Sıralı erişimli belleklerin sakıncası, bellek erişim zamanının büyük olmasıdır. Bununla beraber, yüksek hızlı erişimin gerekli olmadığı, düşük maliyetin önemsendiği uygulamalarda SAM bellekler kullanılmaktadır. Manyetik kabarcıklı bellekler, özel uygulamalarda kullanılan SAM bellek yapısındaki belleklerdir.

### 6.2.2 Rasgele Erişimli Oku / Yaz Bellekler (RAM)

Her hangi bir bellek bölgесine erişimin doğrudan sağlanıldığı ve tüm bellek bölgelerine erişimin eşit zaman aldığı bellekler, ‘paralel bellekler’ veya ‘rasgele erişimli bellekler’ (Random Access Memories – RAM) olarak isimlendirilir. RAM belleklerin yapısında bulunan kod çözücü devresinin çıkışı bir bellek bölgесini yetkilendirir ve kullanıcıya rasgele bir bellek bölgесine erişme imkanı sunar.

İsmini, bilgi saklanan bölgeye erişim şeklärinden alsa da, günlük kullanımda RAM denildiği zaman okunabilen / yazılıabilen (Read / Write Memory-RWM) bellek çeşidi kastedilmektedir. Bu durumda RAM belleğin tarifini yaparsak; programları veya bilgileri geçici süre saklamak için kullanılan, saklanan bilgilerin sonsuz kere değiştirilebildiği (silinip

- yenisinin yazılıbileceği), okuma ve yazma işlemlerinin aynı kolaylıkla yapılabildiği, enerjisinin kesilmesiyle bilgilerin kaybolduğu (volatile) bellek türü, '**RAM bellek**' olarak isimlendirilir.


Rasgele erişimli bellekler küçük erişim zamanları olması nedeni ile sıralı erişimli belleklere göre daha yaygın olarak kullanılırlar. ROM bellekler yapı olarak rasgele erişimli bellek yapısında olmasına rağmen, rasgele erişim terimi yalnızca oku / yaz bellekler ile (RAM) birlikte anılmaktadır.

RAM'ların en yaygın kullanım yeri, bilgisayarda programların çalışması sırasında bilgilerin geçici olarak saklanması olduğundan, okuma ve yazma işlemlerinin çok hızlı olarak gerçekleştirilmesi gereklidir. RAM belleklere erişim sistemi ve okuma / yazma kolaylığı, RAM belleğe bu özelliği kazandırır. RAM belleklerin en önemli özelliklerinden bir diğeri hızıdır ve sabit belleklere göre veri okunup / yazılması 60 bin kat hızlıdır.

RAM belleklerin özelliklerini açıklamada, ROM bellekler kısmında kullanılan terimlerden faydalанılır. Örneğin; RAM belleklerin kapasiteleri, ROM belleklerde olduğu gibi, 1K, 4K, 8K, 16K, 64K,... 1M, 4M, 16M, 32M, 64M vb. şekilde tanımlanır ve her bir kelime 4, 8, 16, 32 veya 64 bit içerebilir. RAM bellekleri bir arada kullanarak, kapasitesini veya kelime uzunluğunu değiştirmek mümkündür. Bu işlemleri açıklamadan önce, RAM belleklerde bilgi saklanması işlemini ve RAM belleğin iç yapısını inceleyelim.
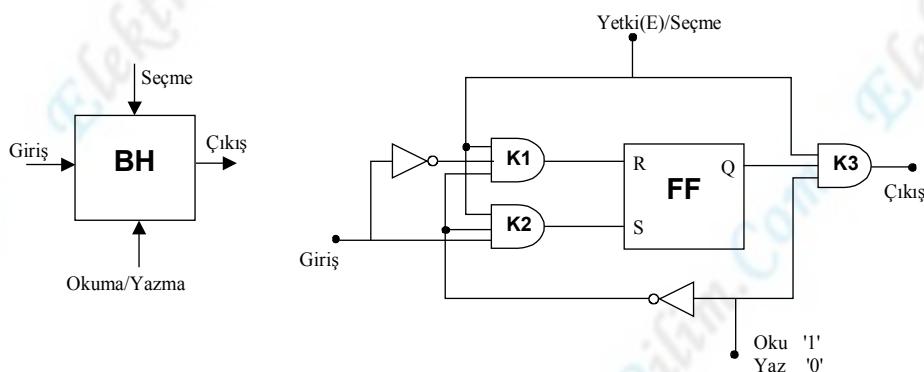
### 6.2.3. RAM Belleklerde Bilgi Saklanması ve RAM Belleklerin İç Yapısı

Yarıiletken yapıdaki RAM belleklerde temel bilgi saklama elemanı, Flip-Flop (FF)'dur. Bir bitlik bilginin saklanması için, transistörlerden oluşan '1' adet FF kullanılır. Temel elemanı FF olan '1' bitlik bilgi saklama devresi, '**bellek hücresi - BH**' olarak isimlendirilir. Bellek hücresinde; giriş, çıkış, oku / yaz, seçme girişlerinin bulunması gereklidir (Şekil 13.37.a).



a) Bellek hücresi blok şeması.

b) Bellek hücresi iç yapısı.

**Şekil 13.37.** RAM bellek hücresi blok şeması ve lojik devresi.

Bellek hücresinde bilgi yazma veya bulunan bilgiyi okuma işlemlerinden hangisinin yapılacağına, oku / yaz girişinin değeri ile karar verilir (Şekil 13.37.b). Oku / yaz girişine '1' uygulanması durumunda; K3 nolu 'VE' kapısı, FF Q çıkışındaki bilgiyi çıkış ucunda gösterecek girişlere sahip olur. Oku / yaz girişinin '0' olması durumunda ise, K1 veya K2 kapısı girişteki bilgiyi FF'e yükler. Bilgi yüklenmesi, hücreye girişteki bilginin yazılması demektir.


Yetki veya seçme girişi olarak isimlendirilen giriş ile, ilgili hücrenin seçilmesi (yetkilendirilmesi) sağlanır. Şekil 13.37.b'deki devrede, 'seçme' girişinin '1' yapılması ile bellek hücresi seçilir. Yetki girişi sayısı birden fazla olabilir. Ayrıca, kullanılan FF'in tetikleme sinyali girişi bulunması durumunda, bellek hücresine tetikleme sinyali girişi eklenir.

Bellek hücreleri bir arada kullanılarak, kelime saklama kapasitesine sahip hücre grupları oluşturulur. Bellek hücrelerinden oluşan grupların bir arada kullanılması ile geniş kapasiteli bellek oluşur.

Şekil 13.38'de, her bir adresin dört bellek hücresi içerdiği (kelime uzunluğu 4 olan) RAM belleğin iç yapısı görülmektedir. Şekli basitleştirmek amacıyla bellek hücreleri blok olarak gösterilmektedir.

Yetkilendirme girişi ile aktif hale getirilen  $4 \times 4$  kod çözücü devresi, adres girişlerinden gelen bilgiye göre kod çözme işlemi gerçekleştirir. Adres giriş değerlerine göre kod çözücü çıkışlarından birisi '1' değerini alır ve ilgili bellek hücrelerini yetkilendirir.

Yetkilendirilen bellek hücreleri, yazma ve Veri Girişleri işlemi için hazırlıdır. Seçilen bellek hücreleri, oku / yaz girişindeki değere göre uygunları işlemi gerçekleştirir.

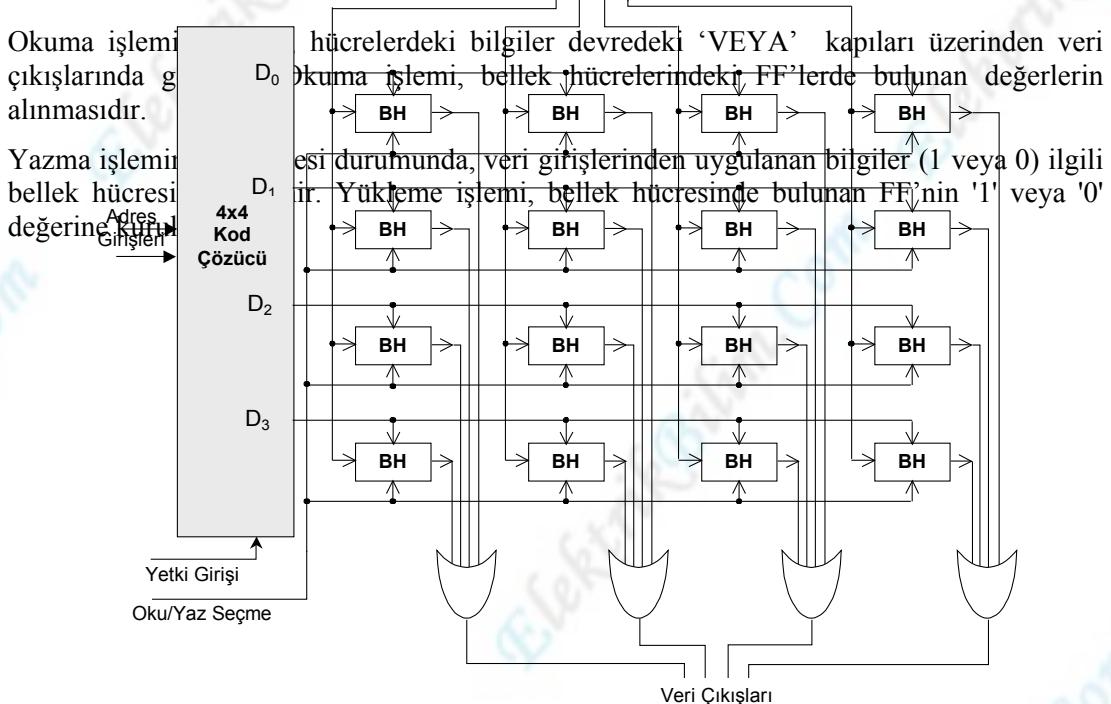


**Şekil 13.38.** 4x4 RAM bellek organizasyonu.

RAM bellek entegrelerinde veri giriş ve çıkış pinleri ayrı - ayrı bulunabileceği gibi, ortak kullanılacak şekilde de olabilir. Ortak pinlerin veri giriş ve çıkışı için kullanılması durumunda, entegrede gerekli pin sayısı azalır ve bu durum özellikle geniş kelime uzunluğuna sahip belleklerde kolaylık sağlar.

2147 RAM bellek entegresi; 4Kx1 kapasitesinde, veri giriş ve çıkışları için farklı pinlerin kullanıldığı bellek elemanıdır (Şekil 13.39.a). Seçme girişi ile (aktif '0') entegre yetkilendirilerek, adres girişlerindeki kombinasyonun temsil ettiği bellek hücresi seçilir.

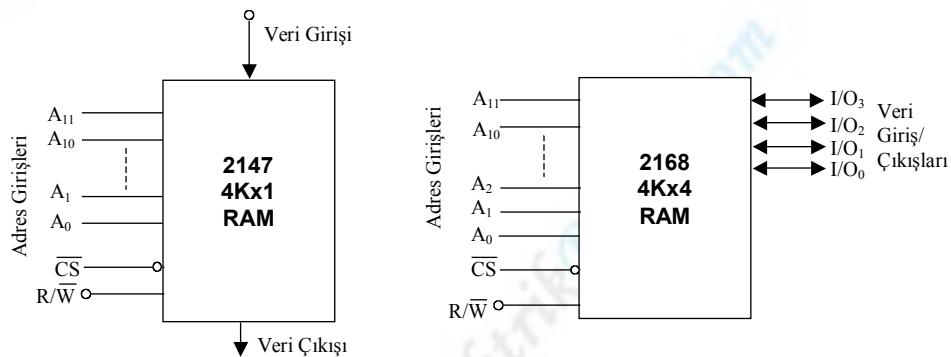2168 RAM bellek entegresi ise, 4Kx4 kapasitesinde, ortak veri giriş / çıkış pinlerine sahip bellek elemanıdır (Şekil 13.39.b). R/W pinindeki bilgiye göre, ortak pinler belleğe bilgi yazmak veya bellekteki bilgileri okumak için kullanılır.




(a) (b)

**Şekil 13.39.** 2147 ve 2168 RAM bellek entegrelerinin sembollerleri.

#### 6.2.4. RAM Çeşitleri

Yarı iletken RAM'lar bipolar transistör veya MOS teknolojileri kullanılarak imal edilirler. Ayrıca bu iki teknolojinin üstün taraflarının kullanılarak imal edildiği için ‘BİMOS’ olarak isimlendirilen üçüncü bir RAM yapım teknolojisi bulunmaktadır. Bu durumda, RAM bellekleri kullanılan malzemeye göre üç gruba ayırmak mümkündür: Bipolar RAM'lar, MOSRAM'lar, BİMOS RAM'lar (Şekil 13.40).

Yarı iletken RAM bellekler, bilgi saklama için enerji gereksinimi duyma durumlarına ve bilgi saklayabilme sürelerine göre iki gruba ayrılabilir: Statik RAM'lar ve dinamik RAM'lar. Her ikiside ‘uçucu-volatile’ yapıda olan bu belleklerde enerji kesildiği zaman bilgi kaybolur. Farklı bilgi saklama tekniğine sahip RAM belleklerin iç yapısını ve bilgi saklama şekillerini inceleyelim.

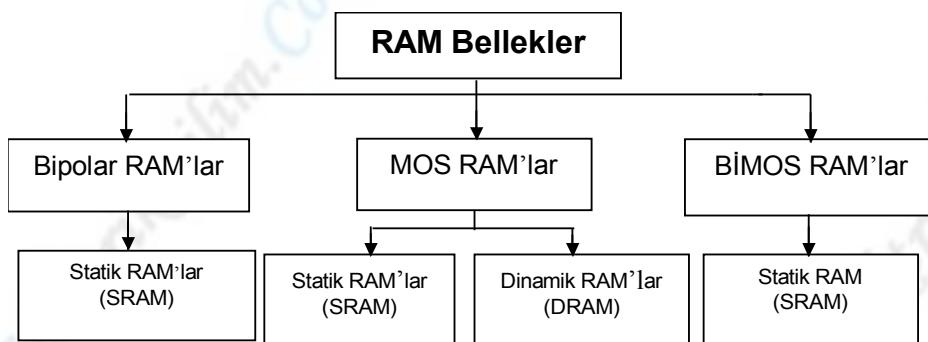

**Şekil 13.40.** Yarı iletken RAM çeşitleri.

#### 6.2.5. Statik RAM'lar (SRAM)


Bilgi saklama elemanı olarak FF'ler kullanan ve enerji verildiği sürece bilgiyi sonsuza kadar saklayabilen RAM bellekler, ‘statik RAM bellekler’ olarak isimlendirilir. Statik bellekteki bilgi, yeni bilgi kaydedilmesi veya enerjinin kesilmesi durumunda kaybolduğundan, uçucu (volatile) bellekler olarak düşünürlürler.

SRAM belleklerin en yaygın kullanım yeri, mikroişlemcilerde kullanılan önbelleklerdir.


Mikroişlemcilerde kullanılan SRAM yapısındaki önbellekler L1 (Lanch 1) ve L2 (Lanch 2) olarak isimlendirilir. Önbelleklerin görevi, işlemcinin çok sık ihtiyaç duyduğu komutları el altında tutmaktadır. İşlemcinin SRAM yapısına sahip önbelleklere erişim hızı, DRAM yapısına sahip olan belleklere göre çok daha yüksektir. Buna karşılık, mikroişlemciler içerisinde önbelleklerin küçük kapasitede olmalarının nedeni; işlemci içerisinde çok yer kaplamaları ve yüksek üretim maliyetleridir.

Yapım malzemesi olarak bipolar transistör kullanan bipolar RAM'lar ve bipolar transistör - MOS eleman birleşimi kullanan BiMOS RAM'lar, statik RAM sınıfına girerler. Bununla beraber SRAM'ların büyük bir kısmında NMOS ve CMOS elemanlar kullanılır. Statik RAM'larda bipolar transistör kullanımı hızı artırırken, MOS teknoloji kullanımı ile kapasite artar ve güç tüketimi azalır.

Şekil 13.41'de bipolar transistör ve NMOS elemanlar kullanılarak oluşturulan SRAM bellek hücreleri görülmektedir. Bipolar transistörle yapılan bellek hücresi iki transistör ve iki direnç kullanılırken, NMOS bellek hüresinde dört adet NMOS eleman kullanılır. Bipolar teknoloji, daha kompleks bir yapıya sahip olduğundan ve direnç kullanımını gerektirdiğinden bellek içerisinde daha geniş yer kaplarlar. MOS teknolojide ise, dirençler yerine MOS elemanlar kullanıldığından daha az yer kaplarlar. MOS teknolojisi yerine CMOS kullanılması durumunda tek fark; direnç olarak kullanılan Q3-Q4 elemanları yerine, PMOS elemanları kullanılmasıdır.

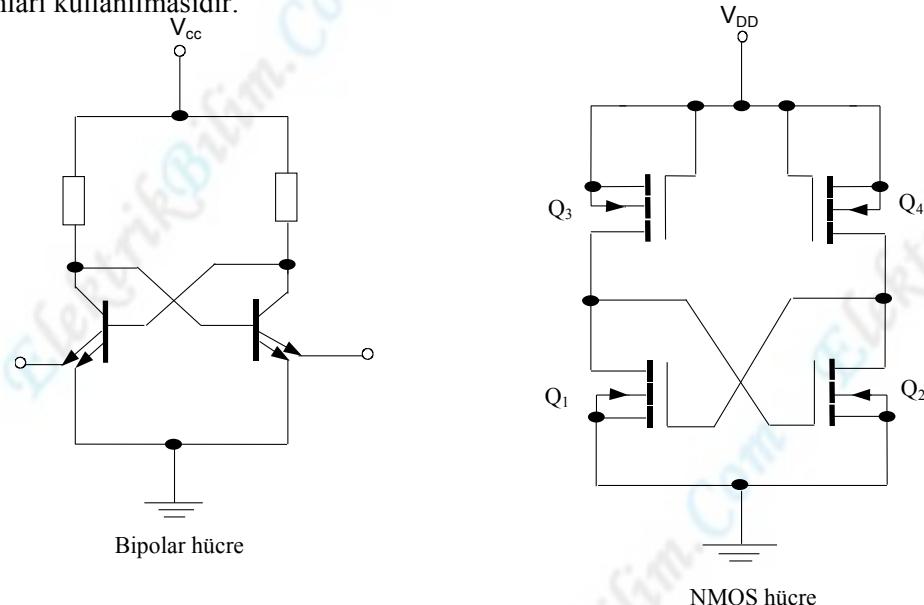

**Şekil 13.41.** Bipolar ve NMOS statik RAM hürelerinin yapısı.

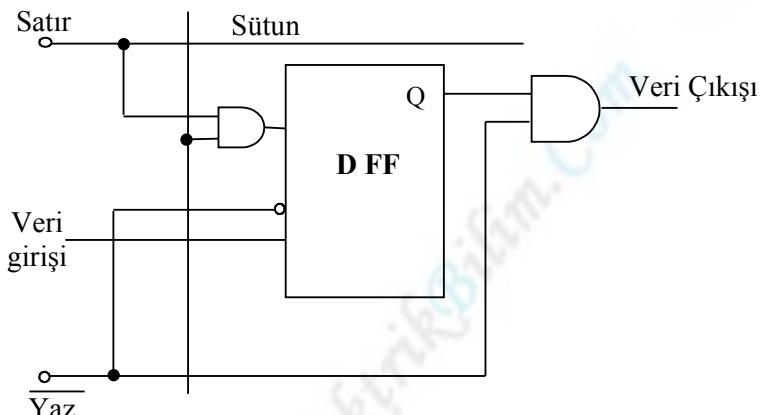


**Şekil 13.42.** SRAM hücresi genel lojik şeması.

Farklı malzeme kullanılarak imal edilebilen SRAM bellek hücresi, Şekil 13.42'de gösterilen giriş / çıkış uçlarına sahiptir. Bellek hücresinin sütun ve satırının '1' yapılması ile ilgili bellek hücresi seçilir. Yaz ucunun (0) olması durumunda, giriş bilgisi hücreye '1' veya '0' olarak kaydedilir. Yaz girişinin '1' olması durumunda ise hücre giriş bilgisinden etkilenmez, ancak hücrede saklanan bilgi veri çıkış hattında gözüktür.

SRAM ve ROM bellek entegreleri arasındaki temel fark; SRAM entegrelerin veri girişlerine ve oku / yaz kontrol girişlerine sahip olmasıdır. CMOS 6264 entegresi; 8Kx8 bilgi saklama kapasitesinde, 100 nsn okuma / yazma süresine ve 'standby' durumunda 0,1 mW enerji tüketimine sahip SRAM bellek entegresidir (Şekil 13.43.a). Entegrede,  $2^{13}=8192=8K$  bellek kapasitesi olması nedeni ile 13 adet adres girişi ve 8 adet bilgi giriş / çıkışı bulunur. Entegrede bulunan kontrol girişlerinin (4 adet) durumları elemanın çalışma durumunu tespit etmek için kullanılır (Şekil 13.43.b).

CS (Entegre seçme-chip select) uçlarının aktif olması ile entegre seçilir. Entegrenin seçilmesi için, her iki girişin aktif olması zorunludur ( $\overline{CS}_1=0$ ,  $CS_2=1$ ).

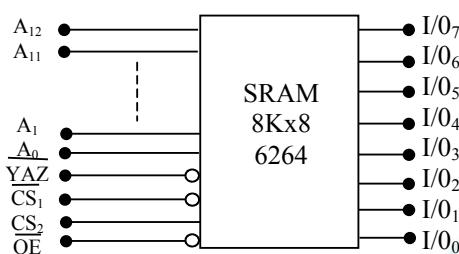Entegredeki YAZ (WE) girişinin '0' olması ile, RAM içerişine yazma işlemi seçilir. YAZ girişinde '1' olması durumunda ise, 'okuma işlemi seçilir ve OE (çıkış yetki-output enable) ucunun '0' olması ile bilgi çıkışta gözüktür. Entegre seçilmediği durumlarda, entegre düşük güç harcama durumundadır ve diğer uçların hiçbir etkisi yoktur.



Çalışma Modu	Girişler				
	Yaz	CS <sub>1</sub>	CS <sub>2</sub>	OE	I/O Uçları
Oku	1	0	1	0	Veri çıkış
Yaz	0	1	1	X	Veri giriş
Cıkış Yetkisiz	1	X	X	1	Yüksek Z
yyy Yetkisi Seçilmeyen	X	1	X	X	Yüksek Z
Enerji Yok	X	X	0	X	

(a)

(b)

**Şekil 13.43.** CMOS 6264 SRAM bellek entegresinin sembolü ve çalışma tablosu.

#### 6.2.6. Dinamik RAM Bellekler (DRAM)

Bilgi saklama elemanı olarak FF yerine küçük değerli MOS kondansatörün (birkaç pikofarad) kullanıldığı bellek, ‘**Dinamik RAM**’ olarak isimlendirilir (Şekil 13.44.a).

MOS teknoloji kullanılarak imal edilen dinamik RAM’ların üstünlükleri;

- i- Basit yapıda ve büyük bilgi saklama kapasitesinde olmaları,
- ii- Düşük güç tüketimi,
- iii- Yüksek işlem hızı,
- iv- Entegre içerisinde çok sayıda bellek hücresi yerleştirilebilmesi nedeni ile düşük maliyet,

olarak sıralanabilir. Bu özellikleri ile DRAM’ler günümüz PC teknolojisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. İlk olarak 1987 yılında geliştirilen DRAM teknolojisi günümüze gelinceye kadar birçok değişim geçirdi ve PC içerisinde en sık karşılaştırdığımız bellek çeşidi olarak güncelliliğini koruyor. DRAM’ın geçirdiği evreler / değişimler aşağıda özetleyeceğimiz DRAM türlerinin oluşumunu sağladı.

**FPM DRAM (fast Page Mode):** DRAM teknolojisinin bilgisayara taşınmasını sağlayan FPM DRAM’lar 386 ve 486 işlemcilerle birlikte yaygın olarak kullanıldı. FPM DRAM’ların en önemli iki özelliği; bellekteki işlemlerin bit temelli olarak gerçekleştirilmesi ve art arda işlem yapılan veriler aynı satırda ise işlemci ve bellek arasındaki iletişim çok hızlı gerçekleşmesidir.

**EDO RAM (Extended Data Out):** 1995 yılında piyasaya sürülen EDO RAM’larda bir bitin işlenmesi tamamlanmadan yeni bir bitin işlenmesine başlanabiliyordu. FPM RAM’lara göre %10 daha yüksek performansa sahip olan EDO RAM’lar ilk Pentium işlemcilerle birlikte yaygın olarak kullanıldı.

**SDRAM (Synchronous DRAM):** 1996 yılında piyasaya sunulan ve hala kullanılan SDRAM, sistem veri yolu ile aynı hızda çalışabilmesi özelliği (işlemci ile aynı hızda çalışabilme) ile büyük bir yeniliği getiriyordu ve bu özellik işlemcinin bellekten gelecek verileri beklerken zaman kaybetmesini engelliyordu. PC66, PC100 ve PC133 olmak üzere üç farklı hızda üretilen SDRAM’lar kullanıldıkları anakartta bulunan veriyolu hızı ile aynı hızda çalışıyor.

SDRAM'lar ile birlikte DIMM modül teknolojisi kullanılmaya başlandı (168 adet pine sahip olarak).

**DDR SDRAM (Double Data Rate SDRAM):** 2000 yılında piyasaya sunulan ve günümüzde en yaygın kullanıma sahip olan DDR SDRAM'ların en büyük özelliği, veri iletim hızının yaklaşık iki katına çıkmasıdır. Bu özellik DDR SDRAM'ın her bir saat sayıklında yükselen ve düşen kenarlarında bilgi okuması sonucunda gerçekleşir. İlk olarak PC1600 ismi ile 200 MHz hızında piyasaya sunulan DDR SDRAM'lar, çok hızlı bir gelişim göstererek 466 MHz hızında PC3700 ve 500 MHz hızında PC4000 modülleri ile piyasada bulunuyor. 184 pine sahip DDR SDRAM'lar DIMM modülü şeklinde piyasaya sürülmüş ve günümüzde anakartlarda yaygın olarak DDR destekli RAM'lar kullanılıyor.

**RDRAM (Rambus DRAM):** sancılı bir gelişim evresinden sonra yaygın bir kullanıma sahip olan Rambus DRAM, DIMM ile aynı büyüklükte olmasına karşılık farklı bir yapıya sahip olan RIMM modülleri şeklinde piyasaya sürülmüş. RDRAM chipleri 16 bitlik özel bir veriyoluna sahip ve bu yol 'Rambus kanalı' olarak isimlendiriliyor. Yüksek çalışma hızı nedeni ile çok fazla ısınan ve bu nedenle özel soğutucular ile çevrelenen RDRAM'lar 800 MHz'de çalışan PC800 ve 1066 MHz'de çalışan PC1066 çeşitleri ile piyasada bulunuyor. Intel tarafından desteklenen Rambus teknolojisi, yüksek fiyatı ve DDR SDRAM'lara göre önemli bir performans farkı sunmaması nedenleri ile piyasada istediği yeri bulamadı.

Dinamik RAM'ların sakıncası ise; bilginin kondansatörde saklanması nedeni ile, saklanan bilginin belirli bir süre sonucunda kaybolmasını engellemek için gerekli devrelerdir.


DRAM teknolojisi kullanan chipler bir araya getirilerek 'DRAM modülü' olarak isimlendirilen bellek kartları oluşturulur. DRAM bellekler, modül tiplerine göre üçer ayrırlırlar:

- i- Tek sıralı bellek modülü (single in-line memory module - SIMM )
- ii- Çift sıralı bellek modülü (dual in-line memory module – DIMM)
- iii- Rambus sıralı bellek modülü (Rambus in-line memory module - RIMM)

DRAM bellek modüllerinin incelenmesinden önce, DRAM belleklerde önemli bir yere sahip olan 'bellek tazeleme' işlemini detaylandıralım.
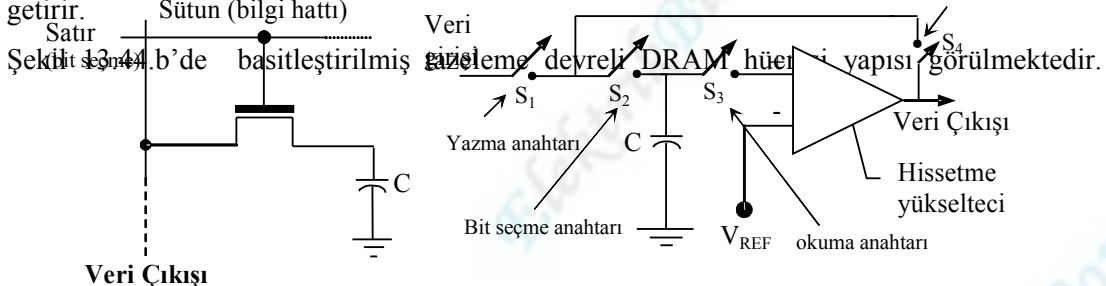
### DRAM Belleklerde bellek tazeleme işlemi:

DRAM'lerde bilgi kaybolmasını engellemek için, bilgi saklamak amacıyla kullanılan hücrelerin belirli (periodyk) zamanlarda yenilenmesi gereklidir. Bilgilerin yenilenmesi işlemi, 'tazeleme' (refreshing) olarak isimlendirilir. Hücrelerin tazeleme zamanı, 2-10 msn olarak değişir. Tazeleme işlemi, yeni devreler gerektirir ve devreler DRAM işlemini karmaşık hale getirir.



Şekilde bulunan  $S_1$ - $S_4$  anahtarları normalde MOSFET elemanlardır. Anahtar ile temsil edilen MOSFET'ler farklı adres kod çözücü çıkışları ve R/W sinyali tarafından kontrol edilir. Devredeki kondansatör, temel bilgi saklama elemanıdır. Yapı olarak tek bir MOS transistör ve bir kondansatörden oluşan DRAM hücresinde transistör bir anahtar gibi çalışır (Şekil 13.44.b). DRAM bu yapısı ile, yapı olarak statik RAM'lara göre çok daha basittir. Küçük alana büyük miktarlarda bilgi saklama kapasitesi ve düşük güç tüketimi gibi özellikleri nedeni ile DRAM'lar sahisi bilgisayarda dahili bellek olarak kullanılırlar.


(a)

(b)

**Şekil 13.44.** MOS tekniği ile oluşturulan DRAM hücresi ve tazeleme devreli DRAM.

DRAM bellek hücreleri, dizinler şeklinde sıralanarak geniş ölçekli bellekler oluşturulur. Örneğin; 128x128 dizinlerin oluşturulması ile  $16384=16K$  bellek hücresi ortaya çıkar. Şekil 13.45'de 16Kx1 DRAM entegresinin iç yapısı görülmektedir. 16K bellek bölgesinin seçimi için 14 adet adres giriş hattına gereksinim vardır ( $2^{14}=16384$ ). Adres hatlarından  $A_0$ - $A_6$  arası olanlar satırları seçmek için kullanılırken,  $A_7$ - $A_{13}$  arasındaki hatlar sütunları seçmek için kullanılır.

Piyasada 1024Kx1 (1Mx1) ve 256Kx4 kapasiteye sahip DRAM'lar bulunmaktadır. 1-bit ve 4-bit uzunluğa sahip DRAM'lar aynı hücre düzenebine sahiptirler. Tek fark, her bir pozisyonun 4 hücre içermesi ve her bir adres seçme kombinasyonunda dört hücre grubunun beraber seçilmesidir.

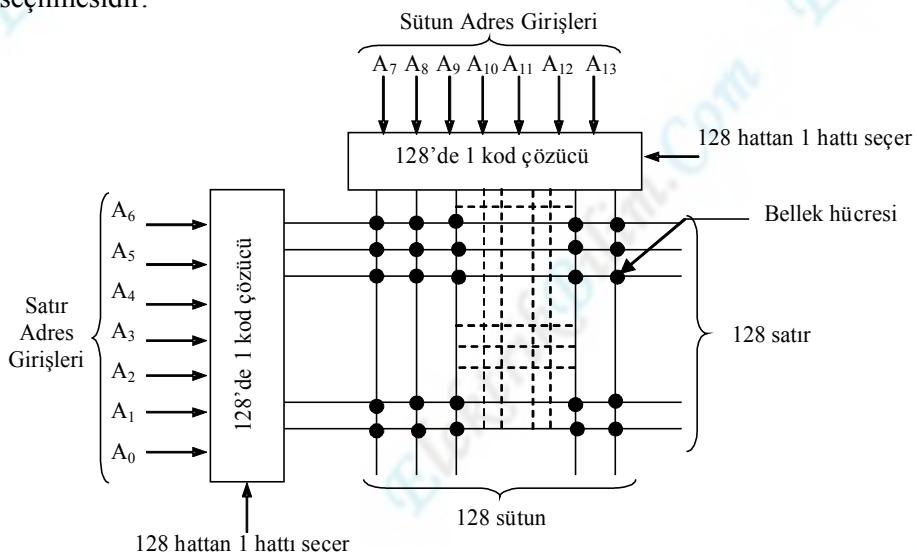

**Şekil 13.45.** 16Kx1 DRAM belleğin hücre düzenlemesi.

DRAM belleklerde bilgi okuma / yazma ve bellek tazeleme işlemlerini Şekil 13.44.b'yi kullanarak özetleyelim.

Bellek hücresine bilgi yazma işleminde; adres kod çözüciden ve oku / yaz devresinden gelen sinyaller,  $S_1$  ve  $S_2$  anahtarlarını kapatırken  $S_3$  ve  $S_4$  anahtarlarını açarlar. Bu durum, veri girişine ‘C’ kondansatörünü bağlar. ‘C’ kondansatörüne uygulanan ‘1’ bilgisi kondansatörü şarj ederken, ‘0’ lojik bilgisi kondansatörü deşarj eder. Açık olan  $S_3$  anahtarı nedeni ile, ‘C’ kondansatörü devrenin çıkış kısmından ayrılır.

İdeal durumda ‘C’ kondansatörünün sonsuz olarak şarjlı kalması gereklidir. Ancak anahtar yerine kullanılan MOS elemanların iç dirençleri üzerinde oluşan sızıntı akımı, belirli bir süre sonra kondansatördeki bilginin kaybolmasına sebep olur. Hücreden bilgi okuma işlemi sırasında  $S_2$ ,  $S_3$  ve  $S_4$  anahtarları kapalı iken,  $S_1$  anahtarı açık durumdadır. Bu bağlantılar, saklanan bilginin hissetme yükseltecine bağlanması sağlar. Hissetme yükselteci, referans olarak uygulanan gerilim ile kondansatörden gelen gerilimi karşılaştırır ve veri çıkıştı için 0 veya 5 volt gerilim üretir. Üretilen çıkış gerilimi  $S_2$  ve  $S_4$  anahtarları üzerinden ‘C’ kondansatörüne uygulanarak kondansatördeki verinin tazelenmesini (şarj veya deşarj ederek) sağlar. Diğer bir deyişle; bir bellek hücresinde bulunan veriyi her okuma işleminde bellek hücresi tazelenir.

Ortalama 2 msn'lik periyotlarla tazeleme işlemi yapılan 16Kx1 DRAM bellekte, her 122  $\mu$  sn'lik ( $2 \text{ msn} / 16.384 = 122 \mu\text{sn}$ ) sürede ‘okuma’ işleminin yapılması gereklidir. Bu süre, hızlı DRAM'lerde bile çok kısa zaman aralığıdır ve normal okuma işlemleri sırasında mümkün değildir. Bu nedenle, DRAM bellek entegrelerinde oluşan her bir ‘okuma’ işleminde okunan bellek hücresiyle aynı sırada bulunan tüm hücreler tazelenir. Bu özellik, tüm belleği tazelemek için gerekli okuma işlemi sayısını azaltır. Sonuçta, 2 msn'lik zamanlama dilimi içerisinde yalnızca 128 satırın okunması işlemini gerçekleştirir.


Bir bellekte bulunan tüm satırların okunması işlemi, uygun şekilde tasarlanan bir sayıcı yardımıyla gerçekleştirilir. ‘Tazeleme sayacı’ olarak isimlendirilen yukarı sayıcı ile, ilk bellek bölgesinin bulunduğu satırdan başlanarak tüm belleklere ait satırların temsil edildiği satır numaraları taranır. Örneğin; 128 satırın taraması için 7 bit'lik tazeleme sayacı gereklidir.

ve sayıcı ‘0000000’ değerinden başlayarak saymaya başlar (0 nolu satır tazelenir). Sayıcı, ‘1111111’ değerine kadar sayarak, 127 nolu satırda kadarki bellek hücrelerini tazeler. Sayıcı kullanılarak yapılan tazeleme işlemi ortalama 50  $\mu$ sın içerisinde tamamlanabilir.

### **DRAM Teknolojisi ile Üretilen Bellek Modülleri**

1980'li yıllarda çift sıralı paket (Dual intine Package-DIP) yapısında 256 KBit kapasiteli bellek entegrelerinin bir arada kullanılması ile oluşturulan 256 KBayt RAM bellekler yeterli iken, günümüzde 512 MByte normal RAM bellek kapasitesi olarak görülmektedir. Bilgisayarlarda ihtiyaç duyulan RAM bellek miktarının her geçen gün artması, üreticileri yeni tasarımlara ve daha geniş kapasiteli bellek modülleri geliştirmeye zorlamıştır. Bellek entegrelerinin bir arada kullanılması ile oluşturulan büyük kapasiteli bellekler çözüm olsa da, çok sayıda bellek entegresinin mikroişlemci ve giriş/çıkış birimlerinin bulunduğu ana kartlar üzerine yerleştirilmesi, bilgisayar ana kartının boyutunu büyütmektedir. Bu problemin üstesinden gelmek ve dar alanda büyük bellek kapasitesi oluşturmak amacıyla, bellek entegrelerinin plastik bir baskı devre üzerinde dizildiği bellek modülleri geliştirildi. Bellek modülleri, DRAM chipleri ile PCB adı verilen devre kartı ve temas yüzeylerinde olmaktadır. Geliştirilen bellek modülü, tek sıralı bellek modülü (SIMM), çift sıralı bellek modülü (DIMM) veya Rambus DRAM'lar için geliştirilen (RIMM) olarak adlandırılır. Bu tip bellek kartlarında giriş-çıkış uçları baskılı devre kartı üzerindedir.

SIMM modüllerinde başlangıçta düşük kapasiteli bellek entegreleri kullanılırken, daha sonraları yüksek kapasiteli bellek entegreleri kullanıldı. 8 adet 1Mbit kapasiteli bellek entegresinin bir arada kullanılması ile  $1\text{Mbit} \times 8 = 8\text{Mbit}$ 'lik bellek elde edilir. Şekil 13.47'de 8 Mbit'lik belleğin SIMM bellek kartı üzerinde oluşumu görülmektedir.

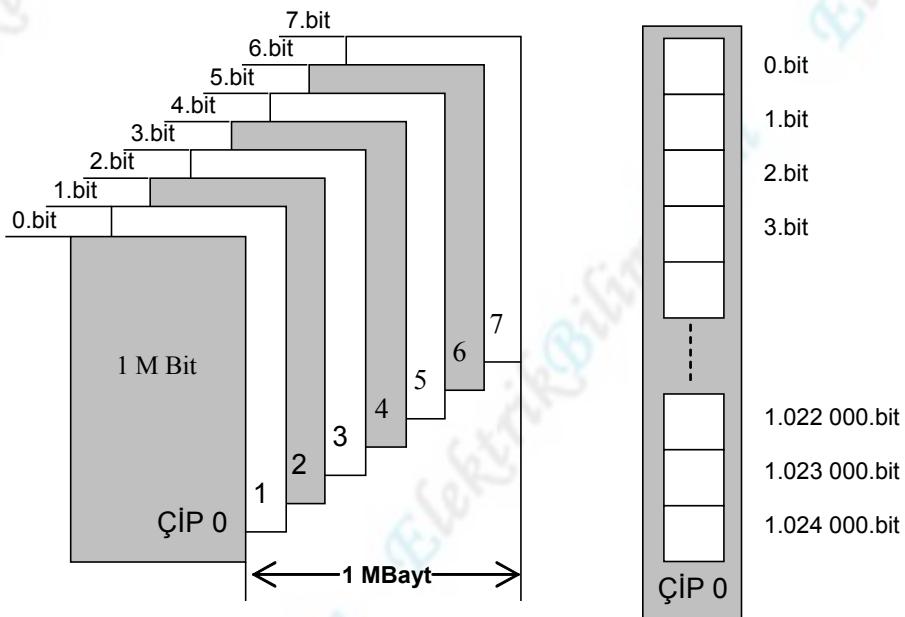

**Şekil 13.46.** 1 MBit'lik bellek entegresi iç yapısı ve SIMM bellek kartının oluşumu.

1 MBit'lik bellek entegresinde 1.024.000 bit bilgi sıra halinde kaydedilebilir. Bilgiler bayt şeklinde saklandığından, 8 adet 1 MBit bellek entegresinin bir arada kullanılması ile 1 MBayt bellek oluşturulur (Şekil 13.46). SIMM kartlarında, saklanması gereken bilgiden 1 bit fazla bilgi bulundurulur. Fazladan eklenen bu bit ‘eşlik biti’ olarak adlandırılır.

Örneğin; 1 MBit'lik entegreler ile 1 MBayt'lık bellek oluşturmak için, 8 adet yerine 9 adet entegre kullanılır. 8 adet entegre saklanacak 8 biti tutmak için kullanılırken, 9 bitin saklandığı 9. Entegre eşlik biti için kullanılır. 9. Entegrede saklanan bit, sekiz entegrede saklanan bilginin kaç adet lojik ‘1’ içerdigini belirtir. Sistemde çift (even) eşlik biti kullanılıyorsa, bellekte saklanan lojik 1'lerin sayısı çift olacak şekilde eşitlik biti eklenir. Bellekteki 8 bitte bulunan lojik 1'lerin sayısı tek ise, eşlik biti olarak ‘1’ eklenirken, lojik 1'lerin sayısı çift ise eşlik biti olarak ‘0’ eklenir.

Açıklandığı şekilde eşlik biti kullanan bellekler ‘**pariteli bellek**’ olarak tanımlanır. Paritesiz bellek gereken yerlerde pariteli bellek kullanılması durumunda, bilgisayar eşlik bitini temsil eden entegreyi görmez.

İlk SIMM'ler 30 adet pine ve 8 adet veriyoluna sahip olmasına karşın, ikinci nesil SIMM modüllerinde 72 adet pin ve 32 bit veriyolu bulunuyordu. SIMM modüllerinin ihtiyaca cevap

vermemesi ve elektronik teknolojisinde yapılan gelişmeler sonucunda, SIMM bellek modüllerinin yerine iki kat kapasiteye sahip ‘**Cift Sıralı Bellek Modülleri**’ (Dual In-line Memory Module - DIMM) geliştirildi. İlk geliştirilen DIMM modülleri 168 adet pine ve 64 bit veriyoluna sahipti. DIMM bellek kartlarında kullanılan DRAM entegrelerin dört tarafında da üç bulunmakta ve belleği meydana getiren katmanlar ve dolayısıyla toplam bellek kapasitesi artırılmaktadır (Şekil 13.47).



**Şekil 13.47.** DIMM bellek modüllerinin oluşturulması.

RIMM modülleri Ranbus DRAM’lar için geliştirilen modüllerdir. 184 adet pine sahip olan modül yüksek veri iletim hızını desteklemekte ve soğutucuya ihtiyaç oluşturmaktadır.

#### 6.2.7. RAM Bellek Uygulamaları

RAM belleklerin uygulama alanları açısından, dinamik RAM (DRAM) bellekler statik RAM (SRAM) belleklere göre daha geniş bir kullanım alanına sahiptir. Bunun nedeni, DRAM’ların daha küçük ölçülere, daha ucuz fiata ve daha az güç tüketimine sahip olmalarındandır. Bununla beraber, statik RAM’lar daha küçük erişim zamanına sahiptir ve ‘tazeleme’ devresine gereksinim yoktur.


SRAM’lar küçük ölçüde (<64K) oku/yaz bellek gereksinimi olan yerlerde veya hızlı bellek erişiminin önemli olduğu durumlarda kullanılırlar. DRAM’lar ise geniş ölçekli oku/yaz bellek gereken yerlerde tercih edilirler.

RAM belleklerin en yaygın kullanım yeri mikroişlemcili sistemlerdir. RAM bellekler, şahsi bilgisayarlardan dijital osilaskoplara, dijital kontrol sistemlerinden klavye ve görüntüleme elemanlarına kadar çok farklı yerlerde kullanılmaktadır.

Şekil 13.48’de, mikroişlemcili sistemlerde kullanılan RAM’ların yapısı görülmektedir. Mikroişlemcili sisteme bulunan adres yolu ve veri yolunu kontrol eden ve kontrol sinyalleri üreten mikroişlemci yardımıyla bir bellek bölgesindeki bilgi okunabilir veya bir bellek bölgesinde bilgi yazılabilir.

Mikroişlemcili sistemde bulunan veri yolu kullanılarak veriler sistem içerisinde iletilir. Tüm birimlerin aynı veri yolunu kullanması nedeni ile, veri yolu bir anda yalnızca bir birim tarafından veri yazmak veya veri okumak için kullanılabilir. İletilecek verinin veri yolu üzerine yerleştirilmesinden önce, erişilmesi istenen bellek bölgesini temsil eden adres değeri

adres yoluna yerleştirilir.

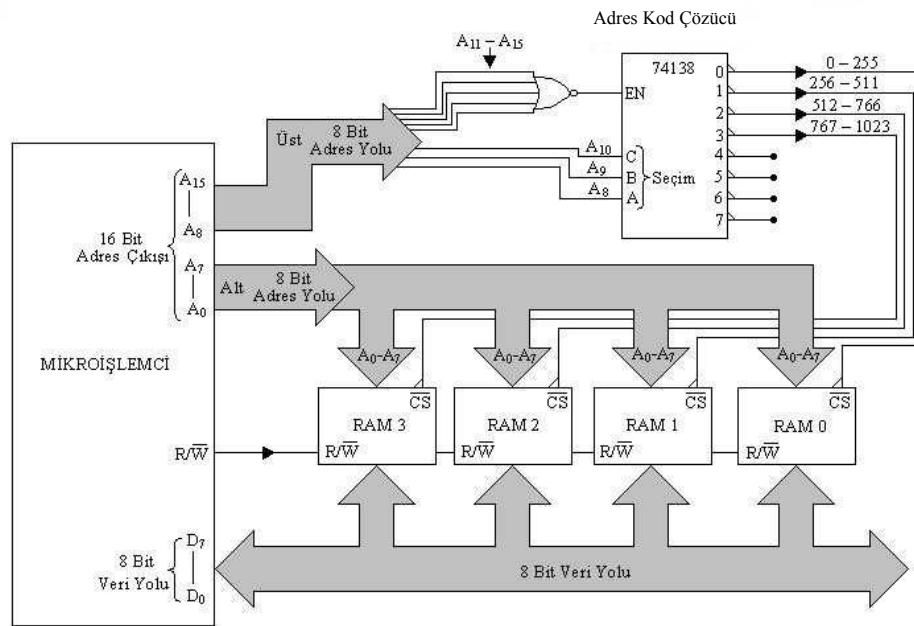

**Şekil 13.48.** RAM belleklerin mikroişlemcili sistemlerde kullanılması.

Şekil 13.48'deki devrede, her biri 256x8 bit bilgi saklama kapasitesine sahip dört adet RAM entegresi bulunmaktadır. RAM entegrelerinden hangisinin yetkilendirileceğine, mikroişlemci tarafından üretilen adres değeri ile karar verilir. Yetkilendirilecek RAM entegresine yüksek değerli adres yolunda bulunan değerler ile karar verilirken, yetkilendirilen RAM entegresinde erişilecek bölge düşük değerli adres yolunda bulunan değerler ile belirlenir. Adres kod çözücü olarak kullanılan 74138 entegresi çıkışlarındaki değerlere göre; 0 – 255 arasındaki bellek bölgelerini içeren RAM 0, 256 – 511 arasındaki bellek bölgelerinin içeren RAM 1, 512 – 766 arasındaki bellek bölgelerini içeren RAM 2 veya 767 – 1023 arasındaki bellek bölgelerini içeren RAM 3 entegrelerinden birisi seçilir. Seçme işlemi için; adres yolunda bulunan  $A_8$ ,  $A_9$  ve  $A_{10}$  hatları kod çözücü 74138 entegresinin seçme girişlerine uygulanırken,  $A_{11}$  –  $A_{15}$  arasındaki hatlar kod çözücüne ‘yetkilendirme’ girişine uygulanır.  $A_{11}$  –  $A_{15}$  hatlarının tümünün ‘0’ olması ile kod çözücü entegresi yetkilendirilir ve  $A_8$ - $A_9$ - $A_{10}$  hatlarının değerlerine göre kod çözücü çıkışında oluşan değerler uygun olan RAM entegresinin seçilmesini sağlar.

#### 6.2.8. ‘FLASH’ Bellekler

Geniş bellek hücresi kapasitesine sahip oku / yaz bellek olan ‘Flash bellekler’, uçucu olmayan (nonvolatile) belleklerdir. ‘Flash’ belleklerde yüksek yoğunluğun (büyük bilgi depolama kapasitesi) nedeni; bellek hücresi olarak MOS transistörün kullanılmasıdır. Hücrede depolanacak bilginin ‘0’ veya ‘1’ olması, MOS’un kapısı (gate) üzerinde şarj oluşması / oluşmaması sonucunu doğurur.

İdeal bir bellekte bulunması gereklidir; çok bilgi saklama, küçük erişim zamanı, uçucu olmama, okuma / yazma imkanı, yüksek işlem hızı, bit başına düşük maliyet gibi özelliklere sahip ‘Flash’ bellekler, diğer bellek tipleri ile karşılaşılınca üstünlüklerde sahiptir. Çünkü, diğer bellek türleri belirtilen özelliklerin bir kısmına sahip iken, Flash bellekler istenen tüm özelliklere sahiptirler. Flash bellekler, ROM, RAM ve kısıtlı depolama alanına sahip bir diskin karışımı olarak değerlendirilebilir.

Flash bellekler kolayca yeniden programlanabilirler. Çünkü oku / yaz özelliğine sahiptirler. Küçük kartlar şeklinde üretilen flash bellekler, uçucu olmayan (non-volatile) belleklerdir ve DRAM belleklerden farklı olarak enerji kesilince dahi saklanan bilgiyi korurlar.

ROM’lara göre kolayca yeniden programlanabilme üstünlüğüne sahip Flash bellekler, SRAM’lara göre yüksek bilgi kapasitesine sahip olma ve uçucu olmama üstünlüklerine sahiptirler. DRAM bellekler ile karşılaştırılan ‘Flash’ belleklerin, tazelenme işlemeye gerek duymama ve düşük güç tüketimi gibi üstünlüklerde sahip olduğu görülür.

Flash bellekler her bir byte için 10  $\mu$ sn yazma zamanına sahiptir. Bu değerler hızlı EEPROM’larda 5  $\mu$ sn ve EPROM’larda 100  $\mu$ sn’dır.

Yüksek hızları, güvenilir olmaları ve düşük enerji tüketimleri ile tüm dijital cihazlarda yaygın olarak kullanılan flash bellek teknolojisi beş farklı şekilde üretilmektedirler: compact flash, secure digital, multimedia card, smart media ve memory stick.

### **6.2.9. Bilgisayarlarda Kullanılan Bellek Çeşitleri**

Bilgisayarlarda ve özellikle PC’lerde kullanılan bellekler, ROM ve RAM belleklerin farklı yapımları şeklinde ihtiyaçlara göre geliştirilmesi ile oluşturuluyor. Belirli bir süreç içerisinde bilgisayarlarda kullanılan belleklerin genel özellikleri aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz.

**SRAM (Statik Random Access Memory):** Devreye akım sağlandığı sürece bilgilerin kaybolmadığı, 20nsn’lik hızda sahip, pahalı fakat hızlı, önbelleklerde tercih edilen bellek türü. Mikroişlemcilerde L1 ve L2 olarak isimlendirilen ön bellekler SRAM yapısındadırlar. Tasarım zorluğu, yüksek maliyeti nedeniyle statik bellekler ancak yüksek hızda ihtiyaç duyulan yerlerde kullanılır. Bir bitlik bilginin saklanması için iki adet transistör kullanılır ve ikinci transistör ilk transistörün çıkışını kontrol eder.

**DRAM (Dynamic RAM):** Bir bitlik bilgiyi saklamak için tek bir transistörün kullanıldığı, SRAM’e göre daha basit bir yapıda ve daha ucuz olmasına karşılık, saklanan bilgilerin

sürekli tazelenmesine ihtiyaç duyulan bellek türü. Ucuz ve SRAM'e göre daha yavaş olması nedeni ile bellek entegrelerinde kullanılır.

**EDO-RAM (Extended Data Output RAM):** DRAM'lerin geliştirilmesi ile oluşturulan, 50 - 70 nsn erişim hızında ve 66 MHz'de çalışan bellek türü. Bellek yuvalarına ikili gruplar halinde takılması gereklidir.

**VRAM (Video RAM):** Görüntü bilgilerini hızlı bir şekilde işlemek ve aktarmak için kullanılan bellek türü. İki ayrı giriş/çıkış birimine sahip ve bunlardan birisi görüntü bilgisini oluşturmak için kullanılırken, ikincisi bilgileri monitöre göndermek için kullanılır. İkinci port band genişliğini artırmaya rağmen iki katına çıkarmaz ve sadece yüksek çözünürlükte veya rengin söz konusu olması durumunda etki eder.

**WRAM (Windows RAM):** VRAM belleklerin geliştirilmesi ile elde edilir ve eklenen yeni devreler yardımı ile özel görüntü fonksiyonlarının daha hızlı gerçekleştirilmesi sağlanır. Özellikle animasyonlarda etkin olan WRAM bellekler, ekran kartlarında kullanılmaktadır.

**SGRAM (Synchronous Graphics RAM):** Verileri tek tek yerine bloklar halinde alarak işleyen ve bu özelliği nedeni ile okuma/yazma performansını önemli ölçüde artıran bellek türü. Özellikle grafik kartlarında kullanılmakta ve performansı artırmaktadır.

**SDRAM (Synchronous DRAM):** Mikroişlemci sistem frekansı ile belleğin belleğin çalışma frekansının birbiriyile senkronizeli çalışması için geliştirilen bellek türü. Belleğe giden komutlarda hızlanma ve sistem performansında artış sağlayan bellek türü. Piyasada PC 66, PC 100, PC 133 olarak üç farklı çeşidi bulunmaktadır. SDRAM'lere eklenen 'bellek kontrolü' devresi ile performansın arttığı belleklerde bilgiye erişim süresi ortalama 10nsn civarındadır.

**DDR-RAM (Double Data Rate RAM):** SD-RAM'lerin geliştirilmiş şekli olan DDR-RAM'ler, SDRAM II veya DDR-SDRAM olarak isimlendirilmektedir. Çalışma frekansları yüksek olan bu belleklerde 100 MHz'de çalışan PC 200 ve 133 MHz'de çalışan PC 266 olmak üzere iki çeşit bulunmaktadır. SDRAM'larda 3,3V olan çalışma geriliminin 2,5V'a indirilmesi nedeni ile taşınabilir bilgisayarlarda tercih edilmektedir.

**RAMBUS:** İş istasyonlarında yürütülen 3D grafik, video ve animasyonlarda tercih edilen bellek türü. RDRAM, Concurrent RDRAM ve Direct RDRAM olmak üzere üç farklı yapıda üretilmektedir. En basit yapıya sahip RDRAM'ler, DDR-SDRAM'lerdeki gibi düşen ve yükselen kenarları veri iletişimini için kullanır. Concurrent RAMBUS, RDRAM'in geliştirilmiş bir türüdür. Veri transferinin senkron olarak gerçekleştirildiği Concurrent RAMBUS'larda 60 MHz'lık çalışma frekansında saniyede 600 MBayt'lık veri transferi gerçekleştirilebilmektedir. Direct RAMBUS'lar ise en gelişmiş RAMBUS çeşididir ve 800 Mhz'lık çalışma frekansında saniyede 1,6 Gbayt'lık veri iletebilmektedir.


## 8. Bellek Ölçülerinin Genişletilmesi

Bellekler, her bir adreste saklanan kelime uzunluğu (bit sayısı) veya saklanabilecek kelime miktarı açısından genişletilebilirler. Her iki genişletme işlemini birlikte yapmakta mümkündür.


### 8.1 Bellek Kelime Uzunluğunun Genişletilmesi

Bir bellekte saklanabilecek kelimenin uzunluğunu artırmak için, veri yolundaki bitlerin (hatların) sayısını artırmak gereklidir. Örneğin; elimizde bulunan 4 bit kelime uzunluğuna sahip bellek entegreleri ile (Şekil 13.49.a), 8 bitlik kelime uzunluğuna sahip bellekler üretmek mümkündür (Şekil 13.49.b).

Kelime uzunluğunu artırmak amacıyla iki entegre birlikte kullanılmasına rağmen, gerekli olan adres hattı sayısında bir değişiklik yoktur. Diğer bir deyişle, bellek yapısı aynı bellek adresi sayısına sahiptir (Şekil 13.50). Adres yolu üzerine bir adresin yerleştirilmesi ile, iki entegrede bulunan aynı numaraları adresler seçilir ve her iki adreste bulunan değerler, veri yoluna yerleştirilir. Veri yolunda 8 hattın bulunması ve entegrelerdeki 8 bitlik bilginin aynı anda veri yoluna yerleştirilmesi nedeni ile kelime uzunluğu 8 bite yükseltilmiş olur. Herbir adreste saklanan bilgi ise 8 bite yükselmiştir.

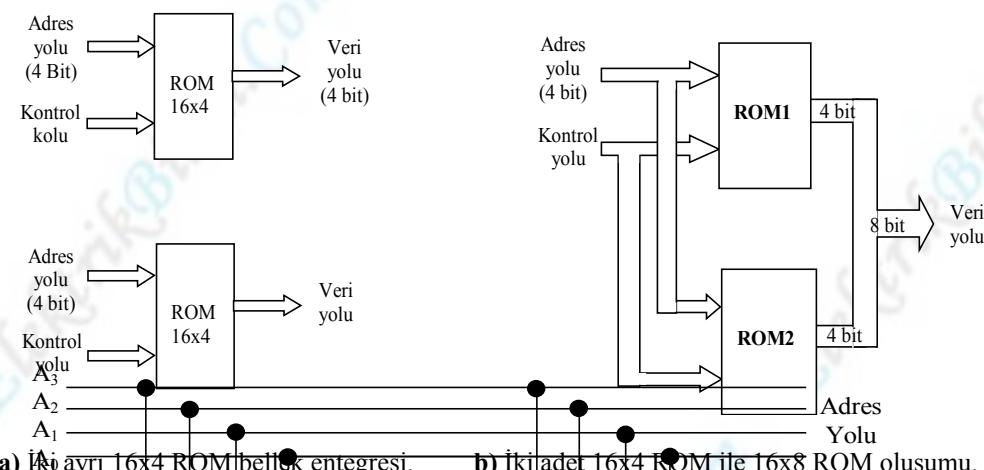

Şekil 13.49. İki adet 16x4 ROM kullanarak 16x8 bellek elde edilmesi.

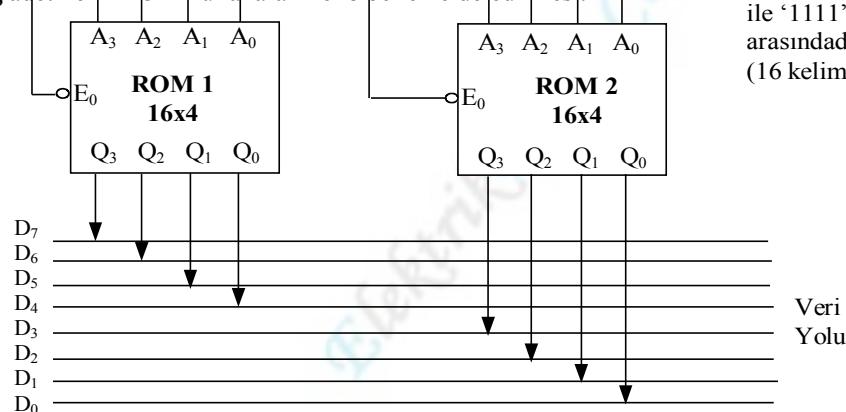

**Sekil 13.50.** ROM'ların kelime uzunluğunun genişletilmesi için gerekli bağlantı.

**Örnek 3 :** İki adet 256x4 RAM bellek kullanarak, 256x8 kapasitesinde bellek üretmek için gerekli bağlantıyı yapalım.


RAM bellekler, adres hattı bağlantısı olarak ROM bellekler ile aynı bağlantıya sahiptir. İki entegredeki aynı isimli adreslerin seçilmesi ile kelime uzunluğu artırılır (Şekil 13.51).

ROM belleklerden farklı olarak; oku / yaz kontrol girişlerinin yanı sıra, yazma girişlerine sahiptir. Yazma işlemi için  $W=0$  uygulanır ve belleğe yazılacak bilgiler veri yoluna yerleştirilir. Aynı veri yolu yazma işlemi sırasında yapılacak verilerin belleğe girilmesi veya okuma işlemi sırasında bellekteki bilgilerin alınması için kullanılır. Yazma işlemi sırasında, üç konumlu çıkış yetkisizlendirilir ve çıkışların etkilenmesi engellenir (Şekil 13.51).
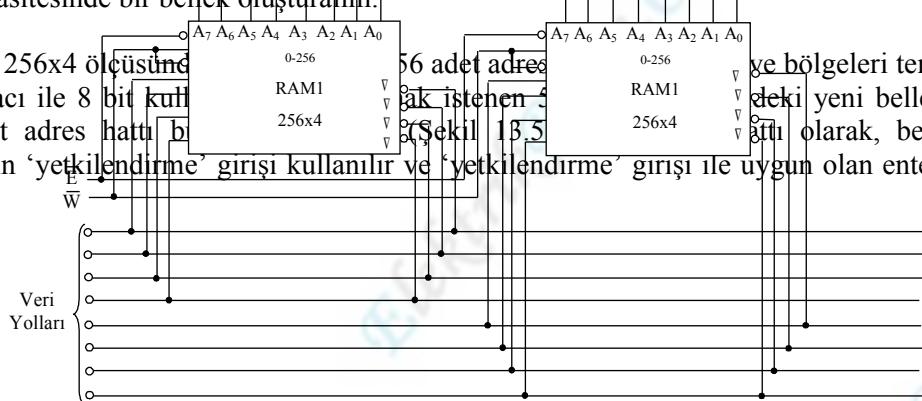
### **8.2. Bellek Bölgesi Sayısının Arttırılması**


Belleklerde saklanabilecek kelime sayısının artırılması için, adres sayısının artırılması gereklidir. Adres sayısının artırılması için ise, adresleri temsil eden ve adres kod çözümcisine uygulanan bitlerin sayısının artırılması gereklidir. Adres bit sayısının artırılması entegrelerin birlikte kullanılması ve entegrelerin iyerum şeklinde seçilmesi ile sağlanır.

Birbirinden bağımsız olarak kullanılabilen 256x4 ROM bellekleri kullanarak (Şekil 13.52.a), 512x4 kapasitesinde bir bellek oluşturalım.



aktif hale getirilir. ‘Yetkilendirme’ girişi ile aktif hale getirilen entegredeki bellek bölgeleri seçilir ve seçilen adres bölgelerine erişilebilir.

**Şekil 13.51.** İki adet 256x4 RAM ile 256x8 RAM bellek oluşturulması.

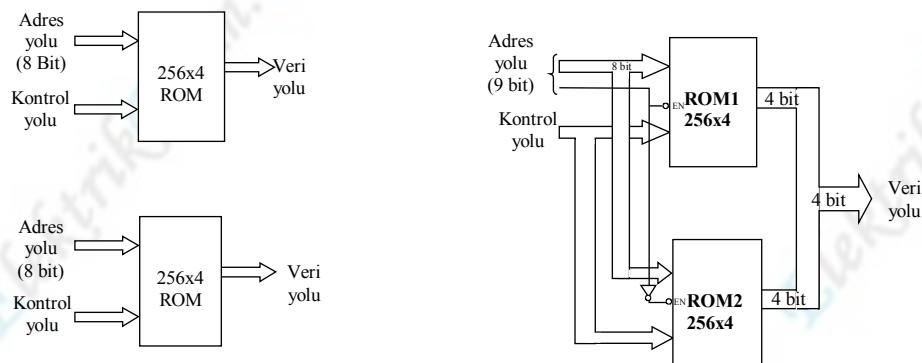


**Şekil 13.52.** Belleklerde adres sayısının genişletilmesi.

İki belleğin bir arada kullanılması ile Şekil 13.52'deki lojik bağlantı ortaya çıkar. Oluşan yeni devrede, veri taşıtımda dört hat bulunur ve her bir adres bölgesinde dört bitlik bilgi kaydedilebilir. Bunun anlamı; adres bölgelerinde bellekte saklanan kelime uzunlığında bir değişiklik yoktur.

Entegredeki  $E_1$  girişleri birleştirilerek, genel kontrol girişi olarak kullanılır.  $E_0$  girişleri ise, ' $A_8$ ' adres girişi gibi bağlanır ve  $A_8$ 'in değerine göre ROM1 veya ROM2 entegrelerinden birisi seçilir (Şekil 13.53).

$A_8$  girişi '0' yapıldığı zaman 'ROM1' seçilir ve bu entegre içerisindeki 256 adres bölgесine erişilebilir.  $A_0-A_7$  adres bitlerinin durumuna göre 'ROM1' içerisindeki adresler seçilir.  $A_8=1$  olması durumunda, 'DEĞİL' kapısında terslenen ve  $E_0$  girişine uygulanan değer, 'ROM2' entegresini aktif hale getirir. 'ROM2' aktif olmasından dolayı,  $A_0-A_7$  girişlerine uygulanan değere göre 'ROM2' içerisindeki adres bölgeleri seçilebilir.

ROM bellekler gibi, RAM belleklerinde bilgi saklama kapasitesinin artırılması mümkündür. RAM belleklerin kapasite artırımı örneğin açısından, iki adet 16x4 RAM bellek kullanarak, 32x4 RAM bellek elde edilmesini inceleyelim.

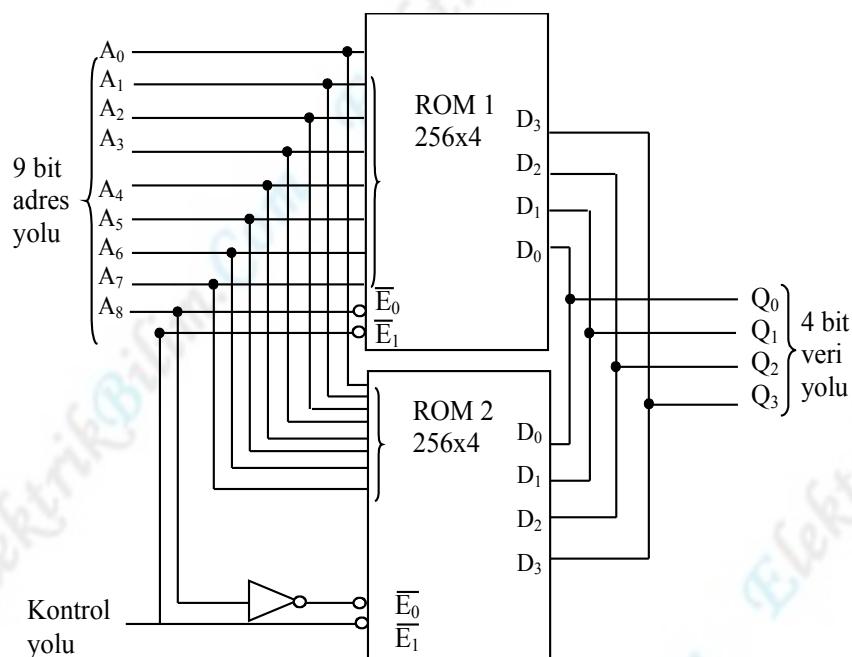

Şekil 13.53. ROM Belleklerde adres sayısının artırılması.


Kullanılacak RAM bellekler dört bit kelime uzunluğuna sahip olduğundan, entegrelerin I/O girişleri ortak olarak bağlanabilir. Bellek entegreleri sıra ile yetkilendirilerek seçildiklerinden, çıkışların aynı taşılara bağlanması bir problem oluşturmaz. CS girişlerinin

‘DEĞİL’ kapısı üzerinden birlikte bağlanması, iki entegrenin aynı anda aktif olmasını engeller.

İki adet 16x4 RAM’ın Şekil 13.54’deki gibi bağlanması ile oluşan 32x4 kapasitesindeki bellekte, 32 adres bölgesi bulunur. 32 adres bölgesini temsil etmesi için gerekli 5. Adres hattı ( $A_4$ ), CS girişinin kullanılması ile sağlanır.  $A_4$  girişinin değerine göre RAM belleklerden birisi seçilir.  $A_0$ - $A_3$  adres girişlerinin değerlerine göre, seçilen entegredeki 16 adres bölgelerinden birisine erişilir. Erişilen adres bölgesindeki bilgi veri yoluna yerleştirilir.

$A_4=0$  olması ile RAM1 seçilir ve RAM1 içerisindeki adresler aktif olur. Aktif olan bölgelerde R / W girişinin değerine bağlı olarak yazma veya okuma işlemi yapılabilir.

$A_4=1$  ise, RAM2 seçilir ve RAM2 içerisindeki adreslerde işlem yapılabilir. Seçilmeyene entegrenin veri çıkışları yüksek dirence sahiptir ve veri taşıtları üzerinde etkisi yoktur.

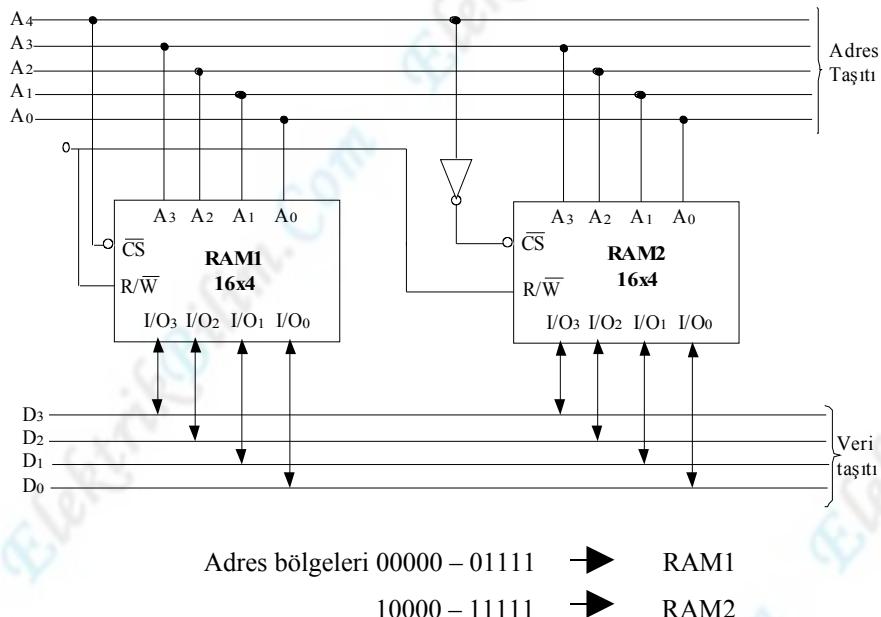

Şekil 13.54. İki 16x4 RAM bellek kullanarak 32x4 RAM bellek oluşturulması.

### Tekrarlama ve Çalışma Soruları

1. Bellekleri tarif ediniz.
2. Bellekleri kullandıkları yere ve yapım malzemesine göre sınıflandırınız.

3. Belleklerde kapasite hız ilişkisini açıklayınız.
4. Yardımcı bellek elemanlarını sıralayınız.
5. Belleklere bilgi yerleştirilmesi yöntemleri nelerdir?
6. 'Bellek hücresi' ve 'Bellek kelimesi' terimlerini açıklayınız.
7. 'Bellek dizisi' terimini açıklayarak  $16 \times 4$  ve  $12 \times 8$  bellek dizileri oluşturunuz.
8. 'Bellek kapasitesi' teriminin tarifini yapınız.
9. 'Byte' ve 'Nibble' kaç bitlik bilgiyi tarif etmektedir.
10. '6Mx8' ve '10Mx16' kapasiteli belleklerde saklanabilecek bilgi miktarını bulunuz.
11. Belleklerde adres bölgesini bulma işlemini özetleyiniz.
12. 'Belleklerde erişim zamanı' terimini açıklayınız.
13. Belleklerde okuma işlemini özetleyiniz
14. Bellek entegrelerinde hangi girişler bulunur.
15. Belleklerde bulunan taşıt çeşitleri ve işlevleri nedir?
16. Bellekleri farklı bakış açıları ile sınıflandırınız.
17. 'Manyetik bellekleri' açıklayınız.
18. Manyetik bellek çeşitleri nelerdir?
19. Optik disk belleklerin genel çalışma prensiplerini özetleyiniz.
20. Yalnızca okunabilen belleklerin (ROM) yapısını açıklayınız.
21. Silinip-programlanabilir ROM'ların çalışma prensibini açıklayarak, çeşitlerini sıralayınız.
22. En yeni teknoloji ile üretilen bellek türü nedir?
23. 'Bellek yetkilendirme' işlemini tanımlayınız.
24. RAM bellek uygulama alanlarına örnek veriniz.
25. RAM belleklerin özelliklerini özetleyiniz.
26. RAM bellek iç yapısını şekilde açıklayınız.
27.  $4 \times 4$  RAM bellek organizasyonunu şekilde kısaca açıklayınız.
28. RAM çeşitlerini özetleyiniz.
29. Statik RAM'ların genel özelliklerini açıklayınız.

30. SRAM hücresi lojik şemasını çizerek, kısaca özetleyiniz.
31. Dinamik RAM temel hücresinin genel özellikleri nelerdir?
32. DRAM'larda ‘bellek tazeleme’ işlemini özetleyiniz.
33. 8Kx1 DRAM bellek hücresinin hücre düzenlemesini şekilde açıklayınız.
34. ROM belleklerde bulunan genel kısımlar nelerdir.
35. Flash bellekleri diğer bellek türleri ile karşılaştırınız.
36. Adres kod çözüçülerin işlevi nedir?
37. Belleklerin ölçülerinin genişletilmesi işlemini özetleyiniz.
38. 4x4 ROM bellekler kullanarak 4x8 bellek elde ediniz.
39. 16x8 ROM bellekler kullanarak 16x16 bellek elde ediniz.
40. 16x4 RAM bellekler ile, 16x16 bellek elde ediniz.
41. RAM ve ROM belleklerde kelime uzunluğunun artırılması için işlem farkı var mıdır?
42. 16x16 ROM bellekler kullanarak 32x16 bellek oluşturunuz.
43. 16x16 RAM bellekler ile 32x32 bellek oluşturulabilir mi?
44. E<sup>2</sup>EPROM belleklerin diğer ROM bellek türlerine üstünlükleri nelerdir?
45. ROM uygulama alanlarına 3 örnek veriniz.
46. ROM belleklerin veri tabloları oluşturmak amacıyla kullanımını açıklayınız.
47. Transistor kullanan SRAM ile MOS ve CMOS kullanan SRAM'ler arasındaki yapı farkı nedir?
48. 16Kx1 RAM entegresinin hücre düzenlemesini çiziniz.
49. Flash belleklerin genel özellikleri nelerdir?
50. Dinamik belleklerde bellek tazeleme işlemi hangi işlem sırasında yapılır?

