

kojik

Devreler

Google Classroom = bilgiç

işaretler → Digital ve Analog



$$a = \frac{V_{MAX}}{2^N - 1}$$

bit adeti

(gözlemlük)

4 bit = nibble

2 byte = word

ÖR 4 bitlik bir DAC devresinin çıkışının girişi gerilim aralığı 0V ile 6V arasında. 0000 sayısal girişi 0V'a, 1111 6V'a varlıklar geliyor

$$\begin{array}{c|c} 0000 & 0V \\ 0001 & ? \\ 0010 & 0,8 \downarrow 0,4 \end{array} \rightarrow a = \frac{6V}{2^4-1} = \frac{6}{15} = 0,4 \quad a = 0,4 \rightarrow \text{gözlemlük}$$

Dersimde binary to decimal, hexadecimal to decimal örnekleri
gözdük

ÖR $(33)_{10} = (?)_2$

$$\begin{array}{r} 33 \mid 2 \\ -32 \mid 1 \\ \hline 1 \mid 2 \end{array} \quad \begin{array}{r} 16 \mid 2 \\ -16 \mid 8 \\ \hline 0 \mid 2 \end{array} \quad \begin{array}{r} 8 \mid 2 \\ -8 \mid 0 \\ \hline 0 \mid 2 \end{array}$$

100001

LSB MSB

ÖR $(153.51)_8 = (?)_{10}$

$$\begin{array}{r} 8^2 \downarrow \quad 8^1 \downarrow \quad 8^0 \downarrow \quad 8^{-1} \downarrow \\ 1 \quad 5 \quad 1 \quad 3 \end{array} \rightarrow \frac{1}{8} + \frac{1}{64}$$

$$64 \times 1 + 8 \times 5 + 1 \times 3 = 107. \frac{1}{64}$$

ÖR $(10011100001)_2 = (?)_{16}$

$$\begin{array}{r} 1 \downarrow \quad 0 \downarrow \quad 1 \downarrow \\ 8 \quad 12 \quad 3 \end{array} \quad 12 = C$$

$(8C31)_{16}$

Gökarma işleminde
2's complement kullanılır
ters çevir +1 ekle

2's complement OR


$$\begin{array}{r}
 10011 \\
 -10100 \\
 \hline
 \text{00001} \\
 \hline
 \end{array}
 \rightarrow
 \begin{array}{r}
 00100 \\
 +1 \\
 \hline
 01100
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 10011 \\
 +01100 \\
 \hline
 \text{11111}
 \end{array}
 \rightarrow
 \begin{array}{l}
 \text{elde olsa sayı Pozitif olur} \\
 \text{elde yok sayı negatif sayıdır} \\
 \text{ne olursa da anlamak için telsiz} \\
 \text{2's complement yapacagız}
 \end{array}$$


$$\begin{array}{r}
 00000 \\
 +1 \\
 \hline
 00001
 \end{array}
 \rightarrow \text{sayı } \underline{-1}$$

3 farklı kodu, Aiken, Gray,


Ve (AND) İşlemi

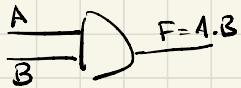


| A | B | $F = A \cdot B$ |
|---|---|-----------------|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

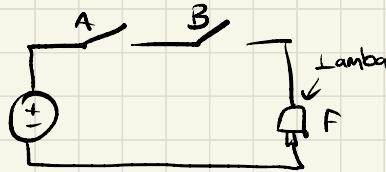


Veya (OR) İşlemi

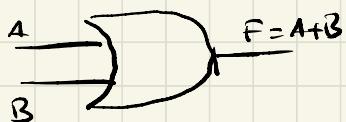


| A | B | $F = A + B$ |
|---|---|-------------|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |

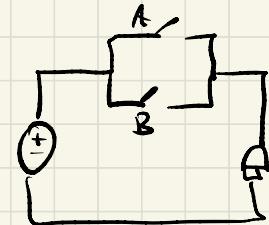


Tümleme İşreti (NOT)

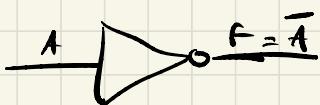


| A | $F = \bar{A}$ |
|---|---------------|
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |

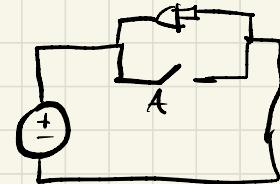


Tümleyen Veya İşlemi (NAND)

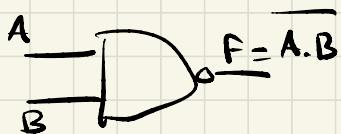


| A | B | $F = \overline{A \cdot B}$ |
|---|---|----------------------------|
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

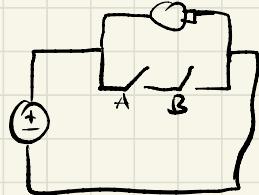


Tümleyen Veya İşlemi (NOR)

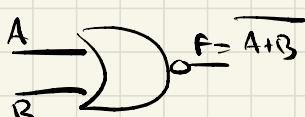

| A | B | $F = \overline{A + B}$ |
|---|---|------------------------|
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 |

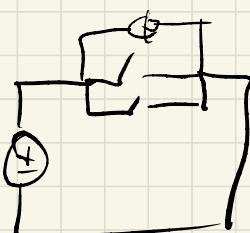

YADA - ÖZEL VEYA (XOR)

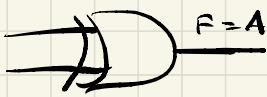


$$F = A \oplus B$$

$$F = A \oplus B = \bar{A}B + A\bar{B}$$

| A | B | F = A ⊕ B |
|---|---|-----------|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |



TYADA - VEYA Degil (X NOR)

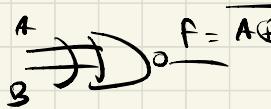

$$F = \overline{A \oplus B}$$

| A | B | F |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |



2. Hafta Bitimi

3. hafta Başlangıç

Slaytton devam et. H 01 2

Sayfa 26'ya Kadar

ÖR: $(\bar{A} + AB\bar{C})(A + \bar{C}) = ?$

Ques: $\overline{ABC} + A(\overline{CD} + \overline{B}) = ?$

$$\overline{ABC} + A\overline{C}\overline{D} + A\overline{B}$$

$$\overline{B}(A + \overline{AC}) + A\overline{C}\overline{D}$$

$$\overline{B}(A + \overline{C}) + A\overline{C}\overline{D}$$

Ans: $(AB + C)(\overline{BD} + \overline{CE}) + (\overline{AB} + \overline{C})$

$$(x + \bar{x}) \bar{x} + \cdot (\overline{AB + C}) + (\overline{BD} + \overline{CE})$$

$$(\bar{A} + \bar{B}, \bar{C}) \quad (\bar{x} + \bar{B} + \bar{C})$$

$$(\bar{A}\bar{B} + \bar{A}\bar{C})$$

Minterm - Maxterm

Sum Of Product

| X | Y | Z | F |
|---|---|---|---------------------------------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 $\rightarrow x + y + z$ |
| 0 | 0 | 1 | 1 $\rightarrow \bar{x}\bar{y}z$ |
| 0 | 1 | 0 | 0 $\rightarrow x + \bar{y} + z$ |
| 0 | 1 | 1 | 1 $\rightarrow \bar{x}yz$ |
| 1 | 0 | 0 | 0 $\rightarrow \bar{x} + y + z$ |
| 1 | 0 | 1 | 0 $\rightarrow \bar{x} + y + \bar{z}$ |
| 1 | 1 | 0 | 1 $\rightarrow x + y\bar{z}$ |
| 1 | 1 | 1 | 1 $\rightarrow xy\bar{z}$ |

$$f(x, y, z) = M_1 + M_3 + M_6 + M_7$$

$$= \bar{x}\bar{y}z + \bar{x}yz + xy\bar{z} + xyz$$

$$F(x, y, z) = M_0 \cdot M_2 \cdot M_4 \cdot M_5$$

$$= (x + y + z)(x + \bar{y} + z)(\bar{x} + y + z)(\bar{x} + y + \bar{z})$$

Product of Sum

$$\text{OR} = f(a, b, c) = ab + ac$$

1-) Dogruluk Tablosu?


2-) min ve max terimleri yazılacak

3-) Logik kapılarda minterm ve maxterm tozumları yapılacak.

| a | b | c | f |
|---|---|---|-------------------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 → $a+b+c$ |
| 0 | 0 | 1 | 0 → $a+b+\bar{c}$ |
| 0 | 1 | 0 | 0 → $a+\bar{b}+c$ |
| 0 | 1 | 1 | 0 → $a+\bar{b}+\bar{c}$ |
| 1 | 0 | 0 | 0 → $\bar{a}+b+c$ |
| 1 | 0 | 1 | 1 → $a\bar{b}c$ |
| 1 | 1 | 0 | 1 → $a\bar{b}\bar{c}$ |
| 1 | 1 | 1 | 1 → $a\bar{b}c$ |

$$f(a, b, c) = M_0 \cdot M_1 \cdot M_2 \cdot M_3 \cdot M_4$$

$$f(a, b, c) = m_5 + m_6 + m_7$$

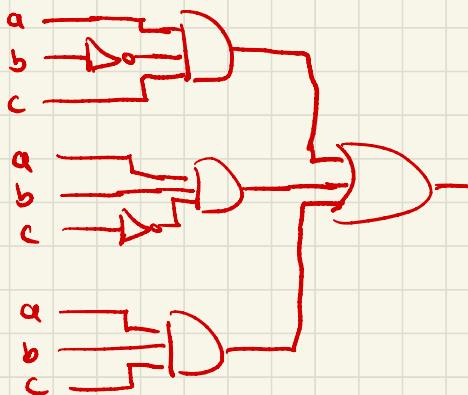

$$\bar{OR} = f(a, b, c, d) = \bar{c}d(a+b) + cd(a+b) \\ = (a+b)d$$

| a | b | c | d | F |
|---|---|---|---|---------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 → a+b+c+d |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 → a+b+c+d̄ |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 → a+b+c̄+d |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 → a+b+c̄+d̄ |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 → a+b̄+c+d |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 → ab̄cd |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 → a+b̄+c̄+d |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 → ab̄cd |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 → a+b+c+d |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 → ab̄cd |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 → a+b̄+c+d |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 → abc̄d |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 → āb+c+d |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 → abc̄d |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 → āb+c̄+d |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 → abcd |

$$f(a, b, c, d) = M_5 + M_7 + M_9 + M_{11} + M_{13} + M_{15}$$

$$f(a, b, c, d) = M_0 \cdot M_1 \cdot M_2 \cdot M_3 \cdot M_4 \cdot M_6 \cdot M_8 \\ \cdot M_{10} \cdot M_{12} \cdot M_{14}$$

$$\bar{c}d(a+b) + cd(a+b)$$

$$(b\bar{b})'a\bar{c}d + b\bar{c}d + acd + bcd$$

$$ab\bar{c}d + a\bar{b}\bar{c}d + \bar{a}b\bar{c}d + ab\bar{c}d + a\bar{b}cd + \bar{a}bcd$$

Literal $\rightarrow L >$ kac degisken kullanildigi yazilir

Gate \rightarrow kapilarin kac girisle kullanildigi

GN \rightarrow "

" " " " ve not kapilarini etle

$$F = ABC + \bar{A}\bar{B}\bar{C}$$


$$L=6$$

$$G=8$$


$$GN=11$$

~ Karnaugh Maps ~

AYRIK Matematik ten back.

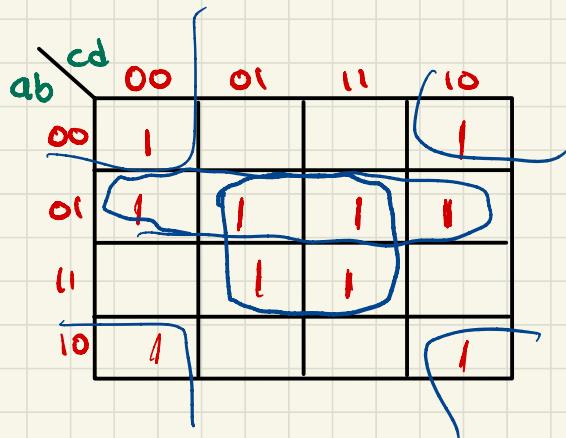
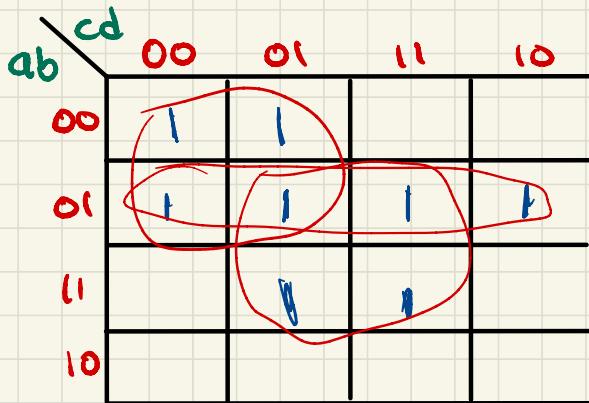
$$\begin{array}{l} x' z' \\ x' w' \\ b' d' + \bar{a} b + b d' \\ \checkmark \end{array}$$







$$\bar{a}\bar{c} + b\bar{d} + \bar{a}b$$



| ab | cd | 00 | 01 | 11 | 10 |
|----|----|----|----|----|----|
| 00 | X | 1 | 1 | | X |
| 01 | O | 1 | 1 | O | |
| 11 | O | O | O | O | |
| 10 | I | O | O | X | |

$$a'd + b'd'$$

○ → maxterm

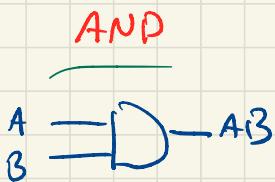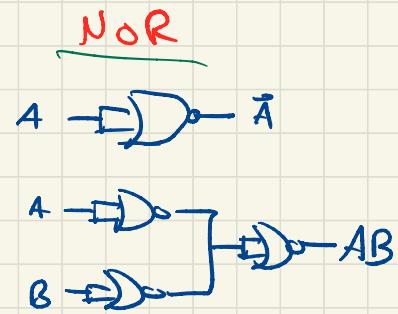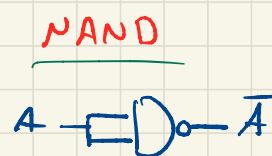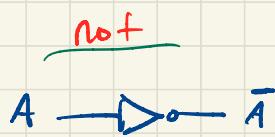

$$\overline{AB} = A \cdot B$$

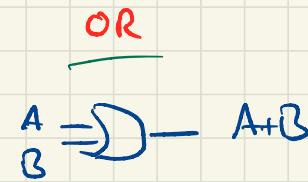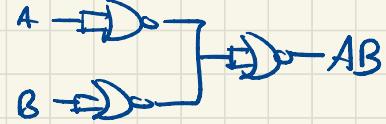

$$A + B = \overline{\overline{A} \cdot \overline{B}}$$

$$A + B = \overline{(\overline{A} \cdot \overline{B})}$$

OR $f(a,b,c) = \bar{a}\bar{b}c + \bar{a}bc + ab\bar{c} + abc$

① → indirgeyiniz K-Map


② → logik diyagramı NAND ile gerçekleştiniz.

③ → " " " NOR "


① →

| | | | | | |
|---|-------------------|----|----|----|----|
| | $a \backslash bc$ | 00 | 01 | 11 | 10 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | | |
| 1 | | 1 | 1 | | |

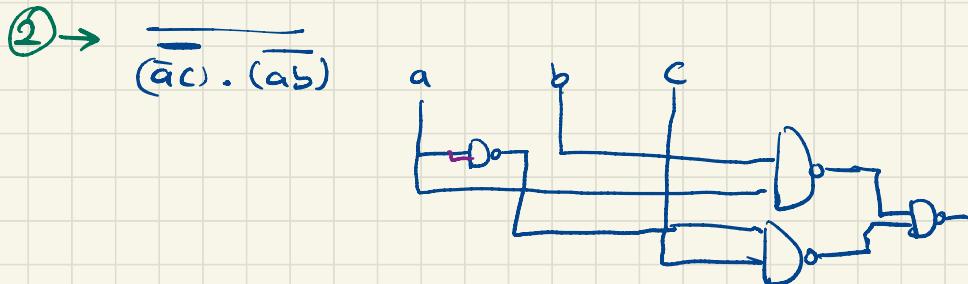$f = \overline{\overline{ac} + ab} \rightarrow (\overline{\overline{ac}}) + (\overline{ab})$
 $\bar{f} = f$



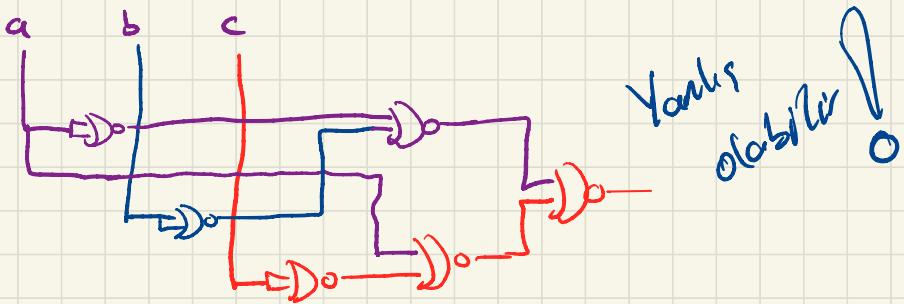
③ $(a + \bar{c}) \cdot (\bar{a} + \bar{b}) = (\overline{a + \bar{c}}) + (\overline{\bar{a} + \bar{b}})$



~~OR~~
 $f(a, b, c) = (a+b)(\bar{a}+c)$

① → Lojik diyagramını NOR ile gerçekleştiniz

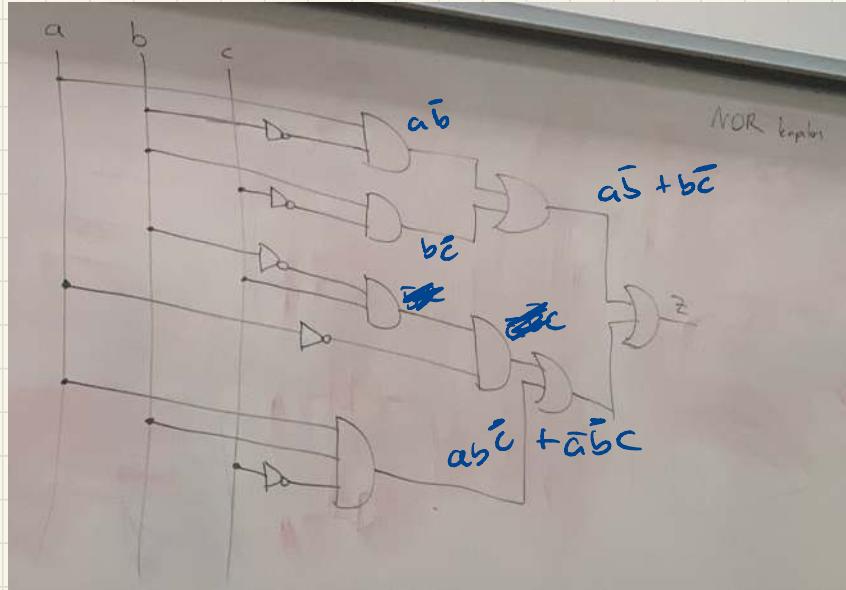$\bar{f} \rightarrow (\overline{a+b}) + (\overline{\bar{a}+c})$



$$f = ?$$

$$f(a, b, c) = ab\bar{c} + \bar{a}\bar{b}c + a\bar{b} + b\bar{c}$$

~~SR~~

| a | b | c | F |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

@ SOP çeviriye z fonksiyonu (knod)


④ NAND

⑤ NOR

⑥ element karmaşılığı açısından hangi
tür tasarımın kullanım mos, gerekliliğini
kaygısayınız.

⑦ $\rightarrow f(abc) = \bar{a}\bar{b}c + \bar{a}\bar{b}c + ab\bar{c} + abc$

$$\bar{a}\bar{b}c + \\ a + b + c$$

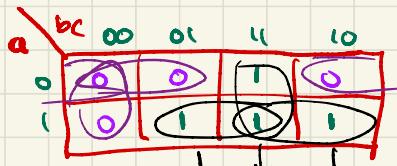

$$(a+b)(a+c)(b+c)$$

↓
Maxterm

Minterm $\leftarrow a\bar{c} + b\bar{c} + ab$

$$\textcircled{b} \rightarrow \bar{f} = f \quad (\overline{a \cdot c})(\overline{b \cdot c})(\overline{a \cdot b}) \rightarrow \underline{\text{nor}} \text{ iin}$$

$$\textcircled{c} \rightarrow \bar{f} = f \quad (\overline{a+b}) + (\overline{b+c}) + (\overline{a+c}) \rightarrow \underline{\text{nor}} \text{ iin}$$

KOMBİNAZİONAL DEVRELER

~~SORU~~

Bir hava alanında sehir merkezine 20 dk'dan bir helikopter seferi düzenlenmektedir. Helikopterlerde bulunan bir sayici değer sıfır kodlu helikoptere binen yolcular saymaktadır. helikopterler 7 kişilikler. Iteli kopterlerin kalkması için

- Kalkış 20 meni henüz gelmediyse helikopterin dolmuş olması
- " " " geldiyse, içinde en az 2 yolcu olması gerekenle Pilotun kalkabilmesi için gerekli işaret verecek Kombinasyonel lojik devresi tasarluyınız.

if zone ≥ 7 ✓ time dont care X
 if zone ≥ 2 ✓ time care ✓

| time | Input | | | Output | Yolk |
|------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|------|
| | zone ₂ | zone ₁ | zone ₀ | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |


1 Saatle

zone₂ > 7 time do not care
 time was come but zone₂ < 2
 time was come and zone₂ > 7

| T_2 | Z_1 | 00 | 01 | 11 | 10 |
|-------|-------|----|----|----|----|
| T_2 | 00 | | | | |
| 00 | | | | | |
| 01 | | | 1 | | |
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 10 | | 1 | 1 | | |

mixterm
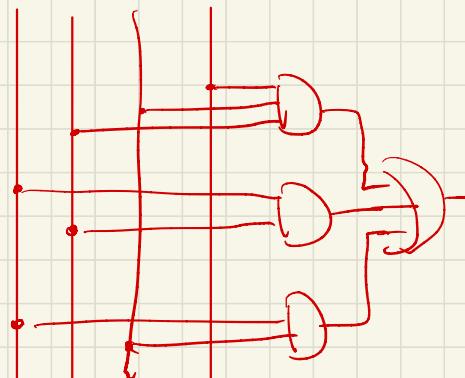
$$f_{\text{mix}} = T_2 Z_2 + T_2 z_1 + A_2 A_1 A_0$$



-(Toplama / Çıkarma) Aritmetik işlemler


- Yarı toplayıcı IC1 devre
- Tam toplayıcı IC1 devre
- Yarı çıkarıcı
- Tam çıkarıcı
- Tam Toplama / Çıkarma Devresi
- Seçiciler
- Kod Gözüçüleri (Decoder -DEC)
- Kodlayıcılar (Encoder -ENC)
- Dağıtıcılar (Demux-Demultiplexer)
- ALU

Yarı Toplayıcı

| a | b | T | C |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |

$$T = a \oplus b$$

$$C = a \cdot b$$

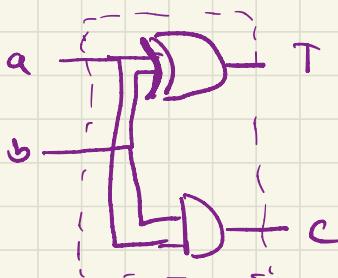

Tam Toplayıcı


| Eg | a | b | T | C |
|----|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| Eg | ab | 00 | 01 | 11 | 10 |
|----|----|----|----|----|----|
| 0 | 00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |

$$T = E_g + a + b$$

| Eg | ab | 00 | 01 | 11 | 10 |
|----|----|----|----|----|----|
| 0 | 00 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 |

$$C = ab + E_g (b+a)$$

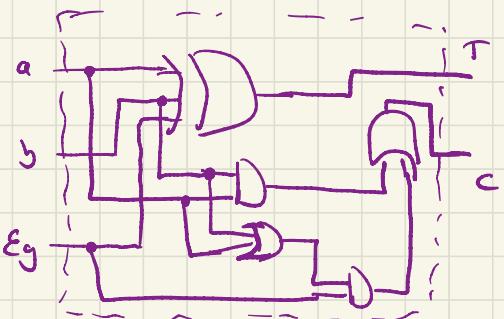

Yarı Çıkarma

| a | b | F | B |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |

$$F = a \oplus b$$

$$B = \bar{a} \cdot b$$

$$\begin{array}{r} 9 \\ - 5 \\ \hline 4 \end{array}$$


Tam Çıkarma

| a | b | Eg | F | B |
|---|---|----|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

$$F = a \oplus b \oplus Eg$$

$$B = b \cdot Eg + \bar{a} \cdot Eg + \bar{a}b$$

$$B = bEg + \bar{a}(Eg + b)$$

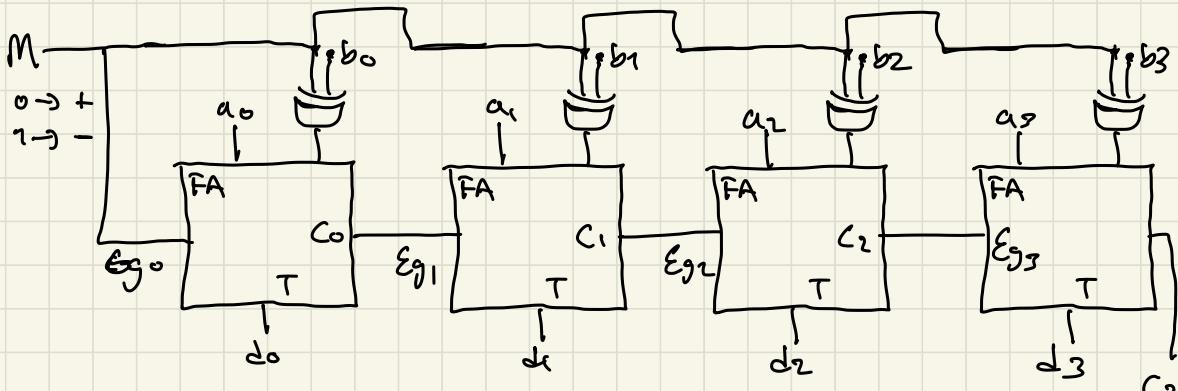

TOPLAMA / Çıkarma Dersi

4 girişli 1 çıkışlı derinliği 3 olan bir BCD kodlayıcısının
sağlıyor 2 ve ya 3 tane bölünebilir ya da
oluşumlu olduğunu söyleyelim.

a) $T \cdot T = ?$

b) Çıkış ifadesini bulmayıńız.

c) Nand ile yapabileceğiniz

| A_3 | A_2 | A_1 | A_0 | F |
|-------|-------|-------|-------|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |

$$P = \frac{\overline{A_0 + A_3 + \overline{A_2}A_1}}{(A_0\overline{A_3}) \cdot (\overline{A_2}A_1)}$$

$$\begin{aligned} F(1) = & \overline{A_3}A_2\overline{A_1}\overline{A_0} + \overline{A_3}A_2A_1\overline{A_0} + \overline{A_3}\overline{A_2}A_1A_0 \\ & + \overline{A_3}A_2\overline{A_1}\overline{A_0} + \overline{A_3}A_2A_1\overline{A_0} + A_3\overline{A_2}\overline{A_1}\overline{A_0} \\ & + A_3\overline{A_2}\overline{A_1}A_0 \end{aligned}$$

$$(A_3 + A_2 + A_1 + A_0) (A_3 + \overline{A_2} + \overline{A_1} + \overline{A_0})$$

$$(A_3 + A_2 + A_1 + A_0)$$

| A_3A_2 | 00 | 01 | 11 | 10 |
|----------|----|----|----|----|
| 00 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 01 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | x | x | x | x |
| 10 | 1 | 1 | x | x |

$$f = \overline{A_0} + A_3 + \overline{A_2}A_1$$


Bir ayıçraya katılan 4 kesi konularını önderinde bulunan butonlar basıncı belirtiyorlar. Teklifi kabul eden kesi butona basıncı faydalıdır. Salonda bulunan yeşil ve kirmizi olan 2 lamba ile

$$\begin{array}{ll}
 \text{kesi} & = 0 \text{ veya } 1 \quad \text{ise} \quad \rightarrow \text{kirmizi} \\
 " & = 2 \quad " \quad " \quad \rightarrow \text{her ekse} \\
 " & = 3 \quad " \quad " \quad \rightarrow \text{yeşil}
 \end{array}$$

a) $T.T = ?$

b) Çöz deneysel

| P | a | b | c | d | K | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |

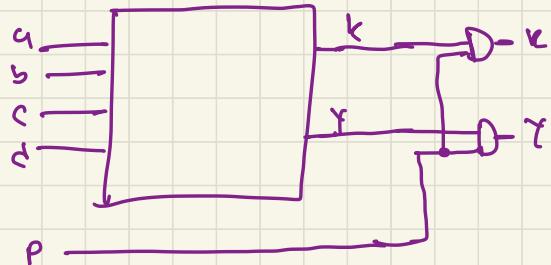

| ab | cd | 00 | 01 | 11 | 10 |
|----|----|----|----|----|----|
| 00 | 00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 00 | 01 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 01 | 01 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | 01 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 00 | 0 | 1 | 1 | 1 |

Enabling function



EN → 0 ise $F \rightarrow 0$
 EN → 1 ise $F \rightarrow X$



EN → 0 ise $F \rightarrow 1$
 EN → 1 ise $F \rightarrow X$

Decoding


$n = \text{Input} \rightarrow \text{ise} \rightarrow n \leq m \leq 2^n$
 $m = \text{Out put}$

1-to-2 Line Decoder


| | | D ₀ | D ₁ |
|---|--|----------------|----------------|
| 0 | | 1 | 0 |
| 1 | | 0 | 1 |

2-to-4 Line Decoder

| A ₁ | A ₀ | D ₀ | D ₁ | D ₂ | D ₃ |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

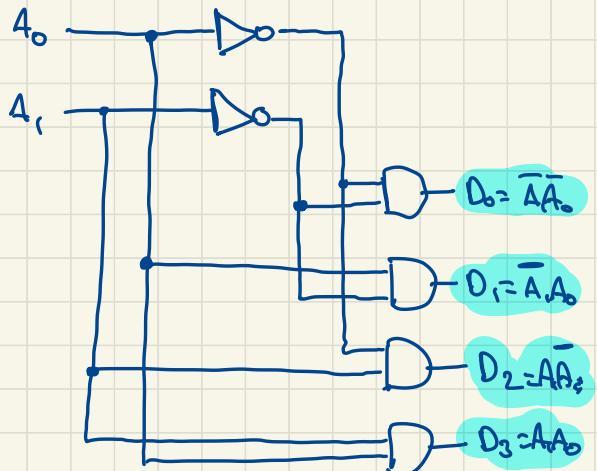


Decoder With Enable

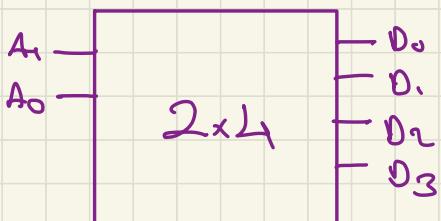

$E_n = 1$ da aktif



| E_n | A_1 | A_0 | D_0 | D_1 | D_2 | D_3 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 0 | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

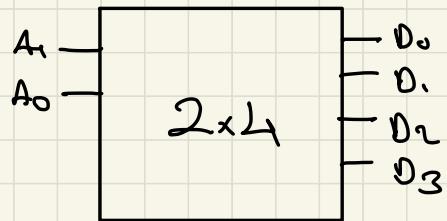

$E_n = 0$ da aktif


| E_n | A_1 | A_0 | D_0 | D_1 | D_2 | D_3 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

MUX

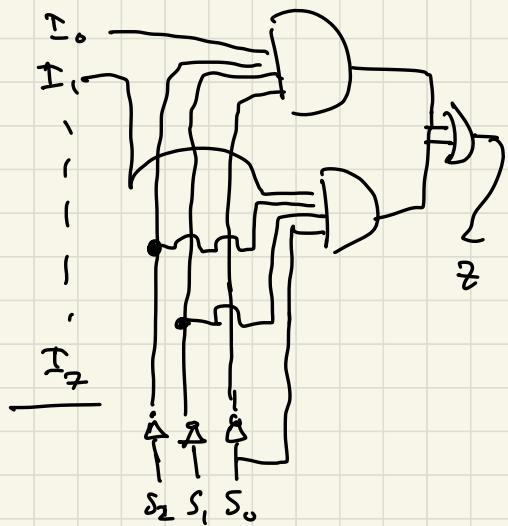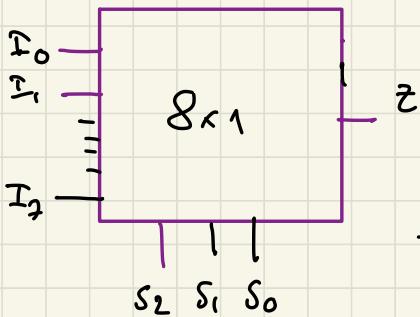

OB

| X_1 | X_2 | X_3 | X_4 | Z |
|-------|-------|-------|-------|-----|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |


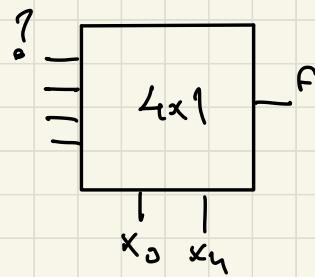


$$f = \overline{x_1} \overline{x_2} x_3 + \overline{x_1} x_2 x_3 + x_1 \overline{x_2}$$


$$f = \overline{x_0} \overline{x_3} (\overline{x_1} \overline{x_2}) + \overline{x_0} x_3 (\overline{x_1} x_2 + x_1 \overline{x_2}) + x_0 \overline{x_3} (\overline{x_1} x_2 + x_1 \overline{x_2}) + x_0 x_3 (\overline{x_1} + \overline{x_2})$$

| i | x_3 | x_2 | I_i |
|---|-------|-------|-----------------------------------|
| 0 | 0 | 0 | $\overline{x_1} \overline{x_2}$ |
| 1 | 0 | 1 | $\overline{x_1} \oplus x_2$ |
| 2 | 1 | 0 | $\overline{x_2}$ |
| 3 | 1 | 1 | $\overline{x_1} + \overline{x_2}$ |

- Dagiticiler (Demultiplexer - Demux)

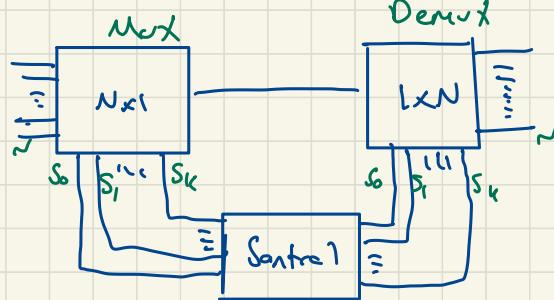
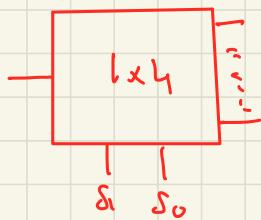


OR $f(c, b, a) = \sum(1, 2, 4, 7)$

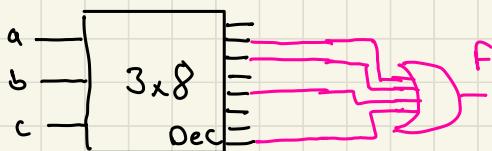

ÖR


Soru = Doğruluk tablosunu oluşturun 2.

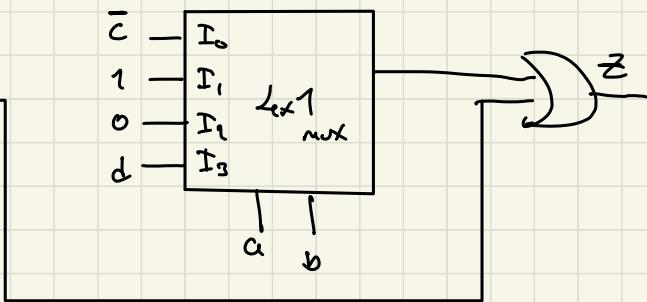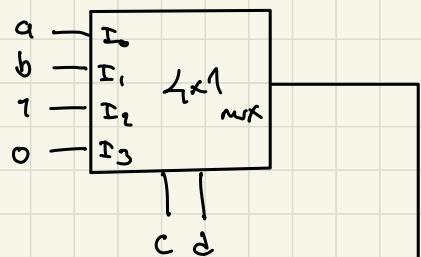

| a | b | c | d | Z |
|---|---|---|---|-----|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

ÖR

a, b, c seqme kolu ile 8×1
bir mux yapın

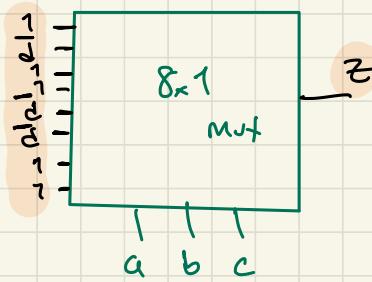


BCD aktarımı
(0-9)

bir de eşlik biti var

BCD deki 1'lerin tek
x₁x₂
yapan
eslik biti

Seqenci mux ile gecilebilir

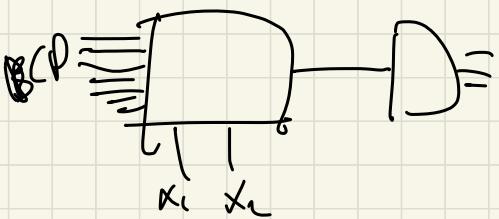

| X_1 | X_2 | \bar{X}_1 | \bar{X}_2 | Z |
|-------|-------|-------------|-------------|-----|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

$\bar{X}_1 \text{ and } \bar{X}_2$
 $t_n \text{ or } t_g$

