Ders 5 Çalışma Özeti

Ders 5 Çalışma Özeti

Genel Konular

- Asıl ders yaklaşık 00:07'de başlar. İlk dakikalar sohbettir.
- Geçen haftadan kalan programlanabilir lojik cihazlar
  - PLA'nın kısa tekrarı (bir öğrencinin isteğiyle).
  - PAL (Programmable Array Logic) yapısı ve 4 çıkışlı örnek.
- Bellek temelleri (Memory Basics)
  - RAM türleri: statik RAM (SRAM) ve dinamik RAM (DRAM).
  - Bellek organizasyonu: adres, kelime (word), kapasite gösterimi.
  - Bellek blok diyagramı ve kontrol girişleri (chip select, read/write).
  - Yazma ve okuma döngülerinin zamanlama diyagramı.
  - Uçucu (volatile) ve kalıcı (non-volatile) bellek.
  - SRAM hücresi, RAM bit dilimi (bit slice), 16×1 RAM.
  - Çakışık seçim (coincident selection): satır ve sütun decoder'ları.
  - Üç durumlu (three-state) çıkış.
- Daha büyük bellek oluşturma
  - Boyuna uzatma (daha çok satır, making larger memories).
  - Enine genişletme (daha geniş kelime, making wider memories).
  - Adres ucu, veri ucu ve çip sayısı hesap alıştırmaları.

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- Bellek genişletme konusu önemlidir. "Bu konularla ilgili mutlaka sınavda soru olacak."
- Kitabın bölüm sonu sorularını çözün.
- Kapasite sorularında verilen kelime genişliğine dikkat edin.
  - "2 MB" gibi bayt cinsinden verilen kapasiteyi, elinizdeki çipin kelime genişliğine (ör. 16 bit) göre yeniden yazın. Soru bu yüzden "biraz trikli".
- 48K gibi 2'nin kuvveti olmayan sayılarda bir üst kuvveti alın.
  - 32 için 5 bit yeter. 32'yi aşan her sayı için (64'e kadar) 6 bit gerekir.
- Statik RAM pahalıdır, bu yüzden yalnız küçük kapasiteli önbellekte (cache) kullanılır.
- Bellek, işlemciye göre yavaştır. Bir okuma ya da yazma yaklaşık 4 saat periyodu sürer. Bu yüzden bellek erişiminden kaçınılır.
- Bütün bellek işlemlerini CPU yönetir.
  - Okuma: bellekteki veri CPU register'ına taşınır.
  - Yazma: CPU register'ındaki veri belleğe yazılır.

Kısa Tekrar Notları

- PAL: AND dizisi programlanabilir, OR dizisi sabit. Her OR kapısı sınırlı sayıda (örnekte 3) çarpım terimi toplar.
- Bütün sigortaları bağlı AND kapısının çıkışı 0'dır: $A \cdot A' = 0$.
- SRAM: SR latch ile yapılır, hızlı ve pahalıdır, önbellekte kullanılır.
- DRAM: kapasitör ile yapılır, ucuzdur, yükünü kaybettiği için tazeleme (refresh) gerekir. Ana bellek DRAM'dir.
- RAM uçucudur (volatile). Güç gidince veri kaybolur. ROM kalıcıdır (non-volatile).
- $2^k \times n$ bellek: k adres ucu, 2^k kelime, her kelime n bit.
- Kontrol girişleri:

  - Chip select (CS) 0 ise çip hiçbir işlem yapmaz.
  - CS = 1 ve $R/\overline{W} = 1$: seçili kelimeden okuma.
  - CS = 1 ve $R/\overline{W} = 0$: seçili kelimeye yazma.
- Ön ekler: K = 2^{10}, M = 2^{20}, G = 2^{30}, T = 2^{40}, P = 2^{50} (sonra E, Z, Y).
- Gerekli çip sayısı = toplam kapasite / bir çipin kapasitesi.
- Boyuna uzatma: adres uçları, veri uçları ve $R/\overline{W}$ ortak bağlanır. Üst adres bitleri bir decoder ile çiplerin CS girişlerini seçer.
- Enine genişletme: adres uçları ve CS ortak bağlanır. Veri uçları yan yana konur (biri üst bayt, biri alt bayt).
- Çakışık seçim: k adres biti satır ve sütun decoder'larına bölünür. Decoder'lar küçülür, AND kapısı sayısı azalır.

Detaylı Açıklamalar

PLA tekrarı

- ROM: AND dizisinin önü sabit (decoder), OR dizisinin önü programlanabilir.
- PLA: hem AND hem OR dizisinin önü programlanabilir.
- Ders 4'teki örnekte F_1 ve F_2'de AC ortak terimi vardı. Bu yüzden 5 yerine 4 AND kapısı yetti.
- AND kapısının kaç girişli olduğu önemli değildir. Örnekte her AND kapısının 6 girişi vardır (A, A', B, B', C, C'). Tasarımcı yalnız hangi sigortaların bağlı kalacağını seçer.
- Bir öğrenci PLA'nın avantajını sordu. Hocanın cevabı:
  - ROM sabit veri saklamak içindir. Birkaç fonksiyonu ROM ile gerçeklemek verimli değildir.
  - PLA, verilen fonksiyonları en az maliyetle gerçeklemeyi sağlar. Çok sayıda üretimde tercih edilebilir.

PAL (Programmable Array Logic)

- ROM'un tersidir: AND kapılarının önü programlanabilir, OR kapılarının önü sabittir.
- Örnek yapı 4 girişlidir (A, B, C, D). Her giriş tersleyen tampondan geçer. Her değişkenin kendisi ve tümleyeni hazırdır.
- Örnekteki her OR kapısı en fazla 3 çarpım terimi toplayabilir.
- Örnek: dört fonksiyon (W, X, Y, Z) gerçeklenecek.
  - $W = ABC' + A'B'CD'$ (iki terim).
  - Z dört terimlidir. İki terimi W ile aynıdır.
  - OR kapısı 3 girişli olduğu için Z doğrudan sığmaz.
  - Çözüm: W çıkışı geri besleme ile PAL'e giriş olarak verilir. Böylece $Z = W + AC'D' + A'B'C'D$ biçiminde 3 terimle yazılır.
- Kullanılmayan AND kapısı: kapının ortasına tek bir çarpı konur. Bu, bütün sigortaların bağlı olduğu anlamına gelir.
  - Girişte hem A hem A' olduğu için çıkış her zaman 0'dır. OR kapısını etkilemez.

RAM türleri

Özellik	Statik RAM (SRAM)	Dinamik RAM (DRAM)
Hücre	SR latch	Kapasitör
Maliyet	Pahalı (hocaya göre yaklaşık 10 kat)	Ucuz
Tazeleme	Gerekmez	Gerekir (refresh)
Kullanım	Önbellek (cache)	Ana bellek

- DRAM'de kapasitör zamanla yükünü kaybeder. Tazeleme işlemi hücredeki değeri okuyup yeniden yazar.

Bellek organizasyonu

- Bellek: bilgiyi saklayan hücreler ve bu hücrelere veri yazan, okuyan devrelerin toplamıdır.

- Bellek adresi bir satırı (kelimeyi) seçer. Her satırda 1 bit, 1 bayt ya da bir kelime (word) tutulabilir.
- Slayttaki örnek mimariler:
  - PDP-8: 12 bit adres (4096 kelime), her kelime 12 bit.
  - IBM 360: 24 bit adres, 16 M bayt. 32 bitlik veri yoluyla $4\text{M} \times 32$ bit olarak da yazılabilir.
  - Intel 8080: 16 bit adres (65536 satır), her satır 8 bit.
- Örnek: 10 adres biti, 16 veri biti.
  - $2^{10} \times 16 = 1\text{K} \times 16$.
  - Bayt cinsinden: $2^{10} \times 2 \times 8$ bit $= 2$ KB.
  - $1\text{K} \times 16$ gösterimi adres ve veri ucu sayısını, "2 KB" gösterimi toplam kapasiteyi verir. İkisini de bilin.

Yazma ve okuma zamanlaması

- Örnekte CPU saat periyodu 20 ns.
- Yazma döngüsü:
  - Önce bellek etkinleştirme (memory enable, CS) 1 yapılır ve adres, adres yoluna konur.
  - Sonra $R/\overline{W}$ 0'a çekilir. CPU yazılacak veriyi veri yoluna koyar.
  - Yazma yaklaşık 4 periyotta (T4'ün sonunda) biter. Slaytta yaklaşık 75 ns.
- Okuma döngüsü:
  - CS 1, $R/\overline{W}$ 1, adres yolda.
  - Bellek adresi çözer, geçerli veri T4 içinde veri yoluna düşer. Slaytta yaklaşık 65 ns.
- Sonuç: İşlemci her saat periyodunda bir komut işleyebilirken bir bellek erişimi yaklaşık 4 periyot sürer.

SRAM hücresi ve RAM bit dilimi

- SR latch doğruluk tablosu: $SR = 00$ değişmez, 01 reset ($Q = 0$), 10 set ($Q = 1$), 11 tanımsız.
- SRAM hücresi:
  - Select = 0 ise giriş AND kapıları kapanır. $S = R = 0$ olur, latch değerini korur.
  - Select = 1 ise B girişi S'ye, B' girişi R'ye gider. $B = 1$ ise set, $B = 0$ ise reset olur.
  - Select aynı zamanda çıkıştaki AND kapısını da kontrol eder. Okuma için de gereklidir.
- m kelimeli ve kelime başına n bitli bir RAM çipinde $m \times n$ ikili hücre vardır.
- RAM bit dilimi: Hücreler alt alta dizilir. Her satırın select girişine bir kelime seçme (word select) hattı gelir.
  - Yazma: bit select = 1 ve $R/\overline{W} = 0$ iken Data in'den B ve B' üretilip hücrelere gönderilir.
  - Okuma: bit select = 1 iken seçili hücrenin değeri Data out'a çıkar.
- 16×1 RAM: 4→16 decoder ve 16 hücre. 4 adres ucu, 1 bit Data in, 1 bit Data out, $R/\overline{W}$ ve memory enable.

Çakışık seçim (coincident selection)

- Büyük belleklerde tek decoder çok büyür. Ör. 1 MB ($2^{20} \times 8$) için 20→2^{20} decoder gerekir.
- Çözüm: Adres bitleri satır seçme (row select) ve sütun seçme (column select) olarak ikiye bölünür. 20 bit için iki tane 10→2^{10} decoder kullanılır.
- 16×1 RAM örneği:
  - 4→16 decoder yerine iki tane 2→4 decoder.
  - AND kapısı sayısı 16'dan 8'e iner.
  - Adres 1001 (hücre 9): üst iki bit 10 satır 2'yi, alt iki bit 01 sütun 1'i seçer. Kesişimdeki hücre seçilir.
- 8×2 RAM örneği:
  - 3 adres biti eşit bölünmez. Üst 2 bit satır decoder'ına, alt 1 bit sütun decoder'ına gider.
  - Sütun decoder'ının her çıkışı iki sütunu birden seçer. Böylece her adreste 2 bit okunur.

  - Adres 011: satır 01 (satır 1), sütun 1. Kesişimdeki iki hücre okunur.
- Bir öğrenci 3 boyutlu yapı olur mu diye sordu. Hoca: Bir select hattını 8 hücreye birden vermek, 8 biti birlikte seçmek gibidir. Bu bir tür üçüncü boyut gibi düşünülebilir.

RAM çipine dışarıdan bakış

- 64K × 8 RAM: $2^{16} \times 8$. 16 adres ucu, 8 bit Data in, 8 bit Data out, CS ve $R/\overline{W}$.
- Çıkıştaki üçgen sembolü üç durumlu (three-state) çıkıştır.
  - Üçüncü durum yüksek empedanstır (High-Z).
  - Bu sayede birden çok çipin çıkışı aynı hatta bağlanabilir.

Kapasite alıştırmaları

- Adres ucu sayısı örnekleri:
  - 64K = $2^6 \cdot 2^{10} = 2^{16}$, 16 adres ucu.
  - $2^{16} \times 32$ bit: 16 adres ucu, 32 veri ucu. Toplam $2^{16} \times 4$ bayt $= 2^{18}$ bayt $= 256$ KB.
  - 2M = 2^{21}, 21 adres ucu.
  - 4G = 2^{32}, 32 adres ucu.
- Adres ve veri ucu sayıları:

Bellek	Adres ucu	Veri ucu
48K × 8	16	8
512K × 32	19	32
64M × 64	26	64
2G × 1	31	1

Boyuna uzatma: 4 tane 64K × 8 ile 256K × 8

- Her çip: 16 adres ucu, 8 veri ucu.
- Hedef: $256\text{K} \times 8 = 2^{18} \times 8$, 18 adres ucu.
- Çip sayısı: $2^{18}/2^{16} = 4$.
- Bağlantı:
  - A_0-A_{15} bütün çiplerde ortak. Bütün çiplerin A_0 uçları birbirine, A_1 uçları birbirine bağlanır.
  - $A_{17}A_{16}$ bir 2→4 decoder'a girer. Decoder'ın her çıkışı bir çipin CS girişine gider.
  - $R/\overline{W}$, Data in ve Data out ortak bağlanır. Çıkış yine 8 bittir.
- Hangi çip? $A_{17}A_{16} = 00$ ise en üstteki çip, 01 ise ikinci, 10 ise üçüncü, 11 ise dördüncü seçilir. Diğer çiplerin CS'si 0 olduğu için çıkışları veri yolunu etkilemez.

Enine genişletme: 2 tane 64K × 8 ile 64K × 16

- Adres ucu sayısı değişmez: 16.
- İki çip yan yana konur. Adres uçları ve CS ortak bağlanır.
- Soldaki çip üst 8 biti, sağdaki çip alt 8 biti verir. Toplam 16 bit.

Örnek: 128K × 16 çiplerle 2 MB

- Çip sayısı: $\dfrac{2^{21} \times 8}{2^{17} \times 16} = \dfrac{2^{24}}{2^{21}} = 8$.
- 2 MB'ı çipin kelime genişliğine göre yazın: $2^{21} \times 8 = 2^{20} \times 16 = 1\text{M} \times 16$. Gereken adres ucu 20.
- Her çipin adres ucu: 17 (A_0-A_{16}). Bu uçlar bütün çiplere ortak bağlanır.
- Kalan 3 bit (A_{17}, A_{18}, A_{19}) bir 3→8 decoder'a girer. Her çıkış bir çipin CS girişine gider.
- 16 bit Data in ve 16 bit Data out bütün çiplerde ortak bağlanır.
- Bir öğrenci 1,96 MB istenseydi ne olurdu diye sordu. Hoca: Yine 8 çip gerekir. Fazla kısmı kullanmayabilirsiniz.

Örnek: 64K × 8 çiplerle 512K × 16 (iki yönde genişletme)

- Çip sayısı: $\dfrac{2^{19} \times 16}{2^{16} \times 8} = 2^3 \times 2 = 16.$
- Yerleşim: 8 satır, her satırda yan yana 2 çip (üst bayt ve alt bayt).
- Adres: $512\text{K} = 2^{19}$, 19 adres ucu.
  - A_0-A_{15} bütün çiplere ortak.
  - A_{16}, A_{17}, A_{18} bir 3→8 decoder'a girer. Her çıkış bir satırdaki iki çipin CS girişine birlikte gider.
- Veri: Her satırdaki iki çipten biri D_{15}-D_8 (yüksek anlamlı bayt), diğeri D_7-D_0 (düşük anlamlı bayt) hatlarını oluşturur.

Ders sonrası notlar

- **Ders adı:** Hoca dersi birkaç kez "bilgisayar donanımı dersi" diye andı. Anlatılan konular (programlanabilir lojik, bellek, register transferi) Mano'nun *Logic and Computer Design Fundamentals* kitabına uyuyor.
- **512K × 16 örneği:** Hoca çizimde önce "18 tane adres girişi var" dedi. Sonra kendisi 19 olarak düzeltti. Doğrusu 19'dur: 16 ortak adres ucu ve 3 decoder girişi.
- **"Adres uçlarını 2'ye bölüyorum" (coincident selection):** 16×1 örneğinde AND kapısı sayısı yalnız decoder çıkışları için 16'dan 8'e iner. Her hücrede satır ve sütun seçimini birleştiren ek bir AND işlemi de vardır. Hocanın karşılaştırması yalnız decoder'ları kapsar.
- **"Pardon 4 milyon byte" ifadesi:** IBM 360 örneğinde 16 M bayt, 32 bitlik kelimelerle $4\text{M} \times 32$ bit olarak yazılır. Kelime sayısı 4 M'dir, bayt sayısı yine 16 M'dir.
- **Kapasite gösterimi:** $2^{16} \times 32$ bit örneğinde hoca "4 çarpı 8 byte" dedi. Doğrusu 32 bit $= 4 \times 8$ bit $= 4$ bayttır.
- **Ortak adres uçları:** 16 adres ucu için bir öğrencinin "16 farklı durum" sözü onaylandı. Doğrusu 16 adres ucu 2^{16} adres seçer.
- **PAL örneği:** Z'nin kalan iki terimi altyazıda karışık okunuyor. Okunabilen biçimi: $Z = ABC' + A'B'CD' + AC'D' + A'B'C'D = W + AC'D' + A'B'C'D$.

Not: İsterseniz bu dersin altyazı (.srt) dosyasını Gemini Notebook gibi bir yapay zeka aracına yükleyerek ders hakkında daha detaylı soru-cevaplar yapabilir ve dersi verimli çalışabilirsiniz.