
Yusuf Safa Koksal 21011002

V_1	6	3	5
V_2	5	5	5
Hesaplanan	-12	12	0
ölçülen	-12,0191	12,0203	0

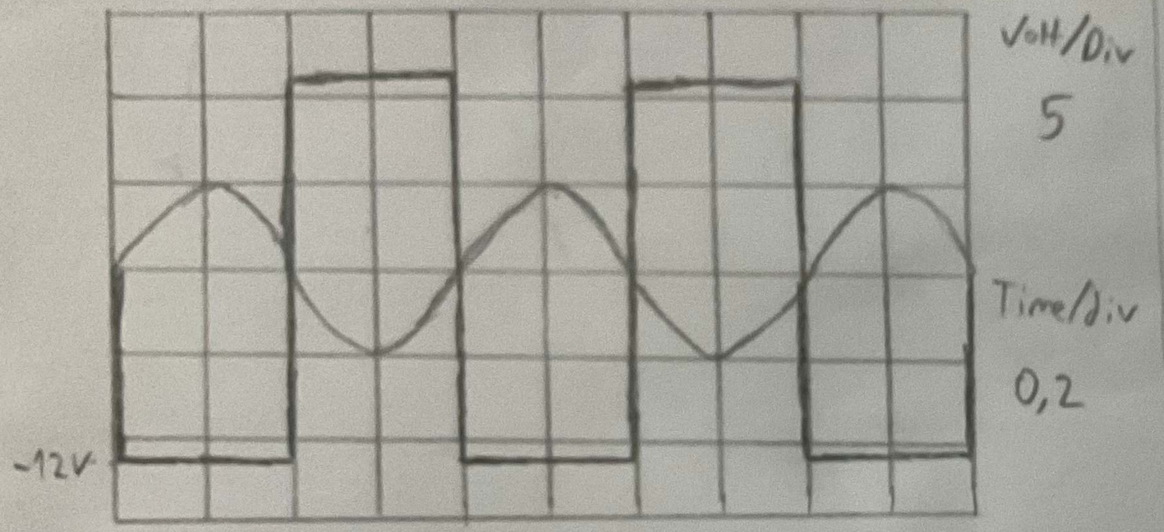

Giriş Gerilimi	V_1	-5	3	-5	10
	V_2	3	5	12	5
Evirmeyen Gibş Gerilimi	Hesaplanan	-2	8	7	12
	ölçülen	-2	7,99998	6,9999	12,0201
Eviren Gibş Gerilimi	Hesaplanan	2	-8	-7	-12
	ölçülen	2,00001	-8,00002	-7,00002	-12,0253

V_1	12	-3	4
V_2	5	5	-5
Hesaplanan	-7	8	-9
ölçülen	-7,00001	8,00002	-9,00002

